

**Ispitna pitanja iz predmeta Osnovi elektronike SG EEN školska godina 2015/16**

Sva pitanja svrstana su u tri kategorije kako bi se studentima ukazalo na stepen značaja pojedinih delova gradiva.

**ELEMENTARNA** pitanja ukazuju na osnovnu poentu sadržanu u svakoj nedelji nastave.

**OBAVEZNA** pitanja ukazuju na poentu sadržanu na svakom času nastave.

**ISPITNA** pitanja pokrivaju celokupno gradivo.

**SVA** pitanja iz kategorije **ELEMENTARNIH** i kategorije **OBAVEZNIH** pitanja su eliminatorna.

Student NE MOŽE da dobije POZITIVNU OCENU ukoliko ne odgovori tačno na pitanja iz ovih kategorija.

**ELEMENTARNA PITANJA**

1. Koja je uloga pojačavača?
2. Razlika između frekvencijskih i prenosne karakteristike pojačavača
3. Prenosna karakteristika realnog pojačavača sa asimetričnim napajanjem – pojam jednosmerne radne tačke.
4. Karakteristike idealnog operacionog pojačavača.
5. Razlika izmedju modela za velike i male signale.
6. Uporediti pojačavače sa ZS, ZG i ZD sa stanovišta naponskog pojačanja, ulazne otpornosti i izlazne otpornosti.
7. Uporediti pojačavače sa ZE, ZB i ZC sa stanovišta naponskog pojačanja, ulazne otpornosti i izlazne otpornosti?
8. Zašto se koriste višestepeni pojačavači?
9. Fizičko značenje negativne i pozitivne povratne sprege sa stanovišta odnosa faza ulaznog i vraćenog signala
10. Uporediti pojačavače velikih signala klase A, B, AB i C sa stanovišta stepena iskorišćenja i izobličenja izlaznog signala?
11. Nacrtati blok šemu sistema pomoću koga se iz mrežnog napona dobija stabilisani jednosmerni napon i talasne oblike napona za izlazu svakog bloka.
12. Uloga i osnovne karakteristike stabilizatora (regulatora) napona.
13. Uporediti karakteristike linearnih i prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona.

## **OBAVEZNA PITANJA**

- 1. Karakteristike prostoperiodičnog signala u vremenskom i frekvencijskom domenu (amplituda, efektivna vrednost, perioda, faza, frekvencija, kružna frekvencija, frekvencijski spektar).**
- 2. Simbol pojačavača**
- 3. Definicija pojačanja: napona, struje i snage – jedinice**
- 4. Razlika između idealnih i realnih pojačavača napona – sa stanovišta ulazne i izlazne impedanse**
- 5. Uzroci izobličenja signala na izlazu pojačavača.**
- 6. Kako se mere nelinearna izobličenja?**
- 7. Klasifikacija pojačavača**
  
- 8. Objasniti značenje beskonačnog naponskog pojačanja, beskonačne ulazne otpornosti i nulte izlazne otpornosti kod idealnog operacionog pojačavača**
- 9. Operacioni pojačavač kao invertorski pojačavač (električna šema i izraz za pojačanje)**
- 10. Operacioni pojačavač kao neinvertorski pojačavač (električna šema i izraz za pojačanje)**
  
- 11. Električne šeme modela diode za velike i male signale.**
- 12. Električne šeme modela MOSFET-a za velike i male signale.**
- 13. Električna šema modela BJT sa h-parametrima i njihovo značenje.**
  
- 14. Električna šema, princip rada pojačavača sa zajedničkim sorsom i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama (SF).**
- 15. Električna šema, princip rada pojačavača sa zajedničkim gejtom i ekvivalentno kolo za male signale na SF.**
- 16. Električna šema, princip rada pojačavača sa zajedničkim drajnom ekvivalentno kolo za male signale na SF.**
- 17. Električna šema, princip rada pojačavača sa ZE i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama.**
- 18. Uticaj otpornika u  $R_E$  na karakteristike pojačavača sa ZE.**
- 19. Električna šema, princip rada pojačavača sa ZC i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama.**
- 20. Električna šema, princip rada i osobine diferencijalnog pojačavača (MOS ili BJT).**
- 21. Višestepeni pojačavač napona: blok šema, ukupno pojačanje opterećenog pojačavača pobuđenog iz realnog izvora.**
- 22. Frekvencijske karakteristike višestepenih pojačavača sa RC spregom.**

23. Pojačanje pojačavača sa povratnom spregom u funkciji pojačanja pojačavača u otvorenoj petlji i prenosne funkcije kola povratne sprege.
24. Karakteristike pojačavača sa negativnom povratnom spregom.
25. Skicirati el. šemu oscilatora sa vinovim (Wien) mostom i operacionim pojačavačem i dati izraze za uslov i frekvenciju oscilovanja.
  
26. Klasifikacija pojačavača snage prema položaju radne tačke (ucrtati u prenosnim karakteristikama tranzistora i pojačavača)
27. Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage u klasi B (sa komplementarnim tranzistorima) koji je pobuđen idealnim sinusnim naponom (prikazati DC i AC komponentu)?
28. Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage u klasi AB (sa komplementarnim tranzistorima) koji je pobuđen idealnim sinusnim naponom (prikazati DC i AC komponentu)?
  
29. Skicirati električnu šemu i talasni oblik napona na izlazu usmeraća napona sa Grecovim spojem bez i sa kondenzatorom priključenim paralelno potrošaču.
30. Koliki je jednosmerni napon na izlazu usmeraća sa kapacitivnim filtrom ako efektivna vrednost napona ispred usmeraća iznosi 10 V? Zašto?
  
31. Skicirati el. šemu stabilizatora sa Zener diodom i objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
32. Skicirati el. šemu rednog stabilizatora objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
33. Strukturalna blok šema integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona
34. Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integriranim stabilizatorom 78XX
35. Osnovna blok šema i klasifikacija prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona

## ISPITNA PITANJA

1. Šta su transdjuseri?
2. Odrediti vrednosti parametara ekvivalentnog Tevenenovog i Nortonovog modela generatora na kome je izmeren napon praznog hoda od 10V i struja kratkog spoja od 500mA.
3. Koliki je napon na izlazu neopterećenog realnog generatora nominalnog napona 10V koji ima unutrašnju otpornost  $10\Omega$  (praznog hoda)? Koliko iznosi struja kratkog spoja?
4. Koliki je napon na izlazu generatora nominalnog napona 10V koji ima unutrašnju otpornost  $100 \Omega$ , ako je opterećen otpornošću od  $100 \Omega$ ?
5. Karakteristike složenoperiodičnog signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. (Skicirati talasni oblik u vremenu i frekvencijski spektar).
6. Karakteristike aperiodičnog signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. (Skicirati talasni oblik u vremenu i frekvencijski spektar).
  
7. Prenosna karakteristika pojačavača napona  $A=-10$ .
8. Prenosna karakteristika transkonduktansnog pojačavača  $G=+10S$ .
9. Nelinearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
10. Šta je prenosna funkcija? Kako se određuju moduo i faza?
11. Definicija amplitudske karakteristike i načini predstavljanja.
12. Linearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
13. Fazna karakteristika.
14. Linearna fazna izobličenja. Uzrok i posledice.
15. Električna šema, prenosna funkcija i frekvencijske karakteristike RC propusnika niskih/visokih frekvencija
  
16. Bilans snage kod pojačavača: uložena, potrošena, korisna i snaga disipacije.
17. Prenosna karakteristika realnog pojačavača sa simetričnim napajanjem.
18. Uticaj položaja mirne radne tačke na talasni oblik signala na izlazu realnog pojačavača napona sa (a)simetričnim napajanjem.
19. Klasifikacija pojačavača prema vrsti signala.
20. Klasifikacija pojačavača prema frekvencijskom opsegu.
21. Klasifikacija pojačavača prema tipu aktivnog elementa.
22. Klasifikacija pojačavača prema konfiguraciji.
  

---

  
23. Šta je faktor potiskivanja srednje vrednosti signala i koje su vrednosti kod idealnog i realnog OpAmpa?
24. Kako se koriste pojačavači sa beskonačnim naponskim pojačanjem?
25. Jedinični baferski pojačavač napona
26. Kolo za sabiranje.
27. Diferencijalni pojačavač.
28. Instrumentacioni pojačavač.
29. Kolo za diferenciranje.
30. Primer realizacije aktivnog filtra (električna šema).

31. Parametri realnog OpAmp pojačanje u otvorenoj petlji, ulazna i izlazna otpornost, amplitudska karakteristika.
32. Efekat konačnog pojačanja OpAmpa na naponsko pojačanje (ne)invertorskog pojačavača.
33. Efekat konačnog propusnog opsega OpAmpa na naponsko pojačanje invertorskog pojačavača.
34. Parametri realnog OpAmp naponska i strujna razdešenost, slew rate, PSRR (definicija i manifestovanje).
- 
35. Zavisnost dinamičke otpornosti od vrednosti jednosmerne struje diode.
36. Dinamički (AC, malosignalni) model izvora konstantnog napona
37. Dinamički (AC, malosignalni) model izvora konstantnog napona
38. Koji su dinamički parametri MOS tranzistora?
39. Zavisnost  $g_m$  MOS tranzistora od položaja jednosmerne radne tačke tranzistora.
40. Zavisnost izlazne otpornosti MOS tranzistora od položaja jednosmerne radne tačke
41. Električne šeme modela BJT za velike signale.
42. Električna šema p modela BJT i zavisnost dinamičkih parametara od položaja jednosmerne radne tačke i temperature.
43. Korelacija između h-parametara i parametara hiridnog p modela BJT.
- 
44. U polju karakteristika ( $I_D - V_{GS}$  i  $I_D - V_{DS}$ ) nMOST-a u konfiguraciji pojačavača sa ZS napisati izraze koji određuju položaj radne tačke i radne prave i označiti ih na slici.
45. U polju karakteristika ( $I_D - V_{GS}$  i  $I_D - V_{DS}$ ) nMOST-a u konfiguraciji pojačavača sa ZS objasniti uticaj promene  $R_D$  na naponsko pojačanje.
46. Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZS.
47. Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZS.
48. Frekvencijske karakteristike pojačavača sa ZS (objasniti zašto se smanjuje pojačanje na NF i VF).
49. Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZG.
50. Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZG.
51. Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZD.
52. Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZD.
- 
53. U polju izlaznih karakteristika BJT u konfiguraciji pojačavača sa ZE nacrtati statičku radnu pravu i označiti izraze koji određuju položaj karakterističnih tačaka. Objasniti fazni stav ulaznog i izlaznog signala.
54. U polju izlaznih karakteristika BJT u konfiguraciji pojačavača sa ZE nacrtati statičku radnu pravu i objasniti uticaj promene  $R_C$  na naponsko pojačanje.
55. Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZE na srednjim frekvencijama (SF), izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
56. Frekvencijske karakteristike pojačavača sa ZE (objasniti zašto se smanjuje pojačanje na NF i VF).
57. Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZB.

58. Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZB na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
59. Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZC.
60. Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZC na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
61. Objasniti fazne stavove izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZE, ZB i ZC.
- 
62. Varijante realizacije diferencijalnih pojačavača (ulazno izlazni prikljičci, polarizacija i dinamičko opterećenje)
63. Diferencijalno i pojačanje srednje vrednosti ulaznih signala diferencijalnih pojačavača (MOS ili BJT).
64. Parametri diferencijalnih pojačavača (CMRR, strujni i naponski offset, PSRR, uzroci, efekti i korekcija)
65. Naponsko pojačanje m-tog pojačavača u kaskadnoj vezi.
66. Načini realizacije kola za spregu pojačavača.
67. Frekvencijska karakteristika dvostepenog pojačavača sa zajedničkim sorsom povezanih preko kondenzatora za spregu.
68. Električna šema i jednostavnog CMOS operacionog pojačavača.
- 
69. Definicija funkcije povratne sprege i kružnog pojačanje pojačavača sa povratnom spregom.
70. Objasniti uticaj NPS na amplitudsku karakteristiku pojačavača
71. Objasniti uticaj NPS na nelinearna amplitudska izobličenja.
72. Objasniti uticaj NPS na šumove.
73. Osobine pojedinih realizacija pojačavača sa NPS sa stanovišta ulazne i izlazne otpornosti i pojačanja.
74. Uslov stabilnosti pojačavača iskazan preko polova prenosne funkcije.
- 
75. Tipovi linearnih oscilatora.
76. Kolpicov oscilator (električna šema i frekvencija oscilovanja)
77. Stabilizacija amplitude oscilacija kod oscilatora sa vinovim mostom.
78. Osnovni načini povezivanja kristala kvarca sa kolom pojačavača.
- 
79. Namena, specifičnosti i zahtevi koji se postavljaju pred pojačavače snage.
80. Zavisnost maksimalne snage disipacije bipolarnog tranzistora od temperature.
81. Pojačavač snage u klasi "A" sa bipolarnim tranzistorom i direktnom spregom sa potrošačem (električna šema, prenosna karakteristika, stepen iskorišćenja)
82. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema, princip rada i stepen iskorišćenja)
83. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i nesimetričnim napajanjem (električna šema i princip rada)
84. Pojačavač snage u klasi „AB“ sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema i princip rada)
85. Zaštita izlaznog tranzistora (u pojačavaču snage) od kratkog spoja.
86. Pojačavač snage u klasi C, (namena; električna šema; talasni oblici struje i napona na tranzistoru; stepen iskorišćenja)

87. Blok šema i princip rada prekidačkih tranzistora snage (klasa D)
- 
88. Jednostrano usmeravanje (šema, talasni oblici, jednosmerni napon i faktor talasnosti).
89. Dvostrano usmeravanje (šema, talasni oblici, jednosmerni napon i faktor talasnosti).
90. Usmerać za udvostručavanje napona.
91. Induktivni filter (šema, princip rada, jednosmerni napon i zavisnost faktora talasnosti od otpornosti potrosača).
92. Kapacitivni filter (šema, princip rada, jednosmerni napon i zavisnost faktora talasnosti od otpornosti potrosaca).
93.  $\Pi$ -filter (šema i osobine).
- 
94. Stabilizator jednosmernog napona (namena, princip rada, parametri i njihove idealne vrednosti).
95. Faktor stabilizacije.
96. Stabilizator sa Zenerovom diodom (šema, princip rada, jednosmerni napon, faktor stabilizacije, izlazna otpornost i dimenzionisanje otpornika).
97. Faktor stabilizacije rednog stabilizatora (regulatora) napona.
98. Uporediti faktor stabilizacije stabilizatora (regulatora) sa zener diodom i rednog stabilizatora (regulatora) napona
99. Osnovna šema integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona
100. Princip rada integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona
101. Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 79XX
102. Električna šema realizacije simetričnog napajanja na osnovu integrisanih stabilizatora (regulatora) napona 78XX i 79XX.
103. Princip povećanja struje potrošača kod integriranog stabilizatora (regulatora) napona.
104. Princip zaštite integrisnih stabilizatora (regulatora) napona od kratkog spoja.
105. Osnovna šema i princip rada paralelnih stabilizatora (regulatora) napona
106. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora sruštača napona.
107. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora podizača napona.
108. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora invertora napona.