

# Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%



-----  
120% 60%

Ko nije izšao na I kolokvijum ima 70%  
(još nije kasno) i  
ako ne ide na predavanja ima 60%  
(još nije kasno)  
ako na drugom kolokvijumu ima < 80%  
imaće 50% (skoro da je kasno)

15. decembar 2016.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1


# POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

2

# Osnovi elektronike

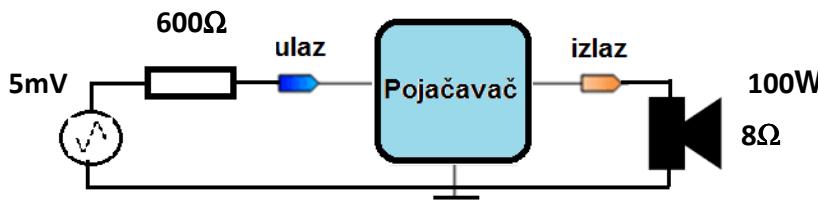

$$P_z = v_z \cdot i_z = v_z \cdot \frac{v_z}{R_z} = \frac{v_z^2}{R_z} = 100W$$

$$v_z = \sqrt{R_z P_z} = \sqrt{800} = 28,28 \text{ [V]}$$

12. oktobar 2015.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3

- 
1. **Uvod** Sadržaj
    - Namena
    - Oblast sigurnog rada tranzistora
    - Bilans snage (stepen iskorišćenja)
    - Klir faktor
    - Klasifikacija pojačavača prema položaju radne tačke
  2. **Pojačavač snage u klasi A sa BJT**
  3. **Pojačavač snage u klasi B sa BJT**
    - Simetrična sprega u klasi B
    - Simetrična sprega sa komplementarnim parom

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

4. Pojačavači snage u klasi AB
5. CMOS pojačavači snage
6. Primer integrisanog pojačavača snage
7. Pojačavač snage u klasi C
8. Prekidački pojačavači snage
  - Pojačavači snage klase D, E, F
  - Pojačavači snage klase S, I, T
  - Pojačavači snage klase G, H

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

**Uvod****Namena**

- Koriste se kao izlazni stepen, na kraju pojačavačkog lanca:
  - Opterećen je potrošačem, tako da je veoma važno da se izlazna impedansa prilagodi potrošaču (za pojačavače napona – mala izlazna otpornost).
  - Prethodno je signal već dovoljno pojačan, tako da pobudni signali nisu mali.
  - Očekuju se veliki signali na izlazu.
  - Koristi se cela radna oblast tranzistora – i nelinearni deo.
  - Izlazni signal izobličen.
  - Ne važe linearni malosignalni modeli.
  - Veliki signali impliciraju velike snage – zato je važan odnos korisne snage na potrošaču i ukupne uložene snage.

**1. Uvod**


- Namena
- Oblast sigurnog rada tranzistora
- Bilans snage (stepen iskorišćenja)
- Klir faktor
- Klasifikacija pojačavača prema položaju radne tačke

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

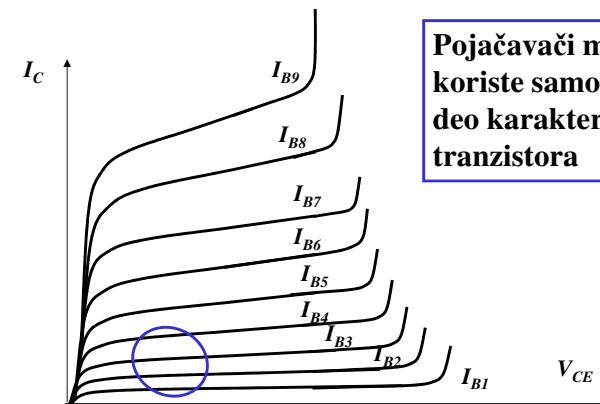**Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**

Izlazne karakteristike bipolarnog tranzistora koji radi u konfiguraciji sa zajedničkim emiterom



15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala
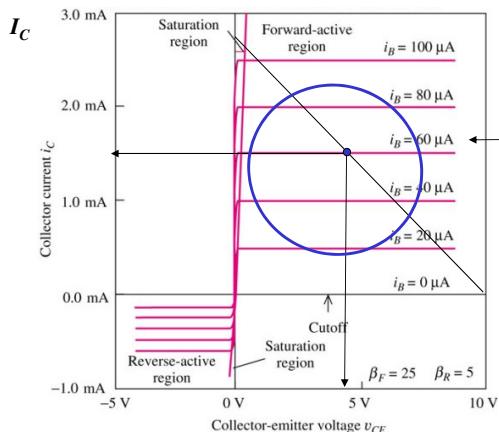
## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

To se postiže izborom jednosmerne radne tačke, odnosno jednosmernom polarizacijom tranzistora



Npr. u RT sa  
 $I_B=60\mu\text{A}$   
Biće  
 $I_c=1.5\text{mA}$  i  
 $V_{ce}=4.5\text{V}$

15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

9



## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

jednosmerna polarizacija tranzistora

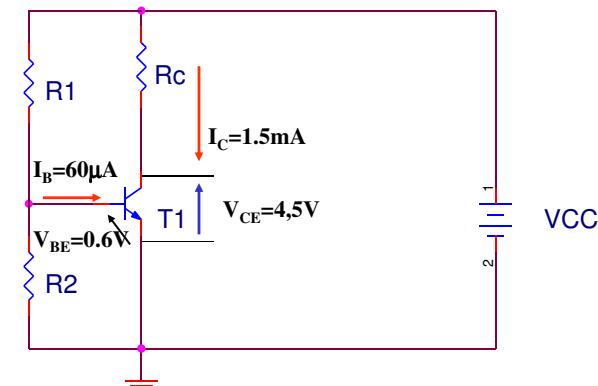

15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

10

## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Pobuda malim naizmeničnim signalom preko  $C_s$  izazvaće na  $R_c$  promenu od  $R_c(\beta_B)$ , tako da će na potrošaču da se javi naizmenična komponenta

$$V_p = R_p I_p$$

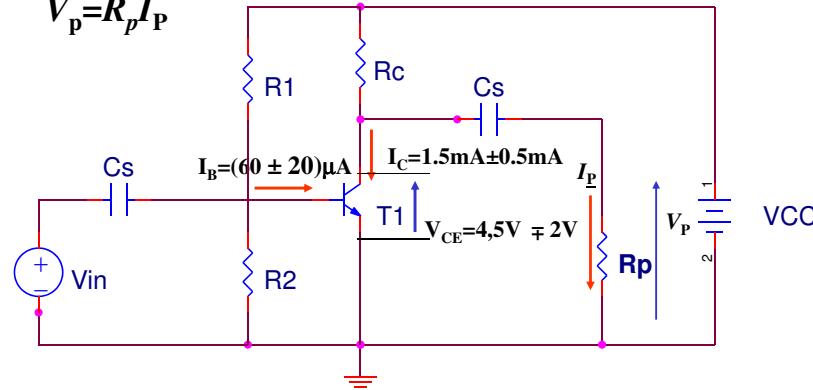


15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

11
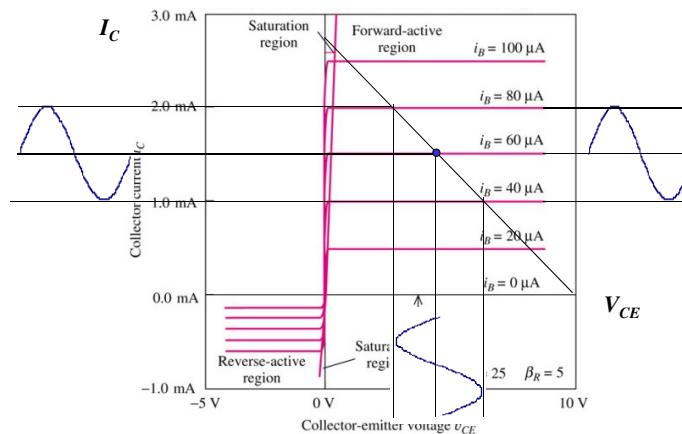
## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

jednosmerna polarizacija tranzistora + AC signal




15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

12

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Realno, karakteristike BJT nisu linearne

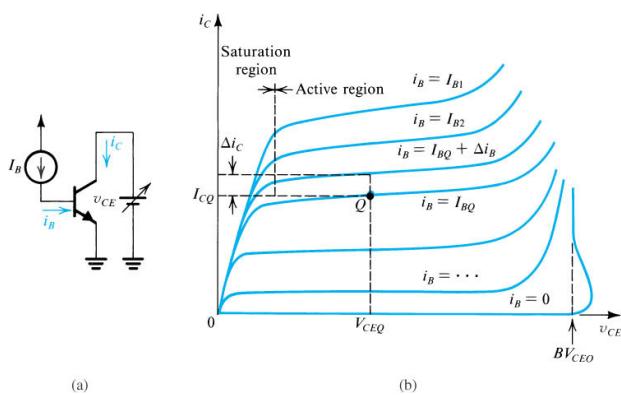


15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

13
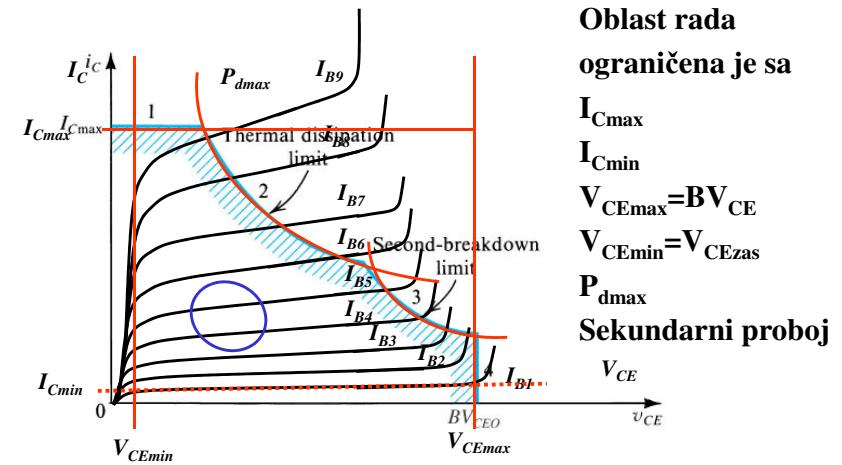
## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Od pojačavača velikih signala očekuje se da koristi se što veću oblast rada tranzistora!




15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

14

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

„Snažni“ Tranzistori (snaga > 1W)

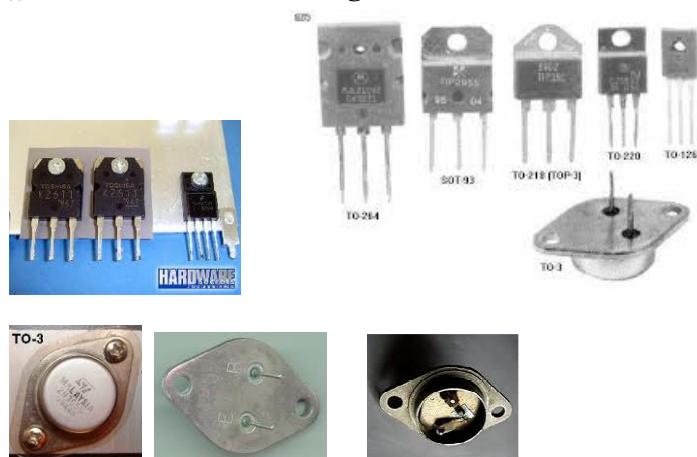

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

15

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Pojačavači koji koriste što veću radnu oblast nazivaju se pojačavačima snage.

Zadatak im je da što veću snagu dopreme do potrošača – (generalno snage veće od 1W).

Dobro je da se definiše pojam snage vezan za pojačavače.

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

16

Generalno, za svaki uređaj definiše se pojam

- uložene snage i
- korisne snage

Opšte prirodno načelo kaže da uložena snaga mora biti veća od utrošene, odnosno korisne snage.

$$P_{uloženo} > P_{korisno}$$

Šta je sa razlikom?

Razlika se odnosi na snagu gubitaka.

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

17



Šta se ulaže?

Da bi pojačavač radio, potebno je da se napaja iz izvora  $V_{CC}$ .

Pojačavač "crpi" snagu iz izvora napajanja.


Snaga koju izvor za napajanje daje, predstavlja ukupnu utrošenu snagu i ona iznosi

$$P_{CC} = V_{CC} * I_{CC}$$

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

18

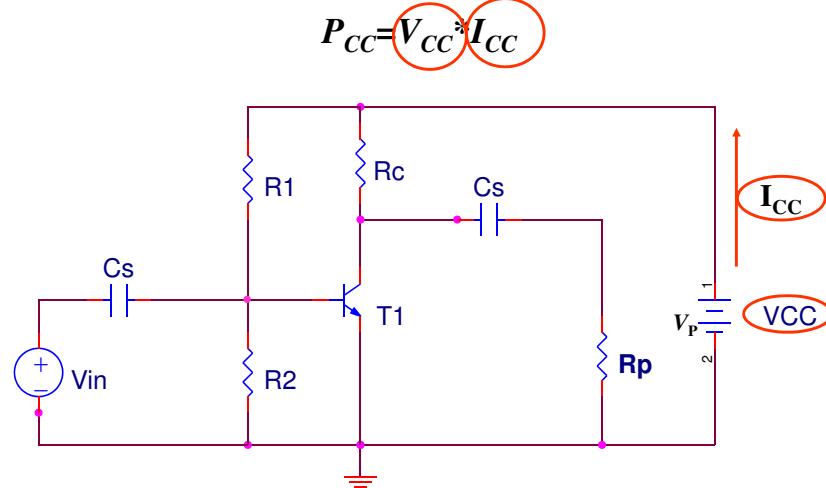

15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

19

Korisna snaga je ona koja se ostvari na potrošaču

ona iznosi

$$P_k = P_P = V_P * I_P$$

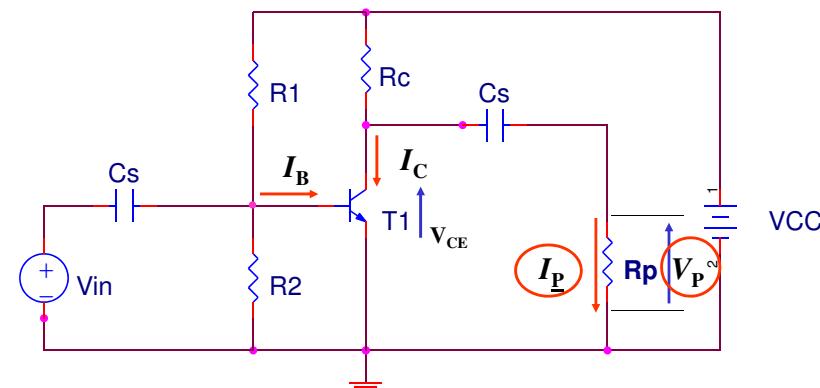

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

20

## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Stepen iskorišćenja,  $\eta$ , predstavlja odnos korisne snage na potrošaču,

$$P_k = V_P I_P$$

i ukupne snage koju predaje izvor za napajanje

$$P_{CC} = V_{CC} I_C$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_k}{P_{CC}}$$

15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

21
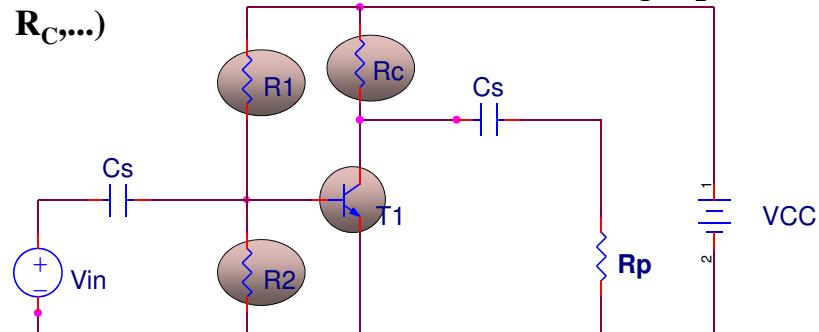
## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Osim na potrošaču, snaga izvora za napajanje troši se i na:

- aktivnim elementima (tranzistori)
- na pasivnim elementima pojačavača ( $R_1, R_2, R_C, \dots$ )



15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


22

## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Termička snaga tranzistora (tranzistor se greje) koja se troši na tranzistoru zove se *Snaga disipacije*

ona iznosi

$$P_d = V_{CE} * I_C$$

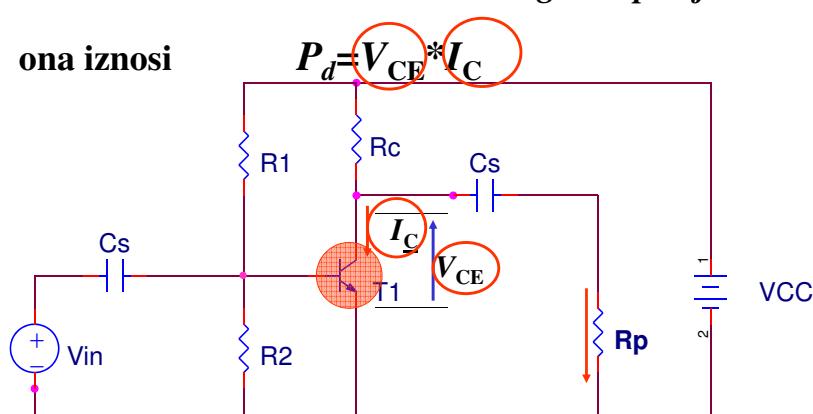

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

23

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Snaga na aktivnom elementu (tranzistoru) predstavlja snagu koja se utroši na tranzistoru da bi se obezbedio željeni položaj radne tačke i u odsustvu korisnog signala

$$P_d = V_{CE} I_C \text{ (za bipolarni tranzistor)}$$

$$P_d = V_{DS} I_D \text{ (za FET/MOSFET)}$$

Snaga na aktivnom elementu ne sme da premaši **maksimalnu snagu disipacije** koja je tehnološki parametar i nalazi se u katalozima

$P_{dmax}$   
inače će tranzistor da pregori.

15. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

24

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Zato je radna oblast tranzistora ograničena hiperbolom disipacije definisanom sa

$$P_{dmax} = I_C * V_{CE}$$

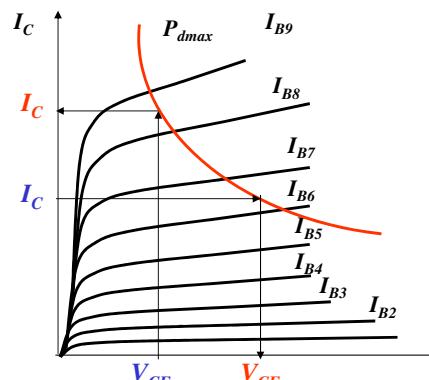

15. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

25

Za svako dato  $V_{CE}$   
postoji maksimalna  
struja


$$I_C = P_{dmax} / V_{CE}$$

i za svaku datu  $I_C$   
postoji maksimalni  
napon

$$V_{CE} = P_{dmax} / I_C$$

Uticaj temperature na  $P_d$

• promena radne temperature  $T_1 < T_2$

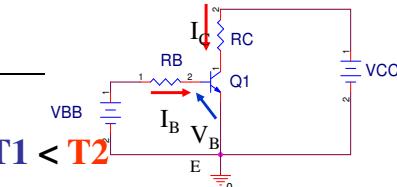

$$I_B = 0.7 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 380 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.6 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 350 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.5 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 320 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.4 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 290 \text{ mW}$$


$$I_B = 0.3 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 260 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.2 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 230 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.1 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 200 \text{ mW}$$

$$I_B = 0.1 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 170 \text{ mW}$$
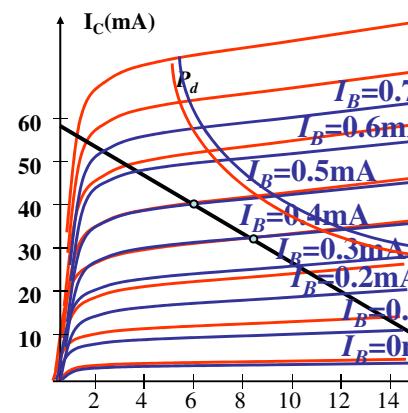
$$I_B = 0 \text{ mA} \quad P_{dmax} = 140 \text{ mW}$$





15. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Disipacija u funkciji TEMPERATURE

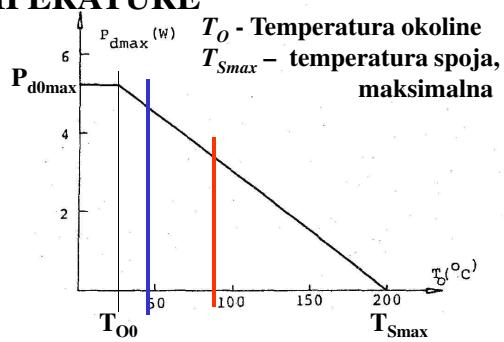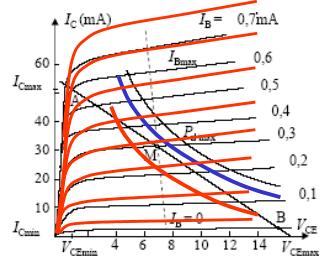

$T_O$  - Temperatura okoline  
 $T_{Smax}$  - temperatura spoja, maksimalna

$$\text{Za } T_o > T_{O0} \quad T_{Smax} - T_o = R_{th} \cdot P_{dmax}$$

$R_{th}$  - termička otpornost O-S  
 $P_{dmax}$  - max.  $P_d$

$$\text{Za } T_o > T_{O0}$$

$$P_{dmax} = \frac{T_{Smax} - T_o}{R_{th}}$$

15. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

27

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Disipacija u funkciji TEMPERATURE

$R_{th}$  - termička otpornost O-S  
pokazuje koliko se teško odvodi toplota (sa ili bez otpora)

$P_{dmax}$  - max.  $P_d$

Za  $T_o > T_{O0}$


$$P_{dmax}(T_o) = \frac{T_{Smax} - T_o}{R_{th}}$$

Da li je bolje imati veću ili manju  $R_{th}$ ?

Kako se postiže?



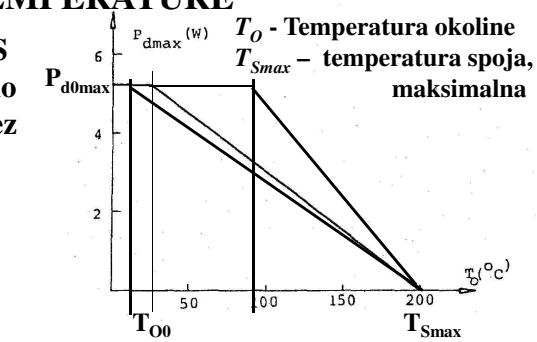Da li je bolje imati veće ili manje  $P_d$ ?



15. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

28

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom


### Disipacija u funkciji TEMPERATURE

Da li je bolje imati veću ili manju  $R_{th}$ ?



Kako se postiže?

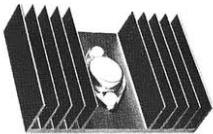
Da li je bolje imati veće ili manje  $P_d$ ?



15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

31

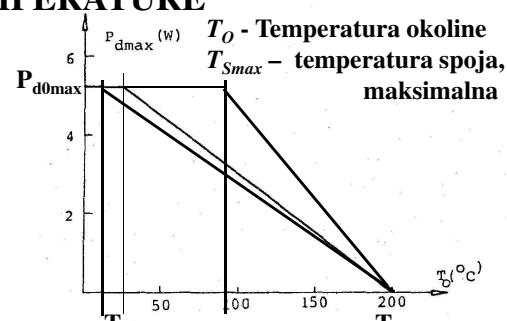

29

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Idealni pojačavač snage bio bi onaj koji ima

- stepen iskorišćenja  $\eta=100\%$  ( $P_K=P_{CC}$ )  
znači: snaga izvora za napajanje bez gubitaka  
dode do potrošača

- neizobličen signal na potrošaču

Takvi pojačavači NE POSTOJE

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala



## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

### Domaći 10.1:

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od  $P_{d0max}=2W$ , pri  $T_{O0}=25^{\circ}C$  i maksimalna temperatura spoja  $T_{Smax}=150^{\circ}C$ .

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline  $T_O=50^{\circ}C$ .

[]

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

30

## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Kao mera kvaliteta pojačavača služi poređenje sa idealnim.

Snage  $P_{CC}$  i  $P_K$  možemo da izračunamo/merimo i odredimo stepen iskorišćenja  $\eta$ .

Kako odrediti i kvantifikovati izobličenje signala?



15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

32

## Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Izobličenje se meri veličinom koja se naziva *klijr faktor* i označava se sa  $k$ .

Klijr faktor  $n$ -tog harmonika signala  $x$ , definiše se kao odnos amplitude  $n$ -tog i amplitude osnovnog harmonika

$$k_n = X_{nm}/X_{1m}$$

Ukupan klijr faktor

$$k = \sum_{i=2}^N X_{im} / X_{1m}$$

15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


33

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Sa karakteristikama tranzistora očigledno je da će veći signali biti više izobličeni.

Stepen izobličenja i snaga potrošena na tranzistoru zavise od položaja radne tačke.

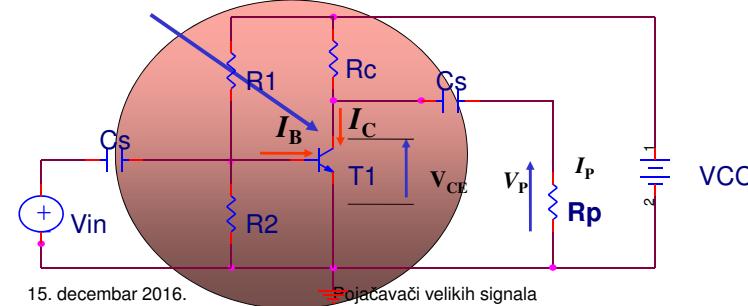Ovo se najbolje vidi sa prenosnih karakteristika tranzistora i pojačavača




15. decembar 2016.

34

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Prenosna karakteristika tranzistora

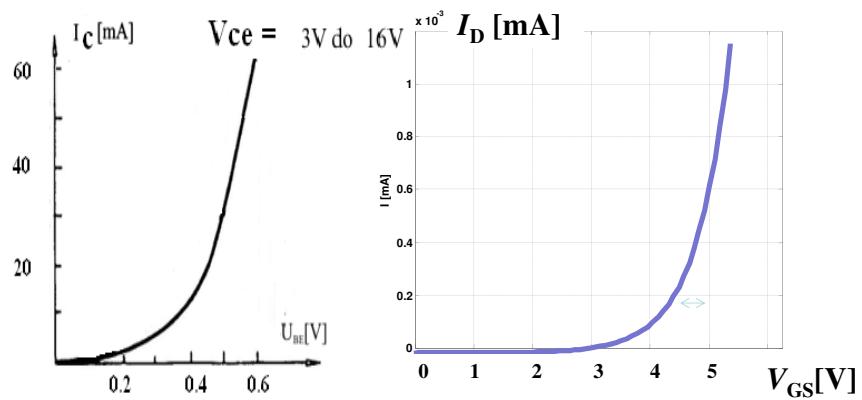


15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

35

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Prenosna karakteristika pojačavača


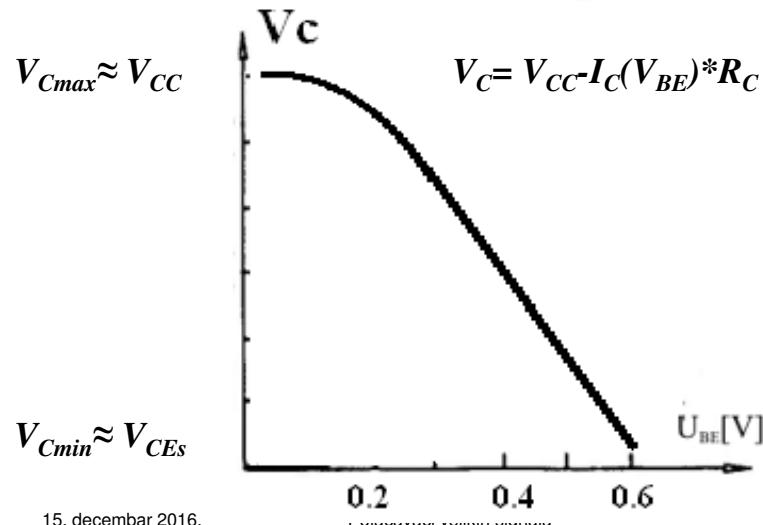


15. decembar 2016.

36
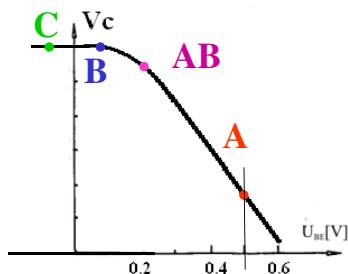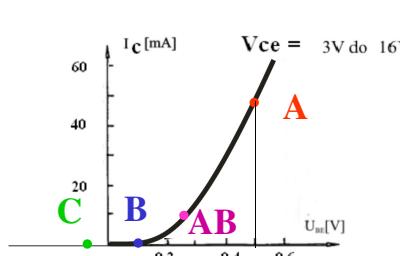
## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Položaj RT na prenosnoj karakteristici tranzistora i pojačavača



15.12.2016.


15. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

37


## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Klasa A, B i AB

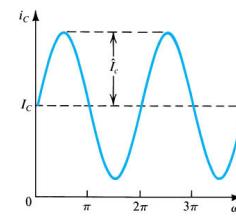


A<sup>(a)</sup>


za širokopojasne pojačavače

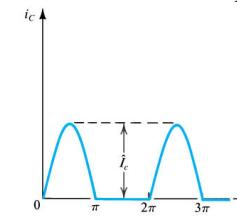

B<sup>(b)</sup>

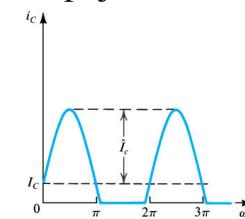

AB<sup>(b)</sup>

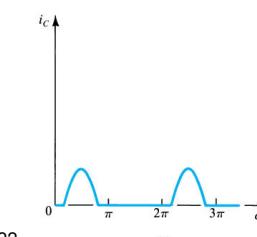

22


Klasa C za uskopojasne, selektivne, pojačavače

Pojačavači velikih signala

38


## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Klasa A, B i AB

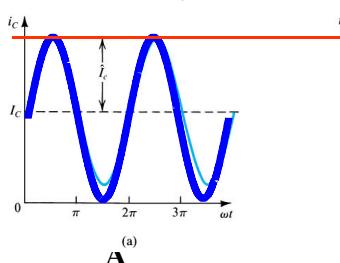


A<sup>(a)</sup>


za širokopojasne pojačavače

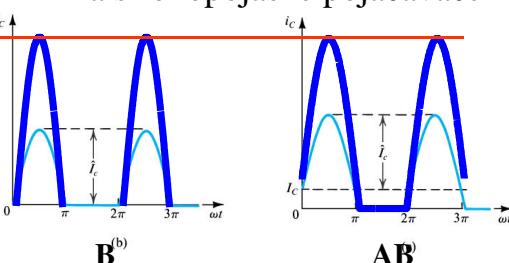

B<sup>(b)</sup>

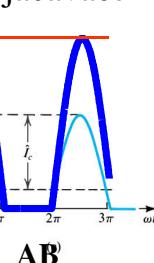

AB<sup>(b)</sup>

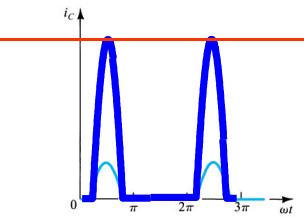

(d)

Klasa C za uskopojasne, selektivne, pojačavače

22


Pojačavači velikih signala

39


## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Klasifikacija pojačavača


Prema radnoj tački (A, B, AB, C )

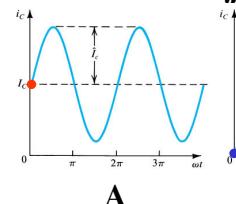


A

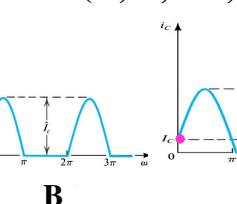


B

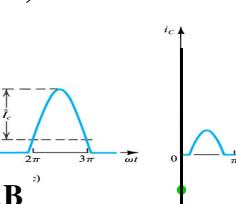


AB

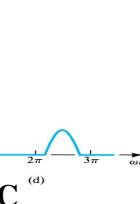

C

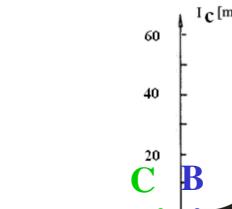

22. decembar 2016.

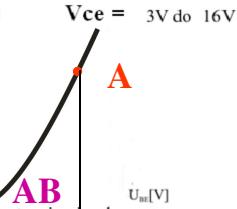


Pojačavači velikih signala

40
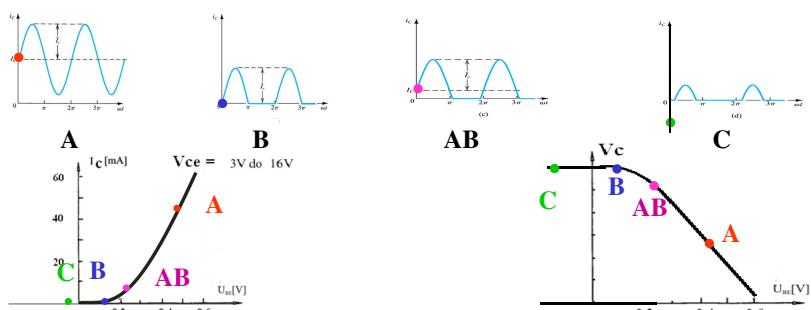
## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Klasifikacija pojačavača prema radnoj tački (A, B, AB, C )



U klasi A BJT uvek u aktivnom režimu (MOS u zasićenju)

U klasi B BJT u aktivnom režimu samo tokom jedne poluperiode

U klasi AB BJT u aktivnom režimu tokom jedne poluperiode i nešto kratko tokom druge

U klasi C BJT u aktivnom režimu tokom kratkog intervala

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

41

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Pored pojačavača čiji je radni režim definisan položajem radne tačke podešene u tački A, B, AB ili C, postoje pojačavači snage kod kojih tranzistor radi u prekidačkom režimu (u zakočenju ili u zasićenju).

Ovi pojačavači klasikuju se kao pojačavači koji rade u klasi

D, E, F,  
S, I, T,  
G, H

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

42

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

### PROJEKTOVANJE POJAČAVAČA SNAGE

Kako izabrati

- aktivni element,
- elemente kola,
- veličinu ulaznog signala,
- otpornost potrošača

Da bi se dobilo

- željena snaga na izlazu
- minimalna izobličenja,
- dozvoljena disipacija na aktivnom elementu

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Kompromis:

Izobličenja – korisna snaga (prvog harmonika)

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

43


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

44

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom
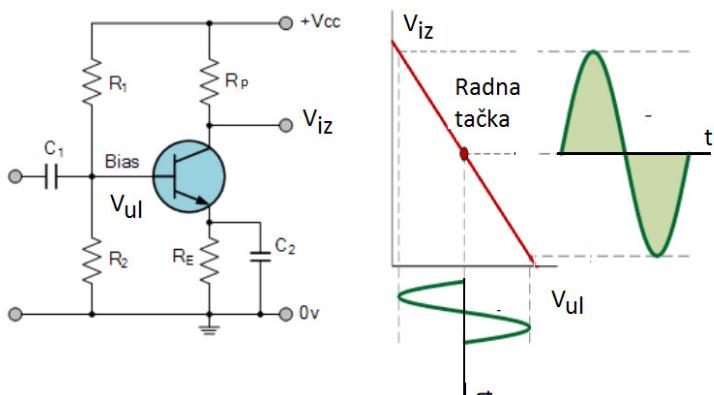
### Pojačavač snage u klasi A sa bipolarnim tranzistorom




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

45
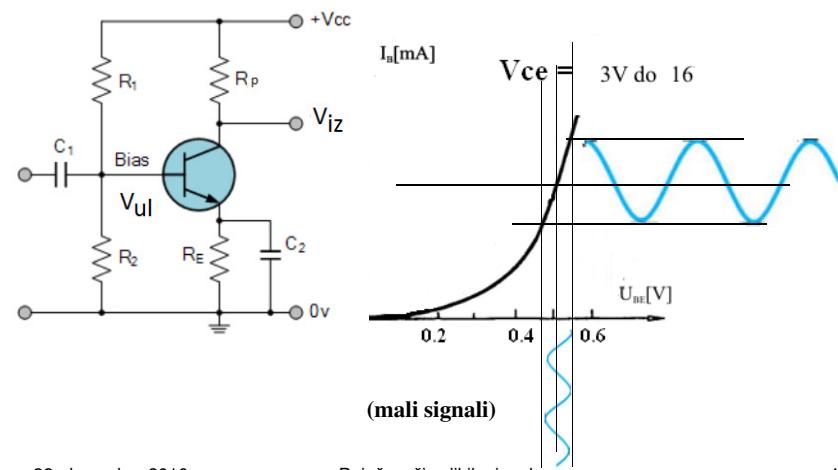
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

46
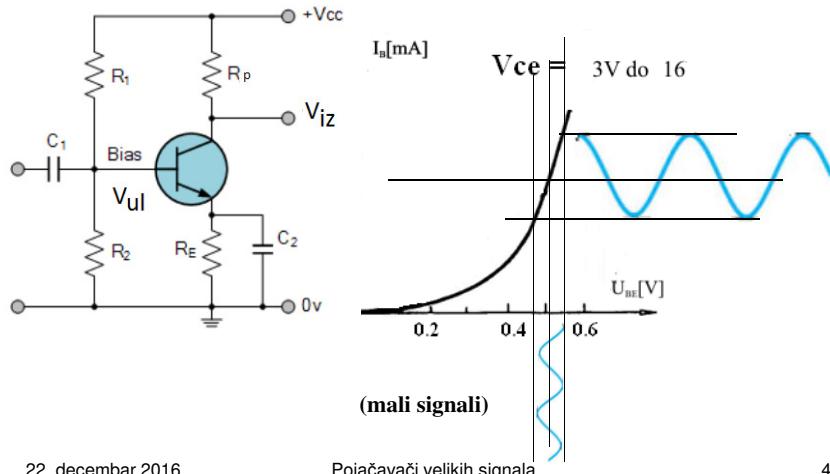
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

47

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom
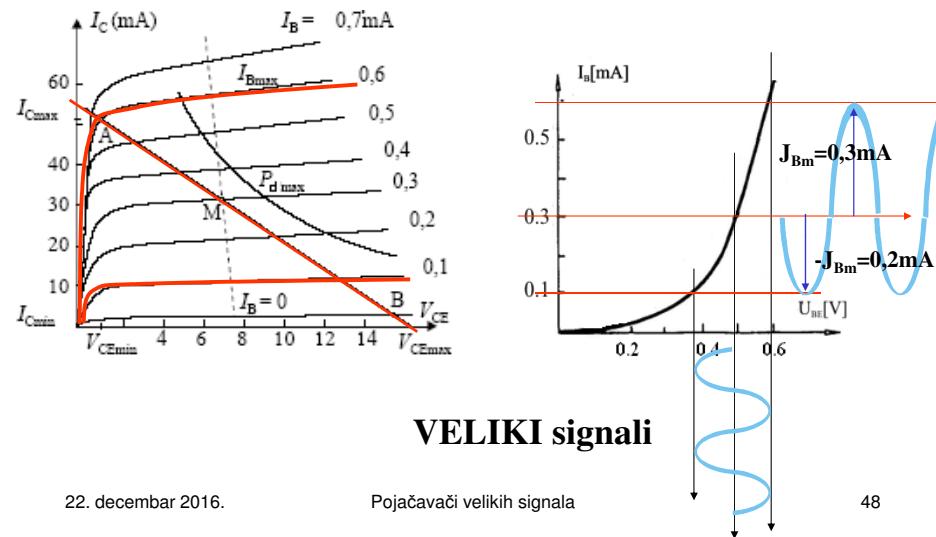
### Efekat VELIKIH signala Za one koji žele da nauče više




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

48

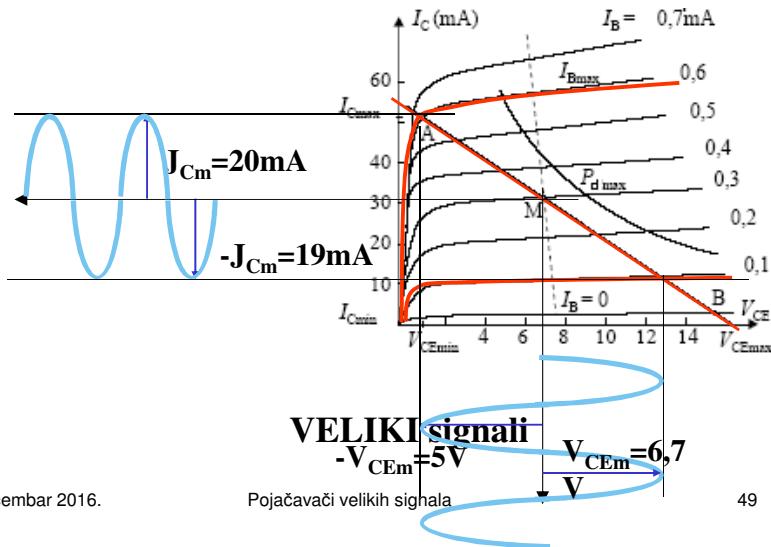
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Efekat VELIKIH signala Za one koji žele da nauče više



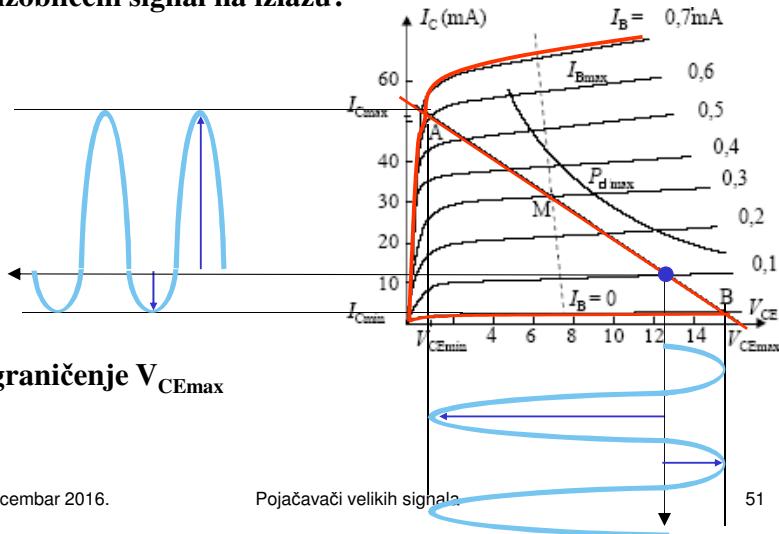
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?



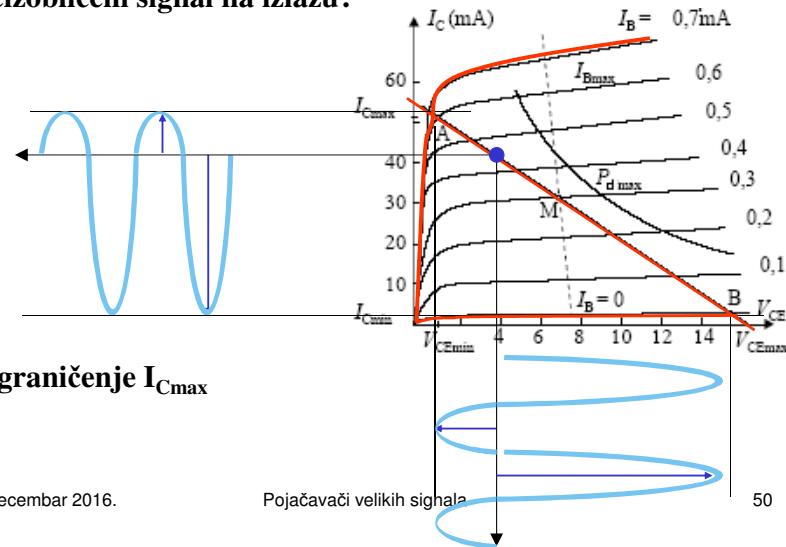
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?



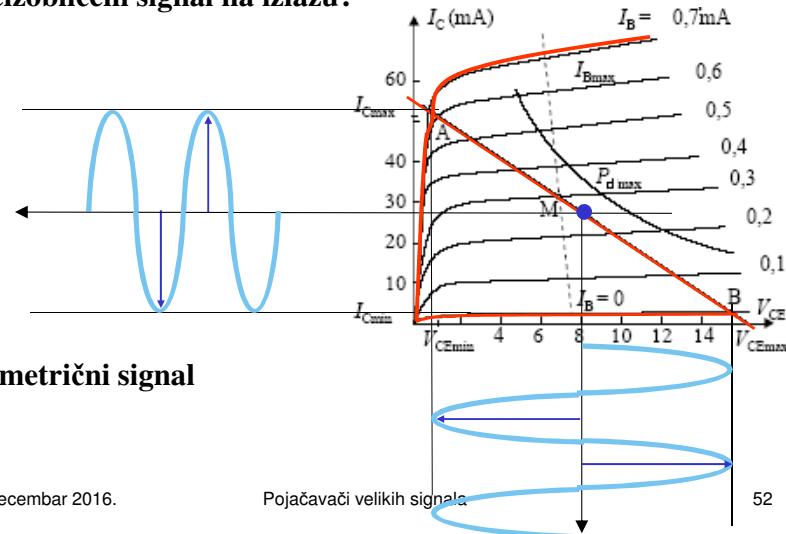
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?


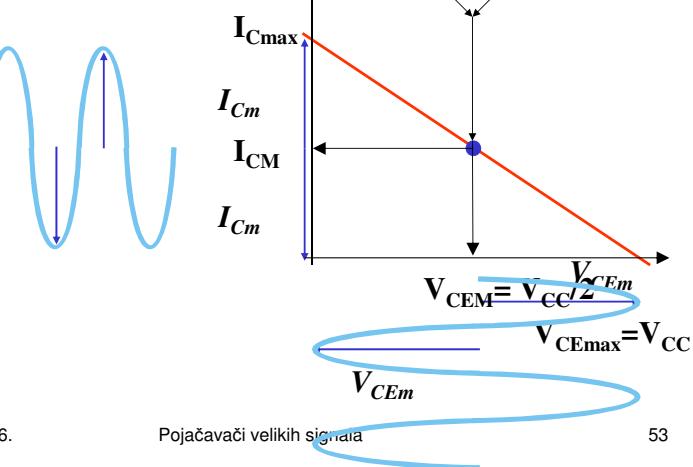
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
U idealnom slučaju najveći neizobliženi signal dobiće se za RT definisanu sa  $V_{CEm} = V_{CC} = V_{CEmax}/2$  i  $I_{CM} = I_{Cmax}/2$




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

53
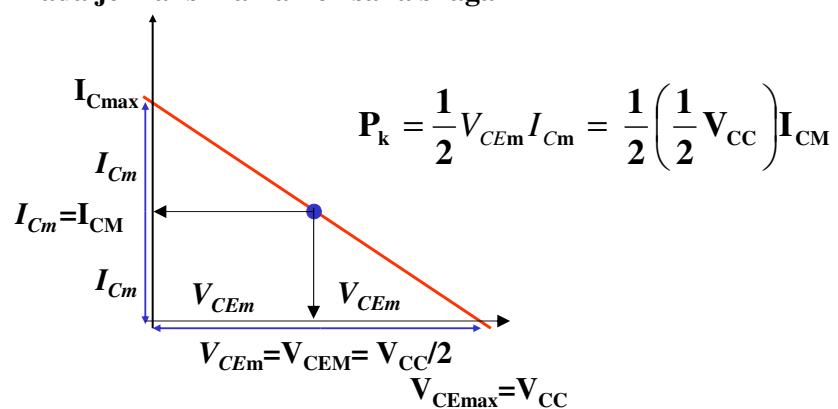
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
Tada je maksimalna korisana snaga



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

55

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
U idealnom slučaju najveći neizobliženi signal dobiće se za RT definisanu sa  $V_{CEM} = V_{CEmax}/2 = V_{CC}/2$  i  $I_{CM} = I_{Cmax}/2$

Amplituda napona iznosi


$$V_{CEM} = V_{CC}/2$$

a struje

$$I_{CM} = I_{Cmax}/2$$

Tada se očekuje najveći stepen iskorišćenja.

Koliko on iznosi?

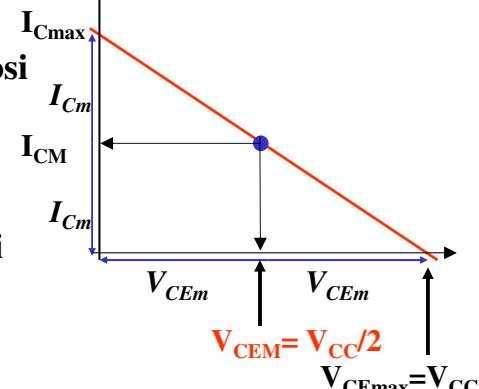

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


54

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više  
Dok je ukupna snaga koju daje baterija

$$P_{CC} = V_{CC} I_{CM}$$

Tako da je

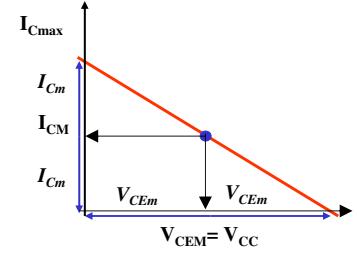

$$\eta_{max} = \frac{P_k}{P_{CC}} = \frac{\frac{1}{2} V_{CEm} I_{CM}}{V_{CC} I_{CM}} = \frac{1}{4} \frac{V_{CC} I_{DM}}{V_{CC} I_{DM}} = 0.25$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


56

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Najveća moguća vrednost stepena iskorišćenja pojačavača snage koji rade u klasi A

**Teoretski**  
 $\eta_{\max}=25\%$

**Praktično**  
 $\eta < 20\%$

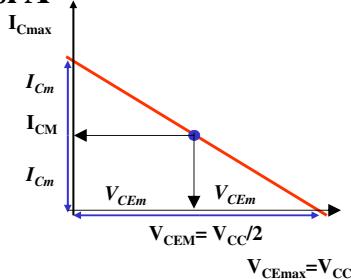


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

57
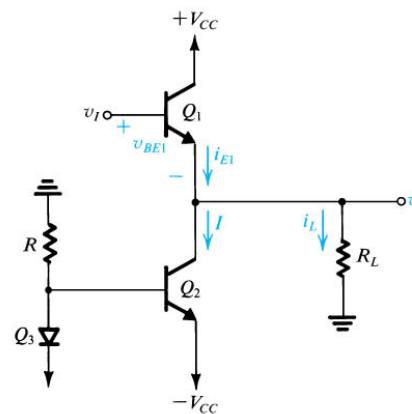
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom



**Q<sub>1</sub> ZC, a Q<sub>2</sub> izvor konstantne struje – polarizacija.**  
 $I_{EI} = I + i_L$   
 $I_{EI} > I$  za najveće  $i_L$  da bi radio u klasi A, inače Q<sub>1</sub> ide u zakočenje.


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

58

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Prenosna karakteristika pojačavača

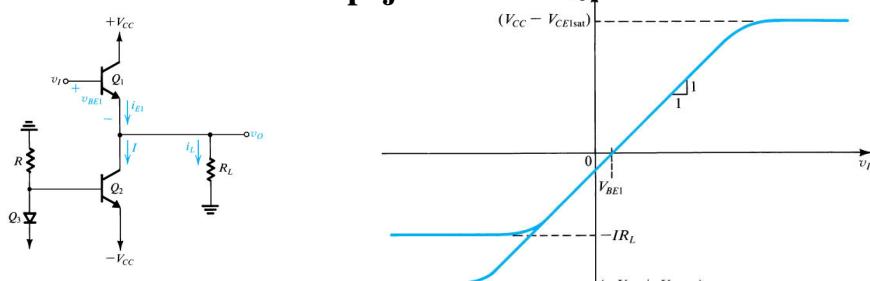

$$v_o = v_i - v_{BE1}$$

Granice linearne oblasti

$$v_{omax} = V_{CC} - V_{CE1sat} \quad I_{EI} = I; \quad i_L = 0$$

$$v_{omin} = IR_L, \text{ odnosno } v_{omin} = V_{CC} + V_{CE2sat} \quad I_{EI} = 0; \quad i_L = I$$

Najmanji izlazni napon obezbeđuje struja

$$I > | -V_{CC} + V_{CE2sat} | / R_L$$


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

59

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Talasni oblici napona i snage

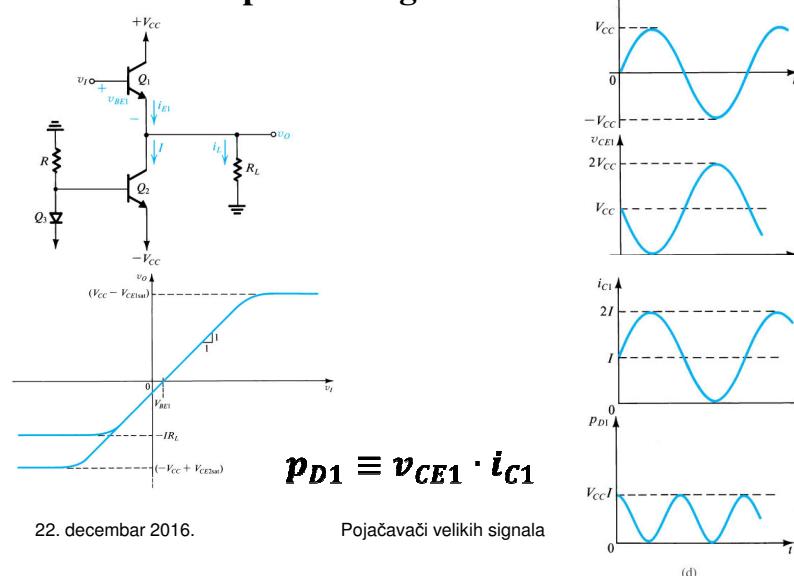

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

60

## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Disipacija snage

Na  $Q_1$  najveća  $V_{CC}I$ , kada je  $v_o=0$

Definisana sa DC RT.



Na  $Q_2$ :

Teče konstantna struja  $I$ , tako da je najveća kada je najveći napon  $v_o=V_{CC}$  i iznosi  $p_{D2max}=2V_{CC}I$ .

Srednja snaga na  $Q_2$  je  $V_{CC}I$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

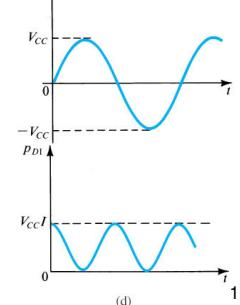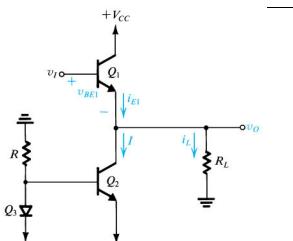

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

**Domaći 10.A:**

Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je  $V_{CC}=15V$ , tranzistore karakteriše


$V_{CEsat}=0,2V$ ,  $V_{BE}=0,7V$  i  $\beta>1$ . Odrediti:

a) dinamički opseg izlaznog signala;

b) vrednost otpornika  $R$  koja obezbeđuje dovoljnu struju  $I$ , da bi se na otporniku  $R_p$  dobio maksimalni dinamički opseg signala;

c) minimalnu i maksimalnu vrednost emitorske struje.

[ $0,97k, \pm 14,8V, 0-29,6mA$ ]

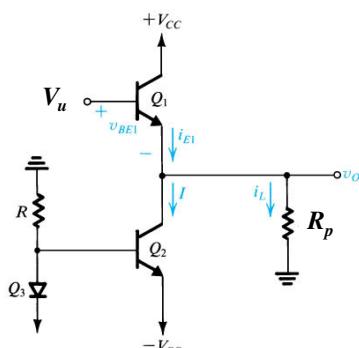

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala



## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

### Efikasnost – stepen korisnog dejstva

$$\eta \equiv \frac{P_L}{P_{CC}}$$

$$P_L = \frac{(v_o/\sqrt{2})^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{(v_o)^2}{R_L}$$

$$P_{CC} = 2V_{CC}I$$



Za idealni slučaj

$$V_o = V_{CC} = IR_L$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{1}{2} \frac{(V_{CC})^2}{R_L} \frac{1}{2V_{CC}I} = 0.25$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

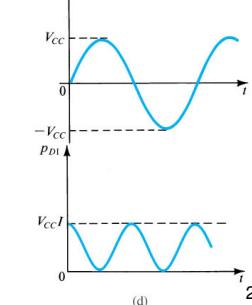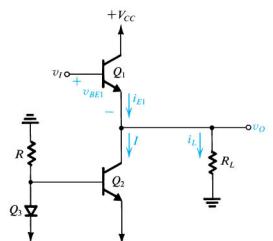

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

**Domaći 10.B:**

Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je  $V_{CC}=10V$ ,  $I=100mA$  i  $R_p=100\Omega$ , usvojiti

$V_{CEsat}=0V$  i  $\alpha=1$ . Odrediti:

a) disipaciju snage na svakom od tranzistora kada je  $V_u=0V$ .


Ukoliko je pojačavač pobuđen prostoperiodičnim signalom najveće moguće amplitude odrediti:

b) disipaciju snage na svakom od tranzistora,

c) snagu na potrošaču i

d) stepen iskorišćenja,

[1W, 1W, 0.5W, 1W, 0.5W, 25%]

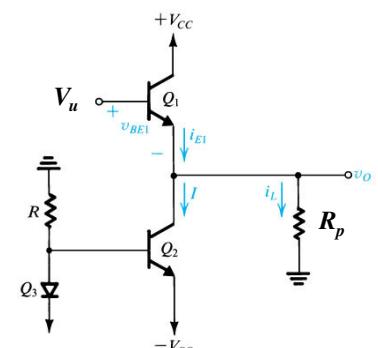

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala



63

64
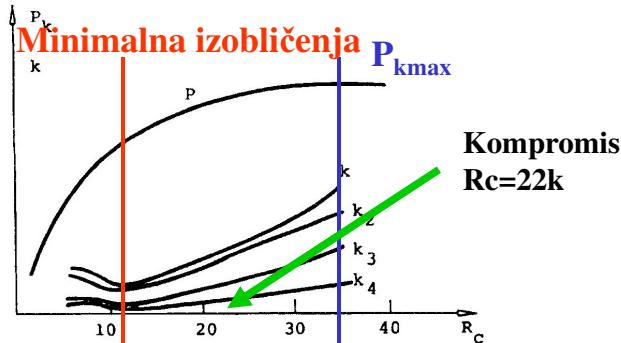
## Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom



Zavisnost korisne snage i klir faktora od veličine kolektorske otpornosti

17. decembar 2013.

Pojačavači velikih signala

65

## Pojačavači snage u klasi A

- Pojačavače snage u klasi A karakteriše:
  - vrlo mala izobličenja (mali klir faktor)
  - velika disipacija snage na aktivnom elementu (idealno 50% u najpovoljnijem realnom slučaju oko 60% od ukupne uložene snage)
- Izrada pojačavača velikih snaga u klasi A zahteva skupe i komplikovane komponente za hladjenje
- Koriste se za relativno male snage do 1W

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

66

## Pojačavači snage u klasi B


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

67

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa B
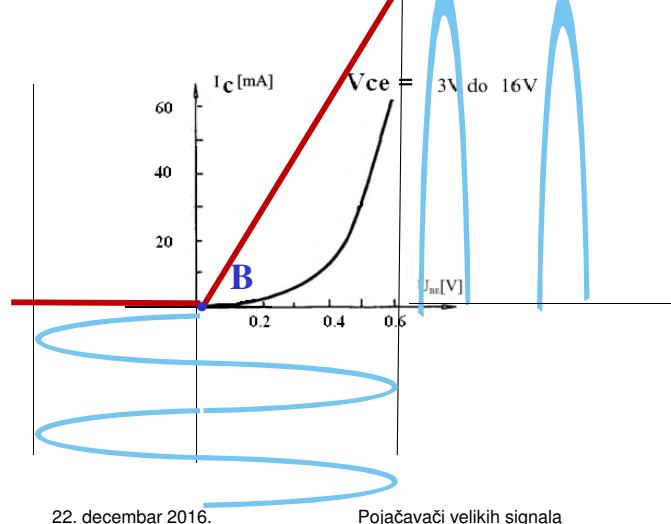
### Položaj RT na prenosnoj karakteristici tranzistora




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

68
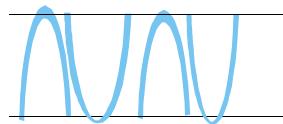
## Pojačavači snage u klasi B

- ❖ Radna tačka aktivnog elementa nalazi se u tački gde prestaje da teče izlazna struja – granica zakočenja.
- ❖ Primenom samo jednog aktivnog elementa dolazi do velikih izobličenja izlaznih signala.
- ❖ Izlazni signal čini povorka pozitivnih ili negativnih implusa sinusoidnog oblika




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

69
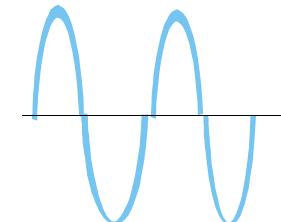
## Simetrična sprega u klasi B

- ❖ Primenom simetrične sprege ovaj nedostatak se uklanja.



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

70

## Simetrična sprega u klasi B

- ❖ Radna tačka nalazi se na granici praga provođenja aktivnih elemenata.
- ❖ U odsustvu signala oba aktivna elementa su zakočena.
- ❖ Jedan aktivni element počinje da vodi čim signal postane veći od 0, a drugi čim signal bude manji od 0.

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

71

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

72
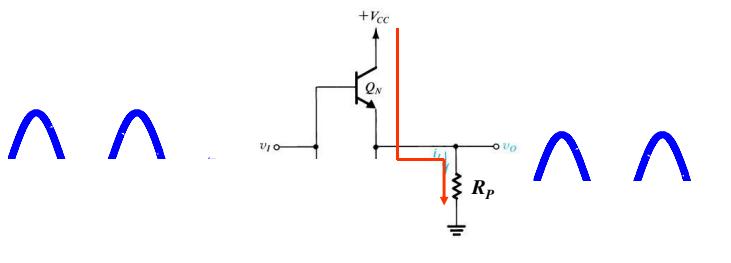
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Kada je signal pozitivan, vodi tranzistor  $Q_N$  (NPN tipa) i njegova izlazna struja teče preko otpornika  $R_p$ .

Tranzistor  $Q_P$  (PNP tipa) je zakočen.




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

73
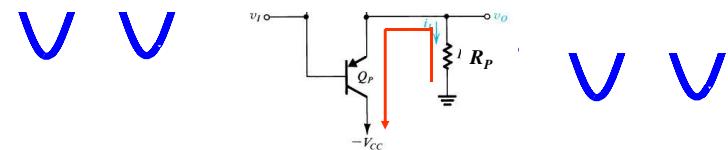
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Kada je signal negativan vodi tranzistor  $Q_P$  i obezbeđuje struju kroz potrošač dok je tranzistor  $Q_N$  je zakočen.



22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala


74

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Pojačavač radi u klasi B.

Ako je pobuda sinusoidalna,  $Q_N$  vodi u pozitivnoj a  $Q_P$  u negativnoj poluperiodi.

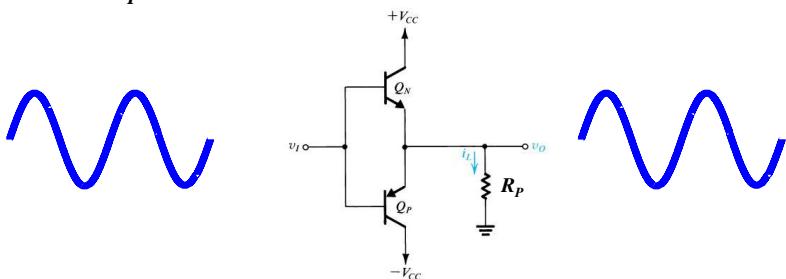Napon na  $R_p$  prati oblik ulaznog napona (idealizovano)




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

75
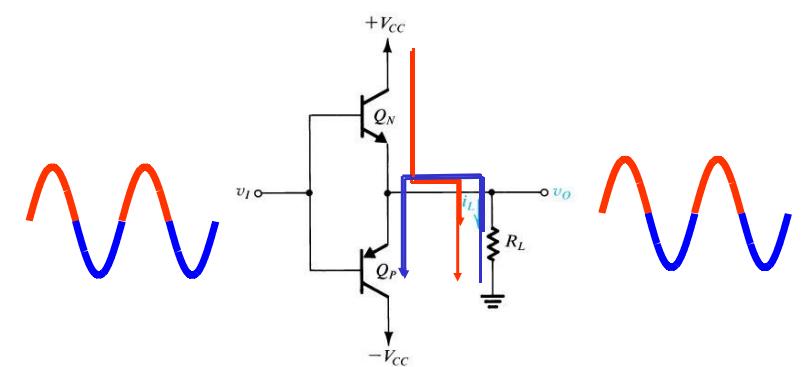
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

76
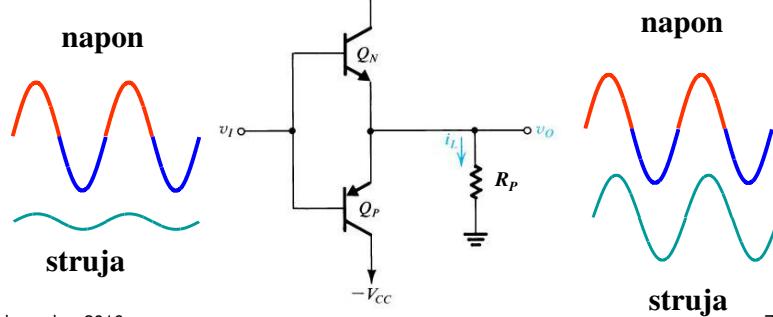
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

S obzirom da se radi o pojačavaču u konfiguraciji sa zajedničkim kolektorom, naponsko pojačanje je manje od 1. Važno je da se uoči da je pojačana snaga jer je struja na ulazu – struja baze, a na izlazu je kolektorska struja ( $\beta$  puta veća), tako da je snaga na izlazu veća ( $\beta$  puta veća).



22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

77

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ U svakoj poluperiodi vodi samo jedan tranzistor, tako da se ukupna otpornost preslikava u kolo svakog aktivnog elementa.
- ❖ Ukupna KORISNA snaga koju predaje svaki aktivni element odnosi se na jednu poluperiodu i iznosi

$$\begin{aligned} P_{kI} &= (1/2) * [(1/2)(I_{Im} V_{Im})] \\ &= 1/4 * I_{Im} * [V_0 - V_{min}], \text{ maksimalna na } R_p: \\ &\approx 1/4 * I_{Im} * [V_{CC} - V_{CEsat}] \end{aligned}$$

- ❖ Maksimalna korisna snaga koju daju oba aktivna elemnta je

$$P_k = 2 * P_{kI} = 1/2 * I_{Im} [V_{CC} - V_{CEsat}]$$


22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

79

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

### Prenosna karakteristika

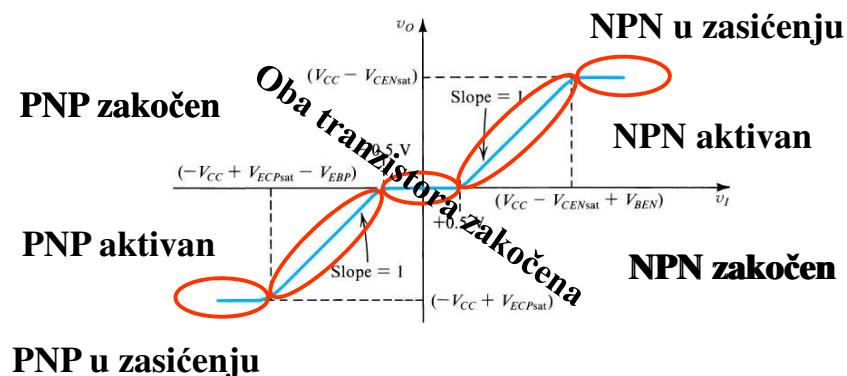

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

78

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Snaga svakog od izvora za napajanje ( $\pm V_{CC}$ ) koja se predaje jednom aktivnom elmentu je  $P_1 = V_{CC} * I_0$


( $I_0$  – jednosmerna komponenta impulsne struje)

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i_0(t) \cdot dt$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \left( \int_0^{T/2} I_{Cm \max} \sin \omega t \cdot dt + \int_{T/2}^T 0 \cdot dt \right)$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \frac{I_{Cm \max}}{\omega} \int_0^{\pi} \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \frac{1}{T} \frac{I_{Cm \max}}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \omega t \cdot d(\omega t)$$

$$I_0 = -\frac{I_{Cm \max}}{2\pi} \cos(\omega t) \Big|_0^\pi = -\frac{I_{Cm \max}}{2\pi} ((\cos(\pi) - \cos(0))) = \frac{I_{Cm \max}}{\pi}$$

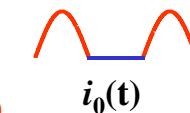

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

80

### Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Odakle sledi da se po jednom aktivnom elementu troši

$$P_1 = P_2 = (1/\pi) * V_{CC} * I_{Cmmax}$$

- ❖ Ukupna maksimalna snaga koju daju baterije iznosi

$$P = (2/\pi) * V_{CC} * I_{1mmax}$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

81

### Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Stepen iskorišćenja simetrične sprege po jednom aktivnom elementu jednak je stepenu iskorišćenja celog pojačavača

$$\begin{aligned}\eta &= P_{k1} / P_1 = P_k / P \\ &= \pi/4 * (V_{CC} - V_{CEsat}) / V_{CC} \\ \eta &= 0.785 * (1 - V_{CEsat} / V_{CC})\end{aligned}$$

- ❖ Stepen iskorišćenja pojačavača snage u klasi B u idealnom slučaju ( $V_{CEsat}=0$ ) je  $\eta = 78.5\%$ .

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

82

### Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Disipirana snaga na jednom aktivnom elementu je

$$P_{d1} = P_1 - P_{k1} = V_0 I_{1m} / \pi - 1/4 * V_{1m} I_{1m}$$

$$P_{d1} = V_0 I_{1m} / \pi - (1/4) R I_{1m}^2$$

- ❖ Maksimalna vrednost disipacije je za  $V_0 = V_{CC}$

$$I_{1m} = (2/\pi) (V_{CC} / R)$$

$$P_{d1max} = (1/\pi^2) (V_{CC}^2 / R)$$

- ❖ Poređenjem sa korisnom snagom

$$P_{k1} = (\pi^2 / 4) P_{d1max} \sim 2.5 P_{d1max}$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

83

### Simetrična sprega u klasi B

Korisna snaga aktivnog elementa pojačavača sa simetričnom spregom u klasi B

veća je 2,5 puta  
od disipirane (nekorisne) snage

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

84

## Simetrična sprega u klasi B

### Primer

Ako se želi pojačavač kod koga je izlazna snaga na potrošaču 20W, svaki element treba da da po 10W.

U klasi B će se na svakom elementu disipirati po 4W, a u klasi A (simetrična), u idealnom slučaju po 10W.

U odsustvu signala na aktivnim elementima u pojačavaču klase B neće se disipirati snaga, a u pojačavaču klase A disipiraće se čitavih 20W.

Komponente koje se ugrađuju u pojačavač klase B, mogu da imaju dva i po puta manju snagu disipacije od onih koje se koriste u klasi A, a da pojačavač obezbeđuje istu korisnu snagu potrošaču.

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

85

## Poređenje karakteristika pojačavača snage klase A i B


- Pojačavač u klasi B daje veću korisnu snagu (78,5% : 25%)
- Disipacija na aktivnim elementima pojačavača u klasi B, 2,5 puta je manja od disipacije u klasi A
- Pojačavač u klasi B ima veća izobličenja od pojačavača u klasi A
- Jednosmerna komponenta aktivnog elementa nije konstantna i može da ugrozi ostali deo kola

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

86

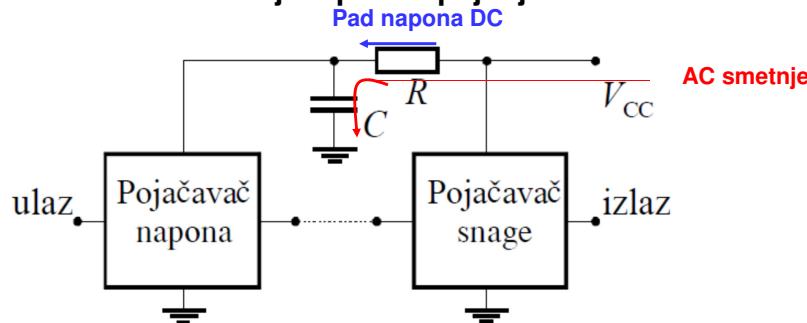- Veća korisna snaga zahteva veću dinamiku signala koja se postiže povećanjem napona napajanja – u prepojačavačima napona koristi se manji napon napajanja.



Izvođenje napajanja kod kola koja sadže pojačavače snage u izlaznom stepenu


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

87
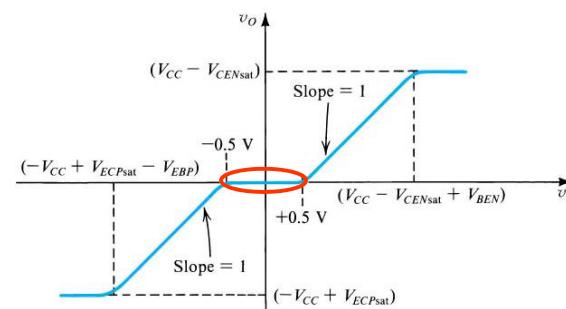
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Praktično pojačavač radi u klasi C jer tranzistori počinju da vode tek kada je napon između baze i emitora  $> 0,5V$ .



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


88



## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Vezivanjem dve direktno polarisane diode između baza NPN i PNP tranzistora obezbeđuje se razlika od oko 1V, koja je neophodna da bi se RT tranzistora pomerila na granicu provodnog režima.

Asimetrično napajanje!!!

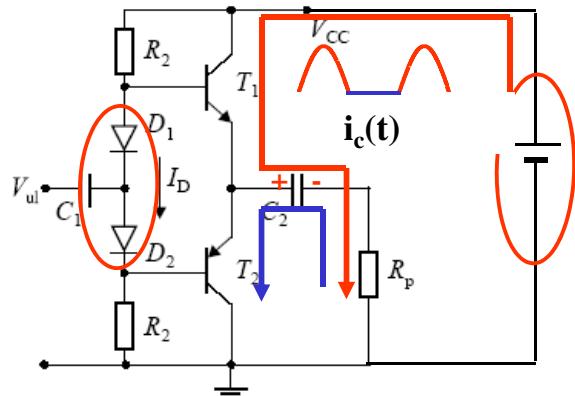


22. decembar 2016.

89
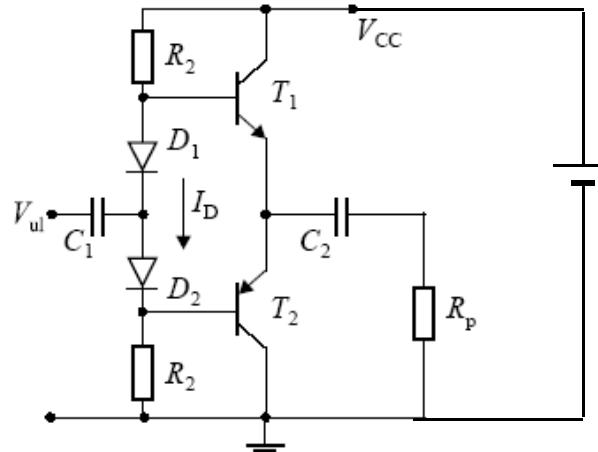
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Kako diode utiču na temperatursku stabilnost?  
Diode obezbeđuju bolju temperatursku stabilnost.




22. decembar 2016.

90
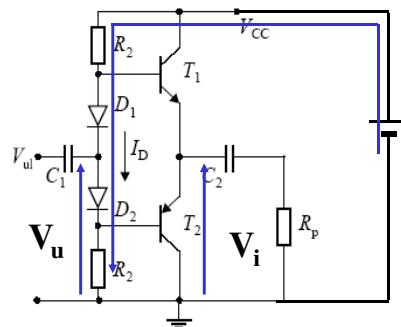
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Važno je obezbititi dovoljnu struju kroz diode, tako da one ostanu direktno polarisane i pri najvećim strujama baze



$$I_D \geq |J_{Dm\max}|$$

$$V_{CC} - R_2 I_D - V_{D1} - V_{D2} - R_2 I_D = 0$$

$$I_D|_{V_{D1}=V_{D2}=0.7} = (V_{CC}/2 - 0.7)/R_2$$

$$V_u = V_i = V_{CC}/2$$

22. decembar 2016.


Pojačavač velikih signala

91
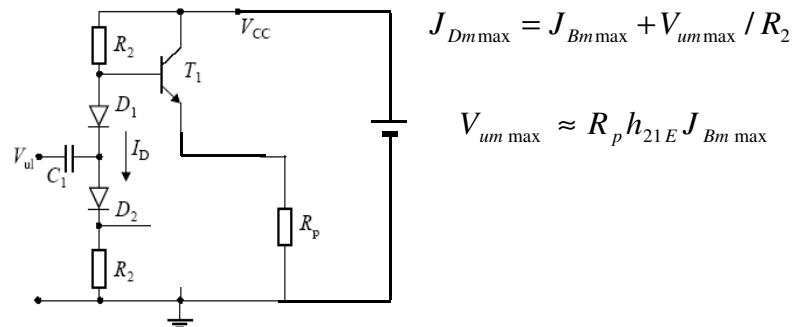
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Za one koji žele da nauče više

Analiza za naizmenične signale - vodi jedan tranzistor



$$J_{Dm\max} = J_{Bm\max} + V_{um\max} / R_2$$

$$V_{um\max} \approx R_p h_{21E} J_{Bm\max}$$

22. decembar 2016.


Pojačavač velikih signala

92
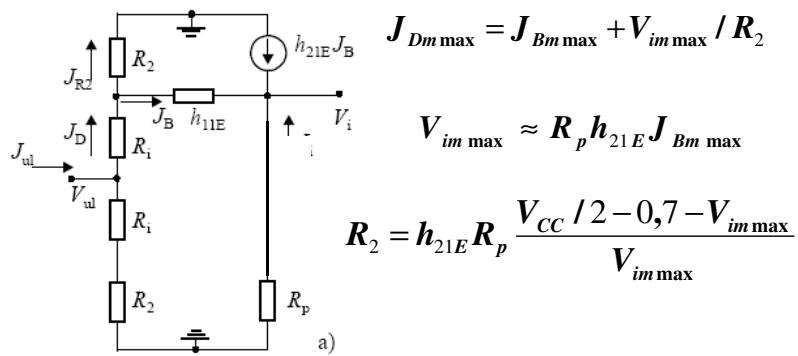
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Za one koji žele da nauče više

Analiza za naizmenične signale - vodi jedan tranzistor



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

93


## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Za one koji žele da nauče više

Pojačanje

$$\text{Strujno } A_s = \frac{J_i}{J_u} = -\frac{R_2}{2R_p}$$
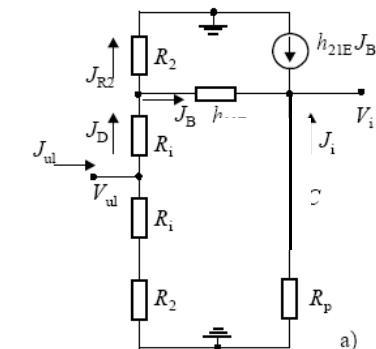
$$\text{Naponsko } A = \frac{V_i}{V_{ul}} \approx 1$$



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

94

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

**Snaga**



$$\text{Baterije } P_0 = V_{CC} I_0$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T J_{Cm\max} \sin \alpha t \cdot dt$$

$$I_0 = \frac{J_{Cm\max} T}{2\pi T} \int_0^{T/2} \sin \alpha t \cdot d(\alpha t)$$

$$I_0 = -\frac{J_{Cm\max}}{2\pi} \cos(\alpha t) \Big|_0^\pi = \frac{J_{Cm\max}}{\pi}$$

$$P_0 = V_{CC} J_{Cm\max} / \pi$$

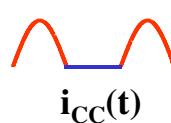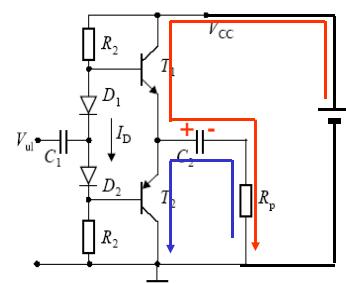

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

95


## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

**Snaga**

**Korisna, na potrošaču**

$$P_k = \frac{1}{2} V_{im\max} J_{Cm\max} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} V_{CC} \right) J_{Cn}$$

$$P_k = \frac{1}{4} V_{CC} J_{Cm\max}$$

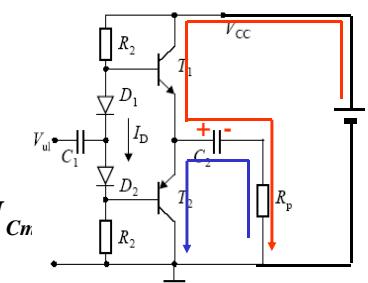

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

96


## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Stepen iskorišćenja u idealnom slučaju

$$\eta_{\max} = \frac{P_k}{P_0} = \frac{\frac{1}{2}V_{i\max}J_{C\max}}{V_{CC}J_{C\max}}\pi$$

$$\eta_{\max} = \frac{1}{2}\frac{V_{CC}J_{C\max}}{V_{CC}J_{C\max}}\pi$$
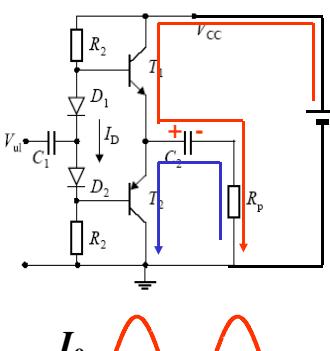
$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4}100 = 78,5\%$$



$$\eta < 78,5\%$$

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala


97

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Za one koji žele da nauče više

Maksimalna moguća struja kroz  $R_p$
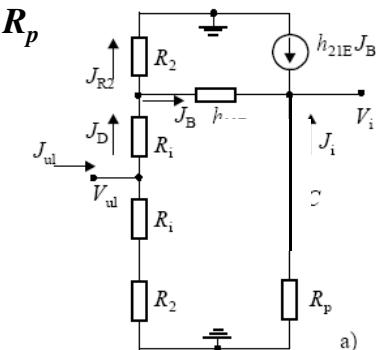
$$J_{Cm\max} = (V_{CC}/2)/R_p = \frac{V_{CC}}{2R_p}$$



a)

Maksimalni mogući napon na  $R_p$

$$V_{im\max} = \frac{V_{CC}}{2} = J_{cm\max}R_p$$

Maksimalna korisna snaga na potrošaču

$$P_{k\max} = \frac{1}{2}V_{im\max}J_{Cm\max} = \frac{1}{2}\frac{V_{CC}}{2}\frac{V_{CC}}{2R_p} = \frac{V_{CC}^2}{8R_p}$$

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

98

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Za one koji žele da nauče više

Maksimalna snaga disipirana na tranzistoru

$$P_d = P_0 - P_{k\max} = \frac{V_{CC}J_{Cm\max}}{\pi} - \frac{J_{Cm\max}^2 R_p}{2}$$

Od interesa je da se odredi pri kojoj struji  $J_{cm\max}$  se disipira najveća snaga

$$\frac{\partial P_d}{\partial J_{Cm\max}} = 0, \quad \Rightarrow \quad J_{Cm\max} = \frac{V_{CC}}{\pi R_p}$$

$$P_{d\max} = P_d \Big|_{J_{cm\max} = V_{CC}/(\pi R_p)} = \frac{V_{CC}^2}{2\pi^2 R_p}$$


22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

99

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Izobličenja

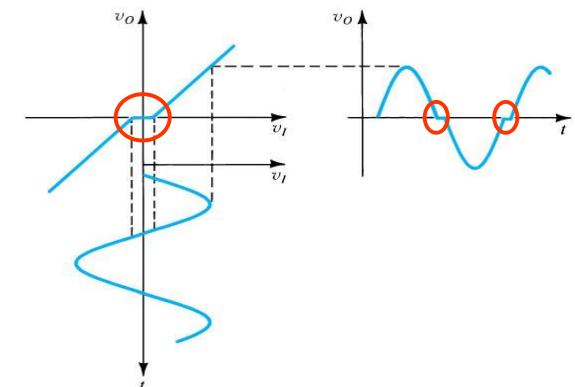

Uočljivo je da u delu malih struja izlazna struja odstupa od sinusoidne.

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala


100

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Pojačavače snage u klasi B karakteriše

- veći stepen iskorišćenja 😊
- veća izobličenja 😞

od opjačavača u klasi A

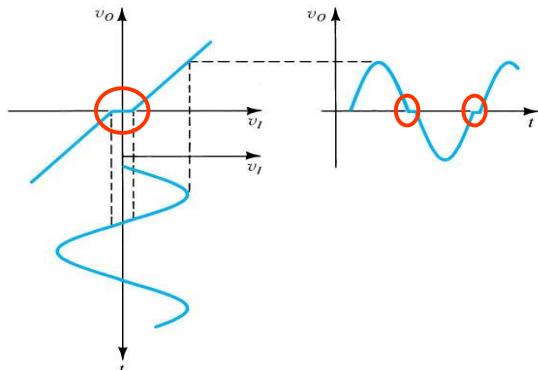


22. decembar 2016.


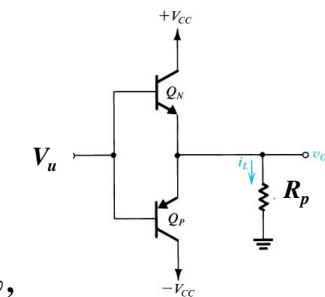
## Domaći 10.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- vrednost  $V_{CC}$ , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od  $8\Omega$ , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.
- maksimalnu struju svakog tranzistora,
- ukupnu snagu izvora napajanja,
- stepen korisnog dejstva i
- maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.



$$[V_{CC} > 22.9V, I_{pmax} = 2.25A, P_{CC} = 32.8W, \eta = 61\%, P_{dn} = P_{dp} = 6.7W]$$

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



### Domaći 10.3:


Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je:  $V_{CC} = 6V$ ,  $R_p = 4\Omega$  i  $\beta_N = \beta_P = 50$ . Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona  $V_{pmax} = 4.5V$ . Odrediti:

- Snagu na potrošaču
- Snagu svakog izvora
- Stepen iskorišćenja
- Maksimalnu ulaznu struju
- Snagu disipacije svakog tranzistora.

$$[P_k = 2.53W, P_{CC+} = P_{CC-} = 2.15W, \eta = 59\%, I_{um} = 22.1mA, P_{dn} = P_{dp} = 0.91W]$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

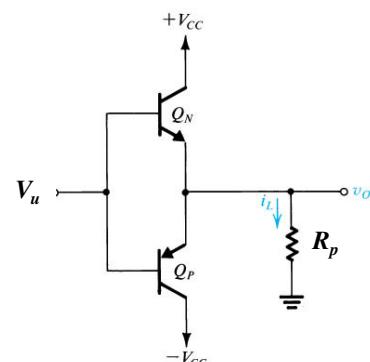

103

## Pojačavači snage u klasi AB


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

104

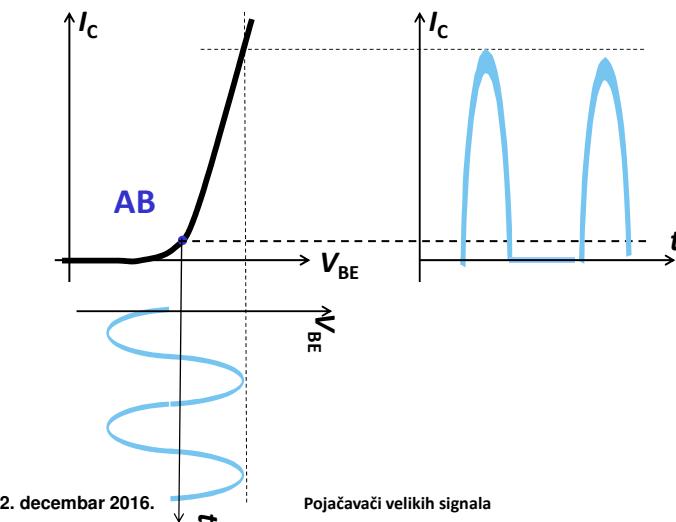
## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa AB

Položaj RT na prenosnoj karakteristici tranzistora



## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa AB


Simetrična sprega

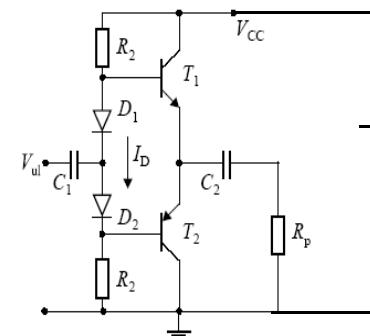

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

106

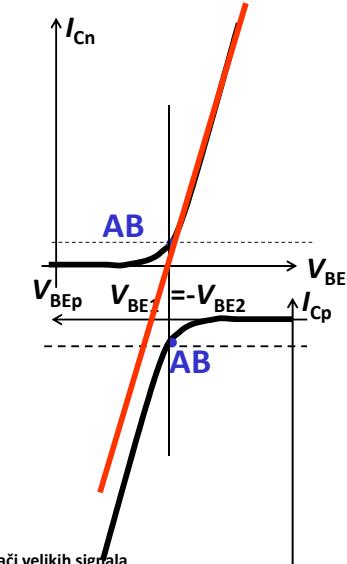
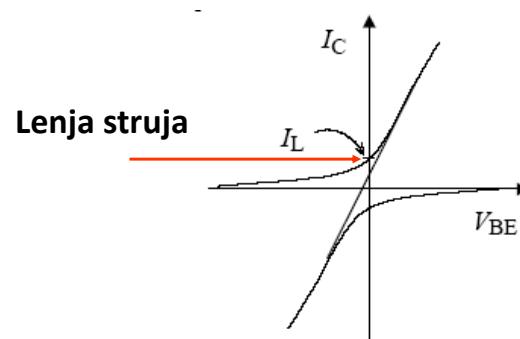
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

Prenosna karakteristika ekvivalentnog elementa u klasi AB – kompromis između klase A i B




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

107
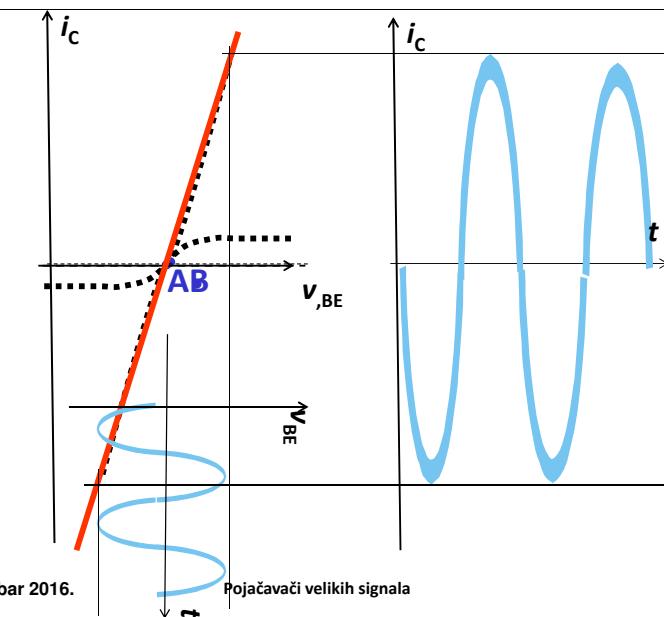
## Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB



22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

108

Pojačavač u klasi AB karakteriše

- manja korisna snaga
- manji stepen iskorišćenja
- manja izobličenja

nego pojačavač u klasi B.

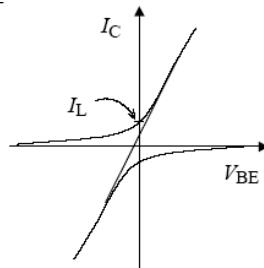

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

109

- Korisna snaga u klasi AB manja je nego u klasi B jer je redukovano dinamičko područje promene ulaznog, a time i izlaznog signala.
- Stepen iskorišćenja u klasi AB manji je nego u klasi B, jer teče jednosmerna struja i u odsustvu ulaznog signala, tako da uvek postoji disipacija na tranzistoru.
- Široka primena u audio pojačavačima.

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

110
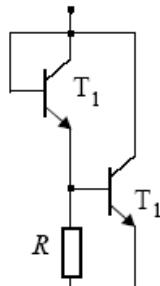
### Pojačavači snage u klasi AB

Realizacija pojačavača snage u klasi AB:


obezbediti napon na bazama koji je nešto veći od praga provođenja tranzistora.



22. decembar 2016.

Pojač


111

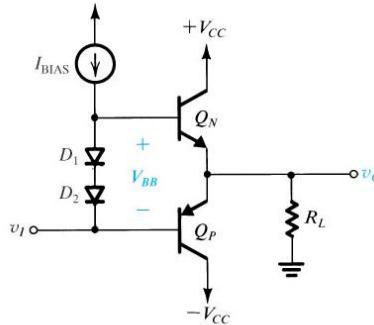
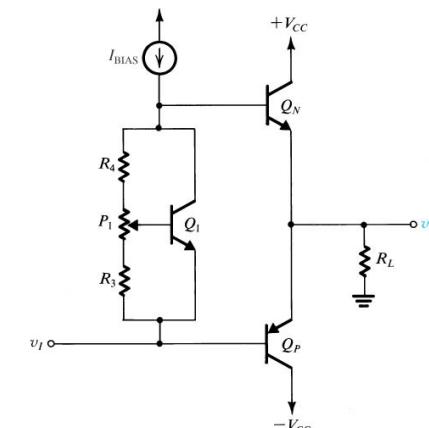
### Pojačavači snage u klasi AB

Realizacija pojačavača snage u klasi AB:

obezbediti napon na bazama koji je nešto veći od praga provođenja tranzistora.




22. decembar 2016.

112
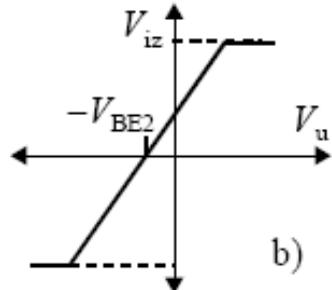
## Pojačavači snage u klasi AB

Prenosna karakteristika ne prolazi kroz nulu, iako su tranzistori identičnih karakteristika, kada je  $V_u=0$ ,  $V_{iz}\neq 0$ .



Da bi se ovo otklonilo potrebno je da da ulazni napon ima i jednosmernu komponentu  $V_u=V_{BE2}$ .


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

113
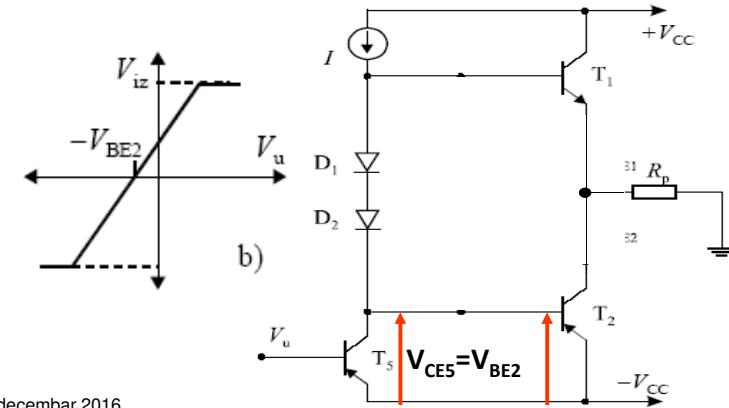
## Pojačavači snage u klasi AB

Zato se pobuđuje preko pojačavača za zajedničkim kolektorom, a pad napona između  $V_{CE}$  obezbeđuje ovu jednosmernu komponentu.



22. decembar 2016.

114

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




### Domaći 10.4:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je:  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_p = 100\Omega$ ; tranzistori su upareni sa  $I_s = 0.1\text{pA}$  i  $\beta = 50$ , dok za diode važi da je

$I_{sd} = 21I_s$ . Odrediti:

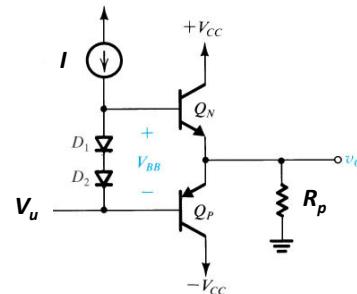- Struju  $I$  tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od  $1\text{mA}$ ;
- Lenju struju ( $I_{Cmin}$ );
- Disipaciju svakog tranzistora i
- jednosmerni napon  $V_{BB}$  u odsustvu ulaznog signala.




115

[ $I=4\text{mA}$ ,  $I_c=9\text{mA}$ ,  $P_d=270\text{mW}$ ,  
 $V_{BB}=1.32\text{V}$ ]  
 22. decembar 2016. Pojačavači velikih signala
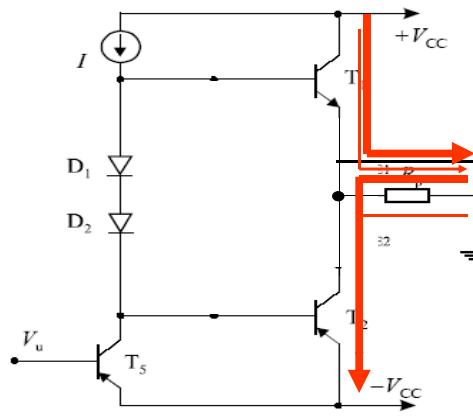
## Pojačavači snage zaštita od kratkog spoja

Ako se (greškom) potrošač veže za masu (kratak spoj), struja kroz tranzistore postaje suviše velika.




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

116
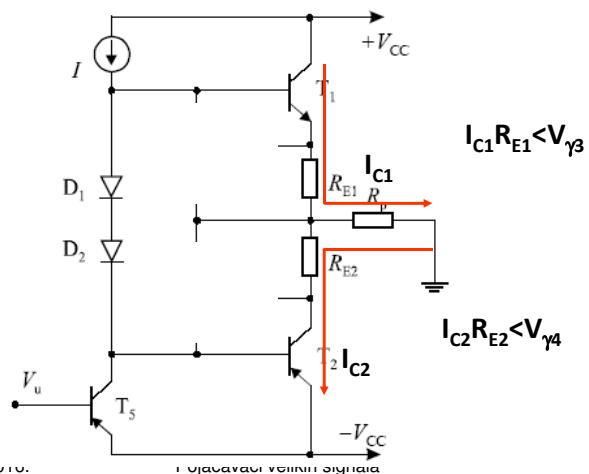
## Pojačavači snage

Zato se uvodi kolo za zaštitu od kratkog spoja (važi za sve klase pojačavača)




22. decembar 2016.

117
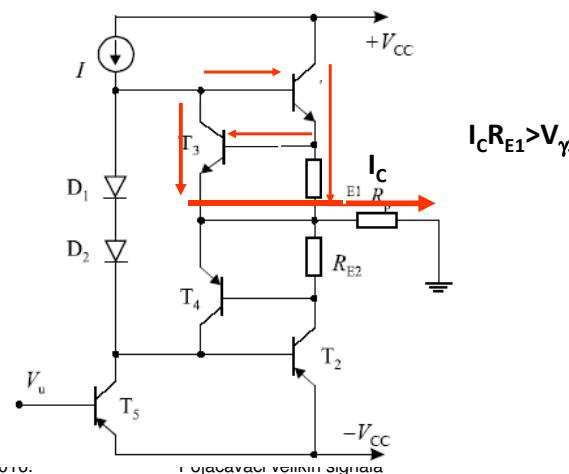
## Pojačavači snage

Zato se uvodi kolo za zaštitu od kratkog spoja (važi za sve klase pojačavača)




22. decembar 2016.

118
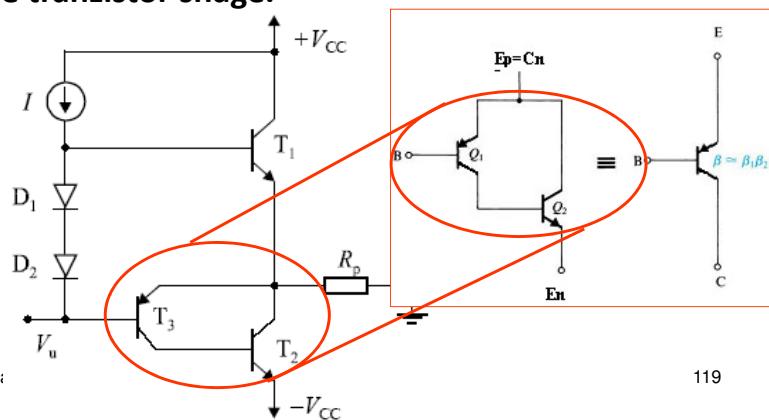
## Pojačavači snage

Kvazikomplementarna sprega:

Oba tranzistora snage  $T_1$  i  $T_2$  su NPN tipa, namenjeni su pojačanju snage i identičnih su karakteristika. Tranzistor  $T_3$  koji je PNP tipa je lakše proizvesti jer nije tranzistor snage.



22. decembar 2016.

119

## CMOS pojačavači snage


Klase AB ili B u CMOS integrisanim kolima.

$T_1$  i  $T_2$  komplementarni par.

$T_5$  i  $T_6$  za polarizaciju gejtnog izlaznog stepena. Pad napona na paru  $T_5-T_6$  zavisi od struje koja protiče kroz njih – kontrolisana sa  $V_r$ .

Tranzistor  $T_3$  je pobudni, pojačavački, tranzistor.

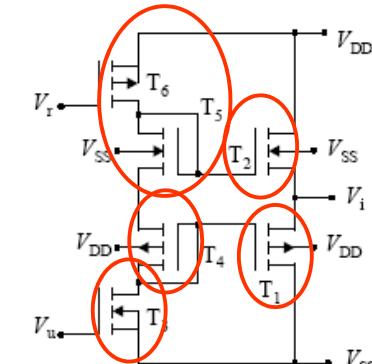Tranzistor  $T_4$  je dinamičko opterećenje za  $T_3$ .



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


120

## Simetrična sprega sa MOS tranzistorima snage

Za velike snage najčešće se koriste N-kanalni izlazni tranzistori.

Pošto su oba MOSFET-a istog tipa, pobuđuju se preko faznog obrtača.

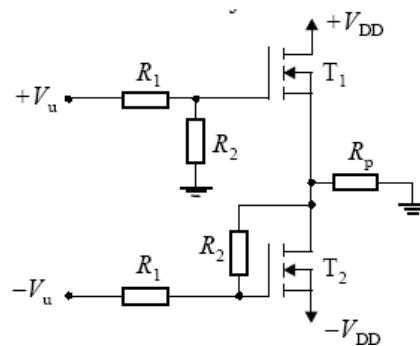Naponi  $V_u$  imaju i DC komponentu koja služi za polarizaciju gejtova.



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


121

## Komponente pojačavača snage



Slika 16. Integrисани појачаваč snage LM380

Bypass	1	●
Non Inv Input	2	
Ground	3	
Ground	4	
Ground	5	
Inverting Input	6	
Ground	7	
+Vcc	14	
NC	13	
Ground	12	
Ground	11	
Ground	10	
NC	9	
Output	8	

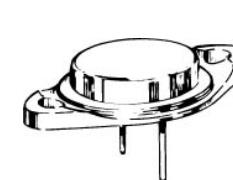

Slika 17. Tranzistor snage 2N3055

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

121


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

122

## Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

LM380.

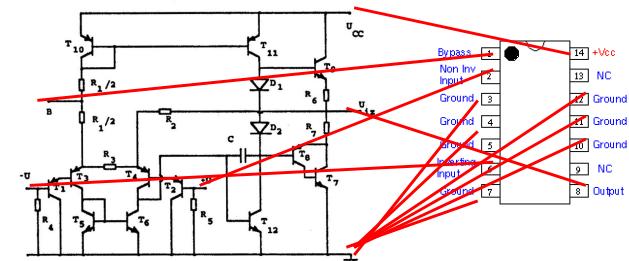

## Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

123

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

124

## Primer pojačavača snage u integrисanoj tehnici

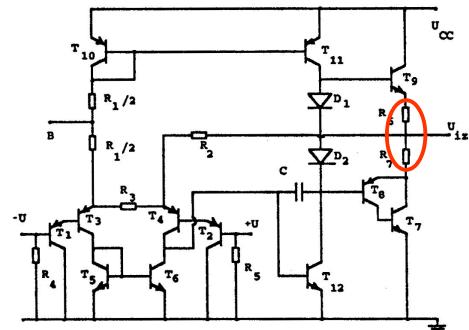**LM380.**

- Svaki ulazni priključak direktno spregnut za prethodni stepen, jednosmerno izolovan ili uzemljen.
- Izlazno kolo je zaštićeno i temperaturski i od kratkog spoja.




22. decembar 2016.

125
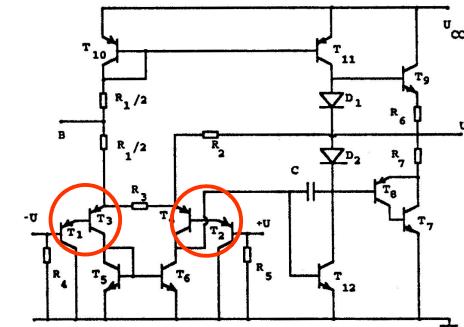
## Primer pojačavača snage u integrисanoj tehnici

Ulagni stepen od PNP tranzistora u sprezi sa zajedničkim emitorom

- velika ulazna impedansa pojačavača
- direktna sprega.



22. decembar 2016.


126

## Primer pojačavača snage u integrисanoj tehnici

Drugi stepen, stepen sa zajedničkim emitorom  $T_{12}$ . Opterećen strujnim izvorom.

Izlazni stepen je kvazikomplementarni par

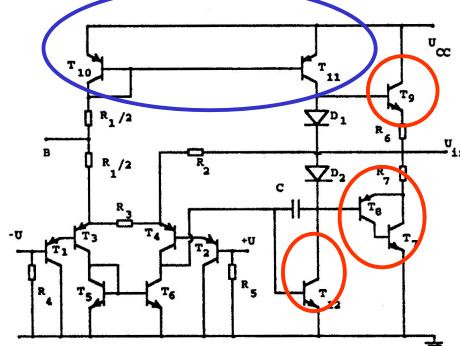koji se sastoji od tranzistora  $T_7$ ,  $T_8$  i  $T_9$ .



22. decembar 2016.





Pojačavač

## Pojačavači snage u klasi C

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

128

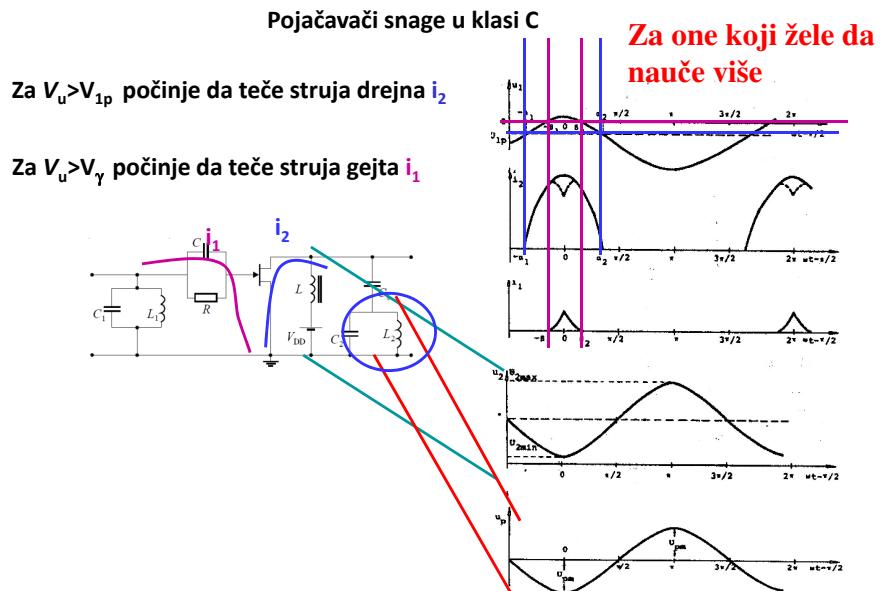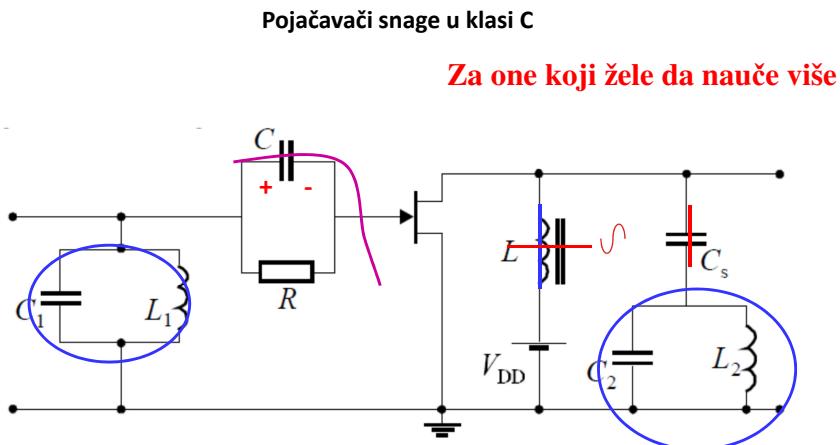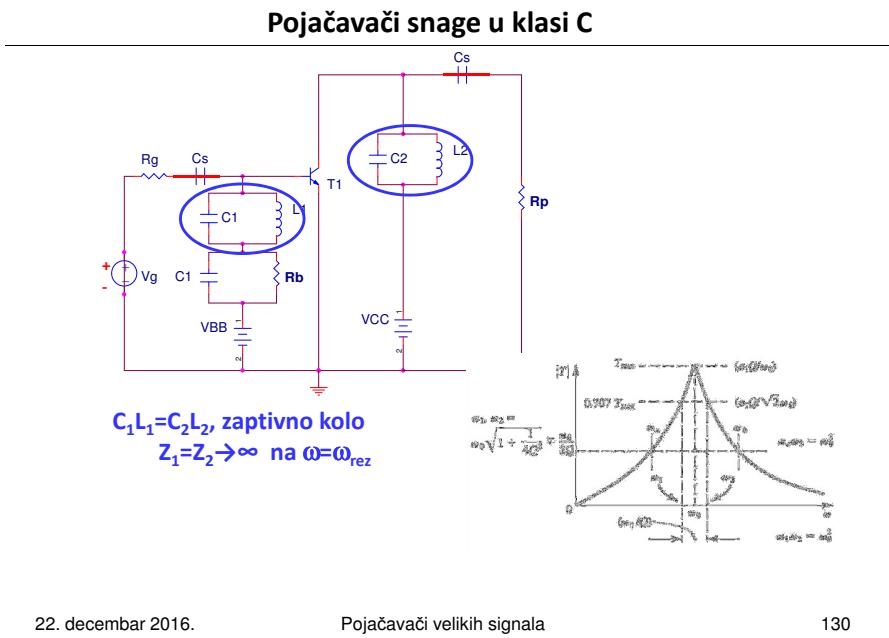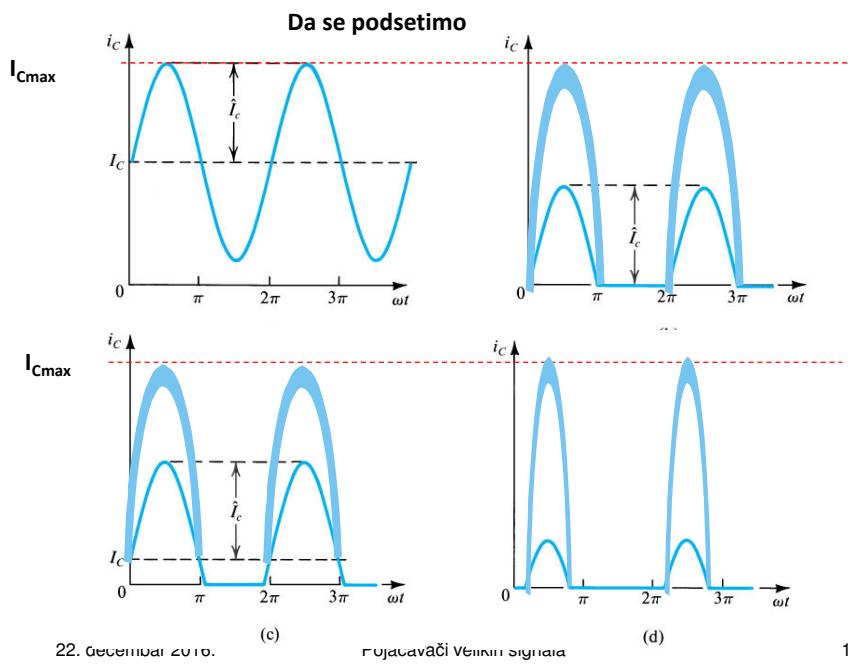

### Pojačavači snage u klasi C

Trenutna vrednost snage na tranzistoru

$$P_d = i_2 v_2$$

Srednja snaga na tranzistoru

$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_2 v_2 d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 v_2 d(\omega t)$$

Snaga izvora za napajanje

$$P_{DD} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_2 V_{DD} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} V_{DD} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)$$

Korisna snaga na potrošaču

$$P_k = P_{DD} - P_d = \frac{1}{2} J_{pm} V_{pm} = \frac{V_{pm}^2}{2R_p}$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

133

Za one koji žele da nauče više

### Za one koji žele

da nauče više

Stepen iskorišćenja


$$\eta = \frac{P_k}{P_{DD}} = 1 - \frac{P_d}{P_{DD}}$$

Srednja snaga na tranzistoru

$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2(t) v_2(t) d(\omega t)$$

Za male uglove  $\alpha$ , srednja snaga na tranzistoru
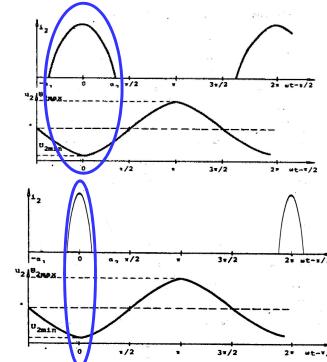
$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 V_{2min} d(\omega t) = \frac{V_{2min}}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)$$



22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

134

### Pojačavači snage u klasi C

Za one koji žele da nauče više

Stepen iskorišćenja

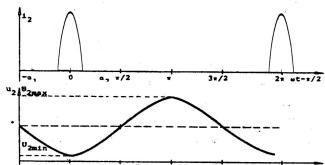

$$\eta = 1 - \frac{P_d}{P_{DD}} = 1 - \frac{\frac{1}{2\pi} V_{2min} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)}{\frac{1}{2\pi} V_{DD} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)} = 1 - \frac{V_{2min}}{V_{DD}} \approx 100\%$$

### Pojačavači snage u klasi C

Stepen iskorišćenja

$\approx 100\%$

Realno, stepen iskorišćenja je manji (oko 80%).

Kako može da se poveća?

Šta je to što je omogućilo ovakvi stepeni iskorišćenja?



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

135

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

136

**Osnovni gubitak snage na aktivnom elementu koji radi u klasi C** ispoljava se dok kroz njega protiče značajna struja, a na njegovim krajevima postoji dovoljno veliki napon  $V_{DS}$  ( $V_{CE}$ ). To je stanje koje postoji dokle god komponenta (BJT ili MOSFET) radi u aktivnom režimu.


### Prekidački pojačavači (nisu linearni) Pojačavači snage u klasi D, E, F (S, I, T)

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

137

22. decembar 2016.


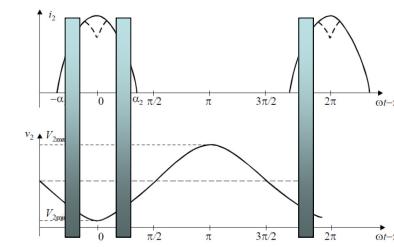


138

### Pojačavači snage u klasi D, E, F

Kako da se smanje gubici na aktivnom elementu?

- radom u prekidačkom režimu

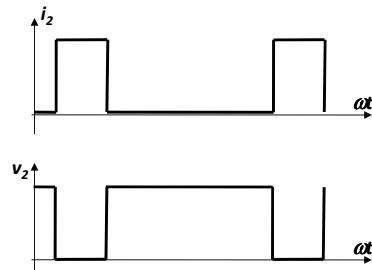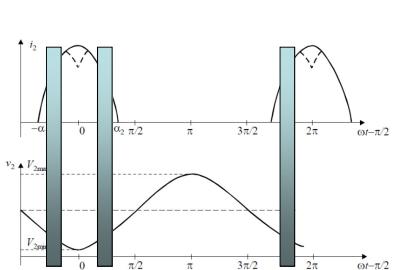

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

139

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

140

### Pojačavači snage u klasi D, E, F

**Komponenta (MOSFET / BJT) radi kao prekidač:**


Otvoren – zakočenje:  $V_{DS} = V_{CC}$ ,  $I_D = 0$

Zatvoren – zasićenje:  $V_{DS} \rightarrow 0$ ,  $I_D$  – velika

Ovo podrazumeva da se pojačavač pobuđuje **pravougaonim** impulsima.

Pojačavači snage u klasi D, E, F **Za one koji žele da nauče više**


Talasni oblici struje  $I_D$ .

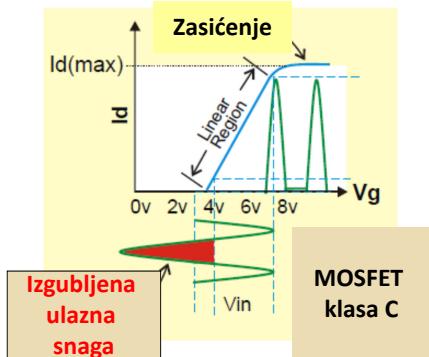

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

141

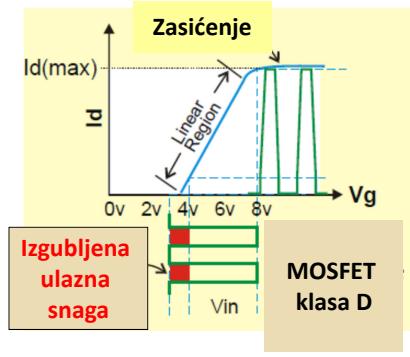


Pojačavači velikih signala

141

Pojačavači snage u klasi D

Talasni oblici signala na ulazu i izlazu

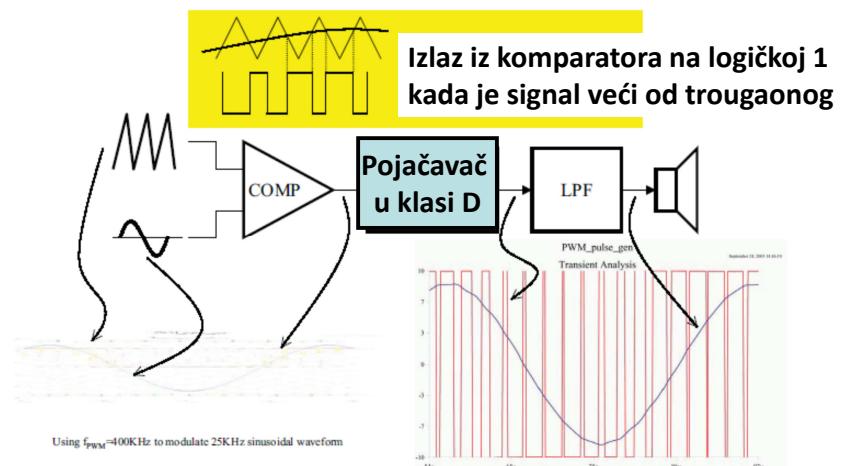


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

142

Pojačavači snage u klasi D, E, F

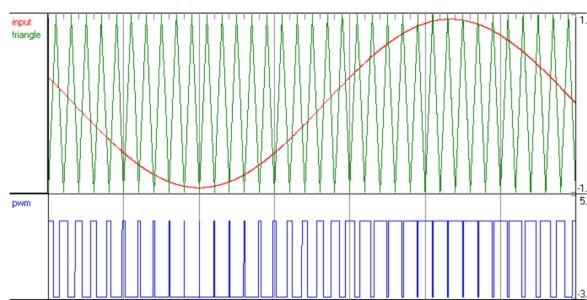Pobuđuje se PWM signalom (Pulse Width Modulation).



Ima VF i NF komponentu.


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

143

Pojačavači snage u klasi D, E, F

Kako regenerisati NF izlazni signal iz:

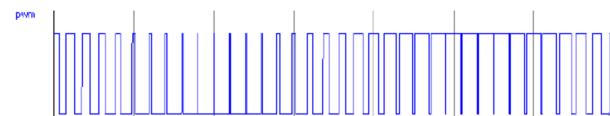

Filtriranjem izlaznog signala

Prema načinu izdvajanja NF signala razlikuju se

- klasa D
- klasa E
- klasa F




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

144

## Pojačavači snage u klasi D
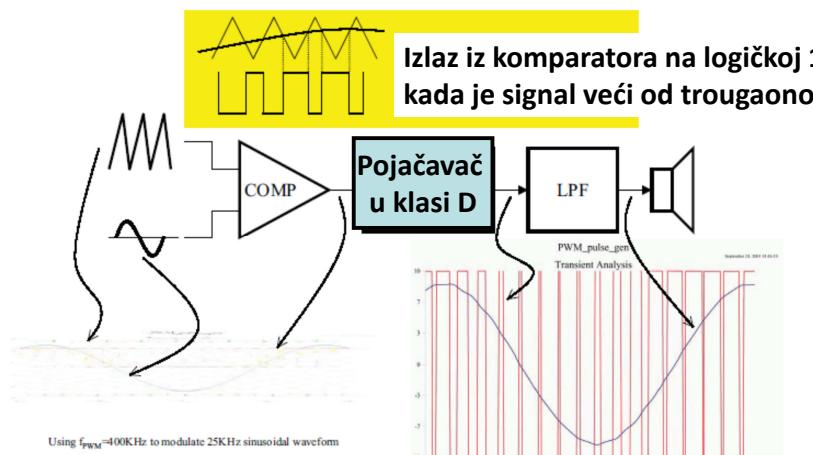
### Talasni oblici signala na ulazu i izlazu




22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

145

## Pojačavači snage u klasi D
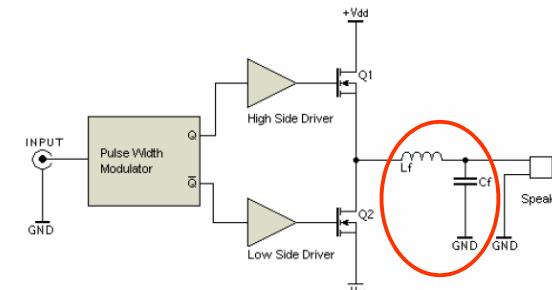
### Filtriranje izlaznog signala – klasa D




22. dec

146

## Pojačavači snage u klasi D

**Za one koji žele da nauče više**
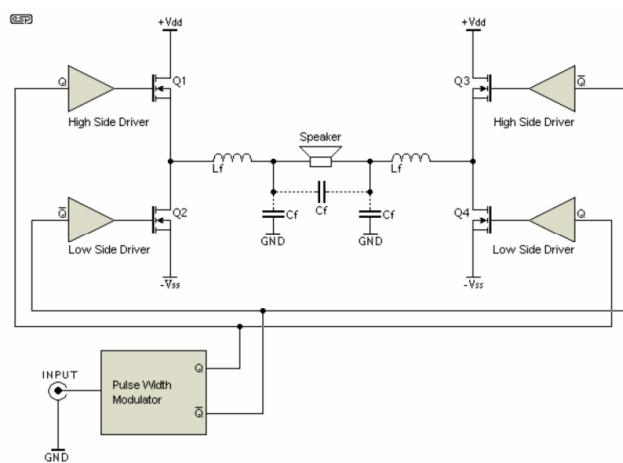
### Alternativna simetrična konfiguracija – potpuni most



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

147

## Pojačavači snage u klasi D

### Pojačavač snage klase D 400W.



**Figure 2:** Example of a 400W complete Class-D amplifier module

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

148

**Pojačavač snage klase E**


Aktivni element radi kao prekidač.

- NF filter zamenjen rezonantnim kolima koja su podešena na osnovnu frekvenciju.
- Filter sastavni deo pojačavača jer je izlazna kapacitivnost aktivnog elementa sastavni deo zaptivnog rezonantnog kola (paralelnog).

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala


149

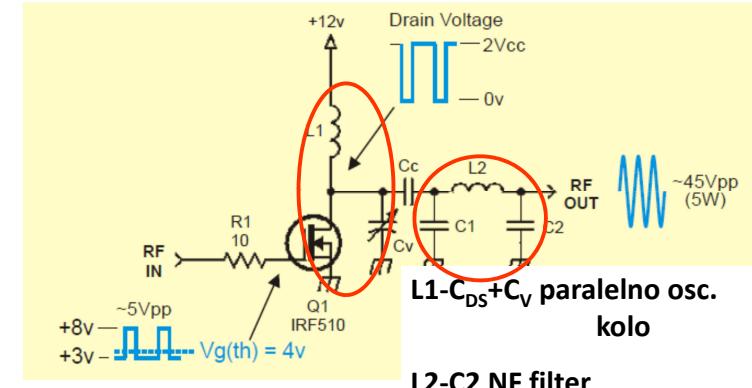**Pojačavač snage klase E**

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala


150

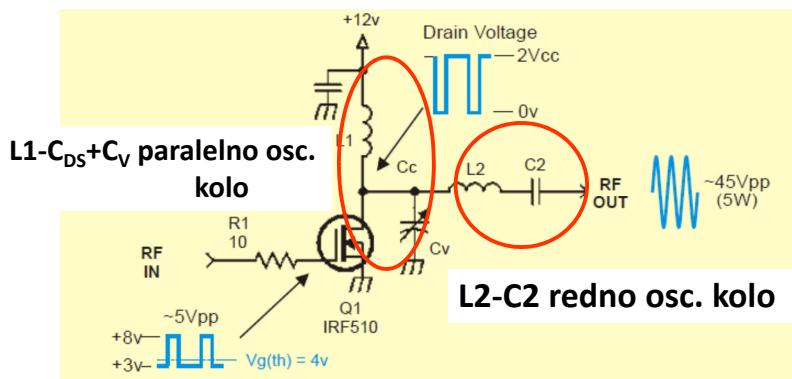**Pojačavači snage u klasi E****Pojačavač snage klase E**

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

151

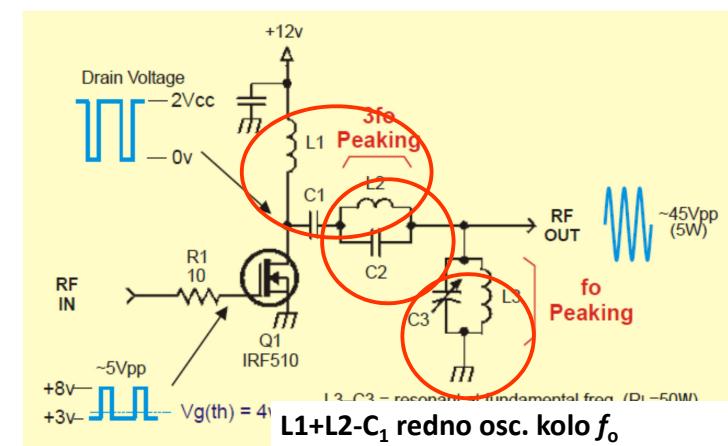**Za one koji žele da nauče više****Pojačavač snage klase F**

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

152

## Prekidački pojačavači snage

Ostali prekidački pojačavači snage:


U osnovi su pojačavači klase D

- Klasa S, namenjeni za VF.

- Umesto NF, koristi filter propusnik opsega (Band Pass – BPF)

- 500MHz za W-CDMA

Za one koji žele da nauče više

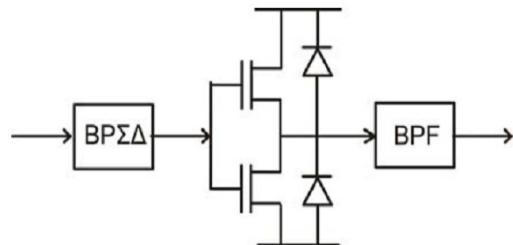

[http://eprints.nuim.ie/1409/1/RIA\\_Dooley\\_2008.pdf](http://eprints.nuim.ie/1409/1/RIA_Dooley_2008.pdf)

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

153

## Prekidački pojačavači snage

U osnovi su pojačavači klase D

Za one koji žele da nauče više

- Nazivi se slvode na "trgovačke marke"

- Klasa I

-(*Interlived* – preplitanje u vremenu prekidanja)

- Klasa T



[www.crownaudio.com](http://www.crownaudio.com)

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


154

## Prekidački pojačavači snage

U osnovi su pojačavači klase D

- Klasa I

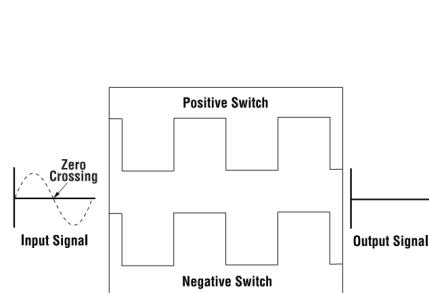
-(*Interlived* – preplitanje u vremenu prekidanja)



[www.crownaudio.com](http://www.crownaudio.com)

22. decembar 2016.

Pojačavači

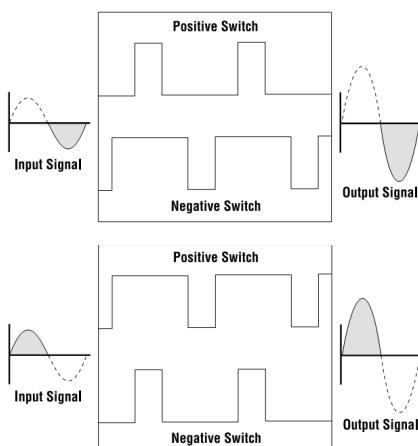


## Prekidački pojačavači snage

U osnovi su pojačavači klase D

- Klase T integrirani Tripath Technology

STEREO 15W (4Ω) CLASS-T™

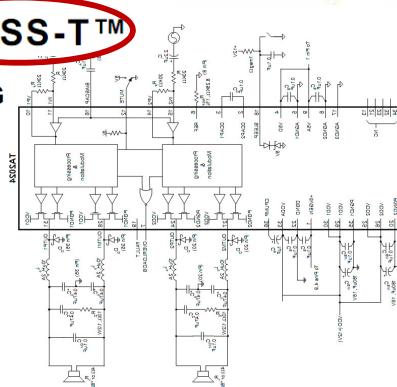DIGITAL AUDIO AMPLIFIER USING  
DIGITAL POWER PROCESSING™  
TECHNOLOGY



<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwtt.pdf>

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

156

## Pojačavači snage u klasi G i H

Za one koji žele da nauče više

### Pojačavači snage klase G i H

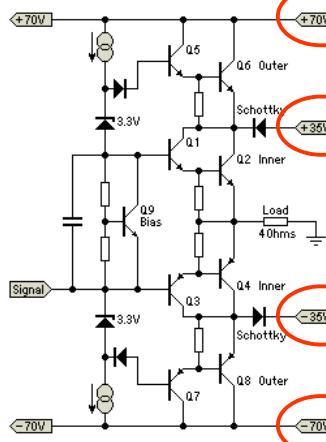

Koristi više izvora za napajanje,

pri malim signalima 35V,

pri velikim 70V

Primena: ADSL izlazni stepen

<http://sound.westhost.com/articles/class-g.htm>

Klasa G – nezavisni izvori

Klasa H – bootstrap kondenzator  
(prelazak na viši napon u ograničenom trajanju, dok se kondenzator ne isprazni)



22. decembar 2016.

Pojačavač snage klase G i H

## Pojačavači snage u klasi G i H

Za one koji žele da nauče više

### Pojačavač snage klase G i H

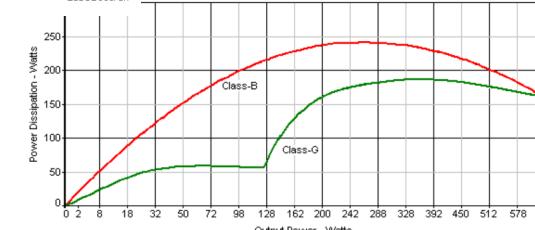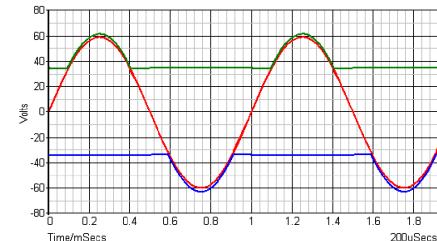

<http://sound.westhost.com/articles/class-g.htm>

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

158

## Pojačavači snage u klasi G

Za one koji žele da nauče  
više

### Pojačavač snage klase G i H

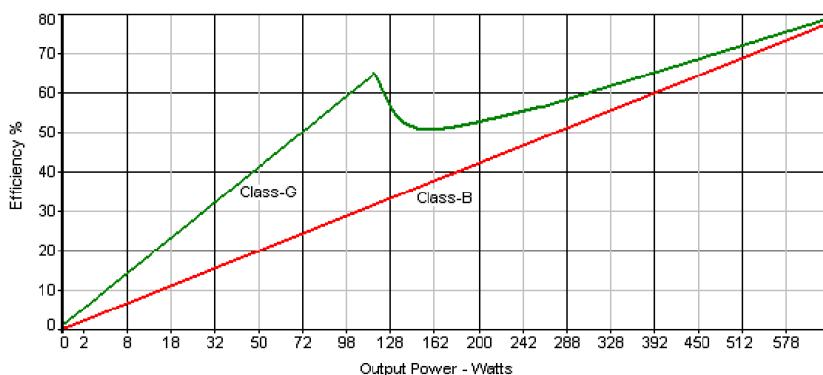

<http://sound.westhost.com/articles/class-g.htm>


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

159

## Rekapitulacija
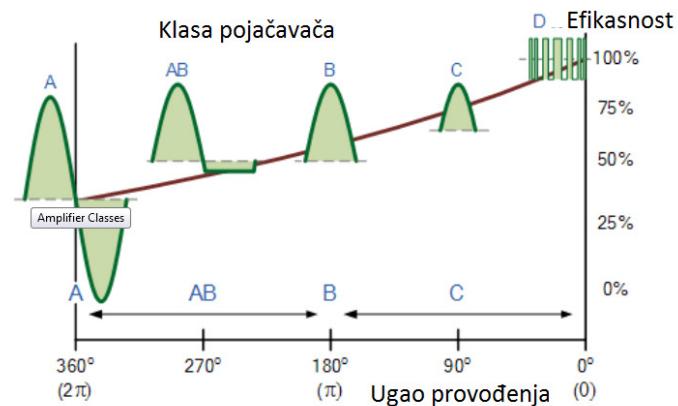
### Poređenje pojačavača snage prema efikasnosti



22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

160



## II kolokvijum

21.01.2017.

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

161

### Šta smo naučili?

- **Uporediti pojačavače velikih signala klase A, B, AB i C sa stanovišta stepena iskorišćenja i izobličenja izlaznog signala.**
  
- **Klasifikacija pojačavača snage prema položaju radne tačke (ucrtati u prenosnim karakteristikama tranzistora i pojačavača).**
- **Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage sa komplementarnim tranzistorima koji radi u klasi B kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom i opterećen otpornim potrošačem (pričakzati DC i AC komponentu).**

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

### Šta smo naučili?



- **Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage sa komplementarnim tranzistorima koji radi u klasi AB kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom i opterećen otpornim potrošačem (pričakzati DC i AC komponentu).**
- **Skicirati talasni oblik struje (kolektorske ili drejna) tranzistora snage koji radi u klasi C kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom (pričakzati DC i AC komponentu).**

### Ispitna pitanja

1. Namena, specifičnosti i zahtevi koji se postavljaju pred pojačavače snage.
2. Zavisnost maksimalne snage disipacije bipolarnog tranzistora od temperature.
3. Pojačavač snage u klasi "A" sa bipolarnim tranzistorom i direktnom spregom sa potrošačem (električna šema, prenosna karakteristika, stepen iskorišćenja).
4. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema, princip rada i stepen iskorišćenja).
5. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema i prenosna karakteristika).
6. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i nesimetričnim napajanjem (električna šema i princip rada).
7. Pojačavač snage u klasi „AB“ sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema i princip rada).
8. Zaštita izlaznog tranzistora (u pojačavaču snage) od kratkog spoja.
9. Pojačavač snage u klasi C (namena, princip rada i stepen iskorišćenja)
10. Blok šema i princip rada prekidačkih tranzistora snage (klasa D).

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

163

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

164



## Rešenje 9.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera  
 b) Naći frekvenciju oscilovanja  
 c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $VD=0.7V$ .

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{\frac{R_p / sC_p}{R_p + 1/sC_p}}{\frac{R_p / sC_p}{R_p + 1/sC_p} + R_s + 1/sC_s} = \frac{\frac{R_p}{1 + R_p s C_p}}{\frac{R_p}{1 + R_p s C_p} + R_s + 1/sC_s}$$

$$B(s) = \frac{sC_s R_p}{sC_s R_p + (1 + sC_s R_s)(1 + sC_p R_p)} \left|_{\begin{array}{l} R_p = R_s = R \\ C_p = C_s = R \end{array}} \right. = \frac{sCR}{1 + 3sCR + s^2 C^2 R^2} = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$


$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$ , zamenom brojnih vrednosti dobija se

$$3 + s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 + 1/(s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4) = 3,03; \quad s^2 \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 0,03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} + 1 = 0$$

22. decembar 2016.

Povratna sprega

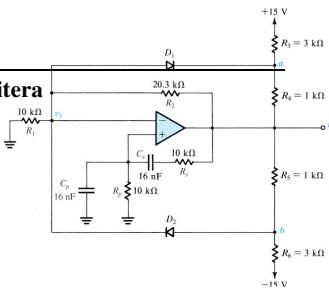

## Rešenje 9.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera  
 b) Naći frekvenciju oscilovanja  
 c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $VD=0.7V$ .

D2 provede za maksimalni napon u tački "b"

$$V_b = V_I + V_D$$

$$V_I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o \max} \approx \frac{1}{3} V_{o \max},$$

s druge strane, napon u tački "b", ako se zanemari struja kroz diodu, približno je jednak :

$$V_b = \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o \max},$$

$$\frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o \max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o \max} + V_D \Rightarrow \left( \frac{R_6}{R_5 + R_6} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{o \max} = +V_D - \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS}$$

$$\left( \frac{3}{4} - \frac{10}{30,3} \right) V_{o \max} = +0,7 - \frac{1}{4} (-15) \Rightarrow V_{o \max} = 10,68V, \text{ zbog simetrije D1, će provesti pri } V_{o \min} = -10,68V$$

tako da je :

$$V_{opp} = V_{o \max} - V_{o \min} = 2 \cdot 10,68V = 21,36V$$

22. decembar 2016.

Povratna sprega

## Rešenje 9.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera  
 b) Naći frekvenciju oscilovanja  
 c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $VD=0.7V$ .

$$s_{1,2} = \frac{0,03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm \sqrt{9 \cdot 10^{-4} \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 4 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}$$

$$s_{1,2} = \frac{0,03 \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm 16 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{-4} - 4}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}}$$

$$s_{1,2} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^{-5}}{16} (0,015 \pm j)$$


$$A(j\omega)B(j\omega) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + j\omega CR + 1/(j\omega CR)} = \frac{(1 + \frac{R_2}{R_1})}{3 + j(\omega CR - 1/(\omega CR))}$$

$$\text{Im}\{A(j\omega)B(j\omega)\} = \frac{-j(\omega CR - 1/(\omega CR))(1 + \frac{R_2}{R_1})}{3^2 + (\omega CR - 1/(\omega CR))^2} = 0, \Rightarrow \omega CR - 1/(\omega CR) = 0;$$


$$\omega CR = 1/(\omega CR) \Rightarrow \omega = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1 \text{ kHz}$$

22. decembar 2016.

Povratna sprega

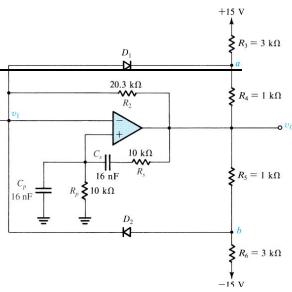

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

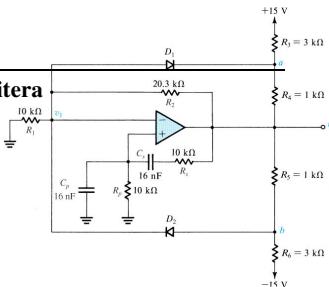

## Rešenje 9.2:

- a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljaju oscilacije  
 b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$$R_2 = 10k\Omega + R_X; \quad R_1 = 50k\Omega - R_X$$

$$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \text{ za } j\omega_0 CR = -j/(\omega_0 CR)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{10k\Omega + R_X}{50k\Omega - R_X} = 2 \Rightarrow 10k\Omega + R_X = 2 \cdot (50k\Omega - R_X)$$


$$3R_X = 100k - 10k = 90k \Rightarrow R_X = 30k\Omega$$

$$\text{Potenciometar: } R_X = 30k\Omega \text{ i } 50k\Omega - R_X = 20k\Omega$$

$$\omega_0 CR = 1/(\omega_0 CR) \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1 \text{ kHz}$$


22. decembar 2016.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

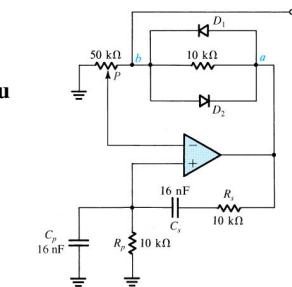


## Kako projektovati pojačavač snage?

Projektovati = odrediti topologiju i

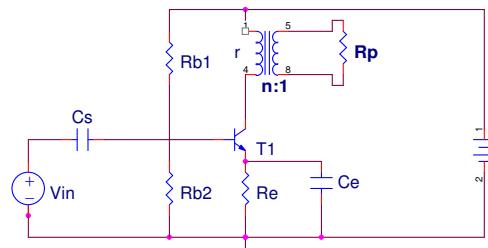

vrednosti elemenata kola,

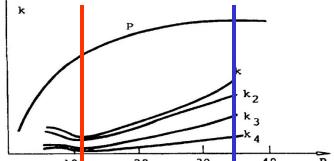

da bi se ispunili određeni zahtevi

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

169




Izabratи

$$V_{CEM} \leq V_{CC}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_E I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_E I_C$$

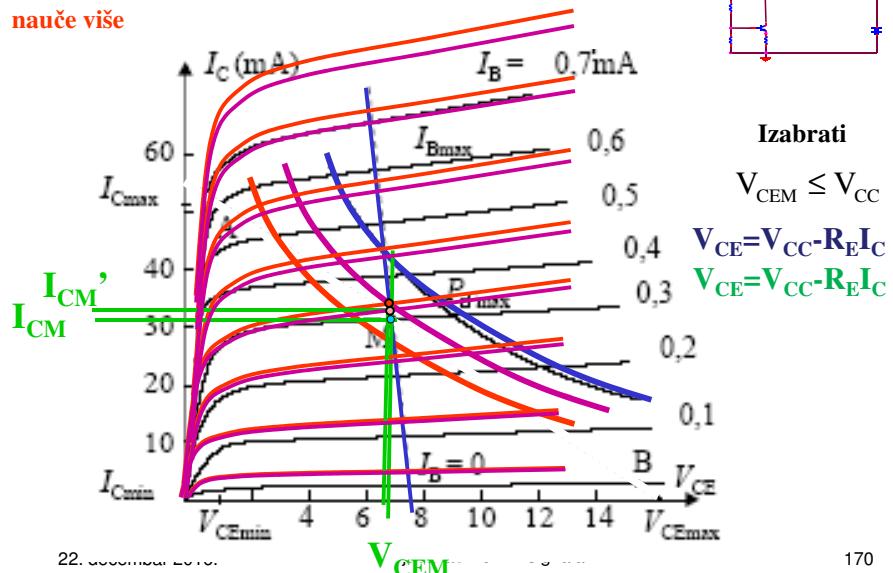

22. decembar 2016.

170

Postupak projektovanja:

1. Definišemo  $\Delta I_{CM} = I'_{CM} - I_{CM}$

2. Izaberemo  $r = R_C = 22k$  (kompromis snaga/izobličenja);

$R_p$  je poznato, a  $n$  (trafoa) se podešava,  $n = \sqrt{r/R_p}$

3. Izračunamo  $V_{CEM}$ :  $V_{CEM} = \sqrt{P_{d\max} \cdot R_C}$

4. Izračunamo  $I'_{CM}$   $I'_{CM} = P_{d\max} / V_{CEM}$

5. Izračunamo  $I_{CM}$   $I_{CM} = I'_{CM} - \Delta I_{CM}$

6. Izračunamo  $I_{BM}$

$$I_{BM} = I_{CM} / \beta$$

7. Izračunamo  $R_E$  za  $I_E \approx I_C = I_{CM}$

$$V_{CC} \approx V_{CEM} + R_E I_{CM} \quad R_E = (V_{CC} - V_{CEM}) / I_{CM}$$

8. Izračunamo  $R_{B1}$  i  $R_{B2}$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


171

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

172

## Radna prava za naizmenični signal

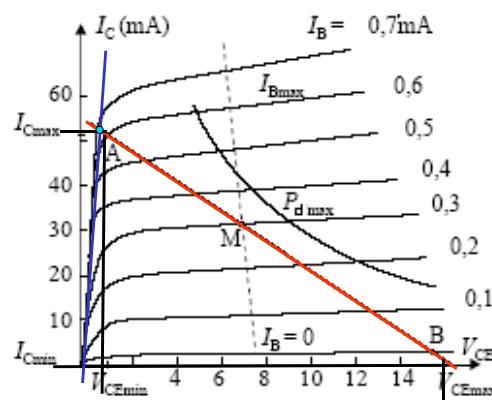

$$I_C - I_{CM} = -\frac{1}{R_C} (V_{CE} - V_{CEM})$$

Aproksimacija strujnog zasićenja

$$I_C = V_{CE} / R_{on}$$

U preseku je  $I_{Cmax}$


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

173

Za one koji žele  
da nauče više

## Simetrična sprega u klasi A

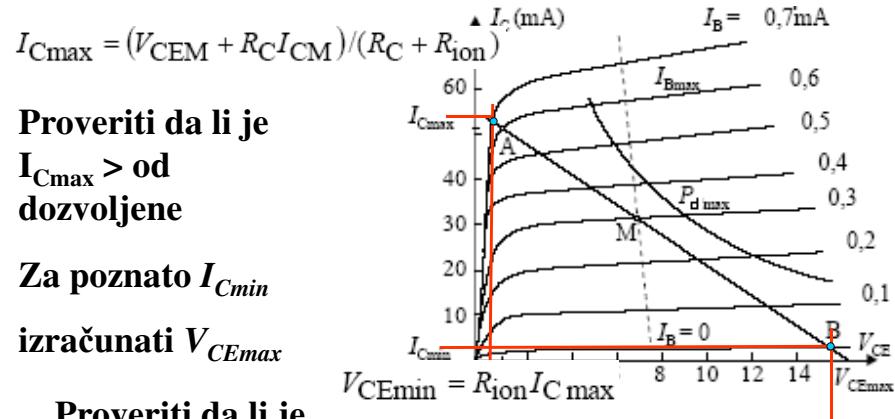

Proveriti da li je  
 $I_{Cmax} >$  od  
dozvoljene

Za poznato  $I_{Cmin}$   
izračunati  $V_{CEmax}$

Proveriti da li je  
 $V_{CEmax} > BV_{CE0}$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

174

Treba obezbiti minimalna nelinearna  
izobličenja i maksimalnu korisnu snagu

Jedno od rešenja za smanjenje nelinearnih  
izobličenja i povećanje stepena iskorišćenja nudi

simetrična sprega

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

175

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

176


## SIMETRIČNA SPREGA je:

specijana sprega dva aktivna elementa identičnih karakteristika, koja omogućava dobijanje dvostruko veće korisne snage uz znatno manje nelinearnih izobličenja u odnosu na stepen sa jednim aktivnim elementom

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

177

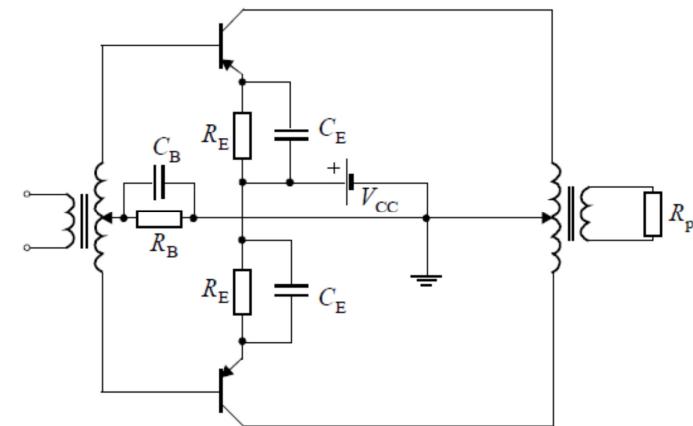


Simetrična sprega u klasi A sa bipolarnim tranzistorima

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

178
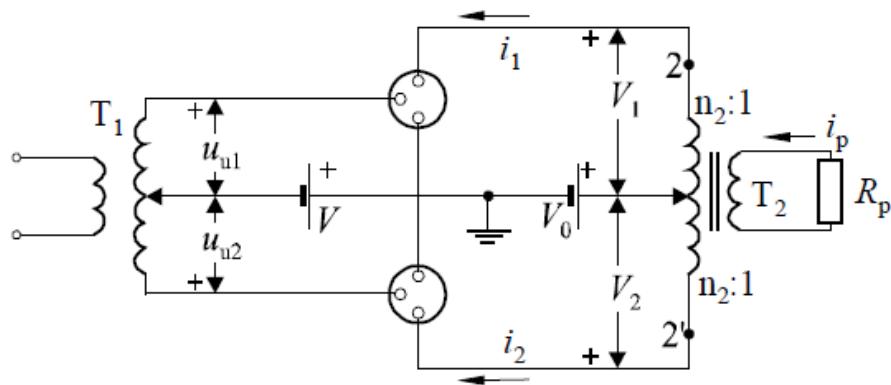
## Analiza upotrebom simetričnog pojačavača sa uopštenim aktivnim elementom




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

179

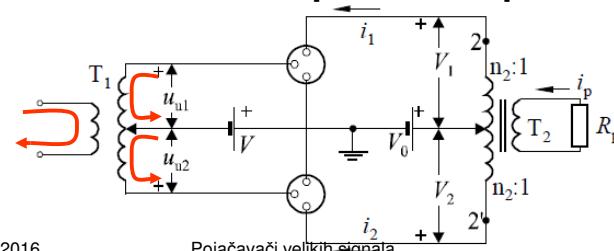- Na ulazu simetrične povratne sprege nalazi se transformator T1
- Sekundar ovog transformatora ima simetrična tri izvoda
- Tako se dobija da su ulazini signali aktivnih elemenata iste amplitude i suprotne faze




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

180

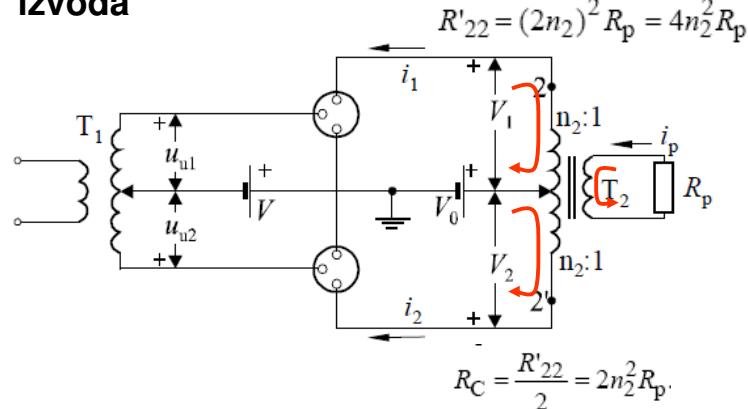➤ Potrošač je, takođe, priključen preko simetričnog transformatora koji ima tri izvoda



22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

181

Za prostoperiodičnu pobudu na izlazu se dobija izobličeni signal sa harmonicima:

$$i_1 = I + I_{1m} \cos \omega t + I_{2m} \cos 2\omega t + I_{3m} \cos 3\omega t + \dots$$

$$i_2 = I - I_{1m} \cos [\omega t + \pi] + I_{2m} \cos 2[\omega t + \pi] + I_{3m} \cos 3[\omega t + \pi] + \dots$$

$$I_2 = I - I_{1m} \cos \omega t + I_{2m} \cos 2\omega t - I_{3m} \cos 3\omega t + \dots$$

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

182

□ Struja u sekundaru transformatora T2 dobija se iz:

$$n_2 i_1 - n_2 i_2 = i_p$$

$$i_p = n_2 (i_1 - i_2) = n_2 (2I_{1m} \cos \omega t + 2I_{3m} \cos 3\omega t + \dots)$$

□ Struja potrošača ne sadrži jednosmernu komponentu ni parne harmonike!

Poništeni su primenom simetrične sprege

- Ulagani transformator služi da generiše dva signala čije su amplitudne jednake, a faze suprotne.
- Transformator više doprinosi amplitudskim i faznim izobličenjima i na niskim i na visokim frekvencijama nego što to čine aktivni elementi
- Zato se umesto transformatora koriste elektronska kola koja obezbeđuju signale istih amplituda a suprotnih faza.

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

183

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

184

Ona se nazivaju: **fazni obrtači**.

## Obrtači faze


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

185
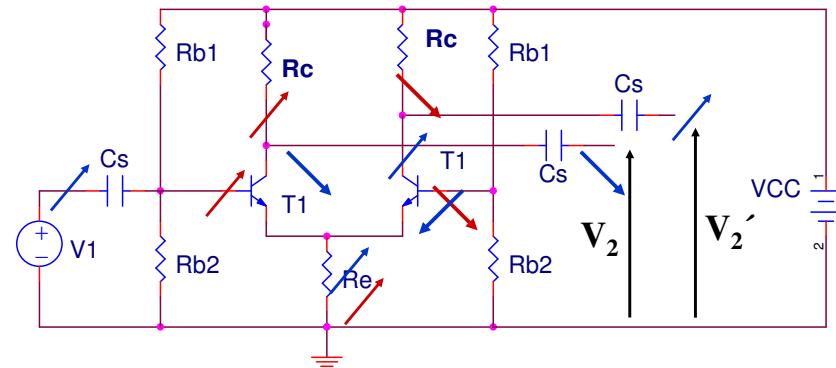
## Obrtači faze

Diferencijalni pojačavač sa nesimetričnim ulazom.



Napon →

Struja →

22. decembar 2016.


Pojačavači velikih signala

186

## Obrtači faze

▪ Pod uslovom da je kolo simetrično

i da je  $R_E \gg h_{11E}$  važi:

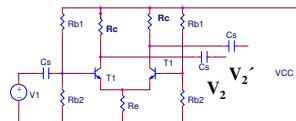

$$V_2 = A_{11}V_1 = -\frac{h_{21E}R_C}{2h_{11E}}V_1$$

$$V'_2 = A_{12}V_1 = +\frac{h_{21E}R_C}{2h_{11E}}V_1$$

$$V_2 = -V'_2$$

Tačna analiza daje

$$V_2 = A_{11}V_1 = -\frac{h_{21E}R_C(1+h_{21E}+h_{11E}/R_E)}{2h_{11E}(1+h_{21E}+h_{11E}/(2R_E))}V_1$$

$$V'_2 = A_{12}V_1 = +\frac{h_{21E}R_C(1+h_{21E})}{2h_{11E}(1+h_{21E}+h_{11E}/(2R_E))}V_1$$


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

187

## Obrtači faze

Osnovni pojačavač kao obrtač faze

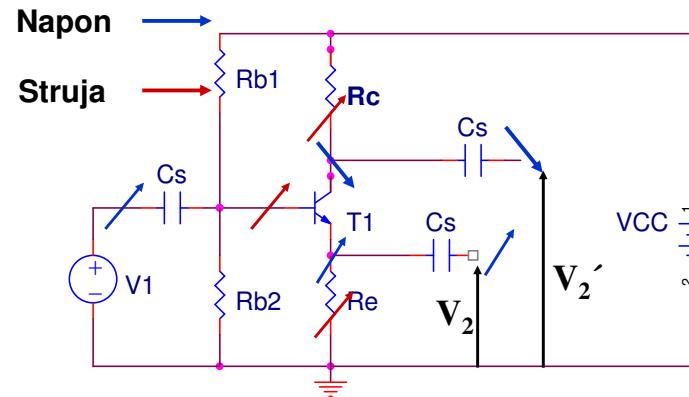

▪ Za  $R_C = R_E$



$$V_2 = -V'_2 \approx V_1$$

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala


188

Izlazne impedanse nisu jednake!!

Za one koji žele da  
nauče više
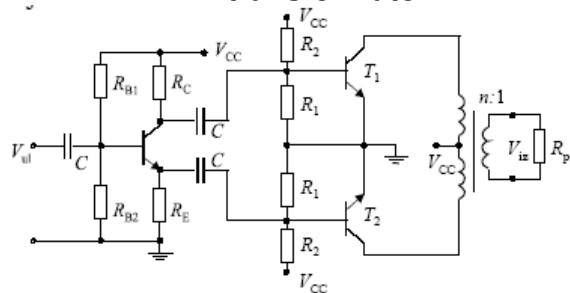
## Obrtači faze

Primer primene obrtača faze kao zamena za ulazni transformator:



Položaj radne tačke (klasa A B ili C) podešava se padom napona na otporniku  $R_1$  (izborom vrednosti  $R_1$ ).

Nedostatak: a) primena transformatora na izlazu  
b) temperaturski nestabilno

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

189

Za one koji žele da  
nauče više

## Simetrična sprega sa komplementarnim parom

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

190

Za one koji žele da  
nauče više


Simetrična sprega sa komplementarnim parom



Komplementarni tranzistori ?

PNP i NPN  
identične karakteristike

Nema izlaznog trafoa!

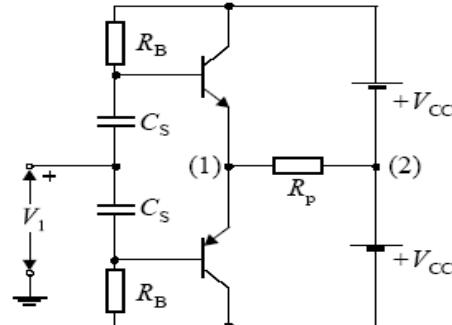


Za one koji žele da  
nauče više

Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Komplementarni tranzistori  
DC signal

Baze razdvojene za DC

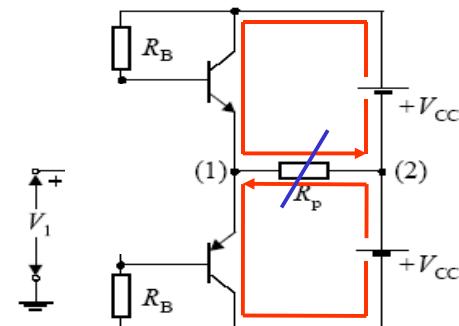

22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

192


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

191

## Komplementarni tranzistori

**DC struja kroz potrošač  $I_P=0$**

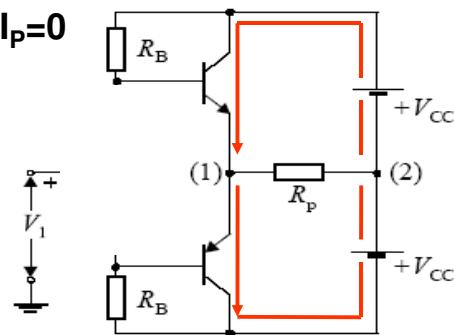


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

193

## Komplementarni tranzistori

**AC signal**

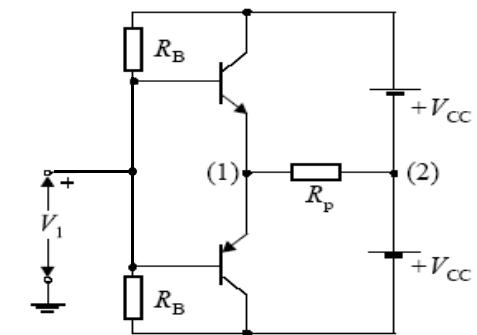


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

194

## Komplementarni tranzistori identičnih karakteristika

Napon  
Struja

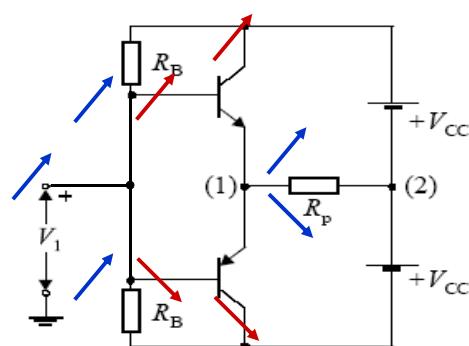


22. decembar 2016.

Pojačavači velikih signala

195

**Gde vezati masu potrošača?**

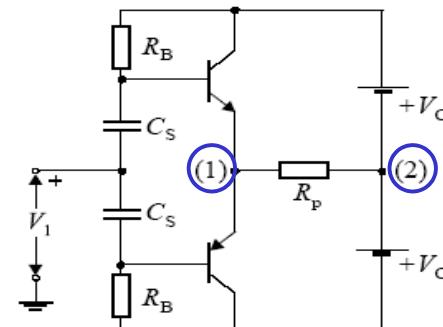

22. decembar 2016.



Pojačavači velikih signala

196

**Za one koji žele da  
nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom**

**Masa u čvoru 1**

**Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

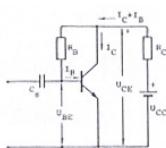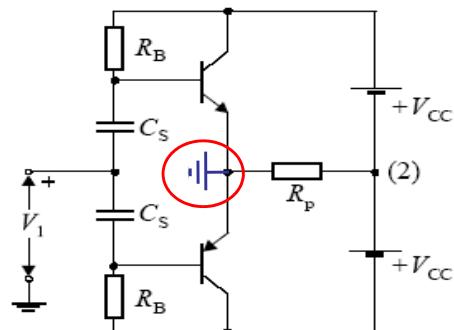

22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

197

**Za one koji žele da  
nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom**

**Masa u čvoru 1**

**konfiguracija sa  
zajedničkim emitorom**




**Veliko pojačanje**



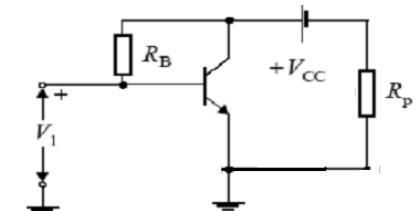**Ni jedan kraj baterije nije vezan za masu!!!**

**Negativna povratna sprega preko  $R_B$   
(smanjuje pojačanje)**



22. decembar 2016.


Pojačavač velikih signala

198


**Za one koji žele da  
nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom**

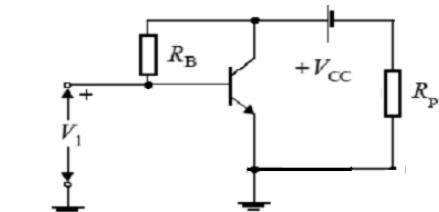**Masa u čvoru 1**

**konfiguracija sa  
zajedničkim emitorom**



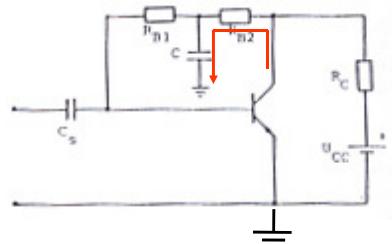**Moguća neutralizacija  
negativne povratne  
sprege**




22. decembar 2016.

Pojačavač velikih signala

199

**Za one koji žele da  
nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom**

**Masa u čvoru 2**

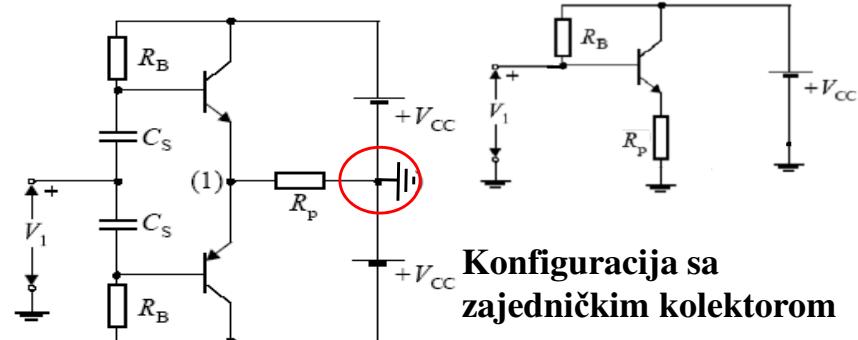

**Konfiguracija sa  
zajedničkim kolektorom**

22. decembar 2016.


Pojačavač velikih signala

200

Za one koji žele da

nauče više

## Simetrična sprega sa komplementarnim

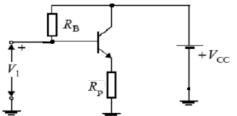

### Masa u čvoru 2

#### Konfiguracija sa zajedničkim kolektorom



- Potreban je veći ulazni signal jer je pojačanje manje



- Izlazna otpornost je manja



Ulagani signal može biti veliki  
(prepojačavač)

