

# Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%?	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%



Ko nije izašao na I kolokvijum ima 70% (još nije kasno) i  
ako ne ide na predavanja ima 60%  
(skoro da je kasno, jer da bi ih zardžao mora da uradi II kolokvijum sa 100%)

12. januar 2017.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1

1

# Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%

120% 60%

Izračunajte umanjenje broja poena posle I kolokvijuma:

**(100 - broj\_poena\_na\_I\_kolokvijumu)\*0.5**

## II Kolokvijum


SUBOTA 21. 01. 2017.

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

3

# Osnovi elektronike

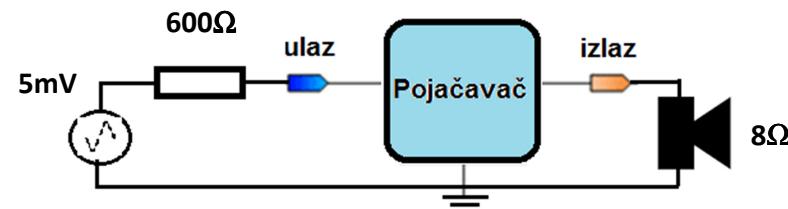

Šta nedostaje da bi pojačavač radio?


12. januar 2017.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

4

# Osnovi elektronike

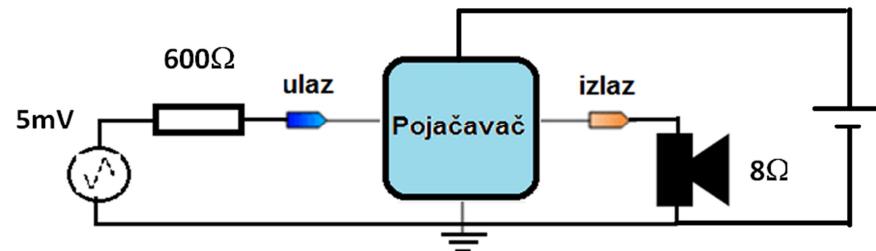

Izvor jednosmernog napona za polarizaciju

Kako se realizuje?

12. januar 2017.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

5

5

6

Izvori jednosmernog napona  
(nastavak)


- Stabilizatori - regulatori napona  
2. deo - redni regulatori

## Izvori jednosmernog napajanja

### 1. Uvod

Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je

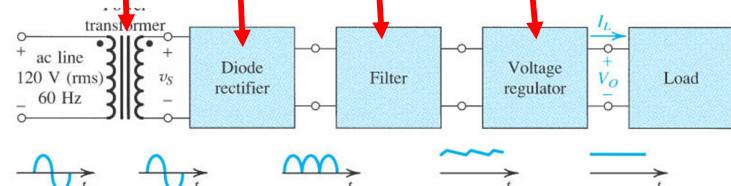1. smanjiti njegovu vrednost
2. usmeriti ga (napraviti jednosmerni napon)
3. ukloniti naizmeničnu komponentu ("ispeglati")
4. stabilisati ga (učiniti nezavisnim od promena uslova rada potrošača i/ili napona mreže)



12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

7



## Izvori jednosmernog napajanja


### Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
  - 2.1 Jednostrano usmeravanje
  - 2.2 Dvostrano usmeravanje
  - 2.3 Umnožavači napona
3. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
  - 4.1 Linearni stabilizatori napona
    - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
    - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
    - 4.1.3 Paralelni stabilizatori
  - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
    - 4.2.1 Spuštači napona
    - 4.2.2 Podizači napona
    - 4.2.3 Invertori

8


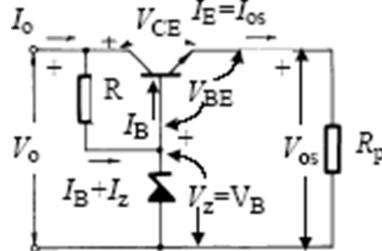
## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_R = (V_o - V_z) / R$$

**Redni tranzistor koristi se kao izvor konstantne struje;**  
radi u konfiguraciji sa zajedničkom bazom:  
ulaz pojačavača (emitor) je na izlazu stabilizatora, tako  
da je izlazna otpornost stabilizatora mala.  
Sve varijacije napona  $V_o$ , kompenzuju se preko  $V_{CE}$ , pri  
konstantnoj struji baze.

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_o = I_R + I_C$$

$$I_o = I_z + I_B + I_C = I_z + I_E = I_z + I_{os}$$

Porast  $V_o$  za  $\Delta V_o$  teži da izazove porast  $V_{os}$ ;

usled rasta  $V_o$  raste  $I_z$ , a  $I_B$  i  $I_C$  ostaju konstantne,  
tako da se sprečava promena  $V_{os}$ .


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

10


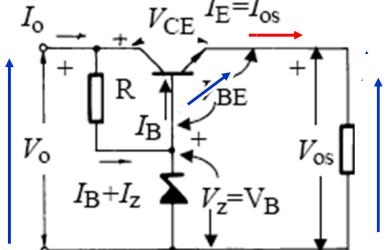
## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} = V_o - U_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

Ukoliko postoji težnja da se  $V_{os}$  poveća usled promena  
u kolu potrošača (dok se  $V_o$  ne menja)  
to izaziva i smanjenje napona  $V_{BE}$ ,  
što dovodi do pada  $I_{os}$ ,  
čime se napon  $V_{os}$  smanjuje.

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

9




## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Znajući da je  $I_B < I_z$

$$V_B \approx \frac{R}{R+r_z} V_z + \frac{r_z}{R+r_z} V_o$$

$$V_B \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o$$

$$V_{os} = V_B - V_{BE}$$

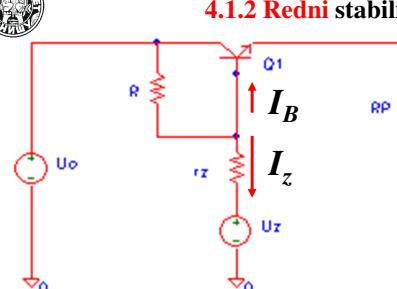

$$V_{os} \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o - V_{BE}$$

$$S = \frac{\partial V_{os}}{\partial V_o} \approx \frac{r_z}{R};$$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

11

Iako je izraz za  $S$  isti kao kod  
stabilizatora sa zener diodom,  $R$   
može da bude mnogo veće, jer  $I_z$   
kontroliše samo baznu struju,  
tako da se ostvaruje  
**mnogo manji faktor stabilizacije**

12



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


Model za naizmenični signal

$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}}$$

$$i_b = -\frac{v_{os}}{h_{11} + R||r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11} + r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11}} = -\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}$$

$$\Delta I_{os} = i_{os} = -(h_{21} + 1)i_b = -(h_{21} + 1)\left(-\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}\right)$$
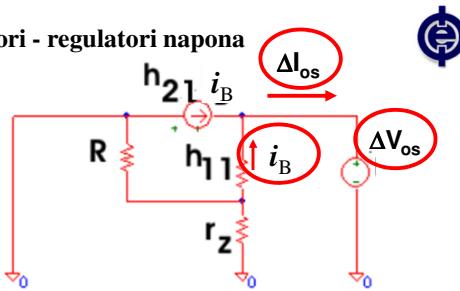
$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}} \approx \frac{h_{11}}{h_{21} + 1}$$




12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

13
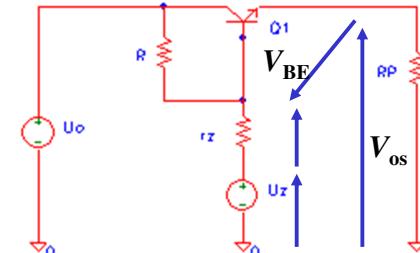
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_c - V_{BE}$$

$$S_T = \frac{\partial V_{os}}{\partial T} \approx \frac{\partial V_z}{\partial T} - \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

14


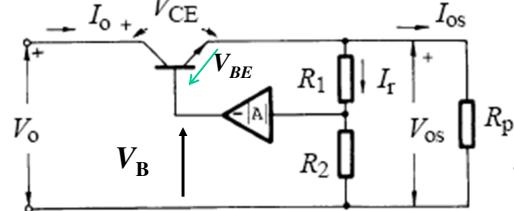
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike rednog stabilizatora mogu da se poboljšaju ako se "ubrza" reagovanje rednog tranzistora



$$V_B = -A \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os}$$

$$V_{BE} = V_B - V_{os} = -\left(A \frac{R_2}{R_1 + R_2} + 1\right) V_{os}$$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

15




#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


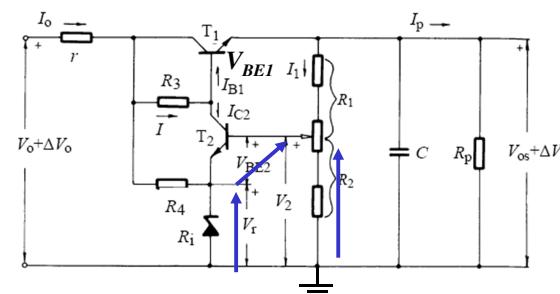
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Praktična realizacija u diskretnoj tehnici



$$V_{BE2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os} - V_z$$

$$V_{os} = (V_{BE2} + V_z) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \approx V_z \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

Promene za  $\Delta V_{os}$  pojačavaju se tranzistorom T2 i prenose na  $\Delta V_{BE2}$ ;

Za one koji žele da nauče više


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

16


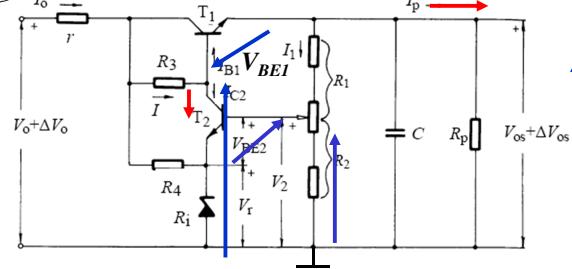
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



**Porast  $V_{os}$  izazvaće porast  $V_{B2}$ , odnosno  $V_{BE2}$ ;  
tada raste  $I_{C2}$  i smanjuje se  $V_{C2}$ ,  
tako da se smanjuje napon  $V_{BE1}$ ,  
što dovodi do pada  $I_{c1}$ , a time i  $I_p$ ,  
čime se napon  $V_{os}$  smanjuje.**

Za one koji  
žele da nauče  
više


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

17


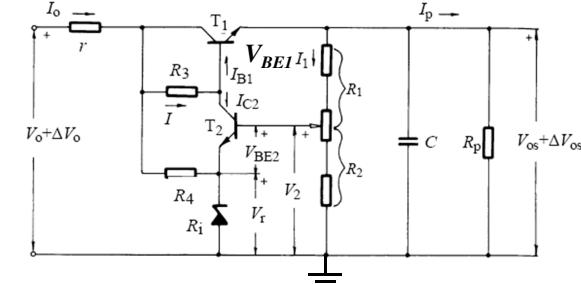
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$S \approx \frac{R_1}{h_{21E} R_3}$$

$$R_o \approx \frac{R_1}{h_{21E}^2}$$

$$S_T \approx \left( \frac{\partial V_{BE2}}{\partial T} + \frac{\partial V_z}{\partial T} \right) \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Za one koji  
žele da nauče  
više

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

18



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


##### Domaći 12.1:



Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon  $V_{OS}$
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost  $R_{iz}$

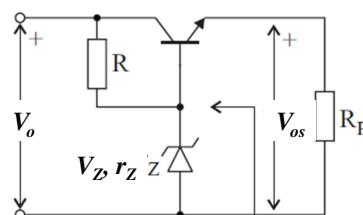Poznato je:  $R = 200\Omega$ ;  $R_p = 50\Omega$ ;  $V_O = 10V$ . Parametri diode su:  $V_Z = 6,8V$ ;  $r_Z = 10\Omega$ . Parametri tranzistora su:  $V_{BE} = 0,7V$ ;  $h_{11E} = 1k\Omega$ ;  $h_{12E} = 0$ ;  $h_{21E} = \beta = 100$ ;  $h_{22E} = 0..$



12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

19



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Domaći 12.2:


Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon  $V_{OS}$
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost  $R_{iz}$

Poznato je:  $R_1 = R_2 = 4k\Omega$ ;  $R_p = 2\Omega$ ;  $R = 10k\Omega$ ,  $V_O = 40V$ .

Parametri diode su:  $V_Z = 10V$ ;  $r_Z = 0\Omega$ . Parametri tranzistora su:

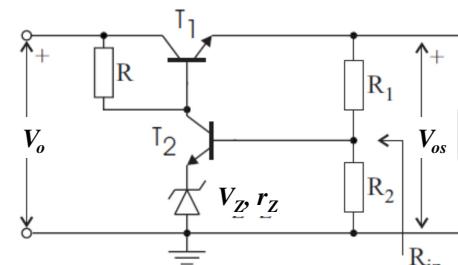$V_{BE} = 0,7V$ ;  $h_{11E} = 1k\Omega$ ;  $h_{12E} = 0$ ;  $h_{21E} = \beta = 100$ ;  $h_{22E} = 0..$



12. januar 2017.

Za one koji  
žele da nauče  
više


20



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


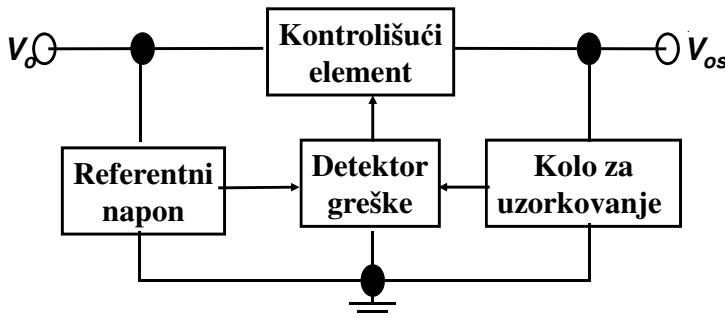
#### Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona




12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

21

#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona
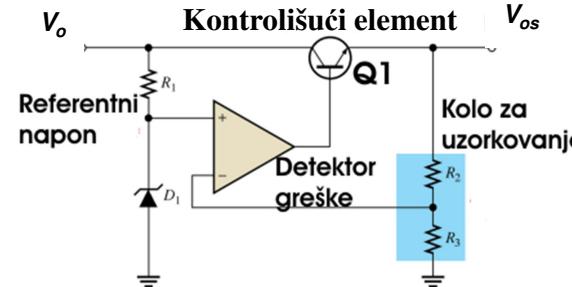
#### Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

(izvesti izraz)

- $Q_1$  je kontrolisajući element vezan redno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika  $R_2, R_3$ .
- Referentni napon dobijen preko  $D_1$ .
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz  $Q_1$ .


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

22


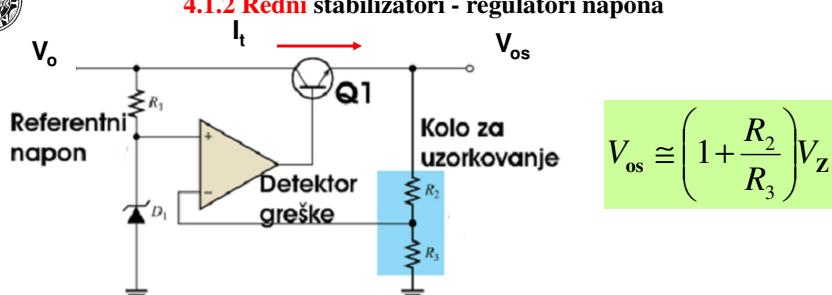
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Preko Zener diode, na neinvertujući ulaz dovodi se referentni napon:  $V_z$

Svaka promena izlaznog napona  $V_{os}$  prenosi se na invertujući ulaz operacionog pojačavača  $V_- = R_3 V_{os} / (R_2 + R_3)$ .

Razlikom ovih napona kontroliše se  $V_{BE}$  tranzistora  $\{V_B = A(V_z - V_-)\}$ , a time i struja kroz tranzistor  $I_t$ .

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

23



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona
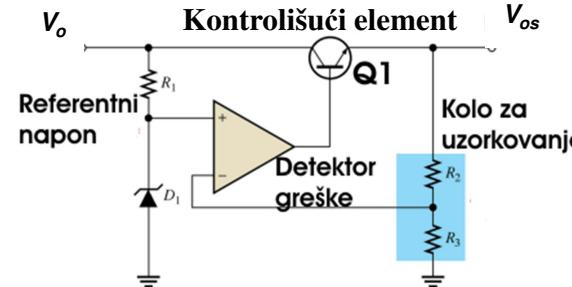
#### Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

- $Q_1$  je kontrolisajući element vezan redno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika  $R_2, R_3$ .
- Referentni napon dobijen preko  $D_1$ .
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz  $Q_1$ .


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

22


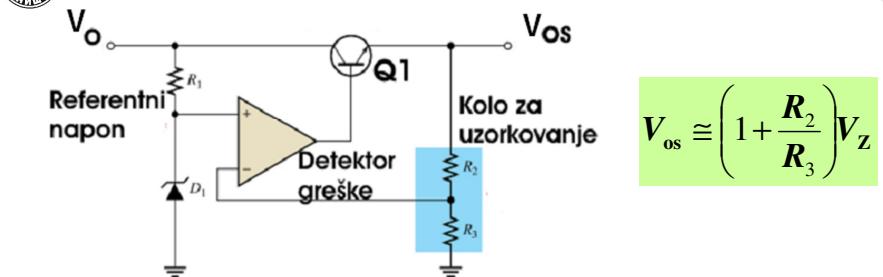
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

- $R_1$  služi da definiše struju diode  $I_D = (V_o - V_z) / R_1$
- Na operacionom pojačavaču poredi se referentni napon  $V_z$  sa naponom iz razdelnika:

$$V_- = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{os}$$


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

24


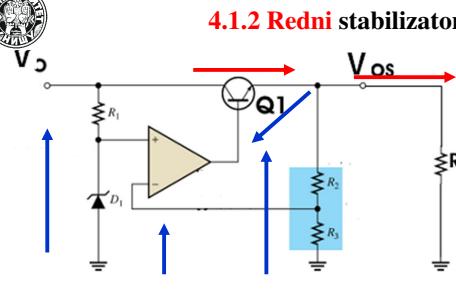
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Porast  $V_o$  za  $\Delta V_o$  teži da izazove porast  $\Delta V_{os}$ ;  
tada raste  $V_i$  i to za  
$$\Delta V_i = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \Delta V_{os} ;$$

zato opada napon na izlazu OpAmp,  
a onda se smanjuje  $V_{BE}$ ;  
to izaziva smanjenje struje kroz tranzistor  $I$ ,  
što dovodi do smanjenja  $I_P$ ,  
čime se napon  $V_{os}$  smanjuje:  $V_{os} = R_p I_P$ .

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

25


#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


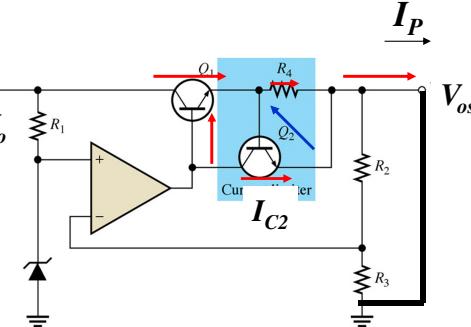
##### Zaštita od kratkog spoja

Tranzistor Q2 počinje da vodi tek kada je pad napona na  $R_4$  dovoljno veliki.

Kada provede Q2, proteče  $I_{C2}$  i smanjuje se  $I_{BI}$ , a tada se smanjuje i struja  $I_{CI}$ , a time i struja potrošača  $I_p$



Maksimalna vrednost struje potrošača ograničena je na

$$I_{P(max)} = 0.7V/R_4$$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

26

#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona




##### Detektor greške



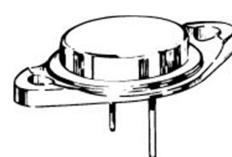
##### Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Jednostavna upotreba
- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-3 (20 W)



Električna šema  
integrisanog rednog  
stabilizatora

NIC 7800C

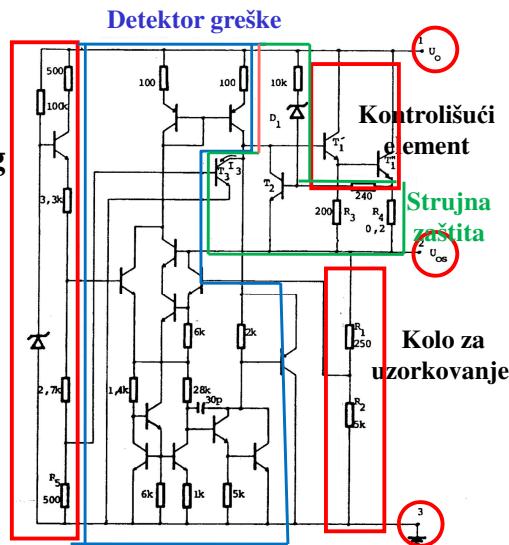Referentni  
napon

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

27

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

28






## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


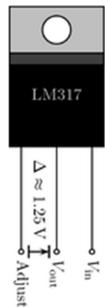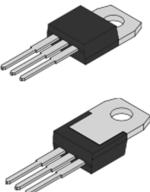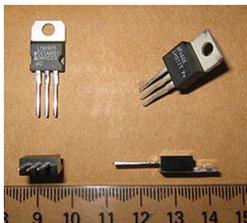
### Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-220 (15 W)**



12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2




29

## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


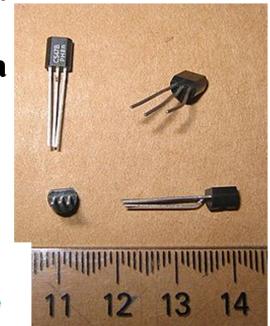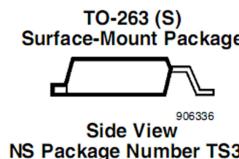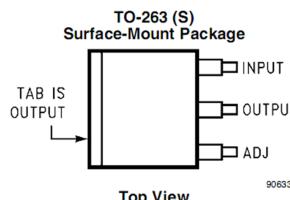
### Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-92 (1 W)**
- TO 263 (S)**



[http://malaysia.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem\\_techref\\_sempack](http://malaysia.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem_techref_sempack)

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

30



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



### Karakteristike integrisanih stabilizatora

- serije 78/79XX stabilizatora prave se obično za izlazne napone od 5, 6, 8, 12, 15, 18, ili 24 V
- Maksimalna struja 0,1A; 1A; 2A; 3A
- Ugrađena zaštita od pregravanja
- Pad napona na stabilizatoru od 3V (prave se i za manje napone – LDO Low DropOut < 1V)
- [http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/products/index.html?gclid=CK\\_GsZ7or6YCFQY03wod4SIDnw](http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/products/index.html?gclid=CK_GsZ7or6YCFQY03wod4SIDnw)

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


31



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



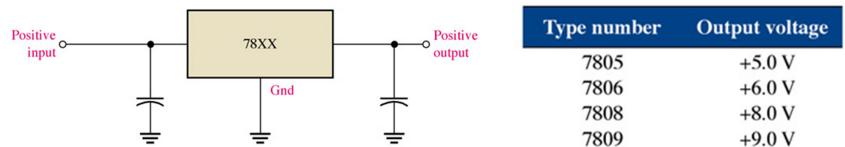
### Karakteristike integrisanih stabilizatora



Type number	Output voltage
7805	+5.0 V
7806	+6.0 V
7808	+8.0 V
7809	+9.0 V
7812	+12.0 V
7815	+15.0 V
7818	+18.0 V
7824	+24.0 V

(b) The 7800 series

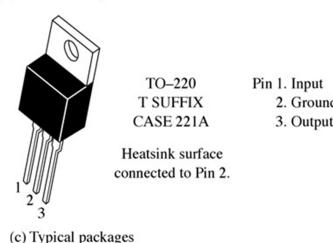

TO-3

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


32




## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


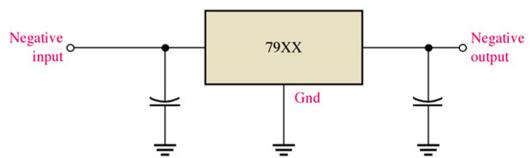
### Karakteristike integrisanih stabilizatora



Type number	Output voltage
7905	-5.0 V
7905.2	-5.2 V
7906	-6.0 V
7908	-8.0 V
7912	-12.0 V
7915	-15.0 V
7918	-18.0 V
7924	-24.0 V

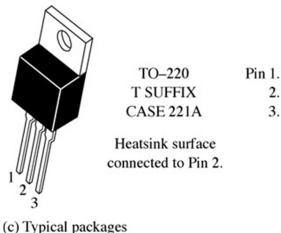


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

33


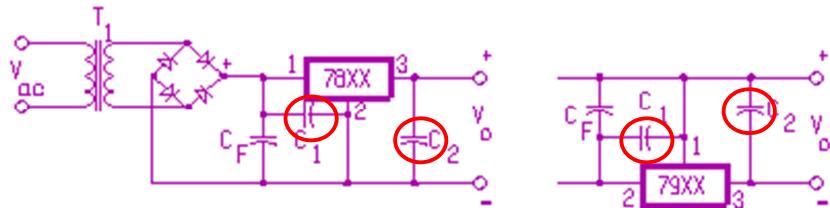
## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



- **C<sub>1</sub> i C<sub>2</sub> su opcioni kondenzatori.**
- C<sub>1</sub> služi da neutrališe parazitne induktivnosti
- C<sub>2</sub> smanjuje šum (filtrira).

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


34



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


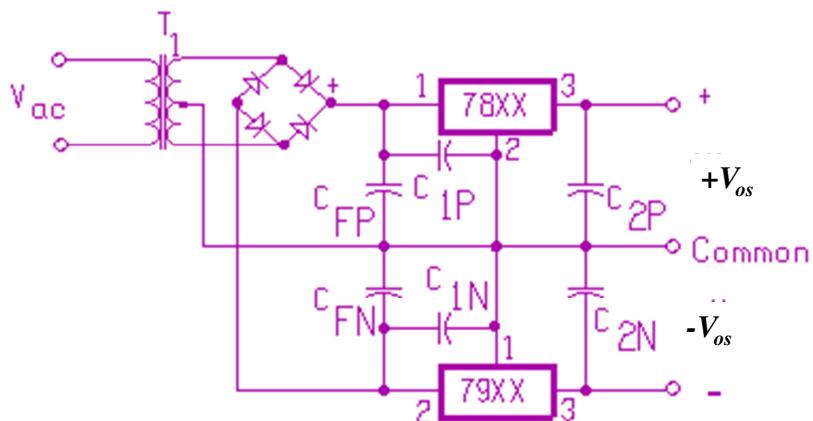
### Realizacija simetričnog napajanja uz pomoć integrisanih stabilizatora



12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


35



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



### Povećanje struje potrošača

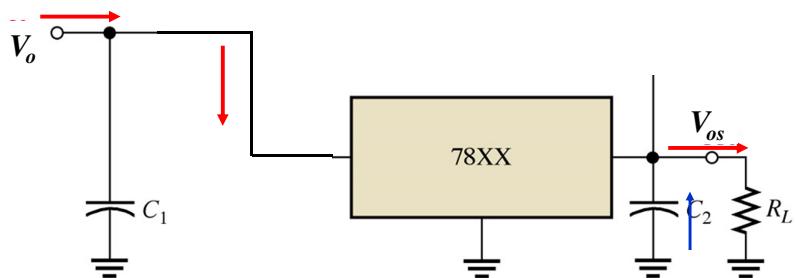

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

36



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Povećanje struje potrošača

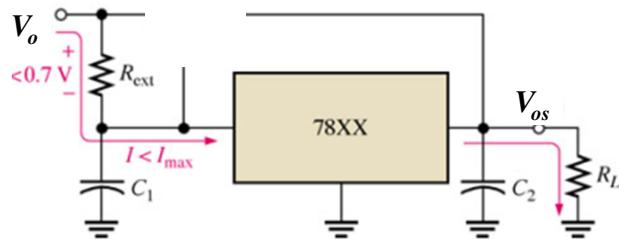

- U režimu malih struja kroz potrošač,  
 $Q_{ext}$  je zakočen

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

37



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Povećanje struje potrošača

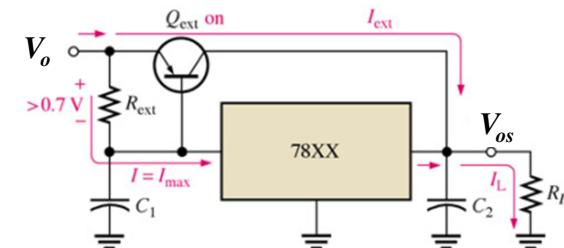

- $Q_{ext}$  počinje da vodi kada je  $V_{Rext} > 0.7$  V.
- vrednost  $R_{ext}$  bira se tako da je  $I_{Rext} = I_{max} \approx 0.1$  A (najveća struja kroz IC).
- Disipacija na  $Q_{ext}$  je  $P = (V_o - V_{os})I_{ext}$ .

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

38



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

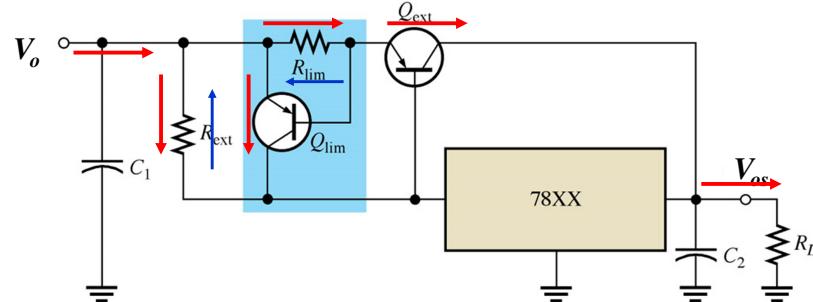

- $Q_{lim}$  služi za zaštitu od kratkog spoja.

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

39



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

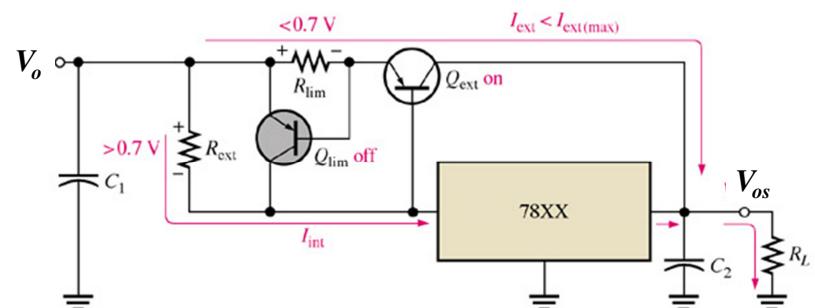

- $Q_{lim}$  počinje da vodi pri  $V_{Rlim} > 0.7$  V.

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

40



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

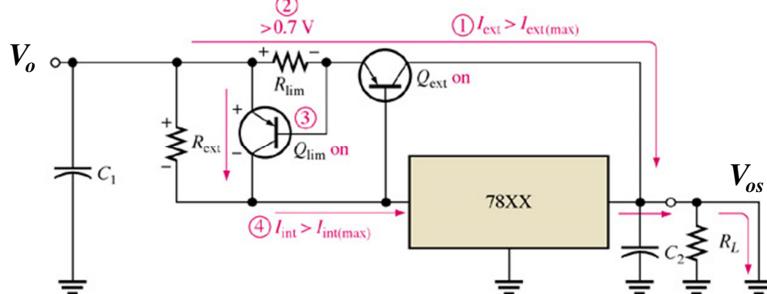


- Cilj je da  $Q_{\text{lim}}$  počne da vodi tek kada struja kroz  $Q_{\text{ext}}$  premaši maksimalnu dozvoljenu vrednost.
- Tada se struja kroz  $Q_{\text{ext}}$  smanjuje i usmerava kroz stabilizator.

12. januar 2017. Izvori jednosmernog napajanja 2



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

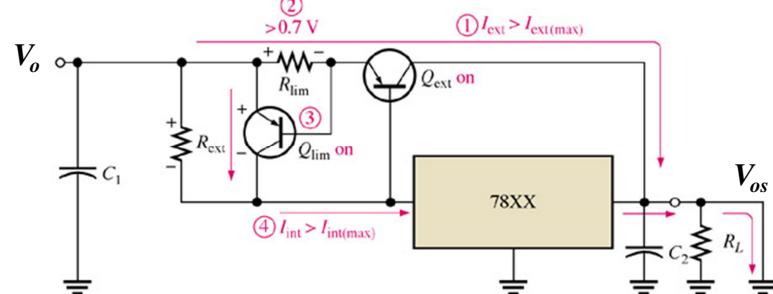

- Stabilizator ima internu zaštitu od pregorevanja
- Maksimalni  $V_{\text{CElim}} < 1.4 \text{ V}$ .

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

42



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

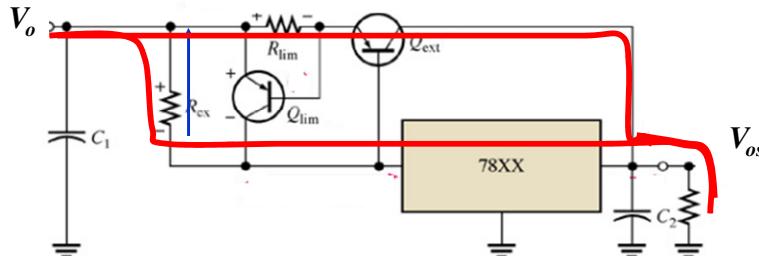


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

##### Zaštita od kratkog spoja

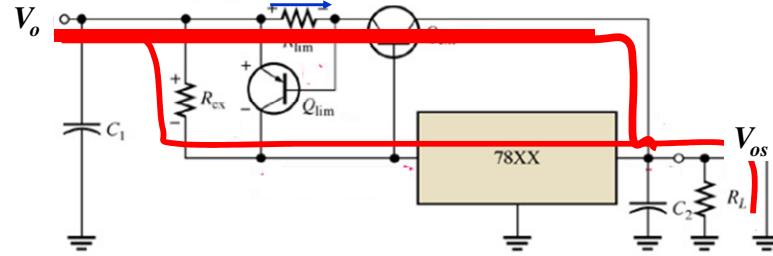

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


44

43



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

### Zaštita od kratkog spoja

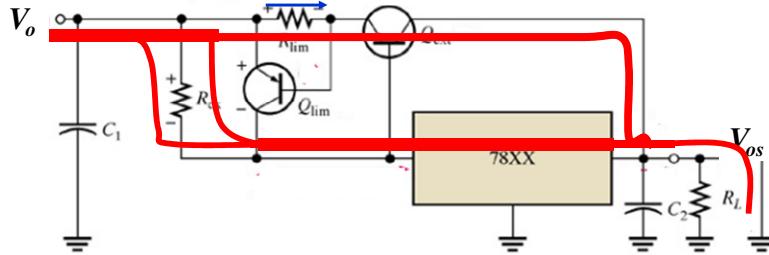

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2


45



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

**Za one koji žele da nauče više**
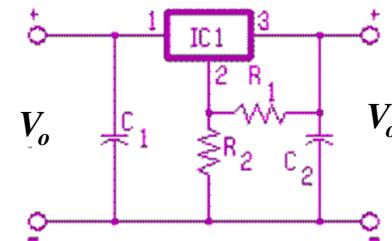
### Povećanje izlaznog napona na potrošaču



- **R<sub>1</sub> se bira tako da je  $R_1 \approx 0.1 V_{ref}/I_Q$ , gde je I<sub>Q</sub> mirna struja stabilizatora (neopterećenog).**

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

- **V<sub>os</sub> može da bude i veći od nominalnog napona stabilizatora V<sub>ref</sub>.**

$$V_{os} = V_{ref} + \left( \frac{V_{ref}}{R_1} + I_Q \right) R_2$$

odnosno

$$R_2 = \frac{R_1(V_{os} - V_{ref})}{V_{ref} + I_Q R_1}$$

46



## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



### Stabilizatori - regulatori napona promenljivog napona

- Moguće je realizovati stabilizator promenljivog napona ako se R<sub>2</sub> zameni potenciometrom.  
Međutim:
  - Minimalni izlazni napon je V<sub>ref</sub> (a ne 0 V),  
**Za one koji žele da nauče više**
  - I<sub>Q</sub> je relativno veliko.
  - Disipacija na R<sub>2</sub> može da bude velika tako da zahteva glomazan potenciometar.
- Postoji više tipova IC stabilizatora namenjenih za promenljive napone n.p.r. LM317 (za pozitivne) ili LM 337 (za negativne napone).


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

47

**Za one koji žele da nauče više**
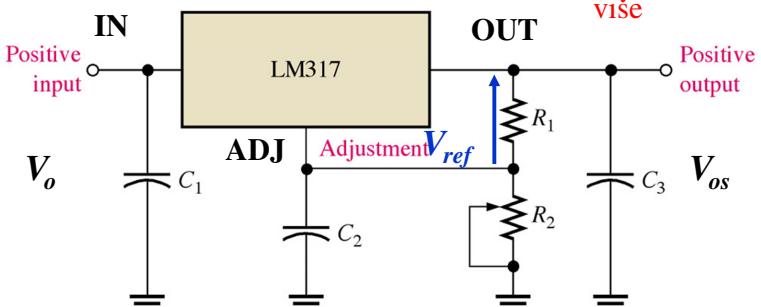
## 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Između OUT i ADJ pinova postoji referentni napon od  $V_{ref}=1.25V$  (na  $R_1=100-240\Omega$ )


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

48


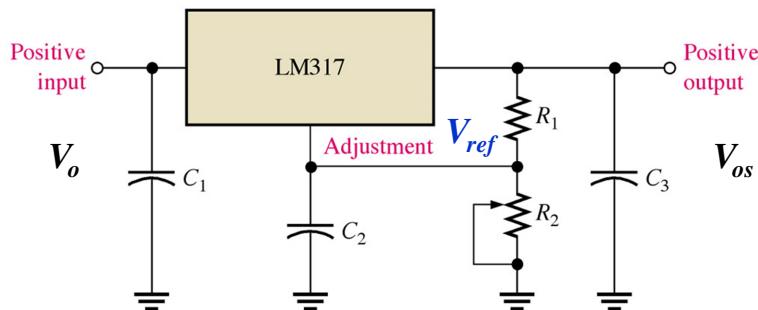
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Izborom  $R_2$  moguća regulacija u opsegu 1.25V-30V

$$V_{os} = V_{ref} + \left( \frac{V_{ref}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$$

$$I_{adj}=50\mu A$$


Za one koji  
žele da nauče  
više

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

49
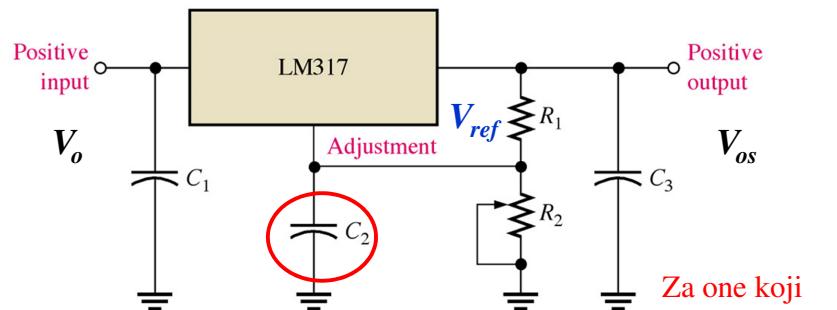
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Za one koji  
žele da nauče  
više

Kondenzator  $C_2$  smanjuje šumove (10μF)


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

50


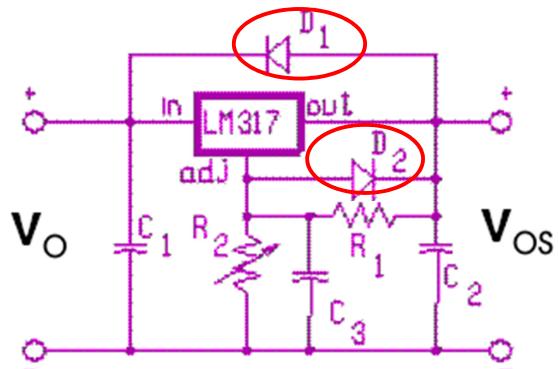
#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



Za one koji  
žele da nauče  
više

**D<sub>1</sub> i D<sub>2</sub> štite kolo od prenapona  
u primenama sa većim strujama i naponima**

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

51



#### 4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



#### Izvori jednosmernog napajanja


##### Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
  - 2.1 Jednostrano usmeravanje
  - 2.2 Dvostrano usmeravanje
  - 2.3 Umnожаваџаваči napona
4. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
  - 4.1 Linearni stabilizatori napona**
  - [•https://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7\\_aW-Y](https://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7_aW-Y)
  - [•https://www.youtube.com/watch?v=BZmn\\_HKPx7Y&spfreload=10](https://www.youtube.com/watch?v=BZmn_HKPx7Y&spfreload=10)
- 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
- 4.1.2 Redni stabilizatori napona
- 4.1.3 Paralelni stabilizatori
- 4.2 Prekidački stabilizatori napona
  - 4.2.1 Spuštači napona
  - 4.2.2 Podizači napona
  - 4.2.3 Invertori

52


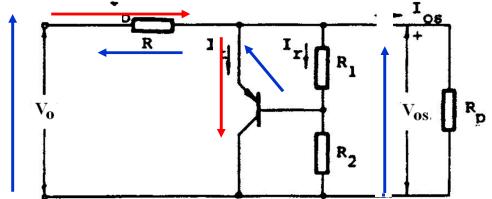
### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} = V_o \cdot RI_{os}$$

Za one koji žele da nauče više

$$I_o = I_t + I_r + I_{os}$$

Porast  $V_o$  za  $\Delta V_o$  teži da izazove porast  $\Delta V_{os}$ ; tada raste  $V_{BE}$  i to približno za  $\Delta V_{BE} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Delta V_{os}$

To izaziva porast struje kroz tranzistor  $I_t$ , što dovodi do povećanja  $I_o$ , a time i do većeg pada napona na  $R$  ( $RI_o$ ), čime se napon  $V_{os}$  smanjuje. ( $V_{os} = V_o - RI_o$ )

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

53


Za one koji žele da nauče više



### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona


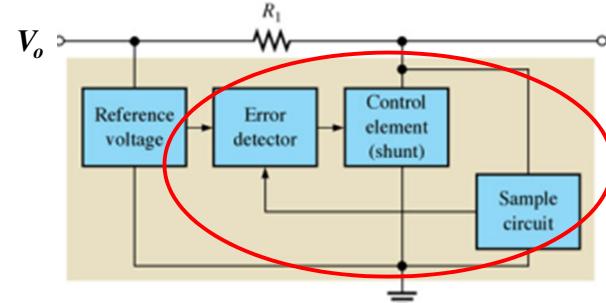
#### Integrисани paralelni stabilizatori - regulatori napona



Za one koji žele da nauče više

Da bi se ostvarila bolja stabilizacija, potrebno je "ubrzati" reagovanje na promenu  $V_{os}$ .

Za dobru stabilizaciju napona potrebno je uvesti dodatnu negativnu povratnu spregu.


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

54


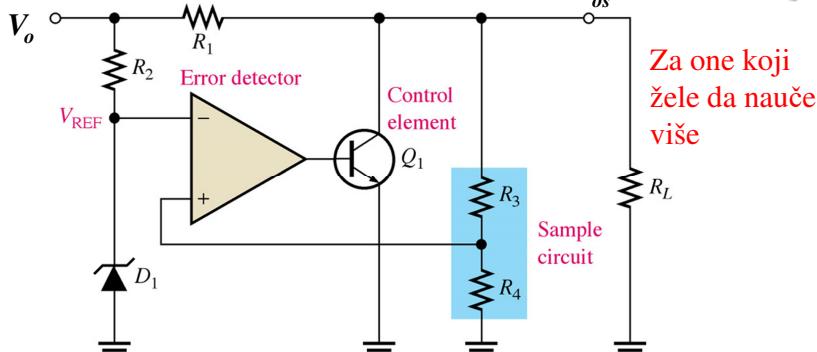
### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona



Za one koji žele da nauče više

- $Q_1$  je kontrolišući element vezan paralelno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika  $R_3, R_4$ .
- Referentni napon dobijen preko  $D_1$ .
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz  $Q_1$ .

12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

55

Za one koji žele da nauče više


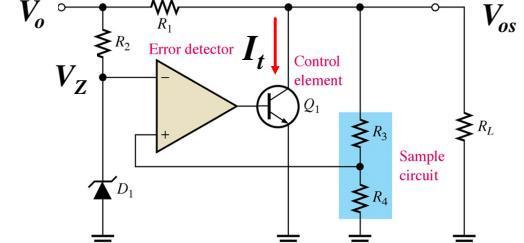
### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} \equiv \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) V_Z$$

Preko Zener diode na invertujući ulaz dovodi se referentni napon.

Svaka promena izlaznog napona prenosi se preko  $R_3$  i  $R_4$  na neinvertujući ulaz operacionog pojačavača.

Razlikom ovih naponova kontroliše se  $V_{BE}$  tranzistora, a time i struja kroz tranzistor  $I_t$ .


12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

56


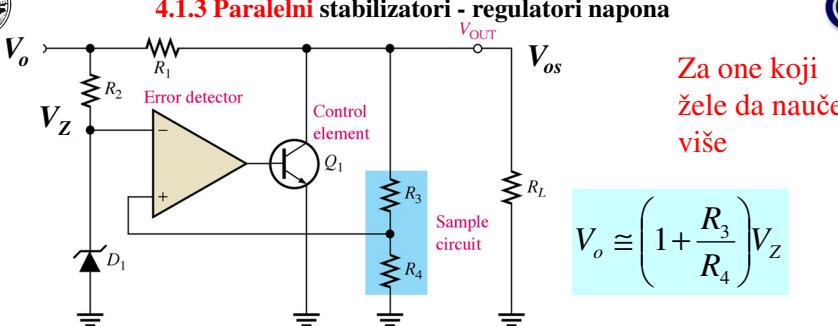
### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona



Za one koji žele da nauče više

- $R_1$  je redno vezan sa potrošačem i na njemu se "ublažavaju" sve promene napona  $\Delta V_o$ .
- $R_2$  služi da definiše struju diode  $I_D = (V_o - V_z)/R_2$
- Na operacionom pojačavaču poredi se referentni napon  $V_z$  sa naponom iz razdelnika  $(R_4 V_{os})/(R_3 + R_4)$ .

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

57

Šta smo naučili?

- Uloga i osnovne karakteristike stabilizatora (regulatora) napona.**
  - Skicirati el. šemu rednog stabilizatora objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
  - Strukturalna blok šema integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
  - Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 78XX



12. januar 2017.


Izvori jednosmernog napajanja 2

59

59


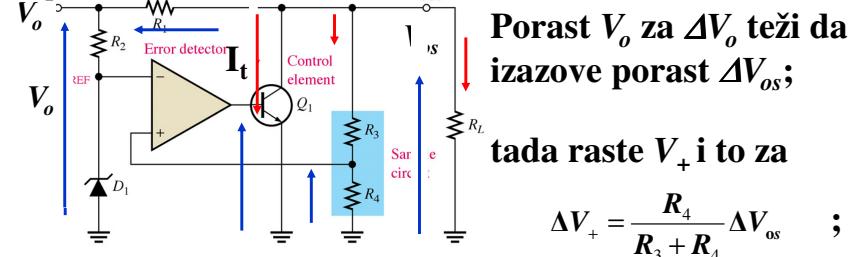
### 4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona



zato raste napon na izlazu OpAmp, a time i  $V_{BE}$ ;

to izaziva porast struje kroz tranzistor  $I_t$ ,

što dovodi do povećanja  $I_o$ ,

a time i do većeg pada naponu na  $R$  ( $RI_o$ ),

čime se napon  $V_{os}$  smanjuje:  $V_{os} = V_o - RI_o$ .

Za one koji žele da nauče više

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

58



Ispitna pitanja

- Faktor stabilizacije rednog stabilizatora (regulatora) napona.
- Uporediti faktor stabilizacije stabilizatora (regulatora) sa zener diodom i rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Osnovna šema integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Princip rada integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 79XX
- Električna šema realizacije simetričnog napajanja na osnovu integrisanih stabilizatora (regulatora) napona 78XX i 79XX.
- Princip povećanja struje potrošača kod integrisanog stabilizatora (regulatora) napona.
- Princip zaštite integrisnih stabilizatora (regulatora) napona od kratkog spoja.
- Osnovna šema i princip rada paralelnih stabilizatora (regulatora) napona

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja 2

60

60

### Rešenje Domaći 12.1: 4. Filtriranje usmerenog napona



Potrošač  $R=100\Omega$  priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije 50Hz i amplitude 12V. Ako je pad napona na diodama  $V_d=0.8V$  odrediti:

- a) vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbititi odstupanje napona  $\Delta V < 1V$ ;

$$\Delta V_o = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot R \cdot C} \Rightarrow C = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot f \cdot R \cdot \Delta V_o} = \frac{12 - 1,6}{2 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 1} = 1,04mF$$

- b) vrednost jednosmernog napona na potrošaču;

$$V_o = \frac{V_m}{1 + \frac{\pi}{\omega RC}} = \frac{(V_m - 2V_d)}{\left(1 + \frac{1}{2fRC}\right)} = \frac{10,4}{\left(1 + \frac{1}{2 \cdot 50Hz \cdot 100\Omega \cdot 1,04mF}\right)} =$$

$$V_o = (V_m - 2V_d) - \frac{\Delta V_o}{2} = 12 - 1,6 - 1 = 9,4V$$

- c) vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

$$I_o = \frac{V_o}{R} = 94mA$$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

61

### Rešenje Domaći 12.2: 4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- d) maksimalni inverzni napon na diodi;

$$P_d = V_d I_D = 0,8V \cdot 6734mA = 538,7mW$$

$$-V_{dmax} = \frac{V_m - 2V_d - (-V_m)}{2} = \frac{2V_m - 2V_d}{2} = V_m - V_d = 11,2V > 12V$$

- e) predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

Videti: pod Silicon Rectifier Diodes na

<http://www.fagorelectronica.com/semi/pdf/producto/1n4000.pdf>

**1N4001** zadovoljava jer je

Peak recurrent reverse voltage (V)  $V_{RRM}=30V > 12V$

Forward current at  $T_{amb} = 75^\circ C$   $I_{F(AV)} = 1A > 0,673A$

Recurrent peak forward current  $I_{FRM} = 10A > 1,53A$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

63

### Rešenje Domaći 12.2: 4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- a) ugao provodenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);

$$\omega \Delta t \approx \sqrt{2\Delta V/V_m} \Rightarrow \Delta t = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m}}{\omega} = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m}}{2\pi} T$$

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\sqrt{2\Delta V/(V_m - 2V_d)}}{2\pi} \cdot 100 = \frac{\sqrt{2 \cdot 1/10,4}}{2 \cdot 3,14} \cdot 100 = 5,9\%$$

- b) srednju struju kroz diodu;

$$I_D \approx I_o \left( 1 + \pi \sqrt{\frac{V_m}{2\Delta V}} \right) = I_o \left( 1 + \pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}} \right) = 94mA \cdot 7,16 = 673,4mA$$

- c) maksimalnu struju kroz diodu;

$$I_{Dmax} \approx I_o \left( 1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_m}{2\Delta V}} \right) = I_o \left( 1 + 2\pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}} \right) = 94mA \cdot 15,33 = 1,53A$$

- d) maksimalni inverzni napon na diodi;

- e) predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

62

### Rešenje Domaći 12.3:



Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču  $R_{pmin}$  200Ω bude 5V, a  $\Delta V_{Cmax}=0.5V$ . Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvojiti da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora 2x12V i da je na diodama 1N4148 pad napona  $V_D=0.7V$  kada vode.

$$V_{Z0} = 5.1V @ I_{Z0} = 20mA$$

$$r_z = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$$

$$\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5,1 - 5 = 0,1V$$


$$\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_z} = \frac{0,1V}{17\Omega} = 5,88 \approx 6mA$$

$$I_Z \min = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$$

$$I_{pmax} = \frac{V_{os}}{R_{pmin}} = \frac{5V}{200\Omega} = 25mA$$

$$R = \frac{V_{Cmin} - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}}$$
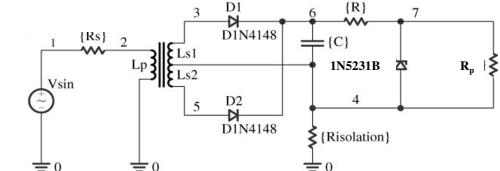
$$R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0,7) - 0,5 - 5}{14mA + 25mA} = \frac{10,77V}{39mA} = 276\Omega \approx 280\Omega$$



Dvostransmjeravanje:

$$\Delta V_{Cmax} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$$

$$C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$$

$$C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0,7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0,5} = \frac{16,27}{1380} = 1,18mF \approx 1,2mF$$

12. januar 2017.

Izvori jednosmernog napajanja

64