

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (25.11.2017.)	50%	20%
Kolokvijum II (20.01.2018.)	50%	20%
	120%	60%

**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izadite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

02. novembar 2017. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1 1

Sadržaj

1. Operacioni pojačavači
 - a. Idealni operacioni pojačavači
 - b. Polarizacija
 - c. Modeli
 - d. Primena
 - e. Realni operacioni pojačavači

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

2

Operacioni pojačavači


Zašto “Operacioni”?

3

Da se podsetimo

**Operacioni pojačavač po karakteristikama liči na
idelani naponski pojačavač**

Naponski

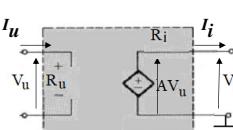
$$A = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{I_u=0}$$





Idealni

$$R_u = \infty$$
$$R_i = 0$$
$$A \rightarrow \infty$$
$$!!!$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači

4

Operacioni pojačavači

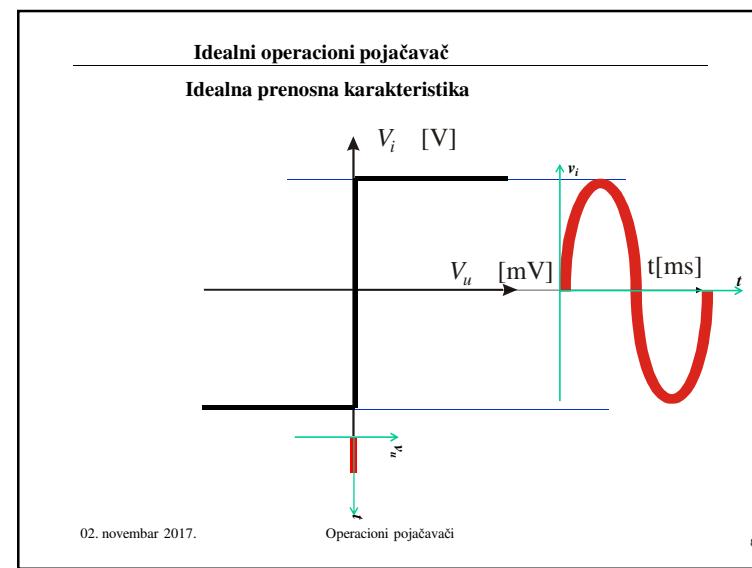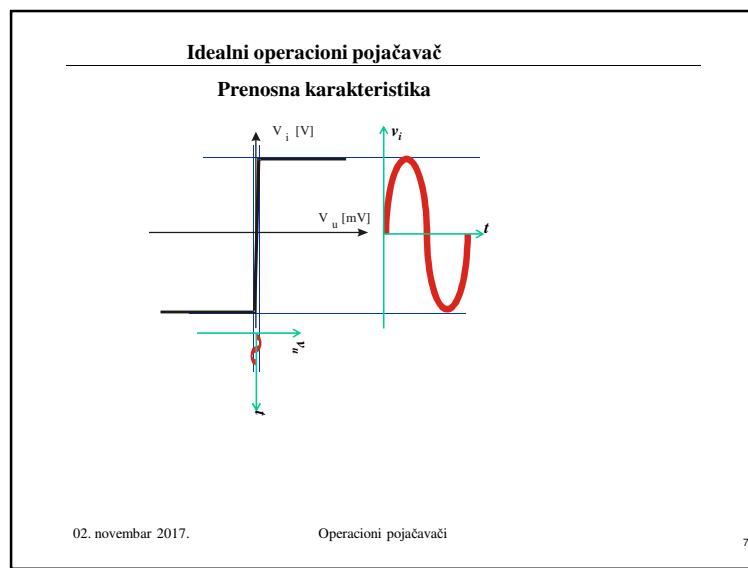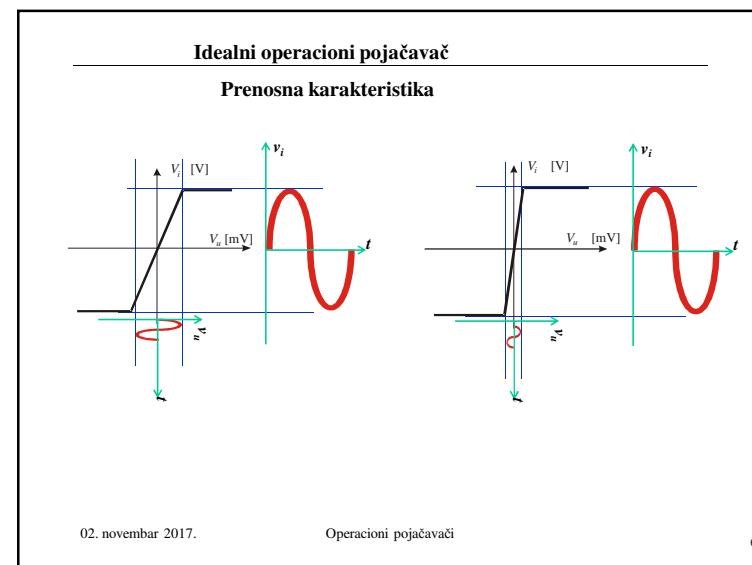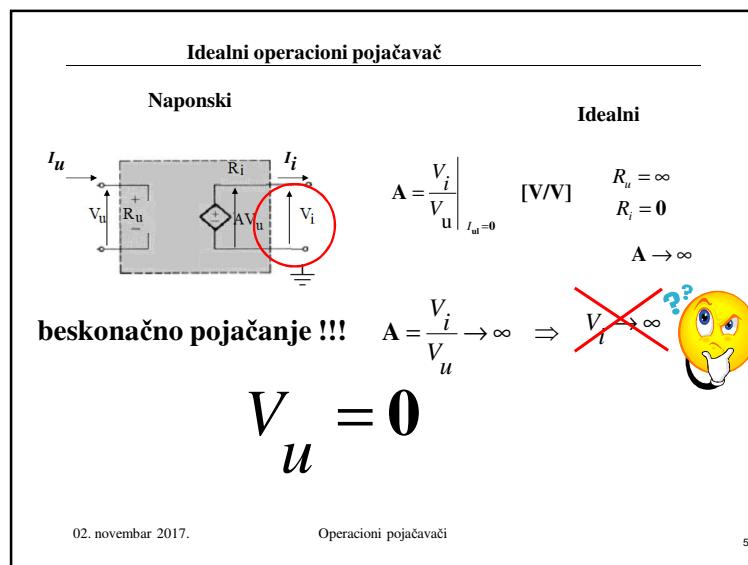


Operacioni pojačavači

da se podsetimo

Idealni operacioni pojačavač

Naponski

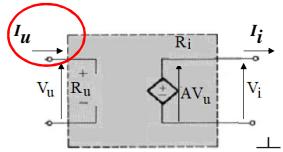

Ideální

$$A = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{I_u=0} \quad [V/V] \quad R_u = \infty \quad R_i = 0 \quad A \rightarrow \infty$$

$$R_u \rightarrow \infty \Rightarrow I_u = 0 \text{ A}$$

Pojačavači koji imaju beskonačnu ulaznu otpornost:

Ne slabe ulazni signal: $R_u/(R_g+R_u)=1$

Ne opterećuju prethodni stepen!!!

02. novembar 2017.


Operacioni pojačavači

9


da se podsetimo

Idealni operacioni pojačavač

Naponski

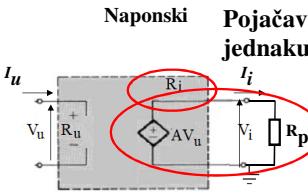

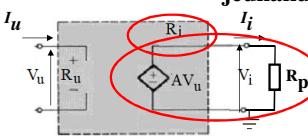Pojačavači koji imaju izlaznu otpornost jednaku nuli



$$A = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{I_u=0} \quad [V/V] \quad R_u = \infty \quad R_i = 0 \quad A \rightarrow \infty$$

$$R_i = 0 \Rightarrow V_i = \frac{R_p}{R + R_p} V_o = V_o = AV_u \quad V_i \neq f(\mathbf{R}_p)$$

Pojačavači koji imaju nultu izlaznu otpornost:
Izlazni napon ne zavisi od otpornosti potrošača!!!


02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

10

Idealni operacioni pojačavač

Simbol operacionog pojačavača

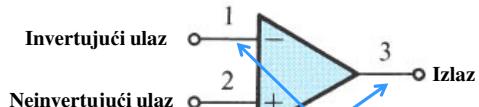

Dva ulazna priključka
neinvertujući "+" i
invertujući "-" ulaz

Jedan izlazni priključak

Šta operacioni pojačavač pojačava kad ima dva ulaza?

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

11


Idealni operacioni pojačavač

Treba da pojačava
razliku signala

na neinvertujućem "+" i
invertujućem "-" ulazu

$$v_u = v_d = v_+ - v_-$$
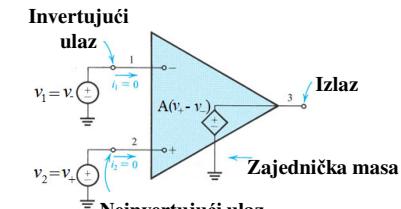
$$A = \frac{v_i}{v_+ - v_-} \rightarrow \infty \quad \rightarrow \quad v_+ - v_- = 0 \quad \rightarrow \quad v_+ = v_-$$




02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

12

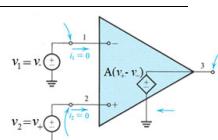Idealni operacioni pojačavač
Ne želimo da pojačava zajednički potencijal - srednju vrednost signala na neinvertujućem (+) i invertujućem (-) ulazu



Značenje:

$$v_{ucm} = \frac{1}{2}(v_+ + v_-)$$

Ukoliko se signali v_2 i v_1 sastoje od DC komponente V_0 i fazno obrnutih prostoperiodičnih signala:

$$v_1 = v_- = V_0 - V_u \sin(\omega t); \quad v_2 = v_+ = V_0 + V_u \sin(\omega t)$$

$$v_{ucm} = \frac{1}{2}(v_+ + v_-) = V_0; \quad v_{ud} = v_+ - v_- = 2V_u \sin(\omega t)$$

Želimo samo pojačanje razlike signala na izlazu (šumovi)

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači


13

Idealni operacioni pojačavač

Značenje:

Na izlazu ne želimo DC komponentu niti signale koji su isti na oba ulaza
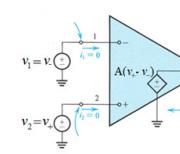
$$A = A_{cm} = \frac{v_i}{v_{ucm}} = \frac{v_i}{\frac{1}{2}(v_+ + v_-)} = 0,$$



a razlika signala mora maksimalno da se pojača

$$A = A_d = \frac{v_i}{v_d} = \frac{v_i}{v_+ - v_-} \Rightarrow \infty \quad v_+ - v_- = 0 \quad v_+ = v_-$$

Faktor potiskivanja srednje vrednosti signala CMRR

$$\boxed{CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}} \Rightarrow \infty}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

14

Idealni operacioni pojačavač

$$A = \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{I_u=0} \quad [V/V] \quad R_u = \infty \quad R_i = 0$$

$$A_{cm} = 0$$

Idealne operacione pojačavače karakterišu

beskonačno pojačanje razlike $\rightarrow v_u = 0 \rightarrow v_+ = v_-$

beskonačna ulazna otpornost $\rightarrow i_u = 0$

izlazna otpornost jednaka nuli $\rightarrow v_i \neq f(R_p)$

ne pojačava srednju vrednost $\rightarrow A_{cm} = 0$

beskonačni propusni opseg \rightarrow idealne f-k-ke


02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

15

Idealni operacioni pojačavač

Polarizacija OpAmp-a

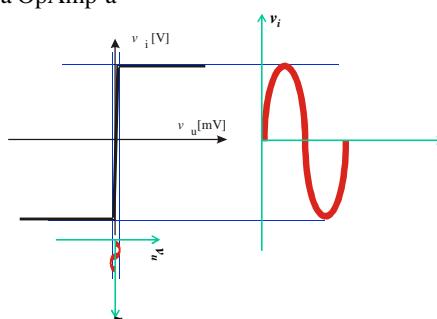


02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

16

Idealni operacioni pojačavač

Polarizacija OpAmp-a

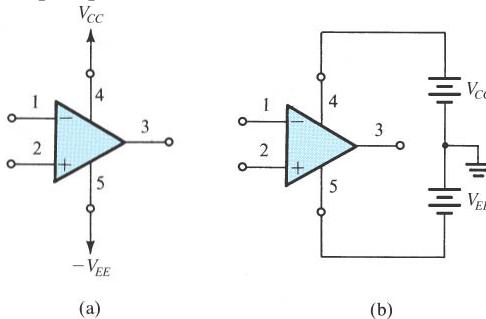

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

17

Idealni operacioni pojačavač

Primena OpAmp-a

Kako koristiti pojačavač sa beskonačnim pojačanjem?

Nikada se ne koristi bez drugih elemenata u kolu – preko kojih se ostvaruje **POVRATNA SPREGA**

(biće više reči u nastavku kursa)

Zato se pojačanje *OpAmpa* (o kome smo do sada govorili) naziva


pojačanje u otvorenoj petlji (Open loop gain)

Prieri primene OpAmp-a

Nikada se ne koristi bez drugih elemenata u kolu – preko kojih se ostvaruje **POVRATNA SPREGA** –

Mora da postoji bar još jedna komponenta između izlaza i ulaza operacionog pojačavača.

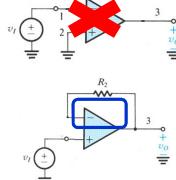Sprega između izlaza i ulaza čini „zatvorenu petlju“ – *closed loop*



02 novembar 2017

Operacioni pojačavači

19

Idealni operacioni pojačavač

Prieri primene OpAmp-a

S obzirom da je pojačanje samog pojačavača u „otvorenoj petlji“ poznato ($A_o \rightarrow \infty$), od interesa je da se nađe pojačanje u zatvorenoj petlji (ZP), odnosno $A = V_f / V_g$, gde je V_g napon pobudnog generatora.

Ključni podatak:

Razlika napona između $v_+ - v_- = 0$, odnosno $v_+ = v_-$

02 novembar 2017

Operacioni pojačavači

20

Idealni operacioni pojačavač

Invertorski pojačavač* – izlazni signal suprotne faze od ulaznog

Koliko je pojačanje u zatvorenoj petlji $A = v_i/v_g$?

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

21

Idealni operacioni pojačavač

Invertorski pojačavač

$i_u = i_1 + i_2 = 0A \Rightarrow i_1 = -i_2$

$$i_1 = \frac{v_g - v_1}{R_1} = \frac{v_g}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2} = \frac{v_1}{R_2}$$

$$\left. \begin{aligned} & i_1 = -i_2 \\ & \frac{v_g}{R_1} = \frac{v_1}{R_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{v_1}{R_2} = -\frac{v_g}{R_1} \Rightarrow v_i = -\frac{R_2}{R_1} v_g$$

$$A = \frac{v_i}{v_g} = -\frac{R_2}{R_1}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

22

Idealni operacioni pojačavač

Invertorski pojačavač

osobine

Naponsko pojačanje

Ulagna otpornost

Izlazna otpornost

$$A = \frac{v_i}{v_g} = -\frac{R_2}{R_1}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

23

Idealni operacioni pojačavač

Invertorski pojačavač – $R_{u(zp)}$

$R_{u(zp)} = \frac{v_g}{i_g} = ?$

$$i_g = i_1$$

$$i_1 = \frac{v_g - v_1}{R_1} = \frac{v_g}{R_1}$$

$$\left. \begin{aligned} & i_g = i_1 \\ & \frac{v_g}{R_1} = \frac{v_g}{R_1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_{u(zp)} = \frac{v_g}{i_g} = R_1$$

Ako se zahteva veliko $R_{u(zp)}$, R_1 mora da bude veliko!



veliko pojačanje ($A_d = R_2/R_1$) zahteva još veće R_2

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

24

Operacioni pojačavači

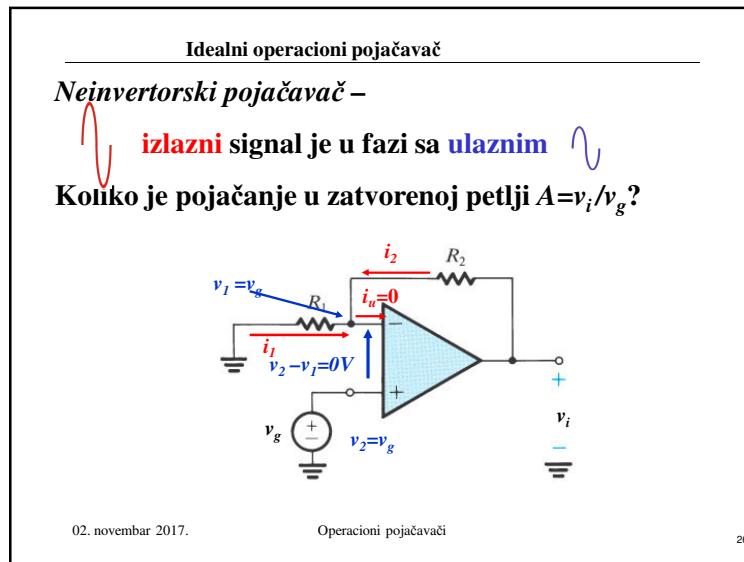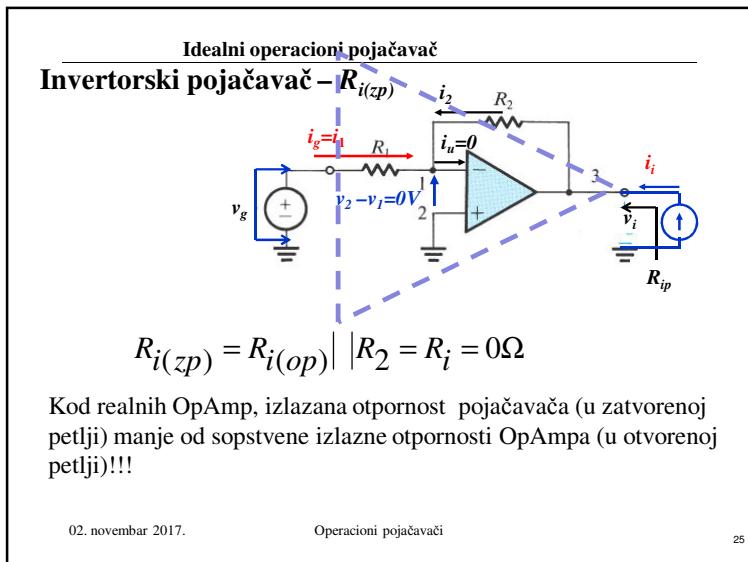

Idealni operacioni pojačavač

Neinvertorski pojačavač

$$i_u = i_1 + i_2 = 0A \Rightarrow i_1 = -i_2$$

$$i_1 = \frac{v_i - v_g}{R_1} = -\frac{v_g}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{v_i - v_g}{R_2}$$

$$\frac{v_i - v_g}{R_2} = \frac{v_g}{R_1} \Leftrightarrow v_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_g$$

$$A = \frac{v_i}{v_g} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 27

Idealni operacioni pojačavač





Neinvertorski pojačavač

$$i_g = i_u = 0$$

$$R_{u(zp)} = \frac{v_g}{i_g} \rightarrow \infty$$

$$R_{i(zp)} = R_{i(op)} \mid | R_2 = R_i = 0\Omega$$

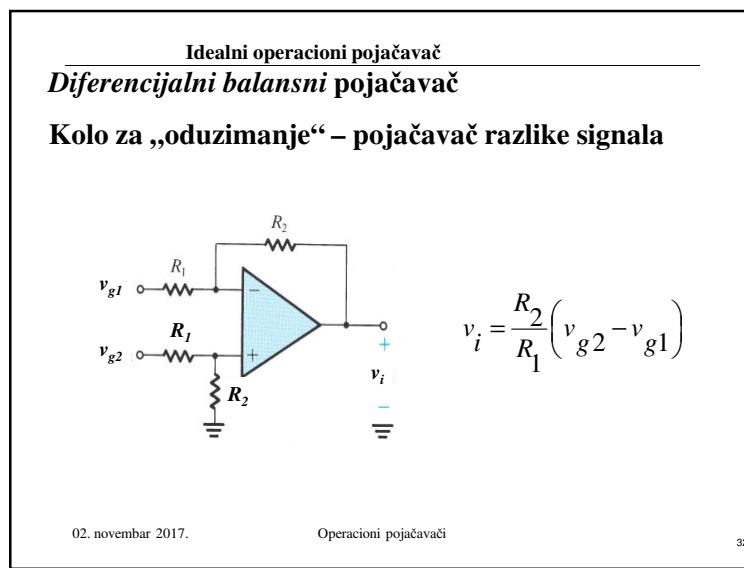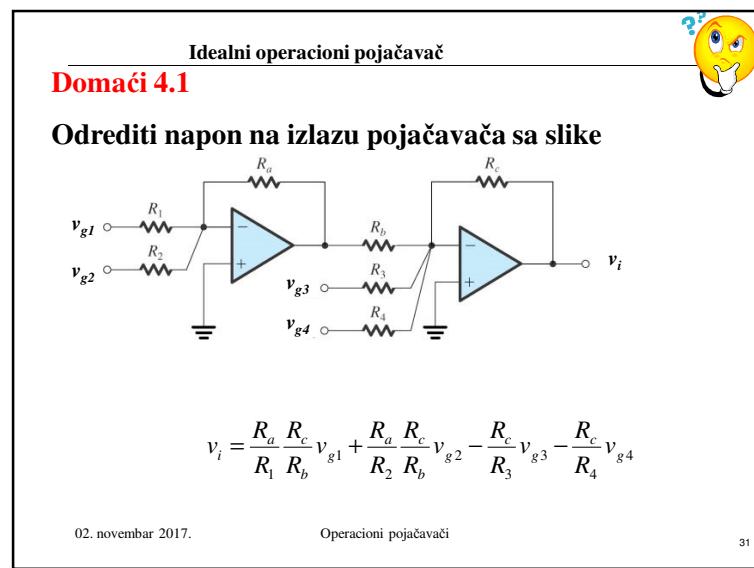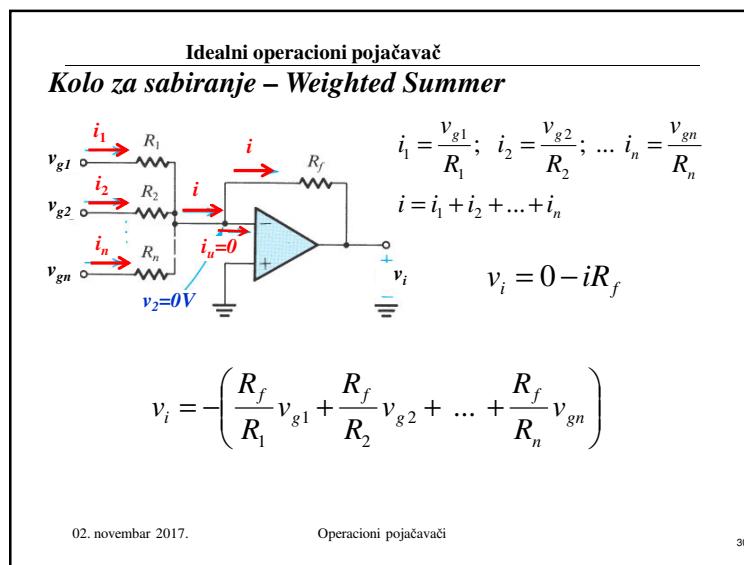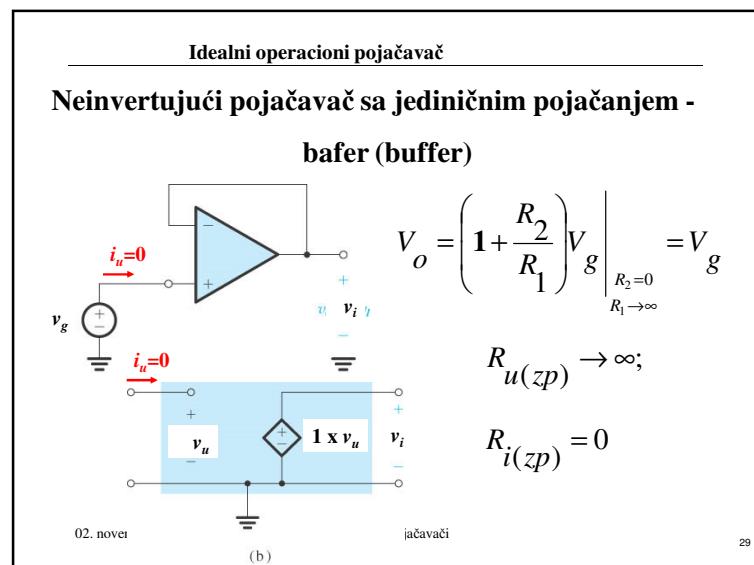02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 28



Operacioni pojačavači


Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač – pojačavač razlike

Ideja: Izjednačiti pojačanje invertorskog i neinvertorskog i napraviti pojačavač razlike signala

Metod superpozicije:

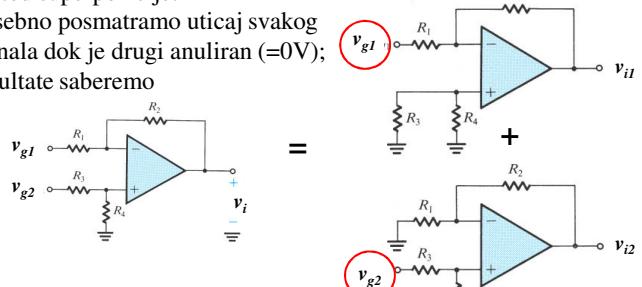Posebno posmatramo uticaj svakog signala dok je drugi anuliran ($=0V$); rezultate sabremo



02. novembar 2017.

Operacioni pojačav

33

Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač

Ideja: Izjednačiti pojačanja invertorskog i neinvertorskog ulaza i napraviti pojačavač razlike signala

$$v_{iL} = -\frac{R_2}{R_1} v_{g1}$$

$$v_{i2} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) v_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) v_{g2}$$

$$v_{i2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{g2} = \frac{R_4}{R_1} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} v_{g2}$$


02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

34

Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač

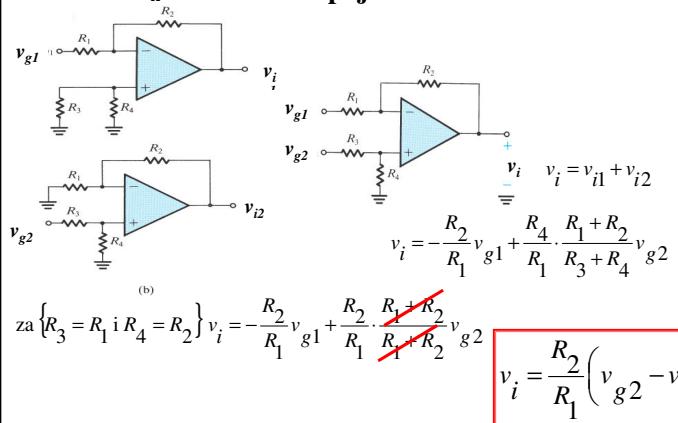

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

35

Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač –

Diferencijalno pojačanje u zatvorenoj petlji

$$A_d = \frac{v_i}{v_{g2} - v_{g1}} = \frac{R_2}{R_1}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

36

Idealni operacioni pojačavač
**Diferencijalni balansni pojačavač –
 A_{cm} u zatvorenoj petlji**

$$v_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm}$$

$$v_1 = v_2$$

$$v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm}$$

$$i_1 = \frac{1}{R_1} \left[v_{Ucm} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} \right] = \frac{1}{R_1 + R_2} v_{Ucm} = -i_2$$

$$v_i = v_1 + i_2 R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} + i_2 R_2$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

37

Idealni operacioni pojačavač
**Diferencijalni balansni pojačavač –
 A_{cm} u zatvorenoj petlji**

$$v_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} - i_1 R_2$$

$$v_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} - \left(\frac{1}{R_1 + R_2} v_{Ucm} \right) \cdot R_2 = 0$$

$$v_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{Ucm} = 0$$


$$A_{cm} = \frac{v_i}{v_{Ucm}} = 0$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

38

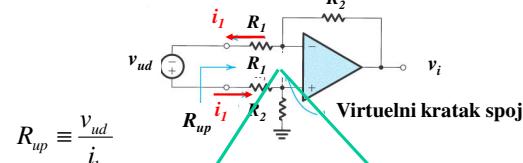Idealni operacioni pojačavač
Diferencijalni balansni pojačavač - R_u



$$R_{up} \equiv \frac{v_{ud}}{i_1}$$

$$v_{ud} = R_1 i_1 + (v_+ - v_-) + R_1 i_1 = 2 \cdot R_1 \cdot i_1 + 0 = 2 \cdot R_1 \cdot i_1$$

$$R_{up} = \frac{v_{ud}}{i_1} = 2R_1$$

Ako se zahteva veliko R_u , R_1 mora da bude veliko!
 veliko pojačanje ($A_d = R_2/R_1$) zahteva još veće R_2

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

39

Idealni operacioni pojačavač
Diferencijalni balansni pojačavač

Postoje primene u kojima se zahteva veliko R_u pojačavača kako se signal ne bi oslabio.

Jedna od njih je merenje: V-metar mora da ima jako veliku ulaznu otpornost da ne bi uticao na napon koji se meri.

Kako napraviti diferencijalni pojačavač sa većom ulaznom otpornošću?



02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

40

Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač

Kako napraviti diferencijalni pojačavač sa većom ulaznom otpornošću?

Instrumentacioni pojačavač

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

41

Idealni operacioni pojačavač

Diferencijalni balansni pojačavač

Kako napraviti diferencijalni pojačavač sa većom ulaznom otpornošću?

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

42

Idealni operacioni pojačavač

Instrumentacioni pojačavač

Neinvertujući pojačavači kao baferi sa $A=(1+R_2/R_1)$.

Povećano pojačanje i ulazna otpornost.

$$A_d = \frac{v_i}{v_{g2} - v_{g1}} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

- A_1 i A_2 moraju da budu savršeno upareni 😐

-Da bi se menjalo A_d , treba menjati po dva otpornika R_n istovremeno 😐

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

43

Idealni operacioni pojačavač

Instrumentacioni pojačavač

-Da bi se menjalo A_d , treba menjati po dva otpornika R_1 istovremeno


-Kontrola A_d promenom jednog otpornika vrednosti $2R_1$

03. novembar 2015.

Operacioni pojačavači

44

Operacioni pojačavači

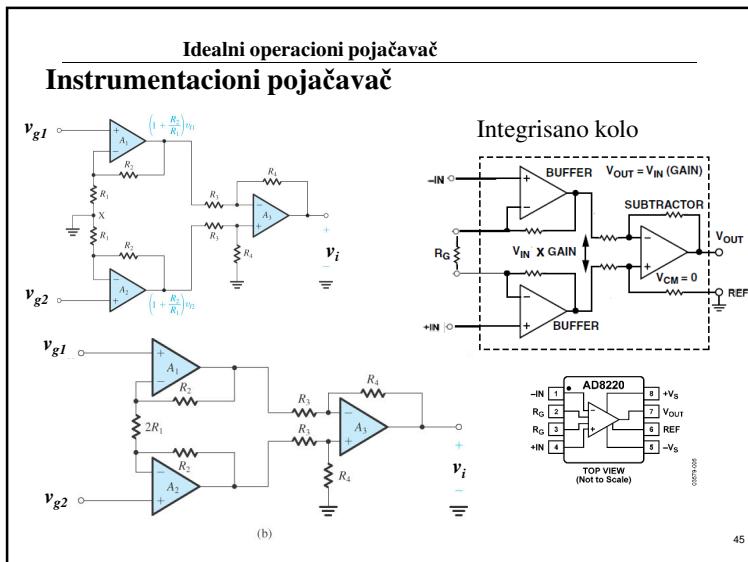

Idealni operacioni pojačavač


Instrumentacioni pojačavač NIJE isto što i operacioni!

Iako ima diferencijalni ulaz -IN i +IN,

ima beskonačnu ulaznu R izlazna otpornost mala,
NEMA BESKONAČNO
POJAČANJE RAZLIKE
SIGNALA


$$V_{OUT} - V_{REF} = G(V_{IN+} - V_{IN-})$$

$$G = (49.4\text{k}\Omega / R_G) + 1$$

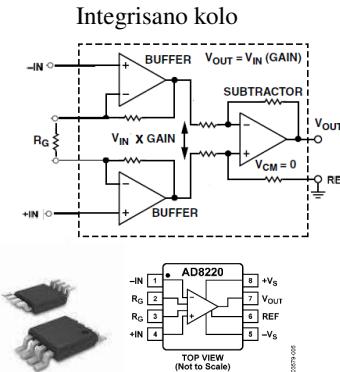

02. novembar 2017.


Operacioni pojačavači

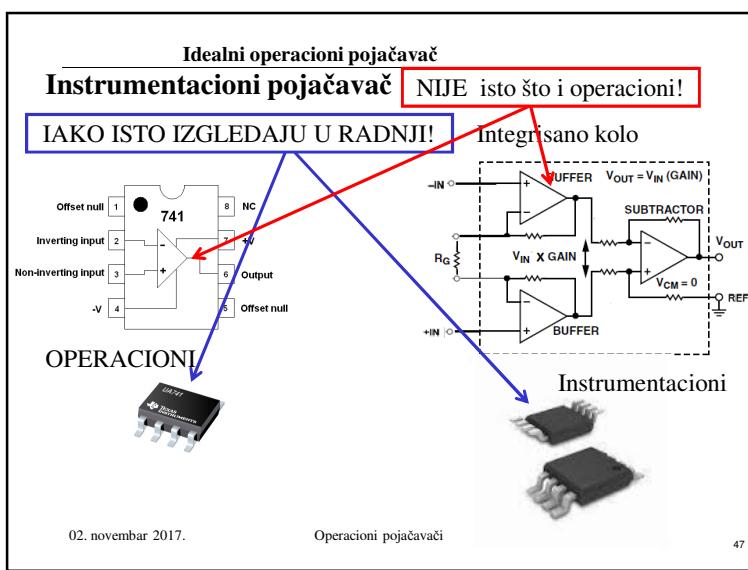

Idealni operacioni pojačavač

Invertujući pojačavač sa impedansama –

A(s) u zatvorenoj petlji (ZP)

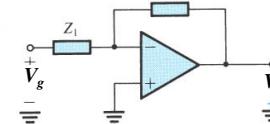

$$A = \frac{V_i(s)}{V_g(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

48

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za diferenciranje – f karakteristika

diferenciranje?

(a)

$$\left. \begin{array}{l} i_1 = \frac{(v_g - 0)}{Z_C} = \frac{v_g}{1/j\omega C} = sC \cdot v_g \\ i_2 = \frac{0 - v_i}{R} = -\frac{v_i}{R} \\ i_1 = i_2 \end{array} \right\} sCv_g = -\frac{v_i}{R} \quad \nabla \quad v_i = -s \cdot R \cdot C \cdot v_g$$

$$A(s) = \frac{v_i}{v_g} = -s \cdot R \cdot C = -\frac{s}{\omega_o}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 49

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za diferenciranje – f karakteristika

$$A(s) = \frac{v_i}{v_g} = -sRC = -\frac{s}{\omega_o}$$

$$|A(s)| = \omega RC$$

$$\varphi = \arctg \left[\frac{\text{Im}\{A(s)\}}{\text{Re}\{A(s)\}} \right] = -\arctg \left[\frac{\omega RC}{0} \right] = -\pi/2$$

Ponaša se kao VF filter sa graničnom frekvencijom u beskonačnosti

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 50

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za diferenciranje - $v_i(t)$

diferenciranje?

(a)

$$\left. \begin{array}{l} i_1(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = C \frac{d(v_g(t) - 0)}{dt} \\ i_2(t) = \frac{0 - v_i(t)}{R} \\ i_1(t) = i_2(t) \end{array} \right\} C \frac{dv_g(t)}{dt} = -\frac{v_i(t)}{R} \quad \nabla \quad v_i(t) = -RC \frac{dv_g(t)}{dt}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 51

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za diferenciranje - $v_i(t)$

$$v_i = -RC \frac{dv_g}{dt}$$

Kako će izgledati talasni oblik napona na izlazu kola za diferenciranje sa $R=10k$ i $C=10nF$ ako se pobudi trougaonim talasnim impulsima sa slike:

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 52

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za integraljenje – f karakteristika

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{(v_g - 0)}{R} = \frac{v_g}{R} \\ i_2 &= \frac{0 - v_i}{Z_C} = -\frac{v_i}{1/j\omega C} = -j\omega C v_i = -s C v_i \quad \left. \right\} \frac{v_g}{R} = -s C v_i \Rightarrow v_i = -\frac{1}{RCs} v_g \\ i_1 &= i_2 \\ A(s) &= \frac{v_i}{v_g} = -\frac{1}{sRC} = -\frac{\omega_o}{s} \end{aligned}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 53

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za integraljenje – f karakteristika

$$A(s) = -\frac{1}{sRC} = -\frac{\omega_o}{s} = -\frac{\omega_o}{j\omega} = j\frac{\omega_o}{\omega}$$

$$|A(s)| = \frac{1}{\omega RC}$$

$$\varphi = \arctg \left[\frac{\text{Im}\{A(s)\}}{\text{Re}\{A(s)\}} \right] = \arctg \left[\frac{1/\omega RC}{0} \right] = \pi/2$$

(b)

Ponaša se kao NF filter sa graničnom frekvencijom u nuli

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 54

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za integraljenje - $v_i(t)$

$$\begin{aligned} i_1(t) &= \frac{v_g(t) - 0}{R} = \frac{v_g(t)}{R} \\ i_2(t) &= C \frac{dv_C(t)}{dt} = C \frac{d(0 - v_i(t))}{dt} \\ i_2(t) &= -C \frac{dv_i(t)}{dt} \quad \left. \right\} \frac{v_g(t)}{R} = -C \frac{dv_i(t)}{dt} \Rightarrow v_i(t) = -\frac{1}{RC} \int v_g(t) dt \\ i_1(t) &= i_2(t) \end{aligned}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 55

Idealni operacioni pojačavač

Kolo za integraljenje - $v_i(t)$

$$v_i = -\frac{1}{RC} \int v_u dt$$

$$R = 10k$$

$$C = 10nF$$

$$v_i = -\frac{1}{RC} \int v_g(t) dt = \frac{1}{10^4 10^{-8}} \int_0^{T=2ms} v_g(t) dt = -10^4 \cdot 1V \left(\int_0^{T/2=1ms} dt - \int_{T/2=1ms}^{T=2ms} dt \right)$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 56


Zašto "Operacioni"?



Mogu da se koriste za različite računske **OPERACIJE**

- Sabiranje,
- Oduzimanje
- Diferenciranje
- Integraljenje
- Logaritmovanje, ali i
- Antilogartmovanje
- Množenje
- Deljenje

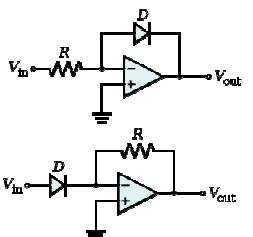02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 57





Idealni operacioni pojačavač

Pored toga

Mogu da se koriste za različite druge korisne primene


- Aktivni filtri
- Komparatori
- Precizni usmeraći
- Oscilatori (biće obrađeni kasnije u okviru kursa)

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 58

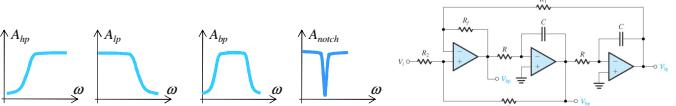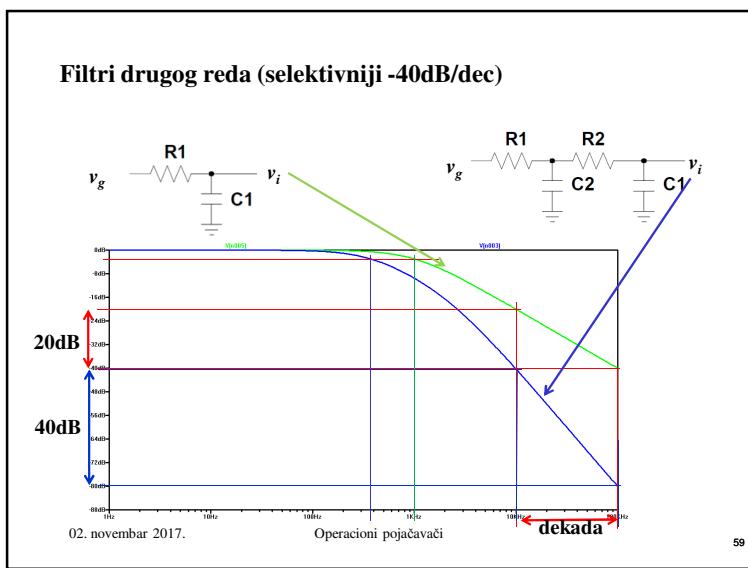Filtri drugog reda (selektivniji -40dB/dec)

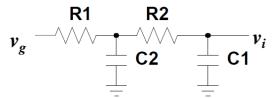*red filtra definije stepen s u imeniku prenosne funkcije
(broj reaktivnih elemenata u kolu)



$$\frac{v_i}{v_g} = \frac{1}{s^2(R_1C_1R_2C_2) + s(R_1C_2 + R_2C_1 + R_1C_1) + 1}$$

$$\frac{v_i}{v_g} = \frac{1}{\frac{1}{R_1C_1R_2C_2} + s\left(\frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_1C_1}\right) + 1}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 60

Operacioni pojačavači

Idealni operacioni pojačavač

Aktivni filtri – (Sallen-Key konfiguracija)

<http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php>

<http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php>

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

61

Idealni operacioni pojačavač

Aktivni filtri – (Sallen-Key Low Pass konfiguracija) NF

Jedinično pojačanje: $v_+ = v_- = v_i$

$$\frac{v_i}{v_g} = \frac{1}{s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_1 C_1}\right)s + \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$\frac{v_i}{v_g} = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_1)s + 1}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

62

Idealni operacioni pojačavač

Aktivni filtri – (Sallen-Key LP konfiguracija) NF

$R_1 = R_2 = 16\text{k}\Omega$
 $C_1 = C_2 = 0.001\text{uF}$
 $f_c = 10\text{kHz}$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

63

Idealni operacioni pojačavač




Aktivni filtri – (Sallen-Key HP konfiguracija) VF

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

64

Operacioni pojačavači

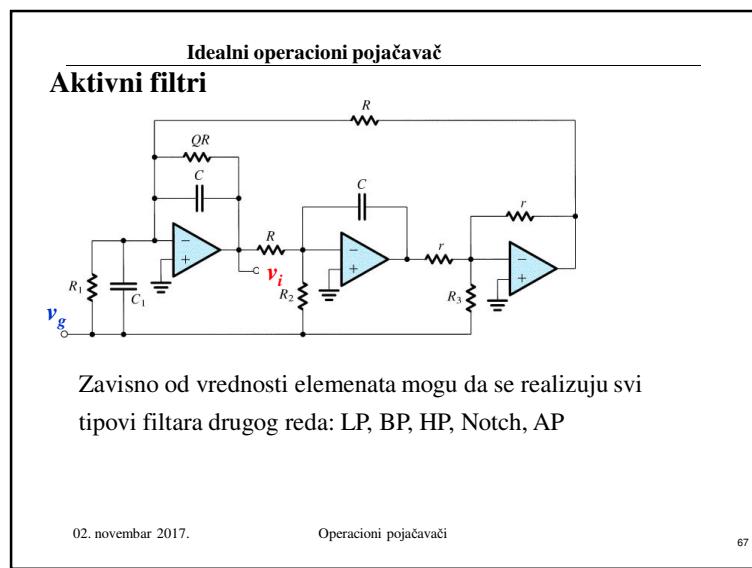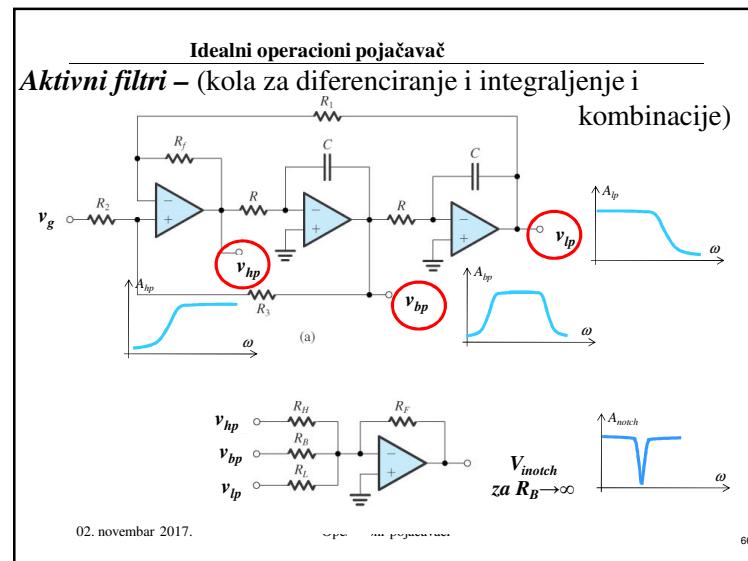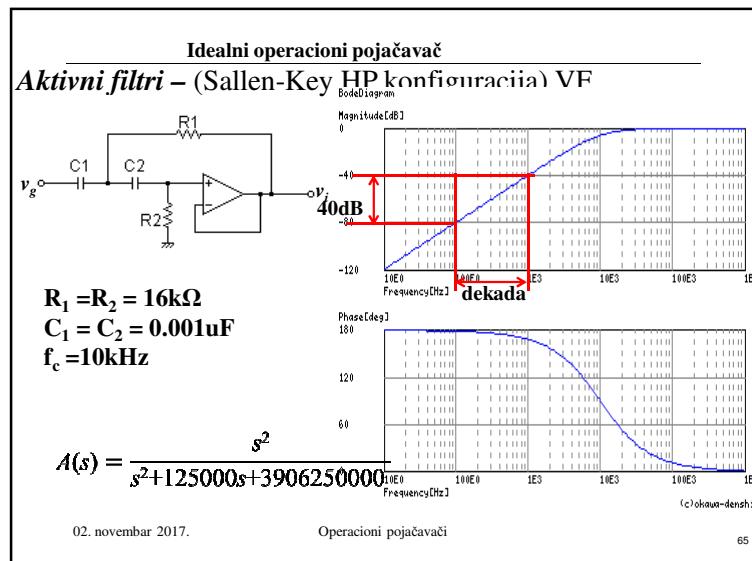

Idealni operacioni pojačavač

Da se podsetimo:

idealne operacione pojačavače karakterišu

- beskonačno pojačanje razlike** $\rightarrow V_u = 0 \rightarrow V_+ = V_-$
- beskonačna ulazna otpornost** $\rightarrow I_u = 0$
- izlazna otpornost jednaka nuli** $\rightarrow V_i \neq f(R_p)$
- ne pojačava srednju vrednost** $\rightarrow A_{cm} = 0$
- beskonačni propusni opseg** $\rightarrow idealne fk-ke$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 68

Realni operacioni pojačavač

Realne operacione pojačavače karakterišu

- pojačanje nije beskonačno $\rightarrow V_u = V_i/A$
- ulazna otpornost konačna $\rightarrow I_u \neq 0$
- izlazna otpornost konačna $\rightarrow V_i = f(R_p)$
- pojačava srednju vrednost $\rightarrow A_{cm} \neq 0$
- propusni opseg konačan \rightarrow realne f-k-ke

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 69

Realni operacioni pojačavač

Efekti konačnog pojačanja

Invertorski pojačavač

$$i_1 = \frac{v_g - v_1}{R_1} = \frac{v_g - (-v_1 / A)}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{v_1 - 0}{R_2} = \frac{v_1 - v_i / A}{R_2}$$

$$i_u = i_1 + i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = -i_2$$

$$A_r = \frac{v_i}{v_g} = \frac{-R_2 / R_1}{1 + (1 + R_2 / R_1) / A}$$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 70

Realni operacioni pojačavač

Domaći 4.2



Zadatak: Za invertorski pojačavač pobuđen naponom $v_g=0.1V$ kod koga je $R_1=0.1k$ i $R_2=10k$ u kome se koriste OpAmp sa pojačanjem u OP od $A=60dB$, $80dB$ i $100dB$ i odrediti:

- Pojačanje u zatvorenoj petlji
- Procentualnu promenu pojačanja u zatvorenoj petlji u odnosu na slučaj sa idealnim OpAmpom
- Veličinu napona na ulazu OpAmpa

Rešenje

a)(90,83; 99,00; 99,90); b)(-9,17%; -1,00%; -0,10%); c)(-0,908mV; -0,99mV; -0,10mV)

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 71





Realni operacioni pojačavač

Efekti konačnog pojačanja Tema za razmišljanje

Zamenimo OpAmp koji ima $A=10,000V/V$ (80dB) sa drugim koji ima pojačanje $A=100,000V/V$ (100dB) (znači 1000 % !!!) a pojačanje u zatvornoj petlji promeni se samo za 0.9% (sa 99V/V na 99.9V/V)

Da li je to dobro? 

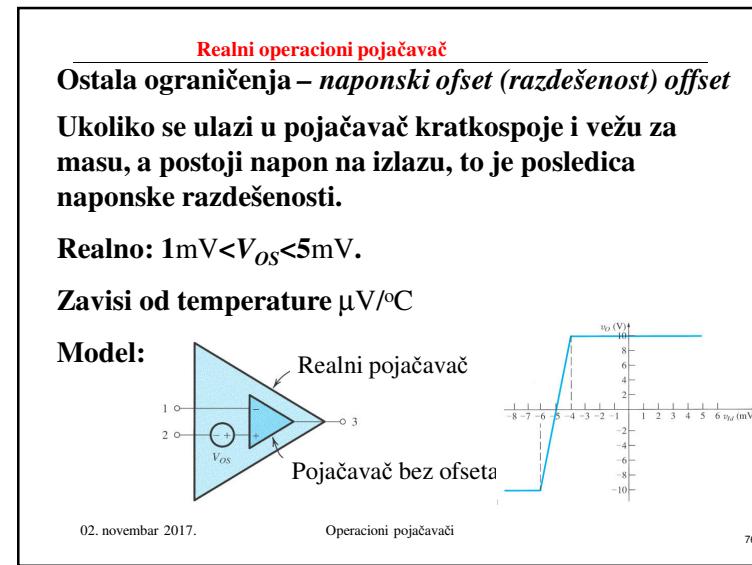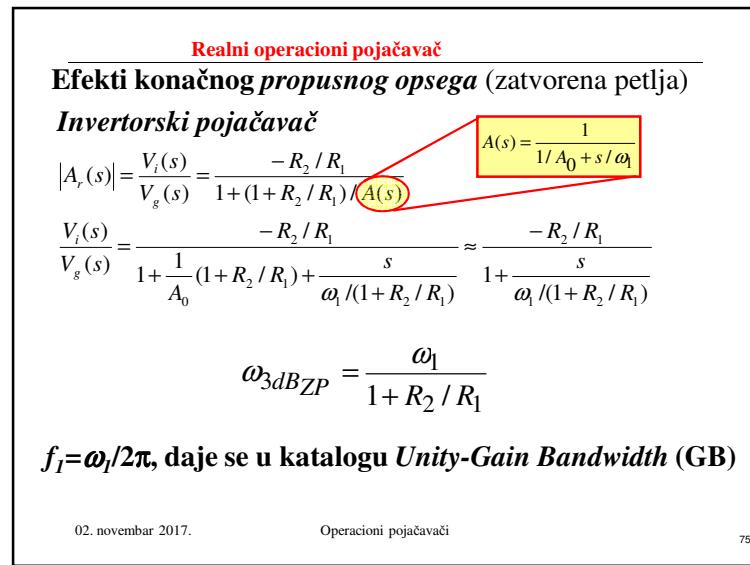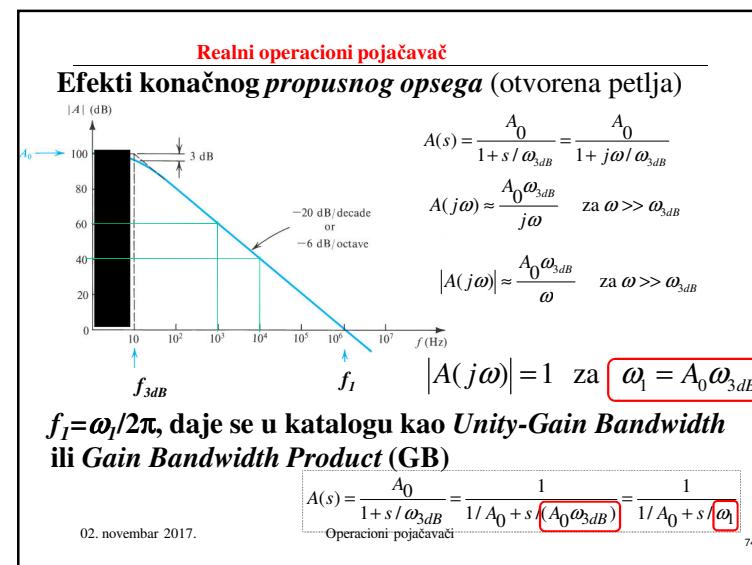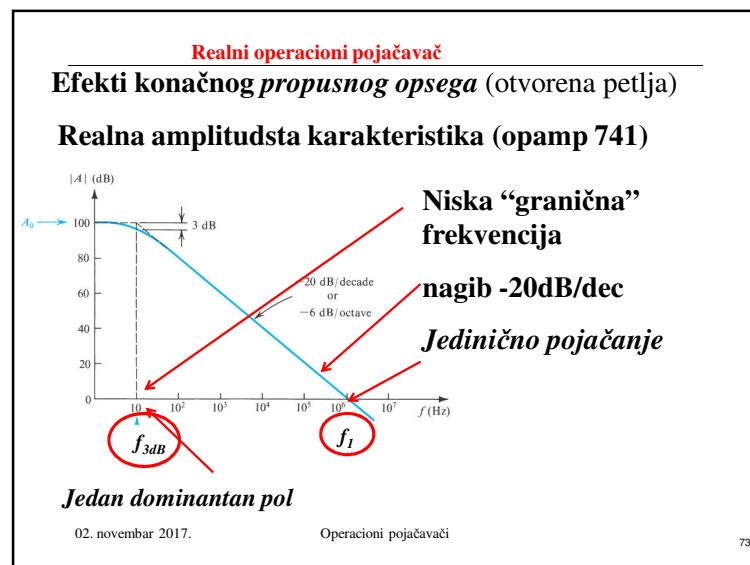
02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 72



Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – naponski offset (razdešenost) offset

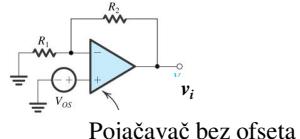
Uticaj naponskog ofseta na invertujući i neinvertujući pojačavač je identičan:




$$V_I = V_{OS} \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right] \quad (\text{Manji za veće } R_1)$$

Pojačavač bez ofseta

Kompenzacija ofseta

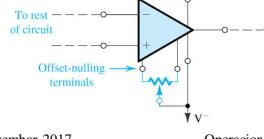

02. novembar 2017.

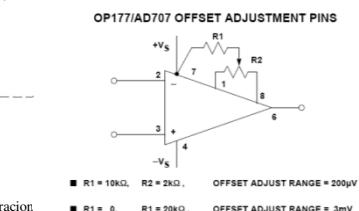

Operacioni pojačavači


77

Realni operacioni pojačavač


Ostala ograničenja – naponski offset (razdešenost) offset

Smanjenje uticaja ofseta kod invertujućeg pojačavača.

Primenljivo samo za VF signale

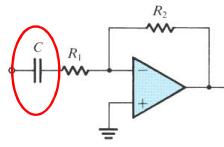


(a)

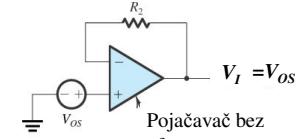

Pojačavač bez ofseta

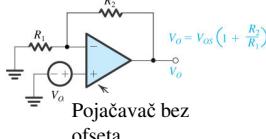Sa C, na izlazu se javlja samo $V_I = V_{OS}$, a bez C, $(1+R_2/R_1)$ puta veći:



Pojačavač bez ofseta

$$V_I = V_{OS} \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right]$$

Operacioni pojačavači


78

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – struja polarizacije i strujni ofset (razdešenost)

Da bi se polarizovali aktivni elementi (biće reči kasnije) u OpAmpu moraju da teku jednosmerne struje i u odsustvu ulaznih signala (I_u nije nula!).

Proizvodači specificiraju DC ulaznu struju (input bias current) kao
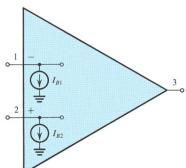
$$I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2} \leq 100\text{nA}$$


Pojačavač bez ofseta

I strujni ofset (input offset current) kao

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}| \leq 10\text{nA}$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

79

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – struja polarizacije i strujni ofset (razdešenost)

Način kompenzacije strujnog ofseta objašnjen je u **Dodatku**

02.11.2017

02. novembar 2017.


Operacioni pojačavači

80

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

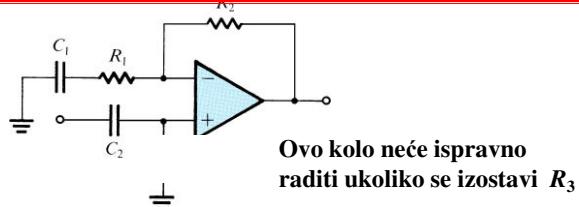Za ispravan rad OpAmpa neophodno je obezbediti DC vezu između svakog ulaza i mase!!!



Nažalost R_3 smanjuje ulaznu otpornost!!!

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

81

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – Potiskivanje napona napajanja

Power Supply Rejection Ratio - PSRR

Pojačanje ne bi trebalo da zavisi od promena napona napajanja.

U praksi nije tako.

Mera kvaliteta OpAmpa je faktor potiskivanja napona napajanja - PSRR.

Kada se iskazuje u dB zove se *Potiskivanje napona napajanja* i označava sa PSR ili

SVR (Supply Voltage Rejection)

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

82

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – Potiskivanje napona napajanja Power Source Rejection Ratio - PSRR

Potiskivanje napona napajanja:

Ako promena od ΔV_{SS} volti izazove istu promenu izlaznog napona kao promena diferencijalnog ulaznog napona od V_d volti, tada je

$$PSRR = \frac{\Delta V_{SS}}{V_d}$$

$$PSR = 20 \log \left[\frac{\Delta V_{SS}}{V_d} \right] \quad \text{red veličine 90dB}$$

02. novembar 2017.


Operacioni pojačavači

83

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – slew rate

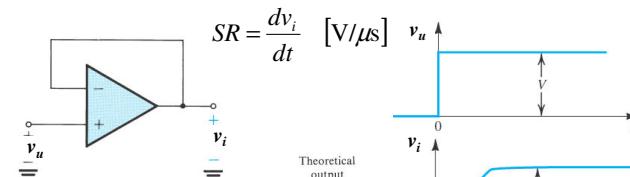Predstavlja maksimalnu brzinu promene napona na izlazu



Izazivaju nelinearna izobličenja



02. novembar 20

84

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – naponsko zasićenje

Uvek je manje od +/- napon napajanja

(b)

(a)

(b)

Ako je $V_{CC}=+/-15V$

Rated output voltage =+/-13V

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

85

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujno zasićenje

Maksimalna izlazna struja je ograničena.

Za 741 iznosi +/-20mA

Voditi računa pri projektovanju!

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

86

Idealni operacioni pojačavač

Više o OpAmp u okviru kursa “Analogna elektronika”

$I_u=0$

$V_u=0$

$V_i \neq f(R_p)$

$\mathbf{A} = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{J_u=0}$ [V/V]

$R_u = \infty$

$R_i = 0$

$A \rightarrow \infty$

do tada – UPAMTITI osobine

beskonačno pojačanje $\rightarrow V_u=0 \rightarrow V_+=V_-$

beskonačna ulazna otpornost $\rightarrow I_{ul}=0$

izlazna otpornost jednaka nuli $\rightarrow V_{iz} \neq f(R_p)$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

87

Idealni operacioni pojačavač

$I_u=0$

$V_u=0$

$V_i \neq f(R_p)$

$\mathbf{A} = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{J_u=0}$ [V/V]

$R_u = \infty$

$R_i = 0$

$A \rightarrow \infty$

do tada – UPAMTITI osobine

beskonačno pojačanje $\rightarrow V_u=0 \rightarrow V_+=V_-$

beskonačna ulazna otpornost $\rightarrow I_{ul}=0$

izlazna otpornost jednaka nuli $\rightarrow V_{iz} \neq f(R_p)$

ne pojačava srednju vrednost $\rightarrow A_{cm}=0$

beskonačni propusni opseg \rightarrow *idealne f k-ke*
(prošla nedelja)

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

88

Idealni operacioni pojačavač

UPAMTITI i ograničenja REALNIH OpAmp

1. Konačno sve što je kod idealnog ∞ ili 0:

pojačanje nije beskonačno	$\rightarrow V_u = V_i/A$
ulazna otpornost konačna	$\rightarrow I_u \neq 0$
izlazna otpornost konačna	$\rightarrow V_i = f(R_p)$
pojačava srednju vrednost	$\rightarrow A_{cm} \neq 0$
propusni opseg konačan	\rightarrow realne f-k-e, uzan BW za otvorenu petlju

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 89

Idealni operacioni pojačavač

UPAMTITI i ograničenja REALNIH OpAmp

2. Naponska razdešenost (V_{offset}) $1mV < V_{OS} < 5mV$

3. Struja polarizacije (I_{bias}) $I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2} \leq 100nA$

4. Strujna razdešenost (I_{offset}) $I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}| \leq 10nA$

5. Potiskivanje napona napajanja $PSR = 20\log\left[\frac{\Delta V_{SS}}{V_d}\right] \leq 90dB$

6. Slew rate $SR = \frac{dV_i}{dt} < 1V/\mu s$

7. Naponsko zasićenje $\pm |V_{CC} - 2V|$

8. Maksimalna izlazna struja (strujno zasićenje) $\sim x10mA$

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 90

1 - Offset null 1
2 - Non-inverting input
3 - Inverting input
4 - V_{CC}
5 - Offset null 2
6 - Output
7 - V_{CC}^+
8 - N.C.

UA741
GENERAL PURPOSE
SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER

N
DIP8
(Plastic Package)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	UA741M	UA741I	UA741C	Unit
V_{CC}	Supply voltage	± 22			V
V_{id}	Differential Input Voltage	± 30			V
V_i	Input Voltage	± 15			V
P_{tot}	Power Dissipation 1)	500			mW
T_{oper}	Output Short-circuit Duration	Infinite			
T_{oper}	Operating Free-air Temperature Range	-55 to +125	-40 to +105	0 to +70	°C
T_{stg}	Storage Temperature Range	-65 to +150			°C

1. Power dissipation must be considered to ensure maximum junction temperature (T_j) is not exceeded.

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 91

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
 $V_{CC} = \pm 15V, T_{oper} = +25^\circ C$ (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{IO}	Input Offset Voltage ($R_s = 10k\Omega$) $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	1	5	6	mV
I_B	Input Offset Current $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	2	30	70	nA
I_B	Input Bias Current $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	10	100	200	nA
A_{vd}	Large Signal Voltage Gain ($V_o = \pm 10V, R_L = 2k\Omega$) $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	50	200	250	1/mV
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio ($R_s = 10k\Omega$) $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	77	90	77	dB
I_{CC}	Supply Current (max) $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	1.7	2.8	3.3	mA
V_{CM}	Input Common Mode Voltage Range $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	1.5	1.5	1.5	V
CMR	Common Mode Rejection Ratio ($R_s = 10k\Omega$) $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	70	90	70	dB
I_{OS}	Output short circuit Current $T_{oper} = +25^\circ C$ $T_{min} \leq T_{oper} \leq T_{max}$	10	25	40	mA
$\pm V_{OPP}$	Output Voltage Range $T_{oper} = +25^\circ C$ $R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, unity Gain$ $R_L = 10k\Omega, C_L = 100pF, unity Gain$ $R_L = 2k\Omega$	12	14	10	V
SR	Slew Rate $V_i = \pm 10V, R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, unity Gain$	0.25	0.5	0.25	V/ μs
I_c	Nose Current $V_i = \pm 20mV, R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, unity Gain$	0.3	0.3	0.3	μA
K_{ov}	Overshoot $V_i = \pm 20mV, R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, unity Gain$	5	5	5	%
R_i	Input Resistance	0.3	2	0.3	M Ω
GBR	Gain Bandwidth Product $f = 1kHz, A_v = 20dB, R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, f = 100kHz$	0.7	1	0.7	MHz
THD	Total Harmonic Distortion $f = 1kHz, A_v = 20dB, R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, T_{oper} = +25^\circ C$	0.06	0.06	0.06	1%
e_n	Equivalent Input Noise Voltage $f = 1kHz, R_s = 100\Omega$	23	23	23	mV/ \sqrt{Hz}
ϕ_m	Phase Margin	50	50	50	Degrees

02. novembar 2017. Operacioni pojačavači 92

Idealni operacioni pojačavač

Korisni linkovi

<http://www.analog.com/>
<http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf>
<http://www.linear.com/>
http://www.physics.unlv.edu/~bill/PHYS483/op_amp_datasheet.pdf

02. novembar 2017. Operacioni pojačavač 93

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%

	120%	60%



**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izađite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

27. oktobar 2016. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 94 94

Šta smo naučili?

- Karakteristike idealnog operacionog pojačavača.**
 - Objasniti značenje beskonačnog naponskog pojačanja, beskonačne ulazne otpornosti i nulte izlazne otpornosti kod idealnog operacionog pojačavača
 - Operacioni pojačavač kao invertorski pojačavač (električna šema, izvesti izraz za pojačanje)
 - Operacioni pojačavač kao neinvertorski pojačavač (električna šema, izvesti izraz za pojačanje)

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>
> EDUCATION > ELEKTRONIKA
slajdovi u pdf formatu

02. novembar 2017. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 95 95

Ispitna pitanja?

1. Kolo za sabiranje.
2. Diferencijalni pojačavač.
3. Instrumentacioni pojačavač.
4. Kolo za diferenciranje.
5. Primer realizacije aktivnog filtra (električna šema).
6. Parametri realnog OpAmp pojačanje u otvorenoj petlji, ulazna i izlazna otpornost, amplitudska karakteristika.
7. Efekat konačnog pojačanja OpAmpa na naponsko pojačanje (ne)invertorskog pojačavača.
8. Efekat konačnog propusnog opsega OpAmpa na naponsko pojačanje invertorskog pojačavača.
9. Parametri realnog OpAmp naponska i strujna razdešenost, slew rate, PSRR (definicija i manifestovanje).

02. novembar 2017. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 96 96

Idealni operacioni pojačavač

Sledećeg časa

Modeli poluprovodničkih komponenata
(Osnovni jednostepeni pojačavači sa BJT)

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

97

Dodatak:

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

Razlika struja polarizacije naziva se struni offset ili strujna razdešenost.

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}| \leq 10\text{nA}$$

input offset current

Pojačavač bez ofseta

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

98

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

Strujni offset se manifestuje kroz DC napon na izlazu u odsustvu signala. Koliki je on za invertorski pojačavač?

$$V_{OSI} = I_{B1}R_2 \cong I_B R_2$$

Ranije je rečeno da veća ulazna otpornost zahteva veće R_1 , a da bi se održalo pojačanje, mora i R_2 da se poveća. Sada se vidi da veće R_2 izaziva i veći V_{OSI} !

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

99

Dodatak:

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

Uticaj strujnog ofseta može da se umanji vezivanjem R_3

$$I_2 = I_{B1} - I_{B2}R_3 / R_1$$

$$V_{OSI} = -I_{B2}R_3 + I_2R_2$$

za $I_{B1} = I_{B2} = I_B$

$$V_{OSI} = I_B [R_2 - R_3(1 + R_2 / R_1)]$$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači


100

Dodatak:

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

Da bi $V_{OSI}=0$, potrebno je izabrati

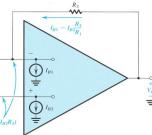

$$R_3 = \frac{R_2}{1 + R_2 / R_1} = \frac{R_2 R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\text{za } I_{B1} = I_B + I_{OS} / 2 \quad \text{i} \quad I_{B2} = I_B - I_{OS} / 2$$

$$V_{OSI} = I_{OS} R_2$$

Za red veličine (I_{OS} umesto I_B) manje nego bez R_3

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

101


Dodatak:

Realni operacioni pojačavač

Ostala ograničenja – strujni offset (razdešenost)

Da bi se smanjio strujni offset, R_3 treba da bude jednak ulaznoj otpornosti za DC signal na invertorskom ulazu.

Za kolo sa slike

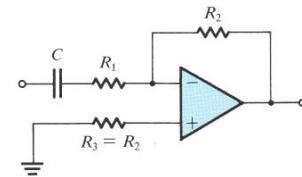

treba $R_3=R_2$

02. novembar 2017.

Operacioni pojačavači

102