

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)
Oдbranjene laboratorijske vežbe
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)
Kolokvijum II (20.01.2018.)

U JANUARU OSTALO



10%	10%
10%	10%
50%	20%

50% 20%

120% 60%

Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!

11. januar 2018.

1 1

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)
Oдbranjene laboratorijske vežbe
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)
Kolokvijum II (20.01.2018.)

U JANUARU OSTALO



10%	10%
10%	10%
50%	20%

50% 20%

120% 60%

Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijuima ima < 80% imaće
<50% (e, tada je kasno)

11. januar 2018.

2 2

II Kolokvijum


SUBOTA 20. 01. 2018.

11. januar 2018.

Izvori jednosmernog napajanja

3

Osnovi elektronike

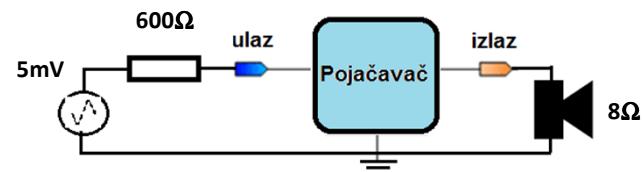

Šta nedostaje da bi pojačavač radio?

11. januar 2018.

Uvod

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

4

Osnovi elektronike

Izvor jednosmernog napona za polarizaciju
Kako se realizuje?

11. januar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 5 5

Izvori jednosmernog napona (nastavak)

- Stabilizatori - regulatori napona
2. deo - redni regulatori

6

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je

1. smanjiti njegovu vrednost
2. usmeriti ga (napraviti jednosmerni napon)
3. ukloniti naizmeničnu komponentu ("ispeglati")
4. stabilisati ga (učiniti nezavisnim od promena uslova rada potrošača i/ili napona mreže)

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 7

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

8

Regulatori napona 2 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_R = (V_o - V_z) / R$$

Redni tranzistor koristi se kao izvor konstantne struje; radi u konfiguraciji sa zajedničkom bazom: ulaz pojačavača (emitor) je na izlazu stabilizatora, tako da je izlazna otpornost stabilizatora mala. Sve varijacije napona V_o , kompenzuju se preko V_{CE} , pri konstantnoj struji baze.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_o = I_R + I_C$$

$$I_o = I_z + I_B + I_C = I_z + I_{os}$$

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast V_{os} ; usled rasta V_o raste I_z , a I_B i I_C ostaju konstantne, tako da se sprečava promena V_{os} .

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - U_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

Ukoliko postoji težnja da se V_{os} poveća usled promena u kolu potrošača (dok se V_o ne menja) to izaziva i smanjenje napona V_{BE} , što dovodi do pada I_{os} , čime se napon V_{os} smanjuje.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Znajući da je $I_B \ll I_z$

$$V_B \approx \frac{R}{R+r_z} V_z + \frac{r_z}{R+r_z} V_o$$

$$V_B \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o$$

$$V_{os} = V_B - V_{BE}$$

$$V_{os} \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o - V_{BE}$$

$$S = \frac{\partial V_{os}}{\partial V_o} \approx \frac{r_z}{R};$$

Iako je izraz za S isti kao kod stabilizatora sa zener diodom, R može da bude mnogo veće, jer I_z kontroliše samo baznu struju, tako da se ostvaruje mnogo manji faktor stabilizacije

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

Regulatori napona 2 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Model za naizmenični signal

$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}}$$

$$i_b = \frac{v_{os}}{h_{11} + R||r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11} + r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11}} = -\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}$$

$$\Delta I_{os} = i_{os} = -(h_{21}+1)i_b = -(h_{21}+1)\left(-\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}\right)$$

$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}} \approx \frac{h_{11}}{h_{21}+1}$$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 13

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o - V_{BE}$$

$$S_T = \frac{\partial V_{os}}{\partial T} \approx \frac{\partial V_z}{\partial T} - \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 14

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike rednog stabilizatora mogu da se poboljšaju ako se "ubrza" reagovanje rednog tranzistora

$$V_B = -A \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os}$$

$$V_{BE} = V_B - V_{os} = -\left(A \frac{R_2}{R_1 + R_2} + 1\right) V_{os}$$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 15

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Praktična realizacija u diskretnoj tehnici

Promene za ΔV_{os} pojačavaju se tranzistorom T2 i prenose na ΔV_{BE1} ;

Za one koji žele da nauče više

$$V_{BE2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os} - V_z$$

$$V_{os} = (V_{BE2} + V_z) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \approx V_z \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 16

Regulatori napona 2 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

**Porast V_{os} izazavaće porast V_{BE2} , odnosno V_{BEI} ;
tada raste I_{C2} i smanjuje se V_{C2} ,
tako da se smanjuje napon V_{BEI} ,
što dovodi do pada I_{c1} , a time i I_p ,
čime se napon V_{os} smanjuje.**

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 17

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$S \approx \frac{R_1}{h_{21E} R_3}$

$R_o \approx \frac{R_1}{h_{21E}^2}$

$S_T \approx \left(\frac{\partial V_{BE2}}{\partial T} + \frac{\partial V_z}{\partial T} \right) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$

Za one koji žele da nauče više

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 18

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 14.1:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R = 200\Omega$; $R_p = 50\Omega$; $V_o = 10V$. Parametri diode su: $V_Z = 6,8V$; $r_Z = 10\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0$.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 19

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 14.2:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:





- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R_1 = R_2 = 4k\Omega$; $R_p = 2\Omega$; $R = 10k\Omega$, $V_o = 40V$. Parametri diode su: $V_Z = 10V$; $r_Z = 0\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0$.





Za one koji žele da nauče više

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 20

Regulatori napona 2 od 2

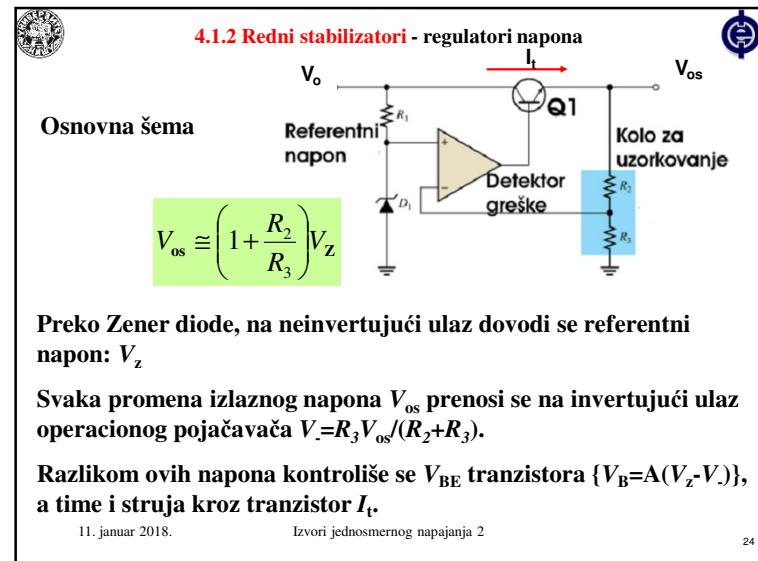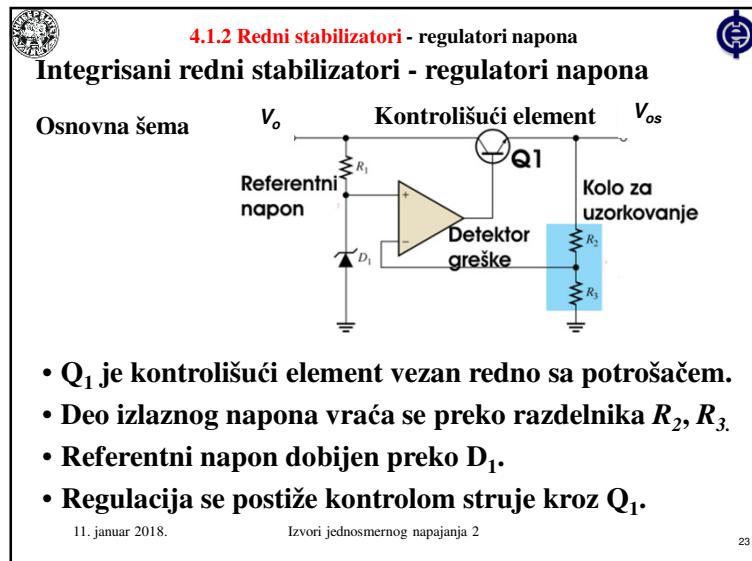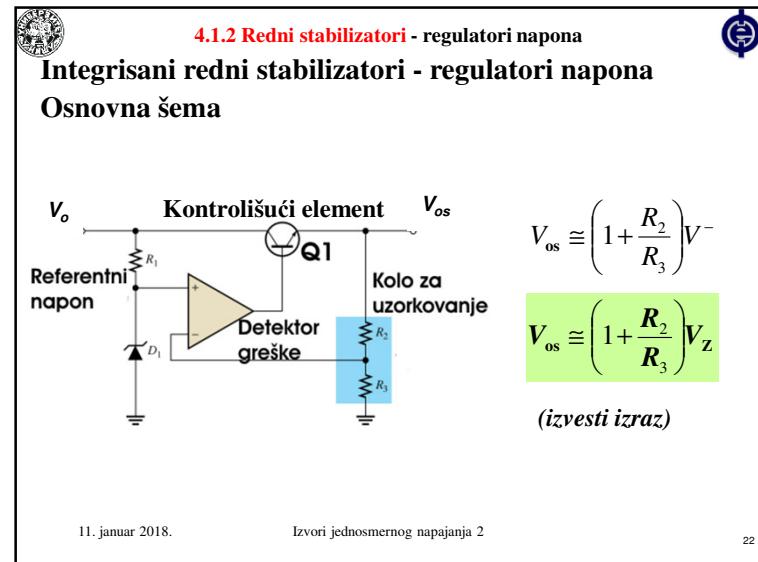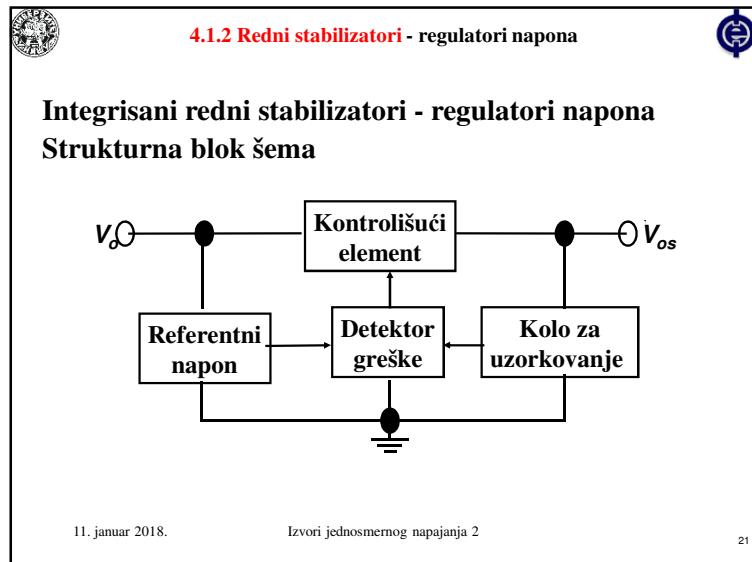

Regulatori napona 2 od 2

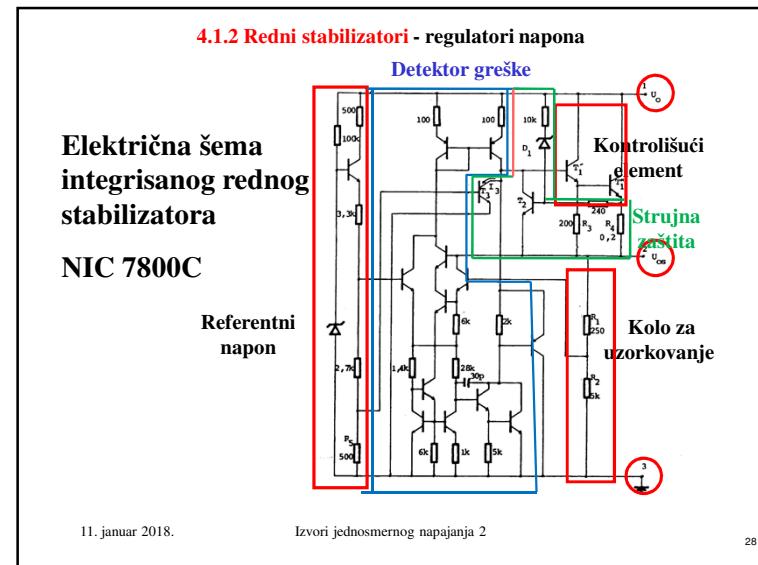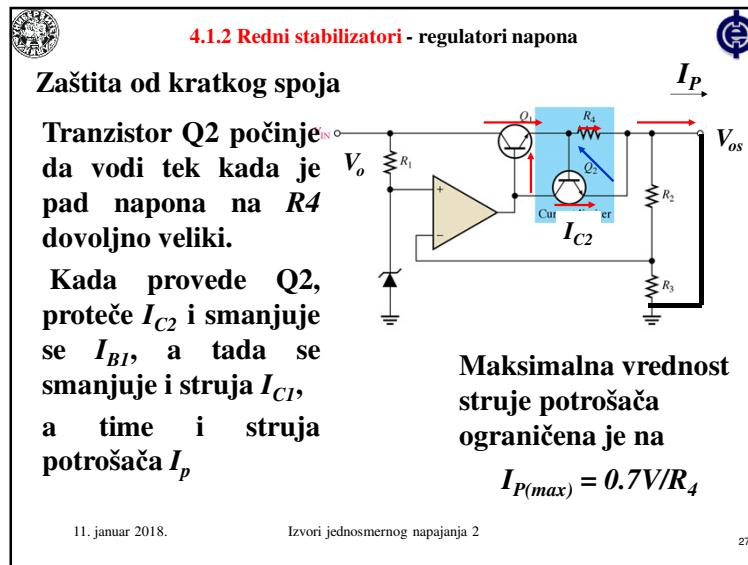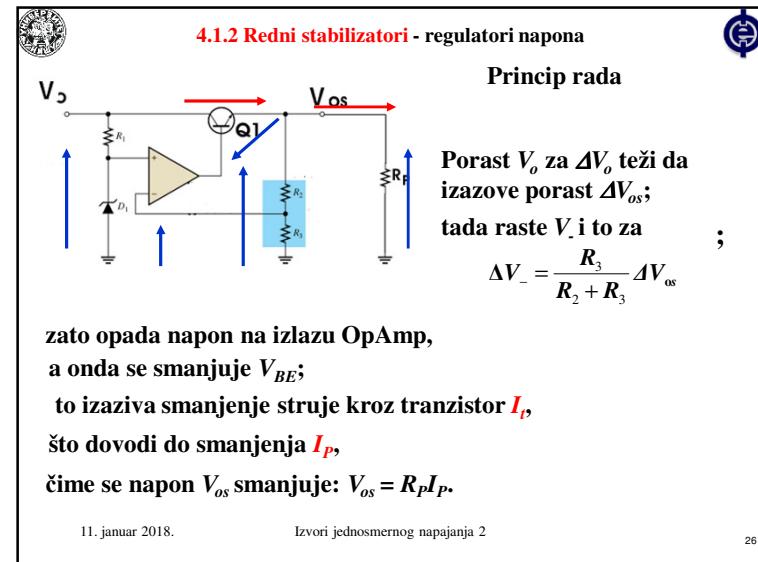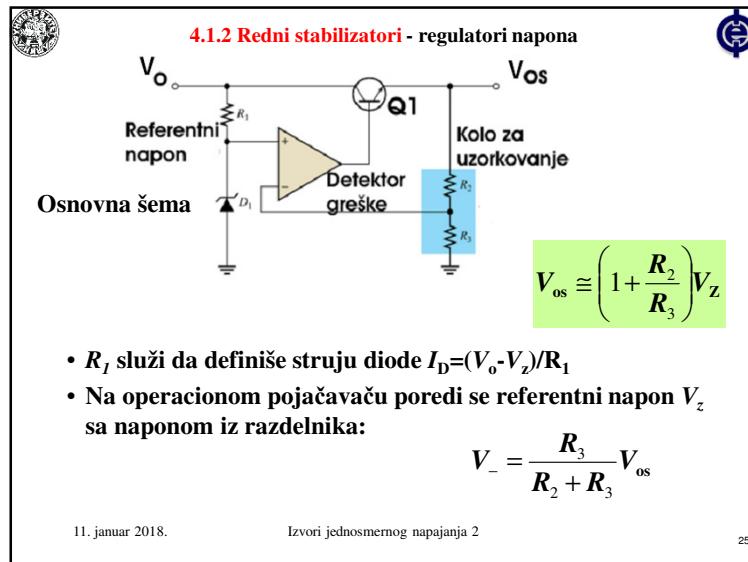

Regulatori napona 2 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Jednostavna upotreba
- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-3 (20 W)




11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 29

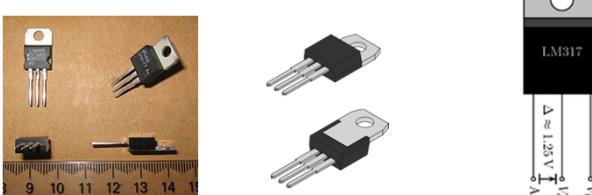4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-220 (15 W)



11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 30

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-92 (1 W)
- TO 263 (S)



TO-263 (S)
Surface-Mount Package
Top View
TAB IS OUTPUT
INPUT
OUTPUT
ADJ
906335

TO-263 (S)
Surface-Mount Package
Side View
NS Package Number TS3B
906336

http://malaysia.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem_techref_sempipack

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 31

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- serije 78/79XX stabilizatora prave se obično za izlazne napone od 5, 6, 8, 12, 15, 18, ili 24 V
- Maksimalna struja 0,1A; 1A; 2A; 3A
- Ugrađena zaštita od pregrevanja
- Pad napona na stabilizatoru od 3V (prave se i za manje napone – LDO Low DropOut < 1V)
- http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/products/index.html?gclid=CK_GsZ7or6YCFQY03wod4SIDnw

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 32

Regulatori napona 2 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

(a) Standard configuration

TO-220 T SUFFIX CASE 221A
Pin 1. Input
2. Ground
3. Output
Heatsink surface connected to Pin 2.

(b) The 7800 series

Type number	Output voltage
7805	+5.0 V
7806	+6.0 V
7808	+8.0 V
7809	+9.0 V
7812	+12.0 V
7815	+15.0 V
7818	+18.0 V
7824	+24.0 V

(c) Typical packages

TO-3

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

Negative input Gnd Positive output

TO-220 T SUFFIX CASE 221A
Pin 1. Input
2. Ground
3. Output
Heatsink surface connected to Pin 2.

(b) The 7900 series

Type number	Output voltage
7905	-5.0 V
7905.2	-5.2 V
7906	-6.0 V
7908	-8.0 V
7912	-12.0 V
7915	-15.0 V
7918	-18.0 V
7924	-24.0 V

(c) Typical packages

TO-3

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

- C_1 i C_2 su opcioni kondenzatori.
- C_1 služi da neutrališe parazitne induktivnosti
- C_2 smanjuje šum (filtrira).

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2





4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Realizacija simetričnog napajanja uz pomoć integrisanih stabilizatora





$+V_{os}$ Common $-V_{os}$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2





Regulatori napona 2 od 2

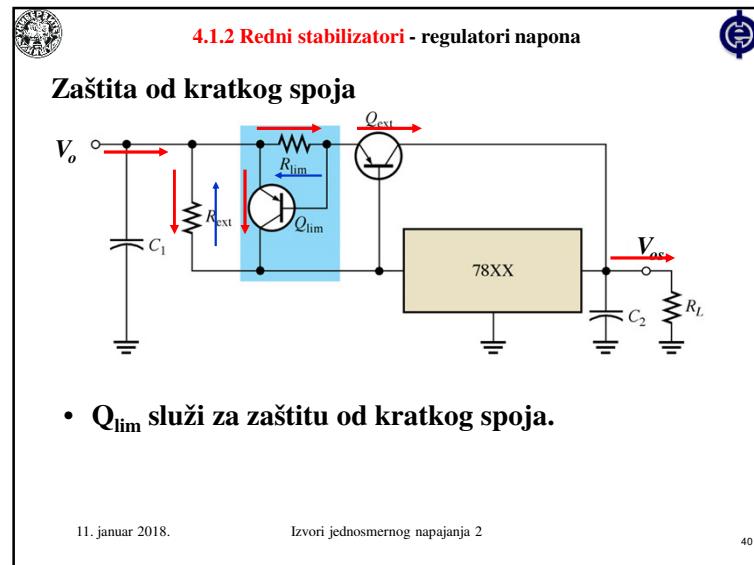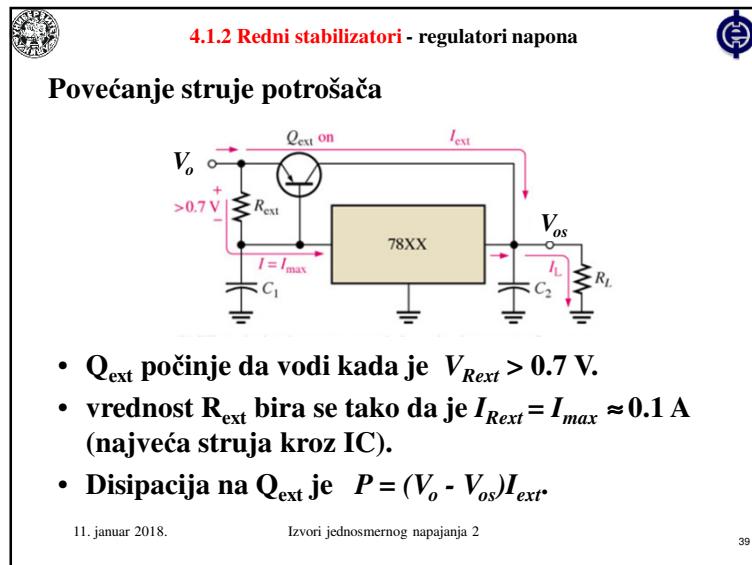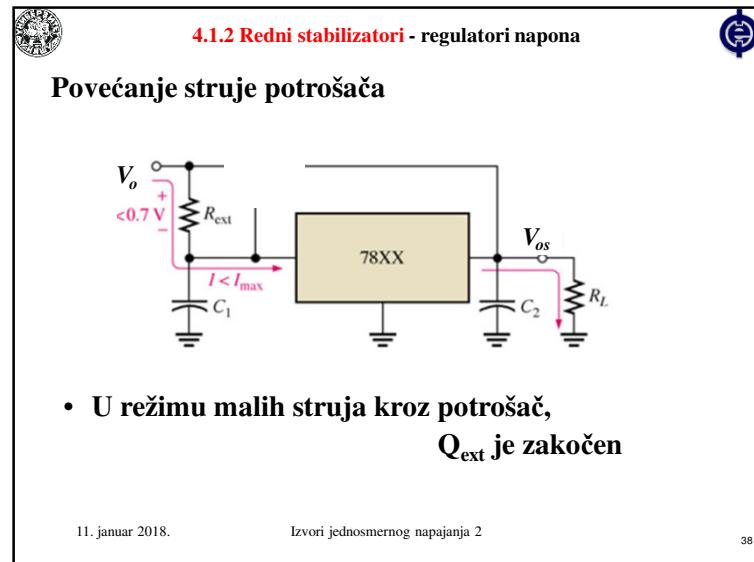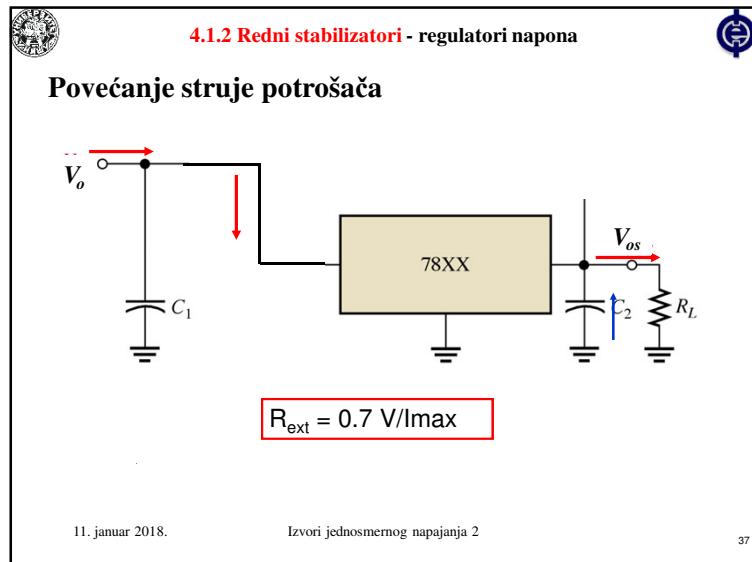





Regulatori napona 2 od 2

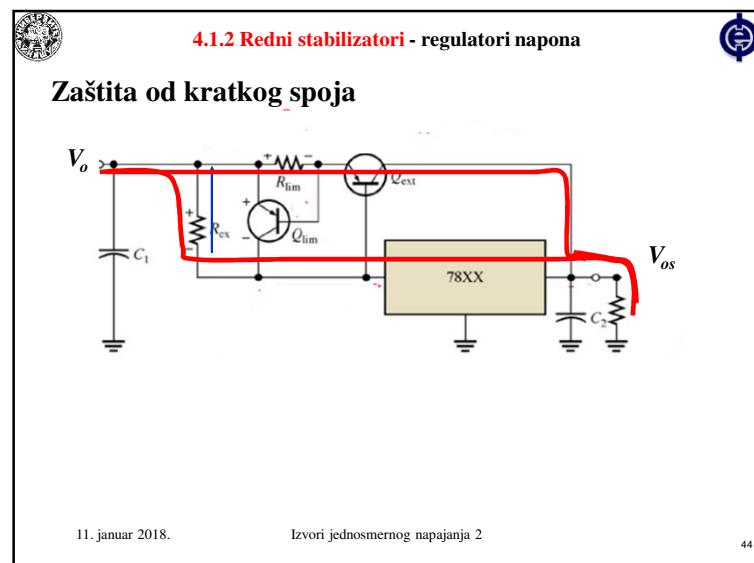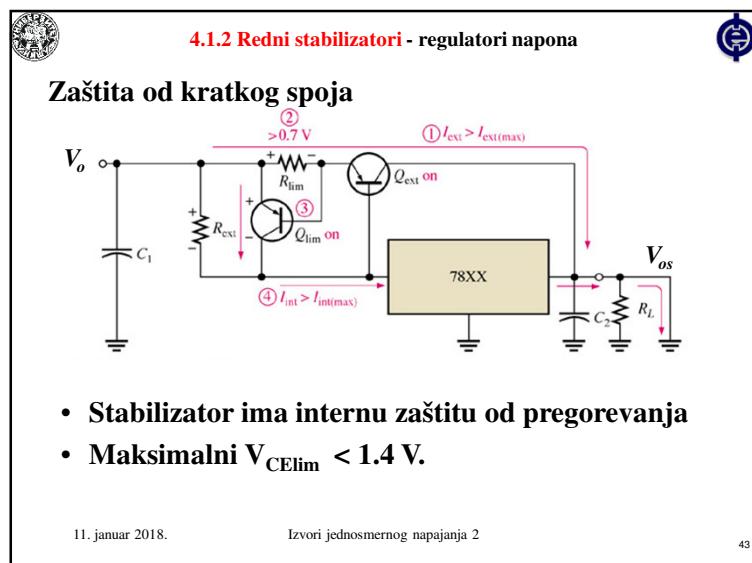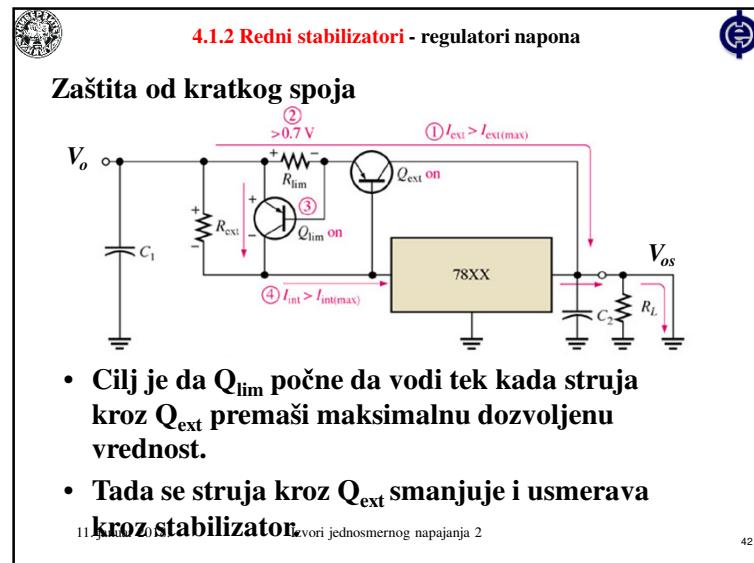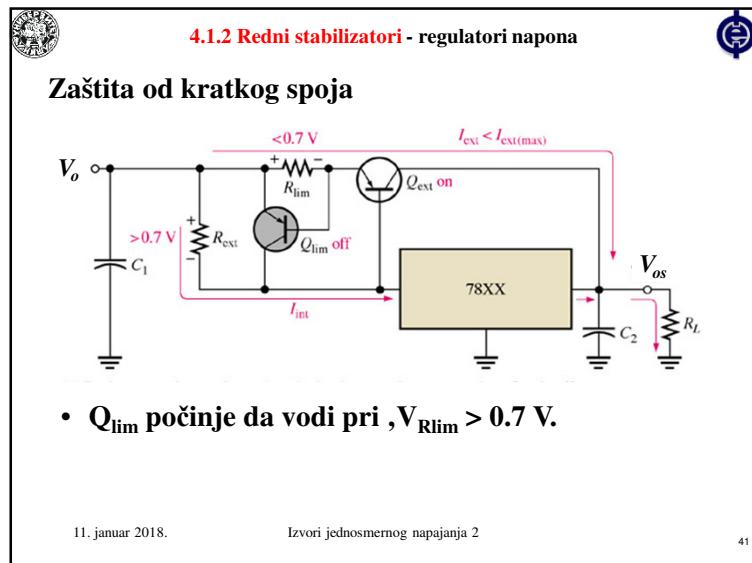

Regulatori napona 2 od 2

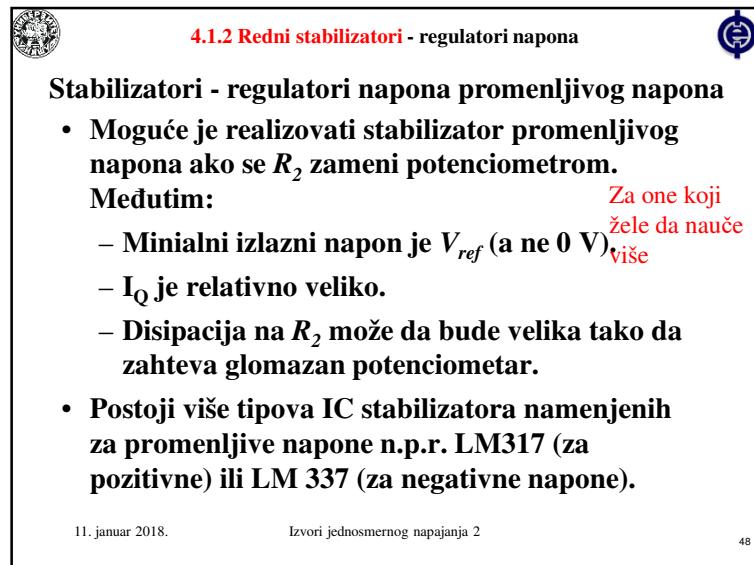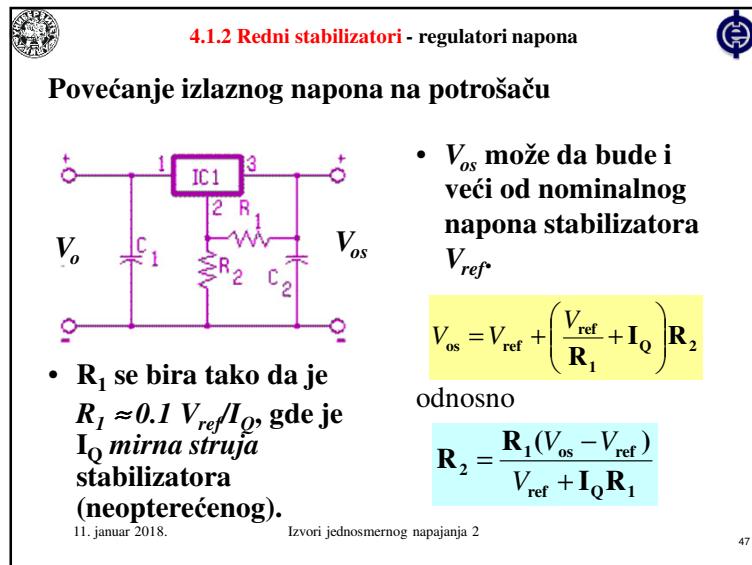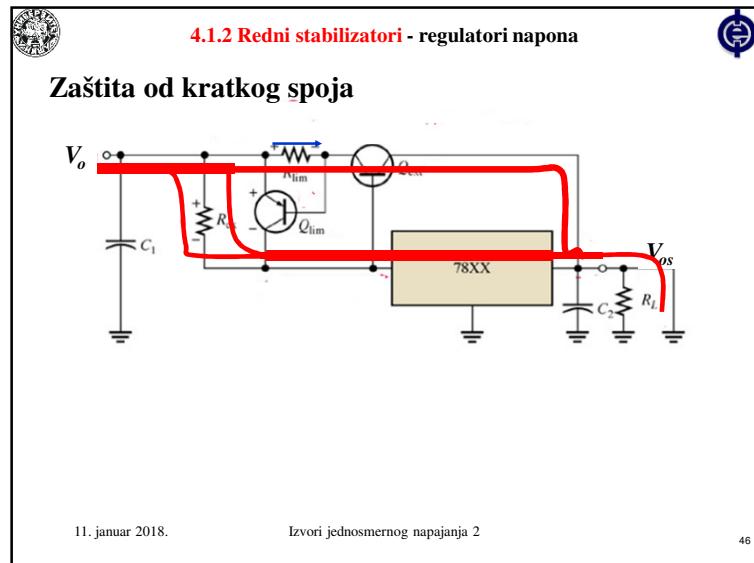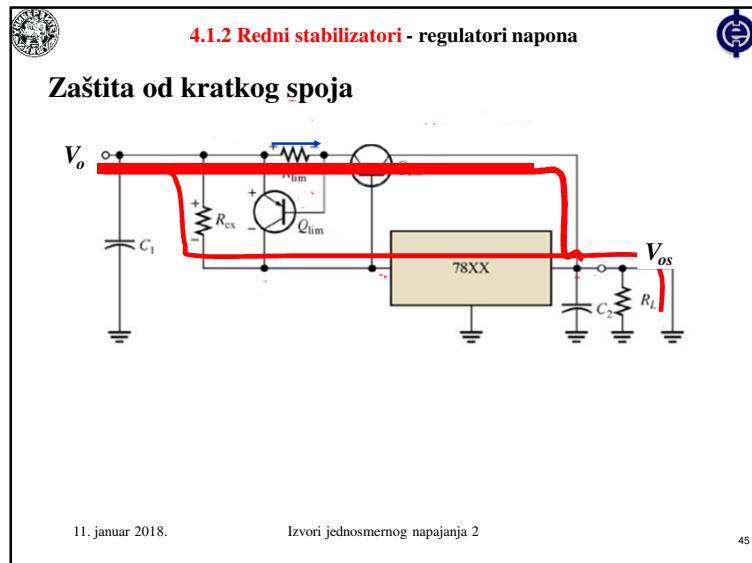

Regulatori napona 2 od 2

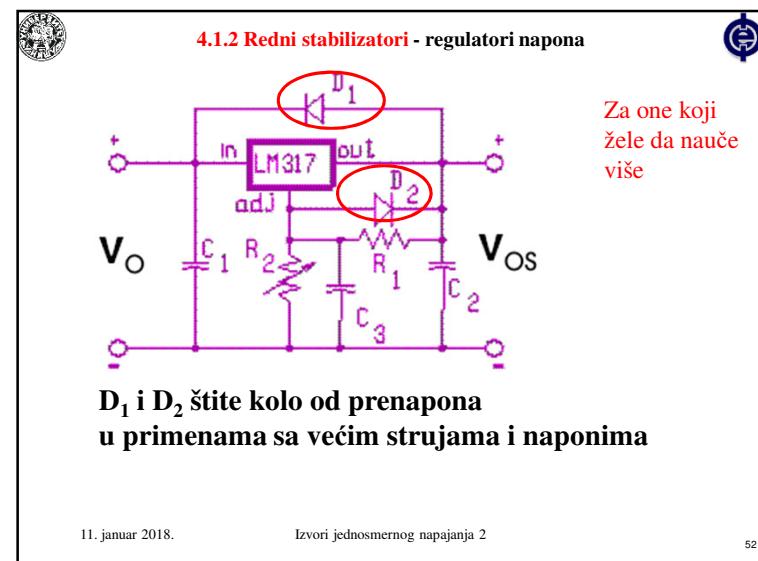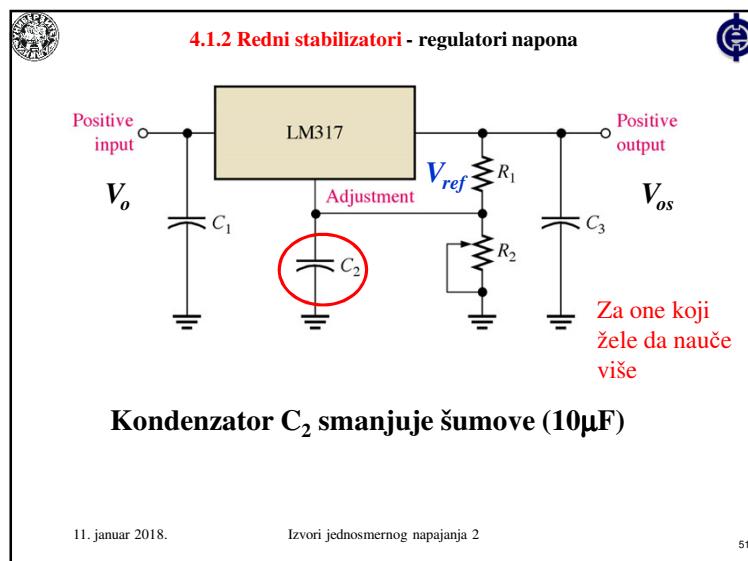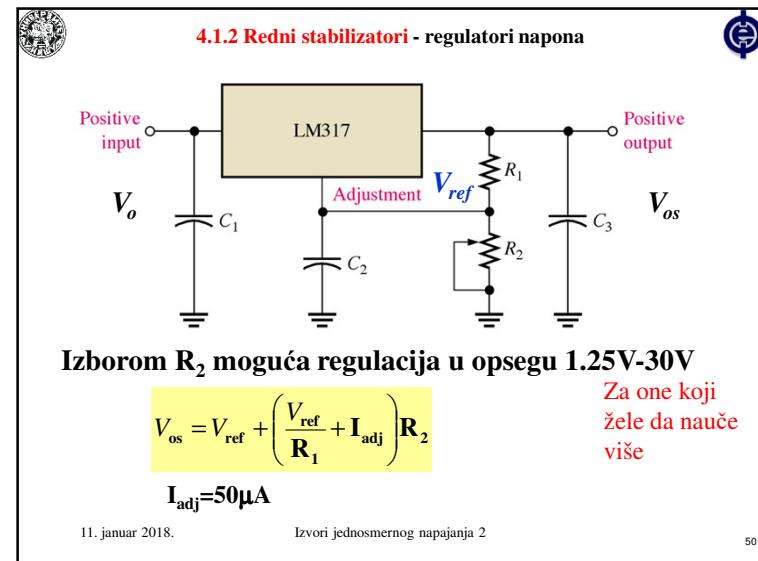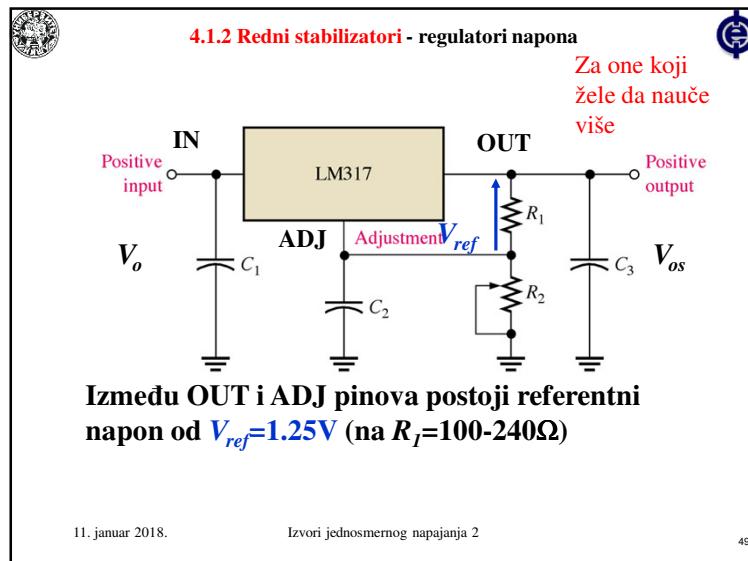

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavačači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
- 4. Stabilizatori – regulatori napona**
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona**
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori**
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona**
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

53

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - RI_o.$$

$$I_o = I_t + I_r + I_{os}.$$

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast ΔV_{os} ; tada raste V_{BE} i to približno za $\Delta V_{BE} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Delta V_{os}$. To izaziva porast struje kroz tranzistor I_t , što dovodi do povećanja I_o , a time i do većeg pada napona na R (RI_o), čime se napon V_{os} smanjuje. ($V_{os} = V_o - R I_o$)

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

54

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

Integrисани paralelni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Da bi se ostvarila bolja stabilizacija, potrebno je "ubrzati" reagovanje na promenu V_{os} .

Za dobru stabilizaciju napona potrebno je uvesti dodatnu negativnu povratnu spregu.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

55

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

- Q_1 je kontrolišući element vezan paralelno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika R_3, R_4 .
- Referentni napon dobijen preko D_1 .
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz Q_1 .

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2

56

Regulatori napona 2 od 2

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)V_Z$$

Za one koji žele da nauče više

Preko Zener diode na invertujući ulaz dovodi se referentni napon.

Svaka promena izlaznog napona prenosi se preko R_3 i R_4 na neinvertujući ulaz operacionog pojačavača.

Razlikom ovih napona kontroliše se, V_{BE} tranzistora, a time i struja kroz tranzistor I_t .

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 57

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$$V_o \cong \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)V_Z$$

Za one koji žele da nauče više

- R_1 je redno vezan sa potrošačem i na njemu se "ublažavaju" sve promene napona ΔV_o .
- R_2 služi da definiše struju diode $I_D = (V_o - V_Z)/R_2$
- Na operacionom pojačavaču pored se referentni napon V_z sa naponom iz razdelnika $(R_4 V_{os})/(R_3 + R_4)$.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 58

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$$\Delta V_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \Delta V_{os} ;$$

Za one koji žele da nauče više

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 59

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
3. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori napona
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

60

4.2 Prekidački stabilizatori - regulatori napona

- Kontrolišući element (**tranzistor**) radi u **prekidačkom režimu** tako da je disipacija na njemu mala
- Kada je tranzistor zakočen $I_C=0A$, a kada vodi, onda radi u zasićenju sa $V_{CE}=V_{CES} \approx 0.2V$.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 61

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Prednosti

- Bar dva puta **veća efikasnost** od linearnih, stepen iskorишћenja 70%-90%.
- Idealni su za primene u kojima se traže velike struje (zbog male disipacije).
- Izlazni napon može biti i veći od ulaznog
- Mogu da invertuju ulazni napon ($V_{os}=-kV_o$)
- Realizacija ne zahteva glomazne komponente.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 62

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Nedostaci

- Znatno su složeniji.
- Unose VF šum.
- Problemi sa EMC
- “Zagadjuju” mrežni napon harmonicima





11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 63





4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

- Mogu da se realizuju kao
 - spuštači napona $V_{os} < V_o$ (*Step-Down*)
 - podizači napona $V_{os} > V_o$ (*Step-Up, boost*)
 - invertori napona $V_{os} = -V_o$ (*Inverter, fly-back; podizači/spuštači*)





11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 64

Regulatori napona 2 od 2

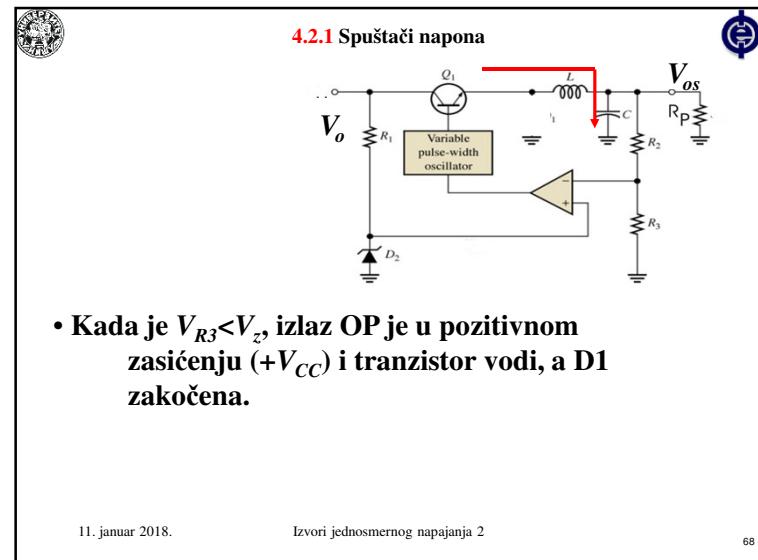
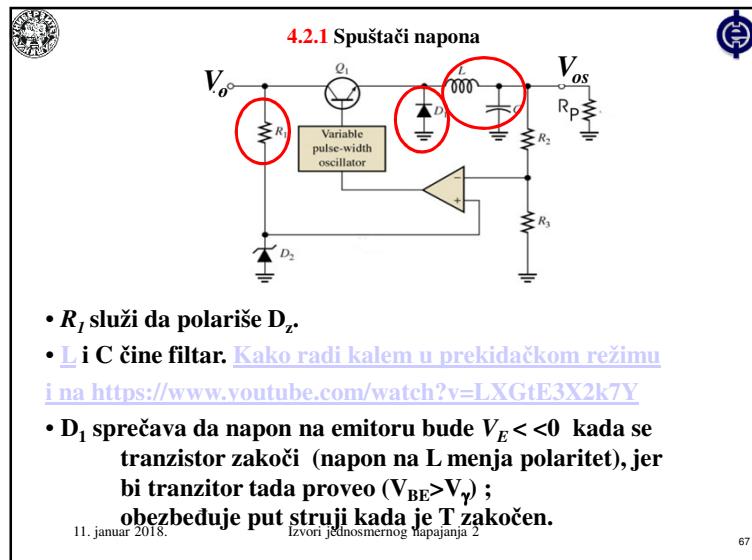
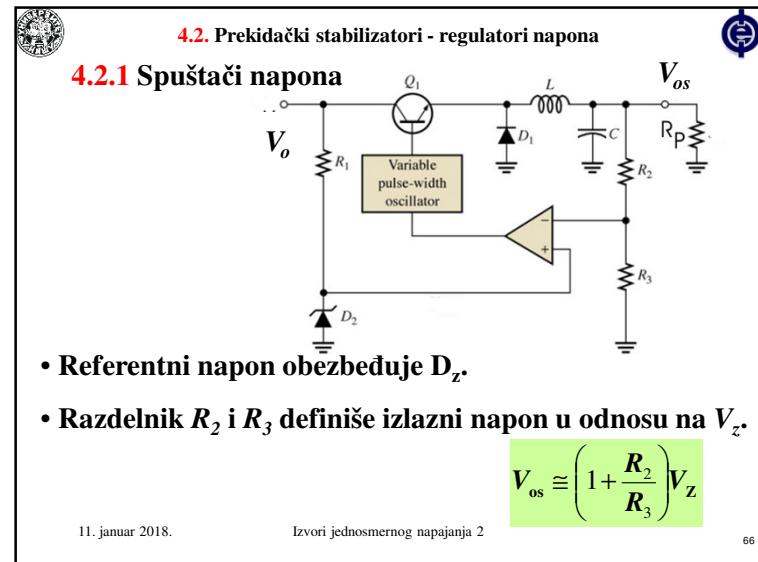
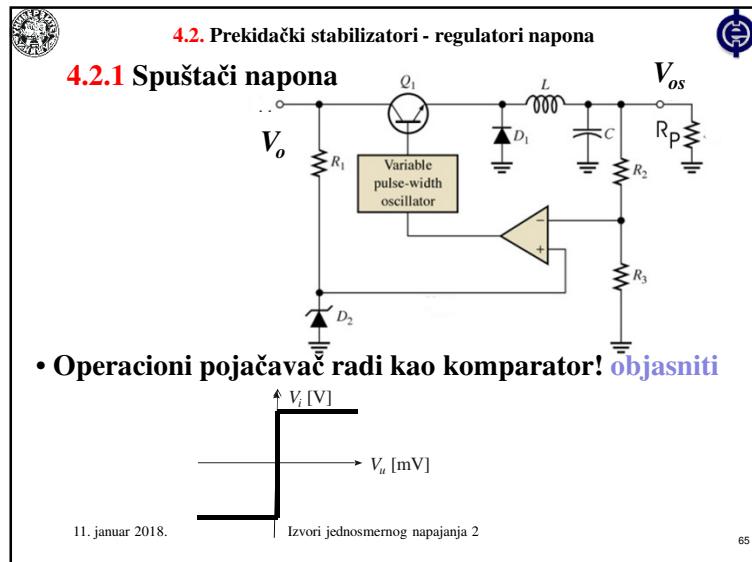


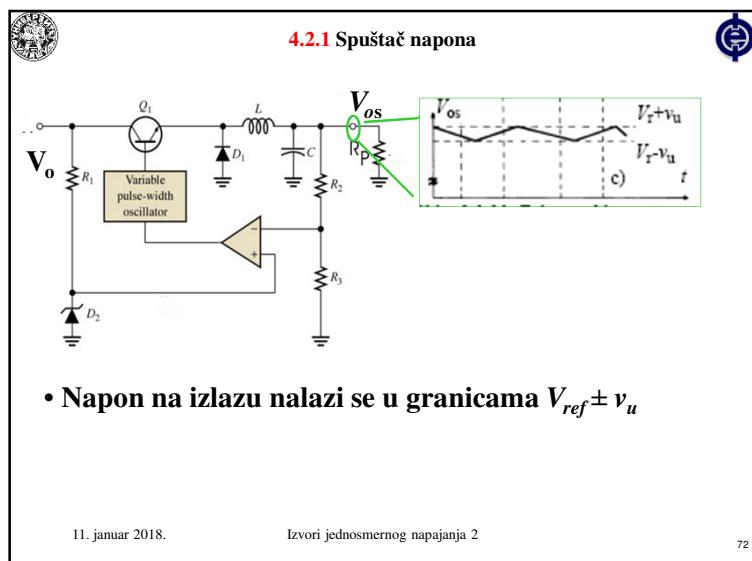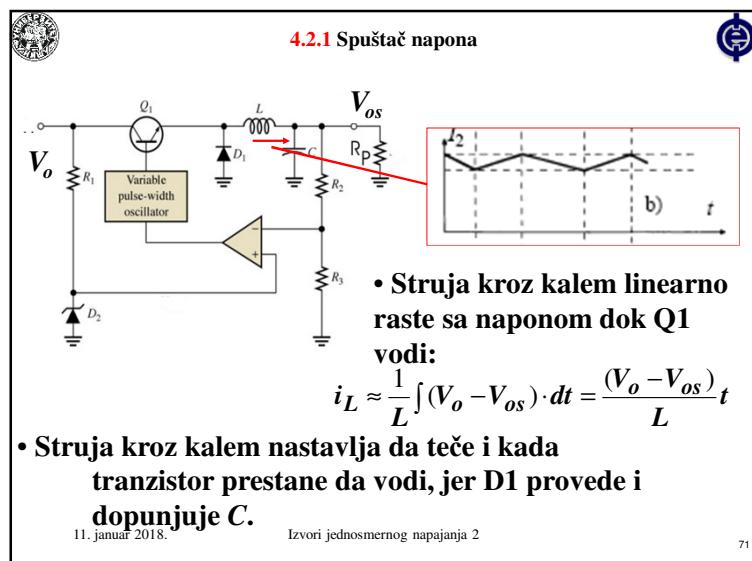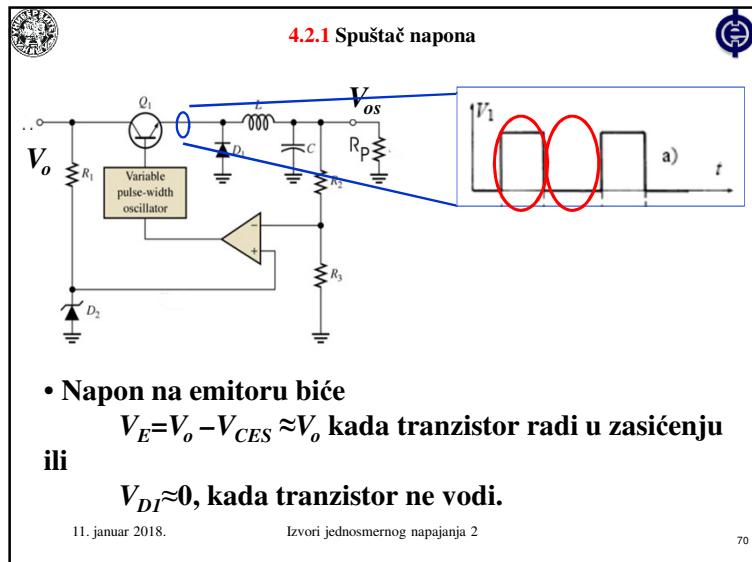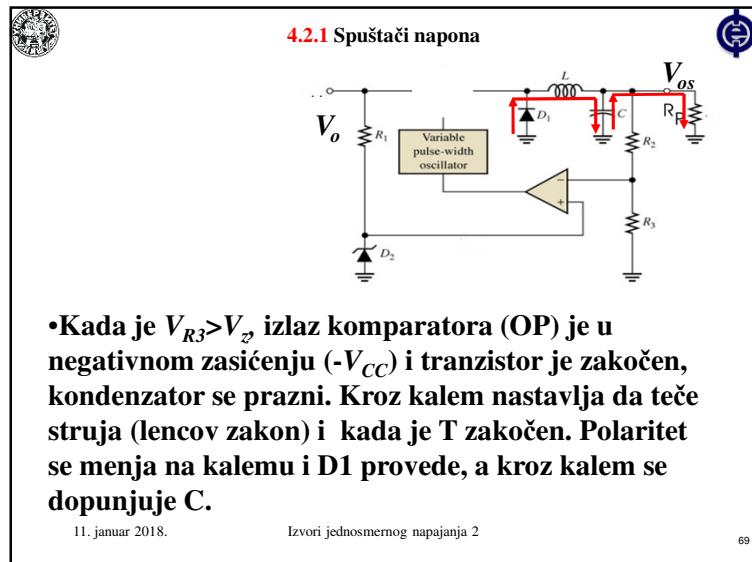

Regulatori napona 2 od 2

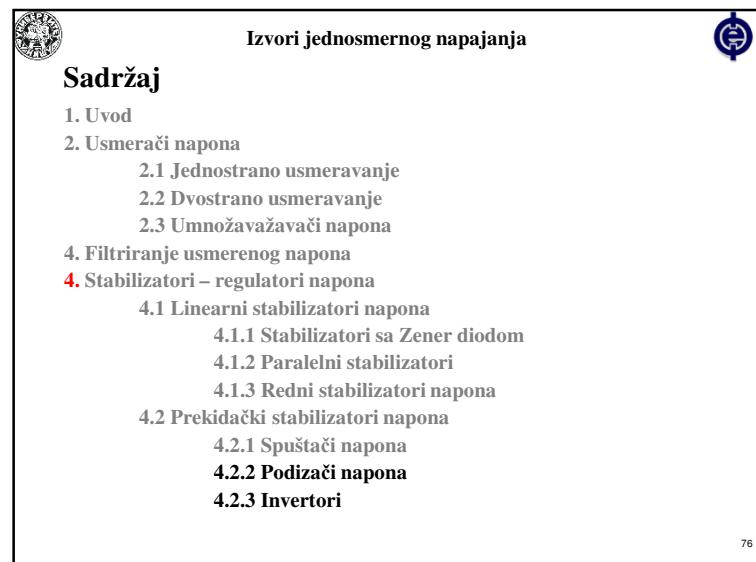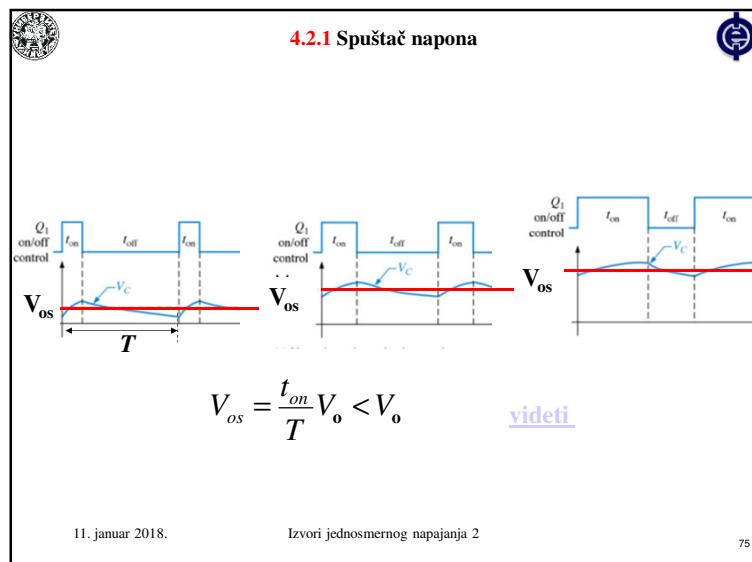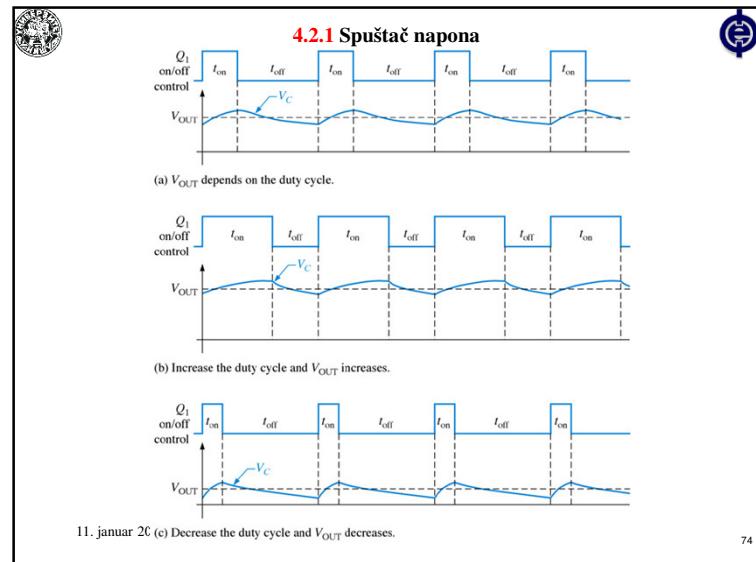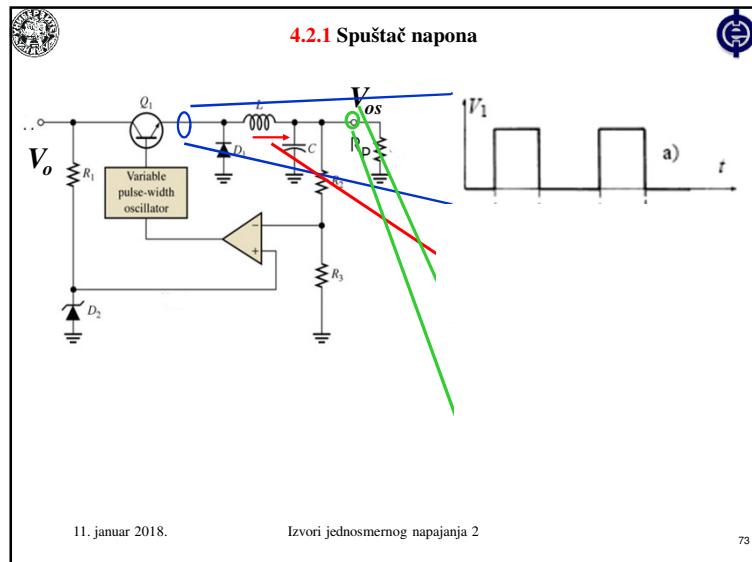

Regulatori napona 2 od 2

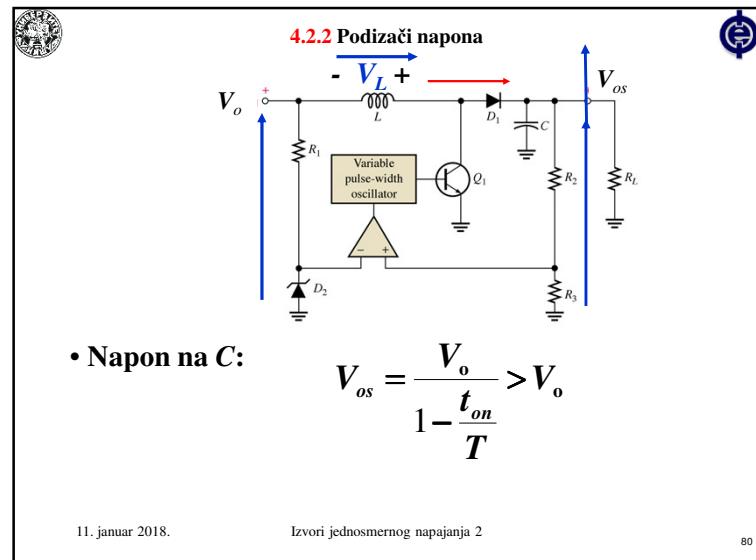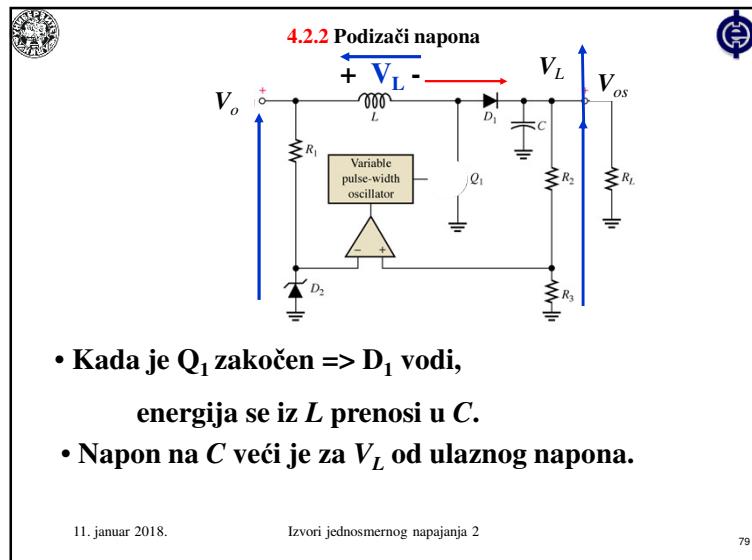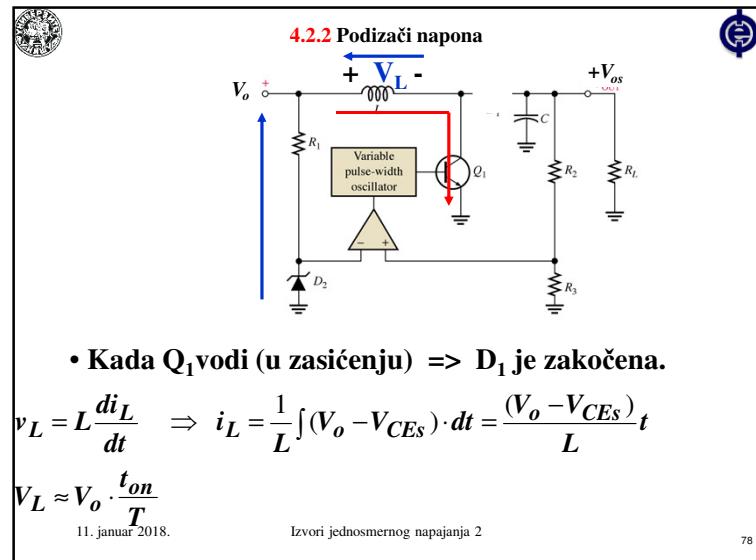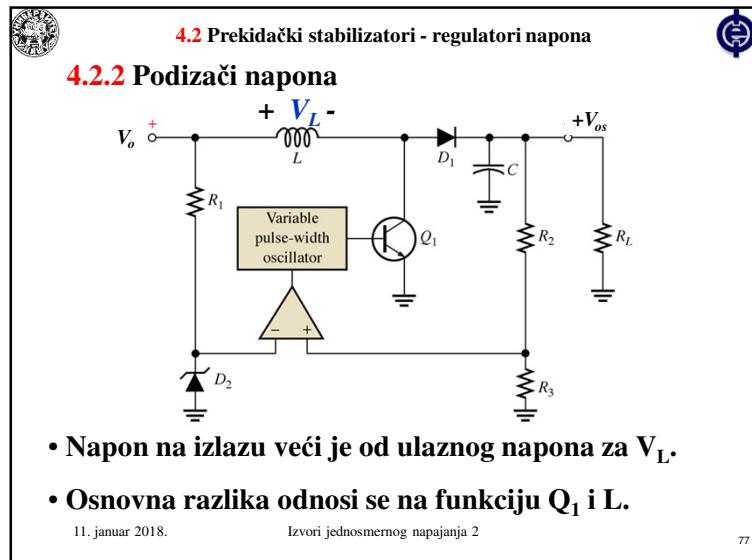

Regulatori napona 2 od 2

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
- 4. Stabilizatori – regulatori napona**
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Paralelni stabilizatori
 - 4.1.3 Redni stabilizatori napona
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori**

81

4.2 Prekidački stabilizatori - regulatori napona

4.2.3 Invertori napona

• Izlazni napon ima suprotan polaritet od ulaznog

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 82

4.2.3 Invertori napona

- Kada **Q₁** vodi,
- **D₁** je inverzno polarisana
- napon na kalemu jednak je ulaznom naponu (umanjenom za V_{CES}),
- napon na **C** zadržava vrednost (sporo se prazni kroz R_L)

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 83

4.2.3 Invertori napona

- Kada je **Q₁** zakočen,
- napon na **L** menja polaritet,
- **D₁** vodi,
- **C** se preko r_d puni na $V_L = -V_o$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 84

The diagram shows a circuit for an inductor voltage regulator. It consists of a variable pulse-width oscillator at the bottom left, which drives a MOSFET switch (Q_1) at the top center. The drain of Q_1 is connected to the primary winding of a transformer. The secondary winding is connected to a diode D_1 , a resistor R_1 , and a capacitor C . The output voltage V_{os} is taken from the node between R_1 and C . A feedback loop uses a operational amplifier to compare V_{os} with a reference voltage. The error signal is used to control the pulse-width oscillator. Diodes D_2 and D_3 are also present.

- Zavisno od odnosa vremena uključivanja tranzistora napon na izlazu može biti (po absolutnoj vrednosti)
 - manji, $(t_{on}/T) < 0.5$
 - veći, $(t_{on}/T) > 0.5$ ili
 - jednak ulaznom naponu, $(t_{on}/T) = 0.5$

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 85

Integrисани stabilizatori - regulatori napona napona

Zaključak

Stabilizatori - regulatori napona napona

- Obezbeđuju konstantni DC napon na izlazu, nezavisno od **promena napona na ulazu i struje kroz potrošač**.
- Osnovni tipovi stabilizatora su **linearni** i **prekidački**
- Linearni se realizuju kao **redni** i **paralelni**
- Prekidački mogu biti **spuštači**, **podizači** ili **invertori** napona

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 86

Integrисани stabilizatori - regulatori napona napona

Zaključak

- Prekidački stabilizatori - regulatori napona znatno su **efikasniji od linearnih** i pogodni za primene koje zahtevaju **veće struje**
- Prekidački i linearni stabilizatori-regulatori napona realizuju se u integrisanoj tehnici
- Postoje **integrисani stabilizatori – regulatori napona za fiksne i promenljive pozitivne ili negativne napone**
- Mogućnosti integrisanih stabilizatora mogu da se prošire ubacivanjem spoljašnjih tranzistora.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 87

Pretvarači jednosmernog u jednosmerni napon (DC to DC converter)

mogu se realizovati na istim principima kao prekidački stabilizatori - regulatori napona.

Za one koji žele da nauče više

https://www.youtube.com/watch?v=CEhBN5_fO5o&spfreload=10

Pretvarači jednosmernog u jednosmerni napon

The diagram shows a buck converter circuit. On the left, there is an alternating voltage source labeled "Alt". This source is connected to a bridge rectifier with diodes D_1 and D_2 . The output of the rectifier is connected to an inductor L and a diode D_3 . The other end of the inductor L is connected to a capacitor C and the output voltage V_{os} . The output V_{os} is connected to a load resistor R_p . The circuit is controlled by a switch S (represented by P_1 and P_2 terminals).

Više o ovoj temi na kursu “Energetska elektronika”

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 88

Regulatori napona 2 od 2

Sledi:
-Rekapitulacija (pitanja/odgovori)

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 89

Šta smo naučili?

- Uloga i osnovne karakteristike stabilizatora (regulatora) napona.**
- Skicirati strukturu blok šemu integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona i objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
- Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integriranim stabilizatorom 78XX
- Osnovna blok šema i klasifikacija prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 90

Ispitna pitanja

- Uporediti faktor stabilizacije stabilizatora (regulatora) sa zener diodom rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Osnovna šema integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Princip rada integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integriranim stabilizatorom 79XX
- Električna šema realizacije simetričnog napajanja na osnovu integriranih stabilizatora (regulatora) napona 78XX i 79XX.
- Princip povećanja struje potrošača kod integriranog stabilizatora (regulatora) napona.
- Princip zaštite integrirnih stabilizatora (regulatora) napona od kratkog spoja.
- Osnovna šema i princip rada paralelnih stabilizatora (regulatora) napona.
- Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora sruštača/podizača/invertora napona.

11. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 2 91 91

Rešenje Domaći 13.1:

Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču R_{pmin} 200Ω bude 5V, a $\Delta V_{Cmax}=0.5V$. Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Uvjet je da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora 2x12V i da je na diodama 1N4148 pad napona $V_D=0.7V$ kada vode.

$V_{Z0} = 5.1V @ I_{Z0} = 20mA$
 $r_z = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$
 $\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5.1 - 5 = 0.1V$
 $\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_z} = \frac{0.1V}{17\Omega} = 5.88 \approx 6mA$
 $I_Z \text{ min} = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$
 $I_{pmax} = \frac{V_{os}}{R_{pmin}} = \frac{5V}{200\Omega} = 25mA$
 $R = \frac{V_{Cmin} - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}}$
 $R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7) - 0.5 - 5}{14mA + 25mA} = \frac{10.7V}{39mA} = 276\Omega \approx 280\Omega$

Dvostransmeravanje:

$$\Delta V_{Cmax} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$$

$$C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$$

$$C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0.5} = \frac{16.27}{1380} = 1.18nF \approx 1.2mF$$

12. januar 2016. Izvori jednosmernog napajanja 92