

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe.	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (20.01.2018.)	50%	20%



120% 60%

Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA


**Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!**

05. decembar 2017.

1

1

Da se podsetimo

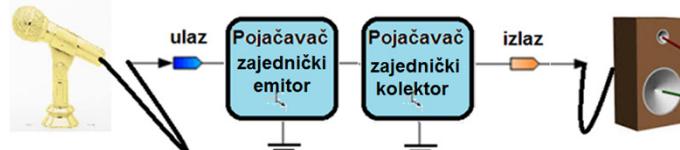

Da li i kako mogu da se poboljšaju osobine?

Koje osobine?

- izobličenja,
- stabilnost (ne)osetljivost
- Rul, Riz otpornost
- propusni opseg

05. decembar 2017.

Višestepeni pojačavači

3

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe.	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (20.01.2018.)	50%	20%



120% 60%

**Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijumu ima < 80%
imaće <50% (e, tada je kasno)**

05. decembar 2017.

2

2

Pojačavači sa povratnom spregom

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

4


1. Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom
 1. Tipovi sprege
2. Osobine negativne povratne sprege
 1. Uticaj na pojačanje pojačavača
 2. Uticaj na osetljivost pojačavača
 3. Uticaj na nelinearna izobličenja
 4. Uticaj na propusni opseg pojačavača
 5. Uticaj na šumove
3. Načini realizacije pojačavača sa NPS
 1. Paralelno naponska
 2. Redno strujna
 3. Paralelno strujna
 4. Redno naponska
4. Projektovanje pojačavača sa NPS
5. Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

5

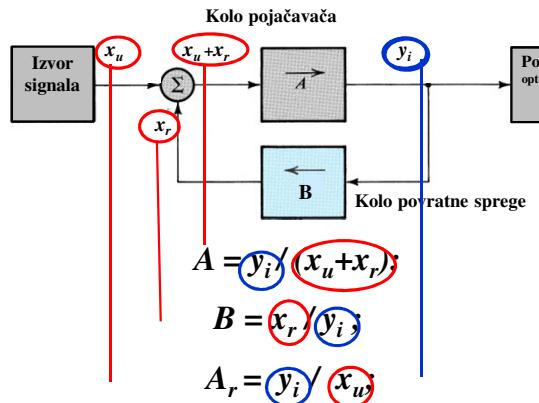Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.



05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

7

Da se podsetimo

U opštem slučaju pojačavač signala (nezavisno od tipa) označićemo blokom u kome je upisano slovo A (*Amplifier*)



x predstavlja ulazni signal
(napon ili struju na ulazu pojačavača)


y predstavlja izlazni signal
(napon ili struju na izlazu pojačavača)

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

6

Primer realne realizacije

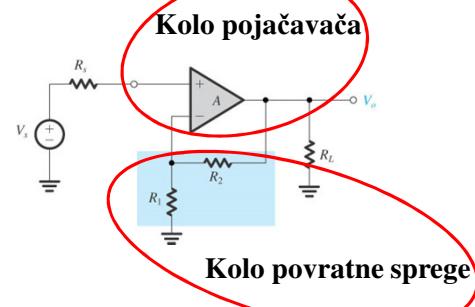

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

8

Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

$$A = y_i / (x_u + x_r); \quad B = x_r / y_i; \quad A_r = y_i / x_u;$$

$$A_r = \frac{y_i}{x_u} = \frac{y_i}{x_u + x_r - x_r} = \frac{x_u + x_r}{x_u} = \frac{1}{1 - \frac{x_r}{x_u + x_r}} = \frac{A}{1 - BA}$$

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 9

Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

$$A_r = \frac{A}{1 - AB}$$

Veza izmedu:

- pojačanja pojačavača sa povratnom spregom A_r
- pojačanja pojačavača bez povratne sprege A
- osobine kola povratne sprege B

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 11

Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

$$A = y_i / (x_u + x_r); \quad B = x_r / y_i; \quad A_r = y_i / x_u;$$

$$A_r = \frac{y_i}{x_u} = \frac{x_u + x_r}{x_u} = \frac{1}{1 - \frac{x_r}{x_u + x_r}} = \frac{A}{1 - BA}$$

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 10

Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

$$A_r = \frac{A}{1 - AB}$$





Funkcija povratne sprege $f(\omega) = 1 - A(\omega)B(\omega)$

Kružno pojačanje $\Phi(\omega) = A(\omega)B(\omega)$

Zavisi od frekvencije

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 12

Povratna sprega

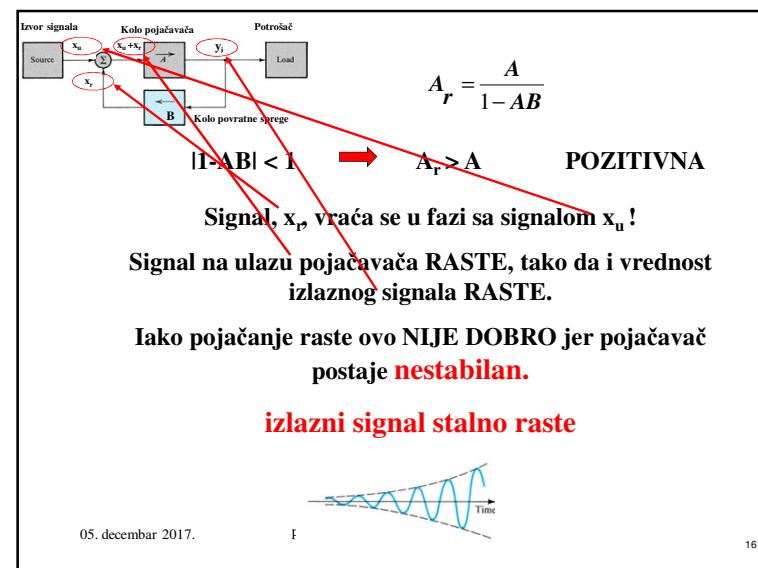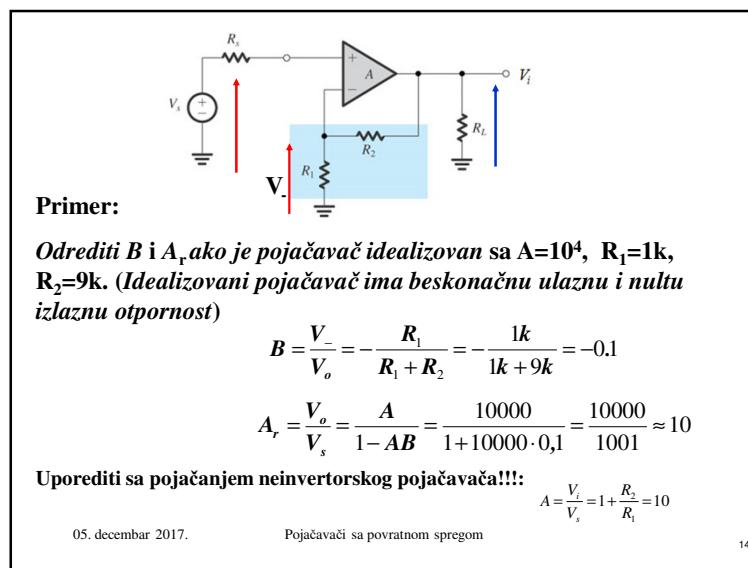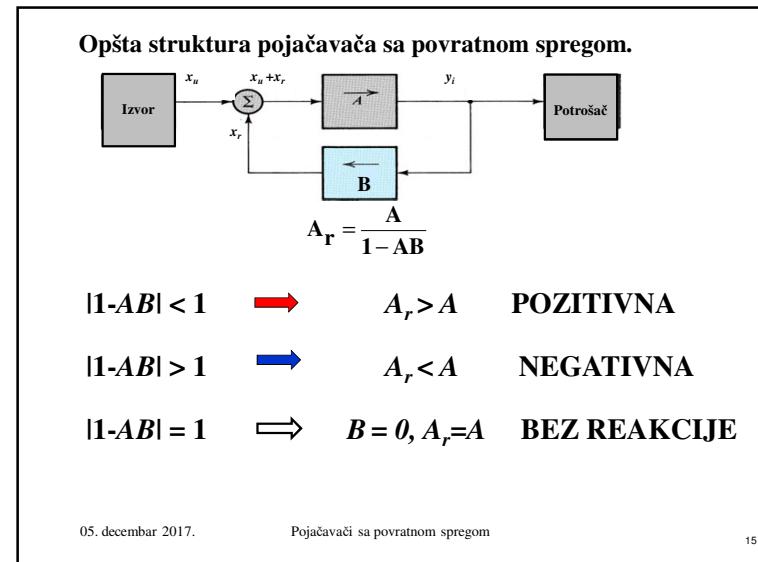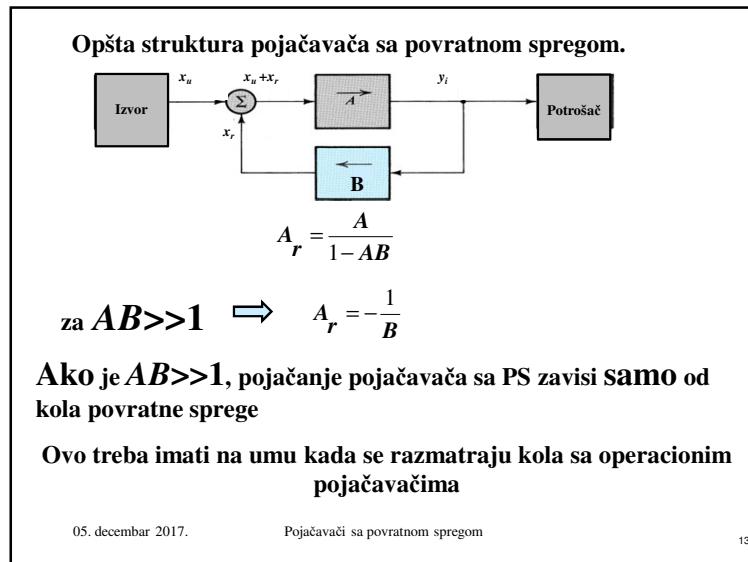

Povratna sprega

$$A_r = \frac{A}{1-AB}$$

$|1-AB| < 1 \rightarrow A_r > A \quad \text{POZITIVNA}$

Da bi povratna sprega bila pozitivna, vraćeni i ulazni signal moraju biti u fazi:
ako pojačavač obrće fazu, i kolo povratne sprege treba da obrće fazu (i obrnuto)

Pozitivna povratna sprega koristi se za realizaciju oscilatora (biće reči kasnije u okviru ovog kursa)

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

17

$$A_r = \frac{A}{1-AB}$$

$1-AB > 1 \rightarrow A_r < A \quad \text{NEGATIVNA}$


 Smanjuje pojačanje pojačavača bez reakcije, ali popravlja mnoge druge karakteristike pojačavača:

1. Smanjuje osetljivost pojačavača 
2. Smanjuje nelinearna amplitudska izobličenja 
3. Povećava propusni opseg pojačavača i čini ga ravnijim (smanjuje linearna izobličenja) 
4. Smanjuje šumove generisane unutar pojačavača 

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

19

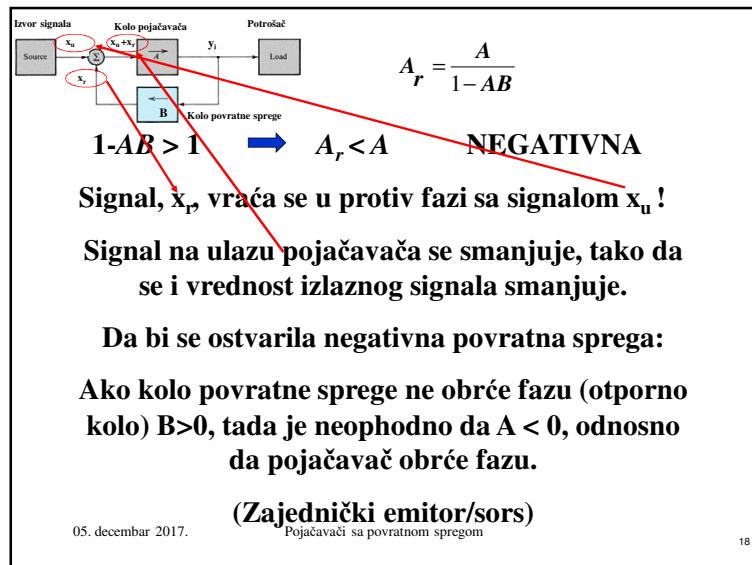

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

18

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

20

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Parametri kola menjaju vrednost usled promena temperature, starenja, i sl.

Pod parametrima kola podrazumevaju se vrednosti

- pasivnih komponenata
otpornika, kondenzatora,...
- parametri aktivnog elementa (tranzistora):
 - ~ koeficijent pojačanja,
 - ~ strmina,
 - ~ unutrašnja otpornost,...

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

21

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Koliko iznosi osetljivost pojačanja osnovnih pojačavača (bez PS) na pojedine parametre kola?

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim sorsom (MOSFET) iznosi

$$A = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D} \equiv \left\{ -\frac{\mu R_D}{R_i + R_D} = -\frac{S R_i R_D}{R_i + R_D} \right\}$$

Ukoliko je $g_m=100\text{mA/V}$, $r_o=50\text{k}$ i $R_D=5\text{k}$, dobija se $A=-454,5$

Ako se ugradi komponente koje imaju toleranciju

10% sa vrednostima: $g_m=90\text{mA/V}$, $r_o=45\text{k}$ i $R_D=4\text{k5}$

Dobiće se $A= -368,2$ odnosno za manje za $\Delta A/A = 19\%$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

23

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Pored toga, sve komponente ugrađene u pojačavač, prave se sa određenom tolerancijom. To znači da iz proizvodnje ne mogu da izađu dva pojačavača sa identičnim vrednostima elemenata kola, čak i kada su rađeni u istoj seriji.

Značajno je, sa aspekta proizvodnje, da osobine uređaja (pojačavača) istog tipa budu što sličnije – ako ne mogu biti iste.

Zato je veoma važno da osetljivost karakteristika pojačavača – pojačanja – na promene vrednosti pojedinih parametara kola budu male.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

22

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

$$A \approx -\frac{h_{21E}}{h_{11E}} R_C = -g_m R_C \quad \text{BJT}$$

$$A = -\frac{S R_i R_D}{R_i + R_D} = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D} \approx -g_m R_D \quad \text{MOS}$$

Promene vrednosti parametara tranzistora (μ , g_m , r_o) i elemenata kola (R_C ; R_D) utiču na promenu pojačanja bez povratne sprege.

Da li taj uticaj može da se smanji kod pojačavača sa povratnom spregom?

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

24

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Mera zavisnosti odziva na promenu vrednosti parametara definiše se kroz *Koeficijent osetljivosti*

Koeficijent osetljivosti odziva y na promenu vrednosti parametra p u kolu definiše se kao:

$$S_p^y = \frac{\partial y}{\partial p}$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

25

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Još bolji uvid daje *relativna osetljivost*:

$$\frac{\partial A_r}{A_r} = \frac{1}{1-AB} \frac{\partial A}{A}$$

relativna osetljivost pojačanja sa PS $\left(\frac{\partial A_r}{A_r}\right)$

(1-AB) puta je manja

od relativne osetljivosti pojačanja bez PS $\left(\frac{\partial A}{A}\right)$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

27

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Koeficijent osetljivosti pojačanja sa povratnom spregom A_r , na promenu vrednosti pojačanja pojačavača bez povratne sprege A , definiše se kao:

$$S_A^{A_r} = \frac{\partial A_r}{\partial A} = \frac{\partial \left(\frac{A}{1-AB} \right)}{\partial A} = \frac{1}{(1-AB)^2}$$

Očigledno je da će osetljivost pojačavača sa povratnom spregom na promenu pojačanja pojačavača bez povratne sprege biti manja ako je funkcija povratne sprege veća.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

26

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Primer:

Ako je $(1-AB)=10$, $\Delta A/A=20\%$

tada je $\Delta A_r/A_r=(\Delta A/A)/(1-AB) = 2\%$, odnosno

za $A=1000$ i promenu $800 < A < 1200$

pojačanje sa PS, A_r , menja se sa $A_r=100$ u opsegu

$$98 < A_r < 102$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

28

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

Osim osetljivosti na promenu pojačanja bez PS, treba razmotriti i osetljivost pojačanja sa PS na promenu vrednosti B

$$s_B^{A_r} = \frac{\partial A_r}{\partial B} = \frac{A^2}{(1-AB)^2}$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

29

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

U prethodnom primeru ako se B promeni za 10% dobija se:

$$\frac{\partial A_r}{A_r} = \frac{AB}{1-AB} \frac{\partial B}{B} = -\frac{9}{10} \cdot \frac{10}{100} = -\frac{9}{100}$$

Osetljivost pojačanja sa PS približno je jednaka osetljivosti kola povratne sprege.

Zato se za realizaciju kola PS koriste komponente sa manjim tolerancijama.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

31

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača

relativni koeficijent osetljivosti je

$$\frac{\partial A_r}{A_r} = \frac{s_B^{A_r}}{A_r} \frac{\partial B}{B} = \frac{A^2}{(1-AB)^2} \frac{1}{\frac{AB}{1-AB}} \frac{\partial B}{B}$$

odnosno

$$\frac{\partial A_r}{A_r} = \frac{AB}{1-AB} \frac{\partial B}{B}$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

30

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača



Negativna povratna sprega smanjuje osetljivost odziva na promene parametra pojačavača (u otvorenoj petlji)




Odziv pojačavača sa negativnom povratnom spregom osetljiv je na promenu parametara u kolu povratne sprege

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

32

Domaći 9.1:

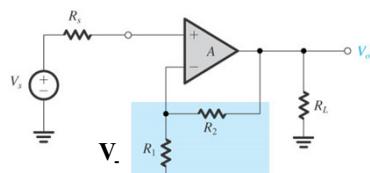

U kolu sa slike upotrebljen je idealizovani pojačavač sa $A=100\text{dB}$.

Odrediti:

- R_2/R_1 tako da se dobije $A_r=100$!
- B u dB?
- Napon na izlazu V_o , i V_i ukoliko je $V_s=0.1\text{V}$.
- za koliko će se smanjiti A_r ukoliko pojačanje A opadne za 20%?


(Idealizovani pojačavač ima beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost)

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

33

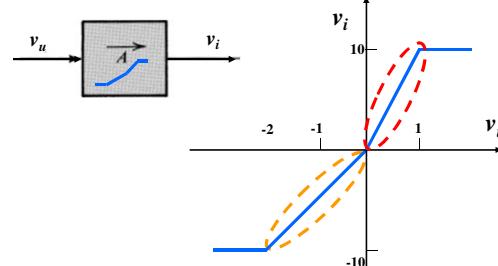Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja



Nelinearna prenosna karakteristika sa slike prikazuje pojačanje u otvorenoj petlji (bez PS) od $A=10$ za $0 < v_u < 1$ i $A=5$ za $-2 < v_u < 0$.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

35


Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna amplitudska izobličenja

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

34

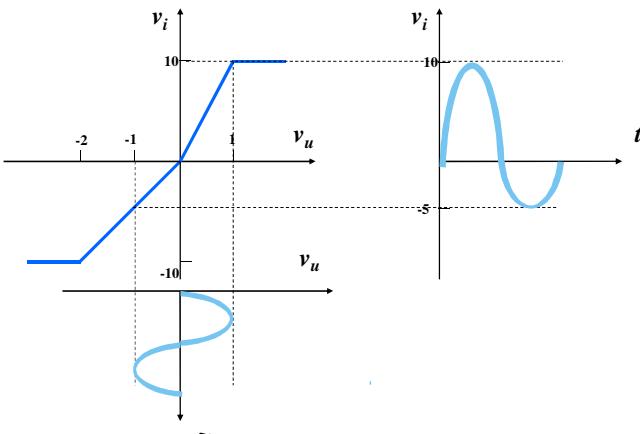Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja



05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

36

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Uvođenjem NPS izobličenja mogu da se smanje.

Ako želimo pojačanje $A_r=10$, izaberemo $B=-0.1$
(jer je za $AB>>1$ $A_r=-1/B$)

S obzirom da je u ovom slučaju $5 < A < 10$, da bi $AB >> 1$, treba nam kaskadna veza sa linearnim pojačavačem (bez izobličenja) koji ima veliko A . Zato ispred ovog pojačavača sa velikim nelinearnim izobličenjima (pojačavač velikih signala) upotrebimo linearni pojačavač sa $A=1000$:

05. decembar 2017. Pojačavač sa povratnom spregom 37

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Sada je za $0 < v_i < 10$, $A_r=9.99$ i $A_r = \frac{A}{1-AB}$
za $-10 < v_i < 0$, $A_r=9.98$ $A_r = \frac{A}{1-AB}$

Pojačanje je približno isto za obe poluperiode!!

Smanjuju se nelinearna amplitudska izobličenja!!!

Važi za *aktivni radni režim* izlaznog pojačavača – (u opsegu u kome izlazni pojačavač nije u zasićenju).

05. decembar 2017. Pojačavač sa povratnom spregom 39

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Za $0 < v_i < 10$, $A = A_p A_n = 10,000$
Za $-10 < v_i < 0$, $A = A_p A_n = 5,000$

Ako želimo pojačanje $A_r=10$, izaberemo $B=-0.1$

05. decembar 2017. Pojačavač sa povratnom spregom 38

Za one koji žele da nauče više

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Objašnjenje:

Zamenom v_r sa $v_r = Bv_i = B \frac{A}{(1-AB)} v_u = \frac{AB}{(1-AB)} v_u$

dobija se





$$v_u' = A_1(v_u + v_r) = A_1(v_u + \frac{AB}{1-AB} v_u) = \frac{A_1}{(1-AB)} v_u$$

za $0 < v_u < 1$, $v_u' = (1000/1001) \cdot v_u = 0.999 \cdot v_u$

i


za $-2 < v_u < 0$, $v_u' = (1000/501) \cdot v_u = 1.996 \cdot v_u$

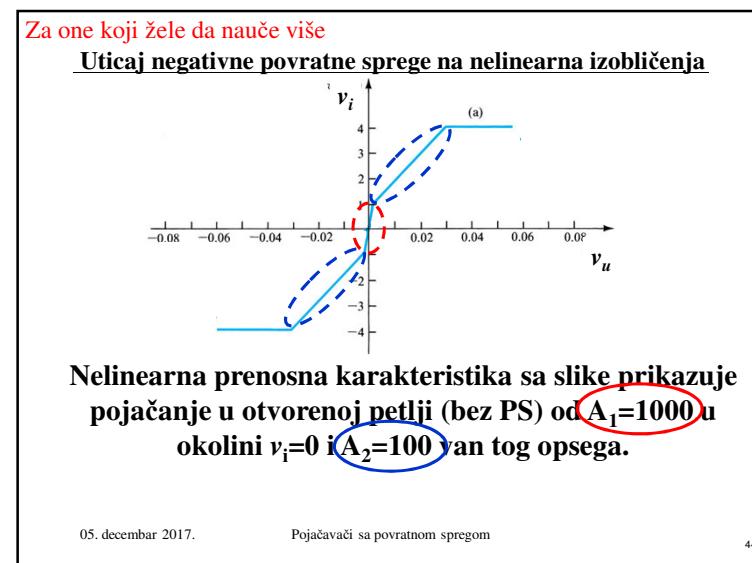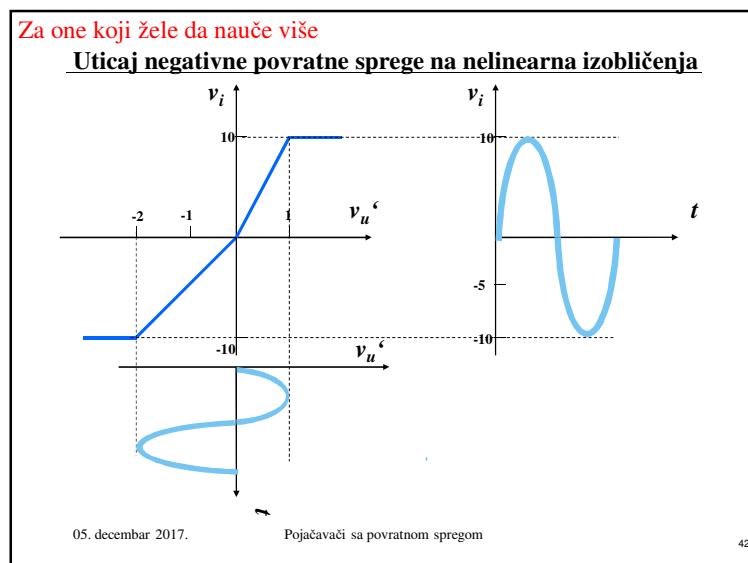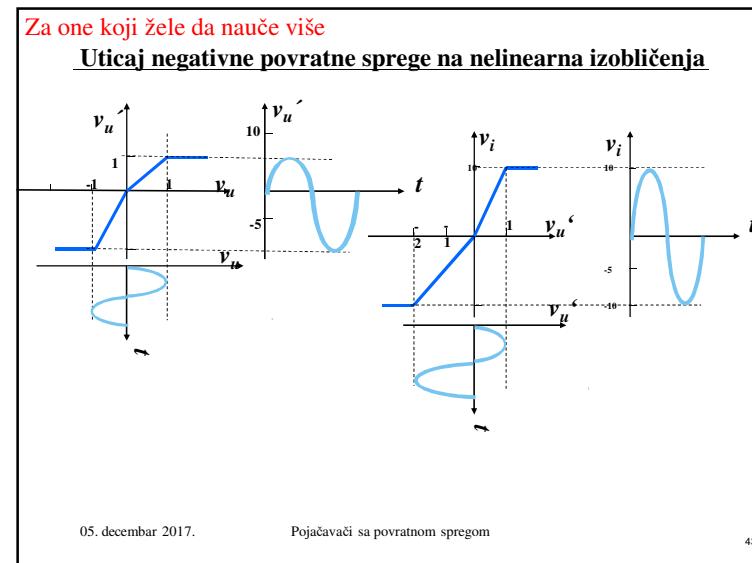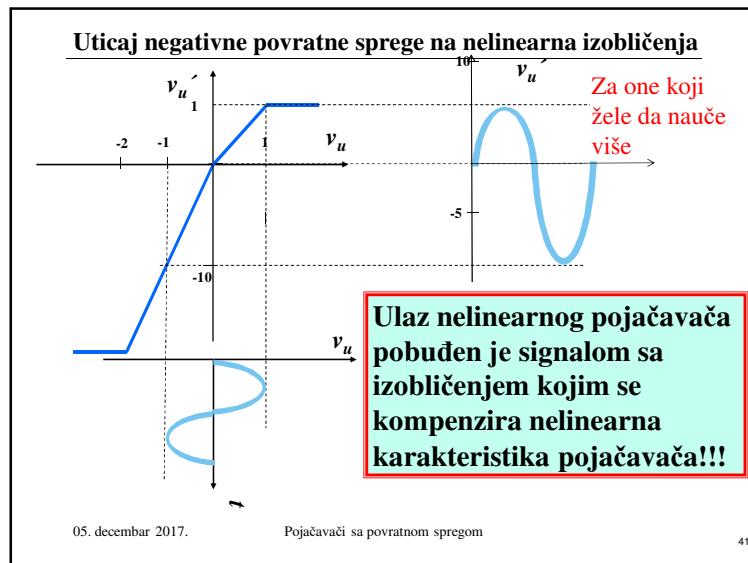05. decembar 2017. Pojačavač sa povratnom spregom 40



Za one koji žele da nauče više

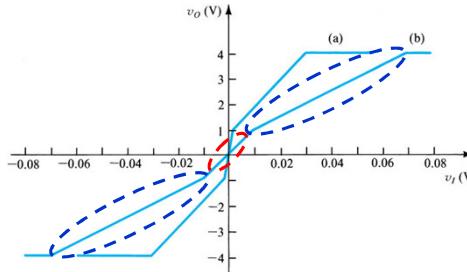Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja



Kada se primeni povratna sprega od $B=0,01$ dobija se za pojačavač sa PS prenosna karakteristika kod koje je $A_{r1}=90,9$ $A_{r2}=50$ prikazana na slici (b).

Očigledno je smanjena nelinearnost karakteristike.

05. decembar 2017.

Pojačavač sa povratnom spregom

45

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Analizom uticaja PS na harmonijske komponente zaključuje se da se sve harmonijske komponente smanjuju za vrednost funkcije povratne sprege.

Jedini način da se smanje nelinearna amplitudska izobličenja jeste uvođenje negativne povratne sprege.


Najčešće se ona primenjuje u poslednjem pojačavačkom stepenu.

05. decembar 2017.

Pojačavač sa povratnom spregom

47

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

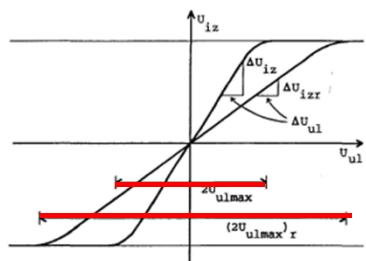

Sl. 6.1.2 Ilustracija uticaja negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja

Pored toga, povećan je dinamički opseg ulaznog signala što znači da se na ulaz pojačavača može dovesti signal veće amplitude, a da izlazni signal neće ući u zasićenje.

05. decembar 2017.

Pojačavač sa povratnom spregom

46

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja



Negativna povratna sprega smanjuje nelinearna amplitudska izobličenja

05. decembar 2017.

Pojačavač sa povratnom spregom

48


Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

49

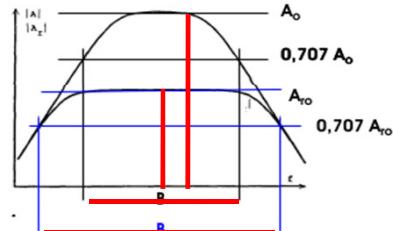Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku



Efekat NPS ispoljava se kao da se "unutar" amplitudske karakteristike pojačavača bez PS ucrtava karakteristika sa manjim pojačanjem.

Uočava se da će se propusni opseg povećati!

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

51

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Promena amplitudske i fazne karakteristike direktno se odsljeka na odziv signala, odnosno na linearna i fazna izobličenja.

Ranije je rečeno da se usled negativne povratne sprege smanjuje amplituda signala.

Zanimljivo je da se utvrdi šta će se desiti sa propusnim opsegom signala.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

50

Za one koji žele da nauče više

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Za koliko se poveća propusni opseg?

Na niskim,

$$A_n = \frac{A_o}{1 - j \frac{f_n}{f}}$$

$$A_{nr} = \frac{A_n}{1 - A_n B}$$

srednjim

$$A_o$$

$$A_{or} = \frac{A_o}{1 - A_o B}$$

visokim f

$$A_v = \frac{A_o}{1 + j \frac{f}{f_v}}$$

$$A_{vr} = \frac{A_v}{1 - A_v B}$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

52

Za one koji žele da nauče više

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Za koliko se poveća propusni opseg pri niskim f ?

$$A_{nr} = \frac{A_n}{1 - A_n B} = \frac{A_o}{1 - A_o B} \cdot \frac{1}{1 - j \frac{f_n}{(1 - A_o B) \cdot f}} = \frac{A_r}{1 - j \frac{f_{nr}}{f}}$$

$$A_r = \frac{A_o}{1 - A_o B} \quad f_{nr} = \frac{f_n}{1 - A_o B}$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

53

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Propusni opseg pojačavača sa $f_v >> f_n$

$$BW = f_v - f_n \approx f_v,$$

odnosno za pojačavač sa PS

$$BW_r = f_{vr} - f_{nr} \approx f_{vr} = f_v (I - AB).$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

55

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Za koliko se poveća propusni opseg pri visokim f ?

$$A_{vr} = \frac{A_v}{1 - A_v B} = \frac{A_o}{1 - A_o B} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{(1 - A_o B) \cdot f_v}} = \frac{A_r}{1 + j \frac{f}{f_{vr}}}$$

$$A_r = \frac{A_o}{1 - A_o B} \quad f_{vr} = f_v \cdot (1 - A_o B)$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

54

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

$$A_r (f_{vr} - f_{nr}) \approx A_r f_{vr} = \frac{A_o}{1 - A_o B} \cdot (1 - A_o B) \cdot f_v$$

$$A_r (f_{vr} - f_{nr}) \approx A_r f_{vr} = A_o \cdot f_v \approx A_o \cdot (f_v - f_n)$$

Proizvod pojačanja i propusnog opsega ne zavisi od povratne sprege!

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

56

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Za pojačavač bez PS za koji važi (6dB/oct)

$$A = \frac{A_o}{\left(1 - j \frac{f_n}{f}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_v}\right)}$$

Fazna karakteristika definisana je sa

$$\Phi = \arg\{A\} = \arctg\left(\frac{f_n}{f}\right) - \arctg\left(\frac{f}{f_v}\right)$$


05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

57

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

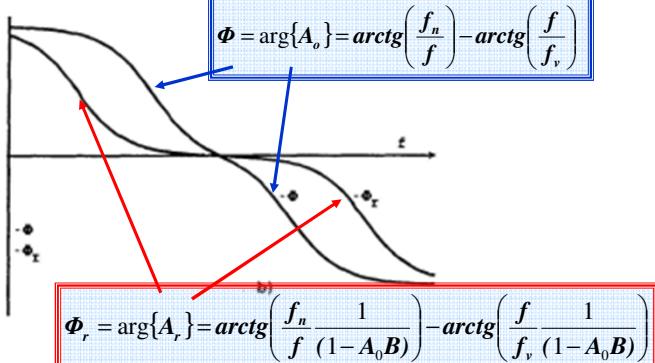Fazna karakteristika pojačavača bez i sa PS



05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

59

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Za pojačavač sa PS važi:

$$A_{nr} = \frac{A_{or}}{\left(1 - j \frac{f_{nr}}{f}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_{vr}}\right)}$$

Tako da je fazna karakteristika definisana sa

$$\Phi_r = \arg\{A_r\} = \arctg\left(\frac{f_{nr}}{f}\right) - \arctg\left(\frac{f}{f_{vr}}\right)$$

$$\Phi_r = \arg\{A_r\} = \arctg\left(\frac{1}{f(1-A_0B)}\right) - \arctg\left(\frac{f}{f_v(1-A_0B)}\right)$$

$$\Phi_r = \arg\{A_r\} = \arctg\left(\frac{f_n}{f(1-A_0B)}\right) - \arctg\left(\frac{f_v}{f_v(1-A_0B)}\right)$$

05. decembar 2017.


Pojačavači sa povratnom spregom

58

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Kod kola sa PS

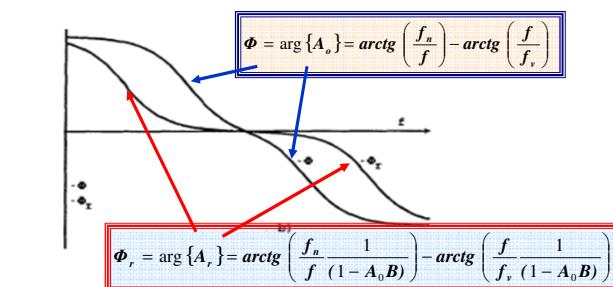ispoljava se efekat nelinearnih faznih izobličenja.



05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

60

Za one koji žele da nauče više

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

Ukoliko se, zbog nelinearnosti prenosne karakteristike, pojačanje menja u zavisnosti od veličine ulaznog signala x kao:

$$A_\varepsilon = A_o [1 + \varepsilon(x)] \quad \text{gde je } \varepsilon(x) < 1$$

Tada, pri visokim frekvencijama, faza zavisi od veličine signala ukoliko postoji kolo povratne sprege:

$$\Phi_{vre} = \arctg \left(\frac{f/f_v}{1 - BA_o [1 + \varepsilon(x)]} \right)$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

61

Za one koji žele da nauče više

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku

$$\Phi_{vre} = \arctg \left(\frac{f/f_v}{1 - BA_o [1 + \varepsilon(x)]} \right)$$

Kada nema povratne sprege, $B=0$, veličina ulaznog signala, x , ne utiče na vrednost faze

$$\Phi_{vre} \Big|_{B=0} = \arctg(f/f_v)$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

62

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijske karakteristike



- širi propusni opseg pojačavača.
- amplitudska karakteristika je ravnija, pa su i linearna izobličenja manja.



- proizvod pojačanja i propusnog opsega je konstantan (kod pojačavača sa $f_v \gg f_n$)




- smanjuje pojačanje.
- povećava nelinearna fazna izobličenja.

05. decembar 2017.


Pojačavači sa povratnom spregom

63

Domaći 9.2:

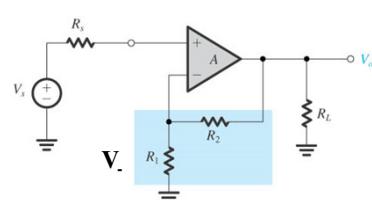

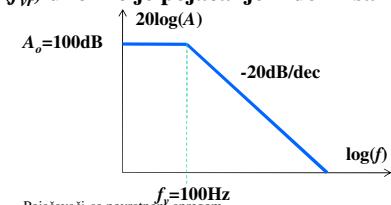U kolu iz primera 8.1 odrediti pojačanje pojačavača sa povratnom spregom pri niskim frekvencijama (A_{or}) i gornju graničnu frekvenciju (f_{vr}) ukoliko je pojačanje A definisano sa



05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

64

Uticaj negativne povratne sprege na šumove


05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

65

Uticaj negativne povratne sprege na šumove

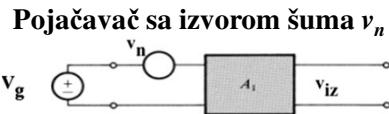Pod izvesnim uslovima negativna PS može da smanji uticaj šumova, odnosno da poveća *odnos signal-šum*



Odnos signal-šum na ulazu:


$$S/\check{S} = v_g/v_n$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

66

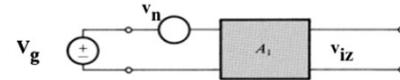Uticaj negativne povratne sprege na šumove



$$v_{iz} = A_1(v_g + v_n)$$

Odnos signal-šum na izlazu:

$$S/\check{S} = (A_1 v_g) / (A_1 v_n) = v_g/v_n$$

I signal i šum pojačaće se A_1 puta, tako da odnos signal šum ostaje konstantan


05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

67

Uticaj negativne povratne sprege na šumove

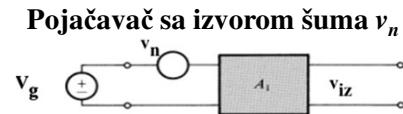
Pod izvesnim uslovima negativna PS može da smanji uticaj šumova, odnosno da poveća *odnos signal-šum*



Odnos signal-šum na ulazu:

$$S/\check{S} = v_g/v_n$$

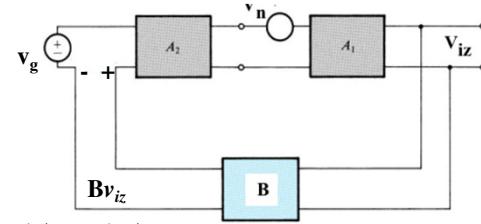Uticaj negativne povratne sprege na šumove



$$(v_g - Bv_{iz})A_2 + v_n \cdot A_1 = v_{iz}$$

$$A_1 \cdot A_2 \cdot v_g - B \cdot A_1 \cdot A_2 v_{iz} + A_1 \cdot v_n = v_{iz}$$

$$A_1 \cdot A_2 \cdot v_g + A_1 \cdot v_n = v_{iz} + B \cdot A_1 \cdot A_2 v_{iz} = (1 + B \cdot A_1 \cdot A_2)v_{iz}$$

$$v_{iz} = \frac{A_1 \cdot A_2}{(1 + B \cdot A_1 \cdot A_2)} \cdot v_g + \frac{A_1}{(1 + B \cdot A_1 \cdot A_2)} \cdot v_n$$

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

68

Uticaj negativne povratne sprege na šumove

$$v_{iz} = \frac{A_1 A_2}{(1 - A_1 A_2 B)} v_g + \frac{A_1}{(1 - A_1 A_2 B)} v_n \quad \Rightarrow \quad S/I = \frac{v_g}{v_n} A_2$$

odnos signal šum **povećan** je A_2 puta!

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 69

Uticaj negativne povratne sprege na šumove

Negativna povratna sprega utiče na smanjenje šuma generisanih unutar samog pojačavača.

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 71

Uticaj negativne povratne sprege na šumove

Ovo se koristi kod audio pojačavača snage za potiskivanje šuma napajanja.

Šum napajanja generiše se usled velikih struja u samom pojačavaču snage, koji ima naponsko pojačanje $A_I=1$!

Veliko naponsko pojačanje ostvari se u prepojačavaču sa velikim A_2 , a primenom PS generisani šum na izlazu potisne se A_2 puta.

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 70

Domaći 9.3:

Izlazni stepen pojačavača sa naponskim pojačanjem $A_1=1V/V$ pobuduje se signalom $v_g=1V$, a u njemu se generiše se šum intenziteta $v_n=1V$. Odrediti za koliko će se poboljšati odnos signal-šum na izlazu, ukoliko se koristi prepojačavač sa $A_2 = 100V/V$, a na oba stepena primeni NPS sa ukupnim faktorom povratne sprege $B=1$ kao na slici.

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 72

Načini realizacije pojačavača sa NPS

05. decembar 2017.

73

1. Tipovi realizacije NPS

Vraćeni signal sa izlaza proporcionalan je:

Naponu ili Struji

R_{ia}

$y_i = v_i$

R_p

(a)

R_{ia}

$y_i = i_i$

R_p

(b)

$R_{ir} < R_{ia}$

$R_{ir} > R_{ia}$

Kolo povratne sprege menja izlaznu otpornost (impedansu)!!!

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

75

75

1. Tipovi realizacije NPS

Priklučivanje na ulazu:

Paralelno

$x_u = i_u$

$x_r = i_r$

R_{ua}

i_g

R_{ur}

R_{ia}

$y_i = v_i$

R_p

(b)

Kolo povratne sprege menja ulaznu otpornost (impedansu)!!!

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

74

74

1. Tipovi realizacije NPS

a) Paralelno naponska

b) Redno strujna

c) Paralelno strujna

d) Redno naponska

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

76

76

1. Tipovi realizacije NPS

a) Paralelno naponska

$$R_{mr} = \frac{v_i}{i_u} = \frac{R_m}{1 - R_m \cdot B}$$

$$R_{ur} = \frac{R_{ua}}{(1 - R_m B)} < R_{ua}$$

$$R_{ir} = \frac{R_{ia}}{(1 - R_m B)} < R_{ia}$$

(d)

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 77

1. Tipovi realizacije NPS

c) Paralelno strujna

$$A_{sr} = \frac{i_i}{i_u} = \frac{A_s}{1 - A_s \cdot B}$$

$$R_{ur} = \frac{R_{ua}}{(1 - A_s B)} < R_{ua}$$

$$R_{ir} = R_{ia}(1 - A_s B) > R_{ia}$$

(b)

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 79

1. Tipovi realizacije NPS

b) Redno strujna

$$G_{mr} = \frac{i_i}{v_u} = \frac{G_m}{1 - G_m \cdot B}$$

$$R_{ur} = R_{ua}(1 - G_m B) > R_{ua}$$

$$R_{ir} = R_{ia}(1 - G_m B) > R_{ia}$$

(c)

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 78

1. Tipovi realizacije NPS

d) Redno naponska

$$A_r = \frac{v_i}{v_u} = \frac{A}{1 - A \cdot B}$$

$$R_{ur} = R_{ua}(1 - AB) > R_{ua}$$

$$R_{ir} = \frac{R_{ia}}{(1 - AB)} < R_{ia}$$

(a)

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 80

Za one koji žele da nauče više

Projektovanje pojačavača sa NPS

81

Projektovanje pojačavača sa NPS

1. Izabrat odgovarajući tip PS.

Tip sprege	x_u	y_i	Pojačanje	Ulagana impedansa	Izlazna impedansa
redno naponska	v_u	v_i	$A_r = \frac{A}{1 - A \cdot B}$	$R_{ua}(1 - AB)$	$\frac{R_{ia}}{(1 - AB)}$
Redno strujna	v_u	i_i	$G_{mr} = \frac{G_m}{1 - G_m \cdot B}$	$R_{ua}(1 - G_m B)$	$R_{ia}(1 - G_m B)$
Paralelno naponska	i_u	v_i	$R_{mr} = \frac{R_m}{1 - R_m \cdot B}$	$\frac{R_{ua}}{(1 - R_m B)}$	$\frac{R_{ia}}{(1 - R_m B)}$
Paralelno strujna	i_u	i_i	$A_{sr} = \frac{A_s}{1 - A_s \cdot B}$	$\frac{R_{ua}}{(1 - A_s B)}$	$R_{ia}(1 - A_s B)$

*Izrazi važe za idealne pojačavače;

Kolo povratne sprege OPTEREĆUJE izlaz i MENJA ulaznu impedansu!!!

05. decembar 2017.

Povratna sprega

83

Projektovanje pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

1. Izabrat odgovarajući tip PS (pojačanje, R_u , R_{iz}).
2. Izabrat odgovarajuću konfiguraciju za kolo PS i izračunati vrednosti otpornosti.
3. Analizirati kolo da bi se proverili projektni zahtevi

05. decembar 2017.

Povratna sprega

82

Projektovanje pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

2. Izabrat odgovarajuću konfiguraciju za kolo PS i izračunati vrednosti otpornosti.

Pravila:

- Kod redne PS vrednosti otpornika treba da budu što manje da bi se umanjila redukcija pojačanja otvorene petlje (**da bi se što veća struja isporučila potrošaču**)
- Kod paralelne PS birati što veće vrednosti otpornika da bi se što manje degradirali signali i na ulazu i na izlazu (naponski razdelnik)

05. decembar 2017.

Povratna sprega

84

Projektovanje pojačavača sa NPS Za one koji žele da nauče više

3. Analizirati kolo da bi se proverili projektni zahtevi

U ovu svrhu najefikasnije je koristiti programe za analizu kola (npr. Spice)

05. decembar 2017.

Povratna sprega

85

Projektovanje pojačavača sa NPS Za one koji žele da nauče više

Primer:

Zahtevi:

Napon na potrošaču mora da bude 10 puta veći od napona na ulazu.

Vrednost signala na izlazu mora što manje da zavisi od R_g i R_p .

05. decembar 2017.


Povratna sprega

87

Projektovanje pojačavača sa NPS Za one koji žele da nauče više

Primer:

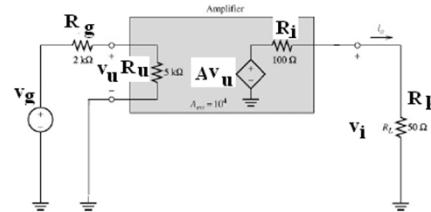Projektovati kolo povratne sprege za diferencijalni pojačavač koji ima naponsko pojačanje u otvorenoj petlji $A=80\text{dB}$, ulaznu otpornost od $R_u=5\text{k}\Omega$, izlaznu otpornost od $R_i=100\Omega$ ako se pobuduje izvorom čija otpornost varira oko nominalne vrednosti od $R_g=2\text{k}\Omega$, a opterećen je porošačem čija otpornost varira oko vrednosti od $R_p=50\Omega$.



05. decembar 2017.

Povratna sprega

86


Projektovanje pojačavača sa NPS Za one koji žele da nauče više

Rešenje:

1. Izbor tipa povratne sprege

Da bi odziv bio nezavisan od promena otpornosti R_g i R_p potrebno je izabrati konfiguraciju koja ima veliku ulaznu i malu izlaznu otpornost u zatvorenoj petlji.

To ispunjava redno-naponska sprega

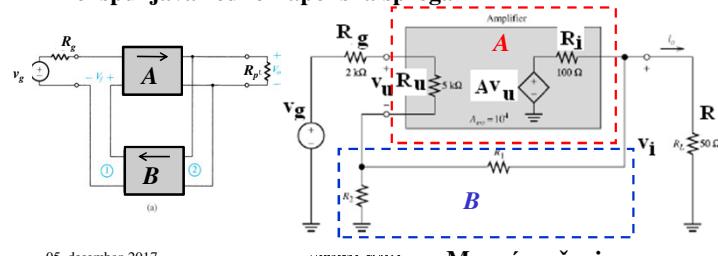

05. decembar 2017.

Povratna sprega

Moguće rešenje

88

Projektovanje pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

Rešenje:


2. Određivanje vrednosti otpornosti u kolu PS

Traži se $A_r=10$, a zna se da je $A=10000$. Ukoliko je ispunjeno $AB \gg 1$, tada je $A_r = -1/B = 10$, odnosno, potrebno je $B=-0.1$.

Proverom se utvrđuje da je za $B=-0.1$, $AB=1000 \gg 1$.

$$B = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} = -0.1$$
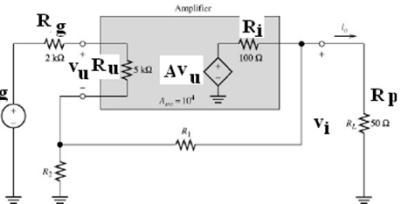
$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.1 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = 9$$



05. decembar 2017.

Povratna sprega

89

Projektovanje pojačavača sa NPS


Za one koji žele
da nauče više

Rešenje:

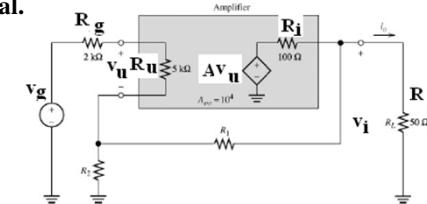2. Određivanje vrednosti otpornosti u kolu PS

Kolo povratne sprege opterećuje izlaz sa $R_{22}=R_1+R_2$ (paralelno vezano sa R_p), zato treba izabrati $R_1+R_2 > R_p = 100$.

Istovremeno, kolo PS remeti ulaznu otpornost pojačavača sa $R_{II}=R_2/R_1$, pa treba izabrati $R_2 < R_u = 5k$, da se ne bi oslabio ulazni signal.




05. decembar 2017.

91

Analiza pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

Redno-naponska

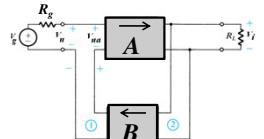

$$A_r = \frac{V_i}{V_u} = \frac{A}{1-A \cdot B}$$

$$A = \frac{V_i}{V_{ua}}$$

$$A_R = \frac{V_i}{V_g}$$

$$B = \frac{V_{ub}}{V_i}$$

$$A_r = \frac{V_i}{V_u} = \frac{A_R}{1 - A_R \cdot B}$$

gde je

05. decembar 2017.

Povratna sprega

90


Projektovanje pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

Rešenje:

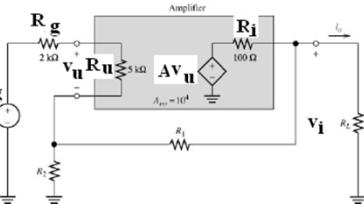2. Određivanje vrednosti otpornosti u kolu PS

Kompromisno rešenje je da $R_2=500\Omega << 5k$, a onda je $R_1=4,5k$.



S obzirom da A_r zavisi od R_2 i R_1 , bira se R_2 sa tolerancijom 1% i vrednost 499Ω , dok se R_1 realizuje kao redna veza otpornika od $4,32k$ i potencijometrom od 500Ω .

05. decembar 2017.

Povratna sprega

92

Projektovanje pojačavača sa NPS

Za one koji žele
da nauče više

Rešenje:

3. Analiza

Sa izabranim vrednostima dobija se

$$R_{II} = (0.5 \times 4.5) / 5 = 0.45 \text{ k}\Omega$$

$$R_{22} = R_I + R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$A_R = 2237$$

$$1 - B A_R = 225$$


$$A_r = 9.94$$

$$R_{ur} = R_u R (1 - B A_R)$$

$$R_{ur}' = R_{ur} - R_g$$

$$R_{ur}' = 1.67 \text{ M}\Omega$$

05. decembar 2017.

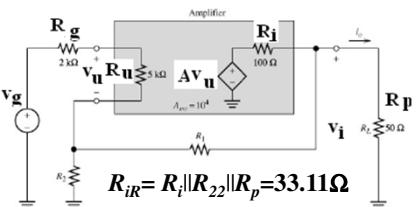

Povratna sprega


93

Domaći 9.4:

Za one koji žele
da nauče više

Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje

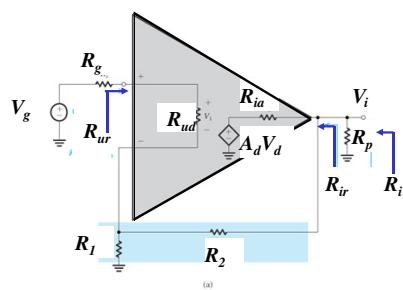$A_d = 80 \text{ dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud} = 100 \text{ k}\Omega$ i izlaznu otpornost $R_{ia} = 1 \text{ k}\Omega$. Odrediti $A_r = V_i / V_g$, R_{ur} i R_{ir} . Poznato je $R_g = 10 \text{ k}\Omega$, $R_I = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_p = 2 \text{ k}\Omega$.



05. decembar 2017.

Povratna sprega

94

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

05. decembar 2017.

Povratna sprega

95

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

U opštem slučaju pojačanje pojačavača sa povratnom spregom zavisi od frekvencije ω .

$$A_r = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)B(j\omega)}$$

Čim postoji povratna sprega, postoji opasnost da pri nekim uslovima ona postane pozitivna.

Na nekoj frekvenciji (ω_{180}) može da se desi da se faza signala iz kola PS promeni za 180° . To znači da su se stvorili uslovi da povratna sprega postane pozitivna i da pojačavač postane nestabilan.

05. decembar 2017.

Povratna sprega

96

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Od čega zavisi i kako odrediti stabilnost pojačavača?

$$A_r = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)B(j\omega)}$$

Ponašanje pojačavača u vremenskom domenu zavisi od frekvencijskih karakteristika, odnosno od položaja nula [redacted] i polova [redacted] funkcije pojačanja.

Zato se analizom položaja nula i polova funkcije pojačanja mogu izvesti korisni zaključci o ponašanju pojačavača u vremenskom domenu.

05. decembar 2017. Povratna sprega 97

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Razmotrimo pojačavač koji ima par polova definisanih sa $s_{12} = \sigma \pm j\omega$.

Ukoliko se javi bilo kakav šum na ulazu (uključi se napajanje) napon na izlazu tog pojačavača biće:

$$v(t) = e^{\sigma \cdot t} \left(e^{j\omega \cdot t} + e^{-j\omega \cdot t} \right) = 2e^{\sigma \cdot t} \cos(\omega \cdot t)$$

Ovo je prostoperiodični signal sa frekvencijom oscilovanja ω , dok je anvelopa sinusoide određena sa $2e^{\sigma \cdot t}$.

05. decembar 2017. Povratna sprega 99

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Pozitivna povratna sprega manifestuje se povećanjem signala na izlazu u odnosu na pojačanje bez PS.

Da bi se to desilo, imenilac izraza za pojačanje treba da postane manji od 1.

$$A_r = \frac{A(j\omega)}{1 - A(j\omega)B(j\omega)}$$

Zato je za ispitivanje *stabilnosti* (uslova nastanka pozitivne PS) dovoljno posmatrati polove funkcije pojačanja.

05. decembar 2017. Povratna sprega 98

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

$$v(t) = 2e^{\sigma \cdot t} \cos(\omega \cdot t)$$

Pojačavač je stabilan ako se amplituda izlaznog signala, uzrokovanih šumom na ulazu, smanjuje.

To je moguće samo ukoliko je $\sigma < 0$.

Da bi pojačavač bio stabilan, polovi moraju da budu u levoj poluravnini, odnosno $\sigma < 0$!

05. decembar 2017. Povratna sprega 100

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

$$v(t) = 2e^{\sigma \cdot t} \cos(\omega \cdot t)$$

anvelopa

Kada je $\sigma < 0$, pojačavač je stabilan jer amplituda opada

Kada je $\sigma > \omega$, oscilacije se priguše u intervalu manjem od $1/f$

05. decembar 2017.

Povratna sprega

101

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

$$v(t) = 2e^{\sigma \cdot t} \cos(\omega \cdot t)$$

na granici stabilnosti $\sigma=0$

$$v(t) = 2 \cdot e^{0 \cdot t} \cos(\omega \cdot t) = 2 \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

05. decembar 2017.

Povratna sprega

103

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

$$v(t) = 2e^{\sigma \cdot t} \cos(\omega \cdot t)$$

Kada je $\sigma > 0$, pojačavač je nestabilan jer amplituda raste

Kada je $\omega=0$, nema oscilacija ali signal raste

05. decembar 2017.

Povratna sprega

102

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Očigledno je da će pojačavač biti stabilniji ukoliko su polovi udaljeni od $j\omega$ ose.

U tom kontekstu treba sagledati uticaj NPS

05. decembar 2017.

Povratna sprega

104

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Pojačavač sa jednim polom

$$A(j\omega) = \frac{A_o}{(1 + j\omega/\omega_p)}$$

Pojačanje u otvornoj petlji

Sa povratnom spregom

$$A_r(j\omega) = \frac{\frac{A_o}{(1 + j\omega/\omega_p)}}{1 - \frac{A_o B}{(1 + j\omega/\omega_p)}} = \frac{\frac{A_o}{(1 + j\omega/\omega_p)}}{\frac{(1 + j\omega/\omega_p) - A_o B}{(1 + j\omega/\omega_p)}} = \frac{\frac{A_o}{(1 - A_o B)}}{\frac{(1 + j\omega/\omega_p) - A_o B}{(1 - A_o B)}} = \frac{\frac{A_o}{(1 - A_o B)}}{1 + \frac{j\omega/\omega_p}{(1 - A_o B)}}$$

$$A_r(j\omega) = \frac{A_{ro}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_p(1 - A_o B)}} = \frac{A_{ro}}{1 + j\omega/\omega_{pr}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_{pr} = \omega_p(1 - A_o B)}$$

Uvođenje NPS pomera pol od $j\omega$ ose za $(1 - A_o B)$ puta.

Zato je pojačavač stabilniji!

05. decembar 2017. Povratna sprega 105

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Praktično, pojačavači imaju više od jednog pola.

Pol koji je bliži $j\omega$ osi naziva se dominantni pol.

Teži se da se projektuje pojačavač kod koga je dominantni pol što dalje od $j\omega$ ose.

Pojačavač sa dva pola.

$$A(s) = \frac{A_o}{(1 + s/\omega_1)(1 + s/\omega_2)}$$

$$A_r = \frac{A(s)}{(1 + A(s)B)}$$

$$A_r = \frac{A_{ro}}{(1 + s/\omega_{lr})(1 + s/\omega_{2r})}$$

05. decembar 2017. Povratna sprega 107

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Pojačavač sa jednim polom

Kada $A_o B$ raste od 0 do ∞ , ω_{pr} menja se od ω_p ka $-\infty$, a NF pojačanje se smanjuje:

Uvek stabilan

05. decembar 2017. Povratna sprega 106

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Pojačavač sa tri pola

stabilan nestabilan

Uslovno stabilan

05. decembar 2017. Povratna sprega 108

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Kriterijum stabilnosti preko bodeovih dijagrama

Granica uslova stabilnosti je $AB = 1$, $20\log(AB)=0$

Da bi bio nestabilan potrebno je i da signal promeni fazu za 180° .

05. decembar 2017. Povratna sprega 109

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Kriterijum stabilnosti preko bodeovih dijagrama

“Zaliha” u pojačanju koju pojačavač ispoljava na frekvenciji pri kojoj je faza= 180° . Naziva se *margina pojačanja*

05. decembar 2017. Povratna sprega 111

Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom

Kriterijum stabilnosti preko bodeovih dijagrama

“Zaliha” u fazi, do 180° , koju pojačavač ispoljava na frekvenciji pri kojoj je $AB = 1$, odnosno $20\log(AB)=0$, zove se *margina faze*.

05. decembar 2017. Povratna sprega 110

Uticaj negativne povratne sprege

Da se podsetimo:

Kakav uticaj NPS ima na

- Osetljivost?
- nelinearna amplitudska izobličenja?
- Frekvencijsku karakteristiku?
- Šumove?

05. decembar 2017. Pojačavači sa povratnom spregom 112

Uticaj negativne povratne sprege na osetljivost pojačavača



**Negativna povratna sprega smanjuje
osetljivost odziva na promene parametra
pojačavača (u otvorenoj petlji)**



**Odziv pojačavača sa negativnom
povratnom spregom osetljiv je na
promenu parametara u kolu povratne
sprege**

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

113

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku
karakteristiku



**Negativna povratna sprega utiče na
proširenje propusnog opsega pojačavača.**

**Amplitudska karakteristika je ravnija,
pa su i linearna izobličenja manja.**

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

115

Uticaj negativne povratne sprege na nelinearna izobličenja



**Negativna povratna sprega smanjuje
nelinearna amplitudska izobličenja**

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

114

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku
karakteristiku



**Proizvod pojačanja i propusnog opsega
je konstantan (kod pojačavača sa $f_v \gg f_n$)**

**Negativna povratna sprega smanjuje
pojačanje.**

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

116

Uticaj negativne povratne sprege na frekvencijsku karakteristiku



Negativna povratna sprega povećava nelinearna fazna izobličenja.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

117

Uticaj negativne povratne sprege

Da se podsetimo:

- „Pozitvne“ osobine NPS?
- „Neutralne“ osobine NPS
- „Negativne“ osobine NPS



119

Uticaj negativne povratne sprege na šumove



Negativna povratna sprega utiče na smanjenje šuma generisanih unutar samog pojačavača.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

118

„Pozitvne“ osobine NPS



- Negativna povratna sprega smanjuje osetljivost odziva na promene parametra pojačavača (u otvorenoj petlji).
- Negativna povratna sprega smanjuje nelinearna amplitudska izobličenja.
- Negativna povratna sprega utiče na proširenje propusnog opsega pojačavača.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

120

„Pozitvne“ osobine NPS



- Amplitudska karakteristika je ravnija, pa su i linearna izobličenja manja.
- Negativna povratna sprega utiče na smanjenje šuma generisanih unutar samog pojačavača.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

121

“Negativne” osobine NPS



Negativna povratna sprega povećava nelinearna fazna izobličenja.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

123

“Neutralne” osobine NPS



- Odziv pojačavača sa negativnom povratnom spregom osetljiv je na promenu parametara u kolu povratne sprege.
- Proizvod pojačanja i propusnog opsega je konstantan (kod pojačavača sa $f_v >> f_n$).
- Negativna povratna sprega smanjuje pojačanje.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

122



Šta smo naučili?

- Fizičko značenje negativne i pozitivne povratne sprege sa stanovišta odnosa faza ulaznog i vraćenog signala.
- Pojačanje pojačavača sa povratnom spregom u funkciji pojačanja pojačavača u otvorenoj petlji i prenosne funkcije kola povratne sprege.
- Karakteristike pojačavača sa negativnom povratnom spregom.
- Načini realizacije pojačavača sa negativnom povratnom spregom (blok šeme i nazivi).

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

124

124

Povratna sprega

Ispitna pitanja

- Definicija funkcije povratne sprege.
- Definicija kružnog pojačanja pojačavača sa povratnom spregom.
- Objasniti uticaj NPS na osetljivost. (U odnosu na parametre pojačavača bez PS i parametre kola povratne sprege.)
- Objasniti uticaj NPS na amplitudsku karakteristiku pojačavača.
- Objasniti uticaj NPS na faznu karakteristiku pojačavača.
- Objasniti uticaj NPS na nelinearna amplitudska izobličenja.
- Objasniti uticaj NPS na šumove.
- Osobine pojedinih načina realizacije pojačavača sa NPS sa stanovišta pojačanja, ulazne i izlazne otpornosti.
- Uslov stabilnosti pojačavača iskazan preko polova prenosne funkcije.

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

125

125



Domaći 8.1 Rešenje:

U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa $V_t=0.5V$, $\mu_s C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$, $\lambda=0$.

Poznato je $I=0.4mA$, $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$ i $R_D=2.5k\Omega$.

$$\text{d) za } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = IV = v_{D2}$$

$$V_{DS \min} = V_{GS1} - V_t = v_{D1} - v_{S \max} \Rightarrow v_{S \max} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t)$$

$$v_{S \max} = v_{US \max} - V_{GS1} \Rightarrow v_{US \max} = v_{S \max} + V_{GS1} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t) + V_{GS1} = v_{D1} + V_t$$

$$v_{US \max} = V_{DD} - R_D i_{D1} + V_t = 1.5V$$

$$\text{e) } A_d = \frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D} \Big|_{r_o \rightarrow \infty} = -g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2i_{D1}}{V_{GS1} - V_t} = \frac{I}{V_{GS1} - V_t} = \frac{0.4mA}{0.32V} = 1.25mA/V$$

$$A_d = -g_m R_D = 1.25mA/V \cdot 2.5k\Omega = -3.125V/V$$

$$A_c = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D + 2(g_m r_o + 1)R_S} \Big|_{R_S \rightarrow \infty} = 0$$

$$CMRR = A_d / A_c \rightarrow \infty$$


05. decembar 2017.

Višestepeni pojačavači

E7.1 127

Domaći 8.1 Rešenje:

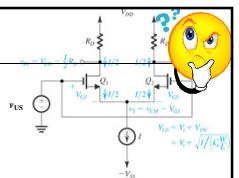U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa $V_t=0.5V$, $\mu_s C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $I=0.4mA$, $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$ i $R_D=2.5k\Omega$.



$$\text{a) } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA$$

$$i_{D1} = A(V_{GS1} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS1} = V_t + \sqrt{\frac{i_{D1}}{A}} = 0.5V + \sqrt{\frac{0.2}{2}}V = 0.82V = V_{GS2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0 - 0.82 = -0.82V$$

$$v_{D1} = V_{DD} - R_D i_{D1} = 1.5V - 2.5k \cdot 0.2mA = 1V = v_{D2}$$

$$\text{b) kao pod a) } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = IV = v_{D2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = -0.2V - 0.82V = -1.02V$$

$$\text{c) kao pod a) } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = IV = v_{D2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0.9V - 0.82V = +0.08V$$

05. decembar 2017.

Višestepeni pojačavači

E7.1 126



Domaći 8.2 Rešenje:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $\alpha=1$, $V_{BE}=0.7V$.

Poznato je $I=1mA$, $V_{CC}=15V$ i $R_C=10k\Omega$. $v_{BE1}=5+0.005\sin(\omega t)V$

$$v_{BE2}=5-0.005\sin(\omega t)V$$

$$\text{a) za } I_{C1} = I_{C2} = I_C = \alpha \cdot I / 2 = 0.5mA;$$

$$g_m1 = g_m1 = g_m = I_C / V_T = 0.5mA / 0.025V = 20mA/V$$

$$v_{ud} = v_{BE1} - v_{BE2} = 0.01\sin(\omega t)V$$

$$i_{c1} = g_m (v_{ud} / 2) = 0.1\sin(\omega t)mA; i_{c2} = -g_m (v_{ud} / 2) = -0.1\sin(\omega t)mA$$

$$i_{C1} = 0.5 + 0.1\sin(\omega t)mA; i_{C2} = 0.5 - 0.1\sin(\omega t)mA$$

$$\text{b) } V_{C1} = V_{C2} = V_C = V_{CC} - R_C I_C = 15V - 10k\Omega \cdot 0.5mA = 10V$$

$$v_{c1} = -R_C i_{c1} = -1\sin(\omega t)V$$

$$v_{c2} = -R_C i_{c2} = +1\sin(\omega t)V$$



$$v_{C1} = V_C + v_{c1} = 10 - 1 \cdot \sin(\omega t)V; v_{C2} = V_C + v_{c2} = 10 + 1 \cdot \sin(\omega t)V$$

$$\text{c) } A_d = \frac{v_{C1} - v_{C2}}{v_{du}} = -\frac{2}{0.01} = 200V/V$$

05. decembar 2017.

Višestepeni pojačavači

E7.1 128

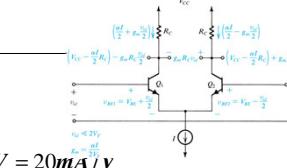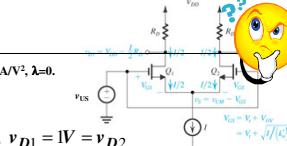

Domaći 8.3 Rešenje:

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa $\mu_n C_{ox} = 160 \mu\text{A/V}^2$, $V_m = 0.7\text{V}$, $\mu_p C_{ox} = 40 \mu\text{A/V}^2$, $V_o = -0.8\text{V}$, $V_{Ae} = -V_{Ap} = -10\text{V}$.

Dimenzije tranzistora date su u tabeli. Poznato je $I_{REF} = 90 \mu\text{A}$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5\text{V}$. Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

$$(W/L)_5 = (W/L)_7 = (W/L)_8 \Rightarrow I_{D5} = I_{D7} = I_{D8} = I_{REF} = 90 \mu\text{A}$$

$$(W/L)_1 = (W/L)_2 \Rightarrow I_{D1} = I_{D2} = I_{REF}/2 = 45 \mu\text{A}$$


$$I_{D3} = I_{D1} = 45 \mu\text{A}; \quad I_{D4} = I_{D2} = 45 \mu\text{A}; \quad I_{D6} = I_{D7} = 90 \mu\text{A}$$

$$I_D = A(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} \mu C_{ox} (W/L)(V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{I_D}{A}}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)}; \quad r_o = \frac{V_A}{I_D}, \quad \text{Zamenom vrednosti za svaki tranzistor}$$

(Q1, Q2, Q5, Q7 i Q8 pMOS), (Q3, Q4, i Q6 nMOS)

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈
W/L	20/0.8	20/0.8	5/0.8	5/0.8	40/0.8	10/0.8	40/0.8	40/0.8
I _D (μA)	45	45	45	45	90	90	90	90
V _{GS} (V)	1.1	1.1	1.	1.	1.1	1	1.1	1.1
g _m (mA/V)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6
r _o (kΩ)	222	222	222	222	111	111	111	111

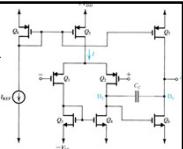

Za one koji žele
da nauče više

Sledeće nedelje:

- Oscilatori – pozitivna povratna sprega

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.yu>

> EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

slajdovi u pdf formatu

05. decembar 2017.

Pojačavači sa povratnom spregom

131

Domaći 8.3 Rešenje:

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa $\mu_n C_{ox} = 160 \mu\text{A/V}^2$, $V_m = 0.7\text{V}$, $\mu_p C_{ox} = 40 \mu\text{A/V}^2$, $V_o = -0.8\text{V}$, $V_{Ae} = -V_{Ap} = -10\text{V}$.


Dimenzije tranzistora date su u tabeli. Poznato je $I_{REF} = 90 \mu\text{A}$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5\text{V}$. Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

$$A_1 = -g_{m1}(r_{o2} \parallel r_{o4}) = -0.3 \text{mA/V} \cdot (222 \text{k}\Omega \parallel 222 \text{k}\Omega) = -33,33 \text{V/V}$$

$$A_2 = -g_{m6}(r_{o6} \parallel r_{o7}) = -0.6 \text{mA/V} \cdot (111 \text{k}\Omega \parallel 111 \text{k}\Omega) = -33,33 \text{V/V}$$

$$A = A_1 \cdot A_2 = 1110,89 \text{V/V}$$

$$a = 20 \log(A) = 60,91 \text{ dB}$$

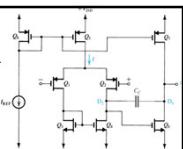

05. decembar 2017.

Višestepeni pojačavači

E7.1 130