

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe.	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2018.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2019.)	50%	20%



120% 60%

**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**


**Savet: Izadite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

15. novembar 2018.

1 1

Generalno, rad svih tipova pojačavača sagledavamo sa stanovišta:

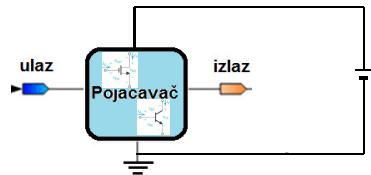- 1) stvaranja uslova da radi – DC polarizacija;
- 2) pojačavanja malih signala – AC režim rada




15. novembar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3 3

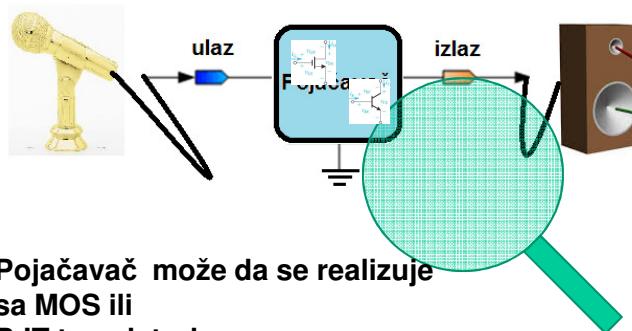Najzad da vidimo od čega se sastoji,
kako radi, kako se pravi pojačavač?



Pojačavač može da se realizuje
sa MOS ili
BJT tranzistorima


15. novembar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

2 2

DC

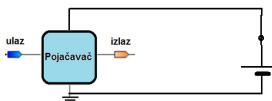
Treba obezbediti jednosmerno napajanje tako da mirna radna tačka bude na poziciji u kojoj se dobija željeno pojačanje uz minimalna izobličenja.



Mirnu radnu tačku određuju:

- vrednosti otpornosti i DC generatora u kolu
t.j. radna prava na primer $V_{DS} = V_{DD} - R_D i_D$ i
- I-V karakteristike aktivnih elemenata u kolu
na primer

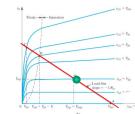Mirna radna tačka nalazi se na preseku
Radne prave i
I-V karakteristike aktivnog elementa



15. novembar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4 4

Jednostepeni MOSFET pojačavači

DC

Da bi se odredio položaj mirne radne tačke (V_{CE} , I_C , V_{BE} , I_B) (V_{DS} , V_{GS} , I_D), neophodna je DC analiza.

Poluprovodničke komponente zameniti modelima za velike signale

15. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 5

DC

Za pojačavače realizovane na bazi MOST

MOST: mora da radi u oblasti zasićenja:
 $v_{GS} > V_t$; $v_{DS} > v_{GS} - V_t$

15. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 6 6

DC

Za pojačavače realizovane na bazi BJT

BJT: mora da radi u aktivnoj oblasti:
 B-E spoj direktno; B-C spoj inverzno

	NPN	PNP
BE direktno	$V_B > V_E$	$V_B < V_E$
BC inverzno	$V_B < V_C$	$V_B > V_C$
Značenje	$V_C > V_B > V_E$	$V_C < V_B < V_E$

15. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 7 7

DC analiza (model za velike signale)
 kada se utvrde DC struje i naponi, mogu da se izračunaju dinamički parametri (g_m , r_π , R_o , h_{IB} , h_{2B} , ...) aktivnih elemenata (modeli za male signale) neophodni za AC analizu

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad \beta = r_\pi \cdot g_m = \frac{I_C}{I_B}$$


15. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 8 8

Jednostepeni MOSFET pojačavači

AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente.:

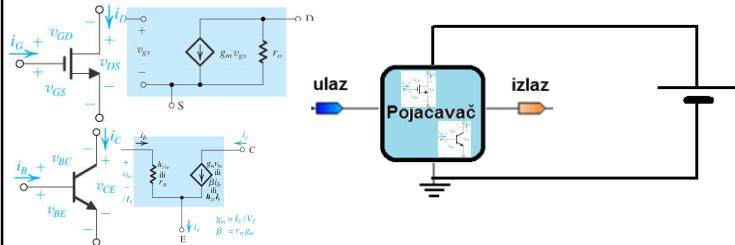- a) Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima



15. novembar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


9

9

AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente.:

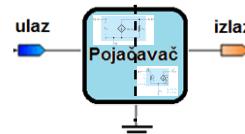- a) Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
b) DC izvori napona → kratak spoj
c) DC izvori struje → prekid



15. novembar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


10

10

AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente.:

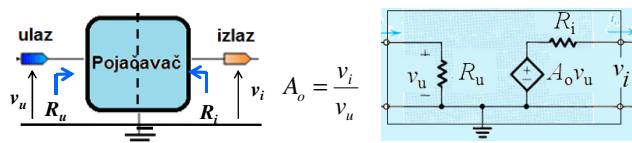- a) Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
b) DC izvori napona → kratak spoj
c) DC izvori struje → prekid
d) Naći pojačanje A_o , R_u i R_i neopterećenog pojačavača



15. novembar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


11

11

AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente.:

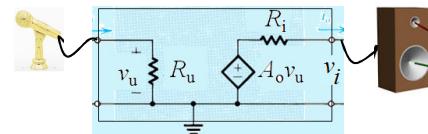- a) Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
b) DC izvori napona → kratak spoj
c) DC izvori struje → prekid
d) Naći pojačanje A_o , R_u i R_i neopterećenog pojačavača
e) Zameniti model pojačavača u kolu i priključiti AC pobudu i potrošač



15. novembar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

12

12

Osnovni pojačavački stepeni sa MOSFET

13

Osnovne osobine MOS tranzistora

Sadržaj:

1. Polarizacija MOS tranzistora
2. Pojačavač sa zajedničkim sorsom
3. Pojačavač sa zajedničkim gejtom
4. Pojačavač sa zajedničkim drejnom
5. Kaskodni pojačavači
6. Pojačavač sa CMOS parom

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

14

Osnovne osobine MOS tranzistora

MOSFET – transkonduktansni pojačavač:

- Tranzistor radi u oblasti zasićenja:

$$\bullet \quad v_{GS} > V_t; \quad v_{DS} > v_{GS} - V_t$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_A}\right)$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda v_{DS}) \approx A \cdot (v_{GS} - V_t)^2$$

$$i_G = 0$$

- Napon v_{GS} kontroliše $i_D = g_m v_{GS}$
- i_D ne zavisi od R_D !!! Samo od v_{GS}
- $i_G = 0, R_u \rightarrow \infty$
- Laka realizacija u IC

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

15

Sadržaj

1. Pojačavač sa zajedničkim sorsom
2. Pojačavač sa zajedničkom gejtom
3. Pojačavač sa zajedničkim drejnom

Važi za SVE konfiguracije:

Princip rada - Tranzistor u **ZASIĆENJU**

DC polarizacija – obezbeđuje rad u **ZASIĆENJU**

Odnosi snaga – troši energiju i u odsustvu signala

Analiza za male signale (ravna amplitudska, na SF.

Pojačanje?

Ulazna otpornost?

Izlazna otpornost?

Ponašanje na niskim frekvencijama, NF

Ponašanje na visokim frekvencijama, VF

15. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

16

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Sadržaj

Vazi za SVE konfiguracije:

Postupak AC analize (za male signale.):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente).

a) Zamenimo sve sve poluprovodničke komponente dinamičkim modelima

15. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 17

Sadržaj

Vazi za SVE konfiguracije:

Postupak AC analize (za male signale.):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente).

b) Kratkospojimo DC izvore konstantnog napona

c) Uklonimo DC izvore konstantne struje

15. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 18

Sadržaj

Vazi za SVE konfiguracije:

Postupak AC analize (za male signale.):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente).

d) Svi elementi neophodni za DC polarizaciju tranzistora ulaze u kolo pojačavača

B) Odredimo iz ekvivalentne šeme pojačavača

Naponsko pojačanje
Ulagnu otpornost
Izlagnu otpornost

17. novembar 2015. Jednostepeni pojačavači sa BJT 19

Sadržaj

Vazi za SVE konfiguracije:

Postupak AC analize (za male signale.):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente).

B) Odredimo iz ekvivalentne šeme pojačavača

Naponsko pojačanje
Ulagnu otpornost
Izlagnu otpornost?

C) Pojačavač u kolu zamenimo modelom

15. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 20

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Analiza za male signale

Odredimo ukupno pojačanje

$$A_u = \frac{v_i}{v_{gen}} = \frac{v_i}{v_u} \frac{v_u}{v_{gen}}$$

$$v_i = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 v_u \Rightarrow \frac{v_i}{v_u} = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0$$

$$v_u = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} v_{gen} \Rightarrow \frac{v_u}{v_{gen}} = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}}$$

$$A_u = \frac{v_i}{v_{gen}} = \left(\frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 \right) \left(\frac{R_u}{R_u + R_{gen}} \right)$$

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 21

Jednostepeni pojačavači sa MOST

1. Pojačavač sa zajedničkim sorsom
2. Pojačavač sa zajedničkim gejtom
3. Pojačavač sa zajedničkim drejnom


15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 22

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

1. Pojačavač sa zajedničkim sorsom

- a. Princip rada
- b. DC polarizacija
- c. Odnosi snaga
- d. Stabilnost
- e. Analiza za male signale
 - i. Pojačanje?
 - ii. Uzlazna otpornost beskonačna
 - iii. Izlazna otpornost?
- f. Analiza u frekvencijskom domenu

23

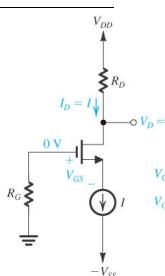





Pojačavač sa zajedničkim sorsom

a. Princip rada:



- Tranzistor radi u konfiguraciji ZS
- Uzal => v_{GS} pobuda u kolu gejta
- Izlaz => i_D , v_{DS} potrošač u kolu drejna
- $i_D = i_S$
- Tranzistor radi u oblasti zasićenja
- Pojačava male signale (u okolini radne tačke.)
- Obrće fazu
- Pojačavač napona

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 24





Jednostepeni MOSFET pojačavači

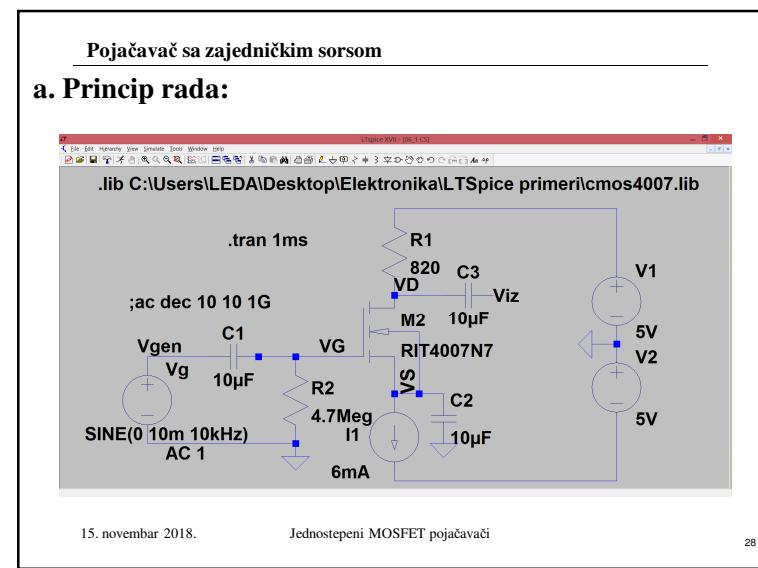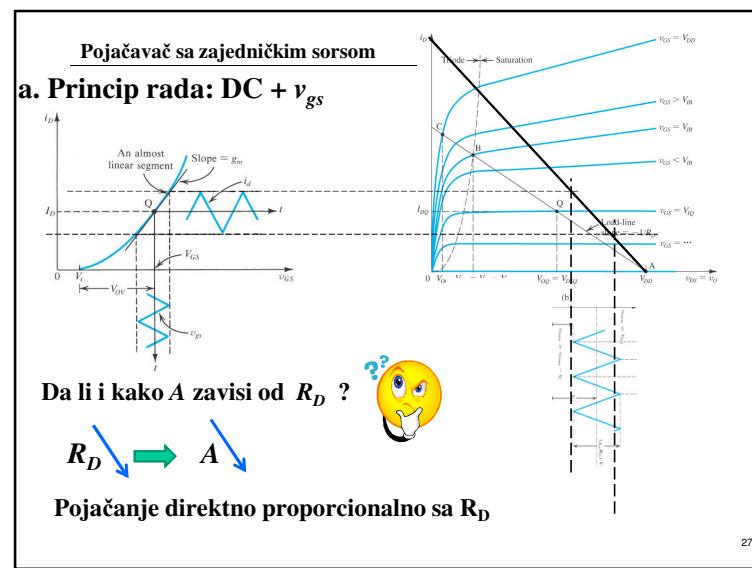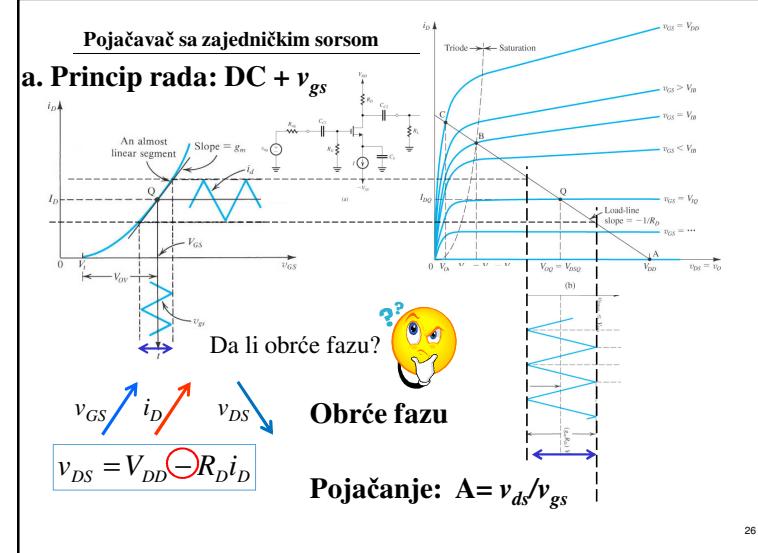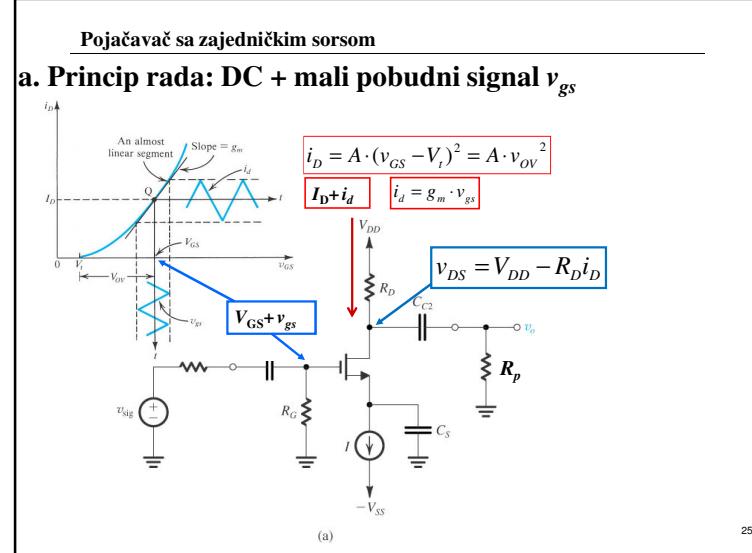

Jednostepeni MOSFET pojačavači

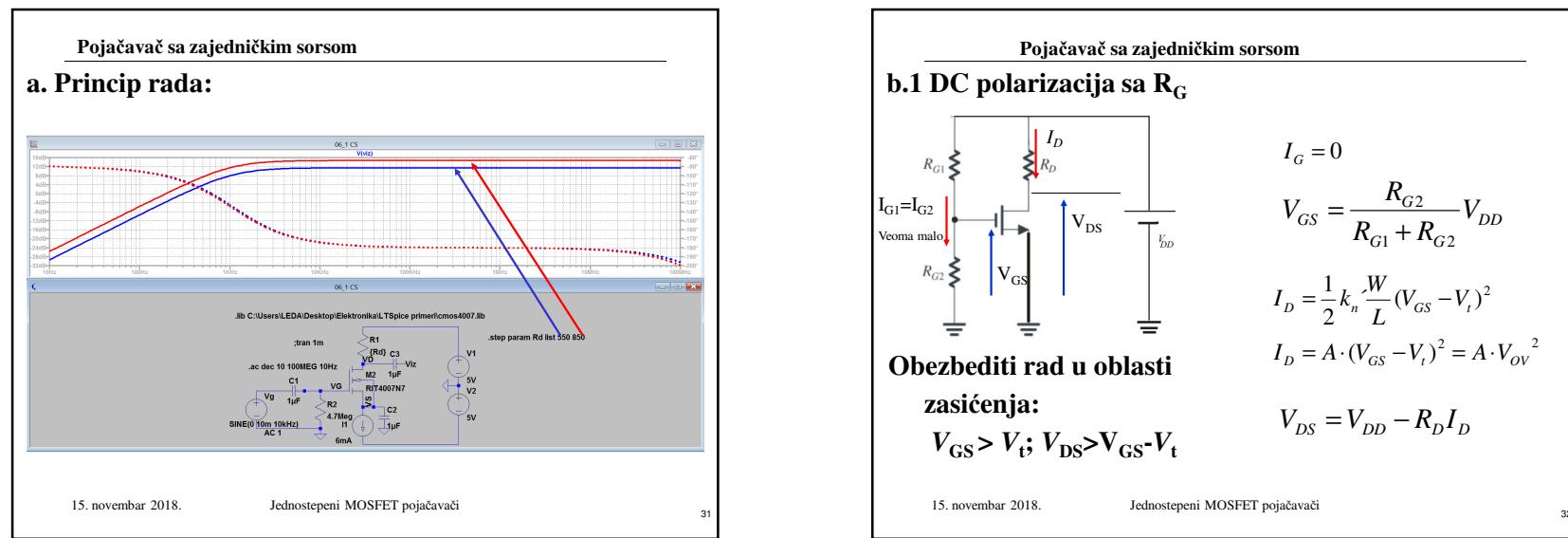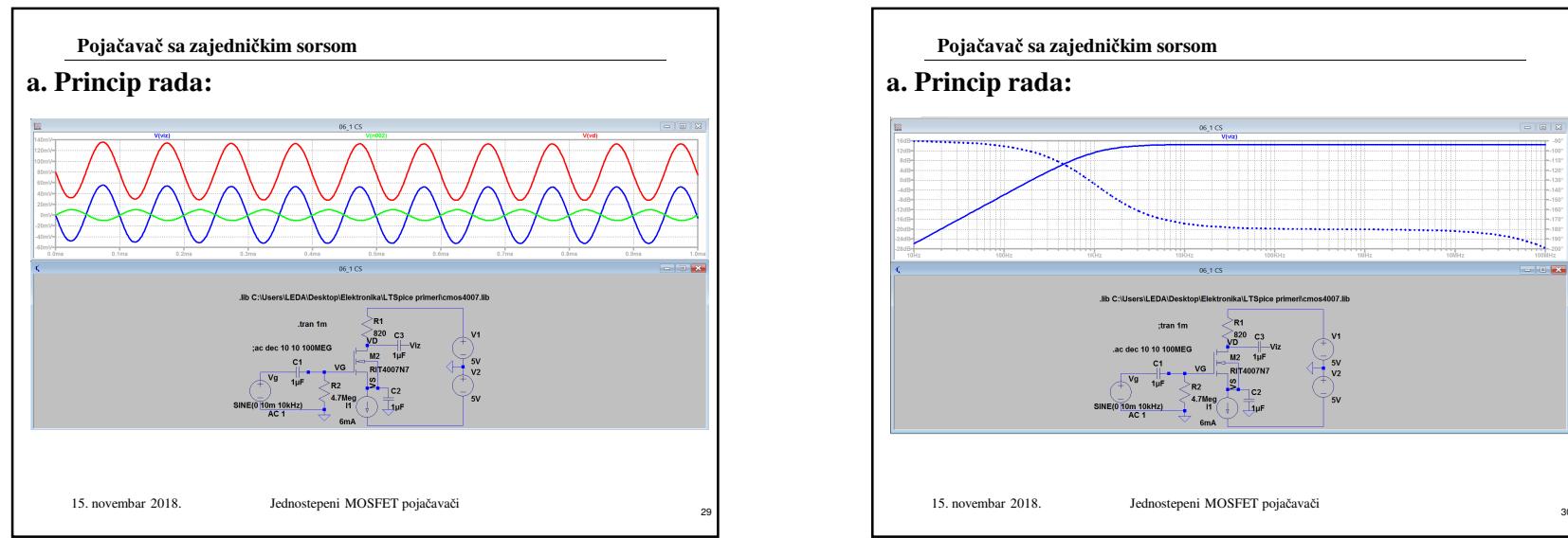


Jednostepeni MOSFET pojačavači

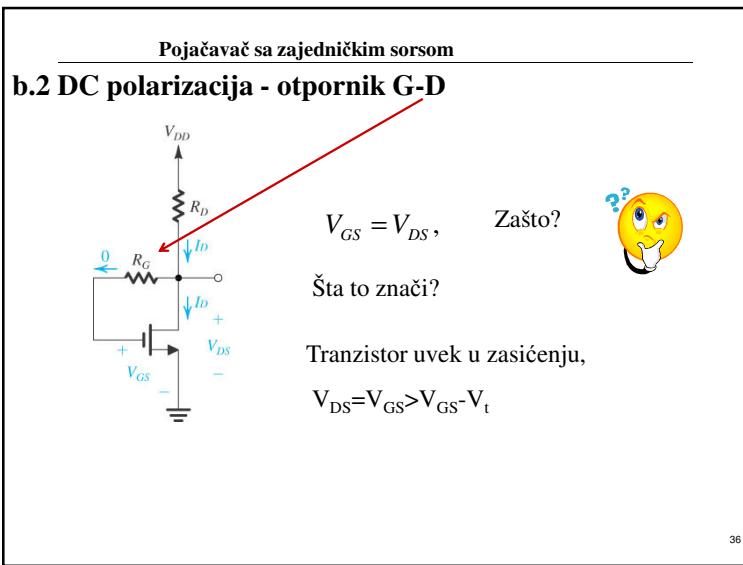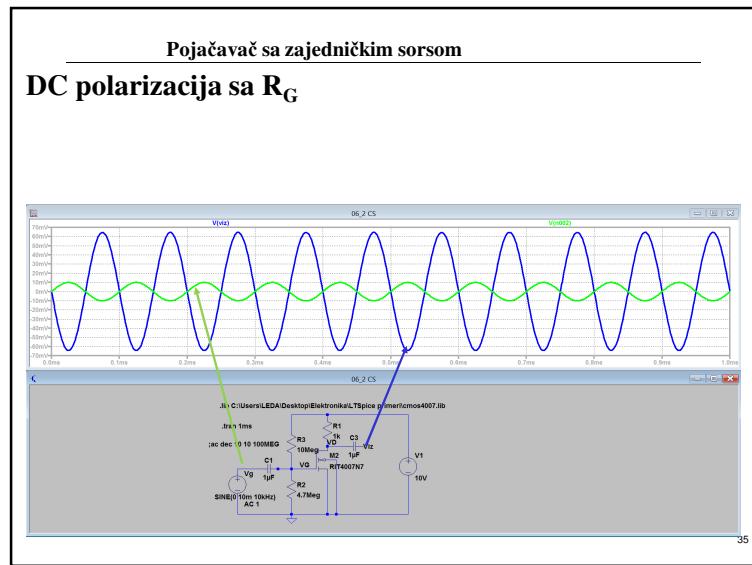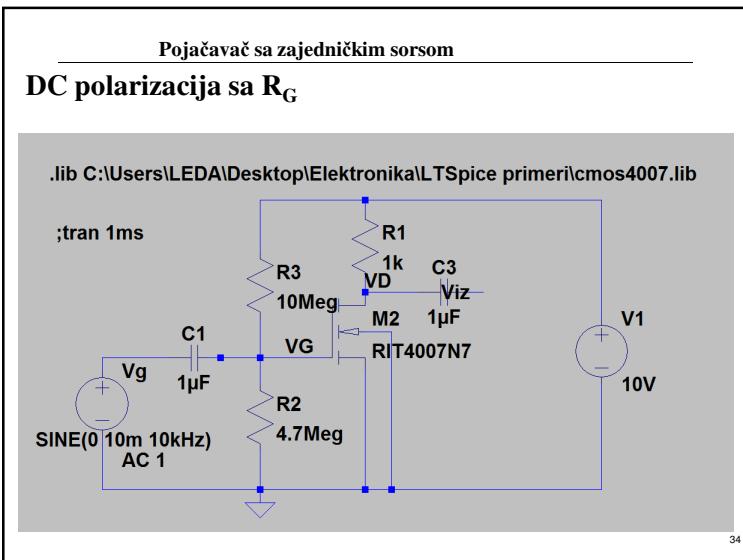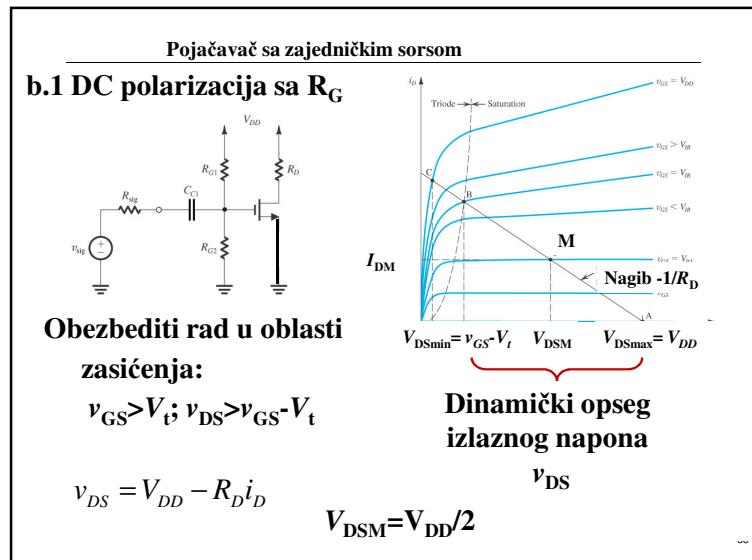

Jednostepeni MOSFET pojačavači

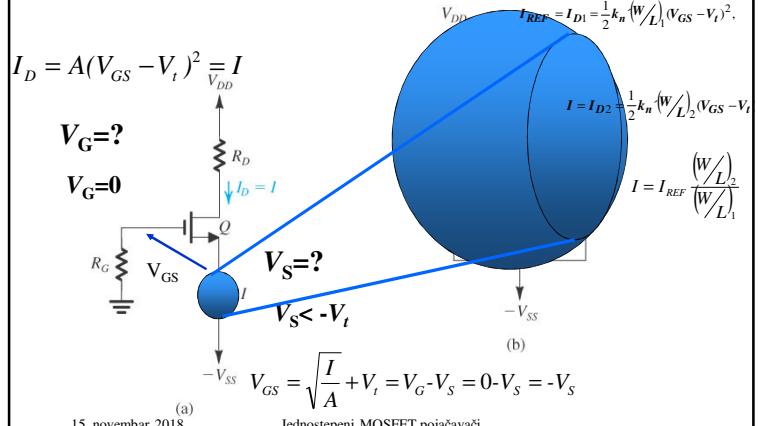Pojačavač sa zajedničkim sorsom b.3 DC polarizacija - izvor konstantne struje



Pojačavač sa zajedničkim emitorom

c. Odnosi snaga

Najjednostavniji slučaj $R_p = R_D$

Trenutna snaga na R_D

$$p_{R_D} = R_D i_D^2 = R_D (I_{DM} + i_d)^2$$

$$p_{R_D} = R_D I_{DM}^2 + R_D i_d^2 + 2 R_D i_d I_{DM}$$

Srednja snaga na R_D

$$P_{R_D} = R_D I_{DM}^2 + R_D I_{Deff}^2$$

Prvi član odgovara struji u mirnoj radnoj tački (DC), a drugi potiče od efektivne vrednosti struje kroz R_D .

$$P_{RD\ min} = P_{RD\ min} \Big|_{za\ i_d=0} = R_D I_{DM}^2$$

15. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

38

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

c. Odnosi snaga

Najjednostavniji slučaj

Trenutna snaga na tranzistoru

$$p_T = v_{DS} i_D + v_{GS} i_G = v_{DS} i_D$$

$$p_T = (V_{DD} - R_D i_D) i_D = V_{DD} i_D - R_D i_D^2$$

Srednja snaga na tranzistoru

$$P_T = P_d = P_{DD} - P_{R_D}$$

Na tranzistoru se troši najveća snaga u odsustvu signala

$$P_{T\ max} = P_{DD} - P_{R_D\ min} = P_{DD} - R_D I_{DM}^2 = V_{DD} I_{DM} - R_D I_{DM}^2$$

$$P_{T\ max} = (V_{DD} - R_D I_{DM}) I_{DM} = V_{DSM} I_{DM}$$

15. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

39

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

c. Odnosi snaga

Najjednostavniji slučaj

Stepen iskorijenja u odsustvu signala

$$\eta = \frac{P_{R_D}}{P_{DD}} = \frac{P_{DD} - P_d}{P_{DD}}$$

$$\eta = \frac{V_{DD} I_{DM} - V_{DM} I_{DM}}{V_{DD} I_{DM}}$$

$$\eta = \frac{V_{DD} - V_{DM}}{V_{CC}} = 1 - \frac{V_{DM}}{V_{DD}}$$

za $V_{DM} = V_{DD}/2$





$$\eta = 50\%$$

15. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

40


Jednostepeni MOSFET pojačavači

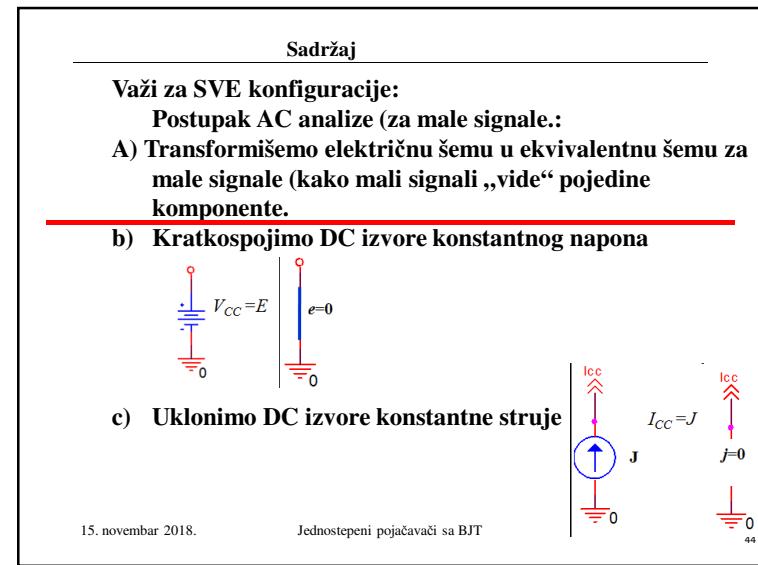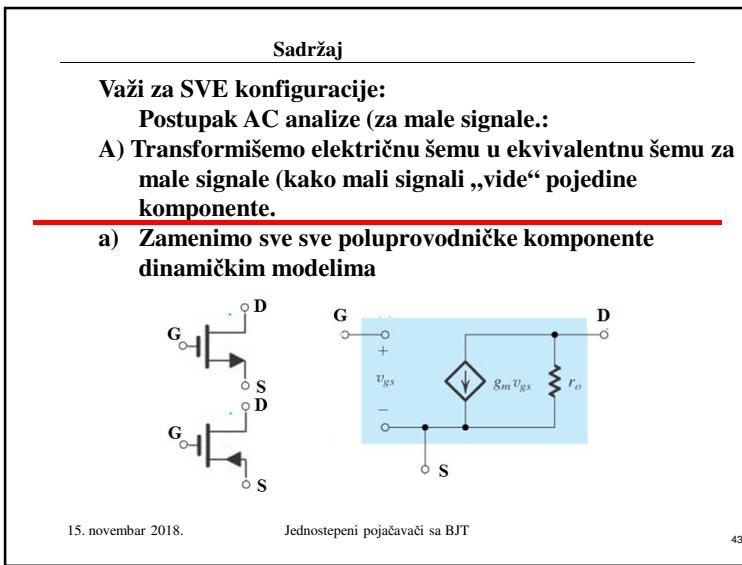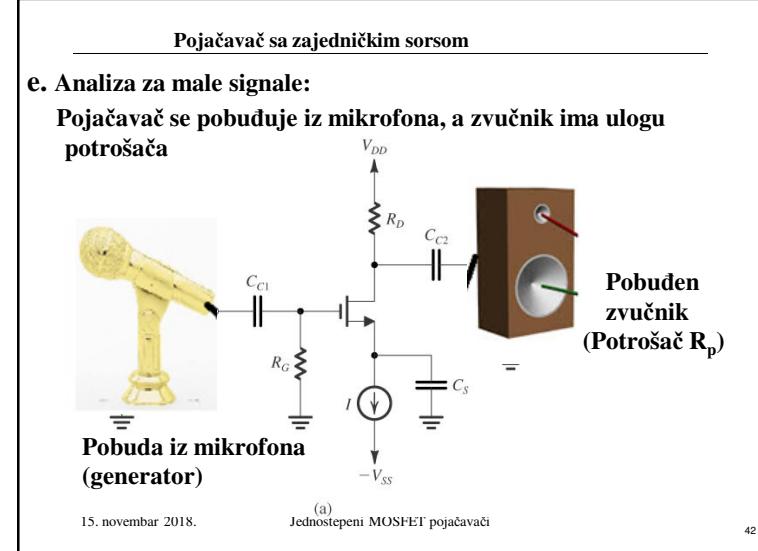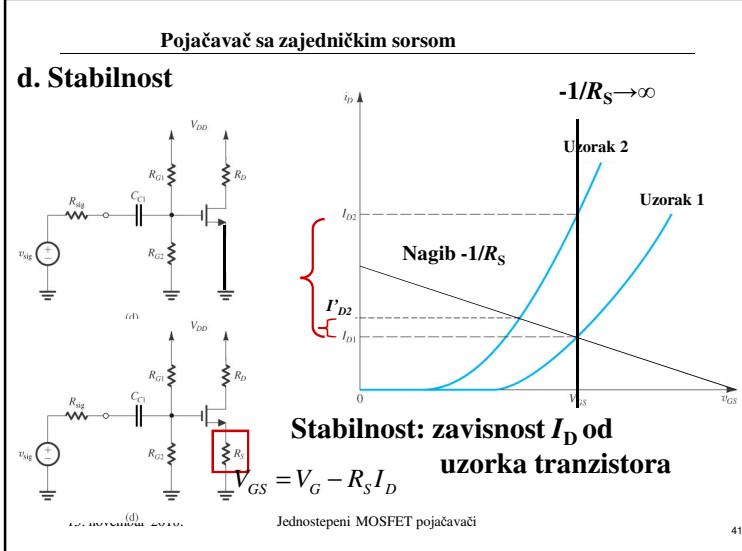

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

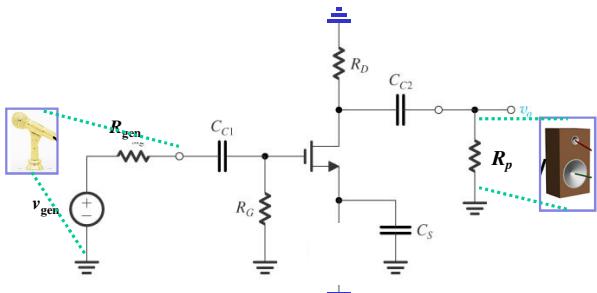e. Analiza za male signale: zamena dinamičkim modelima
 V_{DD} i V_{EE} - kratak spoj; I – beskonačna otpornost=prekid




15. novembar 2018.

(a)
Jednostepeni MOSFET pojačavači

45

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

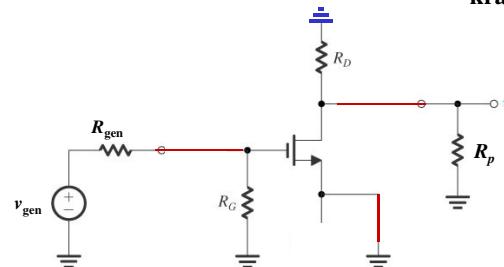e. Analiza za male signale:
 C_S i $C_{S1,2}$ biraju se tako da
 Z_{CS} na SF bude vrlo malo –
kratak spoj




15. novembar 2018.

(a)
Jednostepeni MOSFET pojačavači

46

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

e. Analiza za male signale

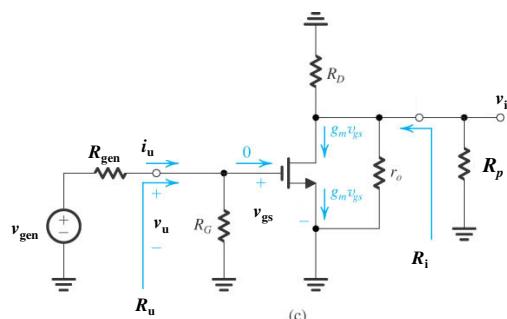


15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

47

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

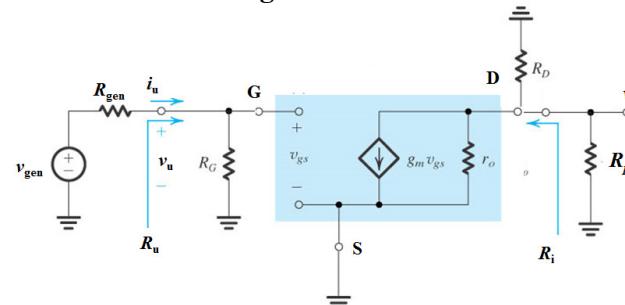e. Analiza za male signale
Ekvivalentna šema – tranzistor zamenjen
modelom za male signale



15. novembar 2018.


Jednostepeni MOSFET pojačavači

48

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

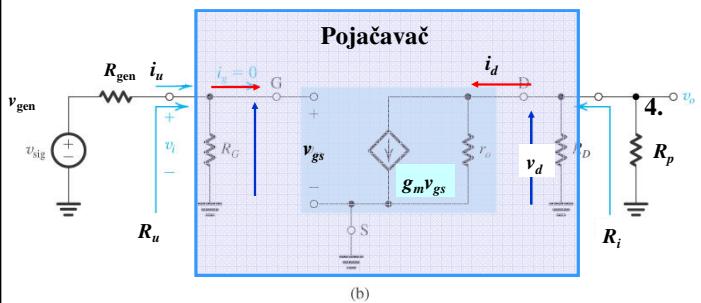e. Analiza za male signale:
Svi elementi neophodni za DC polarizaciju
tranzistora ulaze u kolo pojačavača



15. novembar 2018.


Jednostepeni MOSFET pojačavači

49

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

e. Analiza za male signale:

Spoljašnji elementi

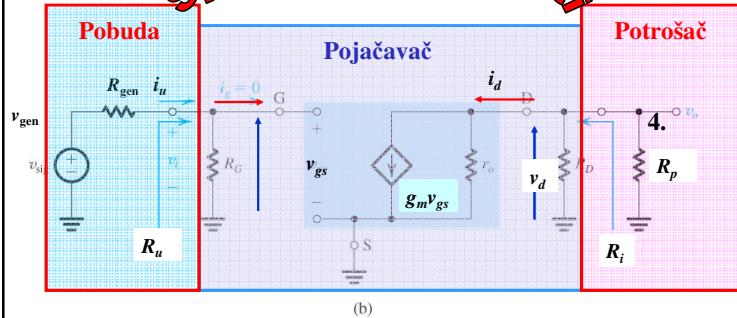

15. novembar 2018.


Jednostepeni MOSFET pojačavači

50

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

e. Analiza za male signale

$$R_u = R_G \quad A_o = ?$$

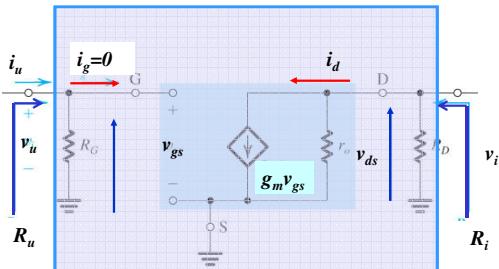

$$v_i = v_{ds} = -g_m v_{gs} (r_o \| R_D) \approx -g_m v_{gs} R_D$$

Obrće fazu

15. novembar 2018.


Jednostepeni MOSFET pojačavači

51

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

e. Analiza za male signale

$$R_u = R_G \quad A_o = ?$$

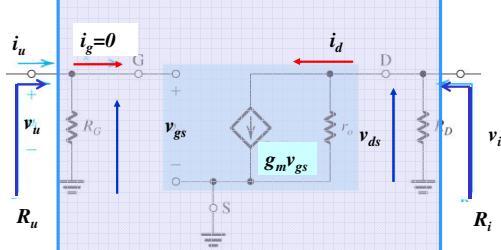





$$A_0 = \frac{v_i}{v_u} \Big|_{R_p \rightarrow \infty} = -g_m (r_o \| R_D)$$

$$A_0 \approx -g_m R_D \quad \text{za } r_o > R_D$$





Pojačanje direktno proporcionalno sa R_D

52

Jednostepeni MOSFET pojačavači

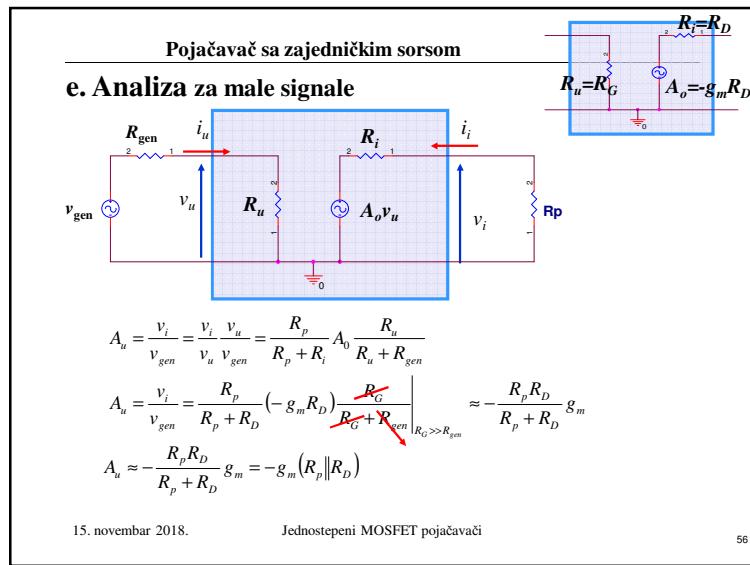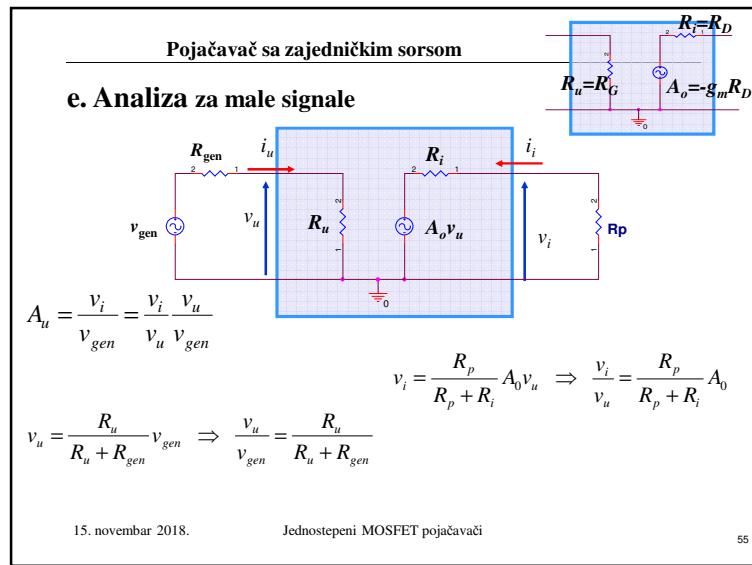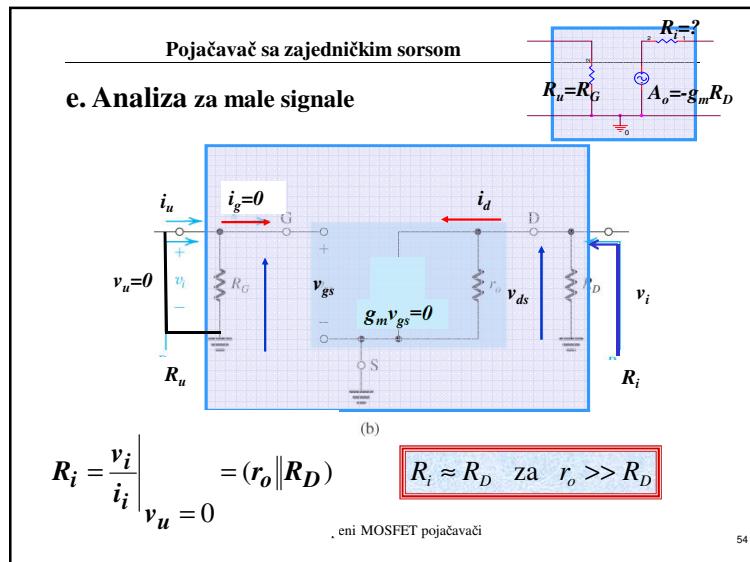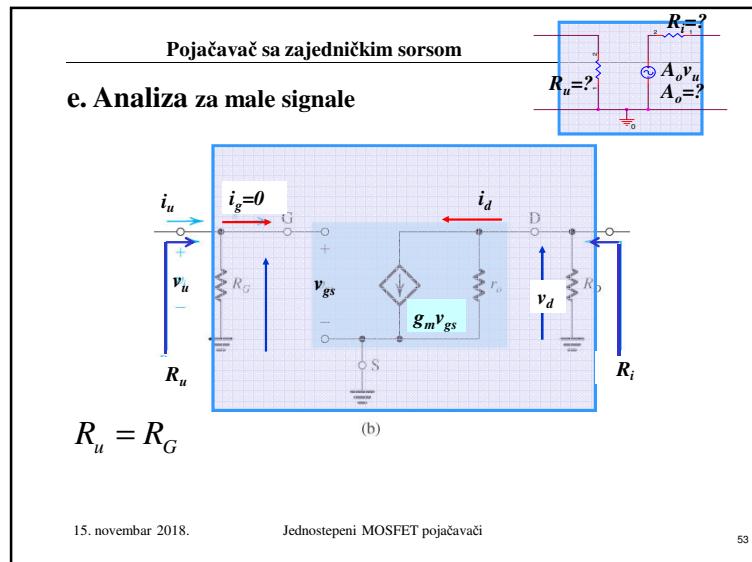


Jednostepeni MOSFET pojačavači

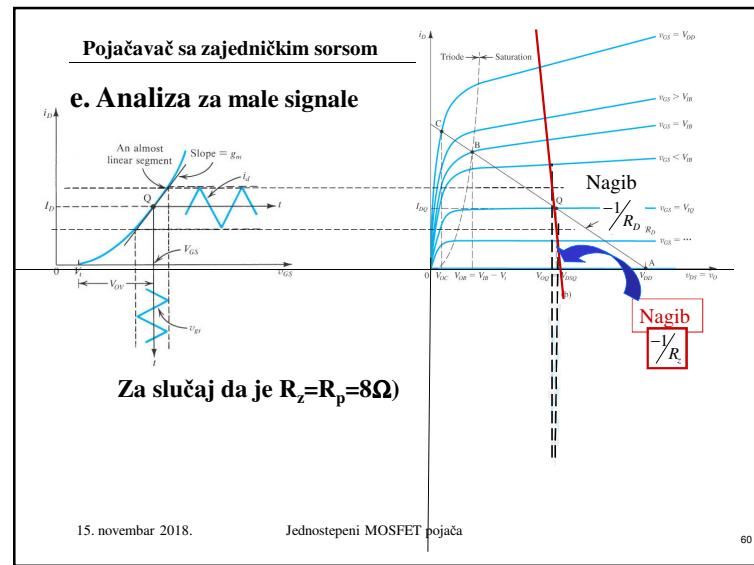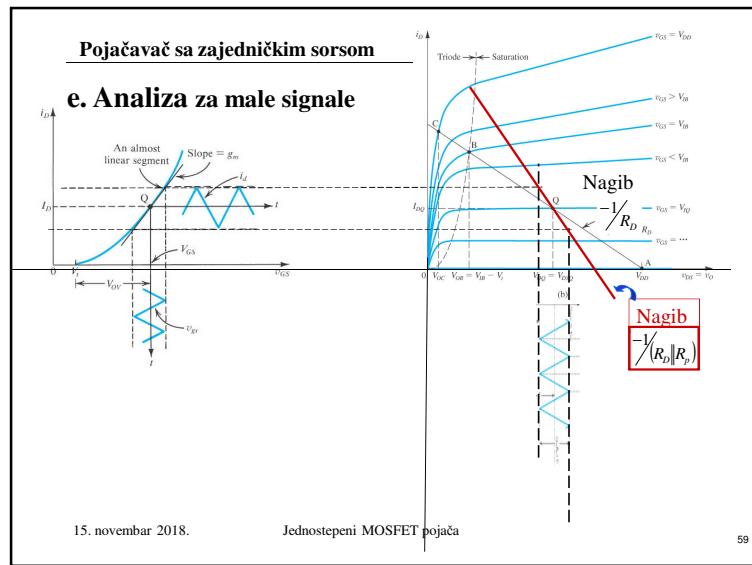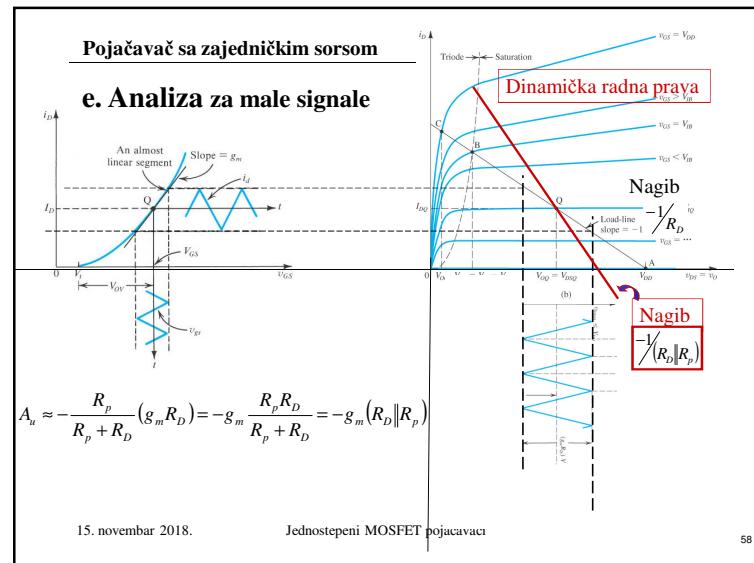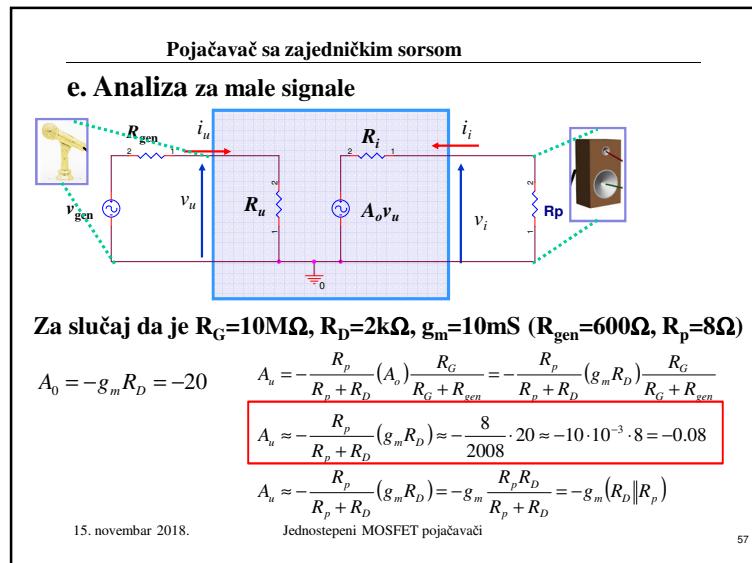

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom


Uticaj otpornosti potrošača

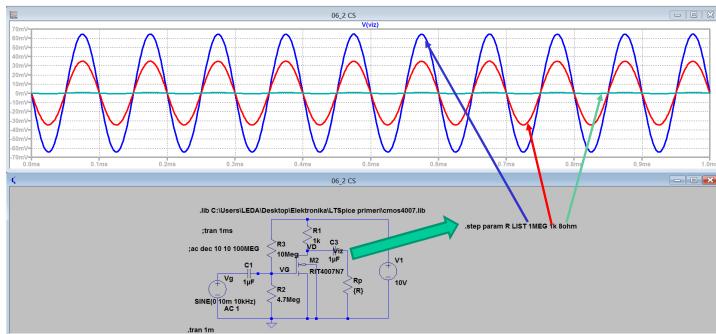

61

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Uticaj otpornosti potrošača

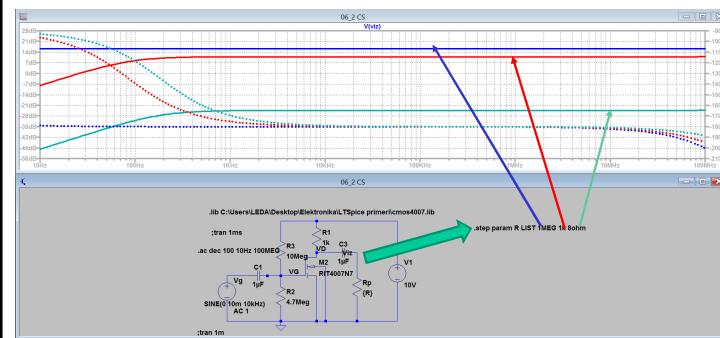

62

Pojačavač sa zajedničkim sorsom


e. Analiza za male signale

Pojačanje će biti veće ukoliko je R_D veće.

Idejno bi bilo $R_D \rightarrow \infty$
(samo R_p određuje pojačanje..).

Međutim, tada je u kolu prekid
i neće teći DC struja.

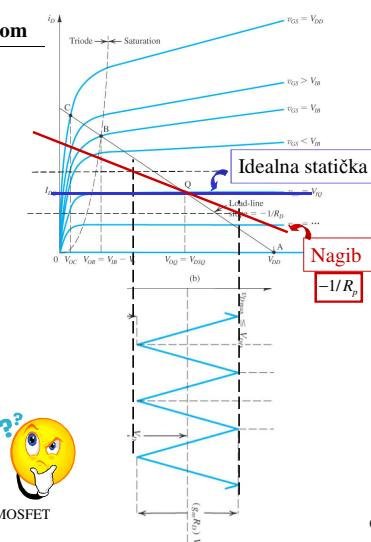Koji je to element koji propušta DC a ima beskonačnu dinamičku otpornost?



15. novembar 2018.


Jednostepeni MOSFET

63

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

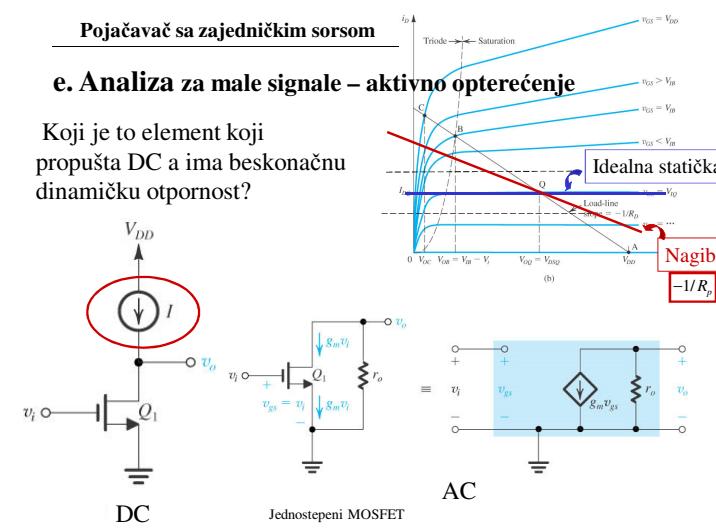e. Analiza za male signale – aktivno opterećenje

Koji je to element koji propušta DC a ima beskonačnu dinamičku otpornost?



64

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Informativno

e. Analiza za male signale – aktivno opterećenje

Ovo se lako implementira u CMOS tehnologiji preko pMOS tranzistora Q_2 koji predstavlja dinamičko opterećenje tranzistoru Q_1 , koji radi u konfiguraciji ZS

Male promene struje $i_D \Rightarrow$ velike promene napona v_{DS}

Znači i male promene napona $v_{GS} \Rightarrow$ velike promene napona v_{DS}

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 65

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Informativno

e. Analiza za male signale – aktivno opterećenje

pMOS kao aktivno opterećenje

Male promene struje $i_D \Rightarrow$ velike promene napona v_{DS}

Znači i male promene napona $v_{GS} \Rightarrow$ velike promene napona v_{DS}

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 66

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

f. Analiza u frekvencijskom domenu

Prethodna analiza:

- Reaktanse svih kondenzatora zanemarene

Rezultat:

- Pojačanje ne zavisi od frekvencije - Ravna amplitudska karakteristika
- Prihvatljivo samo za frekvencije u propusnom opsegu

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 67

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

f. Analiza u frekvencijskom domenu

Realno kolo:

Reaktanse kondenzatora konačne

- Na NF C_S i C_C predstavljaju konačne impedanse
 - C_C blokiraju (oslabe) NF signal
 - C_S ponaša se kao impedansa u sorsu – smanjuje pojačanje
- Na VF C_{gd} i C_{gs} dolaze do izražaja
 - C_{gd} kratkospaja G i D tranzistora
 - C_{gs} kratkospaja G za S (masu)

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 68

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

f. Analiza u frekvencijskom domenu

Na VF: C_{gd} i C_{gs} dolaze do izražaja

- C_{gd} kratkospaja G i D
- C_{gs} kratkospaja G za S (masu)

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 69

Informativno

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

f. Analiza u frekvencijskom domenu

VF – Gornja granična frekvencija

$$\frac{V_i}{V_g} = \frac{A}{1 + s/\omega_o}$$

$$\omega_o = \omega_v = \frac{1}{C_u R'_{gen}}$$

$$(d) f_v = \frac{1}{2\pi \cdot C_u R'_{gen}}$$

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 70

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Domaći 6.1:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $V_{DD}=15V$.

a) Odrediti vrednosti ostalih elemenata kola pod uslovom da je $I_D=0.5mA$ i da su padovi napona na R_D i R_S isti i iznose $V_{DD}/3$. ($R_D=R_S=10k$, $R_{G1}=8M$, $R_{G2}=7M$)

b) Izračunati za koliko će se promeniti I_D ukoliko se tranzistor zameni drugim kod koga je $V_t=1.5V$. ($I_D=0.45mA$, $\Delta I_D=-0.05mA$, $\Delta I_D/I_D=-10\%$)

c) Ponoviti postupak pod a i b) u slučaju da se zadrži ista vrednost za I_D i R_D a da je $R_S=0$. ($R_{G1}=13M$, $R_{G2}=2M$, $\Delta I_D=-0.375mA$, $\Delta I_D/I_D=-75\%$)

d) Izračunati naponsko pojačanje ulaznu i izlaznu otpornost u slučaju a i c). ($A_u=-10/11$, $R_{uu}=3.73M$, $R_k=10k$, $A_c=10$, $R_{uc}=1.73M$, $R_{ck}=10k$)





Pojačavač sa zajedničkim gejtom





2. Pojačavač sa zajedničkim gejtom

- Princip rada
- DC polarizacija (kao za ZS)
Odnosi snaga
Stabilnost
- Analiza za male signale
 - Pojačanje
 - Ulazna otpornost
 - Izlazna otpornost
- Analiza u frekvencijskom domenu (info)

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 72

Jednostepeni MOSFET pojačavači

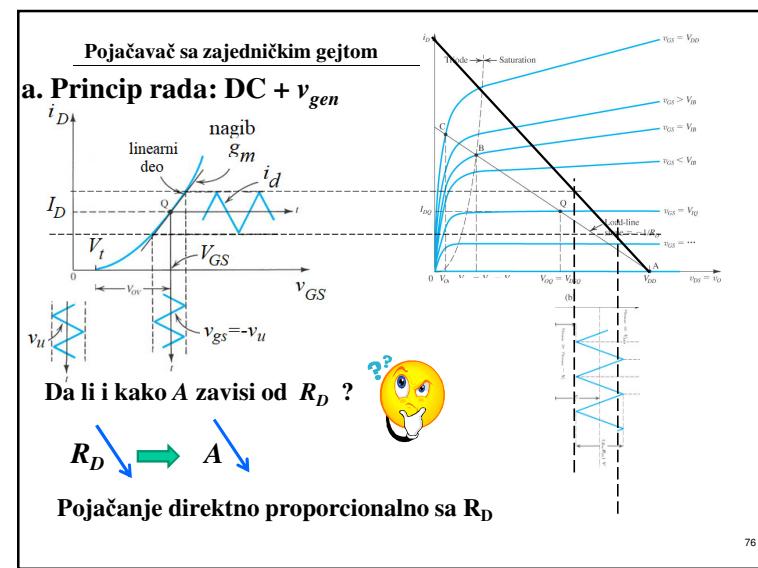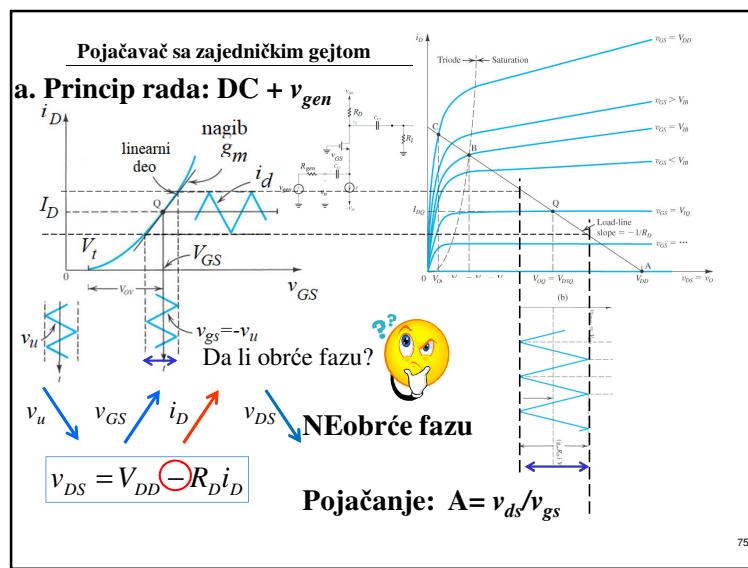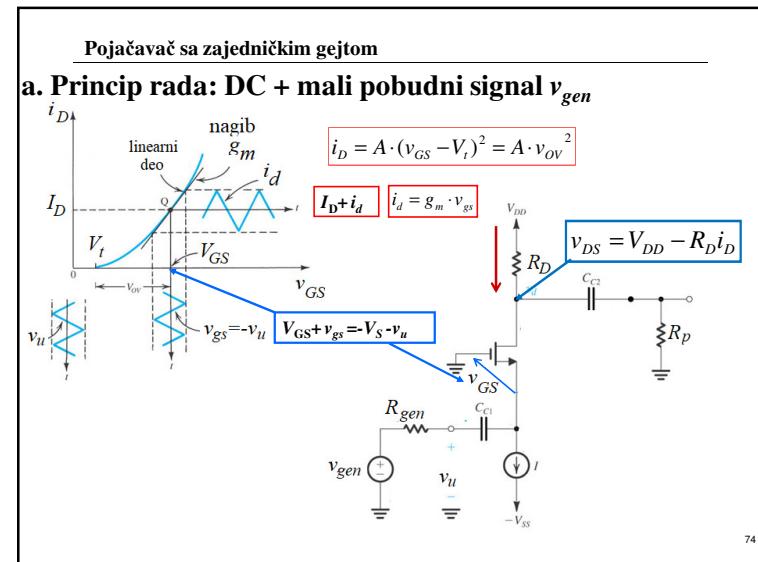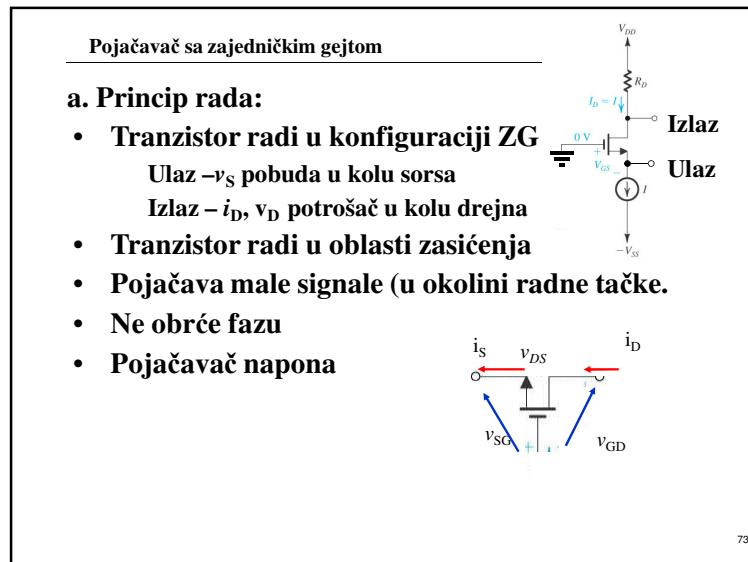

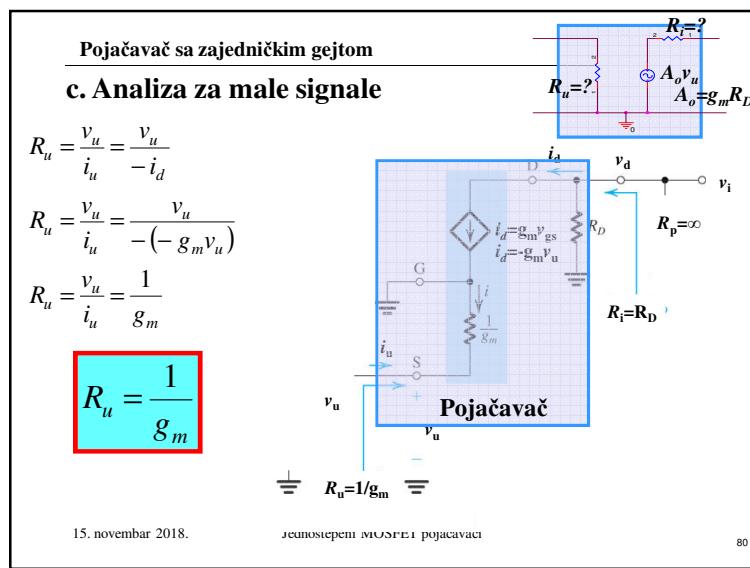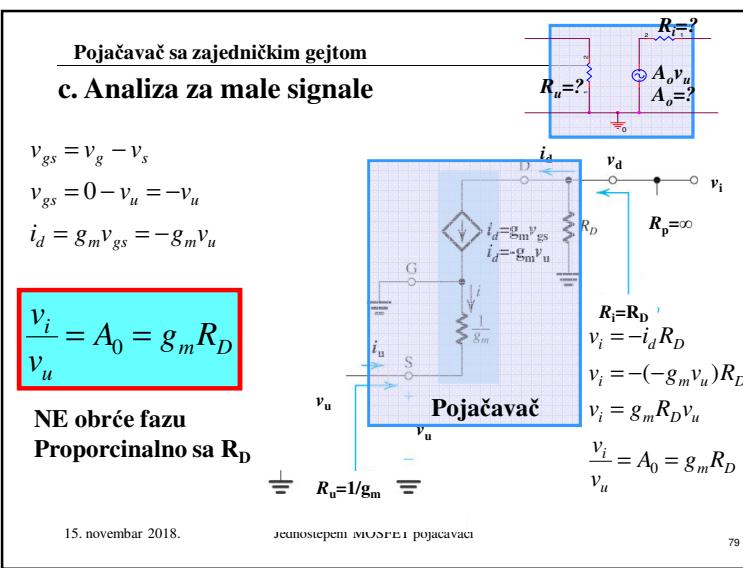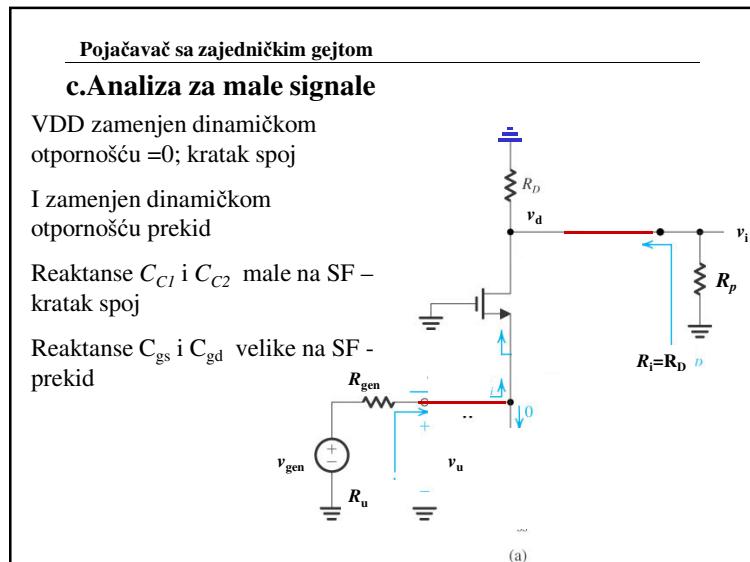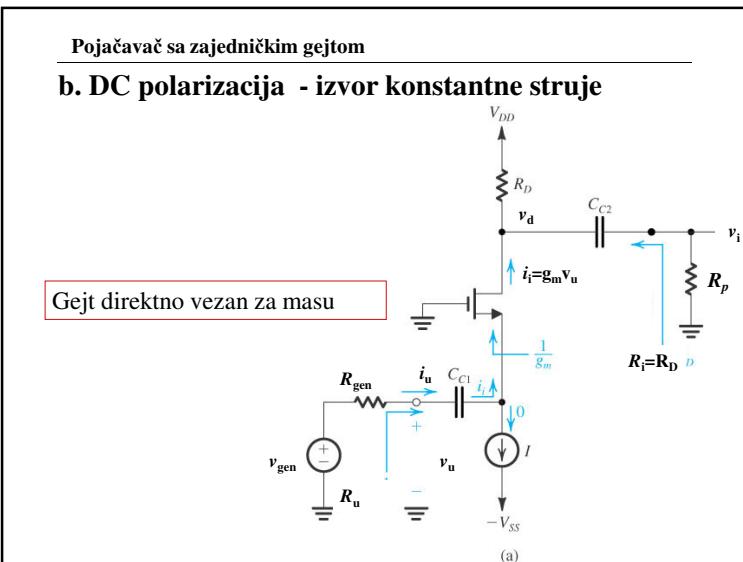

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

c. Analiza za male signale

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} \Big|_{v_u=0} = \frac{-i_d R_D}{-i_d} = R_D$$

$$R_i = R_D$$

$$R_i = R_D$$

$$\boxed{R_i = R_D}$$

$$\underline{\underline{R_u = 1/g_m}} \underline{\underline{}}$$

15. novembar 2018. jednostepeni MOSFET pojačavači 81

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

c. Analiza za male signale

$$R_i = I/g_m$$

$$A_o = g_m R_D$$

$$R_i = R_D$$

$$R_i = R_D$$

$$\boxed{R_i = R_D}$$

$$\underline{\underline{R_u = 1/g_m}} \underline{\underline{}}$$

15. novembar 2018. jednostepeni MOSFET pojačavači 82

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

e. Analiza za male signale

$$R_i = R_D$$

$$A_o = g_m R_D = 20$$

$$R_u = 1/g_m = \frac{1}{10 \cdot 10^{-3}} = 100 \Omega$$

$$A_u = \frac{R_p A_0}{R_p + R_i} \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} = \frac{R_p R_D}{R_p + R_D} g_m \frac{1/g_m}{1/g_m + R_{gen}}$$

$$A_u = \frac{8 \cdot 2000}{2008} 10 \cdot 10^{-3} \frac{100}{700} \approx 0.01$$

$$\boxed{A_u = \frac{8 \cdot 2000}{2008} 10 \cdot 10^{-3} \frac{100}{700} \approx 0.01}$$

Za slučaj da je $R_D=2k\Omega$, $g_m=10mS$ ($R_{gen}=600\Omega$, $R_p=8\Omega$)

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 83

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

c. Analiza za male signale

$$A_o = \frac{v_o}{v_u} \Big|_{R_p \rightarrow \infty} = g_m R_D$$

$$A_u = g_m \left(R_D \parallel R_p \right) \frac{1}{1 + g_m R_{gen}}$$

$$R_i = R_D$$

$$R_i = R_D$$

$$\boxed{R_i = R_D}$$

$$\underline{\underline{R_u = 1/g_m}} \underline{\underline{}}$$

Veoma mala ulazna otpornost degradira ukupno naponsko pojačanje kod ZG

84

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

c. Analiza za male signale

Poređenje	ZS	ZG
R_u	R_G	$\gg 1/g_m$
A_o	$-g_m R_D$	$= g_m R_D$
R_i	R_D	$= R_D$
A_u	$-g_m(R_D \ R_p) \frac{R_G}{R_G + R_{gen}}$	$\gg g_m(R_D \ R_p) \frac{1}{1 + g_m R_{gen}}$

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

85

Pojačavač sa zajedničkim gejtom


c. Analiza za male signale

Veoma mala ulazna otpornost degradira ukupno naponsko pojačanje ali predstavlja odlično prilagodenje za pojačavač struje

$$i_u = \frac{R_{gen}}{R_{gen} + R_u} i_{gen}$$

$$i_u = \frac{R_{gen}}{R_{gen} + 1/g_m} i_{gen}$$

$$i_u \cong i_{gen}$$

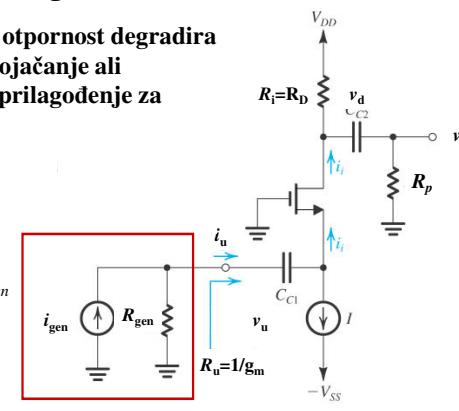

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

86

Pojačavač sa zajedničkim gejtom


Informativno

d) Frekvencijska analiza

VF

Milerov efekat nije dominantan jer su C_{gd} i C_{gs} uzemljeni jednim krajem.

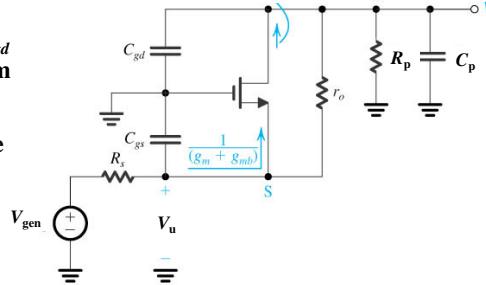C_{ds} ne dominira jer je naponsko pojačanje malo



f_v mnogo veća nego kod ZS


15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači





87

Pojačavač sa zajedničkim gejtom





06_3 CG

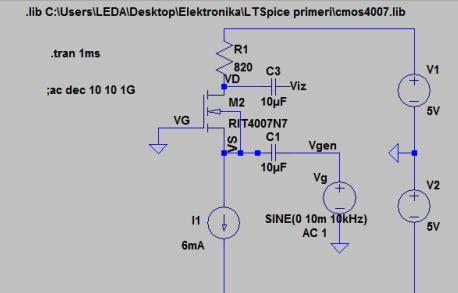





88

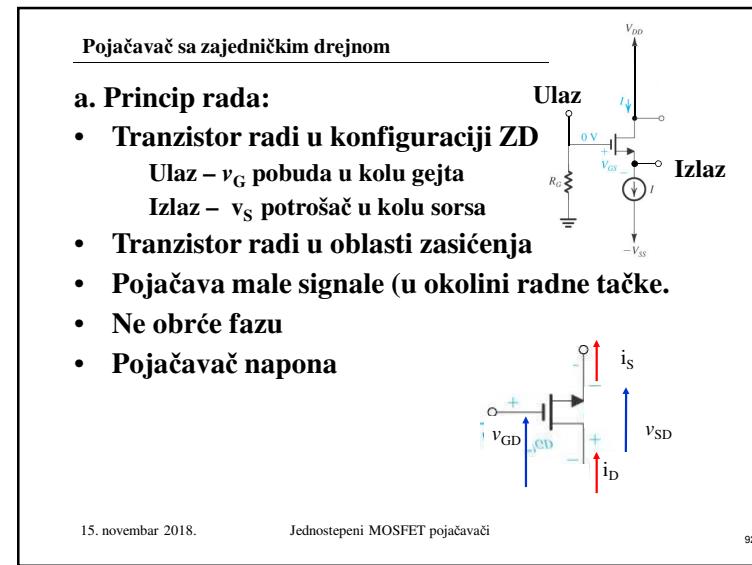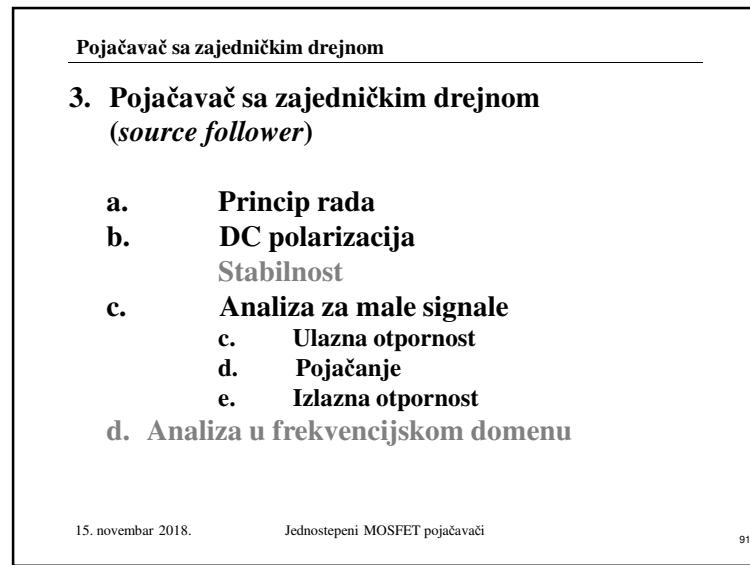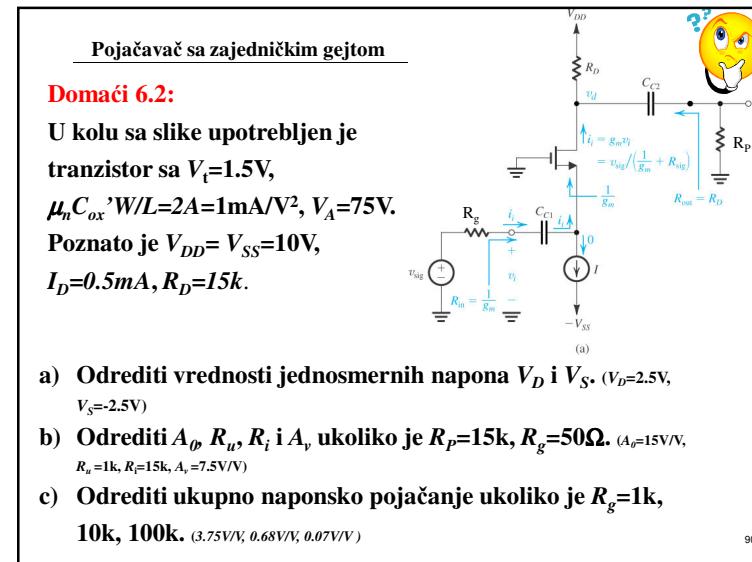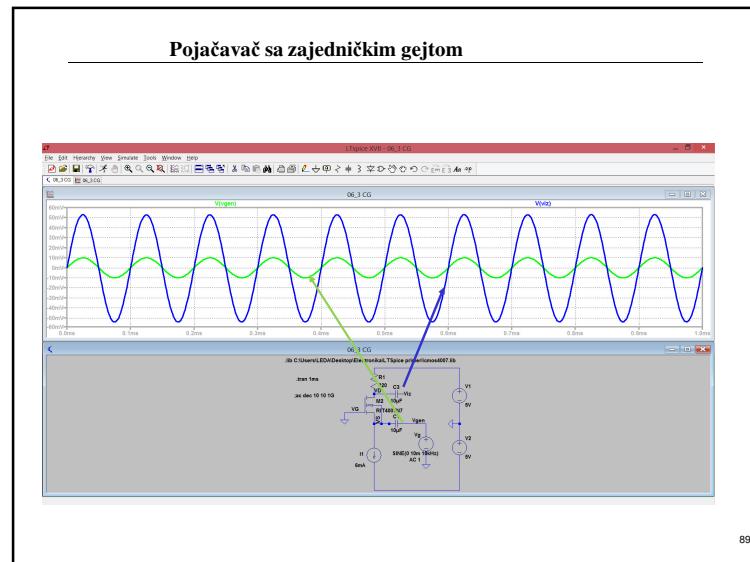

Jednostepeni MOSFET pojačavači

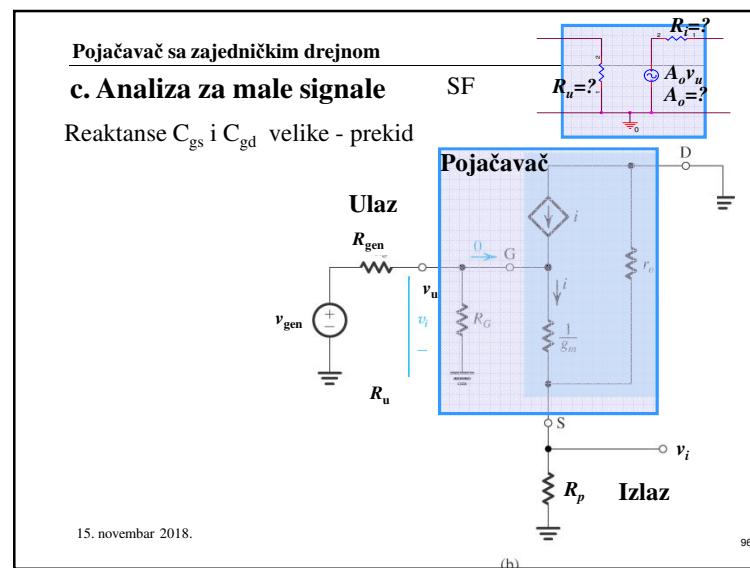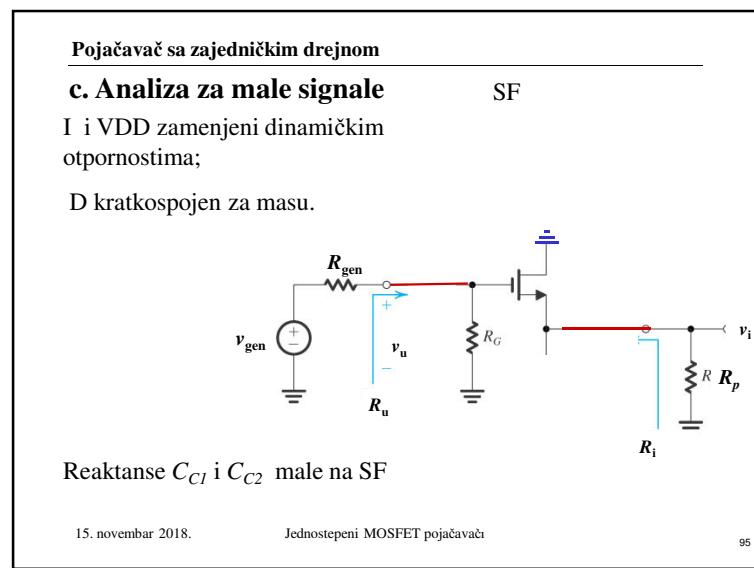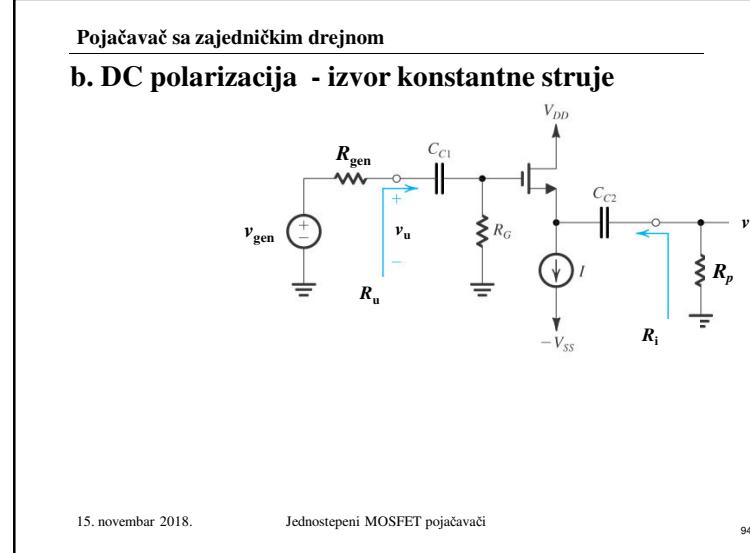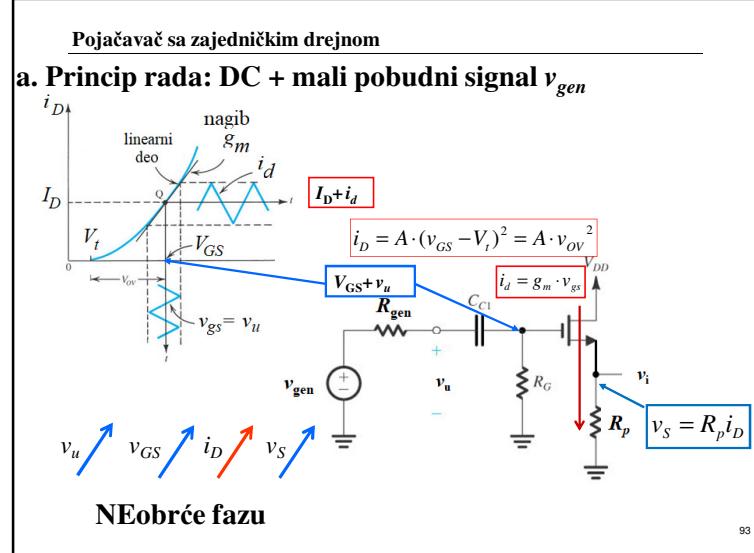

Jednostepeni MOSFET pojačavači

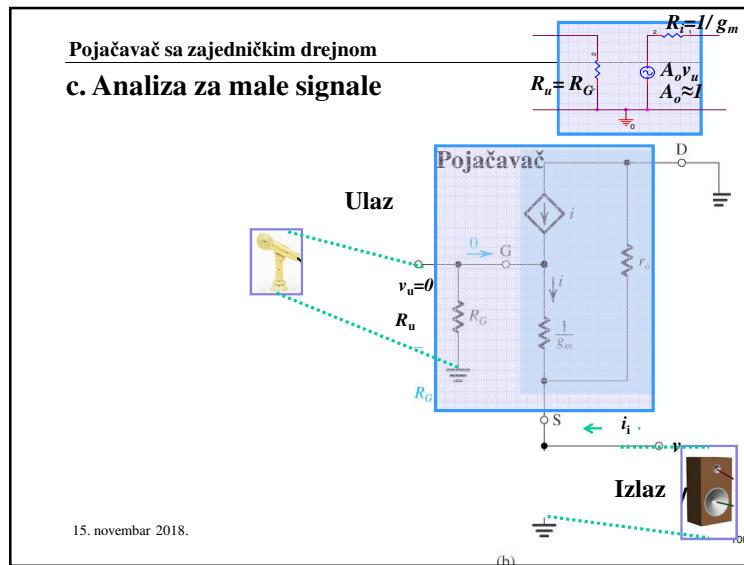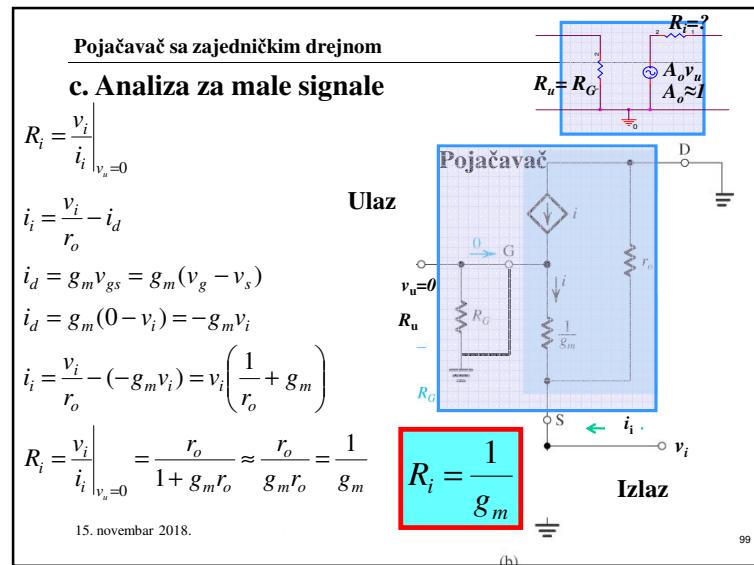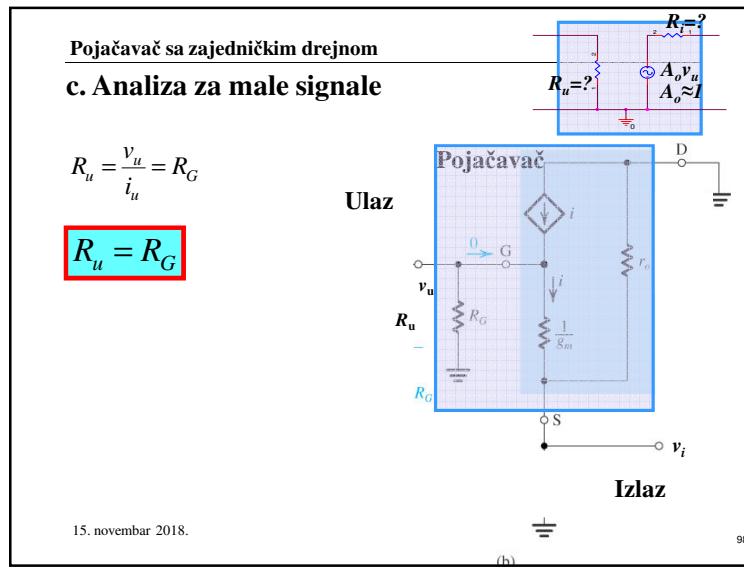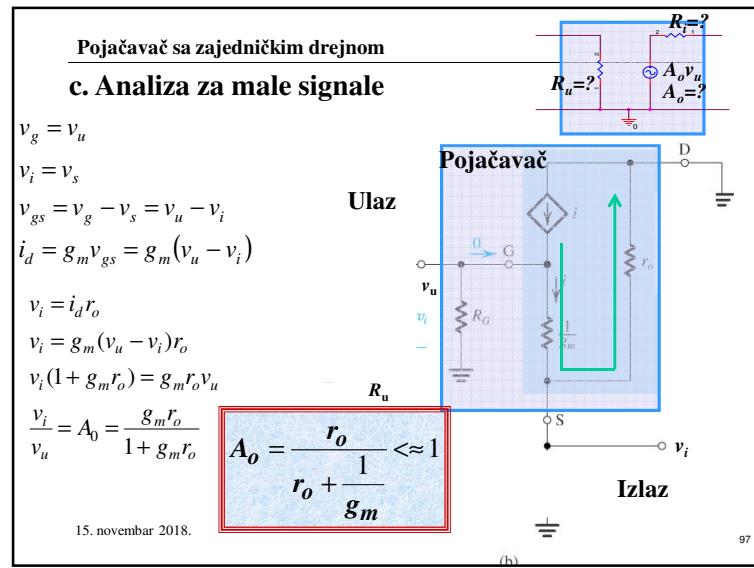

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

e. Analiza za male signale

$$R_u = R_G \quad A_o = 1 \quad R_i = 1/g_m \quad A_u = -g_m R_i$$

Za slučaj da je $R_G=10\text{M}\Omega$, $g_m=10\text{mS}$ ($R_{gen}=600\Omega$, $R_p=8\Omega$)

$$A_u = \frac{8 \cdot 1}{108} \approx 0.08$$



15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 101

Pojačavač sa zajedničkim drejnom

c. Analiza za male signale

Poređenje	ZS	ZD
R_u	R_G (veliko $[\text{M}\Omega]$)	R_G (veliko $[\text{M}\Omega]$)
A_o	$ - g_m R_D \gg \frac{r_o}{r_o + 1/g_m} \approx 1$	
R_i	$R_D \gg 1/g_m$ (malo $\times 10\Omega - 100\Omega$)	
A_u	$-g_m (R_D \ R_p) \frac{R_G}{R_G + R_{gen}} \gg R_p + 1/g_m \cdot \frac{R_G}{R_G + R_{gen}} < 1$	

102

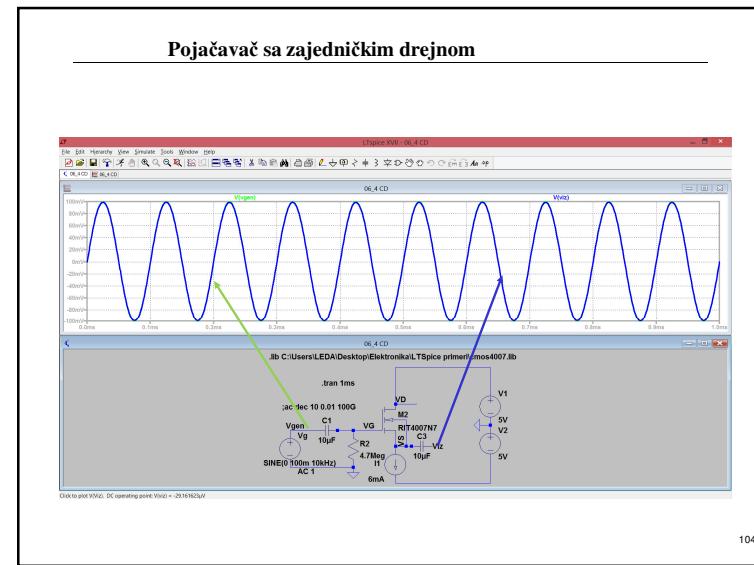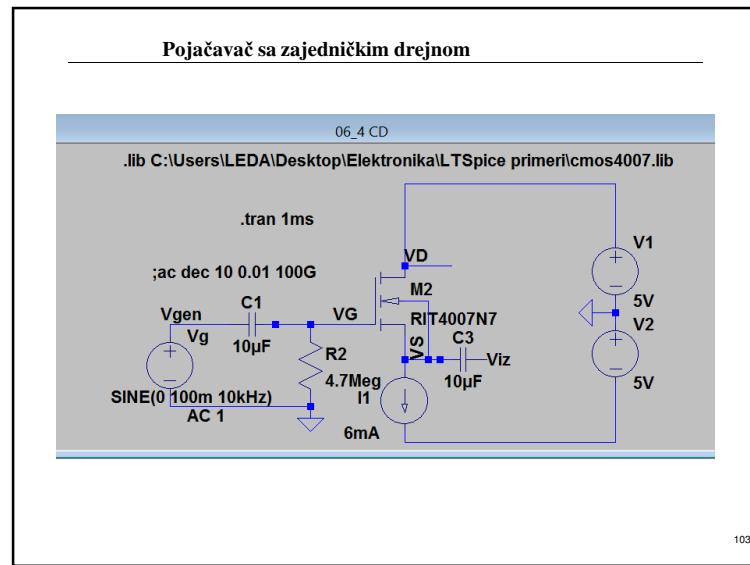

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim gejtu

Domaći 6.3:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1.5V$, $V_A=75V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$. Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V$, $I_D=0.5mA$, $R_G=4.7M\Omega$, $R_p=15k\Omega$.

a) Odrediti vrednosti jednosmernih napona V_G i V_S . ($V_G=0V$, $V_S=2.5V$)

b) Odrediti A_o , R_u , R_i i A_v ukoliko je $R_g=1M\Omega$.

($A_o=0.993V/V$, $R_u=4.7M\Omega$, $R_i=0.993k\Omega$, $A_v=0.768V/V$)

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 105

Jednostepeni pojačavači sa MOST

Rezime:

- Tranzistori rade u zasićenju: $V_{GS}>V_t$, $V_{DS}>V_{GS}-V_t$
- Za male signale tranzistor se ponaša kao naponom kontrolisani strujni izvor $i_d=g_m v_{gs}$.

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 106

Jednostepeni pojačavači sa MOST

Rezime:

1. Zajednički sors

$R_u = R_G$ (reda $M\Omega$) veliko

$A_0 = -g_m (r_o \parallel R_D)$

$A_0 \approx -g_m R_D$ (reda $x10 - x100V/V$)

$A \approx -g_m (R_D \parallel R_p)$

$R_i = r_o \parallel R_D \approx R_D$ (reda $x10k\Omega$)

$A_u \equiv -\frac{R_G}{R_G + R_g} g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_p)$

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 107

Jednostepeni pojačavači sa MOST

Rezime:

1.a Zajednički sors sa otpornikom u sorsu

$R_u = R_G$

$A \approx -g_m \frac{(R_D \parallel R_p)}{1 + g_m R_S}$

$R_i \approx R_D$

$A_u \approx -\frac{R_G}{R_G + R_g} g_m \frac{(R_D \parallel R_p)}{1 + g_m R_S}$

Veća stabilnost

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 108

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Jednostepeni pojačavači sa MOST


Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkim sorsom:
S je na masi za naizmenični signal;
Ulagni signal se dovodi na G;
Izlazni signal uzima se sa D;
Obrće fazu;
Veliko pojačanje napona;
Velika ulazna otpornost;
Relativno velika izlazna otpornost;
Otpornost R_S stabilizuje radnu tačku i popravlja amplitudsku karakteristiku ali smanjuje naponsko pojačanje

109

Jednostepeni pojačavači sa MOST

2. Zajednički gejt

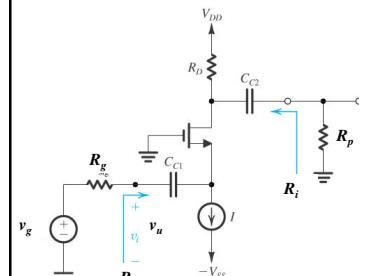

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

110

$$R_u = 1/g_m \text{ (reda } x10-100\Omega \text{) malo!!!}$$

$$A_0 = g_m (r_o \| R_D)$$

$$A_0 \approx g_m R_D$$

$$\text{reda } x10-100V/V$$

$$A = g_m (R_D \| R_p)$$

$$R_i \approx R_D \text{ (reda } x10k\Omega \text{)}$$

$$A_u \equiv g_m \frac{(R_D \| R_p)}{1 + g_m R_g}$$

Jednostepeni pojačavači sa MOST

Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkim gejtom:
G je na masi za naizmenični signal;
Ulagni signal se dovodi na S;
Izlazni signal uzima se sa D;
Ne obrće fazu;
Veliko pojačanje napona;
Veoma mala ulazna otpornost;
Relativno velika izlazna otpornost
(strujni bafer)


15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

111

Jednostepeni pojačavači sa MOST

3. Zajednički drejn

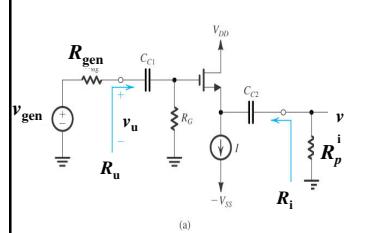

15. novembar 2018.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

112

$$R_u = R_G \text{ (reda } M\Omega \text{) veliko}$$

$$A_o = \frac{r_o}{r_o + 1/g_m} \approx 1$$

$$A = \frac{r_o \| R_p}{r_o \| R_p + 1/g_m} < 1$$

$$R_i \approx \frac{1}{g_m} \text{ (reda } x10-100\Omega \text{) malo!!!}$$

$$A_u \equiv \frac{R_G}{R_G + R_g} \frac{r_o \| R_p}{r_o \| R_p + 1/g_m} < 1$$

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Jednostepeni pojačavači sa MOST

Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkim drejnom:**
D je na masi za naizmenični signal;
Ulazni signal se dovodi na G;
Izlazni signal uzima se sa S;
Ne obrće fazu;
Pojačanje napona ≈ 1
Velika ulazna otpornost;
**Mala izlazna otpornost
(naponski bafer)**

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 113

Jednostepeni pojačavači sa MOST



Šta smo naučili?

- Uporediti pojačavače sa ZS, ZG i ZD sa stanovišta naponskog pojačanja, ulazne otpornosti i izlazne otpornosti.**
 - Električna šema, princip rada pojačavača sa ZS i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama (SF).
 - Električna šema, princip rada pojačavača sa ZG i ekvivalentno kolo za male signale na SF.
 - Električna šema, princip rada pojačavača sa ZD i ekvivalentno kolo za male signale na SF.

Na web adresi <http://leda.elfak.mii.ac.rs>
> EDUCATION > ELEKTRONIKA

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači slajdovi u pdf formatu 114

Jednostepeni pojačavači sa MOST



Ispitna pitanja?

- U polju karakteristika (I_D - V_{GS} i I_D - V_{DS}) nMOST-a u konfiguraciji pojačavača sa ZS napisati izraze koji određuju položaj radne tačke i radne prave i označiti ih na slici.
- U polju karakteristika (I_D - V_{GS} i I_D - V_{DS}) nMOST-a u konfiguraciji pojačavača sa ZS objasniti uticaj promene R_D na naponsko pojačanje.
- Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZS.
- Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZS.
- Frekvencijske karakteristike pojačavača sa ZS (objasniti zašto se smanjuje pojačanje na NF i VF).
- Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZG.
- Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZG.
- Odrediti izraze za naponsko pojačanje neopterećenog pojačavača, ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača u konfiguraciji sa ZD.
- Objasniti odnos faza izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZD.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Sledećeg časa

Jednostepeni pojačavači sa BJT

15. novembar 2018. Jednostepeni MOSFET pojačavači 116

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Model MOS tranzistora

Rešenje 4.1

Za nMOS tranzistor kod koga je $V_t = 1V$, $\mu_n C_{ox} = 120 \mu A/V^2$, $W/L = 10$ i $\lambda = 0.02 V^{-1}$ odrediti: a) opseg napona V_{GS} za koje tranzistor vodi; b) napon V_{DS} u funkciji V_{GS} pri kome tranzistor ulazi u zasićenje; c) dinamičke parametre tranzistora: g_m i r_o u radnoj tački definisanoj sa $I_D = 75 \mu A$, ako se zna da tranzistor radi u zasićenju; d) načrtati model i upisati vrednosti parametara;

- a) $V_{GS} > V_t = 1V$;
- b) $V_{DS} > V_{GS} + V_t = V_{GS} + 1V$;
- c)

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} = \frac{2I_D}{\sqrt{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2}} = \frac{I_D}{\sqrt{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \cdot \frac{75 \cdot 10^{-6}}{0.35^2}}} = 0.35V$$


$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{75 \cdot 10^{-6}}{120 \cdot 10^{-6} \cdot 0.02}} = 0.35V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t} = \frac{150 \cdot 10^{-6}}{0.35} = 424 \mu A/V < g_{mBJT} = 40mA/V$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{1}{\lambda \cdot I_D} = \frac{1}{0.02 \cdot 75 \cdot 10^{-6}} = 666,66k\Omega \approx 0.67M\Omega$$

15. novembar 2018.

Modeli poluprovodničkih komponenata

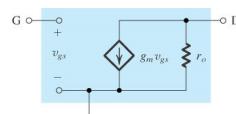

d)

117

Model bipolarnog tranzistora

Rešenje 4.2

BJT sa $\beta=100$, i $V_A=100V$ polarisan je u radnoj tački sa $I_C = 1mA$ i $V_{CE} = 5V$.

Nacrtati hibridni π i T model i odrediti parametre:

- a) g_m ; b) r_π ; c) r_e ; d) α ; e) r_o u radnoj tački. g) Uporediti g_m sa odgovarajućim parametrom MOSFETA sa slajda 39. (40mA/V; 2.5kΩ; 105kΩ; 100/101; 25Ω.)

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1mA}{0.026V} = 38,4mA/V \approx 40mA/V$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{100 \cdot 0.026V}{1mA} = 2,6k\Omega \approx 2,5k\Omega$$



$$r_o = \frac{V_A + |V_{CE}|}{I_C} = \frac{(100+5)V}{1mA} = 105k\Omega$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101} = 0,99 \approx 1$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{101}{100} \frac{1}{38,4mA/V} = 25,78k\Omega \approx 25k\Omega$$

15. novembar 2018.

Modeli poluprovodničkih komponenata

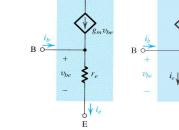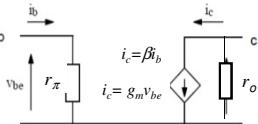

118