

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:


U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe. 10% 10%

Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10%

Kolokvijum I (Kasno za kajanje) 50% 20%

Kolokvijum II (21.01.2019.) 50% 20%

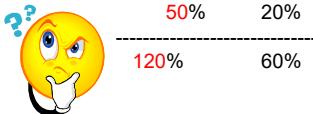

120% 60%

Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!

10. januar 2019.

1

1

II Kolokvijum

SUBOTA 21. 01. 2019.

10. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

3

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:


U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe. 10% 10%

Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10%

Kolokvijum I (Kasno za kajanje) 50% 20%

Kolokvijum II (21.01.2019.) 50% 20%

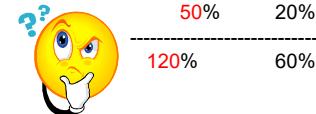

120% 60%


Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijumu ima < 80% imaće <50% (e, tada je kasno)

10. januar 2019.

2

2

Osnovi elektronike

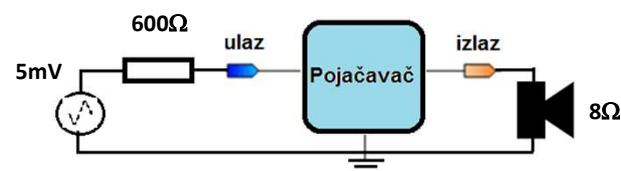

Šta nedostaje da bi pojačavač radio?

10. januar 2019.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

4

Regulatori napona 1 od 2

Osnovi elektronike

Izvor jednosmernog napona za polarizaciju
Kako se realizuje?

10. januar 2019. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 5 5

Izvori jednosmernog napona (nastavak)

- Stabilizatori - regulatori napona
2. deo - redni regulatori

6

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je

1. smanjiti njegovu vrednost
2. usmeriti ga (napraviti jednosmerni napon)
3. ukloniti naizmeničnu komponentu ("ispeglati")
4. stabilisati ga (učiniti nezavisnim od promena uslova rada potrošača i/ili napona mreže)





10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 7

Izvori jednosmernog napajanja





Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Parallelni stabilizatori
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

8

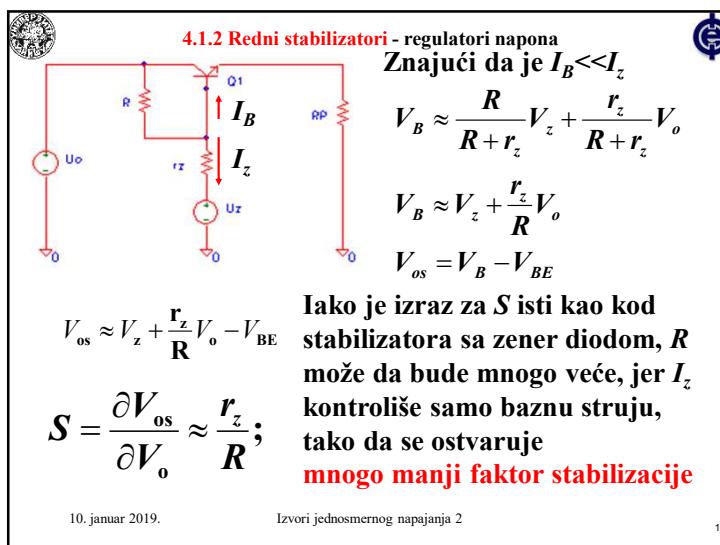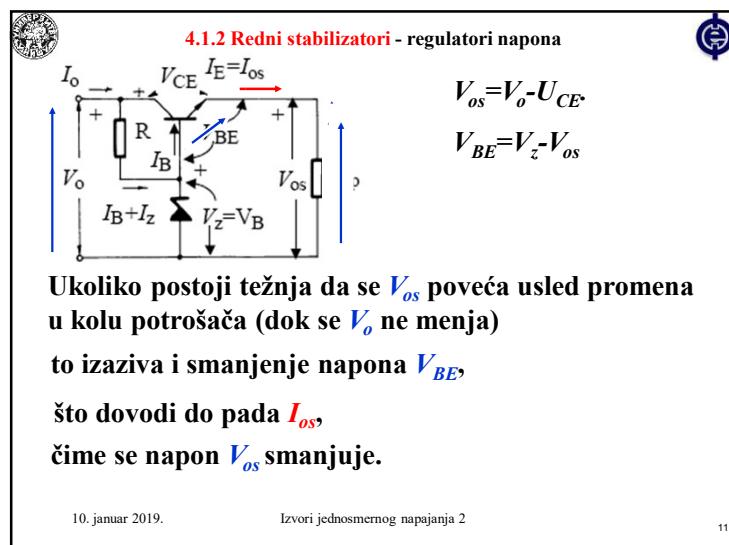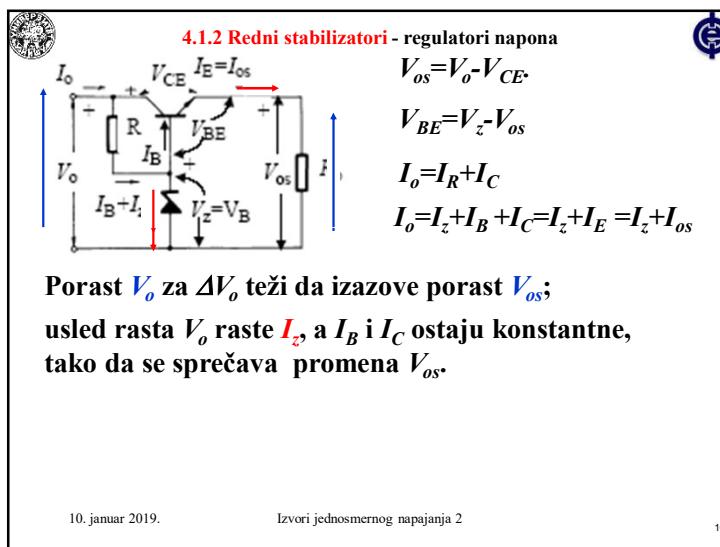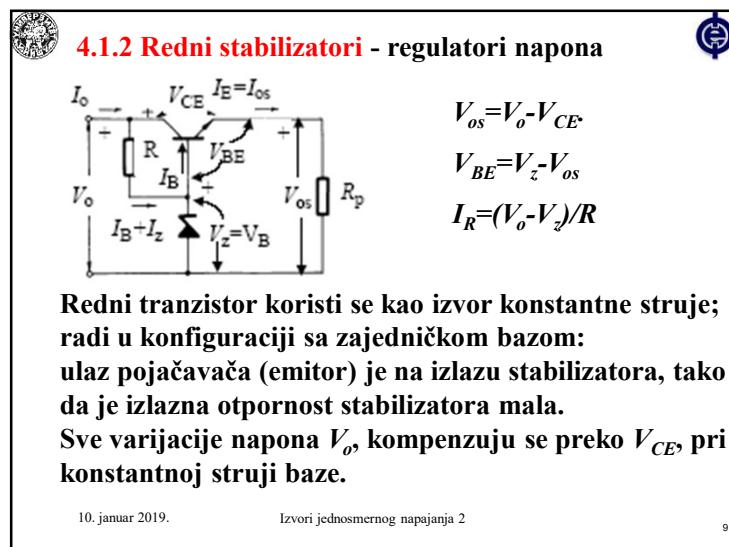

Regulatori napona 1 od 2

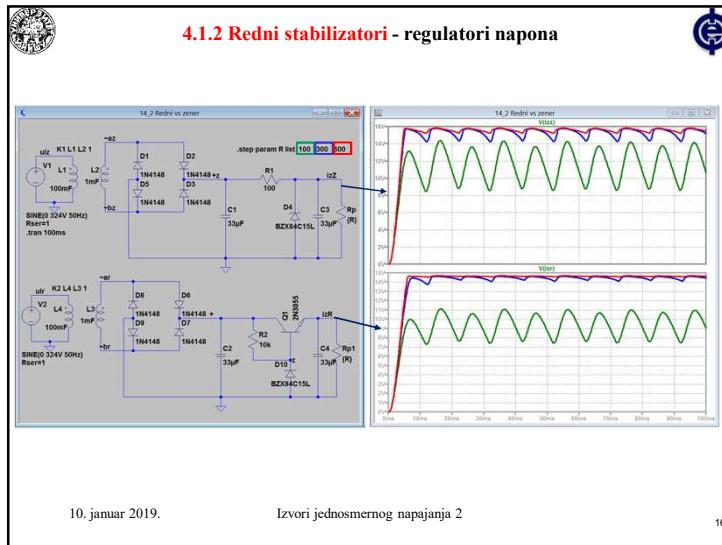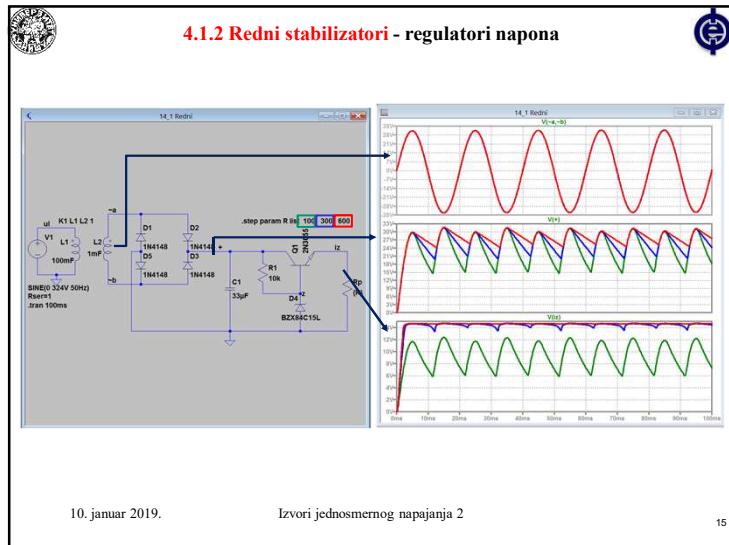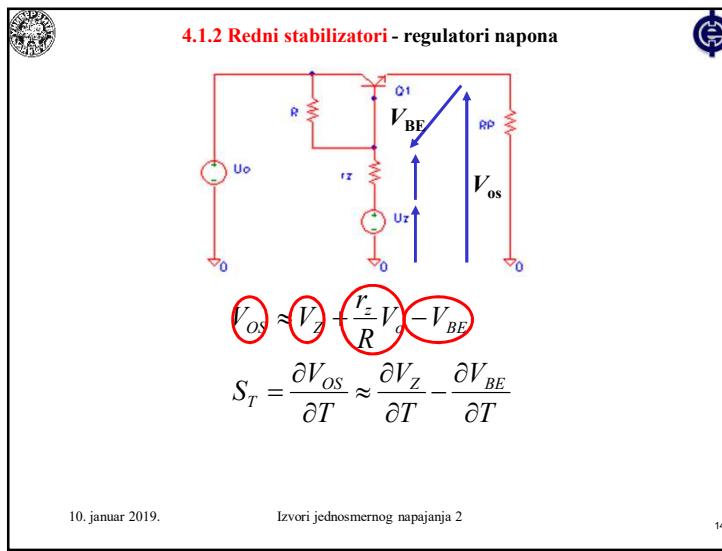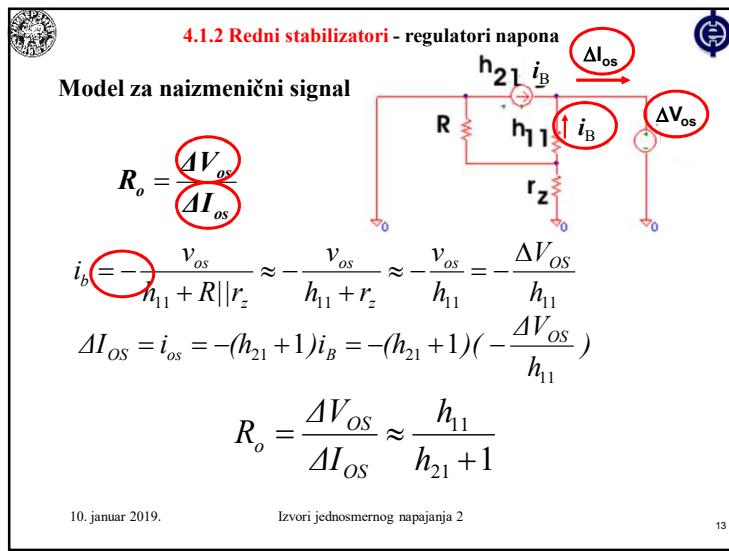

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Izvor jednosmernog napajanja 2

10. januar 2019.

17

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike rednog stabilizatora mogu da se poboljšaju ako se "ubrza" reagovanje rednog tranzistora

$$V_B = -A \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os}$$

$$V_{BE} = V_B - V_{os} = -\left(A \frac{R_2}{R_1 + R_2} + 1\right) V_{os}$$

Izvor jednosmernog napajanja 2

10. januar 2019.

18

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Praktična realizacija u diskretnoj tehnici

$$V_{BE2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os} - V_z$$

$$V_{os} = (V_{BE2} + V_z) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \approx V_z \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

Izvor jednosmernog napajanja 2

10. januar 2019.

19

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Porast V_{os} izazivaće porast V_{B2} , odnosno V_{BE2} ; tada raste I_{C2} i smanjuje se V_{C2} , tako da se smanjuje napon V_{BE1} , što dovodi do pada I_{C1} , a time i I_p , čime se napon V_{os} smanjuje.

Za one koji žele da nauče više

Izvor jednosmernog napajanja 2

10. januar 2019.

20

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$S \approx \frac{R_1}{h_{21E} R_3}$$

$$R_o \approx \frac{R_1}{h_{21E}^2}$$

$$S_T \approx \left(\frac{\partial V_{BE2}}{\partial T} + \frac{\partial V_z}{\partial T} \right) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Za one koji žele da nauče više

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 21

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 13.1:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R = 200\Omega$; $R_p = 50\Omega$; $V_o = 10V$. Parametri diode su: $V_z = 6,8V$; $r_z = 10\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0$.

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 22

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 13.2:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R_1 = R_2 = 4k\Omega$; $R_p = 2\Omega$; $R = 10k\Omega$, $V_o = 40V$. Parametri diode su: $V_z = 10V$; $r_z = 0\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0$.

Za one koji žele da nauče više

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 23

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona

Strukturalna blok šema

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 24

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

$$(izvesti izraz)$$

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 25

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrисани redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

- Q_1 je kontrolišući element vezan redno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika R_2, R_3 .
- Referentni napon dobijen preko D_1 .
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz Q_1 .

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 26

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

Preko Zener diode, na neinvertujući ulaz dovodi se referentni napon: V_z

Svaka promena izlaznog napona V_{os} prenosi se na invertujući ulaz operacionog pojačavača $V_- = R_3 V_{os} / (R_2 + R_3)$.

Razlikom ovih napona kontroliše se V_{BE} tranzistora $\{V_B = A(V_z - V_-)\}$, a time i struja kroz tranzistor I_t .

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 27

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

- R_1 služi da definije struju diode $I_D = (V_o - V_z) / R_1$
- Na operacionom pojačavaču poredi se referentni napon V_z sa naponom iz razdelnika:

$$V_- = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{os}$$

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 28

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona


Princip rada

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast ΔV_{os} ; tada raste V_i i to za:

$$\Delta V = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \Delta V_{os}$$

zato opada napon na izlazu OpAmp,
a onda se smanjuje V_{BE} ;
to izaziva smanjenje struje kroz tranzistor I_P ,
što dovodi do smanjenja I_P ,
čime se napon V_{os} smanjuje: $V_{os} = R_P I_P$.

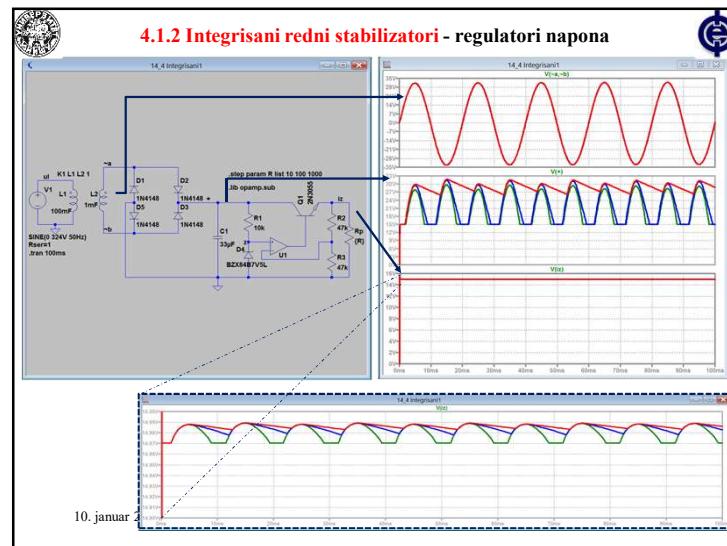
10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 29



4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrirani v.s. diskretni regulatori

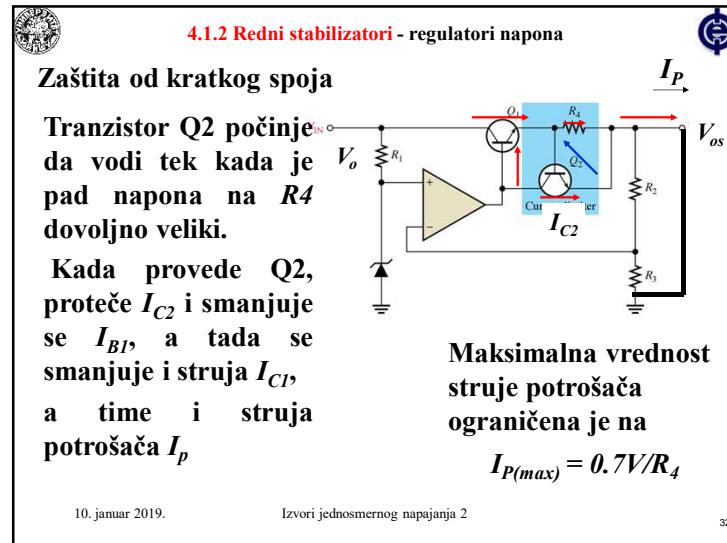10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 31



Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Električna šema integrisanog rednog stabilizatora

NIC 7800C

Referentni napon

Detektor greške

Kontrolišući element

Strujna zavjeta

Kolo za uzorkovanje

10. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

33

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Jednostavna upotreba
- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-3 (20 W)

10. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

34

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-220 (15 W)

10. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

35

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-92 (1 W)
- TO 263 (S)

TO-263 (S) Surface-Mount Package

Top View

TAB IS OUTPUT

INPUT

OUTPUT

ADJ

906335

TO-263 (S) Surface-Mount Package

Side View

NS Package Number TS3B

906336

11 12 13 14

10. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

36

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- serije 78/79XX stabilizatora prave se obično za izlazne napone od 5, 6, 8, 12, 15, 18, ili 24 V
- Maksimalna struja 0,1A; 1A; 2A; 3A
- Ugradena zaštita od pregravanja
- Pad napona na stabilizatoru od 3V (prave se i za manje napone – LDO Low DropOut < 1V)
- http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/products/index.html?glcid=CK_GsZ7or6YCFQY03wod4SIDnw

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 37

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

(a) Standard configuration

(b) The 7800 series

Type number	Output voltage
7805	+5.0 V
7806	+6.0 V
7808	+8.0 V
7809	+9.0 V
7812	+12.0 V
7815	+15.0 V
7818	+18.0 V
7824	+24.0 V

(c) Typical packages

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 38

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

(a) Standard configuration

(b) The 7900 series

Type number	Output voltage
7905	-5.0 V
7905.2	-5.2 V
7906	-6.0 V
7908	-8.0 V
7912	-12.0 V
7915	-15.0 V
7918	-18.0 V
7924	-24.0 V

(c) Typical packages





10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 39

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona





- **C₁ i C₂ su opcionici kondenzatori.**
- **C₁ služi da neutrališe parazitne induktivnosti**
- **C₂ smanjuje šum (filtrira).**

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 40





Regulatori napona 1 od 2

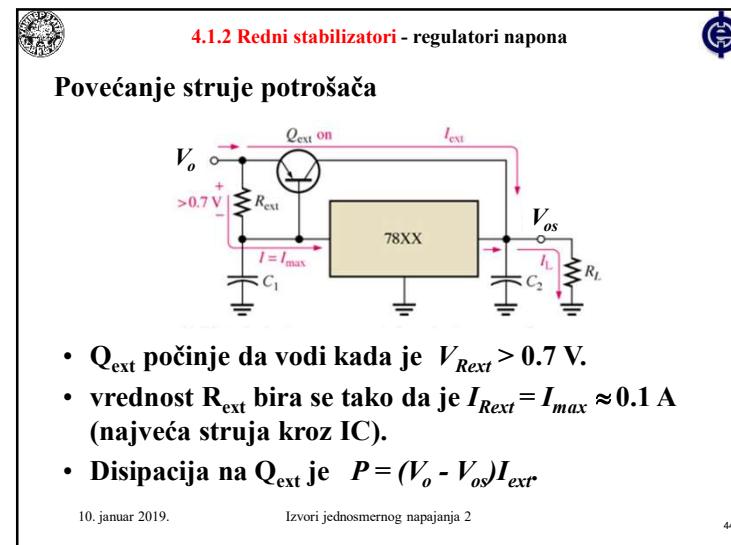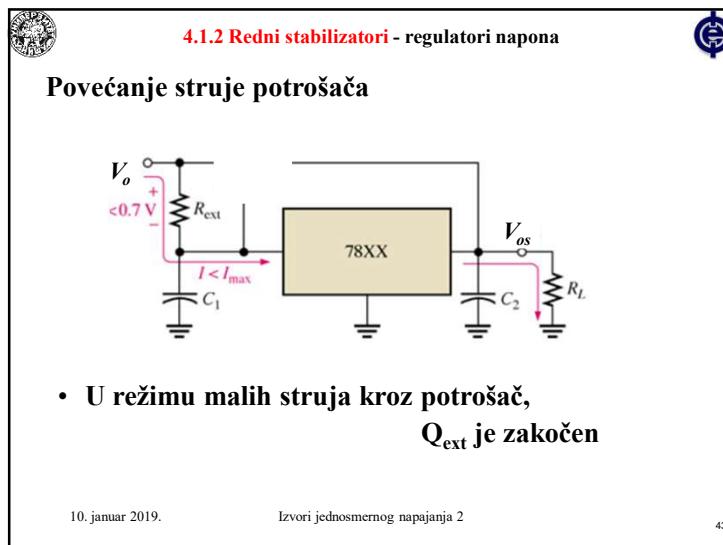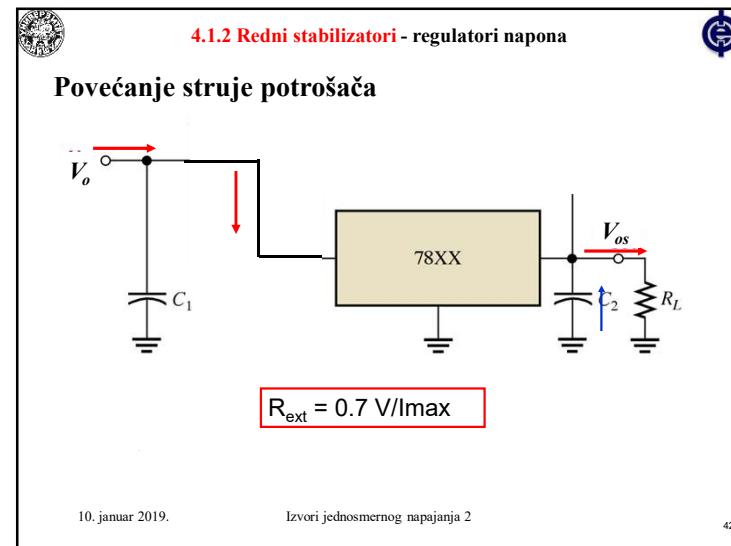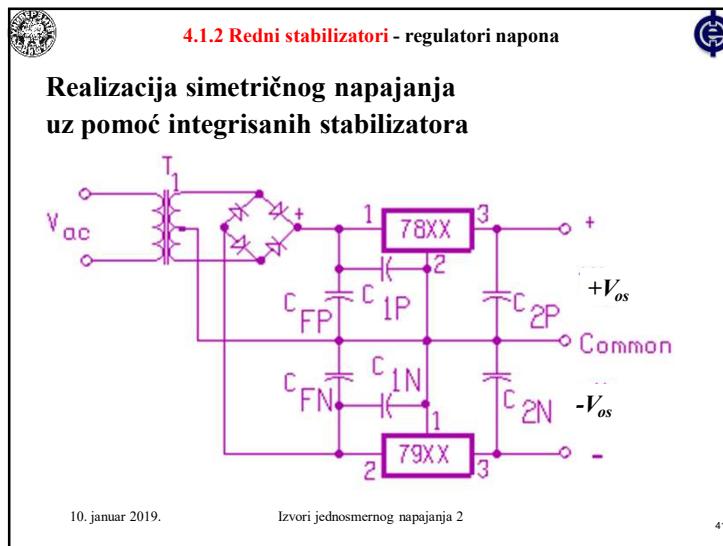

Regulatori napona 1 od 2

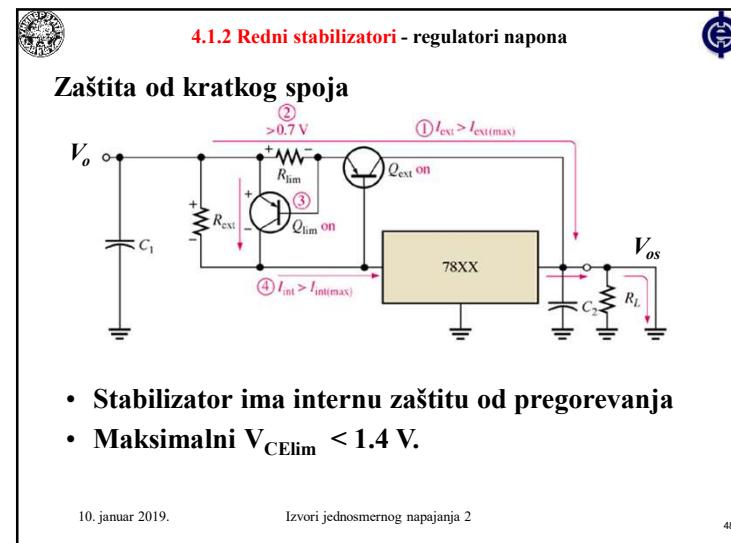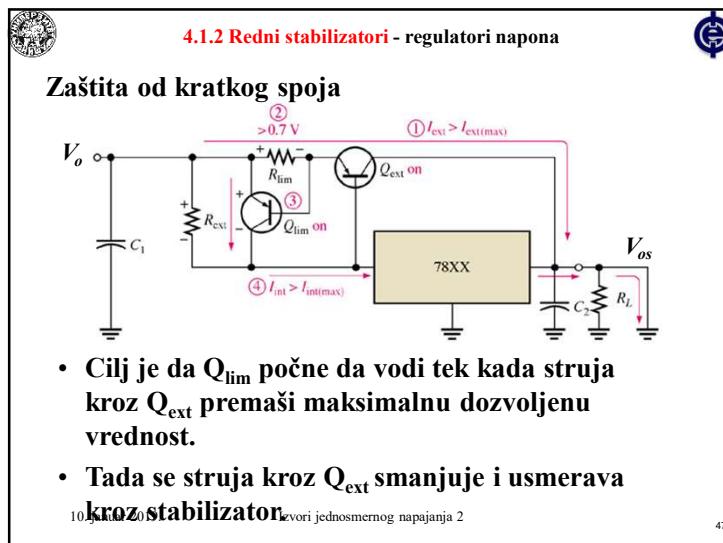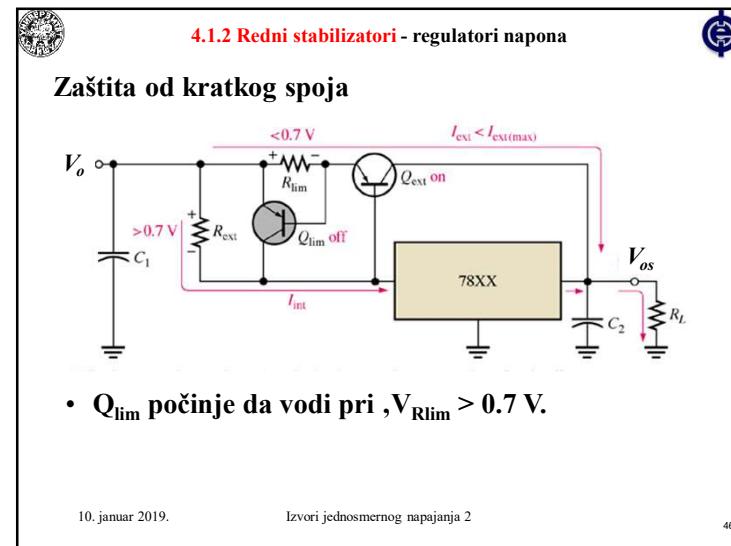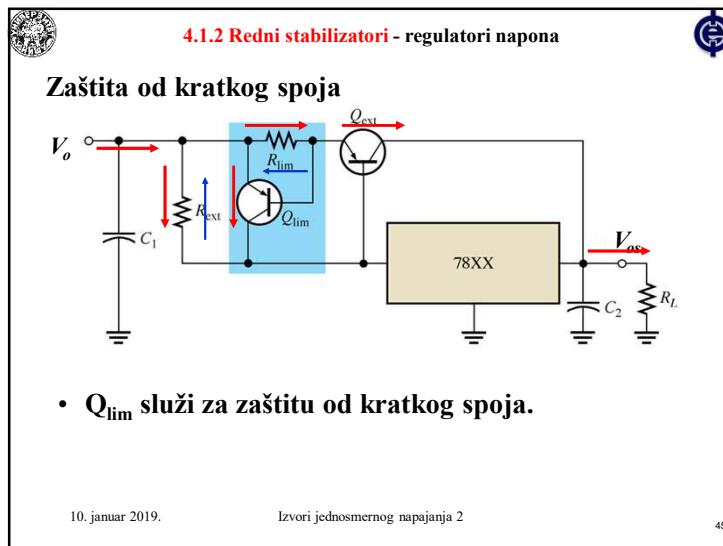

Regulatori napona 1 od 2

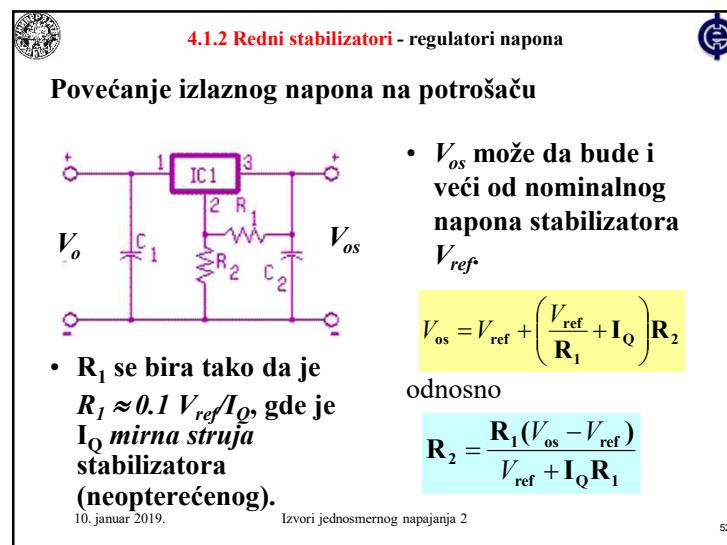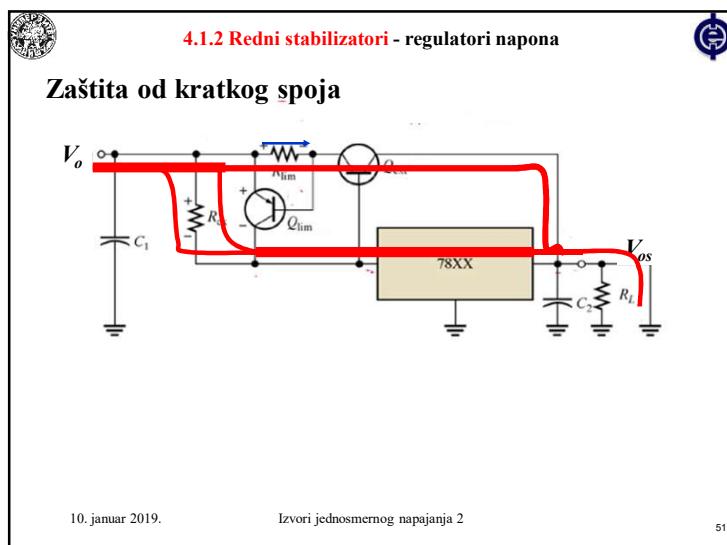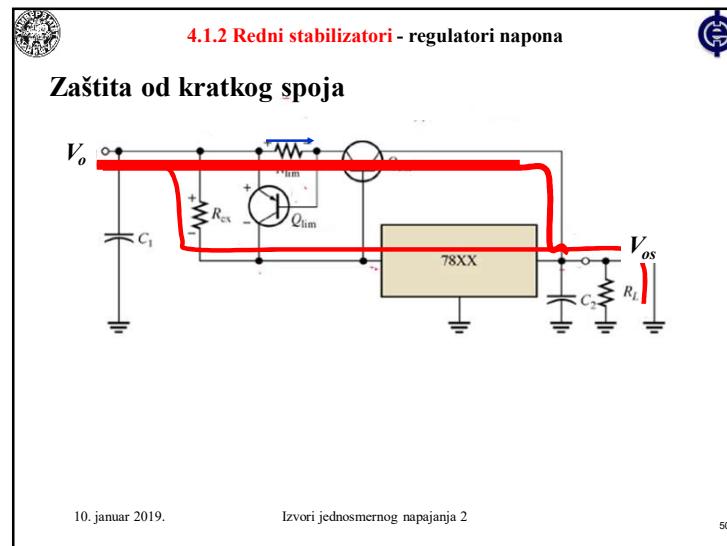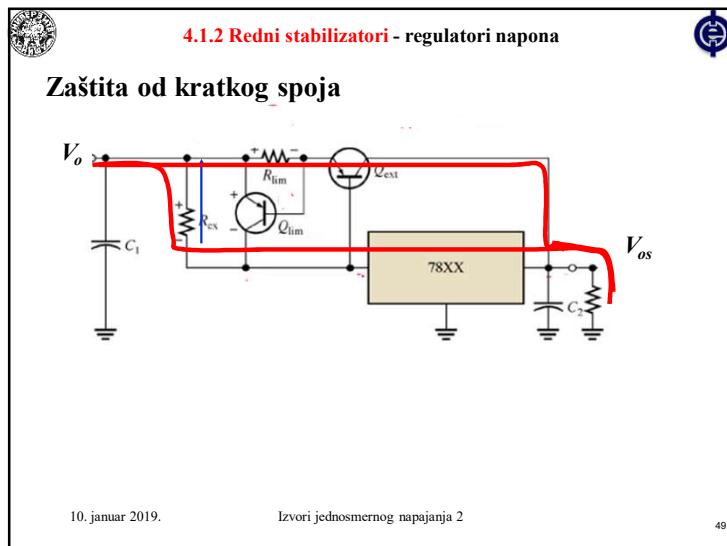

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Stabilizatori - regulatori napona promenljivog napona

- Moguće je realizovati stabilizator promenljivog napona ako se R_2 zameni potencijometrom.

Medutim:

Za one koji žele da nauče više

- Minimalni izlazni napon je V_{ref} (a ne 0 V).
- I_Q je relativno veliko.
- Disipacija na R_2 može da bude velika tako da zahteva glomazan potencijometar.

- Postoje više tipova IC stabilizatora namenjenih za promenljive napone n.p.r. LM317 (za pozitivne) ili LM 337 (za negativne napone).

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 53

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Između OUT i ADJ pinova postoji referentni napon od $V_{ref}=1.25V$ (na $R_1=100-240\Omega$)

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 54

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Izborom R_2 moguća regulacija u opsegu 1.25V-30V

Za one koji žele da nauče više

$$V_{os} = V_{ref} + \left(\frac{V_{ref}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$$

$I_{adj}=50\mu A$

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 55

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Kondenzator C_2 smanjuje šumove ($10\mu F$)

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 56

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

D₁ i D₂ štite kolo od prenapona u primenama sa većim strujama i naponima

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 57

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
- 4. Stabilizatori – regulatori napona**
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona**
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

58

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona


4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$V_{os} = V_o - RI_o$

$I_o = I_z + I_C + I_{os}$

Porast V_o za ΔV_o izaziva porast struje kroz Zener diodu $I_z = I_B$, što dovodi do povećanja $I_c = \beta I_B$, a time i I_o , što izaziva veći pad napona na R : (RI_o), čime se napon V_{os} smanjuje. ($V_{os} = V_o - RI_o$)

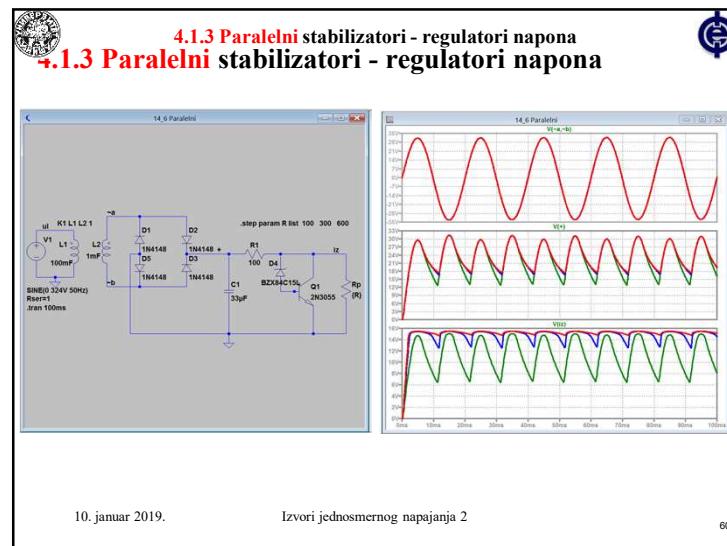10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 59






Regulatori napona 1 od 2

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

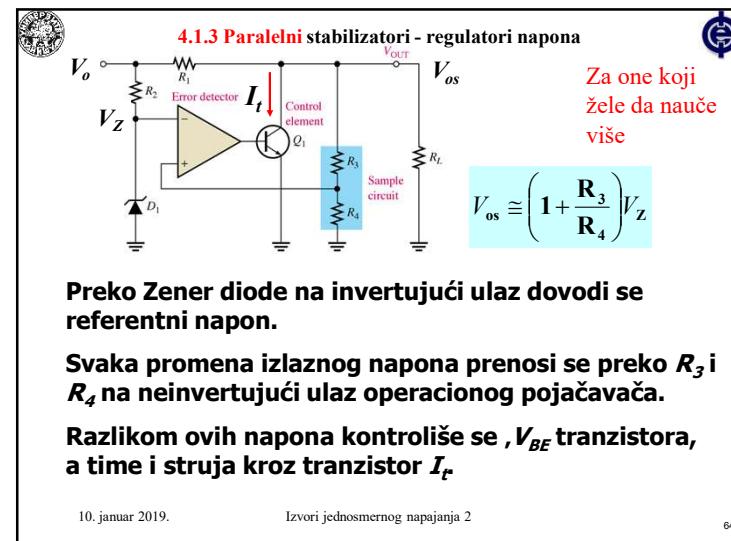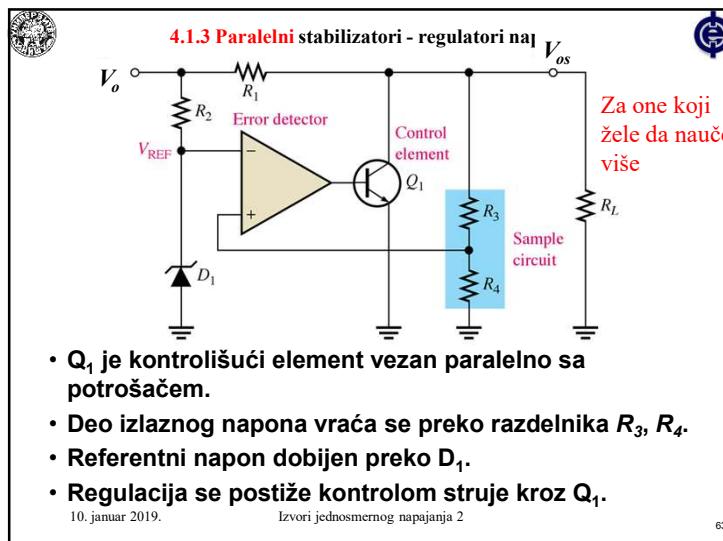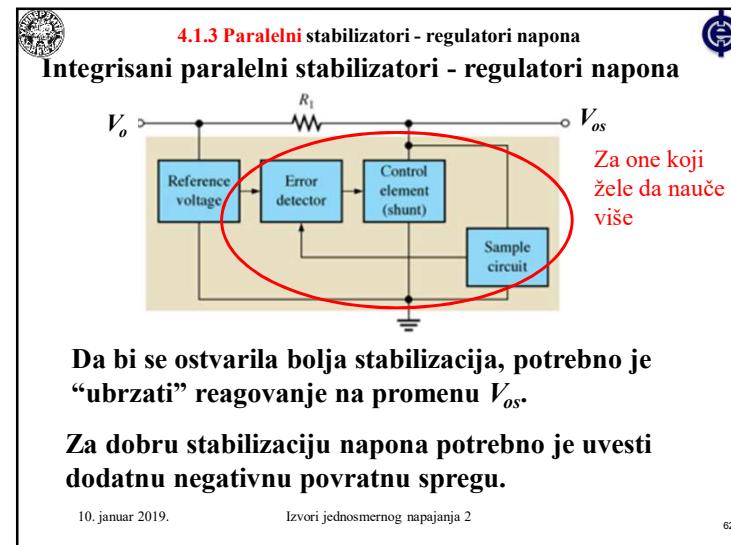10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 61



Regulatori napona 1 od 2

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

$$V_o \cong \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) V_Z$$

- R_1 je redno vezan sa potrošačem i na njemu se "ublažavaju" sve promene napona ΔV_o .
- R_2 služi da definiše struju diode $I_D = (V_o - V_Z)/R_2$
- Na operacionom pojačavaču poredi se referentni napon V_Z sa naponom iz razdelnika $(R_4 V_{os})/(R_3 + R_4)$.

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 65

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast ΔV_{os} ; tada raste V_+ i to za

$$\Delta V_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \Delta V_{os} ;$$

zato raste napon na izlazu OpAmp, a time i V_{BE} ; to izaziva porast struje kroz tranzistor I_t , što dovodi do povećanja I_o , a time i do većeg pada napon na R (RI_o), čime se napon V_{os} smanjuje: $V_{os} = V_o - RI_o$.

Za one koji žele da nauče više

10. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 66

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
3. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori napona
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

67

4.2 Prekidački stabilizatori - regulatori napona

- Kontrolišući element (tranzistor) radi u prekidačkom režimu tako da je disipacija na njemu mala
- Kada je tranzistor zakočen $I_C=0A$, a kada vodi, onda radi u zasićenju sa $V_{CE}=V_{CES} \approx 0.2V$.

17. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 68

Regulatori napona 1 od 2

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Prednosti

- Bar dva puta veća efikasnost od linearnih, (10.01.2018) stepen iskorišćenja 70%-90%.
- Idealni su za primene u kojima se traže velike struje (zbog male disipacije).
- Izlazni napon može biti i veći od ulaznog
- Mogu da invertuju ulazni napon ($V_{os} = -kV_o$)
- Realizacija ne zahteva glomazne komponente.

17. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 69

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Nedostaci

- Znatno su složeniji.
- Unose VF šum.
- Problemi sa EMC
- “Zagadjuju” mrežni napon harmonicima

17. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 70

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

- Mogu da se realizuju kao
 - spuštači napona $V_{os} < V_o$ (Step-Down)
 - podizači napona $V_{os} > V_o$ (Step-Up, boost)
 - invertori napona $V_{os} = -V_o$ (Inverter, fly-back; podizači/spuštači)

17. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 71





4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

4.2.1 Spuštači napona


- Operacioni pojačavač radi kao komparator! objasniti

17. januar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 72


Regulatori napona 1 od 2

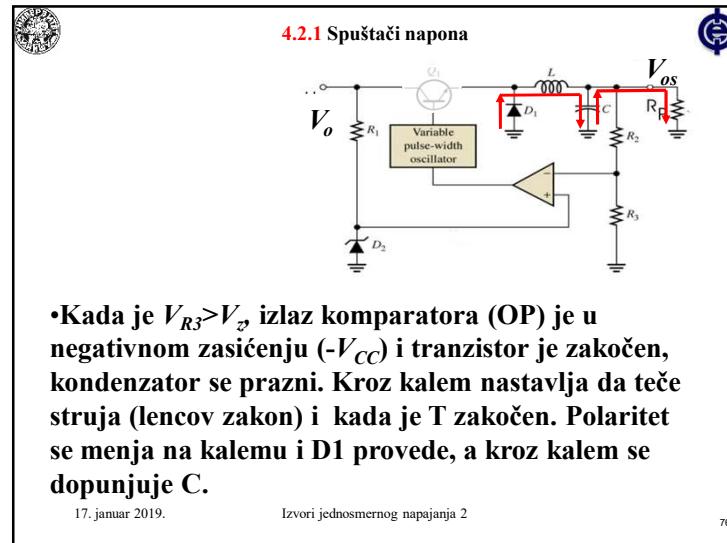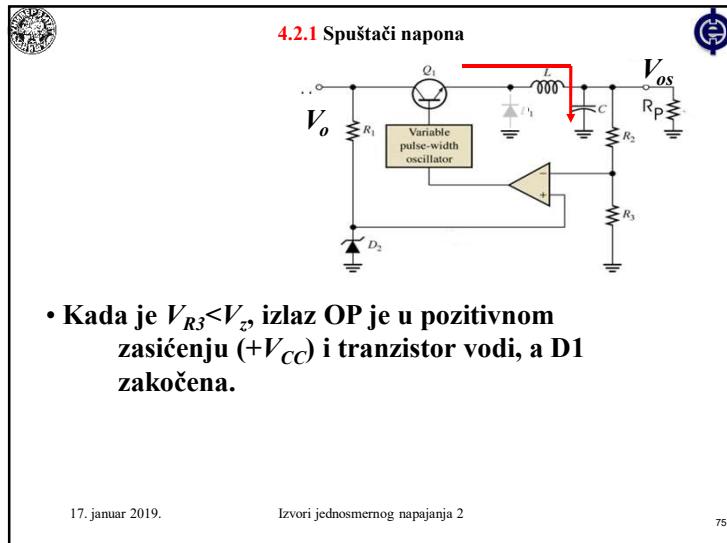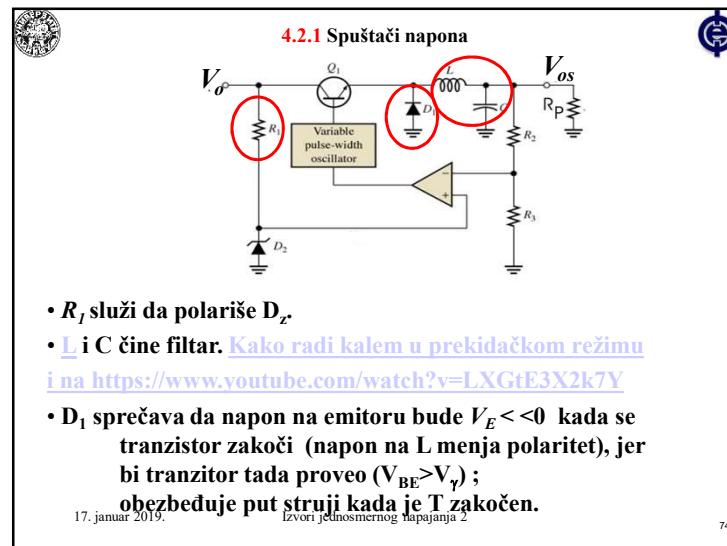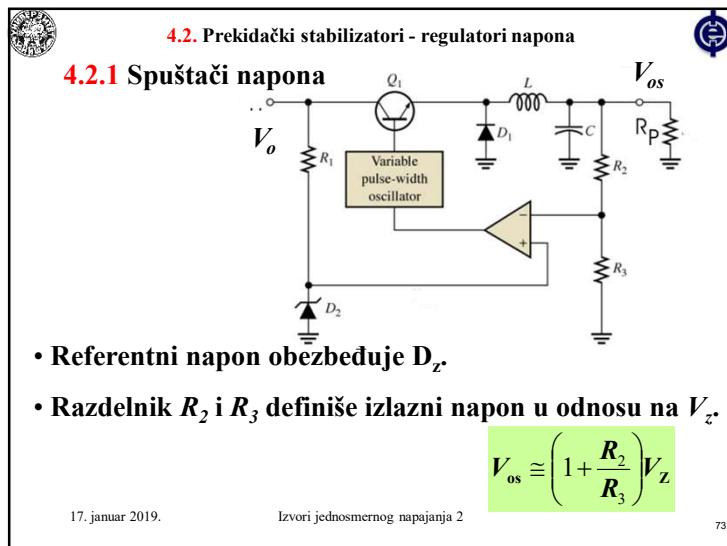


Regulatori napona 1 od 2

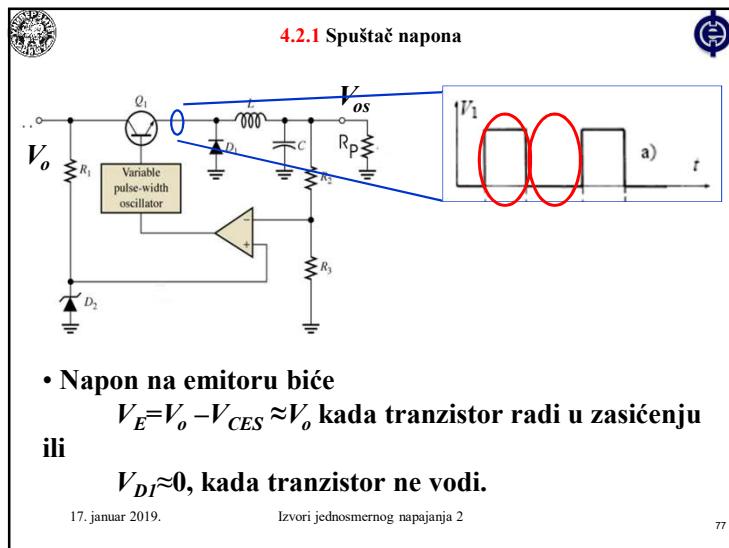


77

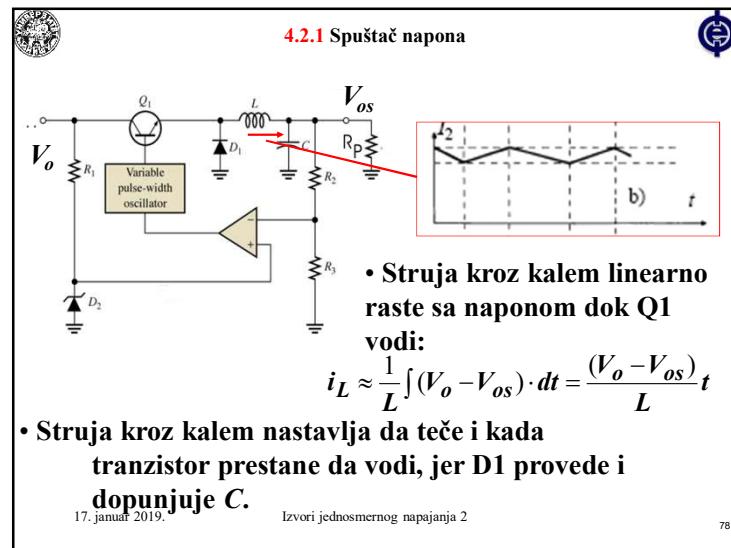

78




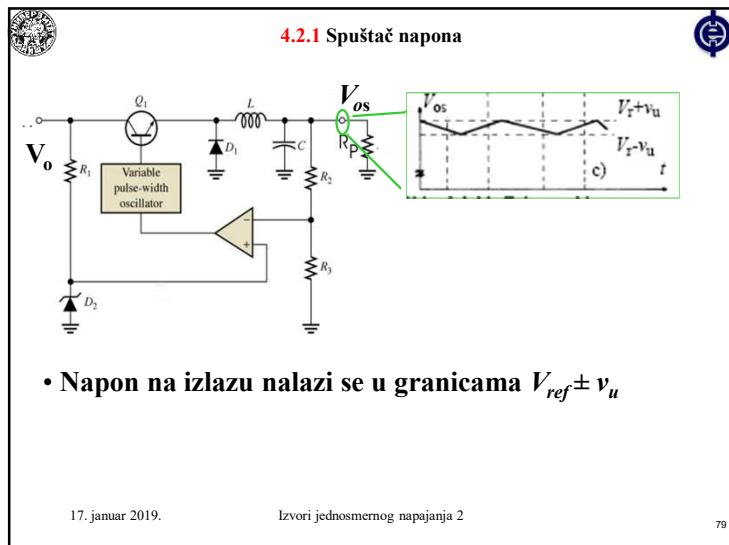


79




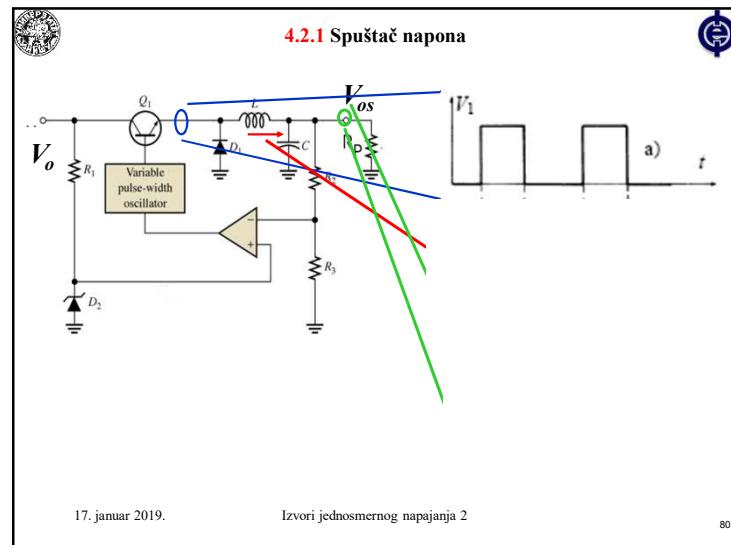


80





Regulatori napona 1 od 2

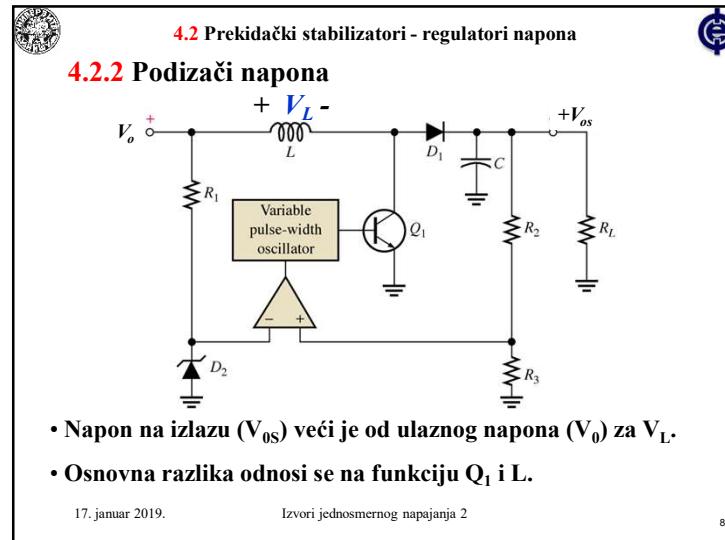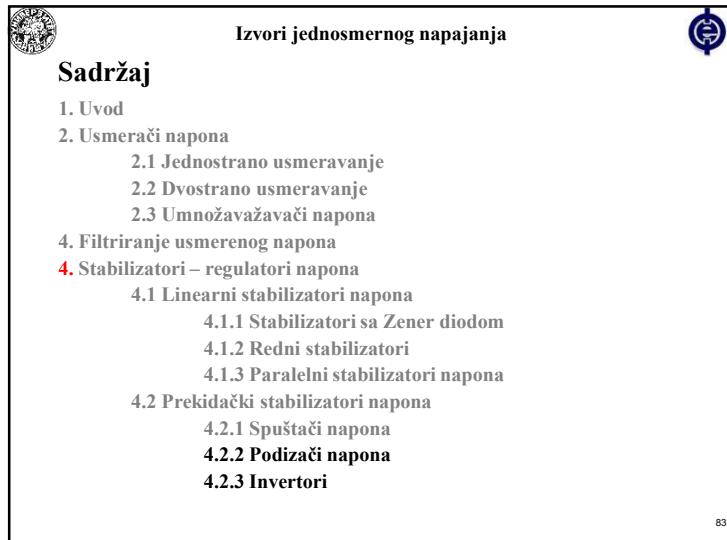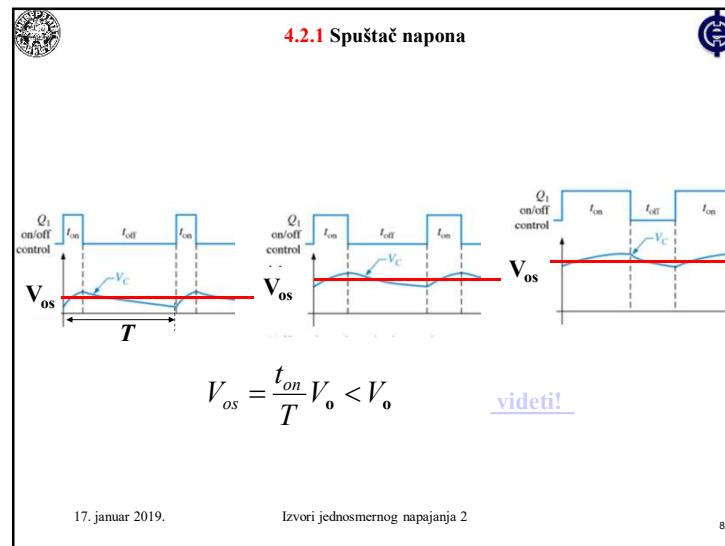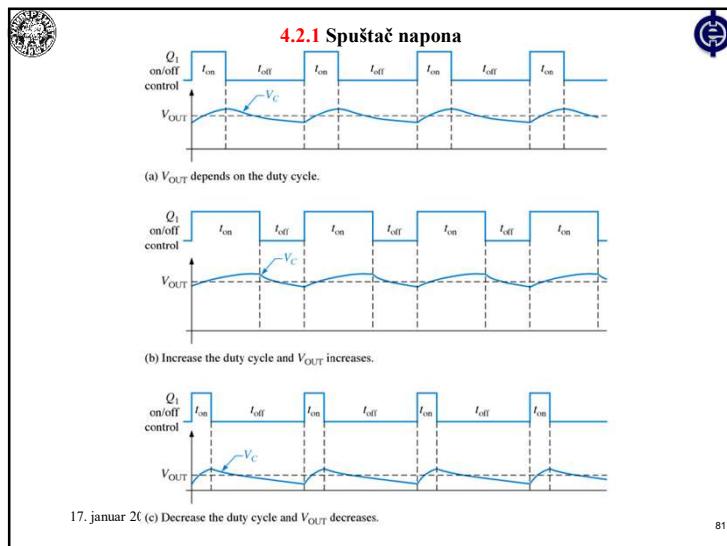

Regulatori napona 1 od 2

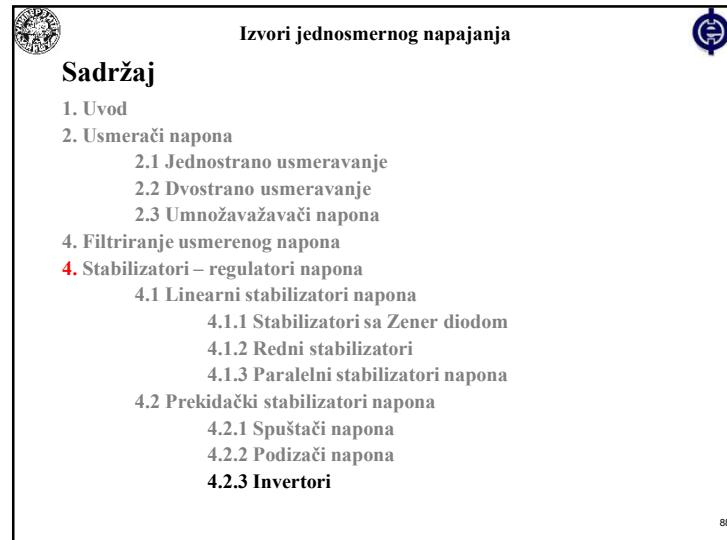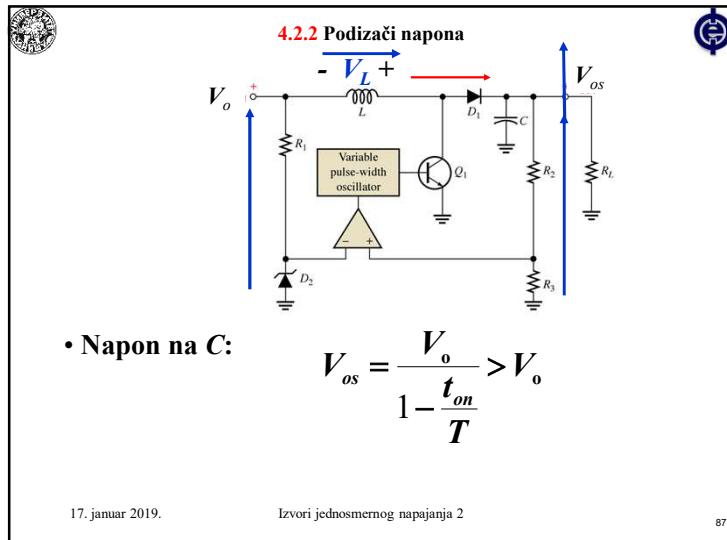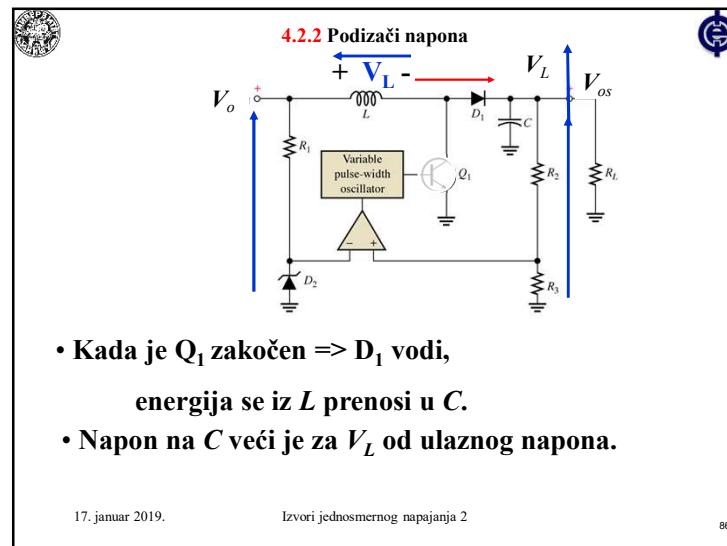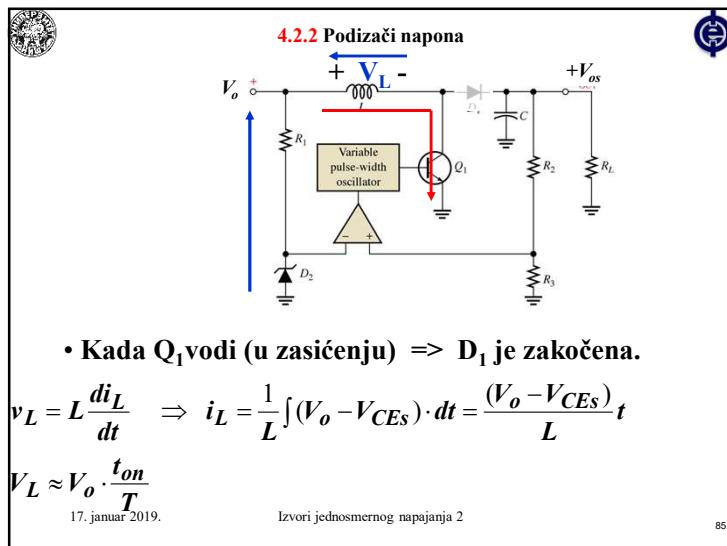

Regulatori napona 1 od 2

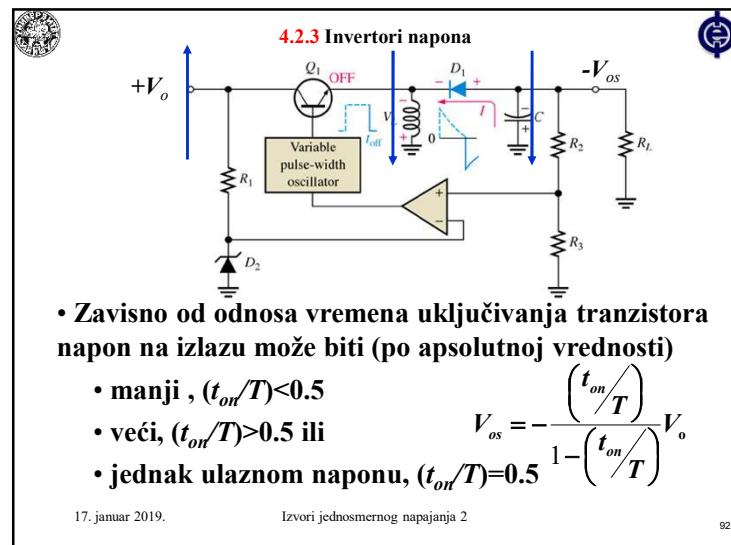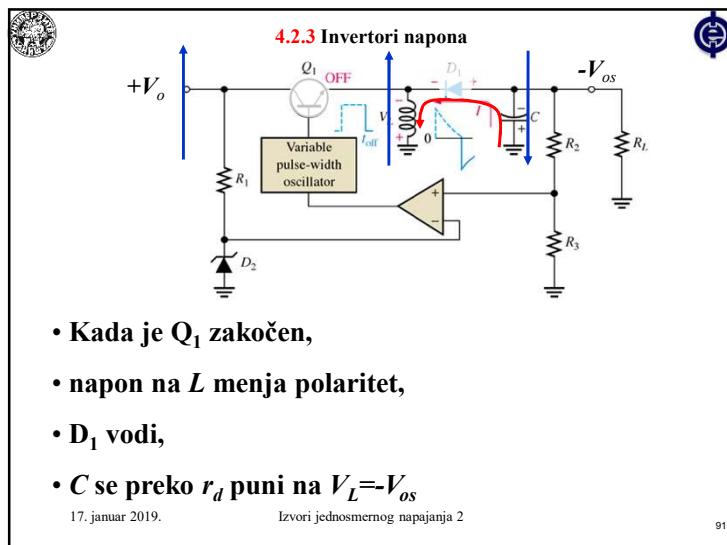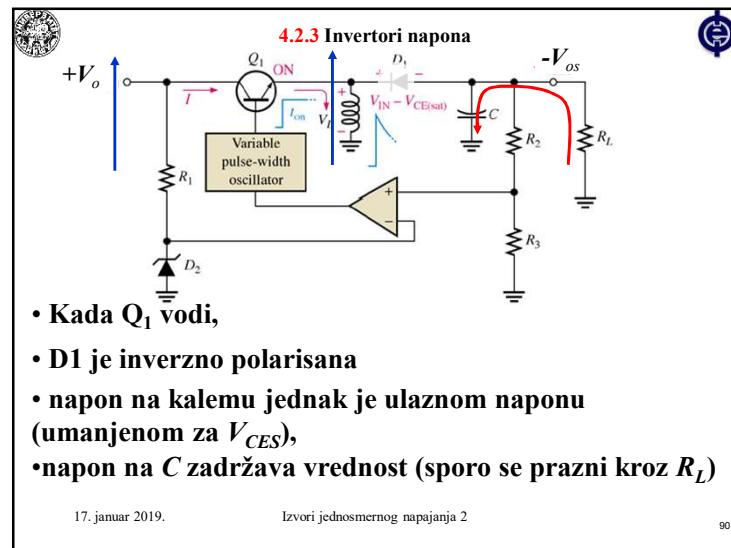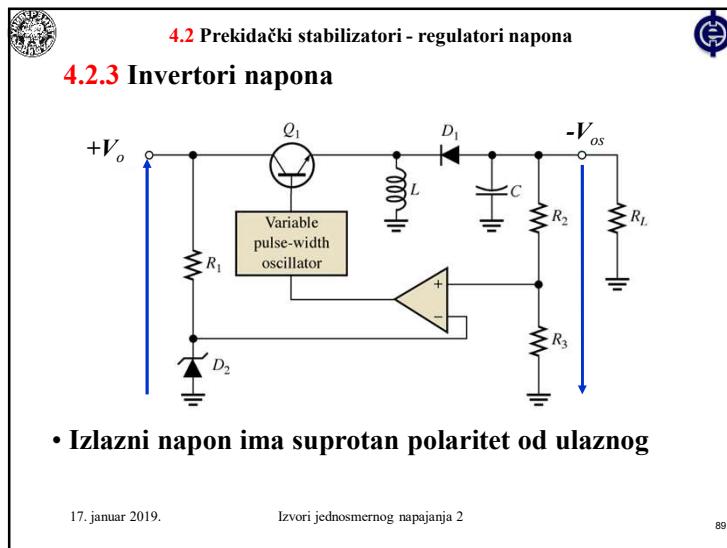

Regulatori napona 1 od 2

Integrисани стабилизатори - регулатори напона напона

Zакљуčак

Стабилизатори - регулатори напона напона

- Обећују константни DC напон на излазу, не зависно од **промена напона на улазу** и **стрејс кроз потрошач**.
- Основни типови стабилизатора су **линеарни** и **прекидачки**
- Линеарни се реализују као **редни** и **паралелни**
- Прекидачки могу бити **спуштачи**, **подизачи** или **инвертори** напона

17. јануар 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 93

Integrисани стабилизатори - регулатори напона напона

Zакљуčак

- Прекидачки стабилизатори - регулатори напона знатно су **ефикаснији од линеарних** и погодни за примене које захтевају **веће струје**
- Прекидачки и линеарни стабилизатори-регулатори напона реализују се у интегрисаној техничкој документацији
- Постоје **интегрисани** стабилизатори – регулатори напона за **fiksne** и **променљиве** **позитивне** или **негативне** напоне
- Могућности интегрисаних стабилизатора могу да се прошире уважавањем спољашњих транзистора.

17. јануар 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 94

Пretvarači jednosmernog u jednosmerni napon (DC to DC converter) mogu se realizovati na istim principima kao prekidački stabilizatori - regulatori napona.

Za one koji žele da nauče više

https://www.youtube.com/watch?v=CEhBN5_fO5o&spfreload=10

Alt

Više o овој теми на курсу "Енергетска електроника"

17. јануар 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 95

Sledи:

- Rekapitulacija (питања/одговори)

17. јануар 2019. Izvori jednosmernog napajanja 2 96

Regulatori napona 1 od 2

Šta smo naučili?

- **Uporediti karakteristike linearnih i prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona**
- Skicirati el. šemu rednog stabilizatora i objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
- Skicirati blok šemu i objasniti način regulacije integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona.
- Skicirati osnovnu el. šemu koja ilustruje primenu integrisanog stabilizatorom 78XX.
- Osnovna blok šema i klasifikacija prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona.



17. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

97

97

Ispitna pitanja (nastavak na sledećem slajdu)



1. Faktor stabilizacije rednog stabilizatora (regulatora) napona
2. Uporediti faktor stabilizacije stabilizatora (regulatora) sa zener diodom i rednog stabilizatora (regulatora) napona
3. Princip rada integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
4. Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 79XX
5. Električna šema realizacije simetričnog napajanja na osnovu integrisanih stabilizatora (regulatora) napona 78XX i 79XX.
6. Princip povećanja struje potrošača kod integrisanog stabilizatora (regulatora) napona.
7. Princip zaštite integrisnih stabilizatora (regulatora) napona od kratkog spoja.

17. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

98

98

Ispitna pitanja (nastavak)



8. Osnovna šema i princip rada paralelnog integrisanog stabilizatora (regulatora) napona
9. Osnovna šema i princip rada paralelnih stabilizatora (regulatora) napona
10. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora sruštača napona.
11. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora podizača napona.
12. Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora invertora napona.

17. januar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja 2

99

99

Rešenje Domaći 13.1:

Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču R_{pmin} 200Ω bude 5V, a $\Delta V_{Cmax}=0.5V$. Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. $U_{SVG,..}$ da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora $2x12V$ i da je na diodama 1N4148 pad napona $V_D=0.7V$ kada vode.

$$V_{Z0} = 5.1V @ I_{Z0} = 20mA$$

$$r_s = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$$

$$\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5.1 - 5 = 0.1V$$


$$\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_s} = \frac{0.1V}{17\Omega} = 5.88 \approx 6mA$$

$$I_Z \text{ min} = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$$

$$I_{pmax} = \frac{V_{os}}{R_{pmin}} = \frac{5V}{200\Omega} = 25mA$$

$$R = \frac{V_{Cmin} - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}}$$
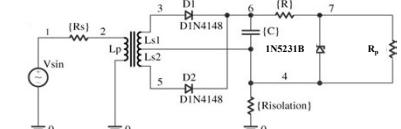
$$R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7) - 0.5 - 0.5}{14mA + 25mA} = \frac{10.77V}{39mA} = 276\Omega \approx 280\Omega$$



Dvostranousmeravanje:

$$\Delta V_{Cmax} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$$

$$C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$$

$$C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0.5} = \frac{16.27}{1380} = 1.18mF \approx 1.2mF$$

17. januar 2018.

Izvori jednosmernog napajanja

100