

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (poslednja nedelja u novembru)	50%	20%
Kolokvijum II (poslednja nedelja predavanja)	50%	20%

	120%	60%



Savet: Lakše preko kolokvijuma

16. oktobar 2018. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1


Sadržaj

1. Uvod
 - a. Definicija pojačanja
 - b. Osobine pojačavača
 - c. Simbol pojačavača
 - d. Modeli pojačavača
 - e. Klasifikacija pojačavača prema tipu signala
 - f. Uzroci izobličenja signala
 - g. Prenosna karakteristika pojačavača
 - h. Frekvenčne karakteristike
 - i. Polarizacija pojačavača
 - j. Klasifikacija pojačavača prema nameni, tipu aktivnog elementa, konfiguraciji, položaju radne tačke, strukturi.

2

Osnovi elektronike

Projektovati audio pojačavač

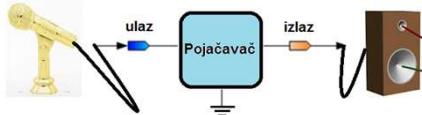

Šta želimo?
Specifikacija zahteva:
Šta treba da radi!

Koje su mogućnosti?
Kakvi pojačavači postoje?
Šta mogu da rade!

Učiniti da moguće bude što bliže željenom.
Smanjivati razliku između mogućeg i željenog

20. oktobar 2015. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3

Pojačanje signala

Kakvi pojačavači postoje?

Na kraju uvodnog dela videćemo da postoje pojačavači različite:

- namene (napon, struja, snaga, ...)
- složenosti (jednostepeni, višestepeni),
- strukture (obični, diferencijalni)
- tehničke realizacije (BJT, MOSFET)
- opsega rada (mali, veliki signali, NF, VF, ...)

Sve njih ćemo „posetiti“ tokom ovog kursa.

16. oktobar 2018. Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

Pojačanje signala

Pre nego što odemo u „radionicu“ moramo da naučimo kako da na „papiru“ proverimo razliku između željenog i mogućeg.

Zato predstavljamo realne „probleme“ modelima.

Modeli pojačavača:

GENERALIZOVANI model na **FUNKCIONALNOM** nivou
nivo_ponašanja = bihevioralni
gledamo ŠTA rade, a ne kako i na osnovu čega obavljaju funkciju).

Na funkcionalnom nivou klasifikujemo pojačavače prema *tipu signala*

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


5

Pojačanje signala

Uloga pojačavača:

Da **pojača ulazni signal BEZ IZOBLIČENJA**
isti oblik veća amplituda

$v_i(t) = A \cdot v_u(t)$

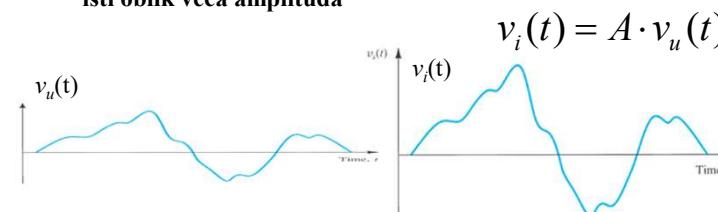

Pojačanje $A = \text{const.}$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

6

Pojačanje signala

Uloga pojačavača:

Da *pojača ulazni signal*
(napon, struja)
BEZ IZOBLIČENJA!

Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

Odgovor kasnije - tokom kursa

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



Pojačanje signala

Rekli smo SIGNAL

Kakvi signali postoje?



Zvučni, video, elektromagnetični,...
U elektronici svi se oni konvertuju u

ULAZNI ↔ **NAPON** ↔ **STRUJA** ↔ **IZLAZNI**

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

8

Pojačanje signala

Pojačavač napona

$$Pojačanje napona \quad A = A_v = \frac{v_i(t)}{v_u(t)}$$

Pojačavač struje

$$Pojačanje struje \quad A_s = \frac{i_i(t)}{i_u(t)}$$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

9

Pojačanje signala

Transkonduktansni

$$Pojačanje napona u struju \quad G_m = \frac{i_i(t)}{v_u(t)}$$

Transrezistantni

$$Pojačanje struje u napon \quad R_m = \frac{v_i(t)}{i_u(t)}$$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

10

Pojačanje signala

Model pojačavača napona

GENERALIZOVANI model na **FUNKCIONALNOM** nivou

Idealni

$$A = A_o = \frac{V_i}{V_u} \quad [V/V]; \quad \mathbf{R}_u = \infty \quad \mathbf{R}_i = \mathbf{0}$$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

11

Pojačanje signala

Model pojačavača napona

$R_u < \infty ; \quad R_i > 0$

Realni

$$A = A_0 = \frac{V_i}{V_u} \quad [V/V]$$

$$A = \frac{V_i}{V_u} = A_0 = \frac{V_i}{V_u} \Bigg|_{I_i=0} \quad [V/V]$$

Zašto je ovo važno?

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

12

Pojačanje signala

Idealni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

$$v_p = A_o \cdot v_u$$

$$v_p = A_o \cdot v_s$$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

Zašto je ONO važno?

Pojačanje signala

Idealni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

$$v_{iz} = A_o \cdot v_u$$

$$v_p = A_o \cdot v_s$$

$$A = \frac{v_p}{v_s} = \frac{v_{iz}}{v_s} = A_o$$

NE ZAVISI od R_s i R_p !!!

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

Pojačanje signala

Realni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

$$v_p = A_o \cdot v_u \cdot \frac{R_p}{R_p + R_i}$$

$$A = \frac{v_p}{v_u} = A_o \cdot \frac{R_p}{R_p + R_i}$$

$$v_p = A_o \cdot v_s \cdot \frac{R_u}{R_u + R_s}$$

$$\frac{v_p}{v_s} = A_o \cdot \frac{R_u}{R_u + R_s} \cdot \frac{R_p}{R_p + R_i}$$

Ukupno pojačanje

ZAVISI od R_s i R_p !!!

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

Za vežbu 2.1

Pojačanje signala

Zadatak: Izmereno je da napon na izlazu pojačavača opadne za 20% kada mu se priključi potrošač od 1k. Kolika je izlazna otpornost pojačavača?

(250Ω)

$$V_i = \frac{R_p}{R_i + R_p} V_{i0} = 0.8 \cdot V_{i0} \Rightarrow \frac{R_p}{R_i + R_p} = 0.8$$

$$R_p = 0.8 \cdot (R_i + R_p) \Rightarrow R_i = \frac{0.2}{0.8} R_p = 0.25 R_p = 250\Omega$$

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

Pojačanje signala

Primer 2.1: Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednosti od 10mV i ima izlaznu otpornost od 600Ω treba priključiti na potrošač od 8Ω . Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

- direktno (*Primer 1.1*)
- preko pojačavača koji daje 100 puta veći napon na izlazu ($A_o=100V/V$), sa $R_u=\infty$ i $R_{iz}=1M\Omega$
- preko pojačavača koji daje 100 puta veći napon na izlazu ($A_o=100V/V$), sa $R_u=10\Omega$ i $R_{iz}=1M\Omega$
- preko **baferskog pojačavača** koji ima

$A_o=1$, $R_u=1M\Omega$ i $R_{iz}=10\Omega$

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 17

Pojačanje signala

Primer 2.1: Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednosti od 10mV i ima izlaznu otpornost od 600Ω treba priključiti na potrošač od 8Ω . Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

- direktno

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 18

Pojačanje signala

a) direktno

09. oktobar 2018. http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 19

a) direktno Pojačanje signala

10mV

09. okt. http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 20

Pojačanje signala

Primer 2.1: Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednosti od 10mV i ima izlaznu otpornost od 600Ω treba priključiti na potrošač od 8Ω . Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

b) preko pojačavača koji daje 100 puta veći napon na izlazu $A_o=100V/V$, $R_u=\infty$ i $R_{iz}=10M\Omega$

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 21

Pojačanje signala

b) preko pojačavača ($A_o=100$, $R_u=\infty$ i $R_{iz}=1M\Omega$)

$v_p = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} \cdot (A_o \cdot v_u) =$

$$v_p = \frac{8}{1,000,000 + 8} \cdot 100 \cdot 10mV = 7,999936\mu V \approx 8\mu V$$

$$A = \frac{v_p}{v_s} = \frac{13.1\mu V}{10mV} = 0,008$$

Napon oslabljen!!! iako je pojačanje 100 puta!!!

Zašto??? Zašto???

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 22

Pojačanje signala

b) preko pojačavača ($A_o=100$, $R_u=\infty$ i $R_{iz}=1M\Omega$)

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23

Pojačanje signala

a) i b)

$130\mu V$ $8\mu V$

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 24

Pojačanje signala

Primer 2.1: Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednosti od 10mV i ima izlaznu otpornost od 600Ω treba priključiti na potrošač od 8Ω. Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

c) preko pojačavača koji daje 100 puta veći napon na izlazu $A_o=100$ V/V, $R_u=10\Omega$ i $R_{iz}=1M\Omega$

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 25

Pojačanje signala

c) preko pojačavača ($A_o=100$, $R_u=10\Omega$ i $R_{iz}=1M\Omega$)

$$v_p = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} \cdot (A_o \cdot v_u) =$$

$$= \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} \cdot \left(A_o \cdot \frac{R_u}{R_s + R_u} \cdot v_s \right)$$

$$v_u = \frac{R_u}{R_s + R_u} \cdot v_s = 0,164\text{mV}$$

$$v_p = \frac{8}{1,000,000+8} \cdot 100 \cdot \frac{10}{600+10} \cdot v_s \approx \frac{8000}{610 \cdot 10^6} = 0,13\mu\text{V}$$

Napon još više oslabljen!!! iako je pojačanje 100 puta!!! Zašto???



Šta je sa snagom?

na ulazu $P_s = v_s \cdot i_s = v_s \cdot \frac{v_s}{R_s + R_u} = \frac{(10 \cdot 10^{-3})^2}{610} \approx 163.9\text{nW}$

na izlazu $P_p = \frac{v_p^2}{R_p} = \frac{(13 \cdot 10^{-6})^2}{8} \approx 21.4\text{pW}$

pojačanje $A_p = \frac{P_p}{P_s} = \frac{21.4\text{pW}}{163.9\text{nW}} = 130.9 \cdot 10^{-6} \text{ W/W}$

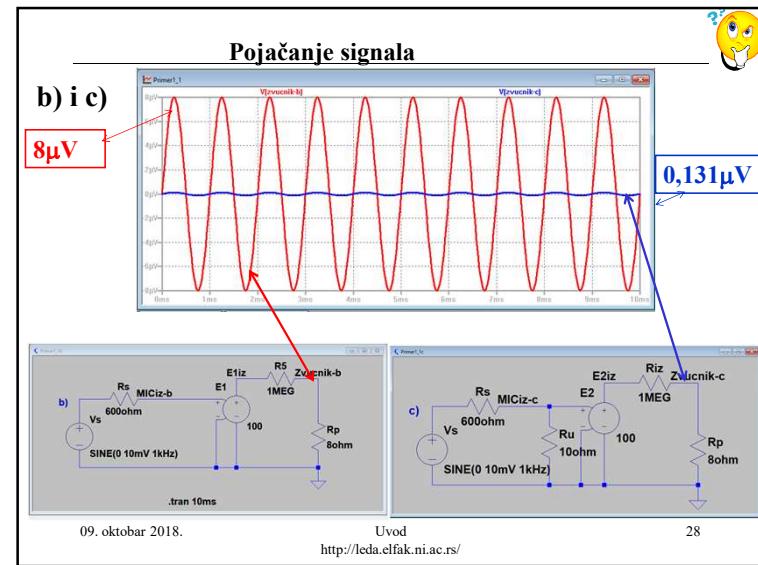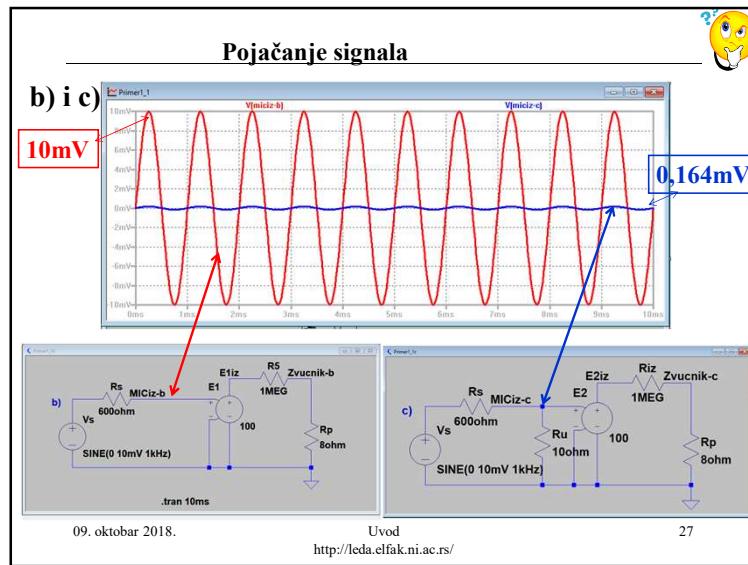09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 26



Pojačanje signala

Primer 2.1: Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednosti od 10mV i ima izlaznu otpornost od 600Ω treba priključiti na potrošač od 8Ω . Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

d) preko **baferskog pojačavača** koji ima $A_o=1$, $R_u=1M\Omega$ i $R_{iz}=10\Omega$

09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 29

Pojačanje signala

d) preko baferskog pojačavača ($A_o=1$, $R_u=1M\Omega$ i $R_{iz}=10\Omega$)

$$v_p = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} (A_o \cdot v_u) = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} \left(A_o \cdot \frac{R_u}{R_s + R_u} \cdot v_s \right)$$

$$v_u = \frac{R_u}{R_s + R_u} \cdot v_s$$

$$v_p = \frac{8}{10+8} \cdot 1 \cdot \frac{1,000,000}{600+1,000,000} \cdot 10mV = \frac{8}{18} \cdot \frac{1,000,000}{1,000,600} \cdot 10mV = 4.4mV$$

$$A = \frac{v_p}{v_s} = \frac{4.4mV}{10mV} = 0.44 \text{ [V/V]} \text{ Napon oslabljen, samo } 44\% \text{ od } v_s$$

Šta je sa snagom?



na ulazu $P_s = v_s \cdot \frac{v_s}{R_u + R_s} \approx \frac{(10 \text{ mV})^2}{1M\Omega} \approx 10 \text{ pW}$; Pojačanje snage


na izlazu $P_p = \frac{v_p^2}{R_p} = \frac{(4.4 \text{ mV})^2}{8\Omega} = 2.42 \mu\text{W}$

$$A_p = \frac{P_p}{P_s} = \frac{2.42 \mu\text{W}}{10 \text{ pW}} = 242 \cdot 10^3 \text{ [W/W]}$$

Zašto? Kako?

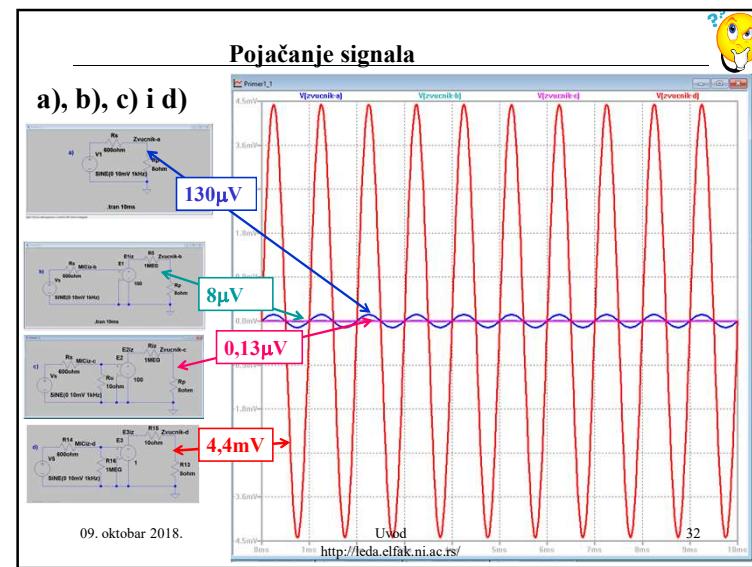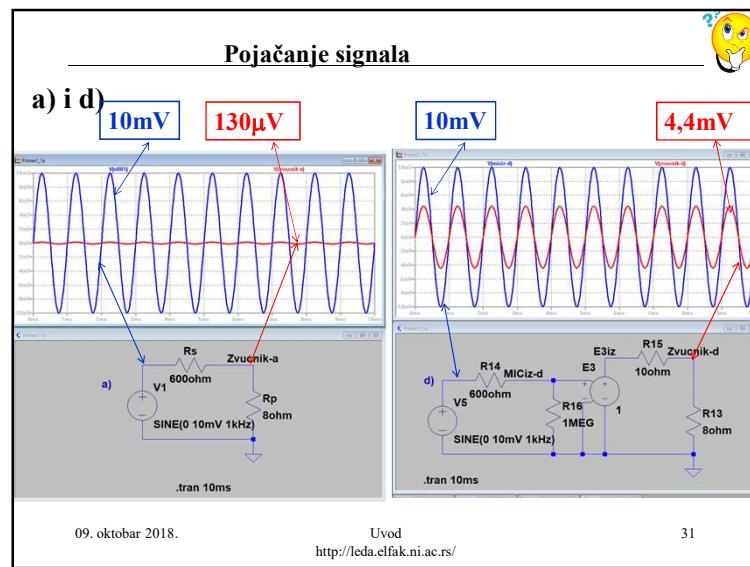09. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 30



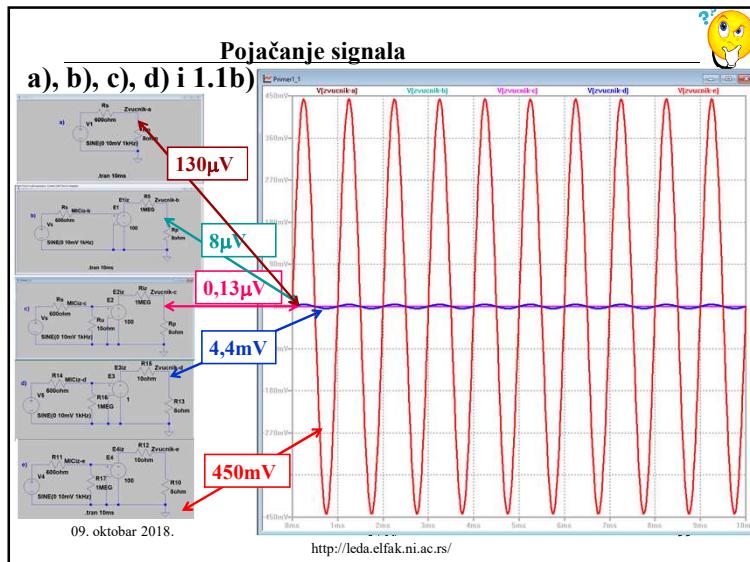

Pojačanje signala

Zaključak:


Osim pojačanja pojačavača VAŽNE su:

- ulazna otpornost
- izlazna otpornost

09. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

34

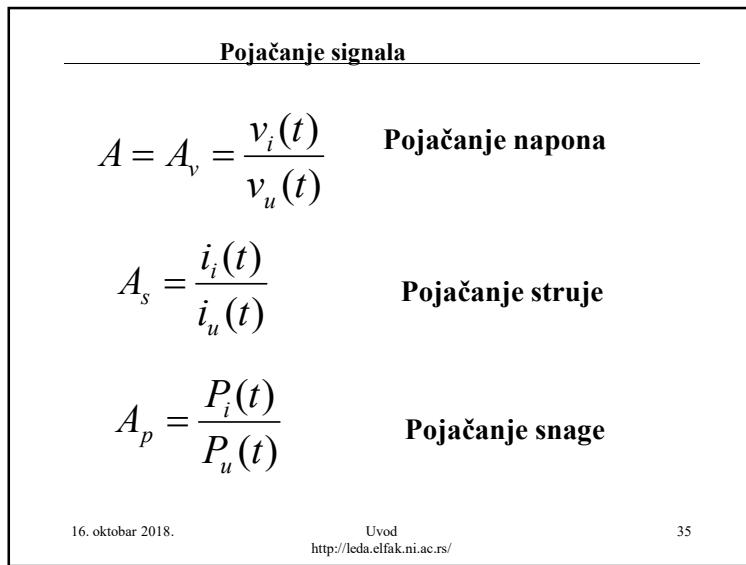

35

Pojačanje signala

Jedinica mere pojačanja?

$$A = \frac{v_i}{v_u} \quad A_s = \frac{i_i}{i_u} \quad A_p = \frac{P_i}{P_u}$$

V/V, A/A, W/W

Iz praktičnih (i istorijskih) razloga koristi se logaritamska skala:

$$a_p = 10 \cdot \log |A_p|$$

dB

$$a_v = 20 \log |A|$$

dB

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

36

Pojačanje signala

Pažnja?

Često se koristi dB da iskaže vrednost *fizičke veličine!*
Tada dB označava vrednost u odnosu na 1,
a dBm u odnosu na 10^{-3} (napona, struje ili snage).

$$V_i = 20 \log \left| \frac{V_i}{1V} \right| \quad \text{dB}$$

$$P_i = 10 \log \left| \frac{P_i}{1W} \right| \quad \text{dBw}$$

$$V_i = 20 \log \left| \frac{V_i}{1mV} \right| \quad \text{dBm}$$

$$P_i = 10 \log \left| \frac{P_i}{1mW} \right| \quad \text{dBm}$$

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

37

Pojačanje signala

Koliki se napon očekuje na izlazu pojačava pobuđenog naponom od 0.1mV ako se zna da mu je pojačanje:

60 dB	(0.1V)
0 dB	(0.1mV)
-20 dB	(0.01mV)



Koliko je pojačanje u dB kod pojačavača kod koga je pri ulaznom naponu od 1mV izmeren izlazni napon od

1 V	(60dB)
100 mV	(40dB)
100 µV	(-20dB)



16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

38

Domaći 2.1

Pojačanje signala

Zadatak: Pojačavač sa pojačanjem $A_o=40\text{dB}$, $R_u=10\text{k}\Omega$, $R_{iz}=1\text{k}\Omega$, pobuđuje potrošač od $R_p=1\text{k}\Omega$.

Izračunati ukupno naponsko pojačanje i pojačanje snage iskazano u dB.

(50 V/V; 44dB)



16. oktobar 2018.


Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

39

Domaći 2.2

Pojačanje signala

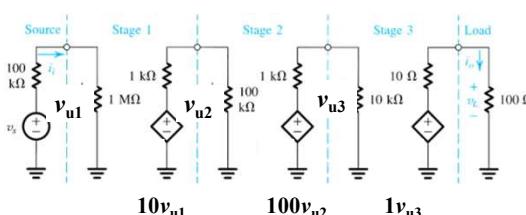Zadatak: Izračunati ukupno naponsko i pojačanje snage trostupenog pojačavača sa slike pobuđenog izvorom čija je izlazna otpornost $100\text{k}\Omega$ i opterećenog potrošačem od 100Ω .



(743,6 V/V; 57,4 dB; 66,9 10^8 W/W ; 98,3dB)




16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

40

Pojačanje signala

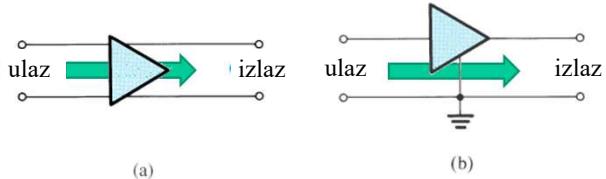Svi prikazani modeli su *unilateralni*: prenose signal samo u jednom pravcu - sa ulaza prema izlazu.



16. oktobar 2018.


Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

41

Pojačanje signala

Svi navedeni modeli mogu ravnopravno da se koriste za modelovanje realnog pojačavača!

Primer:

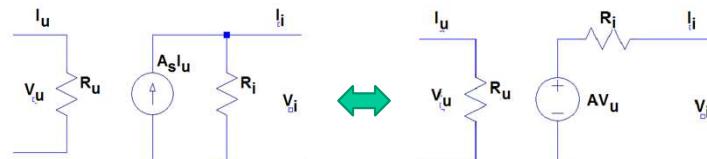

$$V_i = A_s \cdot I_u \cdot R_i = A_s \cdot \frac{V_u}{R_u} \cdot R_i$$

$$A = \frac{V_i}{V_u} = A_s \cdot \frac{R_i}{R_u}$$


16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

42

Pojačanje signala

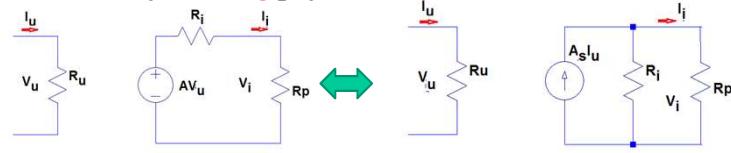Svi navedeni modeli mogu ravnopravno da se koriste za modelovanje realnog pojačavača!



$$V_i = A \cdot V_u \cdot \frac{R_p}{R_i + R_p}$$

$$I_u = \frac{V_u}{R_u} \Rightarrow V_u = R_u \cdot I_u$$

$$I_i = \frac{V_i}{R_p} = \frac{A}{R_i + R_p} \cdot V_u = \frac{A \cdot R_u}{R_i + R_p} \cdot I_u$$

$$A_s = \frac{I_i}{I_u} = \frac{A \cdot R_u}{R_i + R_p}$$


16. oktobar 2018.

http://leda.elfak.ni.ac.rs/

43


Pojačanje signala

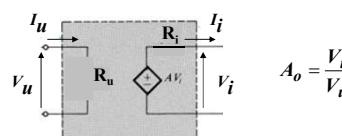Najčešće ćemo u okviru ovog kursa govoriti o Pojačavačima napona:



$$A_o = \frac{V_i}{V_u}$$

Idejni

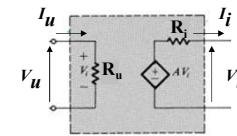

Realni

Zašto je ovo važno?



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

44

Pojačanje signala

Uloga pojačavača:
Da pojača ulazni signal **BEZ IZOBLIČENJA**
isti oblik veća amplituda

$$v_i(t) = A \cdot v_u(t)$$

Pojačanje $A = \text{const.}$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 45

Pojačanje signala

Uloga pojačavača:
Da pojača ulazni signal
(napon, struja)
BEZ IZOBLIČENJA!

Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

Odgovor kasnije - tokom kursa

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ [dalje](#) [dalje2](#)

Pojačanje signala

Razmotrimo primer idealizovanog pojačavača sa $A=4$ koji treba da pojača složenoperiodični signal

Ulazni signal

$$v_u = 0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t)$$

Izlaz

$$v_i = A \cdot v_u = 4 \cdot (0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t))$$





16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 47

Pojačanje signala

Uloga pojačavača:
Da pojača ulazni signal **BEZ IZOBLIČENJA**
Kako može doći do izobličenja?

1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala
2. Različito pojačanje na različitim frekvencijama (spektralne komponente)
3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama (spektralne komponente)

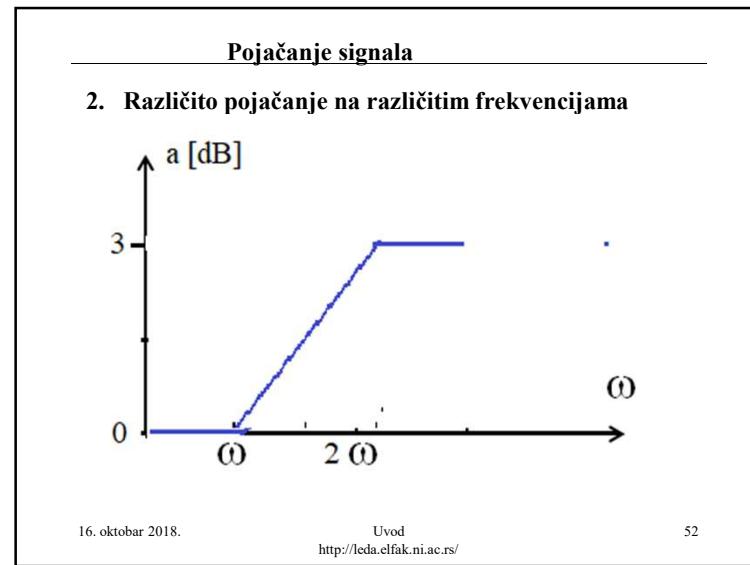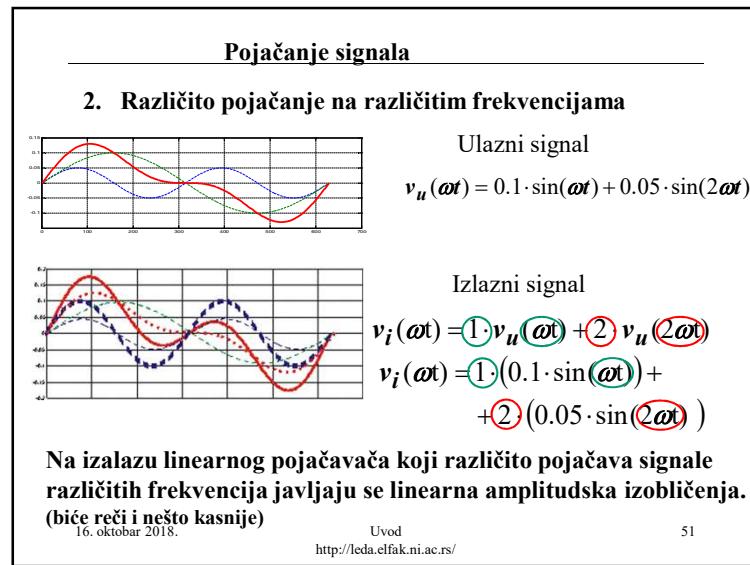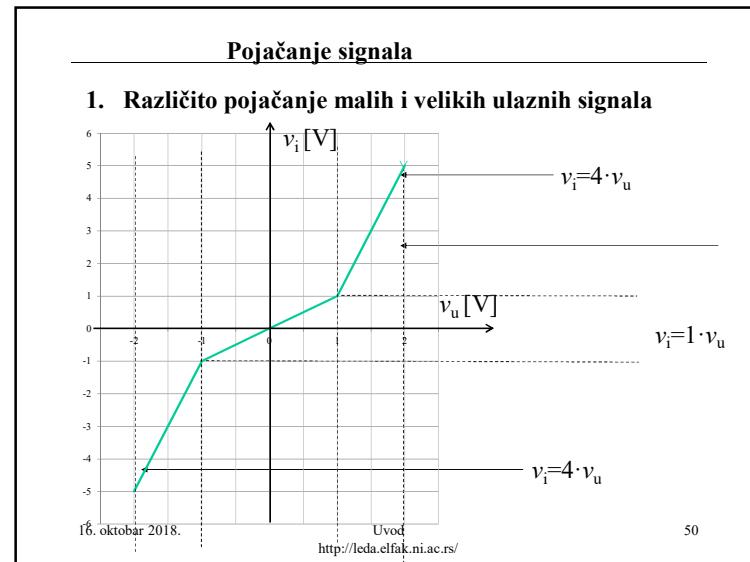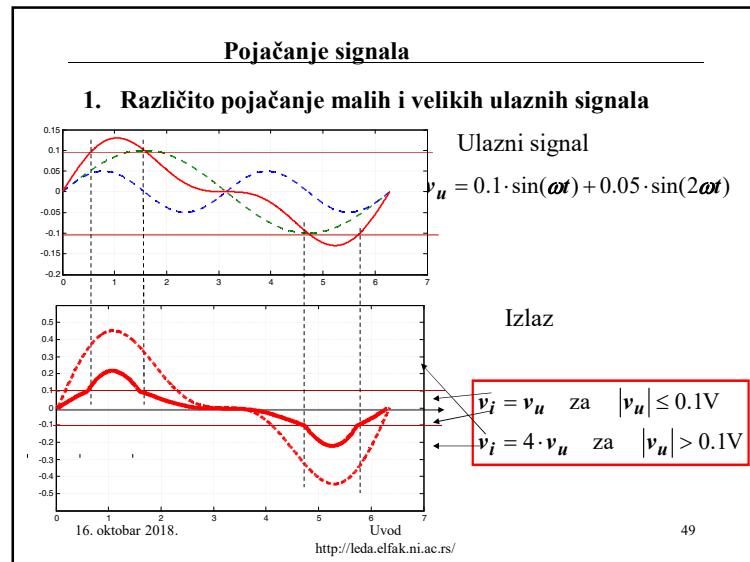16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ [dalje](#) [dalje2](#) 48



Pojačanje signala

3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

Uzorak signala:

Ulagani signal: $v_u = 0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t)$

Izlagani signal: $v_i = 2(v_u(\omega t) + v_u(2\omega t + \pi/4))$
 $v_i = 2(0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t + \pi/4))$

16. oktobar 2018.
 Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

53

Pojačanje signala

3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

16. oktobar 2018.
 Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

54

Pojačanje signala

Uloga pojačavača: Da **pojača** ulazni signal **bez izobličenja**
 Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

a) Linearnost: izlazni signal A puta veći od ulaznog.
 b) Isto pojačanje na svim frekvencijama [spektar](#)
 c) Zadržati isti odnos faza (kašnjenje) svim spektralnim komponentama (frekvencijama)

O svemu ovome biće više reči kasnije tokom kursa.
 Za početak podrazumevamo da idealizovani pojačavač ispunjava sve navedene zahteve.

[dalje](#) [dalje2](#)

16. oktobar 2018.
 Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

55

Pojačanje signala

Prenosna karakteristika pojačavača
 Prenosna karakteristika predstavlja grafičku interpretaciju zavisnosti **izlazne** od **ulazne** veličine

Prenosna karakteristika *linearног* pojačavača napona je prava = linearna funkcija

16. oktobar 2018.
 Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

56

Pojačanje signala

Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

Zašto je ovo važno?

$$A = \frac{\Delta v_{iz}}{\Delta v_u}$$

$$A_1 = \frac{\Delta v_{i1}}{\Delta v_u} < A_2 = \frac{\Delta v_{i2}}{\Delta v_u} < A_3 = \frac{\Delta v_{i3}}{\Delta v_u}$$

(b) [dalje](#)

16. oktobar 2018. [Uvod](#) <http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 57

Pojačanje signala

Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

Zašta je ovo važno?

$$A_1 = \frac{\Delta v_{i1}}{\Delta v_u} < A_2 = \frac{\Delta v_{i2}}{\Delta v_u} < A_3 = \frac{\Delta v_{i3}}{\Delta v_u}$$

[dalje](#)

19. oktobar 2017. [Uvod](#) <http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 58

Pojačanje signala

Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

Zašta je ovo važno?

$$A_1 = \frac{\Delta v_{i1}}{\Delta v_u} < A_2 = \frac{\Delta v_{i2}}{\Delta v_u} < A_3 = \frac{\Delta v_{i3}}{\Delta v_u}$$

[dalje](#)

19. oktobar 2017. [Uvod](#) <http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 59

Pojačanje signala





Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona





Zašta je ovo važno?

$$A_1 = \frac{\Delta v_{i1}}{\Delta v_u} < A_2 = \frac{\Delta v_{i2}}{\Delta v_u} < A_3 = \frac{\Delta v_{i3}}{\Delta v_u}$$

[dalje](#)

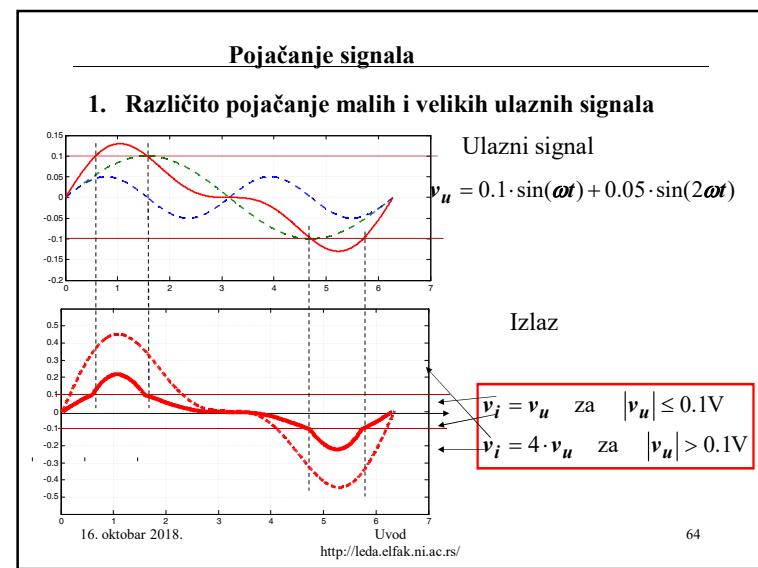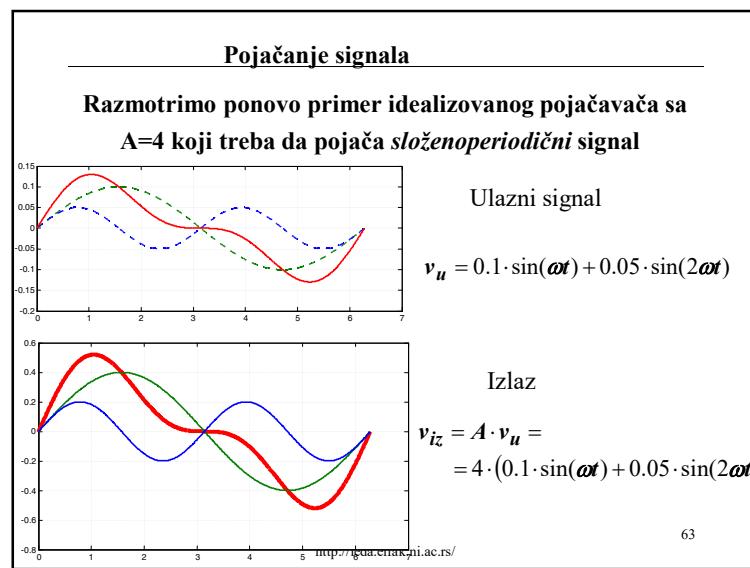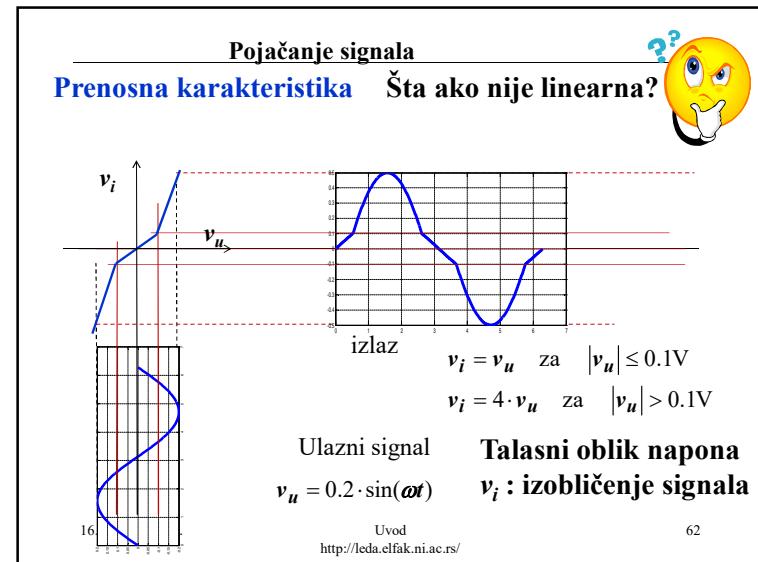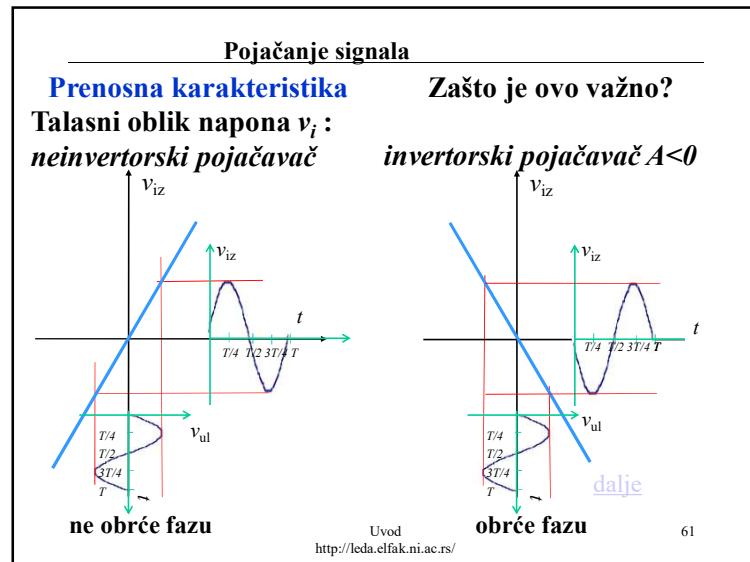19. oktobar 2017. [Uvod](#) <http://leda.elfak.ni.ac.rs/> 60



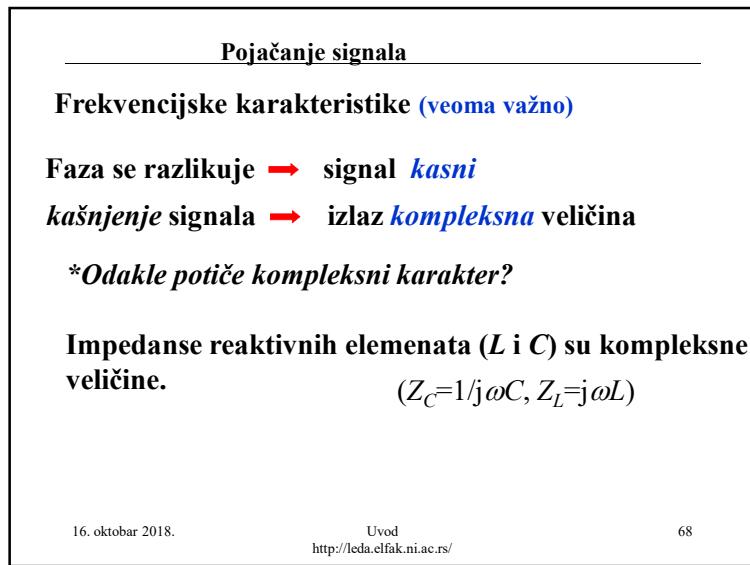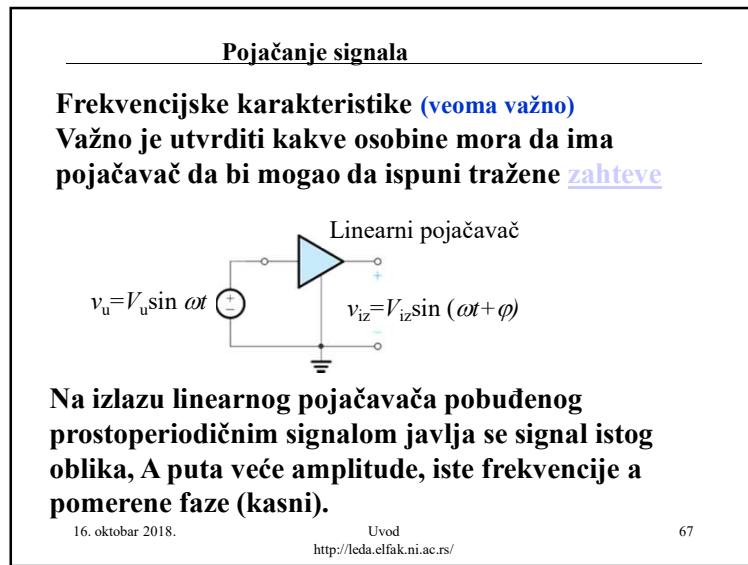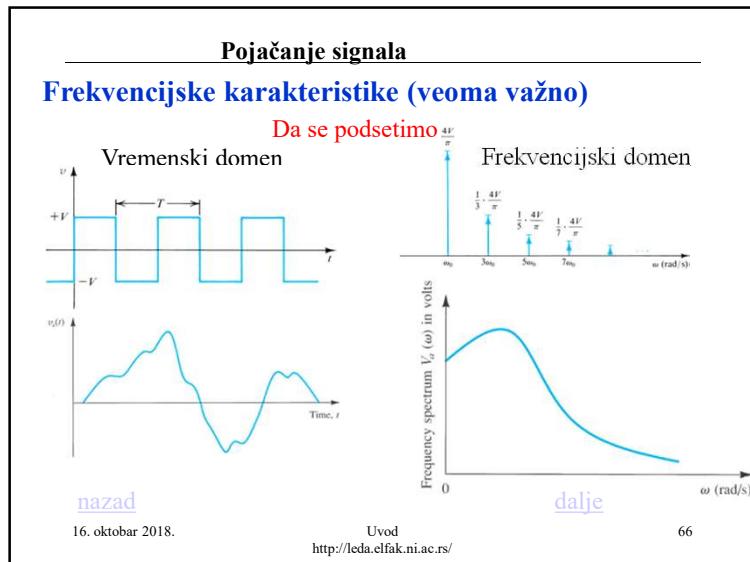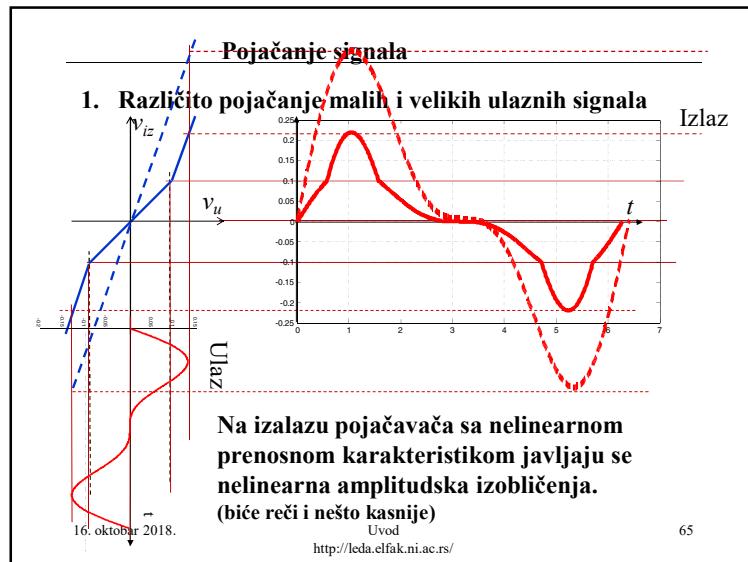

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

Pojačavač bez reaktivnih elemenata ne postoji!

(makar kao parazitni elementi)

Zato su i električne veličine na izlazu pojačavača kompleksne (V_i, I_i).

Funkcija koja povezuje izlaznu i ulaznu veličinu i određuje ponašanje odziva na frekvenciji ω zove se

PRENOSNA FUNKCIJA pojačavača, $T(j\omega)$:

$$V_i(j\omega) = T(j\omega) \cdot V_u(j\omega).$$

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

69

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

U opštem slučaju to je *kompleksna* veličina definisana **modulom i fazom**:

$$\begin{aligned} T(j\omega) &= |T(j\omega)| e^{j\phi(\omega)} \\ |T(j\omega)| &= \sqrt{\frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)}}. \\ \angle T(j\omega) &= \phi(\omega). \end{aligned}$$

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


70

Pojačanje signala


Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

Zavisno od tipa signala koji se pojačava $T(j\omega)$, može biti A, A_s, G_m, R_m .
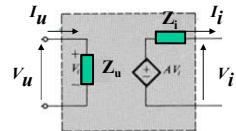
$$T(j\omega) = A(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)};$$


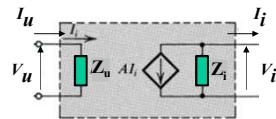
$$T(j\omega) = A_s(j\omega) = \frac{I_i(j\omega)}{I_u(j\omega)};$$



16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

71


Pojačanje signala

Dodatak


Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

Zavisno od tipa signala koji se pojačava $T(j\omega)$, može biti A, A_s, G_m, R_m .
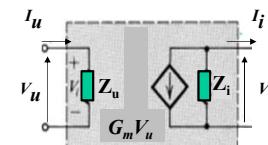
$$T(j\omega) = G_m(j\omega) = \frac{I_i(j\omega)}{V_u(j\omega)};$$


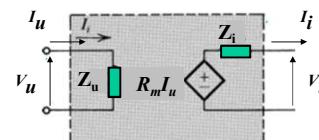
$$T(j\omega) = R_m(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{I_u(j\omega)};$$



16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

72

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike (veoma važno)

Izlazni signal = Odziv pojačavača na prostoperiodični pobudni signal frekvencije ω potpuno je definisan (znaju se njegov moduo i faza) ako je poznato $T(j\omega)$.

$$V_i(j\omega) = T(j\omega) \cdot V_u(j\omega)$$

Zato je važno znati kako se definišu, a i kako se mere **MODUO** i **FAZA (ARGUMENT)** prenosne funkcije.

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

73

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike (veoma važno)

(obnoviti kompleksnu analizu iz matematuke)

Moduo prenosne funkcije meri se kao odnos amplituda odziva (izaz) i pobude (ulaz) pojačavača na frekvenciji ω .

$$|T(j\omega)| = \frac{V_i(\omega)}{V_u(\omega)} = \frac{V_{i\text{eff}}(\omega)}{V_{u\text{eff}}(\omega)};$$

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

74

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike (veoma važno)

(obnoviti kompleksnu analizu iz matematuke)

Po definiciji moduo i faza kompleksnog broja određuju se kao

$$|T(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}\{T(j\omega)\}^2 + \operatorname{Im}\{T(j\omega)\}^2} = \sqrt{T(j\omega) \cdot T(-j\omega)};$$

$$\angle T(\omega) = \phi(\omega) = \arctg \left[\frac{\operatorname{Im}\{T(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{T(j\omega)\}} \right].$$

Za analizu ponašanja pojačavača u zavisnosti od frekvencije ω pogodniji je drugačiji pristup.

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

75

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike (veoma važno)

Prenosna funkcija pojačavača u opštem slučaju može da se prikaže u obliku količnika polinoma po $s=j\omega$:

$$T(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_m s^m}$$

ili u faktorisanom obliku:

$$T(s) = \frac{a_n(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_p)}{b_m(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_m)}$$

z_i - nule
 p_j - polovi

$$T(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

16. oktobar 2018.

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

76

Pojačanje signala

Dodatak

Frekvencijske karakteristike (obnoviti kompleksnu analizu iz matematike)

Moduo količnika polinoma $N(s)$ i $D(s)$ može se izračunati na osnovu sledećih izraza:

kada je funkcija poznata u obliku ili kada je funkcija poznata u obliku

$$T(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_m s^m}$$

$$T(s) = \frac{a_n(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_n)}{b_m(s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_m)}$$

$$|T(s)| = \sqrt{\frac{\operatorname{Re}\{N(s)\}^2 + \operatorname{Im}\{N(s)\}^2}{\operatorname{Re}\{D(s)\}^2 + \operatorname{Im}\{D(s)\}^2}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{a_n}{b_m} \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^n (z_i^2 + \omega^2)}{\prod_{i=1}^m (p_i^2 + \omega^2)}}$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 77

Pojačanje signala

Dodatak

Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)

Faza se može izračunati kao:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{T(s)\}}{\operatorname{Re}\{T(s)\}} \right] = \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{N(s)\}}{\operatorname{Re}\{N(s)\}} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{D(s)\}}{\operatorname{Re}\{D(s)\}} \right]$$

$$T(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_m s^m}$$

ili kao

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - z_i\}}{\operatorname{Re}\{s - z_i\}} \right] - \sum_{i=1}^m \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - p_i\}}{\operatorname{Re}\{s - p_i\}} \right].$$

$$T(s) = \frac{a_n(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_n)}{b_m(s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_m)}$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 78

Pojačanje signala

Dodatak

Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)

Primer 2.0: Odrediti moduo i fazu prenosne funkcije :

Rešenje : $T(j\omega) = \frac{-\omega^2 + 4j\omega}{(6 - 6\omega^2) + j(1\omega - \omega^3)}$

$$T(s) = \frac{4s + s^2}{6 + (1s + 6s^2) + s^3} = \frac{s(4+s)}{(1+s)(2+s)(3+s)}$$

$$|T(s)| = \sqrt{\frac{\operatorname{Re}\{N(s)\}^2 + \operatorname{Im}\{N(s)\}^2}{\operatorname{Re}\{D(s)\}^2 + \operatorname{Im}\{D(s)\}^2}} = \sqrt{\frac{[-\omega^2]^2 + [4\omega]^2}{[(6 - 6\omega^2)^2] + [(1\omega - \omega^3)^2]}} = \sqrt{\frac{\omega^2[16 + \omega^2]}{(36 + 49\omega^2 + 14\omega^4 + \omega^6)}} =$$

$$= \sqrt{\frac{\omega^2[16 + \omega^2]}{(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)(9 + \omega^2)}}$$

$$|T(s)| = \frac{a_n}{b_m} \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^n (z_i^2 + \omega^2)}{\prod_{i=1}^m (p_i^2 + \omega^2)}} = \frac{1}{1} \sqrt{\frac{(0^2 + \omega^2)(4^2 + \omega^2)}{(1^2 + \omega^2)(2^2 + \omega^2)(3^2 + \omega^2)}} = \sqrt{\frac{\omega^2[16 + \omega^2]}{(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)(9 + \omega^2)}}$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 79

Pojačanje signala

Dodatak

Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)

Primer 2.0: Odrediti moduo i fazu prenosne funkcije $\mathcal{T}(s) = \frac{4s + s^2}{6 + 11s + 6s^2 + s^3} = \frac{s(4+s)}{(1+s)(2+s)(3+s)}$

Rešenje (faza) :

$$T(j\omega) = \frac{-\omega^2 + 4j\omega}{(6 - 6\omega^2) + j(11\omega - \omega^3)}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{N(s)\}}{\operatorname{Re}\{N(s)\}} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{D(s)\}}{\operatorname{Re}\{D(s)\}} \right] = \operatorname{arctg} \left[\frac{4\omega}{-\omega^2} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{(11\omega - \omega^3)}{6 - 6\omega^2} \right]$$

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - z_i\}}{\operatorname{Re}\{s - z_i\}} \right] - \sum_{i=1}^m \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - p_i\}}{\operatorname{Re}\{s - p_i\}} \right] =$$

$$= \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{0} \right] + \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{4} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{1} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{2} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{3} \right] =$$

$$= \frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{4} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{1} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{2} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{3} \right]$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 80

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike (veoma važno) $|T(j\omega)|, \angle T(j\omega)$.

Grafička interpretacija zavisnosti od frekvencije:

- modula prenosne funkcije naziva se **AMPLITUDSKA KARAKTERISTIKA**
- argumenta prenosne funkcije naziva se **FAZNA KARAKTERISTIKA** pojačavača

Zajedno, one predstavljaju **FREKVENČIJSKE KARAKTERISTIKE** pojačavača

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

81

Pojačanje signala

Amplitudska karakteristika (veoma važno)

Najpre ćemo definisati *idealnu* amplitudsku karakteristiku pojačavača i uporediti je sa *realnim* karakteristikama kojima ćemo se baviti kasnije tokom kursa.

Zahtev

Konstantno pojačanje
To je nerealno

Zahtev: PODJEDNAKO POJAČATI odnosi se na sve **potrebne spektralne komponente**

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

82

Pojačanje signala

Amplitudska karakteristika (v)

Konačni propusni opseg (*Band-Width*) omeđen je graničnim frekvencijama na niskim i visokim frekvencijama

$$BW = f_v - f_n$$

Amplitudska karakteristika realnog pojačavača*

*Zašto?

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

83

Pojačanje signala

Amplitudska karakteristika (veoma važno)
Realnog pojačavača

Granice propusnog opsega kod realnih pojačavača određuju se u tačkama u kojima **snaga na izlazu opadne za $\sqrt{2}$ od nominalne**.

To je ekvivalentno smanjenju napona/struje* na izlazu za $\sqrt{2}$ puta ili 3dB.

*Zašto?

Normalizovano pojačanje

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

84

Pojačanje signala

Amplitudska karakteristika (veoma važno)

$a = 20 \log |T(\omega)|$

Amplitudska karakteristika realnog pojačavača nije konstantna.

To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako pojačani.

Posledica?

Linearna amplitudska izobličenja – videti slajd 7

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 85

Pojačanje signala

Različito pojačanje na različitim frekvencijama

Uzvodni signal
 $v_u(\omega t) = 0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t)$

Izvodni signal
 $v_i(\omega t) = 4 \cdot v_u(\omega t) + 2 \cdot v_u(2\omega t)$
 $v_i(\omega t) = 4 \cdot (0.1 \cdot \sin(\omega t)) + 2 \cdot (0.05 \cdot \sin(2\omega t))$

Na izlazu linearne pojačavača koji različito pojačava signale različitih frekvencija javljaju se **linearna amplitudska izobličenja**.

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 86

Pojačanje signala

Fazna karakteristika (veoma važno)

Idealna fazna karakteristika pojačavača:
faza nezavisna od frekvencije – konstantna

Zahtev Konstantna faza

To je nerealno

Zahtev: PODJEDNAKO ZAKASNITI odnosi se na sve **potrebne spektralne** komponente

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 87

Pojačanje signala

Fazna karakteristika (veoma važno)

Idealna fazna karakteristika pojačavača:
Konstantna faza ALI i LINEARNA zavisnost faze od frekvencije ne unosi fazna izobličenja

$\phi(\omega) = k \cdot \omega;$
 $v_u(\omega t) = V_{u1} \cdot \cos(\omega t) + V_{u2} \cdot \cos(2\omega t)$
 $v_i(\omega t) = A \cdot (V_{u1} \cdot \cos(\omega t + k \cdot \omega) + V_{u2} \cdot \cos(2\omega t + 2k \cdot \omega)) =$
 $= A \cdot (V_{u1} \cdot \cos(\omega t + k\omega) + V_{u2} \cdot \cos(2\omega t + k\omega))$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 88

Pojačanje signala

Realna fazna karakteristika (važno)

Fazna karakteristika realnog pojačavača nije konstantna ni linearna u celom opsegu.

To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako zakašnjeni.

Posledica?

Linearna fazna izobličenja

Pojačanje signala

Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

Ulagani signal

$$v_u = 0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t)$$

Izlazni signal

$$v_i = 4 \cdot (v_u(\text{red}) + v_u(2\omega) + \pi/4))$$

$$v_i = 4 \cdot (0.1 \cdot \sin(\omega t)) + 4 \cdot (0.05 \cdot \sin(2\omega t) + \pi/4))$$

Na izlazu linearног појачавача који разлиčito kasni signale različitih frekvencija javljaju се linearна fazna izobličenja.

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 90

Pojačanje signala

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike

Osnovu za analizu ponašanja pojačavača u prisustvu reaktivnih komponenata predstavlja poznavanje ponašanja pasivnih RC kola.

(a)
(b)

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

$$V_i(j\omega) = \frac{Z_C}{Z_C + R} V_u(j\omega) = \frac{1/j\omega C}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + (s/\omega_0)} \quad \left| \begin{array}{l} s=j\omega \\ \omega_0=1/\tau=1/RC \end{array} \right.$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 93

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + (s/\omega_0)} \quad \left| \begin{array}{l} s=j\omega \\ \omega_0=1/\tau=1/RC \end{array} \right.$$

$$|T(s)| = \sqrt{\frac{\text{Re}\{N(s)\}^2 + \text{Im}\{N(s)\}^2}{\text{Re}\{D(s)\}^2 + \text{Im}\{D(s)\}^2}} =$$

$$20\log|T(s)| = 20\log\left[\sqrt{\frac{1}{\{1\}^2 + \{\omega/\omega_0\}^2}}\right] \approx -20\log(\omega/\omega_0) \Big|_{\omega_0 \gg \omega}$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 94

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + (s/\omega_0)} \quad \left| \begin{array}{l} s=j\omega \\ \omega_0=1/\tau=1/RC \end{array} \right.$$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 95

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Domaći 2.3

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

Koju funkciju kolo obavlja u frekvencijskom domenu?

Odrediti graničnu frekvenciju.

Koliko iznosi asimptotski nagib amplitudske karakteristike po dekadi i po oktavi?

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 96

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

Domaći 2.3

$$T(j\omega) = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\omega_o = 1/\tau = 1}$$

16. oktobar 2018.
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

Za vežbu 2.2

$$A_u = \frac{V_{u2}}{V_{u1}} = K \frac{\frac{j\omega R_u C_s}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)}}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)} \quad (3.1.35)$$

$$= K \frac{C_s}{C_u + C_s} \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega} = A_0 \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}.$$

gde je ω kružna frekvencija, $\tau = R_u(C_u + C_s)$, a $A_0 = K C_s / (C_s + C_u)$.

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

98



Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

Domaći 2.4

Ako je $R_s = 20\text{k}$, $R_i = 100\text{k}$, $C_i = 60\text{pF}$, $\mu = 144 \text{ V/V}$, $R_o = 200\Omega$ i $R_L = 1\text{k}$

- a) Odrediti pojačanje pri $\omega = 0 \text{ rad/s}$ (jednosmerno) ($A = 100 \text{ V/V}$)
- b) Graničnu frekvenciju (3dB) ($\omega_o = 10^6 \text{ rad/s}$, $f_o = 159,2 \text{ kHz}$)
- c) Odrediti frekvenciju pri kojoj A padne na 0dB (10^8 rad/s)



Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Primer 2.2: Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

Rešenje:

$$A(j\omega) = \mu \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot \frac{1}{1 + sC_i[R_s R_i / (R_s + R_i)]} = \frac{A_o}{1 + s/\omega_o}$$

$$A_o = \mu \frac{1}{1 + (R_s/R_i)} \cdot \frac{1}{1 + (R_o/R_L)}$$

$$\tau = C_i [R_s R_i / (R_s + R_i)]$$

$$\omega_o = 1/\tau$$

Graph showing magnitude |T| (dB) versus frequency ω (rad/s). The curve starts at a high value, remains flat until a certain frequency, and then slopes down linearly on a log-log scale.

16. oktobar 2018.
Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

(b)

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike 17.10.2017

Primer 2.3: Skicirati prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) dvostepenog pojačavača sa slike.

Rešenje:

$A_1 A_2$

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 101

Šta smo naučili?

- Razlika između frekvencijskih i prenosne karakteristike pojačavača
 - Model idealnih i realnih pojačavača
 - Uzroci izobličenja izlaznog signala pojačavača
 - Frekvencijske karakteristike pojačavača

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>

> EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

slajdovi u pdf formatu

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 102

Osnovi elektronike

Zablude:

1. ~~Učiće samo ODGOVORE na Elementarna i osnovna pitanja (to mi je dovoljno za 6)~~
- 2.a Radiću samo zadatke sa vežbi
- 2.b Radiću samo zadatke za domaći

Zašto ovo nije dobro?

- ✓ Gubite celinu, kontekst, a time i suštinu
- ✓ Bubate definicije koje nerazumete (njihova slobodna interpretacija je katastrofalna – za YouTube)
- ✓ Inženjerski (ljudski) mozak nije copy-paste mašina, lakše pamti kada shvati zašto i kako nešto radi

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 103

Osnovi elektronike

Savet:

1. Učite SVE da biste shvatili suštinu!!!

Učenje:

Pogledam svesku i prezentaciju sa predavanja
pitam se ZAŠTO i KAKO, pročitam u knjizi

Provera:

```
Dajem ODGOVORE na Elementarna/osnovna pitanja
if OK then „Ispina pitanja“
else Učenje
endif;
```

16. oktobar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 104

Ispitna pitanja?

1. Uticaj konačne ulazne i izlazne otpornosti pojačavača napona na ukupno pojačanje.
2. Skicirati prenosnu karakteristiku idealnog pojačavača napona $A=-10$.
3. Nelinearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
4. Šta je prenosna funkcija? Kako se određuju moduo i faza?
5. Definicija amplitudske karakteristike i načini predstavljanja.
6. Linearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
7. Fazna karakteristika.
8. Linearna fazna izobličenja. Uzrok i posledice.
9. Električna šema, prenosna funkcija i frekvencijske karakteristike RC propusnika niskih/visokih frekvencija (granična frekvencija, asymptotski nagib)

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

105

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (poslednja nedelja u novembru)	50%	20%
Kolokvijum II (poslednja nedelja nastave)	50%	20%

	120%	60%



Savet: Lakše preko kolokvijuma

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

106

Dodatak


Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

Dijagrami koji pojednostavljeno prikazuju amplitudsku i faznu karakteristiku nazivaju se *asimptotske karakteristike* ili *Bodeovi dijagrami*



Hendrik Wade Bode
 (1905–1982)

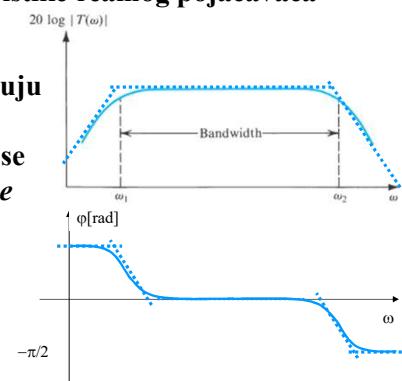

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

107

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

H. Bode

Ako su poznate **nule** i **polovi** funkcije prenosa, moguće je skicirati *asimptotski oblik* amplitudske i fazne karakteristike.

Za to je najpogodnije da se $T(s)$ prikaže u obliku:

$$T(s) = A \frac{(1 + s/z_1)(1 + s/z_2) \dots (1 + s/z_n)}{(1 + s/p_1)(1 + s/p_2) \dots (1 + s/p_m)}$$

16. oktobar 2018.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

108

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

Postupak crtanja biće objašnjeno na primeru funkcije

$$T(s) = \frac{10s}{(1+s/10^2)(1+s/10^5)}$$

$$20\log|T(j\omega)| = 20\log|10| + 20\log|j\omega| - 20\log|1+j\omega/10^2| - 20\log|1+j\omega/10^5|$$

$$20\log|T(j\omega)| = 20\text{dB} + 20\log\omega - 20\log\sqrt{1+(\omega/10^2)^2} - 20\log\sqrt{1+(\omega/10^5)^2}$$

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

109

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

Postoje 4 člana u ovoj amplituskoj karakteristici (u dB)

$$20\log|T(j\omega)| = 20\text{dB} + 20\log\omega + 20\log\sqrt{1+(\omega/10^2)^2} - 20\log\sqrt{1+(\omega/10^5)^2}$$

I 20dB konstanta

II $20\log\omega$ prava prolazi kroz 0 za $\omega=1$, nagib 6dB/oct ili 20dB/dec

III $-20\log\sqrt{1+(\omega/10^2)^2}$ za $\omega \ll 10^2$ $-20\log 1 = 0$

za $\omega \gg 10^2$ $-20\log(\omega/10^2)$, 0 za $\omega=10^2$

IV $-20\log\sqrt{1+(\omega/10^5)^2}$ za $\omega \ll 10^5$ $-20\log 1 = 0$

za $\omega \gg 10^5$ $-20\log\omega/10^5$ 0 za $\omega=10^5$

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

110

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača


Postoje 4 segmenta asimptotskih pravih u log-log koord.

I 20dB konstanta

II $20\log\omega$

prava prolazi kroz 0 za $\omega=1$,

nagib 6dB/oct ili 20dB/dec

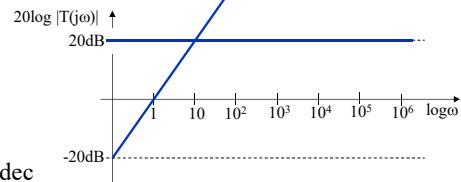

Dokazati $6\text{dB/oct}=20\text{dB/dec}$

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

111

Dodatak


Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

$$\text{III } -20\log\sqrt{1+(\omega/10^2)^2}$$

za $\omega \ll 10^2$ $-20\log 1 = 0$

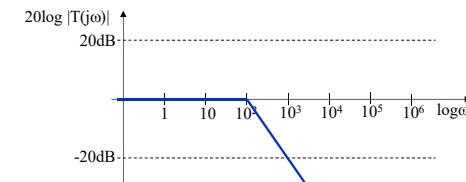za $\omega \gg 10^2$ $-20\log(\omega/10^2)$, 0 za $\omega=10^2$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

112

Dodatak


Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike realnog pojačavača

$$IV \quad -20 \log \sqrt{1+(\omega/10^5)^2}$$

za $\omega \ll 10^5$ $-20 \log 1 = 0$

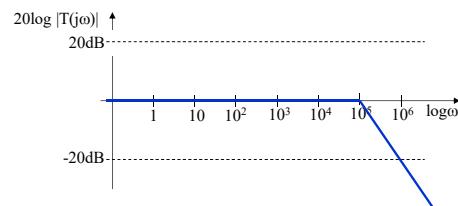za $\omega > 10^5$ $-20 \log \omega/10^5$ 0 za $\omega = 10^5$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


113

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike realnog pojačavača

$$20 \text{dB} + 20 \log \omega$$

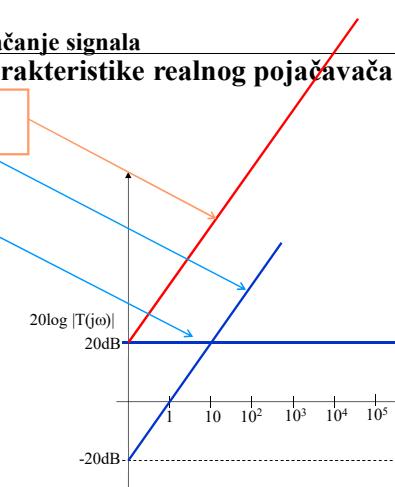

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


114

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike realnog pojačavača
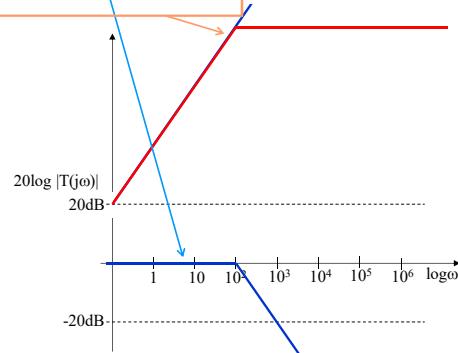
$$20 \text{dB} + 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{1+(\omega/10^2)^2}$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


115

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvenčijske karakteristike realnog pojačavača
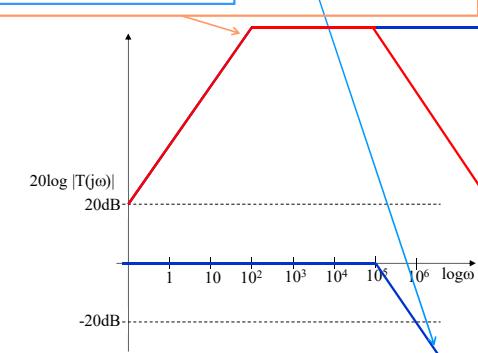
$$20 \text{dB} + 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{1+(\omega/10^2)^2} - 20 \log \sqrt{1+(\omega/10^5)^2}$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

116

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

Postupak crtanja asimptotske *fazne* karakteristike

$$T(s) = \frac{10s}{(1+s/10^2)(1+s/10^5)}$$

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - z_i\}}{\operatorname{Re}\{s - z_i\}} \right] - \sum_{i=1}^n \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{Im}\{s - p_i\}}{\operatorname{Re}\{s - p_i\}} \right] = \\ = \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{0} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{10^2} \right] - \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{10^5} \right]$$

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


117

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača
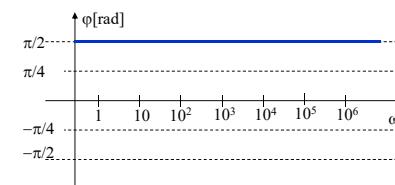
$$\text{I} \quad \operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{0} \right] = \frac{\pi}{2}$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

118

Dodatak


Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

$$\text{II} \quad -\operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{10^2} \right] \quad \text{za } \omega = 10^2 \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[1] = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{za } \omega \ll 10^2 \quad (= 10^2 / 10) \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[0] = 0$$
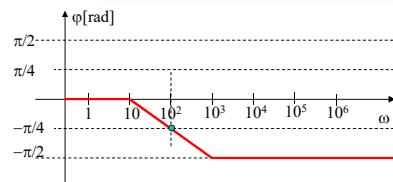
$$\text{za } \omega \gg 10^2 \quad (= 10^2 * 10) \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[\infty] = -\frac{\pi}{2}$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

119

Dodatak


Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

$$\text{III} \quad -\operatorname{arctg} \left[\frac{\omega}{10^5} \right] \quad \text{za } \omega = 10^5 \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[1] = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{za } \omega \ll 10^5 \quad (= 10^5 / 10) \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[0] = 0$$
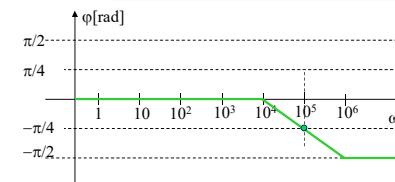
$$\text{za } \omega \gg 10^5 \quad (= 10^5 * 10) \quad \varphi = -\operatorname{arctg}[\infty] = -\frac{\pi}{2}$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


120

Dodatak

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača
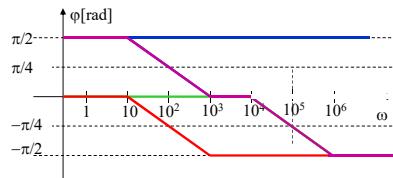
$$\varphi = \arctg \left[\frac{\omega}{0} \right] - \arctg \left[\frac{\omega}{10^2} \right] - \arctg \left[\frac{\omega}{10^5} \right]$$



16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

121

Sledeće nedelje:

Osnovi pojačavačke tehnike (nastavak)

- Jednosmerno napajanje i prenosna karakteristika pojačavača
- Klasifikacija pojačavača
- Operacioni pojačavači (uvod)

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>

> EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

slajdovi u pdf formatu

16. oktobar 2018.


Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

122

Pojačanje signala

Klasifikacija pojačavača prema tipu signala


Naponski: $V_u \rightarrow V_i$

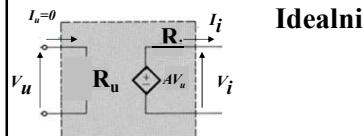

Idealni

$$A = \frac{V_i}{V_u} \quad [\text{V/V}]; \quad R_u = \infty, \quad R_i = 0$$

Realni

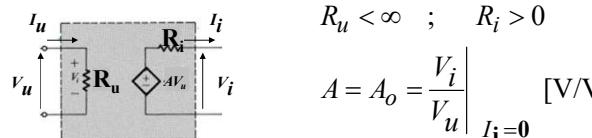

$$R_u < \infty, \quad R_i > 0$$

$$A = A_o = \frac{V_i}{V_u} \Big|_{I_i=0} \quad [\text{V/V}];$$

Zašto je ovo važno?

16. oktobar 2018.


Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

123

Pojačanje signala

Klasifikacija pojačavača prema tipu signala


Strujni: $I_u \rightarrow I_i$

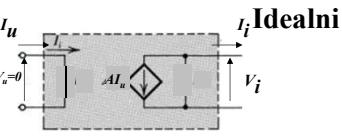

Idealni

$$A_s = \frac{I_i}{I_u} \quad [\text{A/A}]; \quad R_u = 0, \quad R_i = \infty$$

Realni

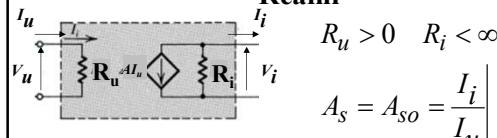

$$R_u > 0, \quad R_i < \infty$$

$$A_s = A_{so} = \frac{I_i}{I_u} \Big|_{Vu=0} \quad [\text{A/A}];$$

Zašto je ovo važno?

16. oktobar 2018.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

124

Pojačanje signala

Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

Transkonduktansni: $V_u \rightarrow I_i$ (napon u struju)

Idealni

$$I_{u=0} = 0 \quad I_i \quad v_i \quad G_m = \frac{I_i}{V_u} \quad [A/V] \quad R_u = \infty \quad R_i = \infty$$

Realni

$$R_u < \infty \quad R_i < \infty \quad G_m = G_{m0} = \left. \frac{I_i}{V_u} \right|_{V_i=0} \quad [A/V];$$

Zašto je ovo važno?

16. oktobar 2018. [Uvod](http://leda.elfak.ni.ac.rs/)
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

125

Pojačanje signala Dodatak

Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

Transrezistansni: $I_u \rightarrow V_i$ (struja u napon)

Idealni

$$I_u \quad R_i \quad v_i \quad R_m = \frac{V_i}{I_u} \quad [V/A] \quad R_u = 0 \quad R_i = 0$$

Realni

$$R_u > 0 \quad R_i > 0 \quad R_m = R_{m0} = \left. \frac{V_i}{I_u} \right|_{I_i=0} \quad [V/A];$$

16. oktobar 2018. [Uvod](http://leda.elfak.ni.ac.rs/)
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

126

Osnovi elektronike

Savet:

2. Zadaci se rade uz papir i olovku!!!

Vežba:

Pročitam zadatak (vežbe/domaći), rešavam=pišem_na_papiru, ne gledajući rešenje
if OK then „Novi zadatak“;
else
 gledam rešenje da vidim gde/zašto grešim;
 rešavam ponovo, ne gledajući rešenje;
endif;

Provera:

Ponovi postupak za zadatke sa prethodnih rokova;
ako rešenje nije dobro > pitam asistenta.

16. oktobar 2018. [Uvod](http://leda.elfak.ni.ac.rs/)
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

127