

## Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2018.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2019.)	50%	20%



120% 60%

**Ukupan skor u januaru može biti  
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izadite na kolokvijum  
MNOGO JE LAKŠE!**


20. novembar 2018.

1

1

I njih, kao i MOSFET, sagledavamo sa stanovišta:

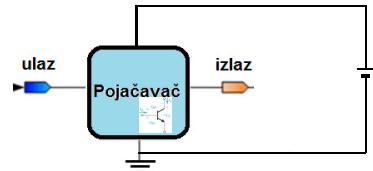- 1) stvaranja uslova da radi – **DC polarizacija**;
- 2) pojačavanja malih signala – **AC režim rada**




20. novembar 2018.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3

3

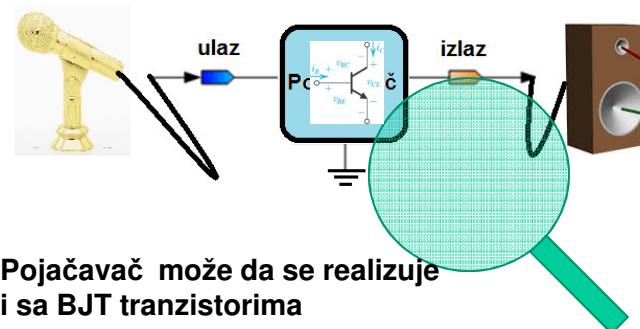**Najzad da vidimo od čega se sastoji,  
kako radi, kako se pravi pojačavač?**



**Pojačavač može da se realizuje  
i sa BJT tranzistorima**

20. novembar 2018.


Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

2

2

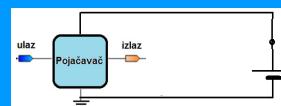
## DC

Treba obezbediti jednosmerno napajanje tako da mirna radna tačka bude na poziciji u kojoj se dobija željeno pojačanje uz minimalna izobličenja.



Mirnu radnu tačku određuju:

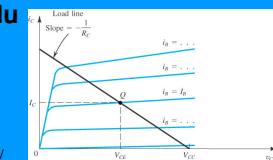- a) vrednosti otpornosti i DC generatora u kolu t.j. radna prava na primer  $V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C$  i
- b) I-V karakteristike BJT u kolu na primer



20. novembar 2018.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

# Jednostepeni BJT pojačavači

**DC**

Za pojačavače realizovane na bazi BJT

BJT: mora da radi u aktivnoj oblasti:  
B-E spoj direktno; B-C spoj inverzno

	NPN	PNP
BE direktno	$V_B > V_E$	$V_B < V_E$
BC inverzno	$V_B < V_C$	$V_B > V_C$
Značenje	$V_C > V_B > V_E$	$V_C < V_B < V_E$

20. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 5 5

**DC**

kada se utvrde DC struje i naponi, mogu da se izračunaju dinamički parametri ( $g_m$ ,  $r_\pi$ ,  $R_o$ ,  $h_{IB}$ ,  $h_{2B}$ , ... ) aktivnih elemenata

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$\beta = r_\pi \cdot g_m = \frac{I_C}{I_B}$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B}$$

20. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 6 6

**AC**

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente):

a) Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima NPN i PNP tranzistore

zameniti sa nekim od:

20. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 7

**AC**

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale :

- Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
- DC izvori napona → kratak spoj
- DC izvori struje → izbacimo - prekid



20. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 8

# Jednostepeni BJT pojačavači
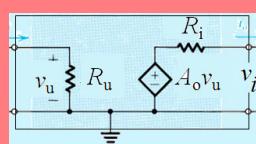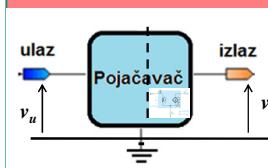
## AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale:

- Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
- DC izvor napona → kratak spoj
- DC izvor struje → prekid
- Svi elementi neophodni za DC polarizaciju tranzistora ulaze u kolo pojačavača**



20. novembar 2018.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


9

9
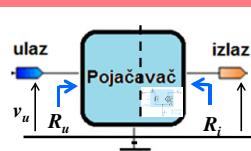
## AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale:

- Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
- DC izvor napona → kratak spoj
- DC izvor struje → prekid
- Svi elementi neophodni za DC polarizaciju tranzistora ulaze u kolo pojačavača
- Naći pojačanje  $A_o$ ,  $R_u$  i  $R_i$  neopterećenog pojačavača**



20. novembar 2018.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


10

10
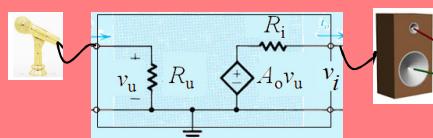
## AC

Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale:

- Poluprovodničke komponente zameniti AC modelima
- DC izvor napona → kratak spoj
- DC izvor struje → prekid
- Naći pojačanje  $A_o$ ,  $R_u$  i  $R_i$  neopterećenog pojačavača
- Zameniti model pojačavača u kolu i priključiti AC pobudu i potrošač i odredimo ukupno pojačanje.



20. novembar 2018.


Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

11

11

## AC

Odredimo ukupno pojačanje

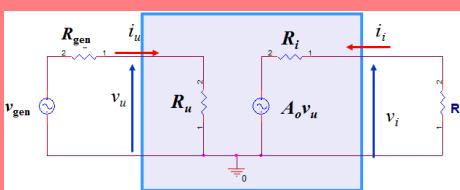

$$A_u = \frac{v_i}{v_u} = \frac{v_i - v_{gen}}{v_u - v_{gen}}$$

$$v_i = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_o v_u$$

$$\frac{v_i}{v_u} = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_o$$

$$v_u = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} v_{gen}$$

$$\frac{v_u}{v_{gen}} = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}}$$

$$A_u = \left( \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 \right) \left( \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} \right)$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni BJT pojačavači

12

## Jednostepeni BJT pojačavači

**AC**

**Odredimo ukupno pojačanje**

$$A_u = \frac{v_i}{v_u} \frac{v_u}{v_{gen}} = \left( \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 \right) \left( \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} \right)$$

Analiza se nastavlja zamenom izraza za  $A_o$ ,  $R_u$  i  $R_i$  za svaku konkretnu konfiguraciju: ZE, ZB, ZC

20. novembar 2018. Jednostepeni BJT pojačavači 13

**Jednostepeni pojačavači sa BJT**

14

## Osnovi elektronike

### Kako se BJT koristi kao pojačavač?

20. novembar 2018. Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 15 15

### Osnovne osobine MOS tranzistora





---


**Sadržaj:**

- 1. Uvod**  
Poređenje MOSFET – BJT
- 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorm**
- 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**
- 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom**

20. novembar 2018. Jednostepeni BJT pojačavači 16

# Jednostepeni BJT pojačavači

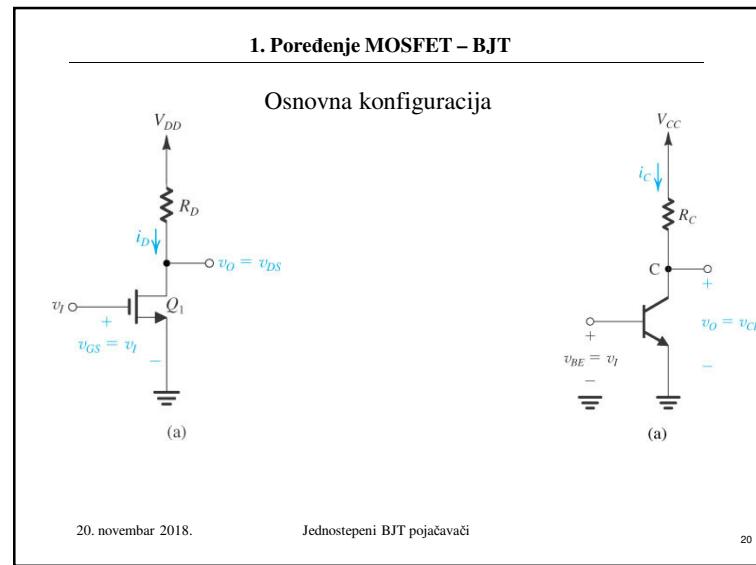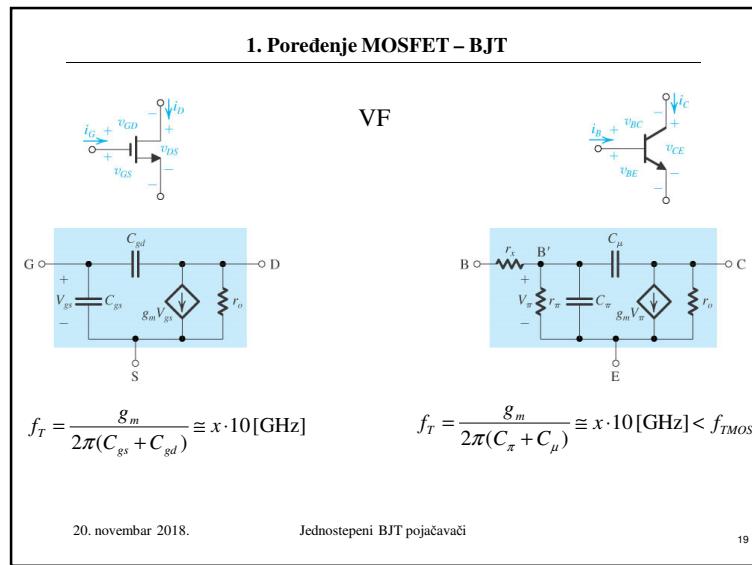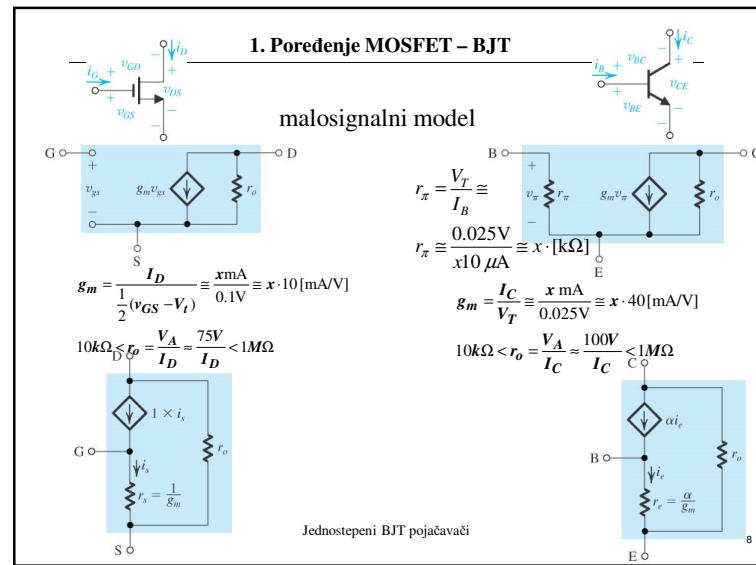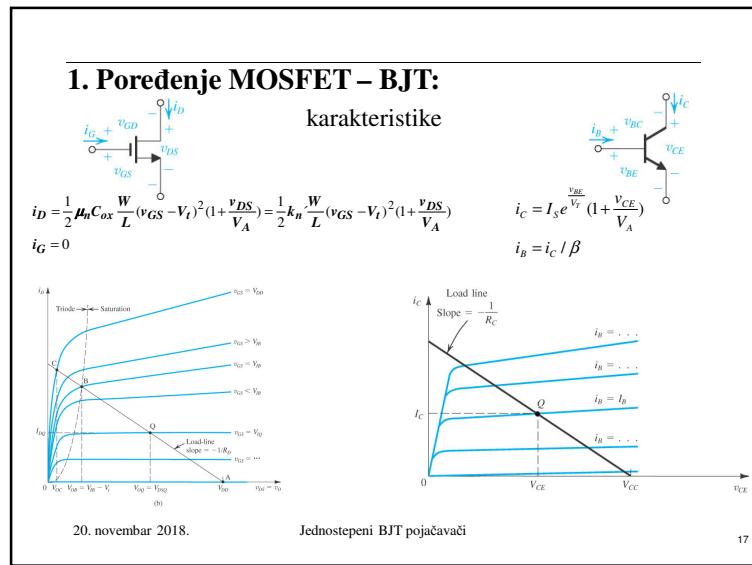

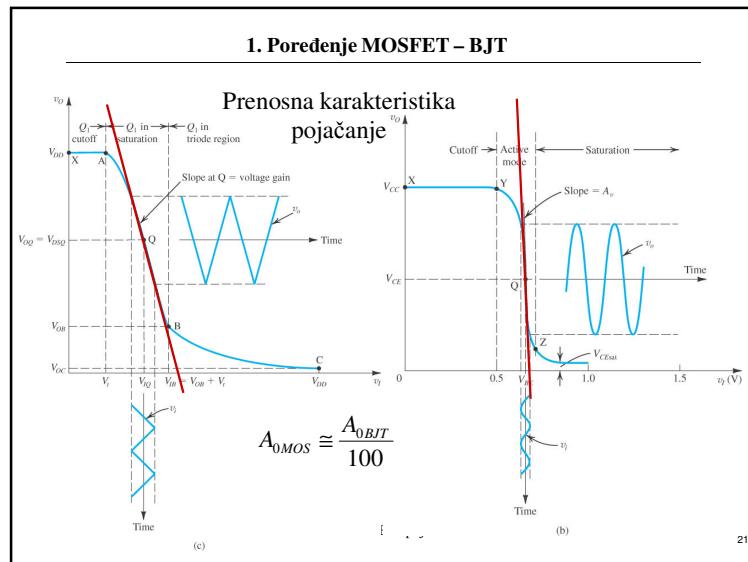

## Pojačavači sa BJT

Važi za sve konfiguracije :

1. Princip rada - Tranzistor u **AKTIVNOM REŽIMU**
2. DC polarizacija – obezbeđuje **AKTIVNI REŽIM**
3. Odnosi snaga – troši energiju i u odsustvu signala
4. Stabilnost – na promene T, uzorka tranzistora ( $\beta$ )
5. Analiza za male signale (ravna amplitudska, na SF)
  - Pojačanje neopterećenog pojačavača
  - Ulazna otpornost
  - Izlazna otpornost
  - Ponašanje na niskim frekvencijama, NF
  - Ponašanje na visokim frekvencijama, VF

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

21

## Sadržaj

### 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

- a) Princip rada
- b) DC polarizacija
- c) Odnosi snaga (videti pojačavače sa MOSFET)
- d) Stabilnost
- e) Analiza za male signale
  - i. Pojačanje neopterećenog pojačavača
  - ii. Ulazna otpornost
  - iii. Izlazna otpornost
  - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

23

### 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

#### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZE
- Ulaz – B
- Izlaz – C
- Tranzistor radi u **aktivnom režimu**
- Pojačava male signale (u okolini radne tačke)
- Obrće fazu
- Suštinski - pojačavač struje (strujno pojačanje ne zavisi od  $R_p$ )

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

24


# Jednostepeni BJT pojačavači

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitotorom
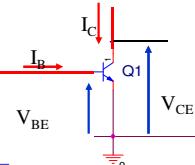
### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZE: ulaz na B, izlaz sa C

Tranzistor mora biti polarisan tako da radi u aktivnom režimu B-E direktno; B-C inverzno



	NPN	PNP
BE direktno	$V_B > V_E + V_\gamma$ $V_{BE} \approx 0.7V$	$V_B < V_E - V_\gamma$ $V_{BE} \approx -0.7V$
BC inverzno	$V_B < V_C + V_\gamma$ $V_{BC} < 0.5V$	$V_B > V_C - V_\gamma$ $V_{BC} > -0.5V$
Značenje	$V_C > V_B > V_E$ $V_{CE} > 0.2V$	$V_C < V_B < V_E$ $V_{CE} < -0.2V$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


25

Neophodna pretpolarizacija – jednosmerna (mirna) radna tačka

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitotorom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu

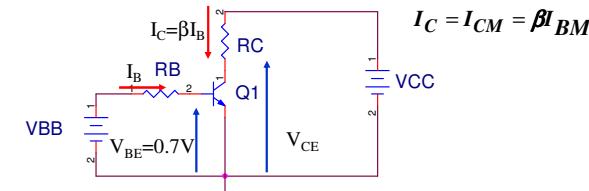

$$I_B = I_{BM} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CE} = V_{CEM} = V_{CC} - I_{CM} R_C$$

Da li obrće fazu?



20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

26

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitotorom
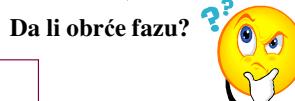
### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZE: ulaz na B, izlaz sa C



Ako  $V_B$  raste, tada  $V_{BE}$  ..., pa i  $I_B$  ..., a onda  $I_C$ .../pa će  $V_C$  da ...

zato što je  $V_C = V_{CEM} = V_{CC} - I_{CM} R_C$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

27

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitotorom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu

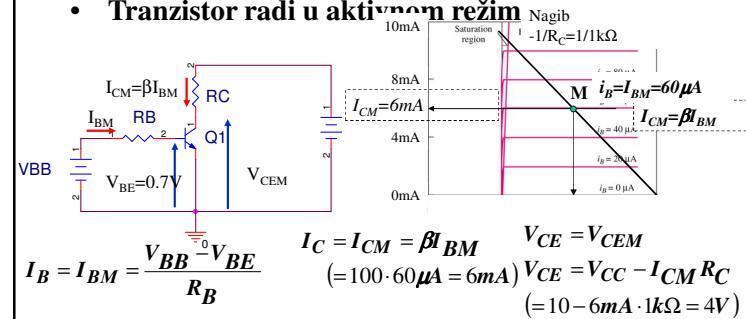

$$I_B = I_{BM} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$





$$I_C = I_{CM} = \beta I_{BM} \quad V_{CE} = V_{CEM} \\ (= 100 \cdot 60 \mu A = 6mA) \quad V_{CE} = V_{CC} - I_{CM} R_C \\ (= 10 - 6mA \cdot 1k\Omega = 4V)$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

28

# Jednostepeni BJT pojačavači

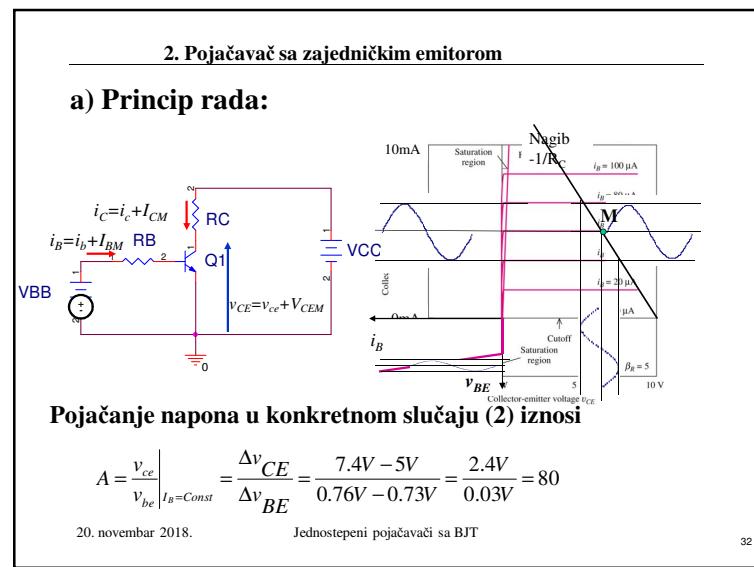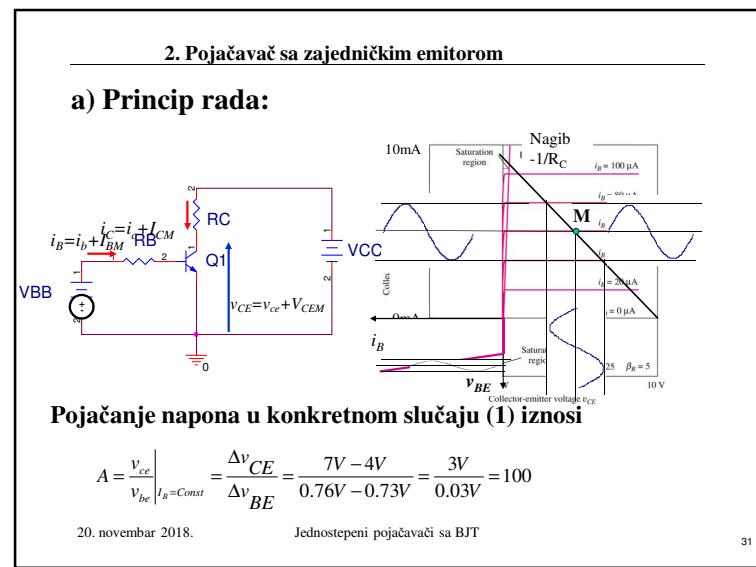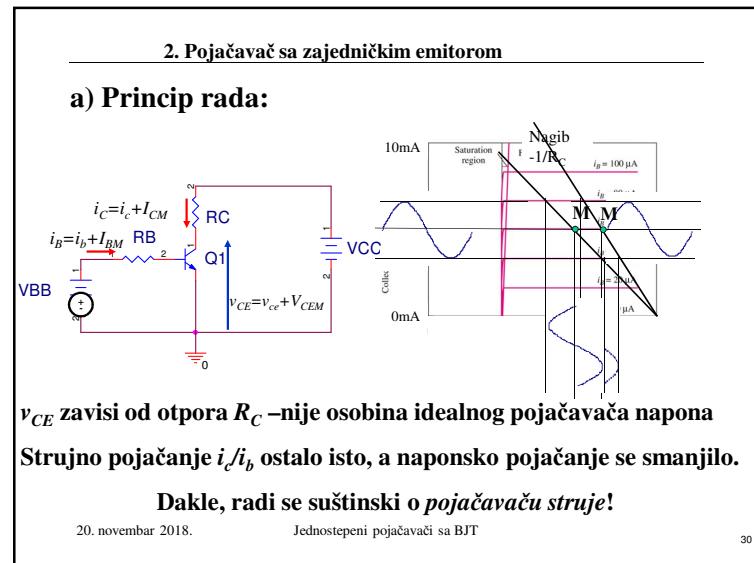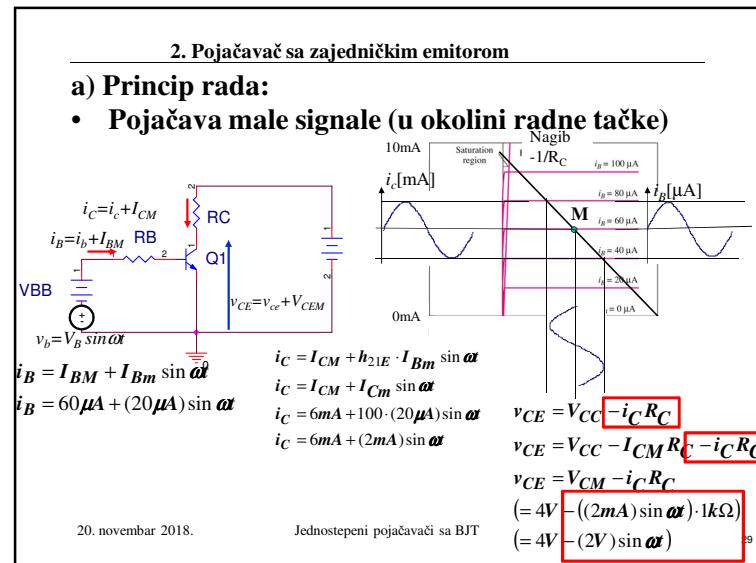

# Jednostepeni BJT pojačavači

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**b) DC polarizacija obezbeđuje rad u aktivnom režimu**

Napajanje sa dve baterije nije racionalno.  
Isti efekat se postiže i sledećom konfiguracijom:

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 33

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**b) DC polarizacija**

Ovo kolo predstavlja osnovu za praktičnu realizaciju pojačavača sa zajedničkim emitorom

Da bi se uspostavila ekvivalencija sa prethodnom šemom, treba od baze prema  $V_{CC}$  i masi odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora.

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 34

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**b) DC polarizacija**

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$R_B = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 35

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**b) DC polarizacija – analiza / model BJT za velike signale**

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Na kraju treba proveriti da li je BC spoj inverzno polarisan ( $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} < V_\gamma$  za NPN).

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 36

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**d) Stabilnost**

Nestabilnost dolazi do izražaja usled:

- promena radne temperature
- tolerancija procesa proizvodnje tranzistora
  - $\beta$  za isti tip tranzistora razlikuje se i više od 100% (npr za BC107b  $200 < \beta < 450$ )

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

37

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**4) Stabilnost**

Za BJT **GENERALNO VAŽI**

- TEMPAERATURSKI NESTABILNA KOMPONENTA
- $V_{BE}$  smanjuje se za 2.5 mV pri porastu T za 1 K,
  - inverzna struža zasićenja kolektorskog spoja  $I_{C0}$  udvostručava se pri porastu T od 10 K;
  - koeficijent strujnog pojačanja  $\beta$  raste za 0.7% pri porastu T za 1 K.


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

38

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**d) Stabilnost**

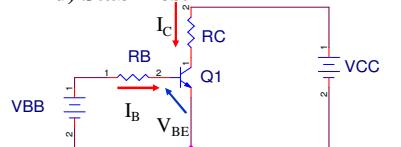

Šta utiče na stabilnost radne tačke?  
Od čega zavisi struja kolektora?

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} + (1 + \beta) I_{C0} = \beta \frac{V_{BB}}{R_B} - \beta \frac{V_{BE}}{R_B} + (1 + \beta) I_{C0}$$

$I_C$  zavisi od

$\beta$ ,

$V_{BE}$  i

$I_{C0}$


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

39

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

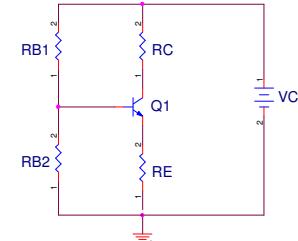**d) Stabilnost veća (bolja) ako postoji  $R_E$  - Zašto?**



[Ako poraste T] => [  $I_B$  raste (zašto?) ] =>

[ raste  $I_C$  i to  $\beta$  puta brže (zašto?) ] => [ raste  $V_E$  (zašto?) ]





[  $V_{BE}$  se smanjuje (zašto?) ] => [  $I_B$  se smanjuje (zašto?) ]

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

40

# Jednostepeni BJT pojačavači

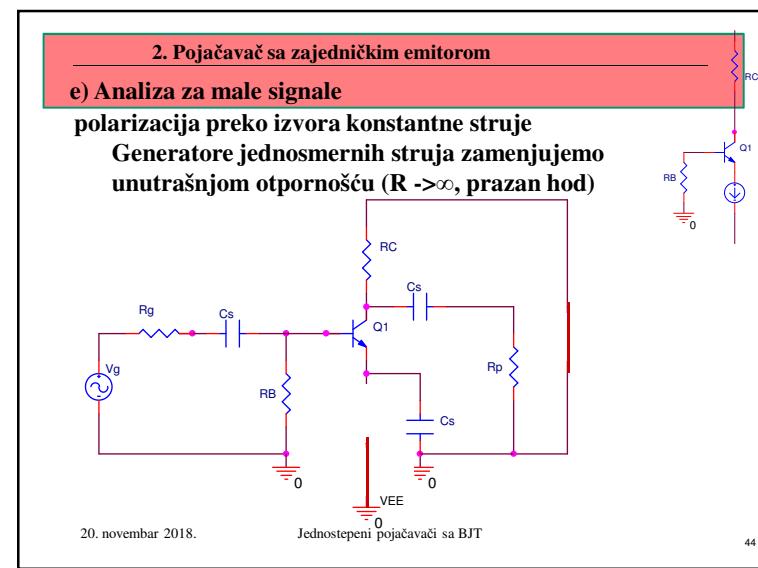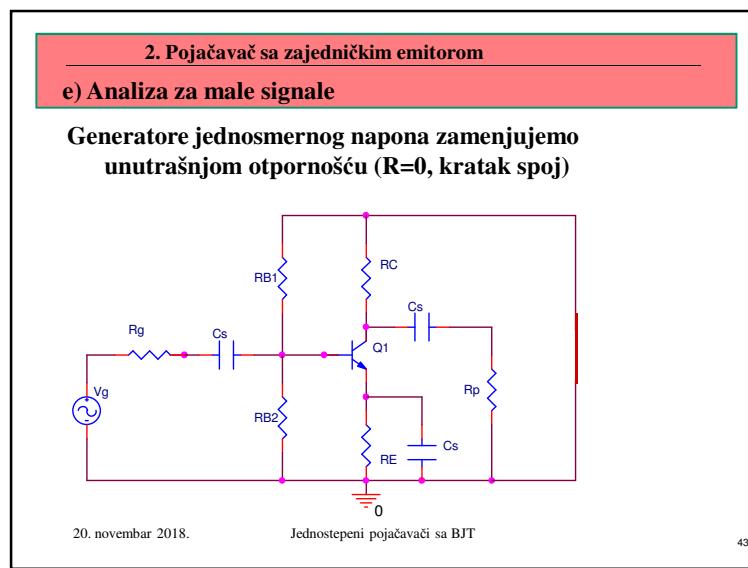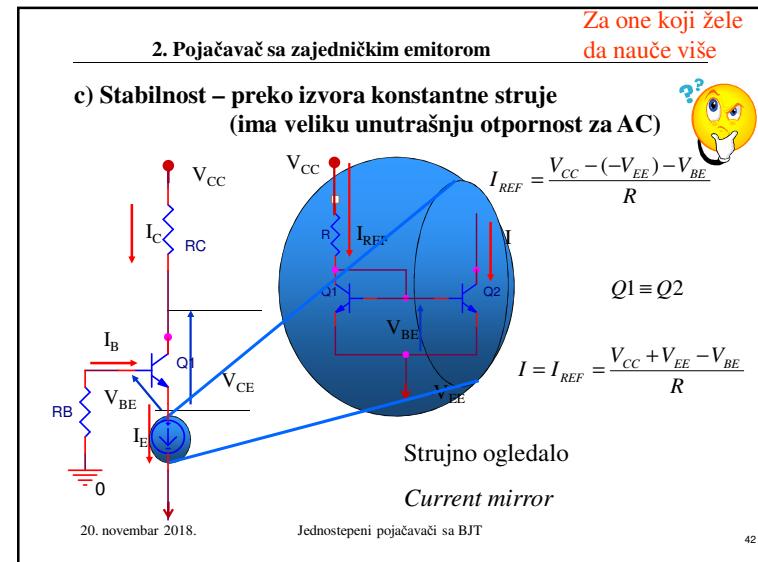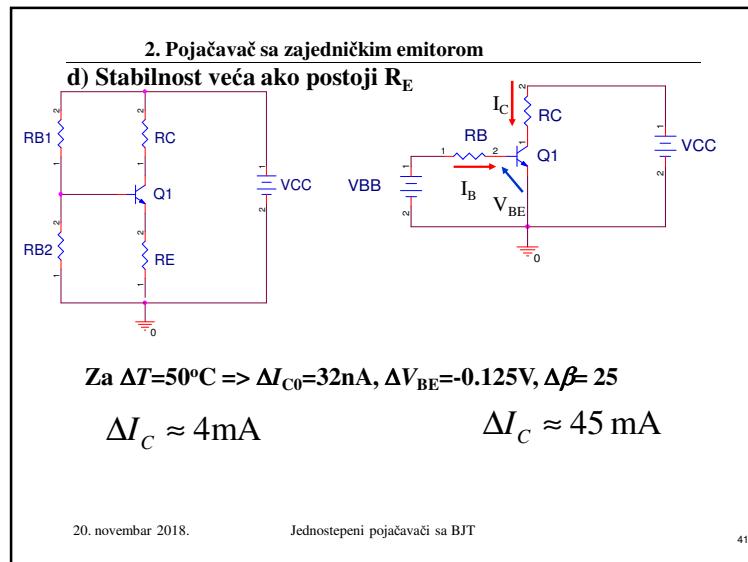


# Jednostepeni BJT pojačavači

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
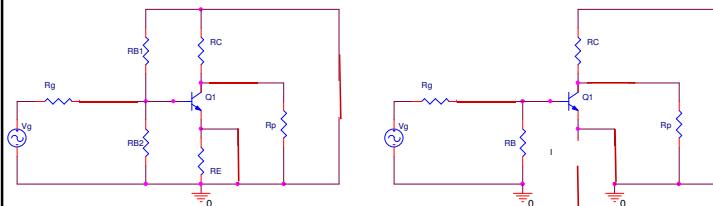
### e) Analiza za male signale

Na ovom nivou analize podrazumevaćemo da, pri nominalnim frekvencijama, za koje je pojačavač projektovan, reaktanse svih kondenzatora teže nuli i ne utiču na osobine pojačavača (kratak spoj).



20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

45

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
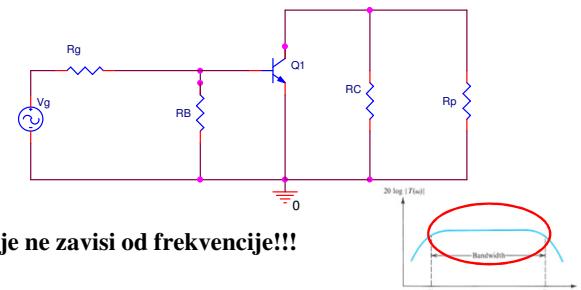
### e) Analiza za male signale

nezavisno od načina polarizacije tranzistora (sa ili bez  $R_E$  ili izvor konstantne struje) dobijaju se ekvivalentna kola iste topologije za male naizmenične signale.



Pojačanje ne zavisi od frekvencije!!!


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

46

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

### e) Analiza za male signale

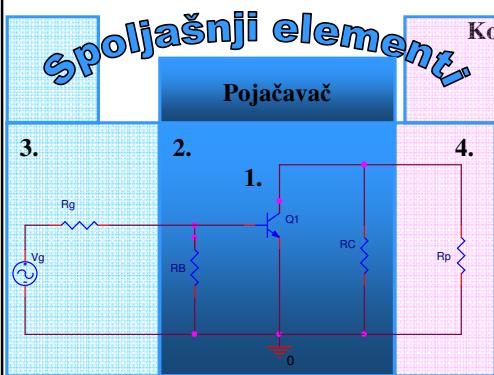

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

47

- Kolo pojačavača čine:
1. Tranzistor (ZE),
  2. Elementi kola za DC polarizaciju,
  3. Pobuda -generator,
  4. Opterećenje - potrošač

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

### e) Analiza za male signale

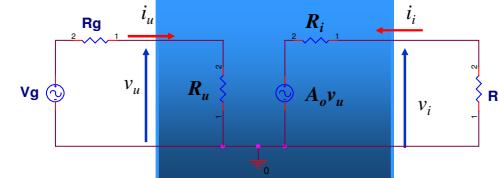

Generalizovana šema realnog pojačavača napona  
(videti prvu nedelju predavanja „Osnovi pojačavačke tehnike 1/2“)

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


48

2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

$$R_u \equiv \left. \frac{v_u}{i_u} \right|_{R_p \rightarrow \infty} = ?$$

$(i_i = 0)$

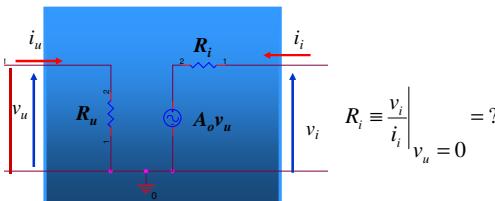

Pojačavač napona

$$A_o \equiv \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{R_p \rightarrow \infty} = ?$$


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

49

2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

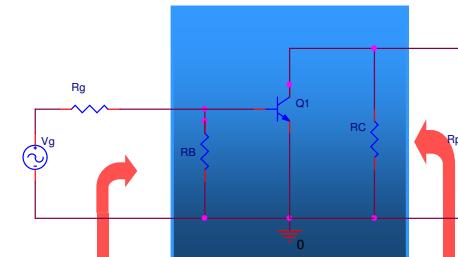


20. novembar

Otpornost pojačavača

50

2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

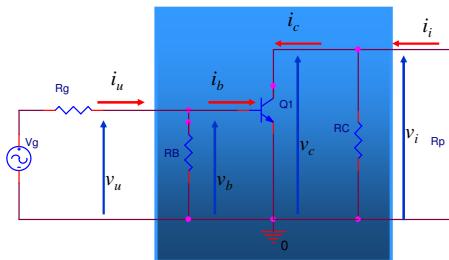

Tranzistor zameniti modelom

Videti predavanja iz 5. nedelje „05. Modeli poluprovodnickih komponenata“

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

51

2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

model sa *h*-parametrima

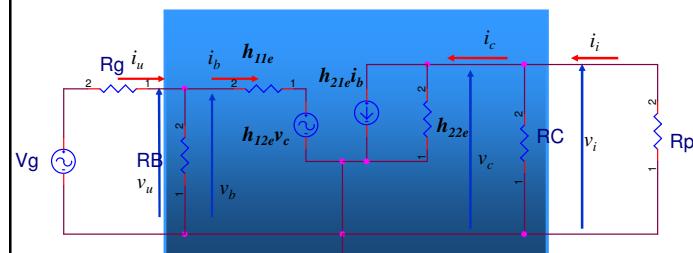

Tranzistor zamenjen modelom sa *h*-parametrima.  
Vratíćemo se kasnije na kompletne izraze, najpre da analiziramo jednostavniju varijantu.

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

52

# Jednostepeni BJT pojačavači

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale**

**model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$**

$i_b = \frac{R_B}{h_{11e} + R_B} i_u$

$i_b \approx i_u \text{ za } R_B \gg h_{11e}$

$R_u = \frac{v_u}{i_u} = h_{11e} \quad | \quad R_B = \frac{h_{11e} R_B}{h_{11e} + R_B}$

$R_u \approx h_{11e} \text{ za } R_B \gg h_{11e}$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 53

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale**

**model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$**

$v_i = -h_{21e} i_b R_C \approx -h_{21e} i_u R_C$

$v_i = -h_{21e} \frac{v_u}{R_u} R_C = -\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C v_u$

$A_o = \frac{v_i}{v_u} \Big|_{i_u=0} = -\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 54

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale**

**model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$**

$R_i = R_C \text{ za } v_u = 0, i_b = 0, h_{22e} = 0$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 55

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale**

**model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$**

Parametri pojačavača sa zajedničkim emitorom:

$R_i = R_C$

$R_u = h_{11e}$

$A_o = -(h_{21e} R_C / h_{11e})$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 56


# Jednostepeni BJT pojačavači

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
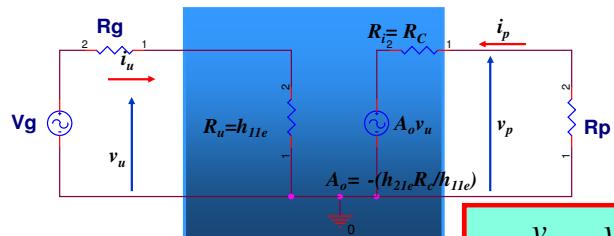
### e) Analiza za male signale

model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobudenog iz realnog izvora  
Videti predavanja „01 Uvod osnovi pojacakavacke tehnike 1 od 2“ i primeniti na pojačavač sa ZE



$$A = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g}$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


57

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
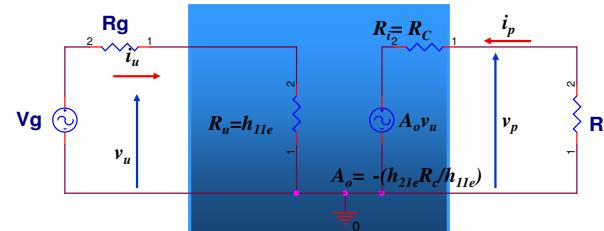
### e) Analiza za male signale

model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobudenog iz realnog izvora



$$v_u = \frac{h_{11e}}{h_{11e} + R_g} v_g \quad v_p = \frac{R_p}{R_C + R_p} A_o v_u = \frac{R_p}{R_C + R_p} \left(-\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C\right) v_u$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


58

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
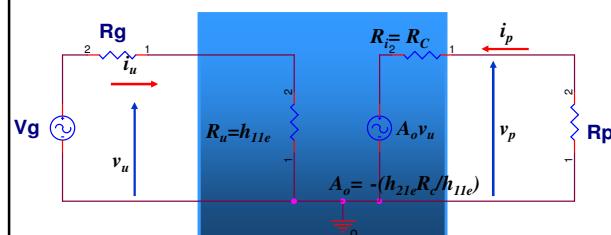
### e) Analiza za male signale

model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobudenog iz realnog izvora



$$A = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g} = \frac{R_p}{R_C + R_p} \left(-\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C\right) \frac{h_{11e}}{h_{11e} + R_g}$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


59

## 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
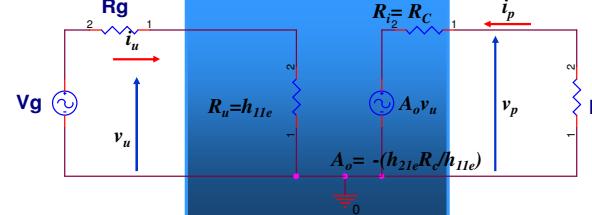
### e) Analiza za male signale

model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobudenog iz realnog izvora



$$A = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g} = -\frac{h_{21e}}{h_{11e} + R_g} \frac{R_p R_C}{R_C + R_p}$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

60

# Jednostepeni BJT pojačavači

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale**

**Veza  $h$  i  $\pi$  modela**

$$A = -\frac{h_{21e}}{h_{11e} + R_g} \frac{R_C R_p}{R_C + R_p} = -\frac{g_m r_\pi}{r_\pi + R_g} \frac{R_C R_p}{R_C + R_p}$$

$$R_u \cong h_{11e} \cong r_\pi$$

$$R_i \cong R_C$$

Pojačavačem sa ZE može da se ostvari naponsko pojačanje reda nekoliko stotina.

Znak „-“ ukazuje da je signal na izlazu suprotne faze od ulaznog

Usled konačne ulazne otpornosti (reda  $k\Omega$ ) dobro je da se pobuduju generatorima male izlazne otpornosti.

Usled konačne izlazne otpornosti ( $x10k\Omega$ ) povoljan je za pobudu potrošača sa što većom otpornošću.

20. novembar 2018. jednostepeni pojačavaci sa BJT 61

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**Domaći 7.1:**

Izračunati napon na potrošaču od  $R_p=8\Omega$  pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri:  $R_C=5k$ ,  $R_B=100k$ ,  $h_{11E}=1k$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ , ako je pobudjen iz generatora  $V_g=10mV$  i  $R_g=600\Omega$ .

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 62

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale - otpornost u emitoru**

Konačna otpornost u emitorskom kolu značajno utiče na osobine pojačavača sa ZE.

$$A_o = \frac{v_i}{v_u} \cong -\frac{h_{21e} R_C}{(h_{11e} + h_{21e} R_E)}$$


$$R_u = \frac{v_u}{i_u} = R_B \| R_{ut}; R_{ut} = (h_{11e} + h_{21e} R_E)$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_C$$

Za  $R_E=0$ , dobijaju se izrazi za klasični pojačavač sa ZE.

Znači:  $A_o$  smanjeno  
 $R_u$  povećano  
 $R_i$  isto

pojačavači sa BJT 63

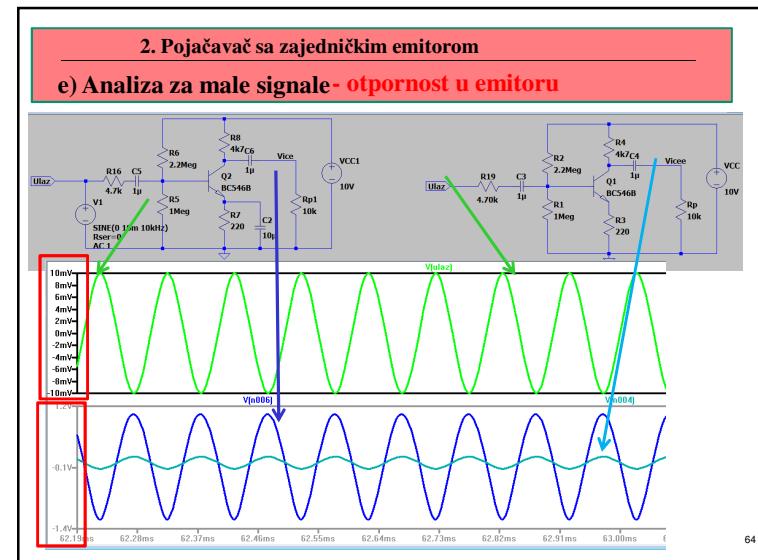

# Jednostepeni BJT pojačavači

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu**

Prethodna analiza:

- Reaktanse svih kondenzatora zanemarene

Rezultat:

- Pojačanje ne zavisi od frekvencije - Ravna amplitudska karakteristika
- Prihvatljivo samo pri nekim frekvencijama – u propusnom opsegu

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 65

**2. Pojačavač sa zajedničkim emit.**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu**

Realno kolo:

Reaktanse kondenzatora konačne

- Na NF  $C_S$  i  $C_E$  predstavljaju konačne impedanse
  - $C_S$  blokiraju (oslabe) NF signal
  - $C_E$  ponaša se kao impedansa u emitoru – smanjuje pojačanje
- Na VF  $C_\mu$  i  $C_\pi$  (vidi  $\pi$  model BJT) dolaze do izražaja
  - $C_\mu$  kratkospaja C i B
  - $C_\pi$  kratkospaja B za E (masu)

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitor.**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu**

VF –  $C_{S1}$ ,  $C_{S2}$  i  $C_E$  predstavljaju kratak spoj

Tranzistor se zamjenjuje hibridnim  $\pi$  modelom

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 67

**Za one koji žele da nauče više**

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu**

VF –

Primenom Milerove teoreme, za  $A_o = -g_m R_p'$

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A}$$

$$C_u = C_\pi + C_{eq}$$

$$C_u = C_\pi + C_\mu (1 + g_m R_p')$$

(c)

(b)

(a)

68

# Jednostepeni BJT pojačavači

**Za one koji žele da nauče više**

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu**

**VF –**

$$V_\pi = V_g \frac{1}{1 + s/\omega_o}$$


$$\omega_o = 1/(C_u R_g)$$

$$V_i = -g_m R_p V_\pi$$

$$\frac{V_i}{V_g} = -\frac{R_B}{R_B + R_g} \frac{r_\pi g_m R_p'}{r_\pi + r_x + R_B \| R_g } \frac{1}{1 + s/\omega_o}$$

$$\frac{V_i}{V_g} = \frac{A}{1 + s/\omega_o}$$

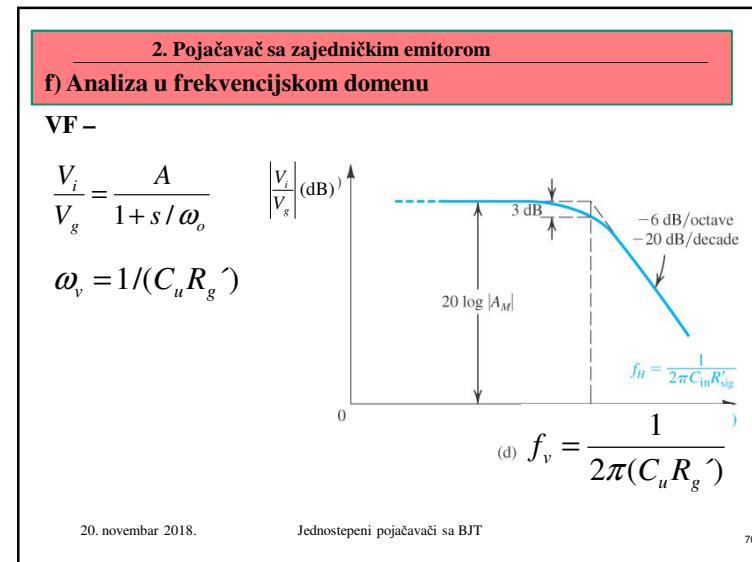20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 69



**Za one koji žele da nauče više**


**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu - Primer**

Odrediti pojačanje na srednjim frekvencijama kao i gornju graničnu frekvenciju kola sa slike ako se zna da je

$$V_{CC} = V_{EE} = 10V, I = 1mA, R_B = 100k, R_C = 8k, R_g = 5k, R_p = 5k, \beta = 100, V_A = 100V, C_\mu = 1pF, f_t = 800MHz \text{ i } r_x = 50\Omega.$$

20. novembar 71

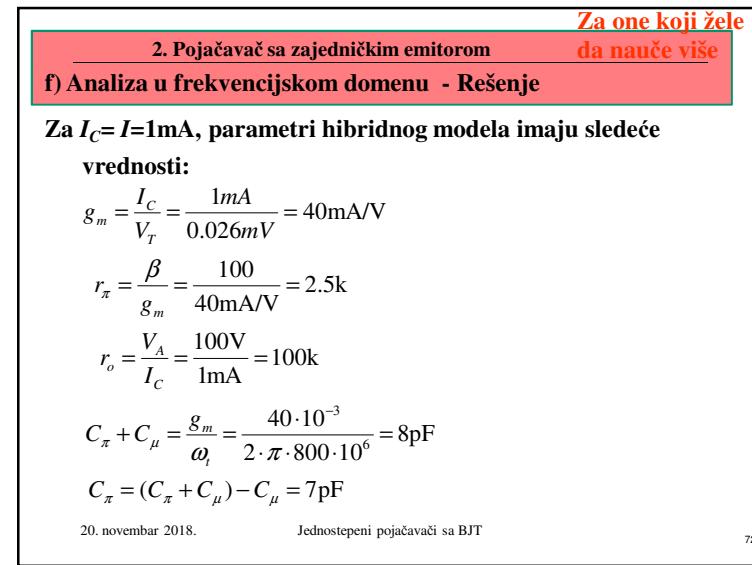

# Jednostepeni BJT pojačavači

**Za one koji žele da nauče više**

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**f) Analiza u frekvencijskom domenu - Rešenje**

Pojačanje na srednjim frekvencijama je:

$$A = -\frac{R_B}{R_B + R_g} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x + R_B \| R_g} g_m R_p' \quad R_p' = r_o \| R_c \| R_p = 3k$$

$$A = -30V/V$$

Da bi se odredila granična frekvencija, treba naći  $C_u$  i  $R_g'$

$$C_u = C_\pi + C_\mu (1 + g_m R_p') = 128pF$$

$$R_g' = r_\pi [r_x + (R_B \| R_g)] = 1.65k$$

$$f_v = \frac{1}{2\pi C_u R_g'} = 754kHz.$$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 73

**2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**

**e) Analiza za male signale - otpornost u emitoru**

The circuit diagram shows a two-stage common-emitter amplifier. The first stage consists of a BC546B transistor with a biasing network including resistors R19, R5, R6, R7, R8, and capacitors C5, C6, C7, C8. The second stage also uses a BC546B transistor with resistors R2, R3, R4, and capacitors C3, C4. Both stages are connected to a common collector load with resistors Rp1 and Rp2, and capacitors C2 and C1. The circuit is powered by VCC1 and VCC2. A sine wave source is connected to the input.

The graph shows the frequency response of the amplifier. It features two curves: a green curve peaking at approximately 100Hz and a blue curve peaking at approximately 1MHz. Arrows point from these curves to the labels  $Vj003$  and  $Vj004$  in the circuit diagram above, indicating the specific points where the frequency response was measured.

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 74

**Sadržaj**

- 1. 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**
- 2. 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**
- 3. 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom**

75

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**2. 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

- a. Princip rada**
- b. DC polarizacija**
- c. Odnosi snaga**
- d. Stabilnost**
- e. Analiza za male signale**
  - i. Pojačanje neopterećenog pojačavača
  - ii. Ulagana otpornost
  - iii. Izlazna otpornost
  - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 76

# Jednostepeni BJT pojačavači

## 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB
  - Ulaz –  $i_E$ ,  $v_{EB}$  pobuda u emitorskom kolu
  - Izlaz –  $i_C$ ,  $v_{CB}$  potrošač u kolektorskom kolu
- Tranzistor radi u **aktivnom režimu**
- Pojačava male signale (u okolini radne tačke)
- Ne obrće fazu

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

77

## 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

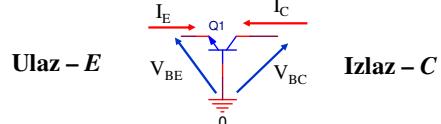

Tranzistor mora biti polarisan tako da radi u aktivnom režimu **B-E direktno; B-C inverzno**

NPN	PNP
BE direktno	$V_B > V_E$
BC inverzno	$V_B < V_C$
Značenje	$V_C > V_B > V_E$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

78

## 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom
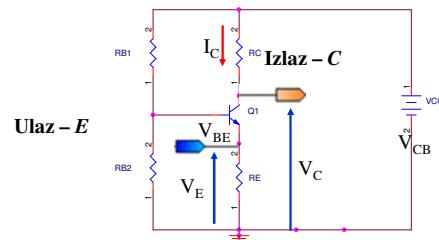
### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB: ulaz na E, izlaz sa C



Ako  $V_E$  raste, tada  $V_{BE}$  ..., pa i  $I_B$  ..., a onda  $I_C$ ..., pa će  $V_{CE}$  da ... zato što je

$$V_C = V_{CC} - I_{CM} R_C$$


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

79

## 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

### b) DC polarizacija:

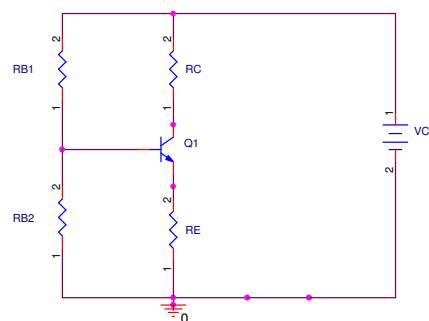

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

80

3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

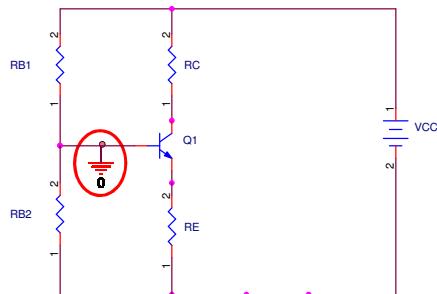

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

81

3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

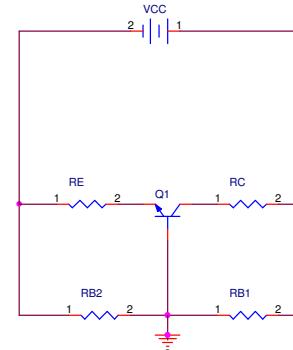

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

82

3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

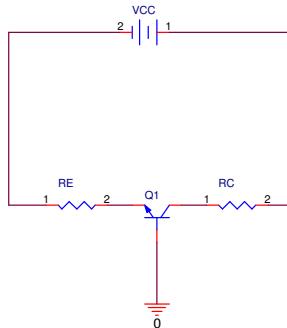

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

83

3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

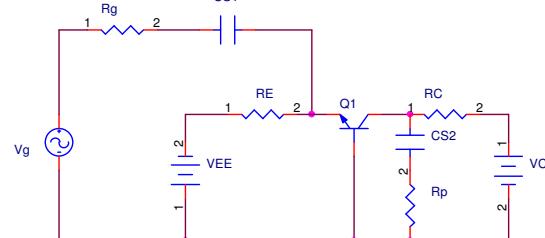

Ako  $V_E$  raste, tada  $V_{BE}$  ..., pa i  $I_B$  ..., a onda  $I_C$ ..., pa će  $V_{CE}$  da ... zato što je  

$$V_{CE} = V_{CEM} = V_{CC} - I_{CM} R_C$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

84

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**c) Analiza za male signale**

V<sub>EE</sub> i V<sub>CC</sub> kratak spoj;

C<sub>S1</sub> i C<sub>S2</sub> kratak spoj;

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 85

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**c) Analiza za male signale**

Tranzistor zameniti modelom  
Videti predavanja iz 4. nedelje „04. Modeli poluprovodnickih komponenata (14)“

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 86

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**e) Analiza za male signale – model sa h-parametrima**

Ekvivalentna šema ista kao za ZE, samo su h<sub>e</sub>-parametri zamjenjeni sa h<sub>b</sub>-parametrima i R<sub>E</sub> umesto R<sub>B</sub>

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 87

**Model bipolarnog tranzistora**

**Hibridni model – h parametri**

Relacije između h-parametara konfiguracija ZB sa ZE kada se ima u vidu realna činjenica da je  
 $h_{12E} \ll 1, h_{11E}h_{22E} \ll 1, h_{12B} \ll 1, h_{11B}h_{22B} \ll 1, h_{12C} \approx 1$

$$h_{11B} \approx \frac{h_{11E}}{1+h_{21E}} \ll h_{11E} \quad h_{11C} = h_{11E} \quad [\Omega = ohm]$$

$$h_{12B} \approx \frac{h_{11E}h_{22E}}{1+h_{21E}} - h_{12E} \approx 0 \quad h_{12C} = 1 - h_{12E} \approx 1 \quad [V/V]$$

$$h_{21B} \approx -\frac{h_{21E}}{1+h_{21E}} \approx -1 \quad h_{21C} = -(1 + h_{21E}) \approx -h_{21E} \quad [A/A]$$

$$h_{22B} \approx \frac{h_{22E}}{1+h_{21E}} \approx 0 \quad h_{22C} = h_{22E} \approx 0 \quad [S = 1/\Omega = mho]$$

20. novembar 2018. Modeli poluprovodnickih komponenata 88

# Jednostepeni BJT pojačavači

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**e) Analiza za male signale – model sa  $h_{12b}=0, h_{22b}=0$**

$$R_u = \frac{v_u}{i_u} \approx h_{11b} = \frac{h_{11e}}{1 + h_{21e}} \ll h_{11e}$$

$$A_o = \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{R_p \rightarrow \infty} = -\frac{h_{21b}}{h_{11b}} R_C \approx \frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$$

$$R_{it} = 1/h_{22b} \rightarrow \infty \quad R_i = R_C \text{ za } v_u = 0, i_b = 0$$

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 89

**3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

**e) Analiza za male signale – model sa  $h_{12}=0, h_{22}=0$**

Mala ulazna otpornost  $R_u = \frac{v_u}{i_u} \approx h_{11b} = \frac{h_{11e}}{1 + h_{21e}}$

Veliko naponsko pojačanje (kao ZE)  $A_o \approx \frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$

**NE obrće fazu**



$$R_i = R_C$$

$$R_u = \frac{v_u}{i_u} \approx h_{11b}$$





$$A_o = \frac{h_{21e}}{h_{11b}} R_C$$

Relativno velika izlazna otpornost (kao ZE)  $R_i = R_C$

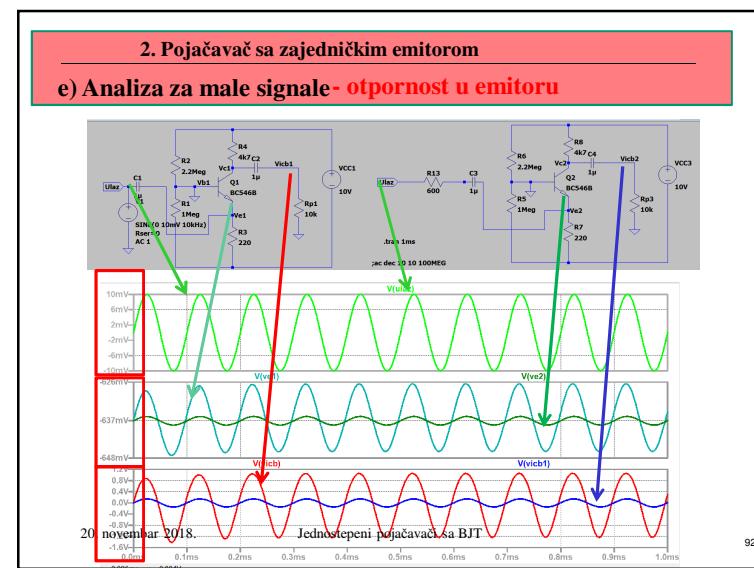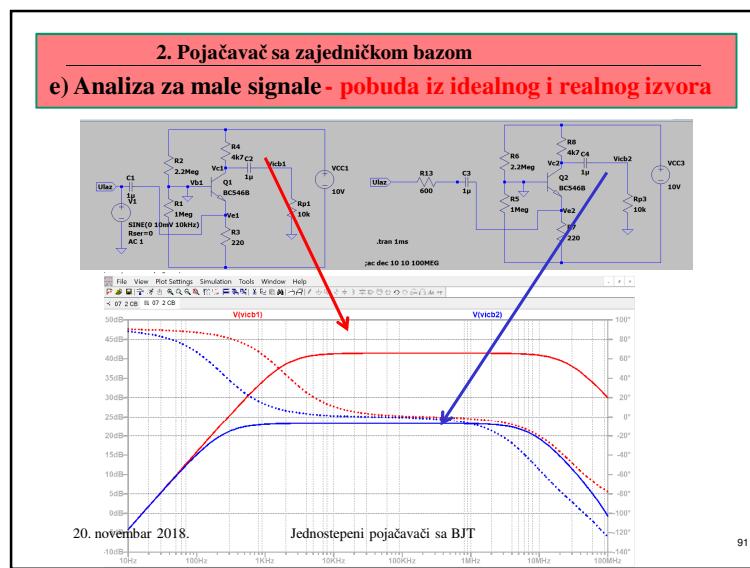20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 90



# Jednostepeni BJT pojačavači

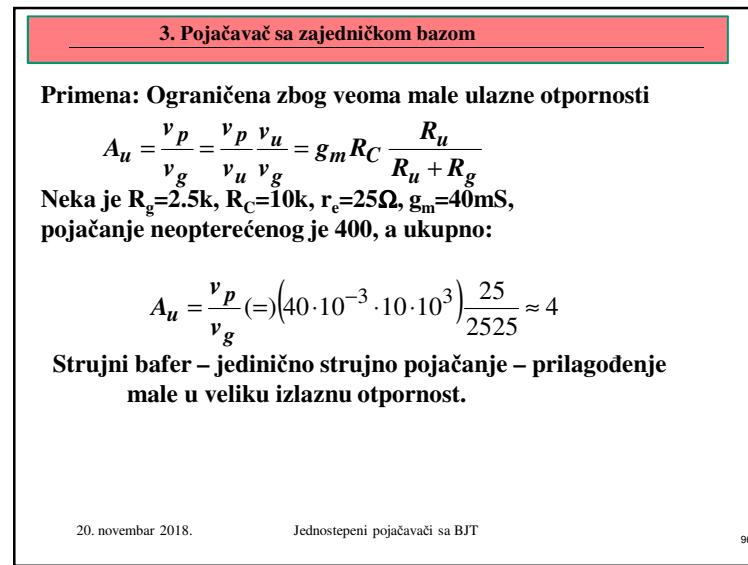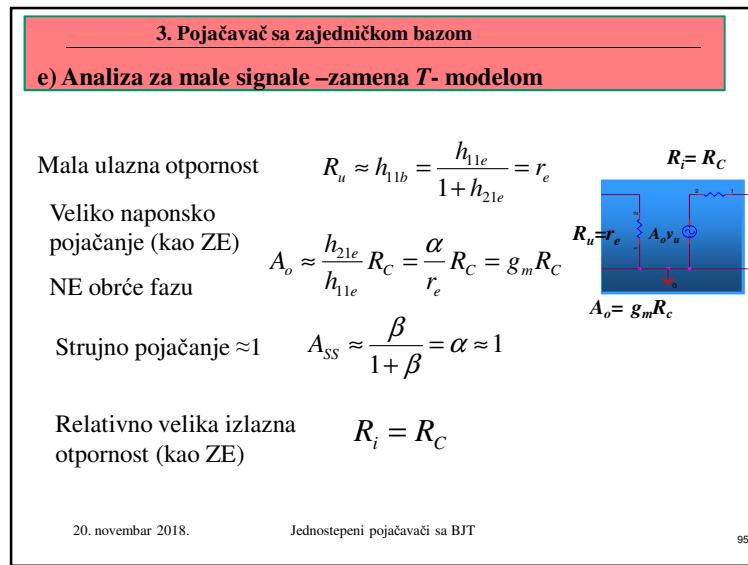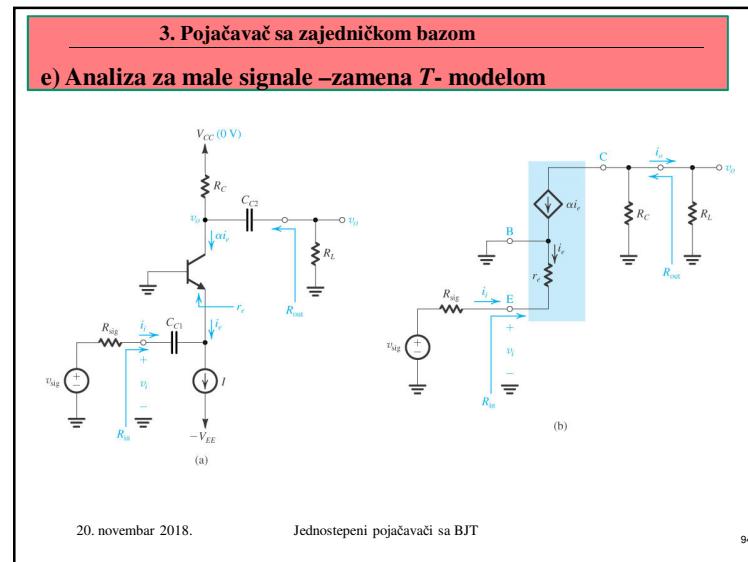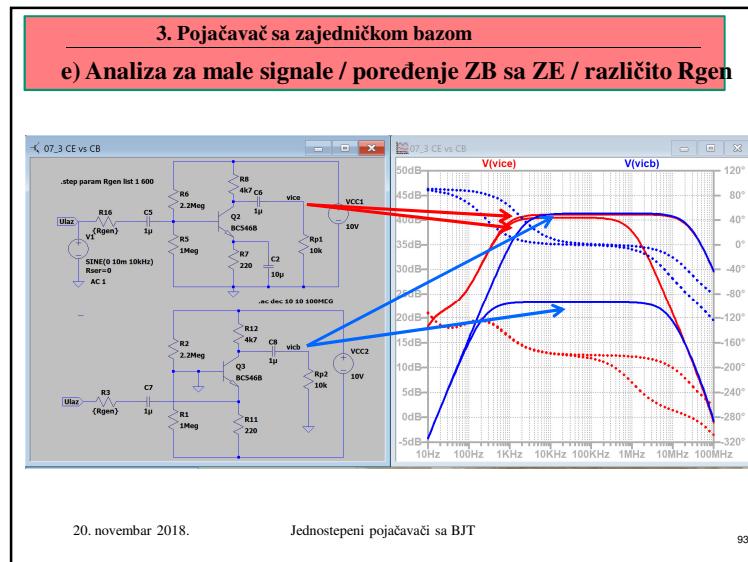


# Jednostepeni BJT pojačavači

## 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom
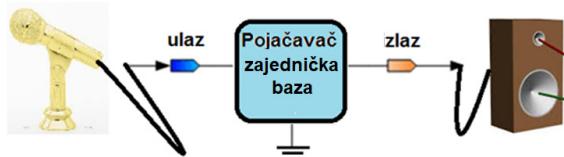
### Domaći 7.2:

Izračunati napon na potrošaču od  $R_p=8\Omega$  pojačavača sa zajedničkom bazom čiji su parametri:  $R_C=5k$ ,  $R_E=1k$ ,  $h_{11E}=1k$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ , ako je pobuđen iz generatora  $V_g=10mV$  i  $R_g=600\Omega$ .



20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

97

## Sadržaj

1. 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

2. 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom

3. 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

98

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### 3. 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

- a. Princip rada
- b. DC polarizacija
- c. Odnosi snaga
- d. Stabilnost
- e. Analiza za male signale
  - i. Ulazna otpornost
  - ii. Pojačanje
  - iii. Izlazna otpornost
  - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

99

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC
  - Ulas -  $i_b$ ,  $v_{BC}$  pobuda u baznom kolu (B-C)
  - Izlaz -  $i_E$ ,  $v_{EC}$  potrošač u emitorskom kolu (E-C)
  - Faktor strujnog pojačanja  $i_e/i_b$   
za  $v_i=v_{ec}=0$ ;  $V_{EC}=\text{const.}=V_{ECM}$
- Tranzistor radi u aktivnom režimu
- Nije unilateralan  $h_{12c} \approx 1$
- Ne obrće fazu
- Pojačanje napona  $\approx 1$
- Pojačanje struje  $\approx 1+\beta$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


100

# Jednostepeni BJT pojačavači

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC

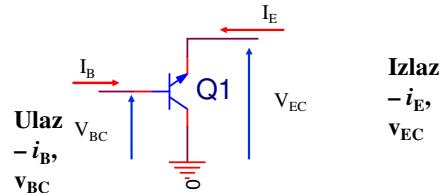

Faktor strujnog pojačanja  $h_{21C} = i_c/i_b = 1 + \beta$   
za  $V_{EC} = \text{const.} = V_{ECM}$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

101

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom
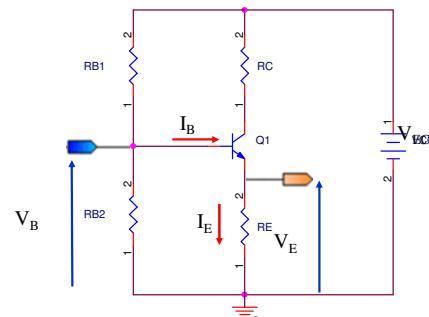
### a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC: ulaz na B, izlaz sa E



Ako  $V_B$  raste, tada  $I_B$  ..., onda  $I_C$  /  $I_E$  ... pa će  $V_E$  da ...

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


102

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### b) DC polarizacija – CILJ: BJT u aktivnom režimu

(BE direktno; BC inverzno)

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC

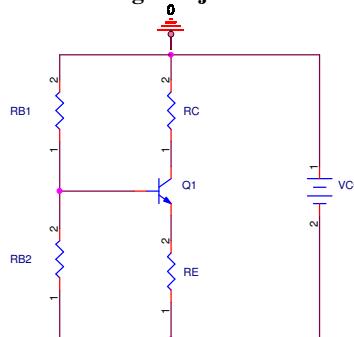

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

103

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### b) DC polarizacija: Aktivni režim (BE direktno; BC inverzno)

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC

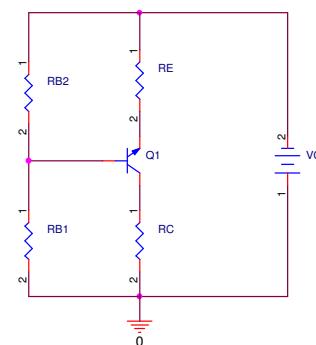

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


104

# Jednostepeni BJT pojačavači

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

b) DC polarizacija: Aktivni režim (BE direktno; BC inverzno)

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC

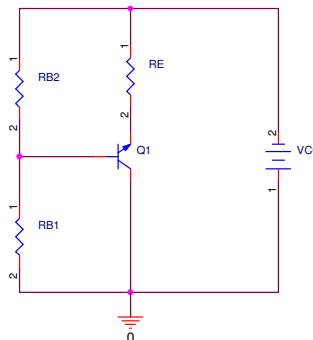


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

105
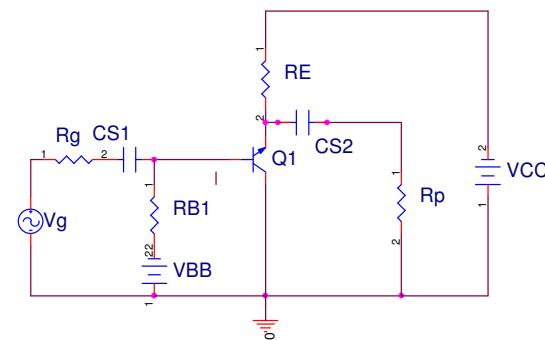
## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

DC polarizacija: Aktivni režim (BE direktno; BC inverzno)



20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


106

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale

$V_{EE}$  i  $V_{BB}$  kratak spoj;

$C_{S1}$  i  $C_{S2}$  kratak spoj;

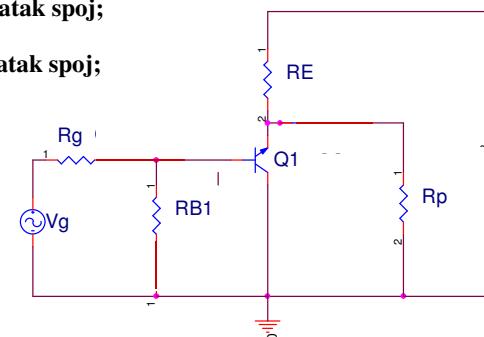


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

107

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale

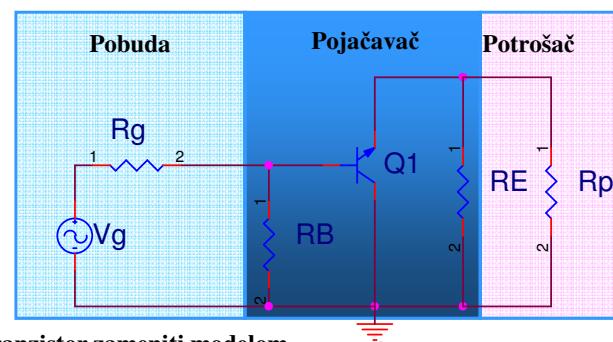

Tranzistor zameniti modelom

Videti predavanja iz 4. nedelje „04. Modeli poluprovodnickih komponenata (14)“

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

108

# Jednostepeni BJT pojačavači

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom
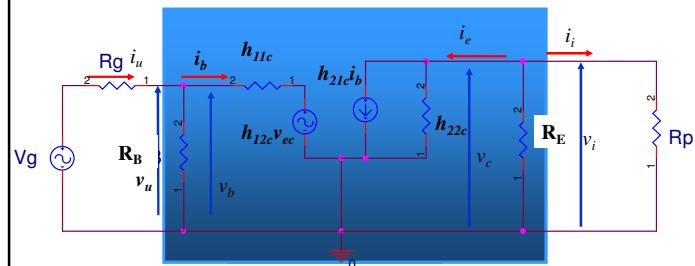
### e) Analiza za male signale model sa $h$ -parametrima



Ekvivalentna šema ista kao za ZE, samo su  $h_e$ -parametri zamjenjeni sa  $h_c$ -parametrima;  $R_E$  umesto  $R_C$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

109

## Model bipolarnog tranzistora

### Hibridni model – $h$ parametri

Relacije između  $h$ -parametara konfiguracija ZB i ZC sa ZE kada se ima u vidu realna činjenica da je  $h_{12E} \ll 1$ ,  $h_{12B} \ll 1$ ,  $h_{12C} \approx 1$

$$h_{11E}h_{22E} \ll 1, h_{11B}h_{22B} \ll 1$$

$$h_{11B} \approx \frac{h_{11E}}{1+h_{21E}} \ll h_{11E} \quad h_{11C} = h_{11E} \quad [\Omega = ohm]$$

$$h_{12B} \approx \frac{h_{11E}h_{22E}}{1+h_{21E}} - h_{12E} \approx 0 \quad h_{12C} = 1 - h_{12E} \approx 1 \quad [V/V]$$

$$h_{21B} \approx -\frac{h_{21E}}{1+h_{21E}} \approx -1 \quad h_{21C} = -(1+h_{21E}) \approx -h_{21E} \quad [A/A]$$

$$h_{22B} \approx \frac{h_{22E}}{1+h_{21E}} \approx 0 \quad h_{22C} = h_{22E} \approx 0 \quad [S = 1/\Omega = mho]$$


20. novembar 2018.

Modeli poluprovodničkih komponenata

110

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom
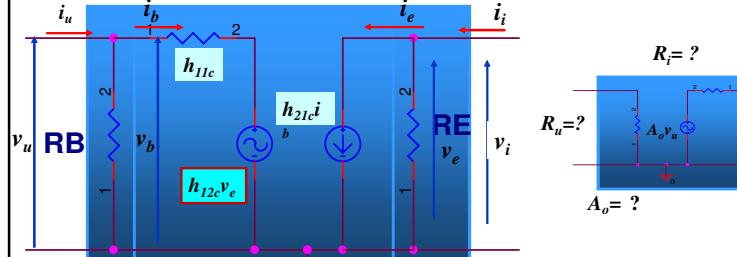
### e) Analiza za male signale model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$



$$A_{SS} = \frac{i_e}{i_b} \approx -h_{21c} = 1 + h_{21e}$$

$$R_{ut} = \frac{v_u}{i_b} = h_{11c} + h_{12c}A_{SS}R_E \approx h_{11e} + (1+h_{21e})R_E$$

$\gg h_{11e}$


20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

111

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom
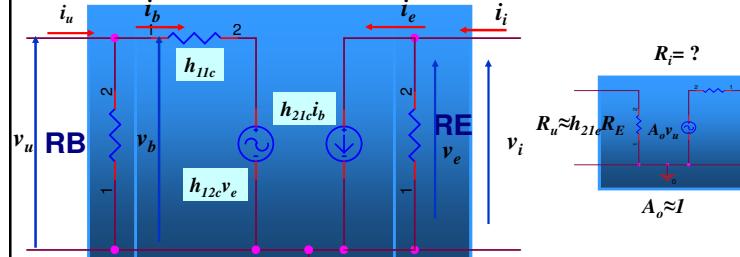
### e) Analiza za male signale model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$



$$R_u = R_{ut} \parallel R_B \approx R_{ut} \approx h_{21}R_E \parallel 0 \quad A_o = \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{i_u=0} = -\frac{h_{21c}}{h_{11c}/R_E - h_{12c}h_{21c}}$$





$$A_o \approx \frac{(1+h_{21e})R_E}{h_{11e} + (1+h_{21e})R_E} \quad A_o \approx 1$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT



112

# Jednostepeni BJT pojačavači

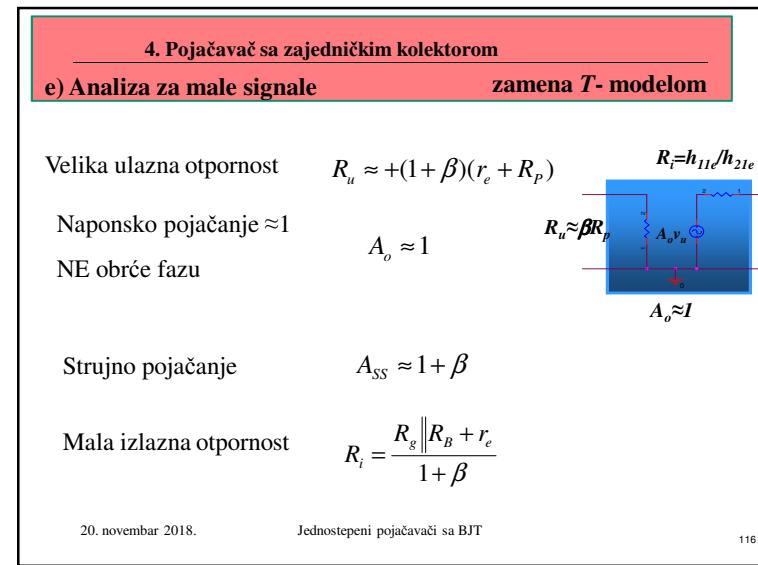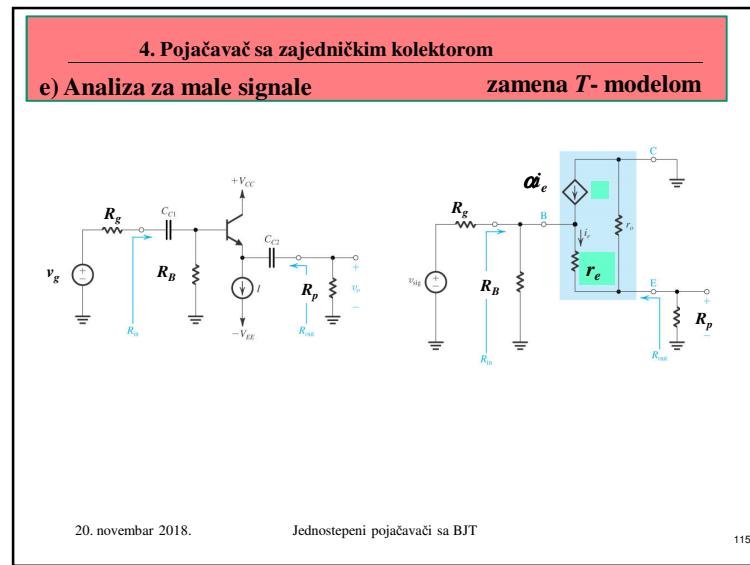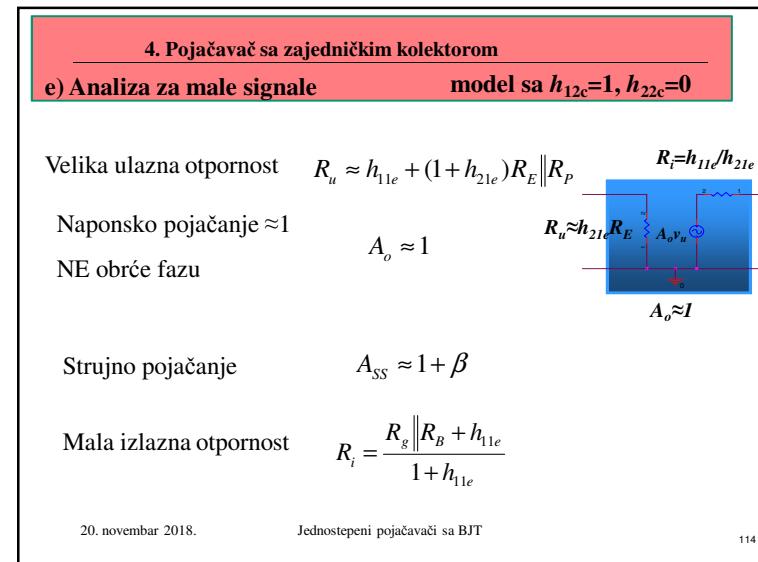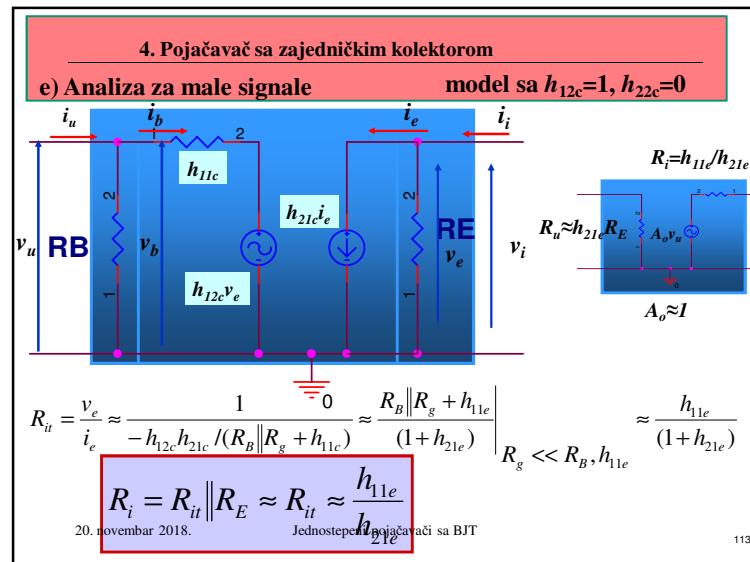

# Jednostepeni BJT pojačavači
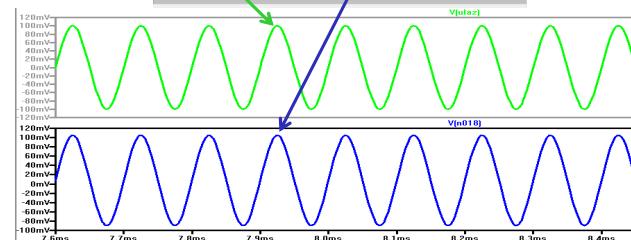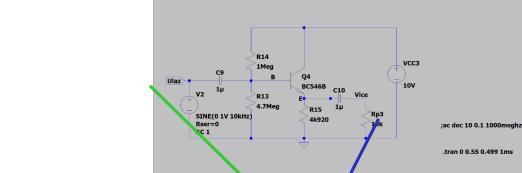
## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom





20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

117
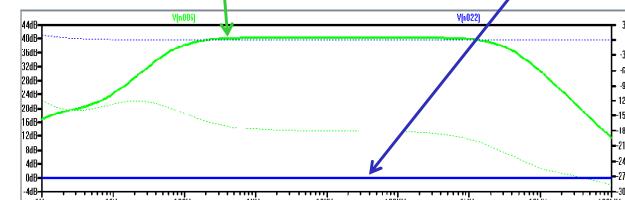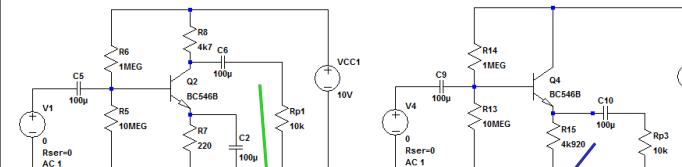
## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

118

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



### Za vežbu 7.2:

Za pojačavač sa prethodne slike, kod koga je  $R_g=10k$ ,  $R_p=1k$ ,  $I=5mA$ ,  $R_B=40k$ ,  $\beta=100$  i  $V_A=100V$ , naći  $R_{ut}$ ,  $R_u$ ,  $A_o$ ,  $A$  i  $R_i$ . Kolika je maksimalna vrednost amplitudne izlaznog prostoperiodičnog signala pri kojoj tranzistor neće ući u oblast zakočenja? Koliki se napon na izlazu očekuje ako je amplituda napona  $v_{be}$  ograničena na  $10mV$ . Koliko će biti naponsko pojačanje kada je  $R_p=2k$  i  $R_p=500\Omega$ ?

### Rešenje:

$96.7k$ ;  $28.3k$ ;  $0.735 \text{ V/V}$ ;  $0.8 \text{ V/V}$ ,  $84 \Omega$ ;  $5 \text{ V}$ ;  $1.9 \text{ V}$ ;  $0.768 \text{ V/V}$ ;  $0.685 \text{ V/V}$ .

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

119

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

### Primena:

Kao bafer između naponskog generatora (pojačavača) sa velikom unutrašnjom otpornošću i potrošača sa malom otpornošću.





Obično izlazni stepen u pojačavačkom lancu koji se vezuje za potrošač male otpornosti.

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

120

# Jednostepeni BJT pojačavači

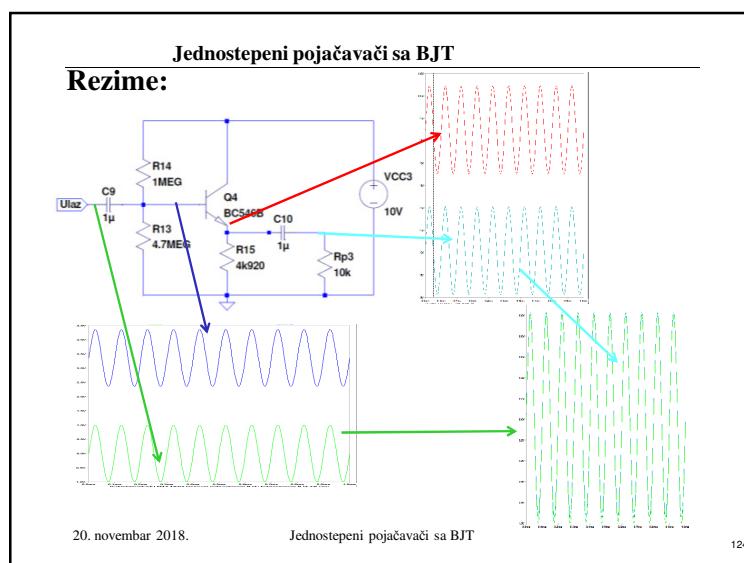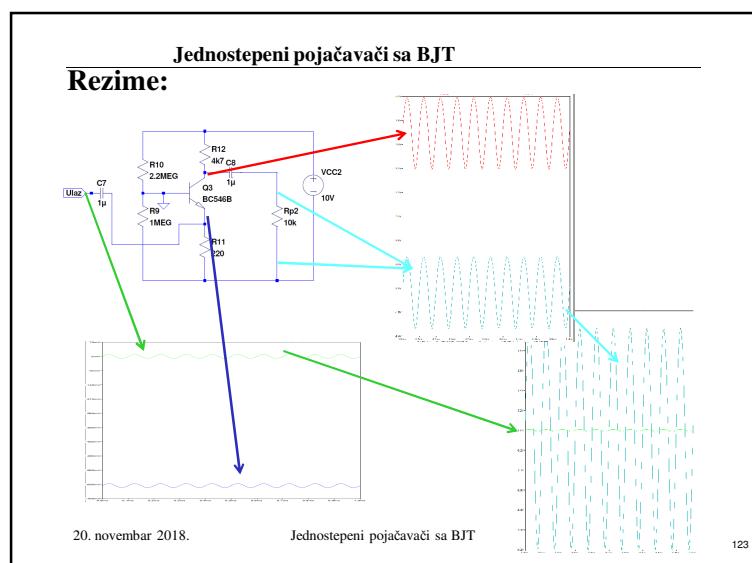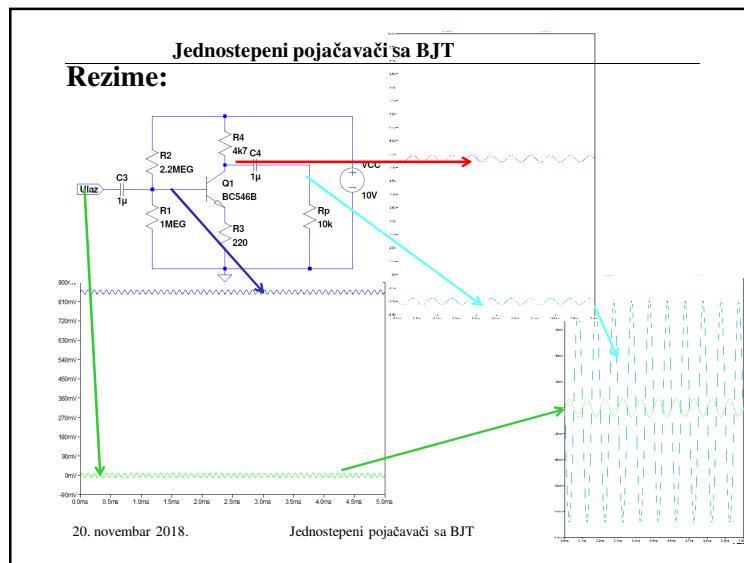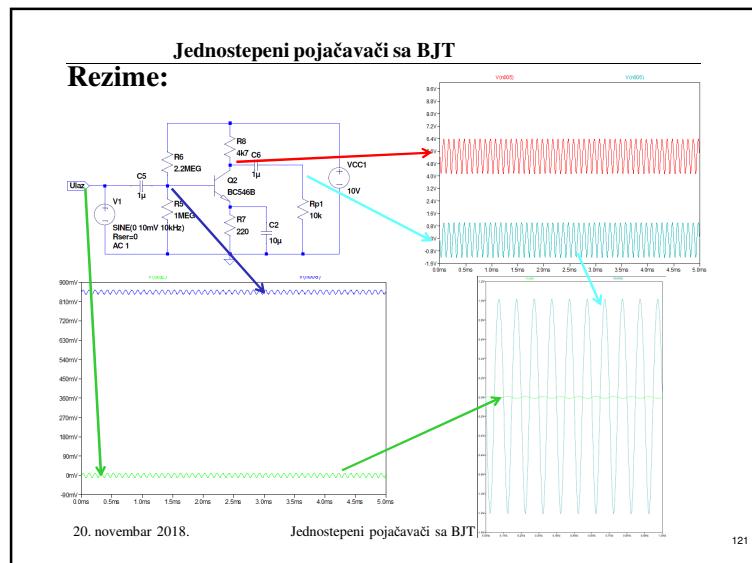

# Jednostepeni BJT pojačavači

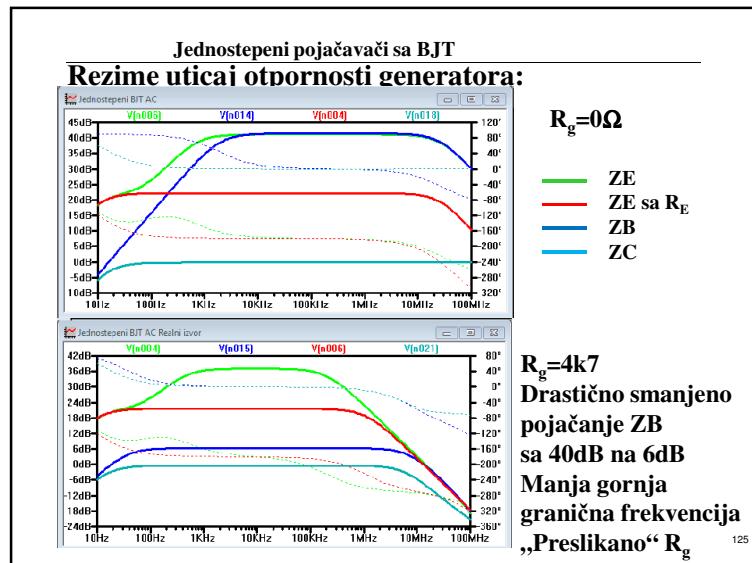

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



### Domaći 7.3:

Izračunati napon na potrošaču od  $R_p=8\Omega$  ako je pobuden iz generatora  $V_g=10mV$  i  $R_g=600\Omega$  u slučaju da je povezan:


- a) Direktno;




20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

126

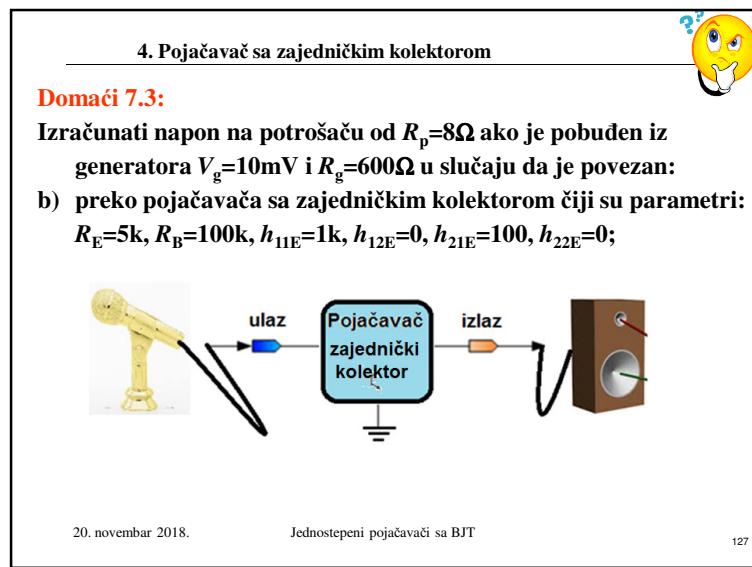

127

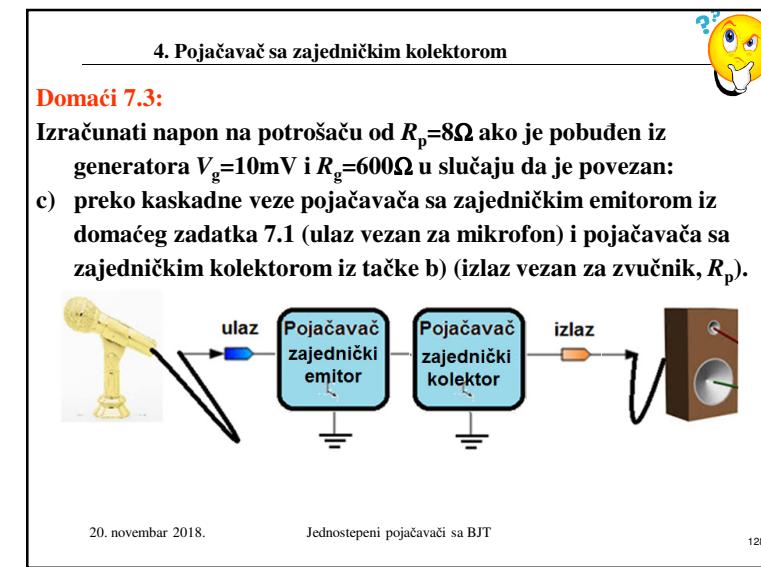


128

# Jednostepeni BJT pojačavači

## 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

**Rezime:**

### 1. Zajednički emitor

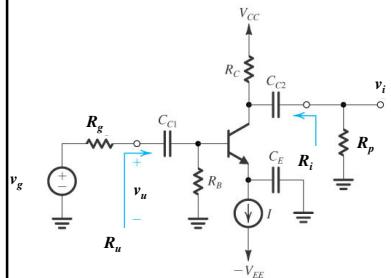

$$R_u = R_B \parallel r_\pi = R_B \parallel (1 + \beta) r_e$$

$$A = -\frac{h_{21e}(R_C \parallel R_p)}{h_{11e}}$$

$$R_i = r_o \parallel R_C \approx R_C$$

$$A_u = -\frac{R_B \parallel r_\pi}{R_B \parallel r_\pi + R_g} g_m (R_C \parallel R_p)$$

$$A_u \approx -\beta \frac{(R_C \parallel R_p)}{r_\pi + R_g}$$

$$A_{SS} = -g_m R_u \equiv -\beta$$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

129

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

**Rezime:**
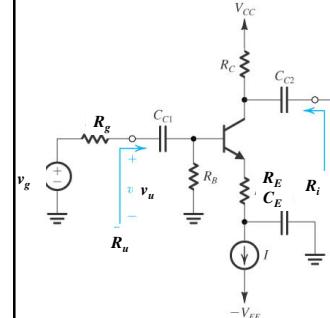
### 1.a Zajednički emitor sa otpornikom u emitoru



$$R_u = R_B \parallel (1 + \beta)(r_e + R_E)$$

$$A = \approx -g_m \frac{(R_C \parallel R_p)}{1 + g_m R_E}$$

$$R_i \approx R_C$$

$$A_u \approx -\beta \frac{(R_C \parallel R_p)}{R_g + (1 + \beta)(r_e + R_E)}$$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

130

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

**Rezime:**

### 2. Zajednička baza

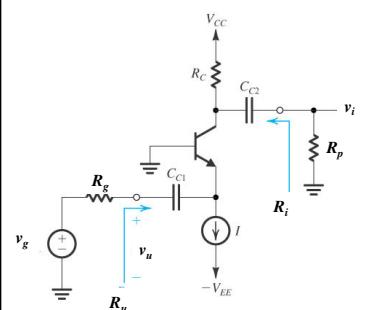

$$R_u = r_e$$

$$A = g_m (R_C \parallel R_p)$$

$$R_i \approx R_C$$

$$A_u \approx \alpha \frac{(R_C \parallel R_p)}{R_g + r_e}$$

$$A_{SS} \equiv \alpha$$

20. novembar 2018.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

131

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

**Rezime:**

### 3. Zajednički kolektor

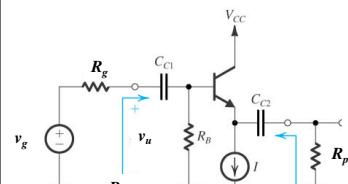

$$R_u \approx R_B \parallel (1 + \beta)(r_e + R_p)$$

$$A = \frac{R_p}{R_p + r_e} \approx 1$$

$$R_i \approx r_e + \frac{R_g \parallel R_B}{1 + \beta}$$

$$A_u \approx \frac{R_B}{R_g + R_B} \frac{R_p}{\frac{R_g \parallel R_B}{1 + \beta} + r_e + R_p}$$

$$A_{SS} \equiv 1 + \beta$$

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

132

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Rezime:

- Tranzistori rade u aktivnom režimu:  
BE direktno; BC inverzno;  
 $I_c = I_s \exp(v_{be}/V_T)$ ;  $I_b = I_c/\beta$   
 $\beta = \alpha/(1-\alpha)$ ;  $\alpha = \beta/(1+\beta)$
- Za male signale  
tranzistor se ponaša kao naponom kontrolisani strujni izvor sa  $g_m = I_C/V_T$   
Otpornost između B-E sa strane baze  $r_\pi = \beta/g_m$  [kΩ]
- Pri DC polarizaciji važno je da  $I_c$  što manje zavisi od  $\beta$ .

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

133

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkim emitorom:  
E je na masi za naizmenični signal;  
Ulagni signal se dovodi na B;  
Izlazni signal uzima se sa C;  
Obrće fazu;  
Veliko pojačanje napona;  
Relativno velika ulazna otpornost;  
Relativno velika izlazna otpornost;  
Otpornost  $R_E$  povećava ulaznu otpornost na račun smanjenja naponskog pojačanja

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

134

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkom bazom:  
B je na masi za naizmenični signal;  
Ulagni signal se dovodi na E;  
Izlazni signal uzima se sa C;  
Ne obrće fazu;  
Veliko pojačanje napona;  
Veoma mala ulazna otpornost;  
Relativno velika izlazna otpornost  
(strujni bafer)

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

135

## Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Rezime:

- Konfiguracija sa zajedničkim kolektorom:  
C je na masi za naizmenični signal;  
Ulagni signal se dovodi na B;  
Izlazni signal uzima se sa E;  
Ne obrće fazu;  
Pojačanje napona  $\approx 1$   
Velika ulazna otpornost;  
Mala izlazna otpornost  
(naponski bafer)

20. novembar 2018.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

136

# Jednostepeni BJT pojačavači

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Šta smo naučili?

- Uporediti pojačavače sa ZE, ZB i ZC sa stanovišta naponskog pojačanja, ulazne otpornosti i izlazne otpornosti?
- Električna šema, princip rada pojačavača sa ZE i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama.
- Uticaj otpornika u  $R_E$  na karakteristike pojačavača sa ZE.
- Električna šema, princip rada pojačavača sa ZC i ekvivalentno kolo za male signale.

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>

> EDUCATION > ELEKTRONIKA  
slajdovi u pdf formatu

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 137

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Ispitna pitanja?

- U polju izlaznih karakteristika BJT u konfiguraciji pojačavača sa ZE nacrtati statičku radnu pravu i objasniti uticaj promene  $R_C$  na naponsko pojačanje. Nacrtati električnu šemu i navesti potrebne izraze.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZE na srednjim frekvencijama (SF), izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Frekvencijske karakteristike pojačavača sa ZE (objasniti zašto se smanjuje pojačanje na NF i VF).
- Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZB.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZB na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZC.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZC na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Objasniti fazne stavove izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZE, ZB i ZC.

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 138

Sledećeg časa

Diferencijalni i višestepeni pojačavači

20. novembar 2018. Jednostepeni pojačavači sa BJT 139

**Rešenje: Domaći 6.1**  
Pojačavač sa zajedničkim sorsom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $V_t=1V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$ ,  $\lambda=0$ . Poznato je  $V_{DD}=15V$ .

a) Odrediti vrednosti ostalih elemenata kola pod uslovom da je  $I_D=0.5mA$  i da su padovi napona na  $R_D$  i  $R_S$  isti i iznose  $V_{DD}/3$ . ( $R_D=R_S=10k\Omega$ ,  $R_{G1}=8M\Omega$ ,  $R_{G2}=7M\Omega$ )

$$V_{R_S} = V_{R_D} = V_{DD}/3 = 5V$$
$$R_D = \frac{V_{R_S}}{I_D} = \frac{5V}{0.5mA} = 10k\Omega$$
$$R_S = \frac{V_{R_S}}{I_D} = \frac{5V}{0.5mA} = 10k\Omega$$

$R_{G1}$  i  $R_{G2}$  moraju da obezbede potreban napon na gejtu  $V_G$ . Određuju se iz uslova

$$V_G = [R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2})] V_{DD}$$

Zato prvo treba odrediti  $V_G$ , odnosno  $V_{GS}$ .

$R_{G1}$  i  $R_{G2}$  moraju da imaju veliku vrednost da ne bi umanjavali ulaznu otpornost pojačavača. Bitan je njihov odnos, koji obezbeđuje željeni napon. Zato se jedan usvoji a drugi računa.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$
$$V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3}}} = 1$$
$$V_{GS} = V_t + 1V = 2V$$
$$V_{R_s} = V_S = V_{DD}/3 = 5V$$
$$V_G = V_S + V_{GS} = V_{DD}/3 + V_{GS}$$
$$V_G = 5 + 2 = 7V$$

Da bi  $V_G = [R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2})] V_{DD}$  dalo 7V za  $V_{DD}=15V$ , zgodno je da njihov zbir bude 15, a onda sledi da je  $R_{G1}=8M\Omega$  i  $R_{G2}=7M\Omega$ .

20. novembar 2018. Jednostepeni BJT pojačavači 140



