

## Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

	U JANUARU	OSTALO
Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (prva nedelja u decembru)	50%	20%
Kolokvijum II (poslednja nedelja predavanja)	50%	20%



120% 60%

## Savet: Lakše preko kolokvijuma

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1

### Šta smo do sada naučili? (Elementarno)

- **Uloga pojačavača**
- **Razlika između frekvencijskih i prenosne karakteristike pojačavača**

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3

## Sadržaj

### 1. Uvod

- a. Definicija pojačanja
- b. Osobine pojačavača
- c. Simbol pojačavača
- d. Klasifikacija pojačavača prema tipu signala
- e. Modeli pojačavača
- f. Uzroci izobličenja signala
- g. Prenosna karakteristika pojačavača
- h. Frekvencijske karakteristike
- i. Polarizacija pojačavača
- j. Klasifikacija pojačavača prema nameni, tipu aktivnog elementa, konfiguraciji, položaju radne tačke, strukturi.

2

### Šta smo do sada naučili? (Osnovno)

1. Karakteristike prostoperiodičnog signala u vremenskom i frekvencijskom domenu (amplituda, efektivna vrednost, perioda, faza, frekvencija, kružna frekvencija, frekvencijski spektar).
2. Simbol pojačavača
3. Model idealnih i realnih pojačavača
4. Uzroci izobličenja izlaznog signala pojačavača
5. Frekvencijske karakteristike pojačavača

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

### Ispitna pitanja 1

1. Šta su transdijuseri?
2. Odrediti vrednosti parametara ekvivalentnog Tevenenovog i Nortonovog modela generatora na kome je izmeren napon praznog hoda od 10V i struja kratkog spoja od 500mA.
3. Koliki je napon na izlazu neopterećenog realnog generatora nominalnog napona 10V koji ima unutrašnju otpornost  $10\Omega$  (praznog hoda)? Koliko iznosi struja kratkog spoja?
4. Koliki je napon na izlazu generatora nominalnog napona 10V koji ima unutrašnju otpornost  $100\Omega$ , ako je opterećen otpornošću od  $100\Omega$ ?
5. Karakteristike složenoperiodičnog signala u vremenskom i frekvenčijskom domenu.
6. Karakteristike aperiodičnog signala u vremenskom i frekvenčijskom domenu.

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

5

### Ispitna pitanja 2

1. Uticaj konačne ulazne i izlazne otpornosti pojačavača napona na ukupno pojačanje.
2. Skicirati prenosnu karakteristiku idealnog pojačavača napona  $A=10$ .
3. Nelinearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
4. Šta je prenosna funkcija? Kako se određuju moduo i faza?
5. Definicija amplitudske karakteristike i načini predstavljanja.
6. Linearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.
7. Fazna karakteristika.
8. Linearna fazna izobličenja. Uzrok i posledice.
9. Električna šema, prenosna funkcija i frekvenčijske karakteristike RC propusnika niskih/visokih frekvencija (granična frekvencija, asimptotski nagib)

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

6

### Pitanja za ispit:

Elementarna	2
Obavezna	5
Ispitna	15

Na kraju ove nedelje biće ih       $3+8+24$



**Ukoliko još niste počeli da učite - grešite!!!**

**Ali još uvek nije suviše kasno**

**Hajde da se propitamo!!!**


23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

7
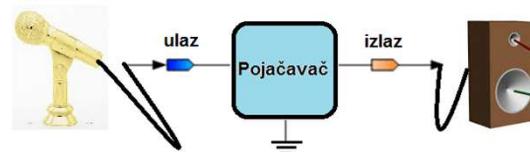
### Osnovi elektronike

**Čemu služe pojačavači?  
Kakvi pojačavači postoje?  
Koje su im osobine?**



23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

8


**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Prenosna karakteristika pojačavača**

Prenosna karakteristika predstavlja grafičku interpretaciju zavisnosti **izlazne** od **ulazne** veličine

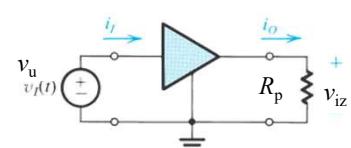
**Prenosna karakteristika linearog**

pojačavača napona je  
prava = linearna funkcija



23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

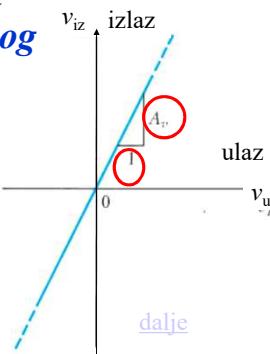

9

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Frekvencijske karakteristike (veoma važno)**

Električne veličine na izlazu pojačavača kompleksne ( $V_p, I_p$ ).

Funkcija koja povezuje izlaznu i ulaznu veličinu i određuje ponašanje odziva na frekvenciji  $\omega$  zove se

**PRENOSNA FUNKCIJA** pojačavača,  $T(j\omega)$ :

$$X_i(j\omega) = T(j\omega) \cdot X_u(j\omega).$$

$$T(j\omega) = |T(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

10

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Frekvencijske karakteristike (veoma važno)**  $|T(j\omega)|, \angle T(j\omega)$ .

**Grafička interpretacija** zavisnosti od frekvencije

- modula prenosne funkcije naziva se **AMPLITUDSKA KARAKTERISTIKA**
- argumenta prenosne funkcije naziva se **FAZNA KARAKTERISTIKA** pojačavača

Zajedno, one predstavljaju

**FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE**  
pojačavača

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

11

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača**

$20 \log |T(\omega)|$

**Amplitudska karakteristika**


Šta je i kako se određuje propusni opseg?

Šta je dekada? Šta je oktava?

Nagib po dekadi/oktavi?



**Fazna karakteristika**

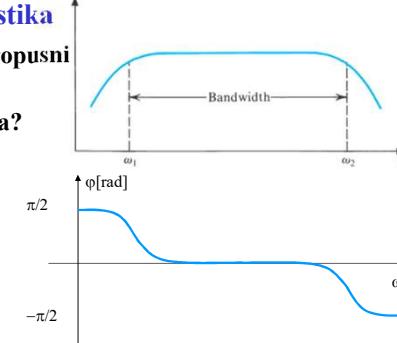


23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

12

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

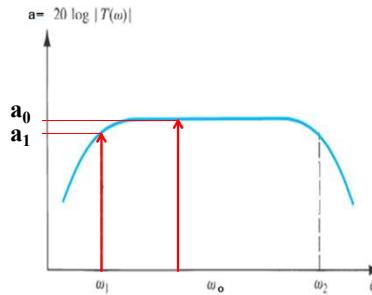**Amplitudska karakteristika (veoma važno)**



Amplitudska karakteristika realnog pojačavača nije konstantna.

To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako pojačani.

Posledica?

**Linearna amplitudska izobličenja.**


23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

13

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Realna fazna karakteristika (važno)**

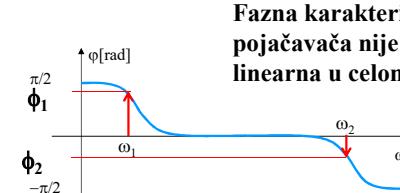

Fazna karakteristika realnog pojačavača nije konstantna ni linearna u celom opsegu.

To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako zakašnjeni.

Posledica?

**Linearna fazna izobličenja**

23. oktobar 2019.


Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

14

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

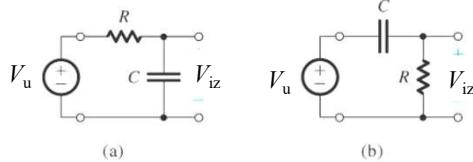**Frekvenčne karakteristike**

Osnovu za analizu ponašanja pojačavača u prisustvu reaktivnih komponenata predstavlja poznavanje ponašanja pasivnih RC kola.



23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


15

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala



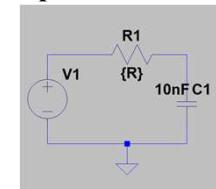**Frekvenčne karakteristike**

**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$V_i(j\omega) = \frac{Z_C}{Z_C + R} V_u(j\omega) = \frac{1/j\omega C}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\substack{s=j\omega \\ \omega_o=1/\tau=1/RC}}$$

23. oktobar 2019.


Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

16

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

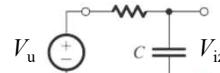**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.




$$|T(s)| = \frac{1}{1 + s/\omega_0} \quad \left| \begin{array}{l} s=j\omega \\ \omega_0=\frac{1}{R}=\frac{1}{RC} \end{array} \right.$$

$$20 \log(|T(j\omega)|) = 20 \log \left( \sqrt{\frac{1}{\{1\}^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \right) =$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

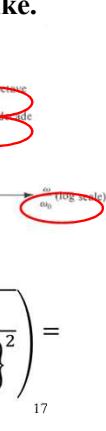



(a)

17

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

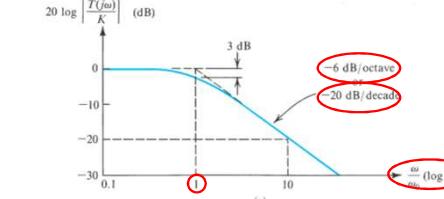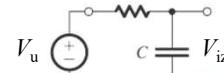**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$20 \log(|T(j\omega)|) = -\left(\frac{1}{2}\right) 20 \log \left( \{1\}^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 \right)$$

$$20 \log(|T(j\omega)|) \approx -20 \log \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right) \quad \left|_{\omega \gg \omega_0} \right.$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>




18



**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

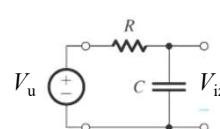**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$|T(s)| = \frac{1}{1 + s/\omega_0}$$

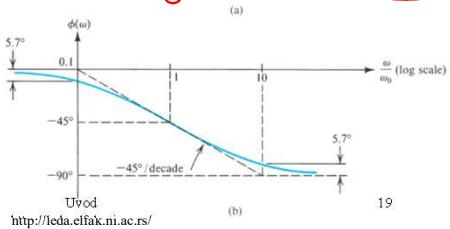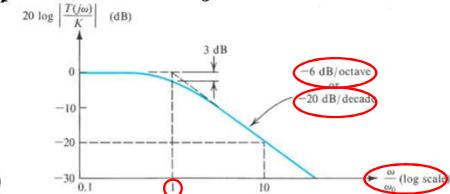

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



(b)

19

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike


Domaći 2.3

**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

Koju funkciju kolo obavlja u frekvencijskom domenu?

Odrediti graničnu frekvenciju.

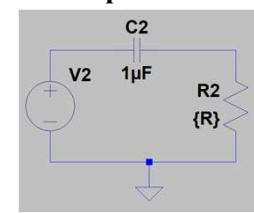Koliko iznosi asimptotski nagib amplitudske karakteristike po dekadi i po oktavi?



23. oktobar 2019.  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>




20


**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

### Frekvenčijske karakteristike

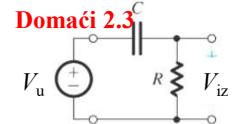**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$T(j\omega) = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{s=j\omega} \quad \omega_o = 1/\tau = 1/RC$$

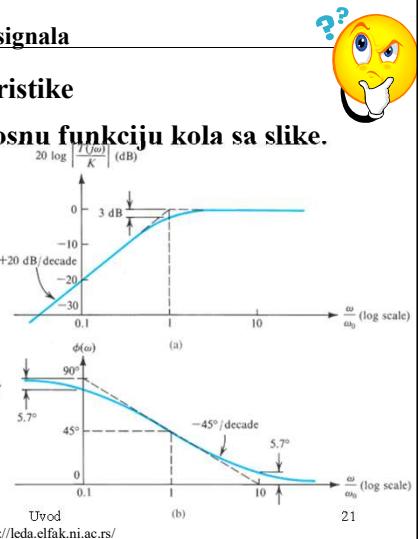

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>




21

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala
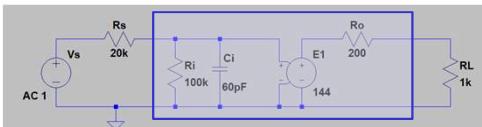
### Frekvenčijske karakteristike

**Primer 2.2:** Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.




**Rešenje:**

$$A(j\omega) = \mu \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot \frac{1}{1 + sC_i[R_s R_i / (R_s + R_i)]} = \frac{A_o}{1 + s/\omega_0}$$

$$A_o = \mu \frac{1}{1 + (R_s/R_i)} \cdot \frac{1}{1 + (R_o/R_L)}$$

$$\tau = C_i [R_s R_i / (R_s + R_i)]$$

$$\omega_0 = 1/\tau$$

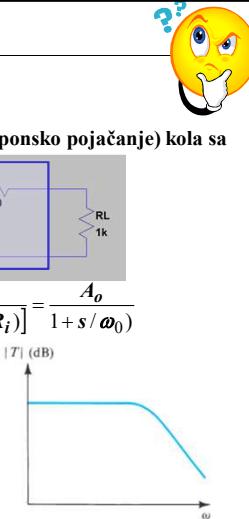

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

(b)




**Da se podsetimo:** Pojačanje signala



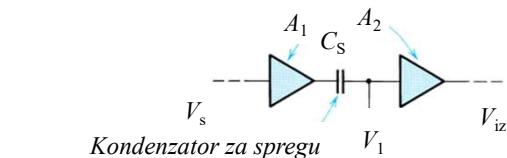
### Frekvenčijske karakteristike

**Primer 2.3:** Skicirati prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) dvostepenog pojačavača sa slike.



**Rešenje:**

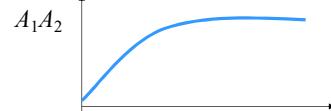

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

23

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

### Uloga pojačavača:

**Da pojača** ulazni signal **BEZ IZOBLIČENJA**

Kako može doći do izobličenja?

1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala  
(uzrok: *nelinearna prenosna karakteristika*)
2. Različito pojačanje na različitim frekvencijama  
(spektralne komponente)  
(uzrok: *amplitudska karakteristika nije konstantna*)
3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama  
(spektralne komponente)  
(uzrok: *fazna karakteristika nije konstantna ni linearna*)


23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

24


**Da se podsetimo: Pojačanje signala**

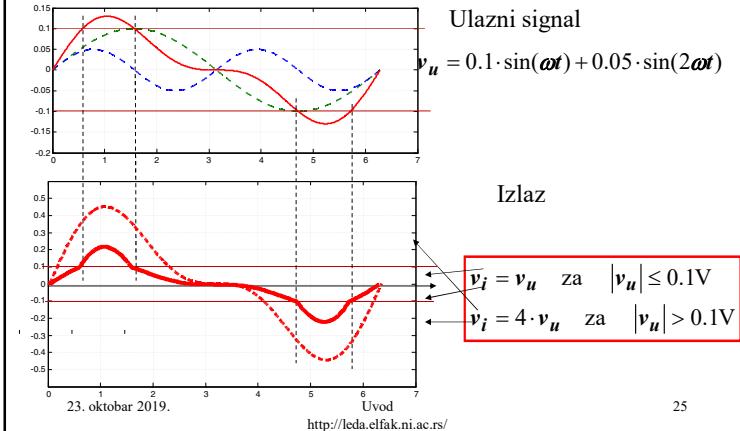1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala



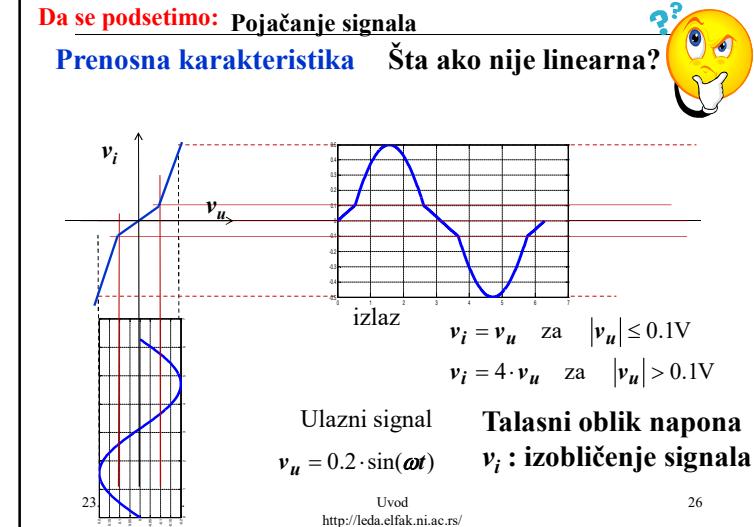
**Da se podsetimo: Pojačanje signala**

Prenosna karakteristika Šta ako nije linearna?



**Da se podsetimo: Pojačanje signala**

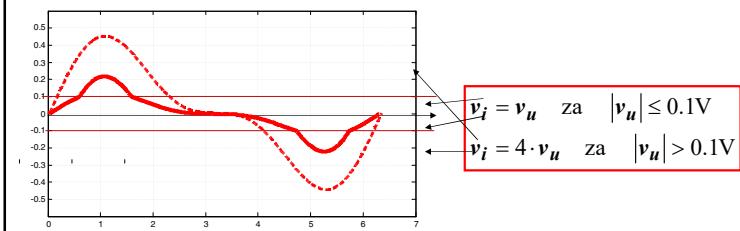
1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala



Na izlazu pojačavača koji različito pojačava signale različitih amplituda (**ima nelinearnu prenosnu karakteristiku**) javljaju se **nelinearna amplitudska izobličenja**.

**Da se podsetimo: Pojačanje signala**

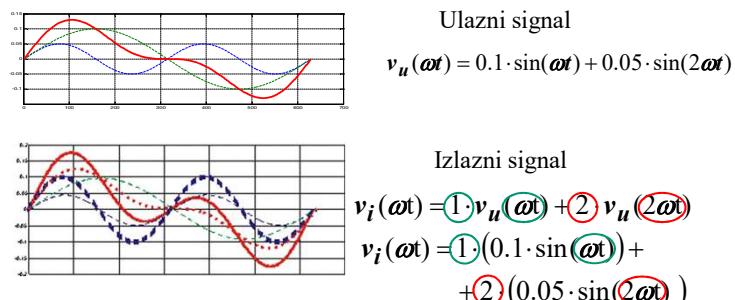
2. Različito pojačanje na različitim frekvencijama



Na izlazu linearnog pojačavača koji različito pojačava signale različitih frekvencija javljaju se linearna amplitudska izobličenja.


**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

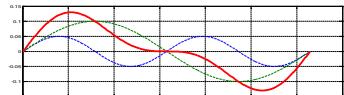3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama



Ulagni signal
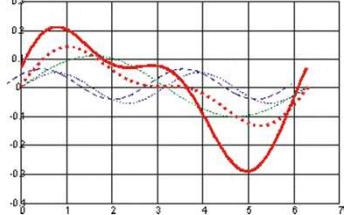
$$v_u = 0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t)$$



Izlagni signal

$$v_i = 2(v_u(\omega t) + v_u(2\omega t + \pi/4))$$

$$v_i = 2(0.1 \cdot \sin(\omega t) + 0.05 \cdot \sin(2\omega t + \pi/4))$$

Na izlazu linearog pojačavača koji različito kasni signale različitih frekvencija javljaju se linearna fazna izobličenja.

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

29

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Uloga pojačavača:** Da *pojača* ulagni signal *bez izobličenja*

Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

- a) Linearnost: izlazni signal *A* puta veći od ulaznog.
- b) Isto pojačanje na svim frekvencijama *spektar*
- c) Zadržati isti odnos faza (kašnjenje) svim spektralnim komponentama (frekvencijama)

O svemu ovome biće više reči kasnije tokom kursa.

Za početak podrazumevamo da idealizovani pojačavač ispunjava sve navedene zahteve.

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

30

**Pojačanje signala**

Zašto smo ovo ponavljali?



# ZATO ŠTO JE VAŽNO

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

31

**Da se podsetimo:** Pojačanje signala

**Uloga pojačavača:**

Da *pojača* ulagni signal *bez izobličenja*

Očekujemo da snaga signala na izlazu bude veća nego na ulazu.

Da li je to realno?



23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

32

### Da se podsetimo: Pojačanje signala

**Primer 1.1:** Mikrofon koji daje na izlazu napon efektivne vrednost od 10mV i ima izlaznu otpornost od  $600\Omega$  treba priključiti na potrošač od  $8\Omega$ . Izračunati naponsko i pojačanje snage kada se priključi:

- a) direktno
- b) preko pojačavača sa  $A_o=100V/V$ ,  $R_u=10\Omega$  i  $R_{iz}=1M\Omega$
- c) preko **baferskog pojačavača** sa  $A_o=1$ ,  $R_u=1M\Omega$  i  $R_{iz}=10\Omega$

$$\text{L} \quad A_p = \frac{P_p}{P_s} = \frac{2.42\mu W}{10\mu W} = 242 \quad [\text{W/W}] > 1 \quad \text{?}$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

33

### Pojačanje signala

ODAKLE se dobija pojačanje?

Da li je prekršen zakon o očuvanju energije?




Neophodno je obezbediti jednosmerne izvore za napajanje pojačavača (do sada ih nismo prikazivali)

23. oktobar 2019.  
Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

34

### Pojačanje signala
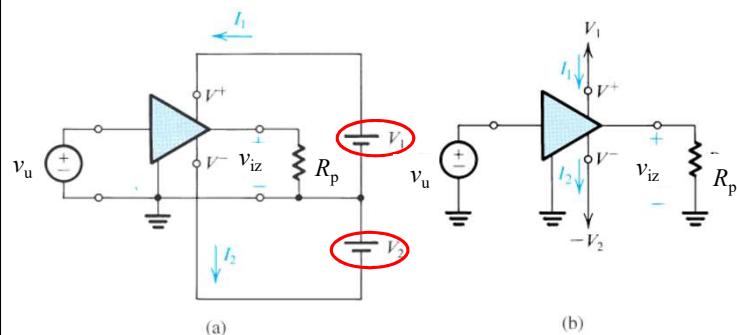
#### Napajanje pojačavača – jednosmernim naponom




23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

35

### Pojačanje signala

#### Jednosmerno napajanje pojačavača

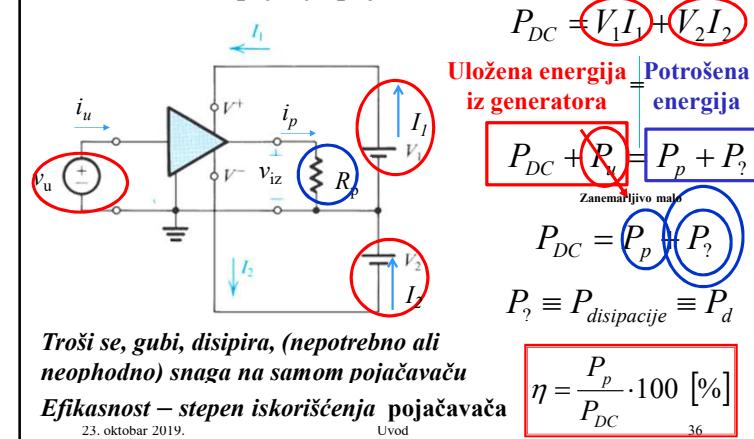

Troši se, gubi, disipira, (nepotrebno ali neophodno) snaga na samom pojačavaču

Efikasnost – stepen iskorisćenja pojačavača

23. oktobar 2019.  
Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

$$\eta = \frac{P_p}{P_{DC}} \cdot 100 \quad [\%]$$

### Pojačanje signala

*Primer 3.1 Pojačavač koji se napaja sa +/-10V i pobuduje sinusnim naponom amplitude 1V, daje napon amplitude 9 V na potrošaču od 1k. Izmerena je struja kroz svaki izvor napajanja od po 9,5mA i ulazna struja amplitude 0.1mA.*

Odrediti:

- a) pojačanje napona,
- b) Pojačanje struje,
- c) pojačanje snage,
- d) snagu DC izvora napajanja,
- e) disipiranu snagu i
- f) stepen iskorišćenja

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



37

### Pojačanje signala

Rešenje :

a) pojačanje napona,  $A_v = \frac{9}{1} = 9 \text{ V/V}$

$$A_v = 20 \log 9 \cong 19.1 \text{ dB}$$

b) pojačanje struje,

$$I_i = \frac{V_i}{R_p} = \frac{9 \text{ V}}{1\text{k}\Omega} = 9 \text{ mA}$$

$$A_s = \frac{I_i}{I_u} = \frac{9 \text{ mA}}{0.1 \text{ mA}} = 90 \text{ A/A}$$

$$A_s = 20 \log 90 \cong 39.1 \text{ dB}$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



38

### Pojačanje signala

Rešenje : c) pojačanje snage

Aktivna snaga na potrošaču

$$P_p = V_{ieff} I_{ieff} = \frac{V_i}{\sqrt{2}} \frac{I_i}{\sqrt{2}} = \frac{9 \text{ V}}{\sqrt{2}} \frac{9 \text{ mA}}{\sqrt{2}} = 40.5 \text{ mW}$$

Aktivna snaga na ulazu

$$P_u = V_{ueff} I_{ueff} = \frac{V_u}{\sqrt{2}} \frac{I_u}{\sqrt{2}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{2}} \frac{0.1 \text{ mA}}{\sqrt{2}} = 0.05 \text{ mW}$$

Pojačanje snage

$$A_p = \frac{P_p}{P_u} = \frac{40.5}{0.05} = 810 \text{ W/W}$$

$$A_p = 10 \log 810 \cong 29.1 \text{ dB}$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



39

### Pojačanje signala

Rešenje :

d) snaga izvora za napajanje

$$P_{DC} = 10\text{V} \cdot 9,5\text{mA} + 10\text{V} \cdot 9,5\text{mA} = 190 \text{ mW}$$

e) snaga disipacije

$$\begin{aligned} P_d &= P_{DC} + P_u - P_p = \\ &= 190\text{mW} + 0.05\text{mW} - 49.5\text{mW} \\ &= 149.6 \text{ mW} \end{aligned}$$

f) stepen iskorišćenja

$$\eta = \frac{P_p}{P_{DC}} \cdot 100 = 21.3\%$$

80% snage potroši se van potrošača – na pojačavaču

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>




40

### Pojačanje signala
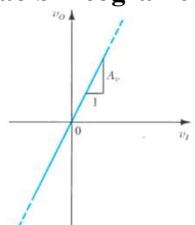
#### Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

Praktično, čak i idealizovani pojačavač je linearan samo u ograničenom opsegu ulaznog, odnosno izlaznog napona.

Da nije tako, napon na izlazu rastao bi neograničeno sa porastom ulaznog napona.



(b)

23. oktobar 2019.


Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

41

### Pojačanje signala
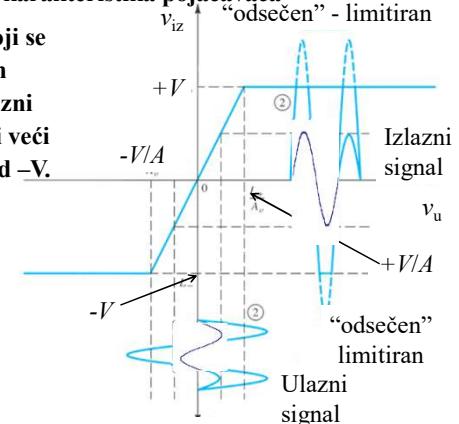
#### Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

Kod pojačavača koji se napaja simetričnim naponom  $+/-V$ , izlazni napon ne može biti veći od  $+V$ , niti manji od  $-V$ .



\*Objasniti talasne oblike

http://leda.elfak.ni.ac.rs/


42

### Pojačanje signala
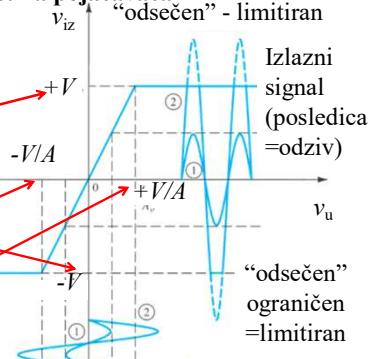
#### Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

Obično je izlaz limitiran na vednost  $L < V$

$+V > V_i > -V$   
a ulaz limitiran na  
 $-V/A < V_u < +V/A$



43


23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

### Pojačanje signala

#### Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

Limitiranje signala  
izobličenje.

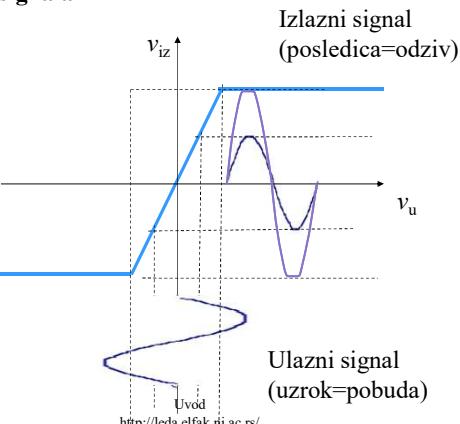


44

23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

**Pojačanje signala**  
Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

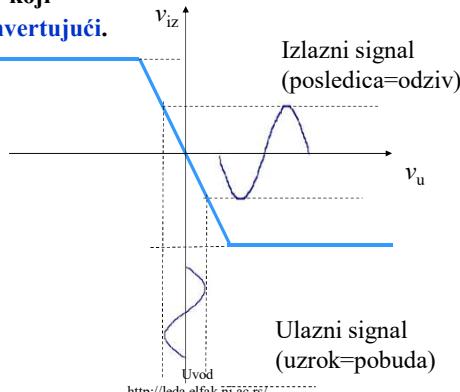Prenosna karakteristika  
pojačavača koji  
*obrće fazu - invertujući.*




23. oktobar 2019.

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

45

**Pojačanje signala**  
Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

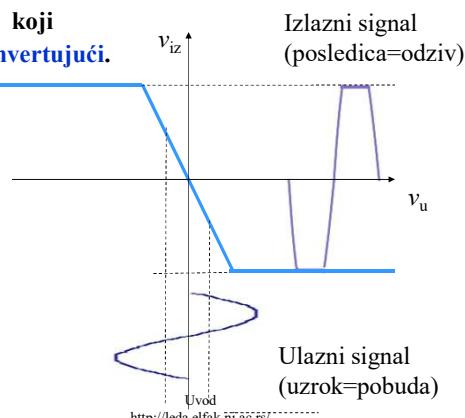Prenosna karakteristika  
pojačavača koji  
*obrće fazu - invertujući.*




23. oktobar 2019.

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

46

**Pojačanje signala**  
Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

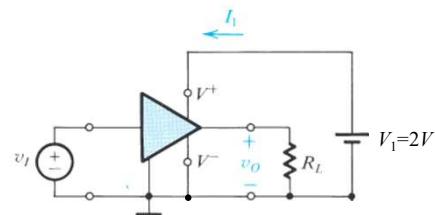Pojačavači se napajaju i asimetrično, sa  $+V$  i  $0$ .




23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>





47

**Pojačanje signala**  
Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

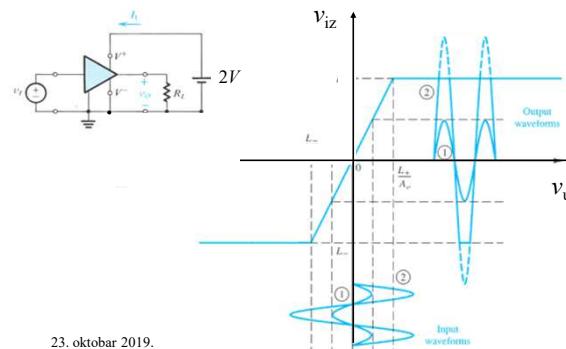Asimetrično napajanje utiče na prenosnu karakteristiku  
 $V^- = 0V$ ,  $V^+ = 2V$



23. oktobar 2019.

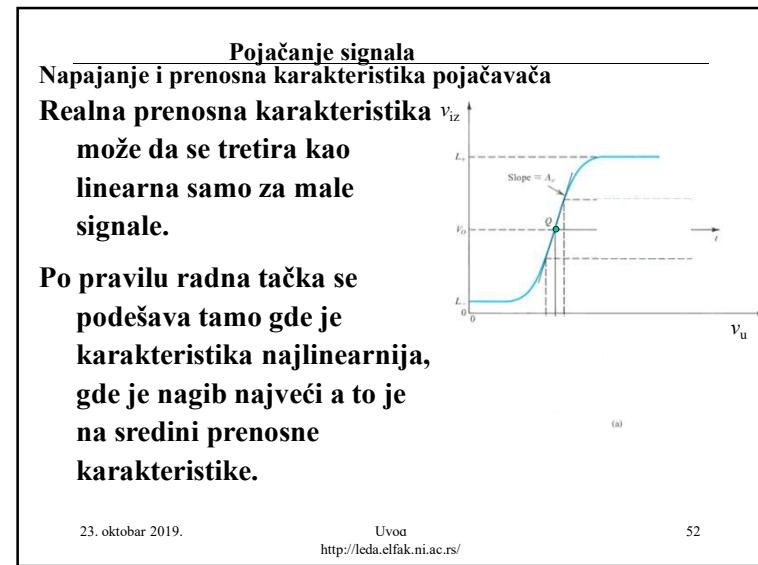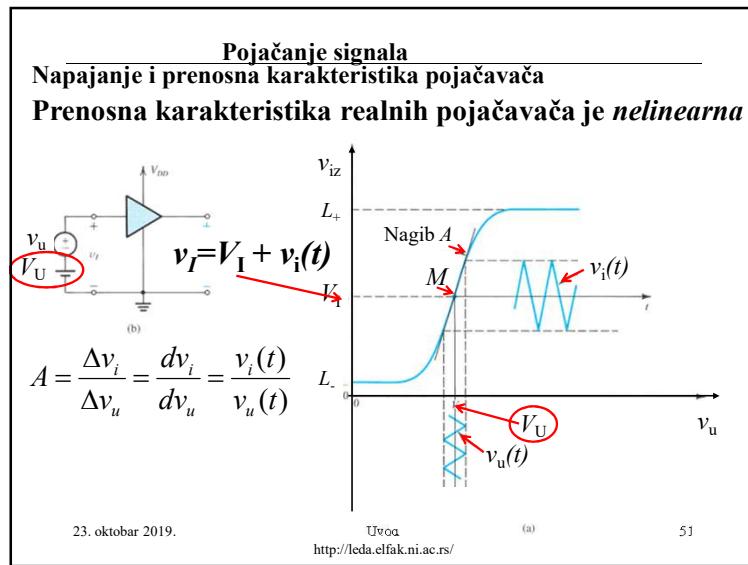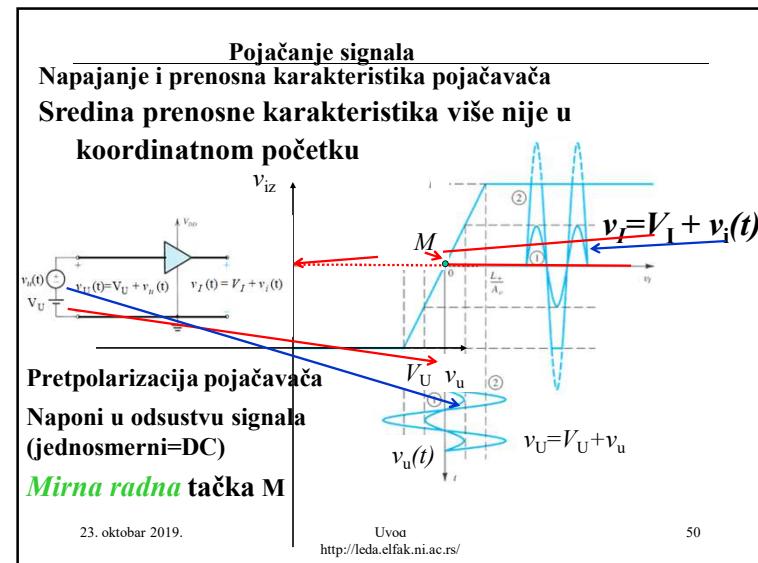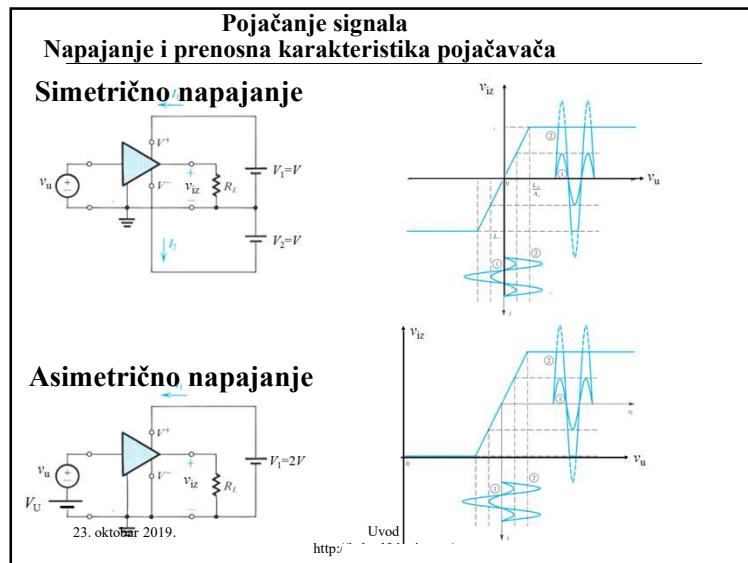

**Pojačanje signala**

**Napajanje i prenosna karakteristika pojačavača**

**Nelinearnost je veća kada je signal veći i radna tačka dalja od sredine prenosne karakteristike.**

**Tada je signal više izobličen.**

Kao što je ranije rečeno na izlazu pojačavača sa **nelinearnom prenosnom karakteristikom** javljaju se **nelinearna amplitudska izobličenja**.

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

53

**Pojačanje signala**

**Nelinearna amplitudska izobličenja**

**Zašto nelinearna izobličenja nisu poželjna?**

**Uticaj na prostoperiodični signal => harmonici**

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

54

**Pojačanje signala**

**Kako odrediti i kvantifikovati izobličenje signala?**

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

55

**POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**

Izobličenje se meri veličinom koja se naziva **ukupni faktor izobličenja** i označava se sa **THD Total Harmonic Distortion:**

Naponu  $THD_V = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \dots + V_m^2}}{V_1}$





gde je  $V_i$  efektivna vrednost  $i$ -tog harmonika

Struje  $THD_I = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \dots + I_m^2}}{I_1}$

gde je  $I_i$  efektivna vrednost  $i$ -tog harmonika

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

56

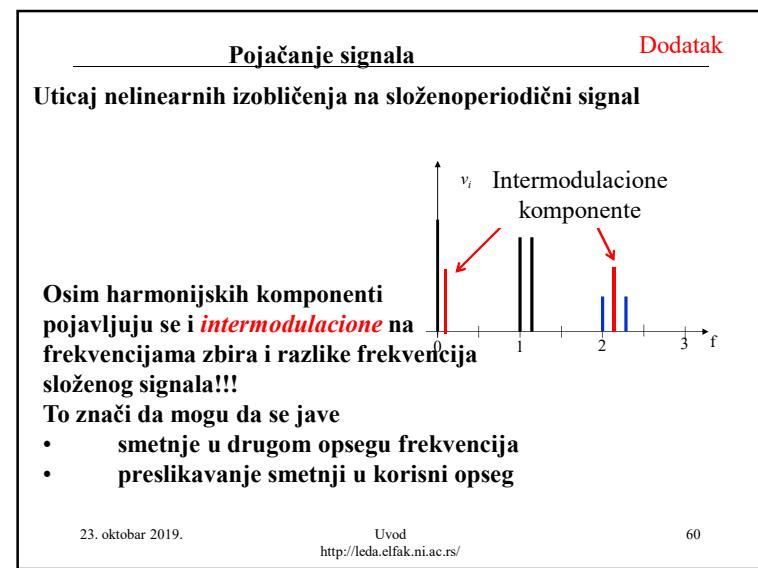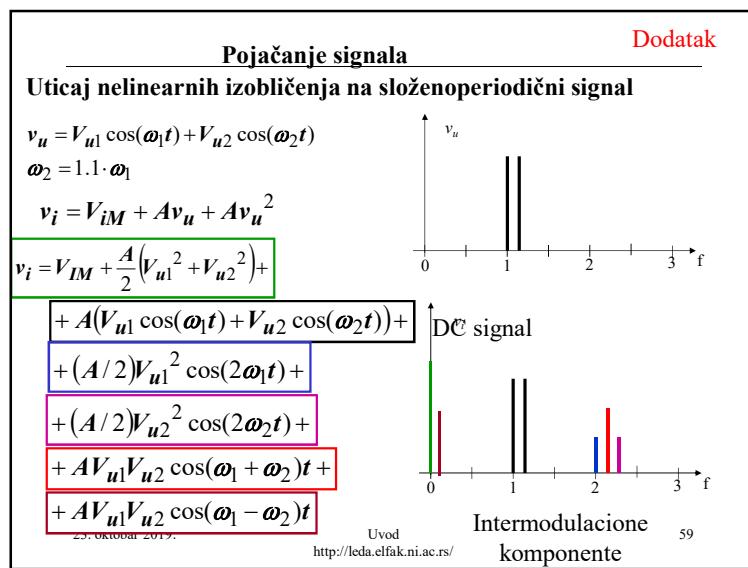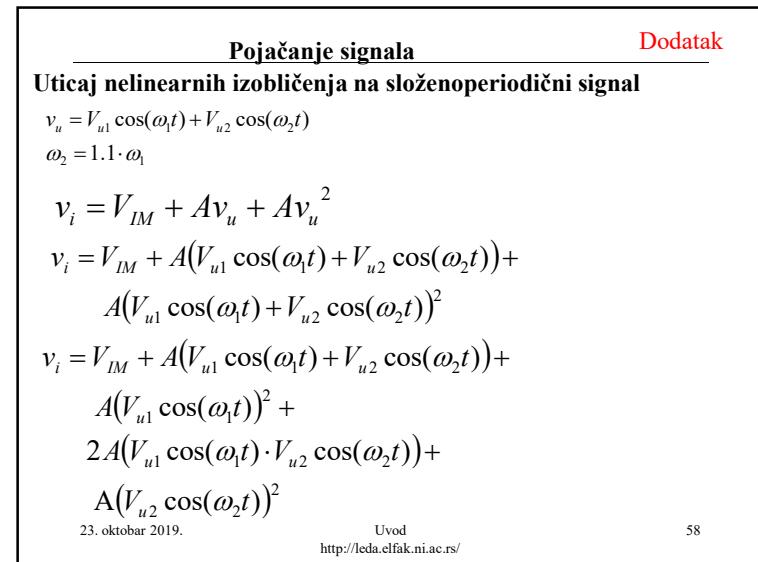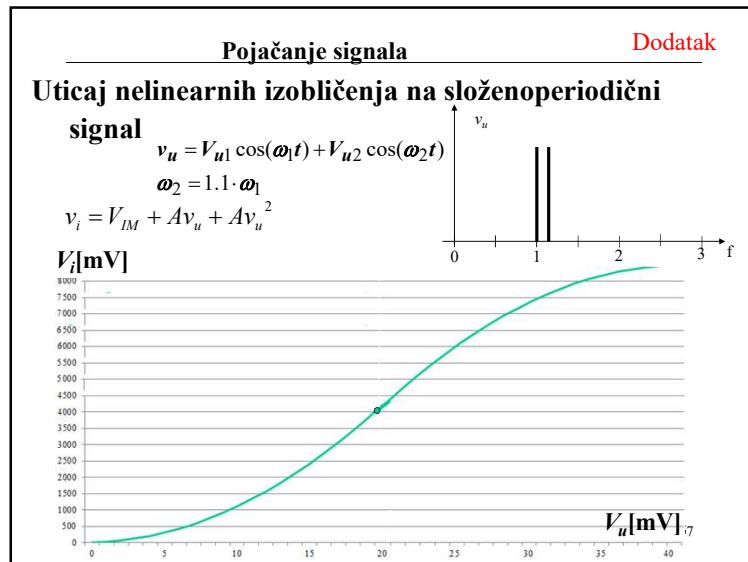

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema nameni
- Prema tipu aktivnog elementa (BJT, MOSFET, JFET)
- Prema konfiguraciji (ZE, ZS, ZC, ZD, ZB, ZG)
- Prema radnoj tački (A, B, AB, C, -- D, E,...)
- Prema strukturi (jednostepeni, dvostepeni, višestepeni)

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

61

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema nameni
- Prema tipu signala – videli smo ( $A$ ,  $A_s$ ,  $G_m$ ,  $R_m$ )
- Prema frekvenčkoj karakteristici (NF, VF, BP, širokopojasni, uskopojasni)
- Prema veličini signala (za male/velike signale)

23. oktobar 2019.


Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

62

### Pojačanje signala
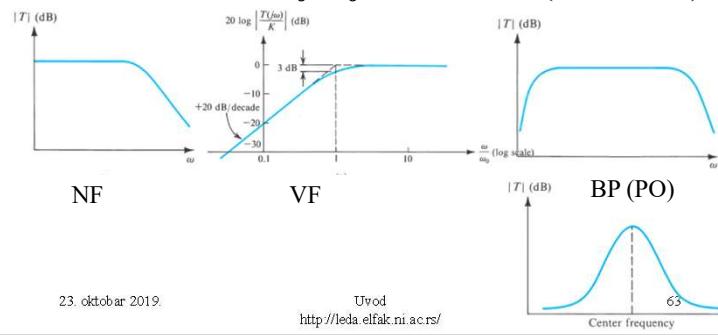
#### Klasifikacija pojačavača

- Prema nameni
  - Prema frekvenčkoj karakteristici (NF, VF, BP)



23. oktobar 2019.


Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

61

### Pojačanje signala
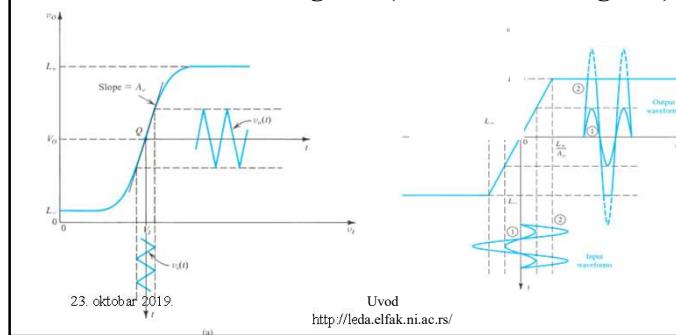
#### Klasifikacija pojačavača

- Prema nameni
  - Prema veličini signala (za male/velike signale)



23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

64

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema tipu aktivnog elementa

**BJT**

**nMOS**

**pMOS**

**MOSFET**

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

65

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema konfiguraciji

**ZE**

**ZB**

**ZC**

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

66

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema konfiguraciji

**ZS**

**ZG**

**ZD (a)**

23. oktobar 2019.  
Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

67

### Pojačanje signala

#### Klasifikacija pojačavača

- Prema radnoj tački (A, B, AB, C, -- D, E, ...)

**A**

**B**

**AB**

**C**

**Vce = 3V do 16V**


23. oktobar  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

68

### Pojačanje signala
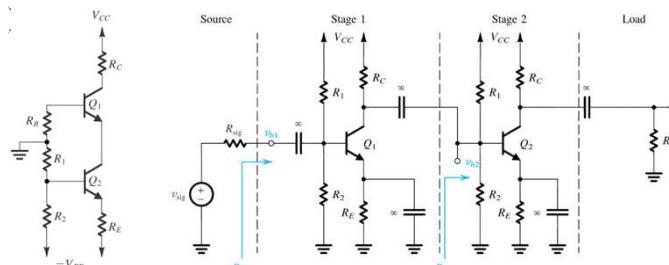
#### Klasifikacija pojačavača

- Prema strukturi (jednostepeni, dvostepeni, višestepeni,



23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

69

### Osnovi elektronike

#### Predispitne obaveze:

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)

10%

Odbranjene laboratorijske vežbe

10%

Kolokvijum I (poslednja nedelja u novembru)

50%

Kolokvijum II (poslednja nedelja predavanja)

50%

**Ko do danas nije dolazio na časove izgubio je 2.1% ( $120-2.1=117.9\%$ )**

**Još nije kasno iako mu neće biti jasni mnogi pojmovi koje smo pominjali**

**Savet: Ne budite gubitnici  
Ne gubite olako ono što imate!**

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

70

### Osnovi elektronike

#### Predispitne obaveze:

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)

10%

Odbranjene laboratorijske vežbe

10%

Kolokvijum I (poslednja nedelja u novembru)

50%

Kolokvijum II (poslednja nedelja nastave)

50%

**Propušteno predavanje nije samo izgubljenih 0.7% poena – to je izgubljena šansa da se blagovremeno uoči ono što nije jasno.**

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

71

### Osnovi elektronike

Šta smo za ove tri uvodne nedelje naučili?

Samo nabrojite nove pojmove koje ste čuli:

Pojačavač napona, struje, snage, transkonduktansni, modeli pojačavača, prenosna karakteristika, prenosna funkcija, frekvencijske karakteristike, definicija dB, oktava, dekada, propusni opseg, granične frekvencije, uzroci izobličenja signala, linearna/nelinearna izobličenja, amplitudска/fazна izobličenja, faktor izobličenja, napajanje pojačavača, stepen iskorišćenja, disipacija snage, simetrično/asimetrično napajanje, mirna radna tačka, klasa A, B, AB, C, klasifikacija pojačavača prema tipu i veličini signala, prema tipu aktivnog elementa, konfiguraciji, strukturi,...

Ako možete da ih definisete - možemo dalje.

U suprotnom, biće teže da pratite ono što sledi.

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

72

### Šta smo naučili?

- **Pojam jednosmerne radne tačke**
  - Prenosna karakteristika pojačavača sa asimetričnim napajanjem
  - Kako se mere nelinearna izobličenja?
  - Klasifikacija pojačavača

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

73

### Osnovi elektronike

Zablude:

1. ~~Učiće samo ODGOVORE na Elementarna i osnovna pitanja (to mi je dovoljno za 6)~~
- 2.a Radiću samo zadatke sa vežbi
- 2.b Radiću samo zadatke za domaći

Zašto ovo nije dobro?

- ✓ Gubite celinu, kontekst, a time i suštinu
- ✓ Bubate definicije koje nerazumete (njihova slobodna interpretacija je katastrofalna – za YouTube)
- ✓ Inženjerski (ljudski) mozak nije copy-paste mašina, lakše pamti kada shvati zašto i kako nešto radi

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

74

### Osnovi elektronike

Savet:

1. Učite SVE da biste shvatili suštinu!!!

Učenje:

Pogledam svesku i prezentaciju sa predavanja  
pitam se ZAŠTO i KAKO, pročitam u knjizi

Provera:

Dajem ODGOVORE na Elementarna/osnovna pitanja  
if OK then „Ispina pitanja“  
else Učenje  
endif;

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

75

### Ispitna pitanja?

1. Bilans snage kod pojačavača: uložena, potrošena, korisna i snaga disipacije.
2. Prenosna karakteristika realnog pojačavača sa simetričnim napajanjem.
3. Uticaj položaja mirne radne tačke na talasni oblik signala na izlazu realnog pojačavača napona sa (a)simetričnim napajanjem.
4. Objasniti kako nastaju nelinearna izobličenja na izlazu pojačavača.
5. Klasifikacija pojačavača prema tipu signala.
6. Klasifikacija pojačavača prema frekvencijskom opsegu.
7. Klasifikacija pojačavača prema tipu aktivnog elementa.
8. Klasifikacija pojačavača prema konfiguraciji.
9. Klasifikacija pojačavača prema strukturi.

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

76

Sledećeg časa:

Operacioni pojačavači

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>

> EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

slajdovi u pdf formatu


23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

77

## Rešenje 2.1 Pojačanje signala

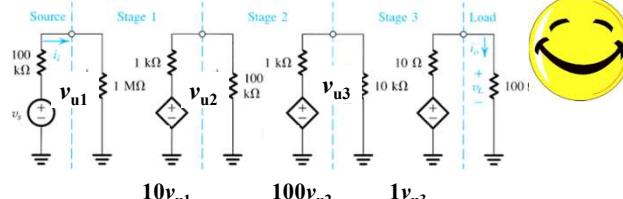**Zadatak:** Izračunati ukupno naponsko i pojačanje snage trostepenog pojačavača sa slike pobuđenog izvorom čija je izlazna otpornost  $100\Omega$  i opterećenog potrošačem od  $100\Omega$ .



(743,9 V/V; 57,4 dB; 66,9  $10^8$  W/W; 98,3dB)

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

79

## Rešenje 2.1

### Pojačanje signala

**Zadatak:** Pojačavač sa pojačanjem  $A_o=40\text{dB}$ ,  $R_u=10\text{k}\Omega$ ,  $R_{iz}=1\text{k}\Omega$ , pobuđuje potrošač od  $R_p=1\text{k}\Omega$ .

Izračunati ukupno naponsko pojačanje i pojačanje snage iskazano u dB.

$$A_o = 40\text{dB} = 100V/V$$

$$V_i = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} A_o V_u \Rightarrow A = \frac{V_i}{V_u} = \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} A_o = \frac{1\text{k}}{1\text{k} + 1\text{k}} 100 = 50V/V$$

$$P_i = \frac{V_i^2}{R_p} = \frac{\left( \frac{R_p}{R_{iz} + R_p} \cdot A_o \cdot V_u \right)^2}{R_p} = \frac{\left( \frac{1}{2} \cdot A_o \cdot V_u \right)^2}{R_p}$$

$$P_u = \frac{V_u^2}{R_p}$$

$$A_P = \frac{P_i}{P_u} = \frac{\left( \frac{1}{2} \cdot A_o \cdot V_u \right)^2}{R_p} \cdot \frac{R_u}{V_u^2} = \frac{2500 \cdot 10\text{k}}{1\text{k}} = 25000W/W$$

$$a_P = 10 \log(A_P) \approx 44\text{dB}$$




23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

78

## Rešenje 2.2 Pojačanje signala

### Pojačanje signala

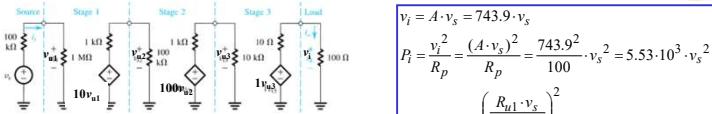

$$v_i = \frac{v_L - v_s}{100\Omega} = \frac{v_L - v_{u1}}{100\Omega} = \frac{v_L - 10v_{u1}}{100\Omega}$$

$$v_i = \frac{100v_{u1}}{100\Omega + 10\Omega} \cdot (1 \cdot v_{u1}) = \frac{100}{110} \cdot v_{u1}$$

$$v_{u1} = \frac{100}{100+10} \cdot (100 \cdot v_{u2}) = \frac{10}{11} \cdot 100 \cdot v_{u2}$$

$$v_{u2} = \frac{100}{100+10} \cdot (10 \cdot v_{u3}) = \frac{10}{11} \cdot 10 \cdot v_{u3}$$

$$v_{u3} = \frac{10}{11} \cdot 10 \cdot v_{u4} = \frac{10}{11} \cdot 10 \cdot v_{u4}$$

$$v_{u4} = \frac{10}{11} \cdot 10 \cdot v_s = \frac{10}{11} \cdot v_s$$

$$A = \frac{v_i}{v_s} = \frac{100}{11} \cdot \frac{100}{11} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{10}{11} = 743.9V/V$$

$$a = 20 \log(A) = 57.4dB$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

80

$$v_i = A \cdot v_s = 743.9 \cdot v_s$$

$$P_i = \frac{v_i^2}{R_p} = \frac{(A \cdot v_s)^2}{R_p} = \frac{743.9^2}{100} \cdot v_s^2 = 5.53 \cdot 10^3 \cdot v_s^2$$

$$P_{u1} = \frac{v_{u1}^2}{R_{u1}} = \frac{\left( \frac{R_{u1} \cdot v_s}{R_s + R_{u1}} \right)^2}{R_{u1}} = \frac{R_{u1} \cdot v_s^2}{(R_s + R_{u1})^2}$$

$$P_{u1} = \frac{1}{1.21 \cdot 10^6} \cdot v_s^2 = 8.26 \cdot 10^{-7} \cdot v_s^2;$$

$$A P_{u1} = \frac{P_i}{P_{u1}} = \frac{5.53 \cdot 10^3 \cdot v_s^2}{8.26 \cdot 10^{-7} \cdot v_s^2} = 67 \cdot 10^8 W/W$$

$$a_{P_{u1}} = 10 \log(67 \cdot 10^8) = 98.2dB$$

$$P_s = \frac{v_s^2}{R_s + R_{u1}} = \frac{1}{1.1 \cdot 10^6} \cdot v_s^2 = 0.909 \cdot 10^{-6} \cdot v_s^2$$


$$A P_s = \frac{P_i}{P_s} = \frac{5.53 \cdot 10^3 \cdot v_s^2}{0.909 \cdot 10^{-6} \cdot v_s^2} = 61 \cdot 10^8 W/W$$

$$a_{P_s} = 10 \log(61 \cdot 10^8) = 97.8dB$$

### Rešenje 2.3

#### Pojačanje signala

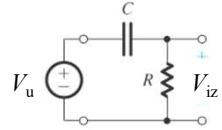Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$V_i(j\omega) = \frac{R}{Z_C + R} V_u(j\omega) = \frac{R}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\omega_o = 1/\tau = 1/RC} = \frac{1}{1 + (\omega_o/s)}$$



23. oktobar 2019.


Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

81



### Rešenje 2.3

#### Pojačanje signala

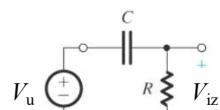Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$T(j\omega) = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\omega_o = 1/\tau = 1/RC}$$

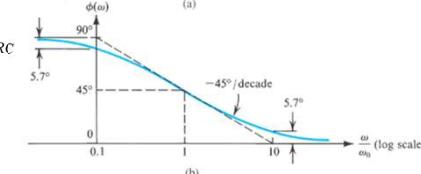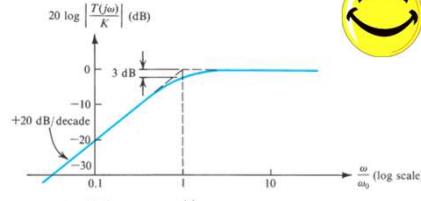

(a)

(b)

23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

82

### Rešenje 2.4

#### Pojačanje signala

Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.


Ako je  $R_s=20k$ ,  $R_i=100k$ ,  $C_i=60pF$ ,  $\mu=144$  V/V,  $R_o=200\Omega$  i  $R_L=1k$



a) Odrediti pojačanje pri  $\omega=0$  rad/s (jednosmerno) ( $A=100$  V/V)

b) Graničnu frekvenciju (3dB) ( $\omega_o=10^6$  rad/s,  $f_o=159,2$  kHz)

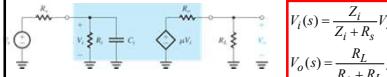c) Odrediti frekvenciju pri kojoj  $A$  padne na 0dB ( $10^8$  rad/s)



$$V_i(s) = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} V_s(s) = \frac{R_i/(1+sC_iR_i)}{R_i/(1+sC_iR_i) + R_s} V_s(s) = \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1+sC_i(R_i \parallel R_s)} V_s(s)$$

$$V_o(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \mu V_i(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{\mu R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1+sC_i(R_i \parallel R_s)} V_s(s)$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1+sC_i(R_i \parallel R_s)}$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = A_o \frac{1}{1+sC_i(R_i \parallel R_s)} = A_o \frac{1}{1+s\tau};$$

$$\tau = C_i(R_i \parallel R_s) = 10^{-6} s$$

$$A_o = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_i}{R_i + R_s} = 144 \frac{1k}{1.2k} \frac{100k}{120k} = 100 V/V$$

$$|A(j\omega)| = A_o \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$|A(j\omega_3dB)| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_3dB \cdot \tau)^2}} = \frac{A_o}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_3dB = \frac{1}{\tau}$$

$$\omega_3dB = \frac{1}{\tau} = 10^6 rad/s$$

$$|A(j\omega_1)| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_1 \cdot \tau)^2}} = 1 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{A_o^2 - 1}{\tau^2}$$

$$\omega_1 \approx \frac{A_o}{\tau} = A_o \cdot \omega_3dB = 100 \cdot 10^6 rad/s = 10^8 rad/s$$

23. oktobar 2019.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/