

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

| | | |
|--|-------------|------------|
| Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe. | 10% | 10% |
| Odbranjene laboratorijske vežbe | 10% | 10% |
| Kolokvijum I (Kasno za kajanje) | 50% | 20% |
| Kolokvijum II (13.01.2020.) | 50% | 20% |
| | 120% | 60% |



Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

Savet: Učite, konstantno po malo, MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko KOLOKVIJUMA!

11. decembar 2019. 1

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

| | | |
|--|-------------|------------|
| Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe. | 10% | 10% |
| Odbranjene laboratorijske vežbe | 10% | 10% |
| Kolokvijum I (Kasno za kajanje) | 50% | 20% |
| Kolokvijum II (13.01.2020.) | 50% | 20% |
| | 120% | 60% |



Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno); ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno); ali, ako na drugom kolokvijumu ima < 80% imaće <50% (e, tada je kasno)

11. decembar 2019. 2

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 3

Sadržaj

1. Namena
2. Princip rada, uslov oscilovanja
3. Tipovi linearnih oscilatora
4. RC oscilatori
5. LC oscilatori
6. Oscilatori sa kristalom kvarca

11. decembar 2019. Višestepeni pojačavači 4

Namena

Generisanje signala sa kontrolisanim dinamičkim parametrima (amplituda, oblik, frekvencija)

Klasifikacija:

- Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija **linearni**
- Oscilatori složenoperiodičnih oscilacija – generatori funkcija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 5

Princip rada

KAKO Oscilatori generišu signal na izlazu i kada nema pobude?

Kolo pojačavača

Opterećenje

Kolo povratne sprege

Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

$$A = y_i / (x_u + x_r); \quad B = x_r / y_i; \quad A_r = y_i / x_u;$$

$$x_u = 0$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 6

Kolo pojačavača

Opterećenje

Kolo povratne sprege

Opšta struktura oscilatora

$$y_i = Ax_r; \quad x_r = By_i; \quad \Leftrightarrow y_i = AB y_i; \quad \Leftrightarrow AB = 1$$

Dakle, ako je $AB=1$, signal y_{iz} postoji i kada **nema pobudnog signala !!!**

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 7

Kolo pojačavača

Opterećenje

Kolo povratne sprege

Opšta struktura oscilatora

U frekvencijskom domenu $s = j\omega = j2\pi f$

$$V_{iz}(s) = A(V_{ul}(s) + V_r(s)); \quad V_r(s) = B V_{iz}(s); \quad \Leftrightarrow V_{iz}(s) = A(V_{ul}(s) + B V_{iz}(s))$$

$$A_r(s) = \frac{V_{iz}(s)}{V_{ul}(s)} = \frac{A(s)}{1 - B(s)A(s)}$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 8

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Opterećenje

Opšta struktura oscilatora

Kolo povratne sprege

$$A_r(s) = \frac{V_{iz}(s)}{V_{ul}(s)} = \frac{A(s)}{1 - B(s)A(s)}$$

Za $A(s)B(s)=1 \Rightarrow A_r(s) = \frac{V_{iz}(s)}{V_{ul}(s)} \rightarrow \infty \Leftrightarrow \frac{V_{iz}(s)}{0}$

⇓

Može se dobiti signal na izlazu i ako je $V_{ul}(s)=0 !!!$

$A(s)B(s)=1$ Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 9

Opterećenje

Opšta struktura oscilatora

Kolo povratne sprege

Kružno pojačanje $A(s)B(s)=1$, znači da A kompenzuje slabljenje u kolu povratne sprege B .

$A=1/B$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 10

Opterećenje

Kolo pojačavača

Kolo povratne sprege

$A(s)B(s)=1$ Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

Sadrži dva uslova

$\text{Im}\{A(s)B(s)\} = 0$

signali su u fazi

$\text{Re}\{A(s)B(s)\} = 1$

Signal je „održiv“ : niti se pojačava, niti slabi (stabilnost)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 11

$A(s)B(s)=1$ Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

$\text{Re}\{A(s)B(s)\} = 1$
Amplituda stabilna

$\text{Re}\{A(s)B(s)\} > 1$
Amplituda raste dok ne uđe u zasićenje

$\text{Re}\{A(s)B(s)\} < 1$
Amplituda slabi, dok se ne priguše oscilacije

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 12

$A(s)B(s)=1$ Barkhausenov kriterijum oscilovanja

$\text{Im}\{A(s)B(s)\} = 0$ $\text{Re}\{A(s)B(s)\} = 1$

Konjugovano kompleksni polovi

$$s_{1,2} = \sigma \pm j\omega t$$

$$e^{\sigma \pm j\omega t} = e^{\sigma} \cdot e^{\pm j\omega t}$$

↙
↘

amplituda **frekvencija**

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 13

Oscilatori

Analiza u 2 koraka:

- Analiza u s-domenu - linearna
- Analiza kontrole amplitude - nelinearna

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 14

Prvi korak

Za matematičare:

analiza se svodi na određivanje korenova karakteristične jednačine

$1-A(s)B(s)=0$

i/ili

$$A_r(s) = \frac{y_i}{x_u} = \frac{A(s)}{1-B(s)A(s)} (=) \frac{V_{iz}(s)}{V_{ul}(s)}$$

$$V_{iz}(s) = A_r(s)V_{ul}(s) = \frac{A(s)}{1-B(s)A(s)} \cdot V_{ul}(s) \Rightarrow V_{iz}(s) \rightarrow \infty$$

0

$$V_{iz}(s) = \frac{\Delta_{iz}(s)}{\Delta(s)} \Rightarrow \Delta(s) = 0 \Rightarrow V_{iz}(s) \rightarrow \infty$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 15

Prvi korak

Da bi se oscilacije uspostavile treba $AB > 1$;
 $AB=1+\delta$

Drugi korak

Kako vratiti amplitudu na željenu vrednost?

Nelinearnim kolom za kontrolu amplitude

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 16

Drugi korak

Amplituda oscilacija oscilatora nije određena uslovom oscilovanja, već zavisi od granica koje definišu radnu oblast aktivnog elementa.

(šta je to za BJT, 😊
a šta za MOSFET). 😊

Rast amplitude dovodi radnu tačku u nelinearni deo karakteristika aktivnog elementa, (npr. zaravnjeni vrh signala).

Time se unose harmonijske komponente (signal sadrži komponente na različitim frekvencijama).




11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Drugi korak

Kolo za kontrolu amplitude

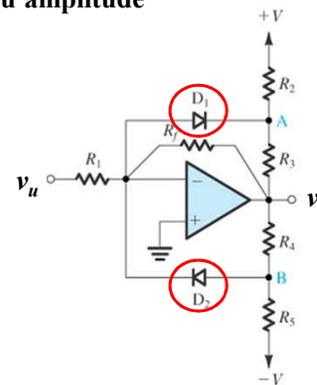

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

18

Kolo za kontrolu amplitude

Za malo v_u , diode inverzno polarisane, $V_i = ?$ 🤔

Metod superpozicije 🤔

Sukcesivno se posmatra uticaj svakog generatora pojedinačno kada su ostali isključeni (=0).

$$V_i = - (R_f/R_1) v_u +$$

$$+ (R_4 + R_5)/(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) V +$$

$$+ (R_2 + R_3)/(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) (-V)$$

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

19

Kolo za kontrolu amplitude

Za malo v_u , diode inverzno polarisane, $V_i = ?$

$$V_i = - (R_f/R_1) v_u +$$

$$+ (R_4 + R_5)/(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) V +$$

$$+ (R_2 + R_3)/(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) (-V)$$

za $R_2 = R_5$ i $R_3 = R_4$

$$V_i = - (R_f/R_1) v_u$$

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

20

Kolo za kontrolu amplitude

Za malo v_u , diode inverzno polarisane

$v_i = -(R_f/R_1)v_u$

Slope = $-\frac{R_f}{R_1}$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 21

Kolo za kontrolu amplitude

Kada v_u poraste, V_i se smanji, tako da D1 provede 🤔

$R_f' = R_f || R_3 < R_f$

Slope = $-\frac{R_f}{R_1}$

Slope = $-\frac{(R_f || R_3)}{R_1}$

Nagib (pojačanje) = $-R_f'/R_1$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 22

Kolo za kontrolu amplitude

Za negativno v_u , v_i poraste, tako da D2 provede 🤔

$R_f'' = R_f || R_4 < R_f$

Slope = $-\frac{R_f}{R_1}$

Slope = $-\frac{(R_f || R_3)}{R_1}$

Nagib (pojačanje) = $-R_f''/R_1$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 23

Kolo za kontrolu amplitude

D1 provede, kada $V_A < V_\gamma = 0.7V$

Koliki je napon na diodama kada provedu? 🤔

Jedan kraj diode je na virtuelnoj masi $V^- = 0V$, a drugi:

$V_A = VR_3 / (R_2 + R_3) + v_i R_2 / (R_2 + R_3)$

D2 provede, kada $V_B > V_\gamma = 0.7V$

$V_B = -VR_4 / (R_4 + R_5) + v_i R_5 / (R_4 + R_5)$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 24

Kolo za kontrolu amplitude

Za $V_B = -VR_4/(R_4 + R_3) + v_i R_5/(R_4 + R_3) = V_\gamma$, $v_i = L_+$

Za

$V_A = VR_3/(R_2 + R_3) + v_i R_2/(R_2 + R_3) = -V_\gamma$, $v_i = L_-$

$L_+(s) = V \frac{R_4}{R_5} + V_\gamma \left(1 + \frac{R_4}{R_5} \right)$

$L_-(s) = -V \frac{R_3}{R_2} - V_\gamma \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right)$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 25

Kolo za kontrolu amplitude

Za veliko R_f

Postoje i druga rešenja za kontrolu amplitude koja će biti pomenuta tokom kursa.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 26

Oscilatori

U ovom kursu – linearni oscilatori

Iako u nazivu LINEARNI, oni moraju da sadrže i nelinearne elemente da bi zadržali kontrolu veličine amplitude

Tipovi linearnih oscilatora:

- RC oscilatori,
- Oscilatori sa oscilatornim kolima - LC oscilatori
- Oscilatori sa kristalom kvarca

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 27

Oscilatori

U ovom kursu – linearni oscilatori

Tipovi:

- RC oscilatori
 - Vinov most
 - Fazni pomeraj
- Oscilatori sa oscilatornim kolima
 - Kolpicov
 - Hartlejev
 - sa induktivnom spregom
 - sa negativnom otpornošću...
- Oscilatori sa kristalom kvarca (Pirsov)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 28

RC oscilatori (10Hz – x100kHz)

- Oscilator sa Vinovim mostom
- Oscilator faznog pomeraja

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 29

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 30

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien) $AB(j\omega) =$

$A = 1 + R_2/R_1$

$B(j\omega) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s}$

$Z_p = \frac{R \cdot (1/(j\omega C))}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{R}{1 + j\omega CR}$; $Z_s = R + 1/(j\omega C) = \frac{1 + j\omega CR}{j\omega C}$

$B(j\omega) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s} = \frac{R/(1 + j\omega CR)}{R/(1 + j\omega CR) + (1 + j\omega CR)/(j\omega C)} =$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 31

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

$A = 1 + R_2/R_1$

$B(j\omega) = \frac{j\omega CR}{j\omega CR + (1 + j\omega CR)^2}$

$B(j\omega) = \frac{j\omega CR}{1 - (j\omega CR)^2 + j3\omega CR}$

$B(j\omega) = \frac{1}{3 + j(\omega CR - \frac{1}{\omega CR})}$

$AB(j\omega) = \frac{1 + R_2/R_1}{3 + j(\omega CR - \frac{1}{\omega CR})}$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 32

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

$$AB(j\omega) = \frac{1 + R_2/R_1}{3 + j(\omega CR - \frac{1}{\omega CR})}$$

$$AB(j\omega) = 1$$

$$\text{Im}\{AB(j\omega)\} = 0;$$

$$j(\omega CR - \frac{1}{\omega CR}) = 0$$

Desiče se za $\omega_0 RC = 1/(\omega_0 RC)$; odakle sledi da je frekvencija oscilovanja = $\omega_0 = 1/(RC)$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 33

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

$$AB(j\omega) = \frac{1 + R_2/R_1}{3 + j(\omega CR - \frac{1}{\omega CR})}$$

$$AB(j\omega) = 1$$

Uslov oscilovanja:

$$AB(j\omega) = \frac{1 + R_2/R_1}{3 + j(\omega_0 CR - \frac{1}{\omega_0 CR})}$$

Za $\omega_0 = 1/(RC)$

$$\text{Re}\{AB(j\omega_0)\} = 1 \text{ za } (1 + R_2/R_1) = 3 \Rightarrow R_2/R_1 = 2$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 34

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.1

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 35

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.1

a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera

$$[s_{1,2} = (10^5/16)(0.015 \pm j)]$$

b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$[f_0 = 1\text{kHz}]$$

c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $V_D = 0.7V$

$$[21.36V_{pp}]$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 36

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien) Za one koji žele da nauče više

f se podešava u opsegu xHz-x MHz

R - grubo podešavanje
C - fino podešavanje

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 37

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 38

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.2

a) Odrediti položaj potencimetra pri kome se uspostavljaju oscilacije
[20kΩ]

b) Naći frekvenciju oscilovanja
[f₀=1kHz]


11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 39

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 40

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

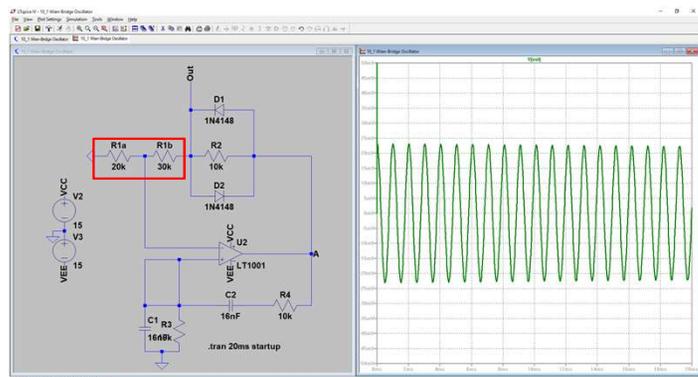


11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

41

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

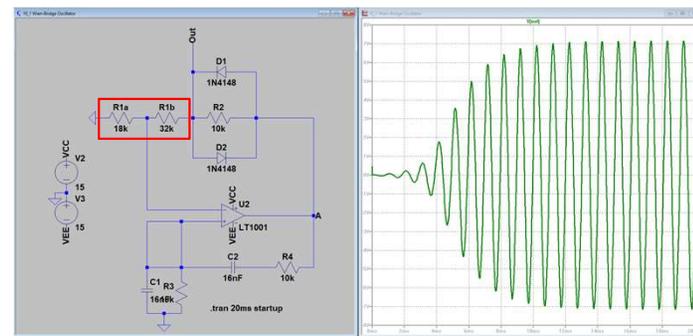


11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

42

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

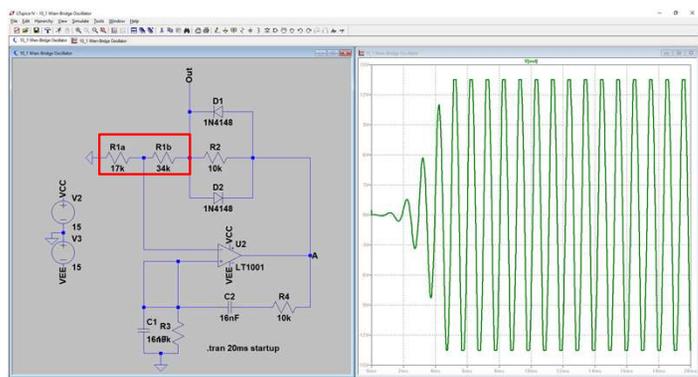


11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

43

Oscilator faznog pomeraja

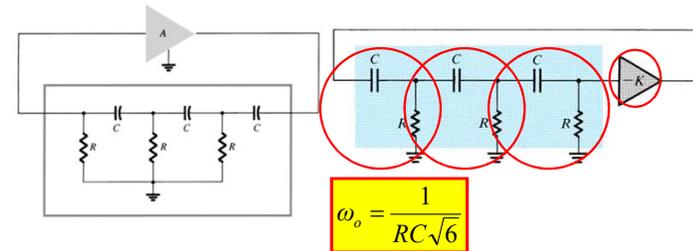

$$B(j\omega) = \frac{1}{1 - 5x^2 + jx(6 - x^2)}; \quad x = \frac{1}{\omega RC}$$

$$B(j\omega_o) = \{x(\omega_o) = \sqrt{6}\} = \frac{1}{1 - 5 \cdot 6 + j\sqrt{6}(6 - 6)} = -\frac{1}{29} \Rightarrow \mathbf{A = -29}$$

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

44

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilator faznog pomeraja
Praktična realizacija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 45

Oscilator faznog pomeraja
Praktična realizacija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 46

Oscilator faznog pomeraja
Praktična realizacija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 47


Oscilator faznog pomeraja
Praktična realizacija

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 48


Oscilator faznog pomeraja

Za one koji žele da nauče više

Analiza

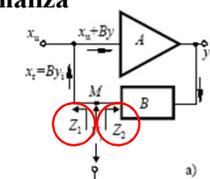

Prekine se kolo u nekoj tački M

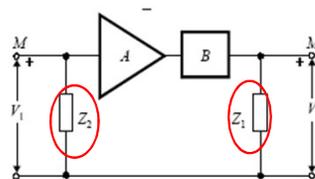


$AB = V_2/V_1$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 49

Oscilator faznog pomeraja
Za one koji žele da nauče više

Primer 3.
(za vežbu kod kuće)

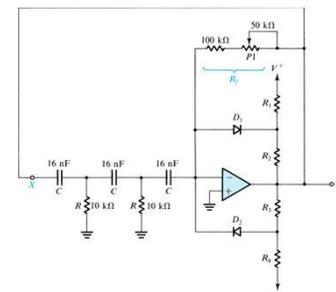


a) Odrediti kružno pojačanje kola bez limitera
 $[AB = \omega^2 C^2 R R_f / (4 + j(3\omega RC - 1/(\omega RC)))]$

b) Odrediti frekvenciju oscilovanja i minimalnu vrednost R_f pri kojoj će se uspostaviti oscilacije
 $[f_o = 574.3\text{Hz}, R_{fmin} = 120\text{k}\Omega]$


11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 50

Oscilator faznog pomeraja

Primer realizacije

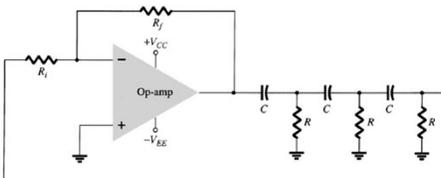

sa diskretnim komponentama

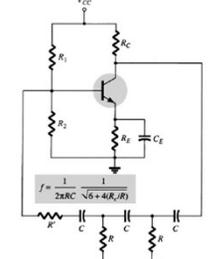

$f = \frac{1}{2\pi RC \sqrt{6 + 4(R_f/R)}}$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 51

Oscilator faznog pomeraja

Aktivni elementi rade u klasi A da bi se smanjila izobličenja

Zahtevaju komponente sa velikim pojačanjem (zbog velikog slabljenja u RC kolu)

Gornja granična frekvencija ograničena vrednostima elemenata kola i graničnim frekvencijama aktivnih elemenata do 100kHz.

Donja granična frekvencija ograničena fizičkom veličinom pasivnih elemenata C !!!

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 52

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) (100kHz – 100MHz)

11. decembar 2019.
Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija
53

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

Kolo pojačavača

Kolo povratne sprege

Aktivni elementi rade u klasi C zbog većeg stepena iskorišćenja i većeg broja harmonika

Klasifikacija pojačavača

- Prema radnoj tački (A, B, AB, C, – D, E, F, S)

***f* se kontroliše u opsegu x100kHz – x100MHz**

11. decembar 2019.
Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija
54

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

| | X ₁ | X ₂ | X ₃ |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Collpite | C | C | L |
| Hartley | L | L | C |

***f* oscilovanja definiše paralelno oscilatorno kolo (energetski rezervoar)**

Odnos X₁ i X₂ određuje jačinu povratne sprege

11. decembar 2019.
Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija
55

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

Kolpikov (Colpitts)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

11. decembar 2019.
Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija
56

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

Kolpico (Colpitts)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 57

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) Za one koji žele da nauče više

Kolpico (Colpitts)

Kolo za AC signal

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Kompletno kolo

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 58

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

Hartlijev (Hartley)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_{eq} C}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 59

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

Hartlijev (Hartley)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_{eq} C}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 60

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) **Za one koji žele da nauče više**

Hrtljev (Hartley)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_{eq}C}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 61

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) **Za one koji žele da nauče više**

Hartljev (Hartley)

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_{eq}C}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2L_{12}$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 62

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) **Za one koji žele da nauče više**

Analiza

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 63

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) **Za one koji žele da nauče više**

Analiza


$$\Delta = \begin{vmatrix} -j/X_1 - j/X_s & j/X_s \\ j/X_s + g_m & -j/X_2 - j/X_s + 1/R \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Re}\{\Delta\} = 0 \Rightarrow X_s + X_1 + X_2 = 0 \Rightarrow X_s = -(X_1 + X_2)$$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 64

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) *Za one koji žele da nauče više*

Analiza

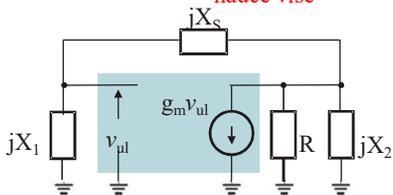

$X_s \neq -(X_1 + X_2)$


X_s reaktansa suprotnog karaktera od X_1 i X_2 !!!

Moguće kombinacije, $X_1 = C_1, X_2 = C_2, X_s = L_s$ ili
 $X_1 = L_1, X_2 = L_2, X_s = C_s$ ili druge

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 65

Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori) *Za one koji žele da nauče više*

Analiza

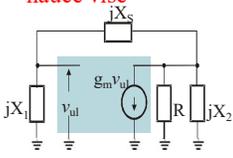

$$\Delta = \begin{vmatrix} -j/X_1 - j/X_s & j/X_s \\ j/X_s + g_m & -j/X_2 - j/X_s + 1/R \end{vmatrix}$$

$\Delta = 0$

$\text{Im}\{\Delta\} = 0 \Rightarrow g_m R = -(1 + X_s / X_1)$
 $g_m R = (X_2 / X_1)$

Uslov oscilovanja

$X_s = -(X_1 + X_2)$ **frekvencija oscilovanja**

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 66


Oscilatori sa kristalom kvarca

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 67

Oscilatori sa kristalom kvarca


U elektronskim kolima kristal kvarca ima ulogu dvopola. Na dve suprotne stranice kristala nanese se sloj metala na koji se, preko provodnika, dovede signal.

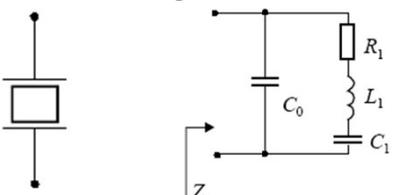Pobuđen naizmeničnim signalom, kristal kvarca ponaša se kao el. impedansa:





11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 68

Oscilatori sa kristalom kvarca

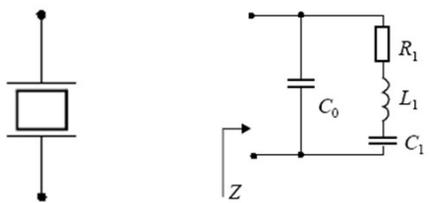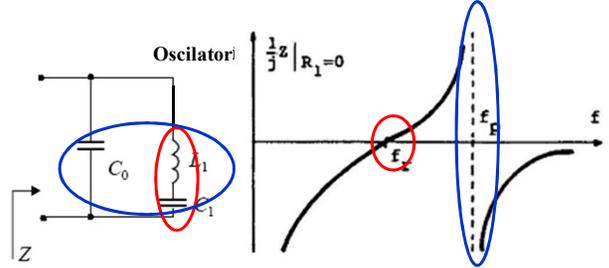

Otpornost R_I je vrlo mala, tako da se može smatrati da se kristal kvarca ponaša kao čisto reaktivni dvopol, odnosno kao idealno oscilatorno kolo.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 69




Kristal kvarca ima dve rezonantne frekvencije:

- rednu (grana $L_1 C_1$) $\omega_r = 1/\sqrt{L_1 C_1}$
- paralelnu (zaptivno kolo) $\omega_p = 1/\sqrt{L_1 \frac{C_0 C_1}{C_0 + C_1}}$

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 70

Oscilatori sa kristalom kvarca

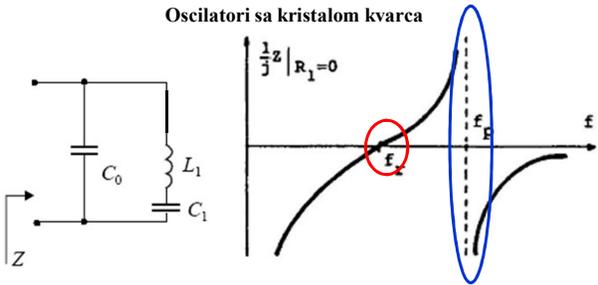


f_r i f_p razlikuju se veoma malo kada je $C_0 \gg C_1$.

Ponaša se kao veoma selektivna impedansa jer je pri rednoj rezonansi reaktansa jednaka **0** a pri paralelnoj teži **beskonačnosti**.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 71

Oscilatori sa kristalom kvarca

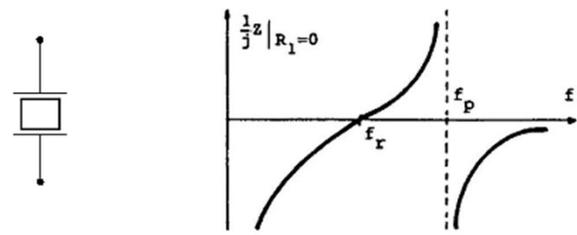

Oscilatori sa kristalom kvarca prave se za generisanje fiksne frekvencije oscilovanja.




Mogu se napraviti sa promenljivom frekvencijom ali je stabilnost frekvencije oscilovanja manja.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 72





Oscilatori sa kristalom kvarca
Brojne vrednosti elementa modela za tri kristala kvarca.

| Parametri modela | R1 | L1 | C1 | Co |
|------------------------|-----|------|------|------|
| rezonantna frekvencija | [Ω] | [mH] | [pF] | [pF] |
| 2MHz | 82 | 520 | 22 | 4.27 |
| 10MHz | 25 | 11.5 | 12.2 | 5.4 |
| 50MHz | 20 | 5.56 | 1.82 | 4 |

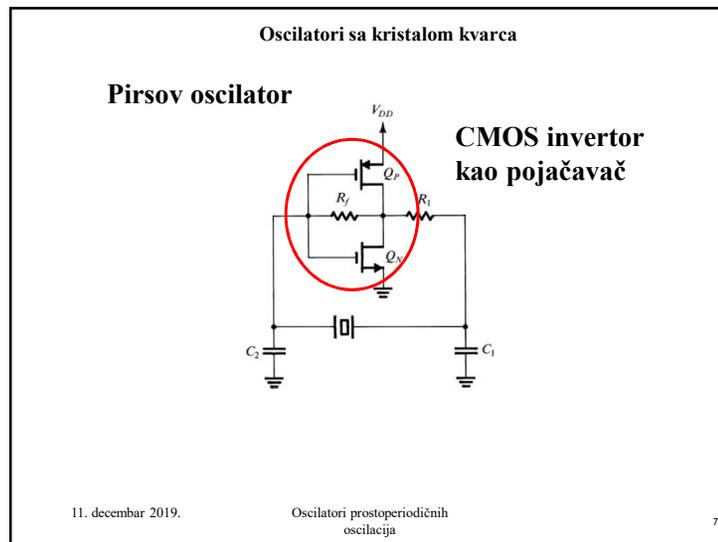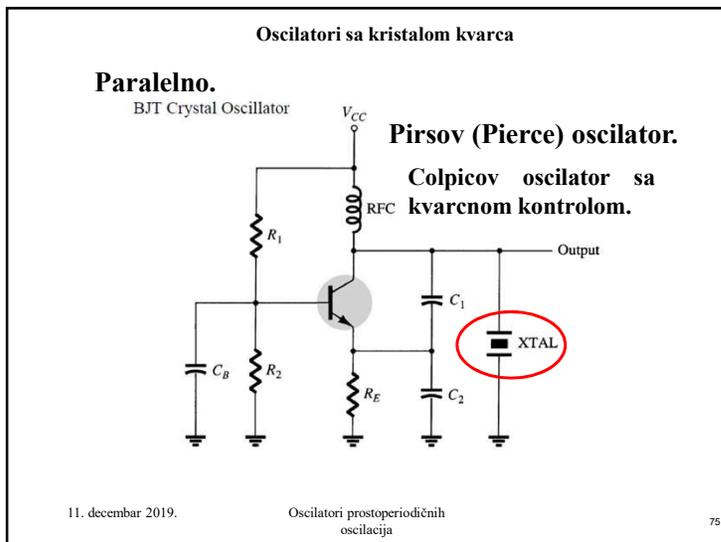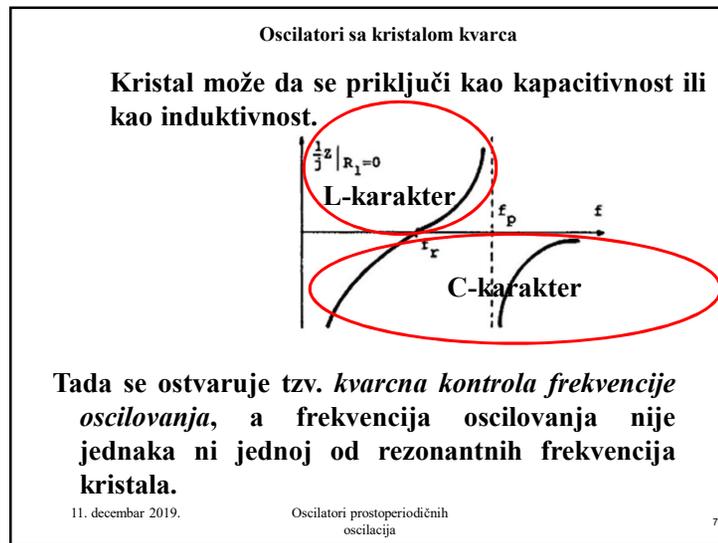11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 73



Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

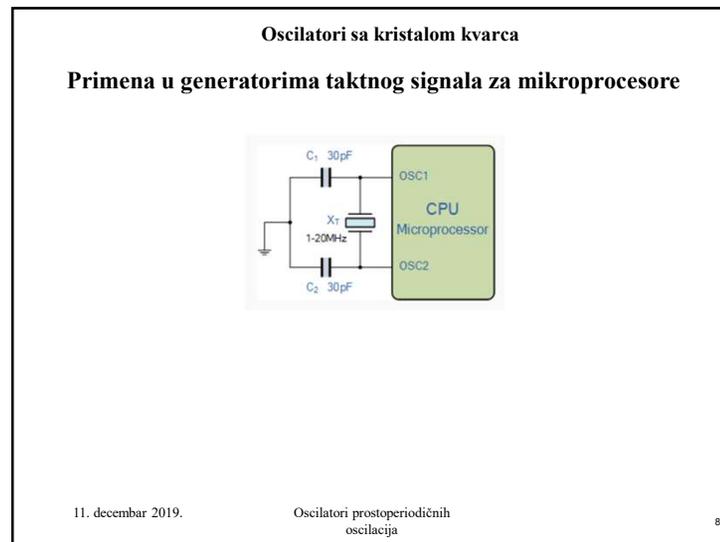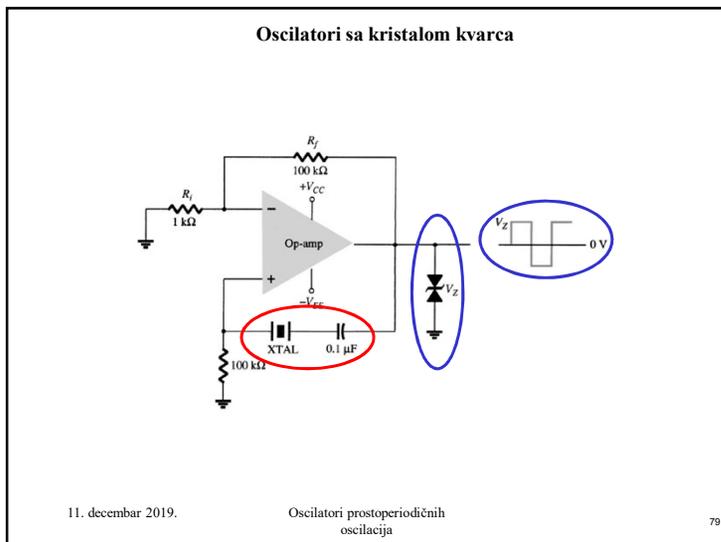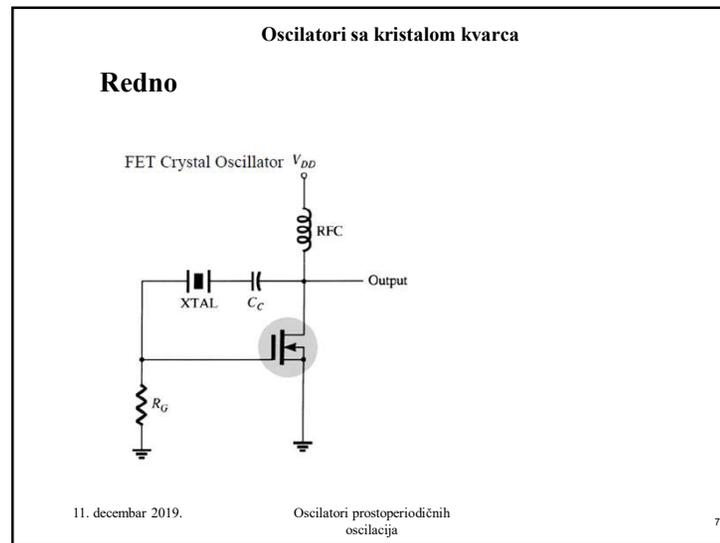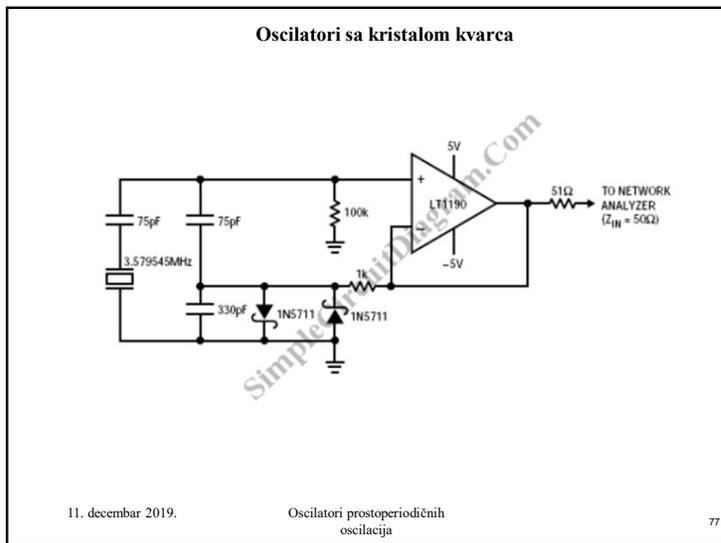

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

11. decembar 2019.


Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

81

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

Frekvencija oscilovanja menja se u vremenu. Stabilnost frekvencije određuje se kao količnik priraštaja frekvencije u datom vremenskom intervalu i nominalne vrednosti frekvencije.
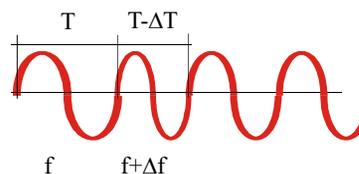
$$S_f = \frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta \omega}{\omega}$$




11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

82

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

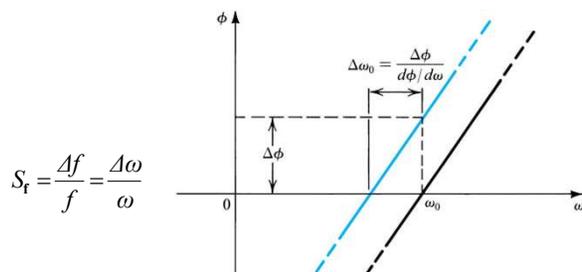

Stabilnost frekvencije zavisi od stabilnosti faze signala u povratnoj petlji, a ona zavisi od aktivnih i pasivnih elemenata u kolu i od otpornosti potrošača.

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

83

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

Parametri aktivnog elementa menjaju vrednosti zbog promene položaja radne tačke (promena napona napajanja i/ili temperature).

Starenje utiče na promenu vrednosti, kako aktivnih tako i pasivnih elemenata kola.


11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

84

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

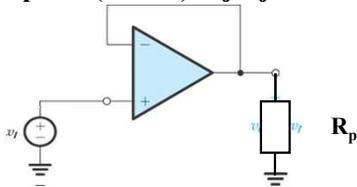Smanjenje nestabilnosti usled promene otpornosti potrošača u kolu postiže se vezivanjem potrošača preko  razdvojnog stepena (bafera) čija je ulazna otpornost velika.



(a)

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 85

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

Posebna pažnja se poklanja

- stabilizaciji napona izvora za napajanje,
- temperaturskoj stabilizaciji radne tačke,
- izboru tolerancija pasivnih elemenata i njihovog kvaliteta i sl.

Dalje povećanje stabilnosti postiže se

- modifikacijama kola oscilatora ili
- primenom kristala kvarca.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 86

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

Ugrađivanjem kristala kvarca u kolo oscilatora postiže se velika stabilnost, reda 10^{-6} .
 Kristal kvarca karakteriše veoma tačna mehanička prirodna frekvencija oscilovanja.
 Zato, pobuda promenljivim naponom, izaziva mehaničke oscilacije tačno definisane frekvencije.
 Frekvencija oscilovanja zavisi od dimenzija i načina obrade kristala.

Najpovoljnije da oscilator osciluje na rezonantnoj frekvenciji kristala. Dobija se velika stabilnost frekvencije oscilovanja uz smanjena izobličenja signala.

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 87

Stabilizacija frekvencije oscilovanja

Stabilnost frekvencije oscilatora sa kristalom kvarca

| Tip | $\Delta f/f_0$ | Temperaturski opseg (K) | Potrošnja (mW) |
|---|---|-------------------------|----------------|
| Osnovni oscilator | $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ | 0 do 50 | 50 |
| | $\pm 15 \cdot 10^{-6}$ | -40 do 90 | |
| | $\pm 25 \cdot 10^{-6}$ | -55 do 105 | |
| Oscilator sa temperaturskom kompenzacijom | $\pm 1 \cdot 10^{-7}$ do $\pm 1 \cdot 10^{-6}$ | 0 do 50 | 100 |
| | $\pm 3 \cdot 10^{-7}$ do $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ | -40 do 90 | |
| | $\pm 1 \cdot 10^{-6}$ do $\pm 1 \cdot 10^{-5}$ | -55 do 105 | |
| Oscilator u termostatu | $\pm 2 \cdot 10^{-9}$ do $\pm 1 \cdot 10^{-7}$ | 0 do 50 | 1 do 10 |
| | $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ do $\pm 3 \cdot 10^{-7}$ | -40 do 70 | |
| | $\pm 5 \cdot 10^{-10}$ | 0 do 50 | |
| Osc. u dvostrukom termostatu | $\pm 5 \cdot 10^{-10}$ | 0 do 50 | 5 do 15 |

11. decembar 2019. 88

Stabilizacija frekvencije oscilovanja


Praktično:

Kako izgleda,
gde kupiti, <https://www.idt.com/>
koliko košta <xUSD

IDT XO LVDS Crystal Oscillator

Features

- Frequency range: 0.016 to 1500MHz
- Output type: LVDS
- Frequency stability: $\pm 20\text{ppm}$, $\pm 25\text{ppm}$, $\pm 50\text{ppm}$, or $\pm 100\text{ppm}$
- Supply voltage: 1.8V, 2.5V, or 3.3V
- Phase jitter (1.875MHz to 20MHz): 100fs typical
- Phase jitter (12kHz to 20MHz): 300fs typical
- Package options: 5.0mm x 3.2mm x 1.2mm (JS6)
7.0mm x 5.0mm x 1.3mm (JU6)
- Operating temperatures: -20°C to $+70^\circ\text{C}$ or -40°C to $+85^\circ\text{C}$

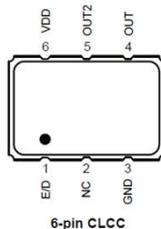

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

89

Zaključak

Analiza

Neophodna **POZITIVNA** povratna sprega
Barkhausenov uslov

$$A(s)B(s)=1$$

- frekvencija oscilovanja $\text{Im}\{A(s)B(s)\}=0$

- uslov oscilovanja $\text{Re}\{A(s)B(s)\}=1$

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

90

Zaključak

Tipovi:

- RC oscilatori
 - Vinov most
 - Fazni pomeraj
- Oscilatori sa oscilatornim kolima
 - Kolpicov
 - Hartlejev
 - sa induktivnom spregom
 - sa negativnom otpornošću
- Oscilatori sa kristalom kvarca (Pirsov)

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

91

Zaključak

Stabilizacija amplitude oscilovanja

Amplituda oscilacija oscilatora nije određena uslovom oscilovanja, već zavisi od veličine aktivne oblasti rada aktivnog elementa.

Velika amplituda dovodi radnu tačku u nelinearni deo karakteristika aktivnog elementa, čime se unosi sadržaj harmonijskih komponenti i nestabilnost frekvencije.

Velika stabilnost frekvencije zahteva stabilnu amplitudu oscilacija.

11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih
oscilacija

92

Zaključak

| Tip | f opseg | Mogućnost regulacije f |
|-------|---------------|--------------------------|
| RC | 10Hz-1MHz | Lako |
| LC | 100kHz-100MHz | Lako |
| Kvarc | 10kHz-1GHz | Teško |

11. decembar 2019. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 93

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

| | | |
|--|------|-----|
| Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) | 10% | 10% |
| Odbranjene laboratorijske vežbe | 10% | 10% |
| Kolokvijum I (02.12.2019.) | 50% | 20% |
| Kolokvijum II (13.01.2020.) | 50% | 20% |
| | 120% | 60% |

 **Ko nije izašao na I kolokvijum ima 70% (još nije kasno) i ako ne ide na predavanja ima 60% (još nije kasno) ako na drugom kolokvijumu ima < 80% imaće 50% (skoro da je kasno)**

11. decembar 2019. Uvod 94
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>



Šta smo naučili?

- **Objasniti fizičko značenje uslova oscilovanja i dati matematičku interpretaciju (napisati odgovarajuće izraze).**
- Skicirati el. šemu oscilatora sa vinovim (Wien) mostom i operacionim pojačavačem i dati izraze za uslov i frekvenciju oscilovanja.
- Skicirati el. šemu oscilatora sa faznim pomerajem.

11. decembar 2019. Pojačavači sa povratnom spregom 95



Ispitna pitanja

1. Tipovi linearnih oscilatora.
2. Stabilizacija amplitude oscilacija kod oscilatora sa vinovim mostom.
3. Frekvencija i uslov oscilovanja oscilatora sa faznim pomerajem
4. Kolpico (Colpitts) oscilator (električna šema i frekvencija oscilovanja).
5. Hartlijev (Hartley) oscilator (električna šema i frekvencija oscilovanja).
6. Osnovni načini povezivanja kristala kvarca sa kolom pojačavača.

11. decembar 2019. Pojačavači sa povratnom spregom 96

Sledećeg časa:

Pojačavači velikih signala

11. decembar 2019.
Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija
97

Domaći 9.1

Rešenje:

a) $A_r = \frac{A}{1-AB} = 50$ za $AB \gg 1 \Rightarrow -\frac{1}{B} = 50$


$$B = \frac{V_-}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$-\frac{1}{B} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 50 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 49$$

b) $B = 20 \log\left(\frac{1}{50}\right) = 20 \log(0.02) = -33,8 \text{ dB}$

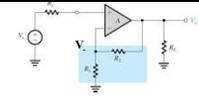c) $V_o = \frac{A}{1-AB} V_s = 50 \cdot 0.1 \text{ V} = 5 \text{ V}$

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o = 5 \text{ V} / 50 = 0.1 \text{ V}$$



d) $A_r = \frac{A}{1-AB} = 50; A_r' = \frac{0.8A}{1-0.8AB}$

$$\frac{A_r - A_r'}{A_r} \cdot 100 = \left(1 - \frac{1-0.8AB}{A}\right) \cdot 100$$

$$\frac{A_r - A_r'}{A_r} \cdot 100 = 0,0122\%$$

11. decembar 2019.
Pojačavači sa povratnom spregom
98


Domaći 9.2


Rešenje:

$$A_{ro} = \frac{A_o}{1-A_o B} = 50;$$

$$a_{ro} = 20 \log(A_{ro}) = 33.98 \text{ dB}$$
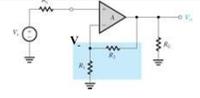
$$f_{vr} = f_v \cdot (1 - A_o B) = 100 \text{ Hz} \cdot (2001) = 200,1 \text{ kHz}$$



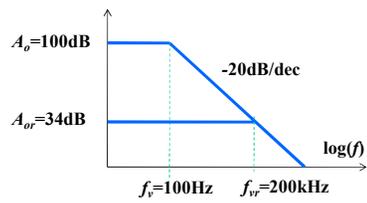

$A_o = 100 \text{ dB}$

$A_{or} = 34 \text{ dB}$

$f_v = 100 \text{ Hz}$ $f_{vr} = 200 \text{ kHz}$

-20 dB/dec

$\log(f)$

11. decembar 2019.
Pojačavači sa povratnom spregom
99

Domaći 9.3

Rešenje:

Bez prepojačavača:

$$v_{iz} = v_{is} + v_{in} = A_1(v_g + v_n) = 1 \cdot 1 \text{ V} + 1 \cdot 1 \text{ V};$$

$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 0 \text{ dB}$$

Sa prepojačavačem:

$$(v_g - Bv_{iz})A_2 + v_n A_1 = v_{iz};$$


$$(1 + BA_1A_2)v_{iz} = A_1A_2v_g + A_1v_n$$

$$v_{iz} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} + \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = v_{is} + v_{in} \Rightarrow v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)}; v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)}$$

$$v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{100}{101} \text{ V} = 0,99 \text{ V};$$

$$v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{1}{101} \text{ V} = 0,0099 \text{ V}.$$
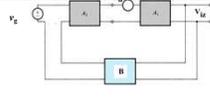
$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 20 \log(100) = 40 \text{ dB}$$



11. decembar 2019.
Pojačavači sa povratnom spregom
100

Domaći 9.4 Rešenje:



Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje $A_d=80\text{dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud}=100\text{k}\Omega$ i izlaznu otpornost $R_{ia}=1\text{k}\Omega$. Odrediti $A_r=V_i/V_g$, R_{ur} , i R_{ir} . Poznato je $R_g=10\text{k}\Omega$, $R_f=1\text{k}\Omega$, $R_2=1\text{M}\Omega$ $R_p=2\text{k}\Omega$.

$$R_{11} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \approx 1\text{k}, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1\text{M}$$

$$A_o = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_d} \frac{V_d}{V_g} = \frac{A_d (R_p \parallel R_{22})}{(R_{ia} + R_p \parallel R_{22})} \frac{R_{ud}}{R_g + R_{11} + R_{ud}}$$

$$A_o \approx \frac{A_d R_p}{(R_{ia} + R_p)} \frac{R_{ud}}{R_{11} + R_{ud}} = \frac{10^4 \cdot 2 \cdot 10^3}{(3 \cdot 10^3)} \frac{100 \cdot 10^3}{1.1 \cdot 10^6} = 6000$$

$$B = -\frac{V_r}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \approx -10^{-3}$$


$$1 - A_o B = 1 - 6000(-10^{-3}) = 7$$

$$A_r = \frac{A_o}{1 - A_o B} = \frac{6000}{7} = 857$$

$$R_i = R_{ia} + (R_p \parallel R_{22}) \approx R_{ia} + R_p = 3\text{k}\Omega$$

$$R_{ir}' = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{3000}{7} = 428\Omega$$
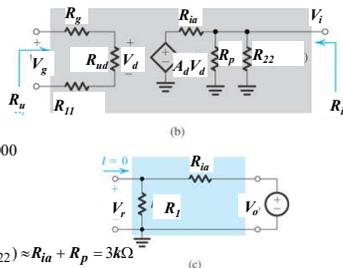
$$R_{ir}' = \frac{R_p R_{ir}'}{R_p + R_{ir}'} \Rightarrow R_{ir}'$$



11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

101

Domaći 9.4 Rešenje:



Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje $A_d=80\text{dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud}=100\text{k}\Omega$ i izlaznu otpornost $R_{ia}=1\text{k}\Omega$. Odrediti $A_r=V_i/V_g$, R_{ur} , i R_{ir} . Poznato je $R_g=10\text{k}\Omega$, $R_f=1\text{k}\Omega$, $R_2=1\text{M}\Omega$ $R_p=2\text{k}\Omega$.

$$R_{11} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \approx 1\text{k}, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1\text{M}$$

$$R_u = R_g + R_{ud} + R_{11} = 10\text{k} + 100\text{k} + 1\text{k} = 111\text{k}\Omega$$


$$R_{ur}' = R_{ur} (1 - A_o B) = 777\text{k}\Omega$$

$$R_{ur} = R_{ur}' - R_g = 776\text{k}\Omega$$

$$R_i = R_{ia} \parallel (R_p \parallel R_{22}) \approx R_{ia} \parallel R_p = 0,66\text{k}\Omega$$

$$R_{ir}' = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{666}{7} = 95\Omega$$
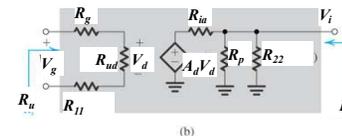
$$R_{ir}' = \frac{R_p R_{ir}'}{R_p + R_{ir}'} \Rightarrow R_{ir}' = \frac{R_p R_{ir}'}{R_p - R_{ir}'} = \frac{2000 \cdot 95}{2000 - 95} = \frac{190000}{1905} \approx 100\Omega$$



11. decembar 2019.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

102