

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (13.01.2020.)	50%	20%

-----
120% 60%

Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

**Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!**

11. decembar 2019.

1

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (13.01.2020.)	50%	20%
-----	-----	-----
	120%	60%



**Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja - od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijumu ima < 80% imaće <50% (e, tada je kasno)**

11. decembar 2019.

2


POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

3

Osnovi elektronike

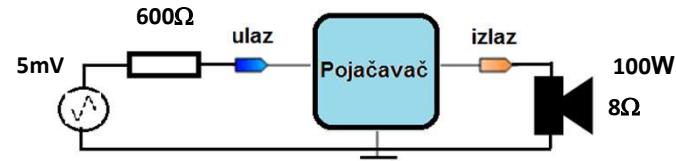

$$P_z = v_z \cdot i_z = v_z \cdot \frac{v_z}{R_z} = \frac{v_z^2}{R_z} = 100W$$

$$v_z = \sqrt{R_z P_z} = \sqrt{800} = 28,28 \text{ [V]}$$

11. decembar 2019.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4

1. Uvod

Sadržaj

- Namena
 - Oblast sigurnog rada tranzistora
 - Bilans snage (stepen iskorišćenja)
 - Klir faktor
 - Klasifikacija pojačavača prema položaju radne tačke
2. Pojačavač snage u klasi A sa BJT
3. Pojačavač snage u klasi B sa BJT
- Simetrična sprega u klasi B
 - Simetrična sprega sa komplementarnim parom

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Sadržaj

4. Pojačavači snage u klasi AB
5. CMOS pojačavači snage
6. Primer integrisanog pojačavača snage
7. Pojačavač snage u klasi C
8. Prekidački pojačavači snage
- Pojačavači snage klase D, E, F
 - Pojačavači snage klase S, I, T
 - Pojačavači snage klase G, H

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

1. Uvod

Uvod

- Namena
- Oblast sigurnog rada tranzistora
- Bilans snage (stepen iskorišćenja)
- Klir faktor
- Klasifikacija pojačavača prema položaju radne tačke

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Uvod



Namena


- Koriste se kao izlazni stepen, na kraju pojačavačkog lanca:
 - Opterećen je potrošačem, tako da je veoma važno da se izlazna impedansa prilagodi potrošaču (za pojačavače napona – mala izlazna otpornost).
 - Prethodno je signal već dovoljno pojačan, tako da pobudni signali nisu mali.
 - Očekuju se veliki signali na izlazu.
 - Koristi se celu radnu oblast tranzistora – i nelinearni deo.
 - Izlazni signal izobličen.
 - Ne važe linearni malosignalni modeli.
 - Veliki signali impliciraju velike snage – zato je važan odnos korisne snage na potrošaču i ukupne uložene snage.

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

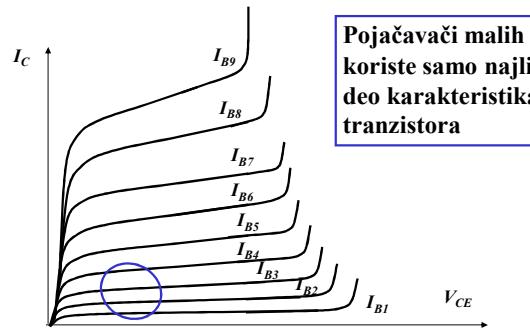Izazne karakteristike bipolarnog tranzistora koji radi u konfiguraciji sa zajedničkim emiterom



11. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

9

Pojačavači malih signala koriste samo najlinearniji deo karakteristika tranzistora

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

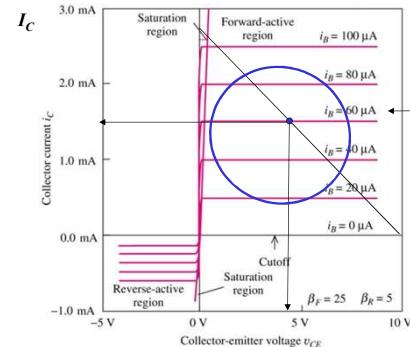To se postiže izborom jednosmerne radne tačke, odnosno jednosmernom polarizacijom tranzistora



Npr. u RT sa
 $I_B=60\mu A$
Biće
 $I_c=1.5mA$ i
 $V_{ce}=4.5V$

11. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

10

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



jednosmerna polarizacija tranzistora

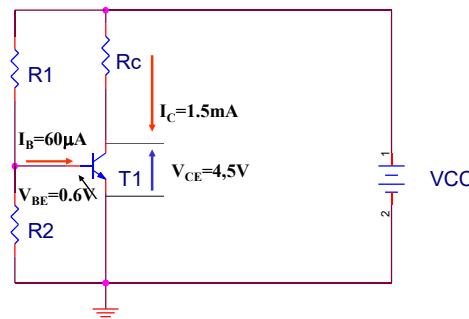


11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

11

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

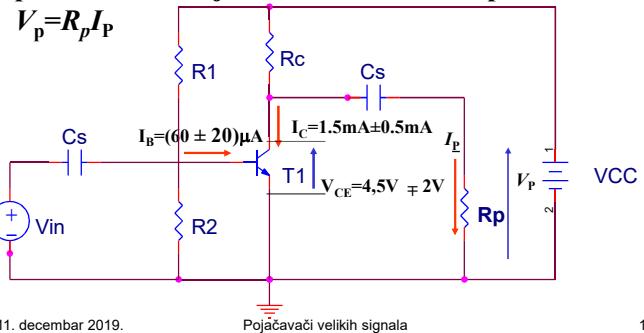
Pojačavači malih signala: pobuda malim naizmeničnim signalom preko C_s izazvavaće na R_c promenu od $R_c(\beta_i B)$, tako da će na potrošaču da se javi naizmenična komponenta



11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


12

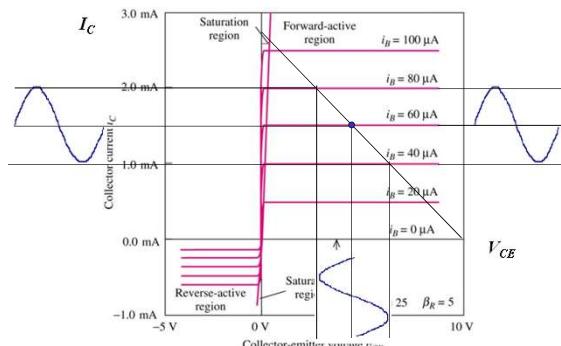Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**jednosmerna polarizacija tranzistora + AC signal**

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

13

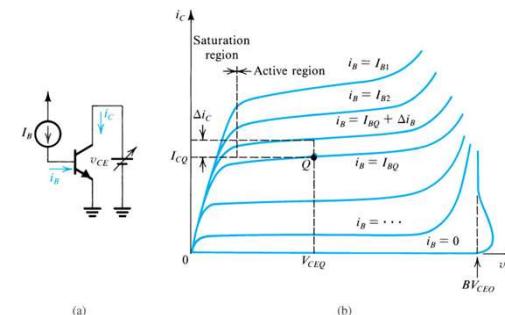POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**Realno, karakteristike BJT nisu linearne**


11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

14

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

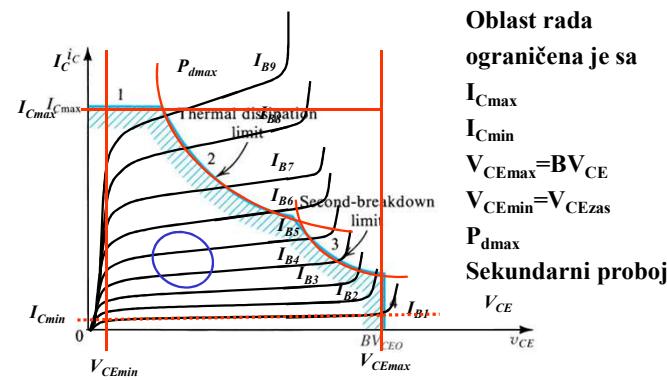
Od pojačavača velikih signala očekuje se da koristi se što veću oblast rada tranzistora!



11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

15

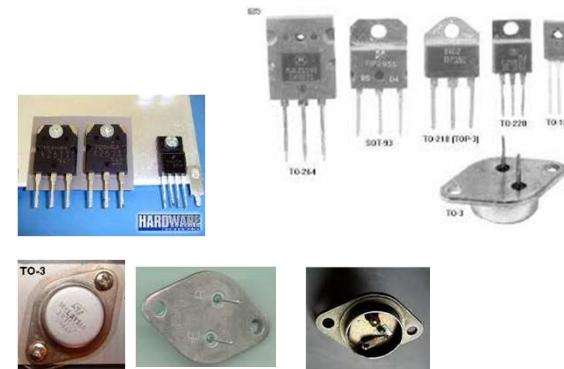POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**„Snažni“ Tranzistori (snaga > 1W)**

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

16

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Pojačavači koji koriste što veću radnu oblast nazivaju se **pojačavačima snage**.

Zadatak im je da što veću snagu dopremi do potrošača – (generalno snage veće od 1W).

Dobro je da se definije pojam snage vezan za pojačavače.

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

17

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Generalno, za svaki uređaj definiše se pojam

- uložene snage i
- korisne snage

Opšte prirodno načelo kaže da uložena snaga mora biti veća od utrošene, odnosno korisne snage.

$$P_{uloženo} > P_{korisno}$$

Šta je sa razlikom?

Razlika se odnosi na snagu gubitaka.

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

18

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Šta se ulaže?

Da bi pojačavač radio, potebno je da se napaja iz izvora V_{CC} .

Pojačavač "crpi" snagu iz izvora napajanja.

Snaga koju izvor za napajanje daje, predstavlja ukupnu utrošenu snagu i ona iznosi

$$P_{CC} = V_{CC} * I_{CC}$$


11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

19

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

$$P_{CC} = V_{CC} * I_{CC}$$

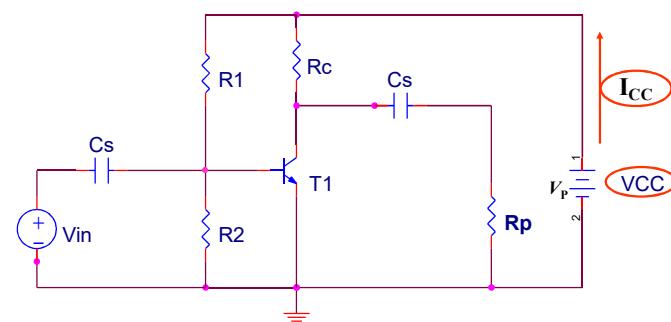

11. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

20

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Korisna snaga je ona koja se ostvari na potrošaču

ona iznosi $P_k = P_p = V_p \cdot I_p$

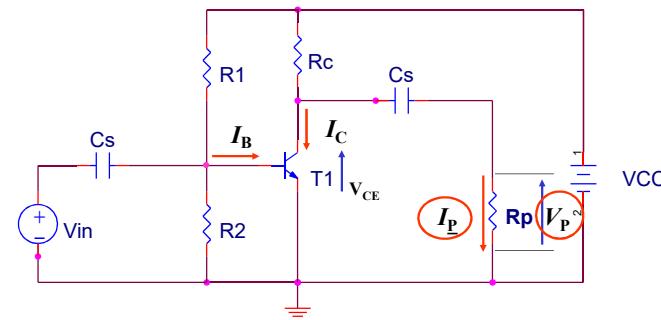

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

21

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Stepen iskorišćenja, η , predstavlja odnos korisne snage na potrošaču,

$$P_k = V_p I_p$$

i ukupne snage koju predaje izvor za napajanje

$$P_{CC} = V_{CC} I_C$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_k}{P_{CC}}$$

11. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

22

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Osim na potrošaču, snaga izvora za napajanje troši se i na:

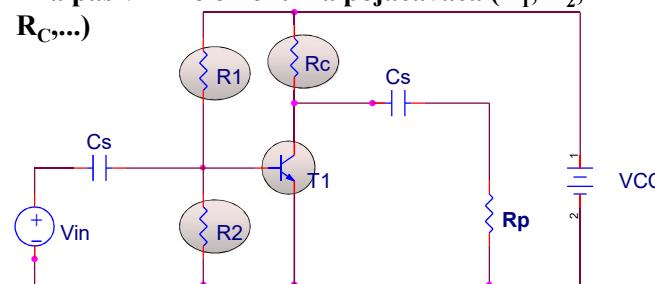- aktivnim elementima (tranzistori)
- na pasivnim elementima pojačavača (R_1, R_2, R_C, \dots)



11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


23

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Termička snaga tranzistora (tranzistor se greje) koja se troši na tranzistoru zove se Snaga disipacije

ona iznosi

$$P_d = V_{CE} \cdot I_C$$

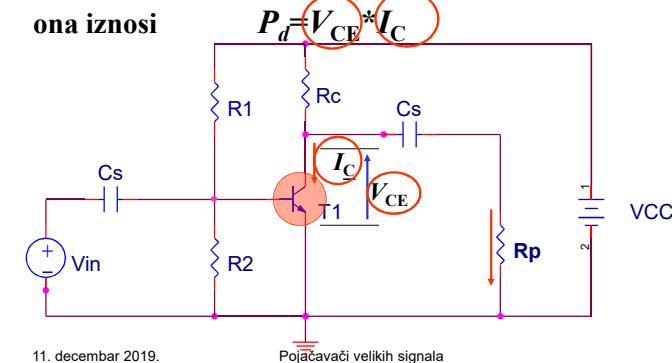

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

24

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Snaga (disipacije P_d) na aktivnom elementu (tranzistoru) predstavlja snagu koja se utroši na tranzistoru da bi se obezbedio željeni položaj radne tačke i u odsustvu korisnog signala

$$P_d = V_{CE} I_C \quad (\text{za bipolarni tranzistor})$$

$$P_d = V_{DS} I_D \quad (\text{za FET/MOSFET})$$

Snaga na aktivnom elementu ne sme da premaši maksimalnu snagu disipacije koja je tehnološki parametar i nalazi se u katalozima

P_{dmax}
inače će tranzistor da pregori.

11. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

25

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Zato je radna oblast tranzistora ograničena hiperbolom disipacije definisanom sa


$$P_{dmax} = I_C * V_{CE}$$

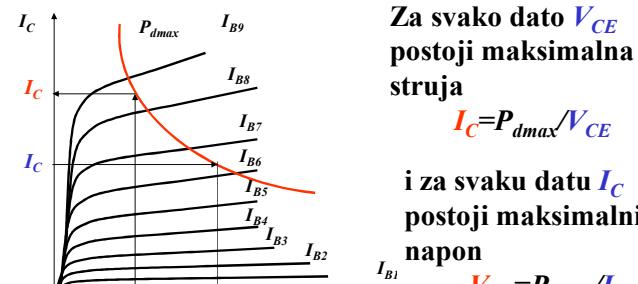

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

26

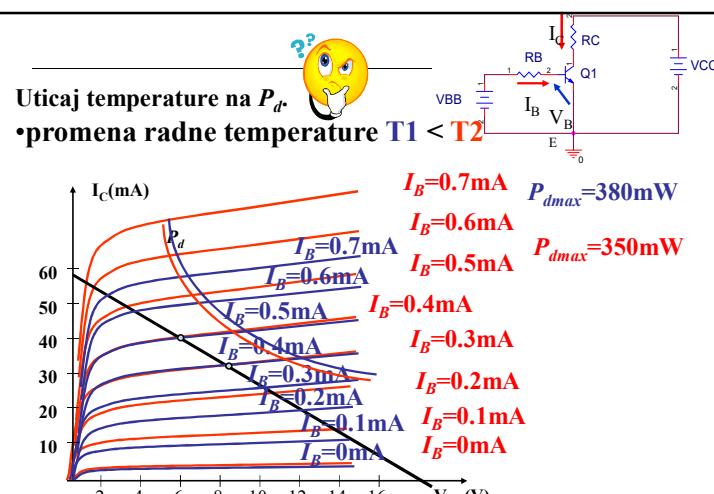


11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

27

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Disipacija u funkciji TEMPERATURE

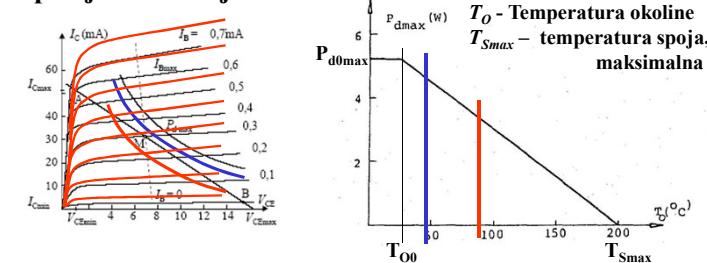

$$\text{Za } T_o > T_{O0} \quad T_{Smax} - T_o = R_{th} \cdot P_{dmax}$$

$$R_{th} - \text{termička otpornost O-S}$$

$$P_{dmax} - \text{max. } P_d$$

$$\text{Za } T_o > T_{O0} \quad P_{dmax} = \frac{T_{Smax} - T_o}{R_{th}}$$

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

28

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Disipacija u funkciji TEMPERATURE

R_{th} – termička otpornost O-S pokazuje koliko se teško odvodi toplota (sa ili bez otpora)

P_{dmax} – max. P_d


Za $T_o > T_{O0}$

$$P_{dmax}(T_o) = \frac{T_{Smax} - T_o}{R_{th}}$$

Da li je bolje imati veće ili manje P_d ?

Da li je bolje imati veću ili manju R_{th} ?

Kako se postiže?

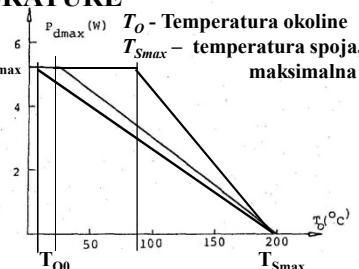

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

29


Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Disipacija u funkciji TEMPERATURE

Da li je bolje imati veću ili manju R_{th} ?



Kako se postiže?

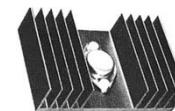

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

30

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Domaći 11.1:

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od $P_{d0max}=2W$, pri $T_{O0}=25^{\circ}\text{C}$ i maksimalna temperatura spoja $T_{Smax}=150^{\circ}\text{C}$.

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline $T_o=50^{\circ}\text{C}$.

[]

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

31

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Idealni pojačavač snage bio bi onaj koji ima

- stepen iskorišćenja $\eta=100\% (P_K=P_{CC})$
znači: snaga izvora za napajanje bez gubitaka dođe do potrošača
- neizobličen signal na potrošaču

Takvi pojačavači NE POSTOJE

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

32

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Kao mera kvaliteta pojačavača služi poređenje sa idealnim.

Snage P_{CC} i P_K možemo da izračunamo/merimo i odredimo stepen iskorišćenja η .

Kako odrediti i kvantifikovati izobličenje signala?



11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

33

Da se podsetimo POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Izobličenje se meri veličinom koja se naziva *klir faktor* i označava se sa k .

Klir faktor n -tog harmonika signala x , definiše se kao odnos amplitude n -tog i amplitude osnovnog harmonika

$$k_n = X_{nm} / X_{1m}$$

Ukupan klir faktor

$$k = \sum_{i=2}^N X_{im} / X_{1m}$$

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


34

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Sa karakteristikama tranzistora očigledno je da će veći signali biti više izobličeni.


Stepen izobličenja i snaga potrošena na tranzistoru zavise od položaja radne tačke.

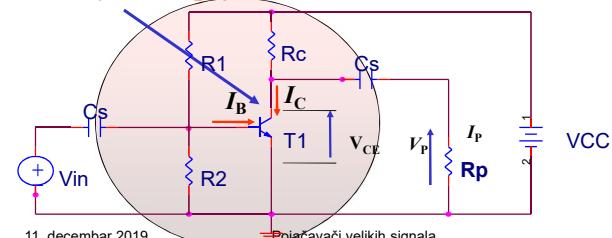Ovo se najbolje vidi sa prenosnih karakteristika *tranzistora i pojačavača*



11. decembar 2019.





35




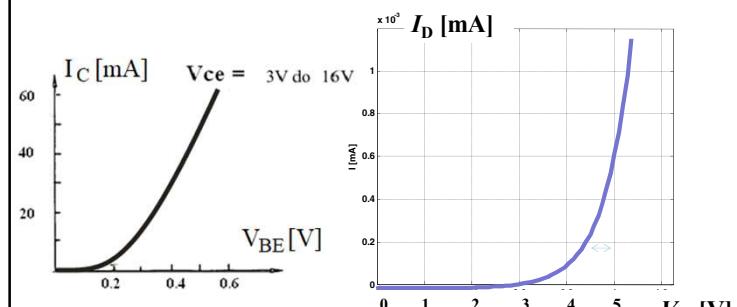
POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**Prenosna karakteristika tranzistora**

11. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

36

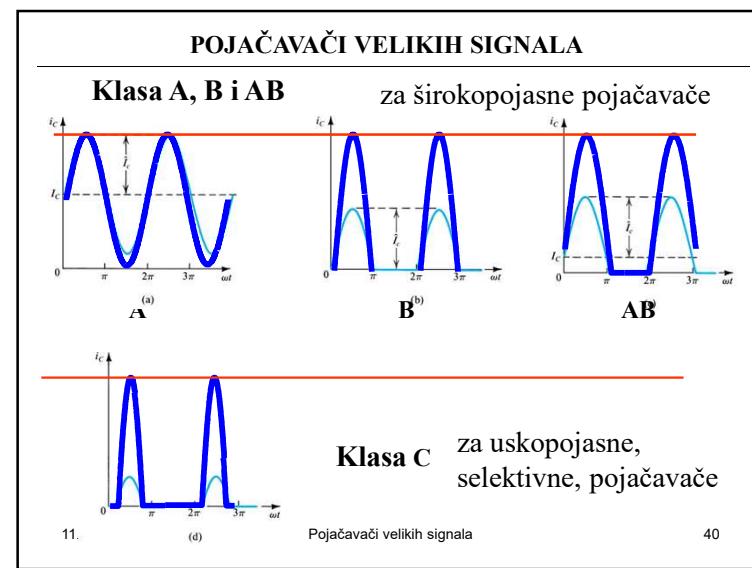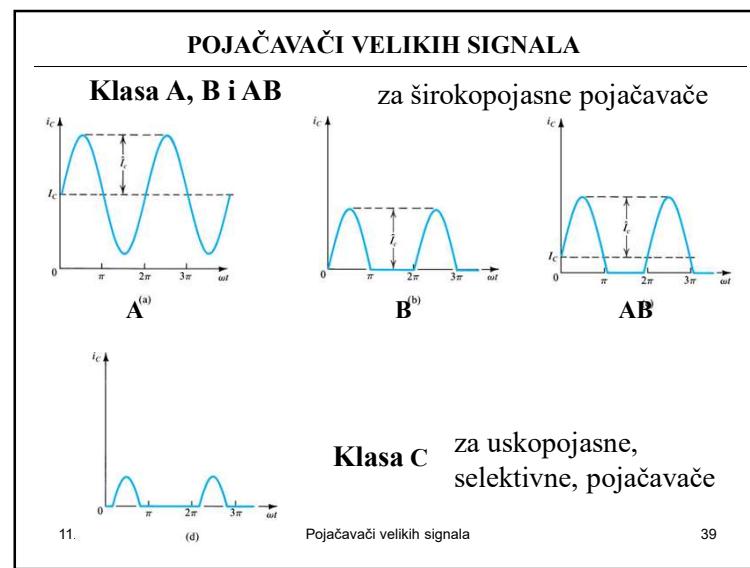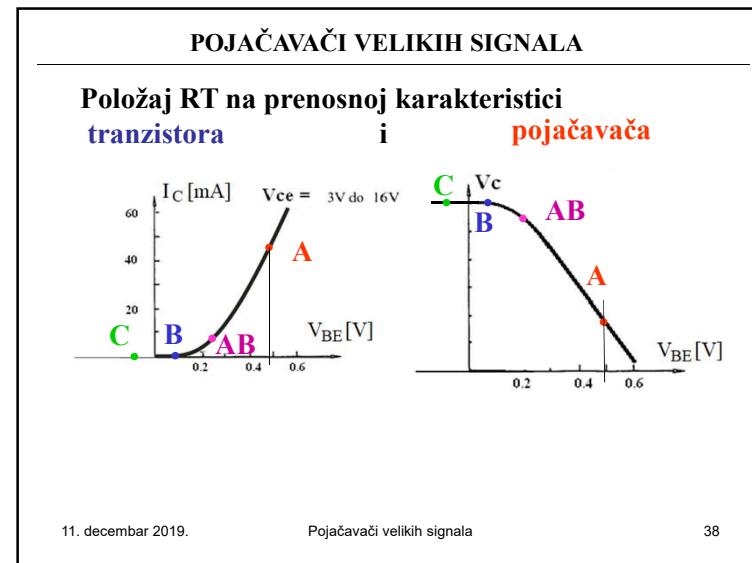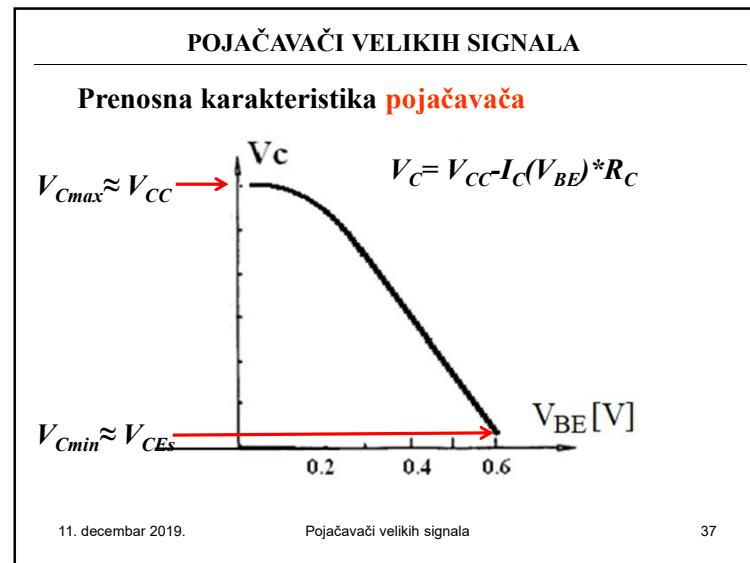

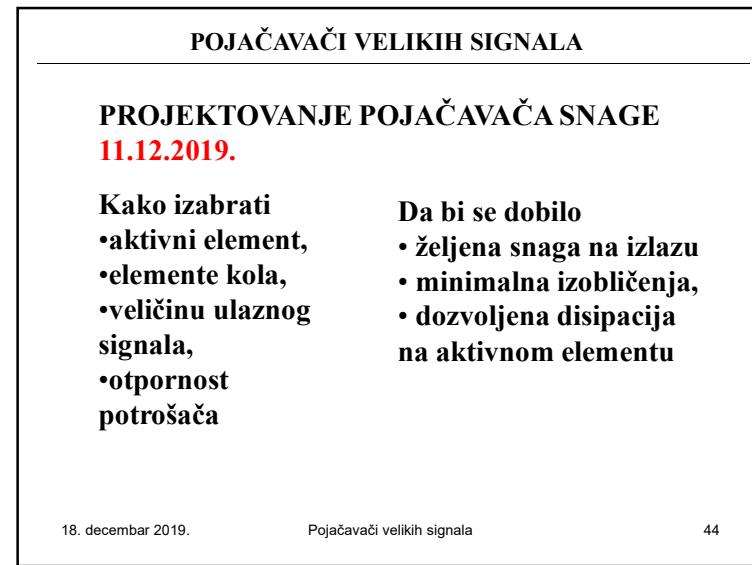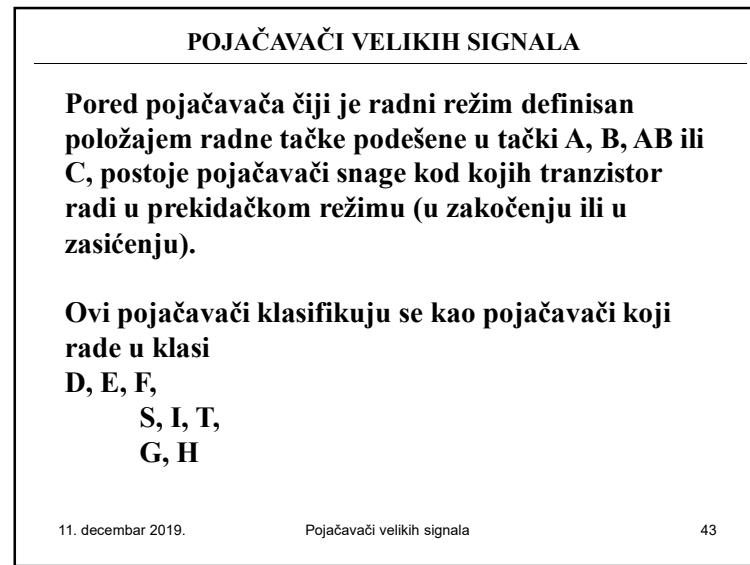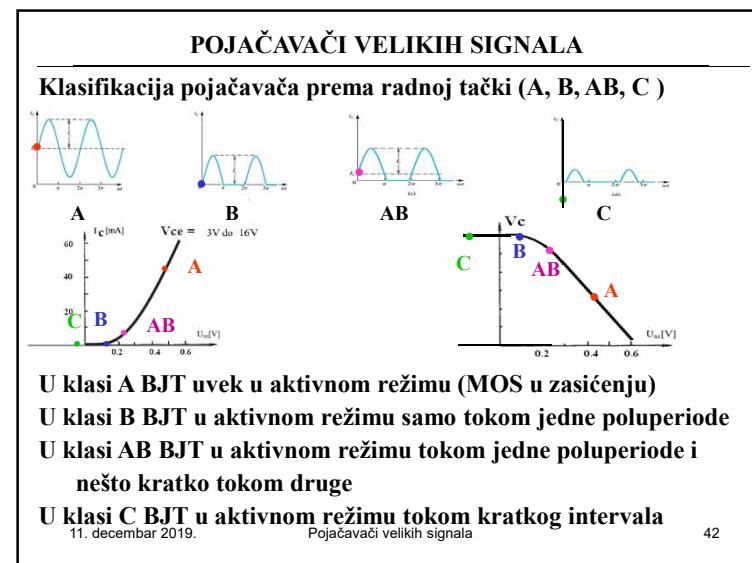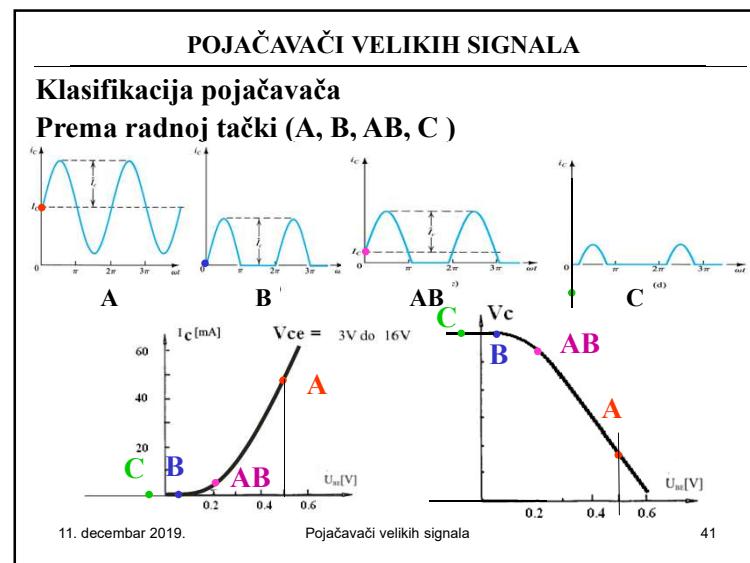

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Kompromis:

Izobličenja – korisna snaga (osnovni harmonik)


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

45

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

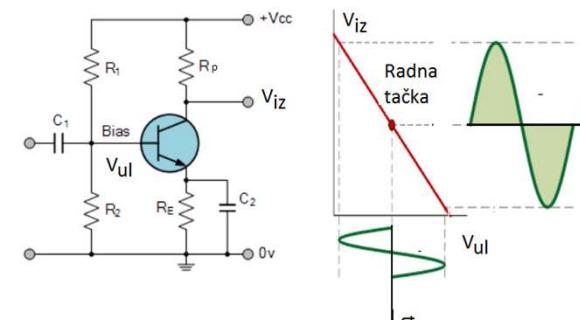Pojačavač snage u klasi A sa bipolarnim tranzistorom





18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

46

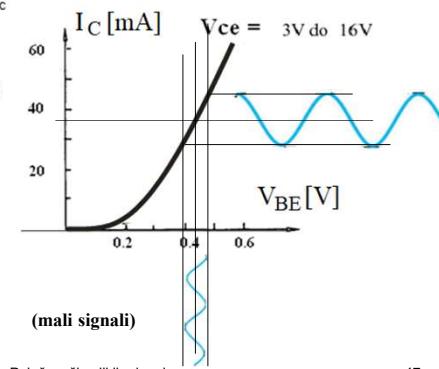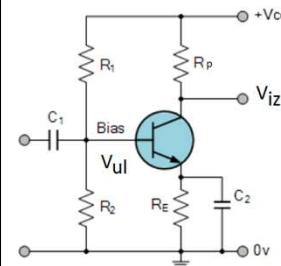Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom





18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

47

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

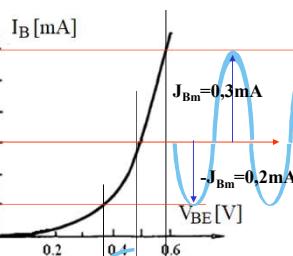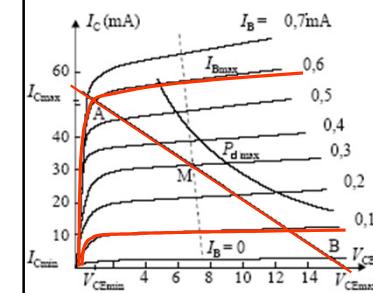Efekat VELIKIH signala Za one koji žele da nauče više




VELIKI signali

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


48

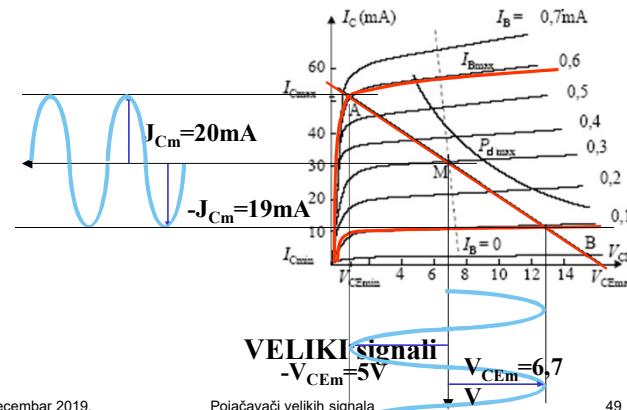Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom**Efekat VELIKIH signala** Za one koji žele da nauče više

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


49

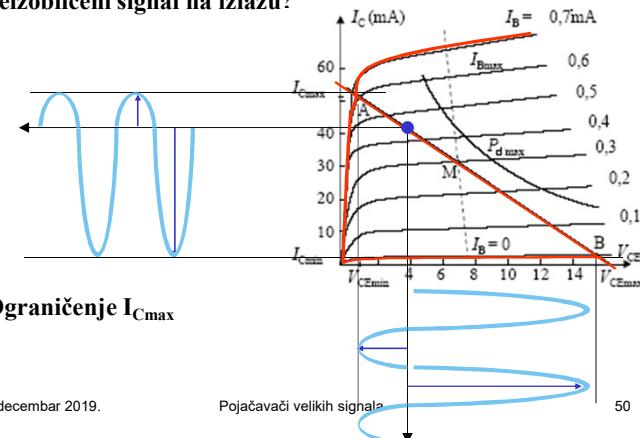Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom**Za one koji žele da nauče više**
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


50

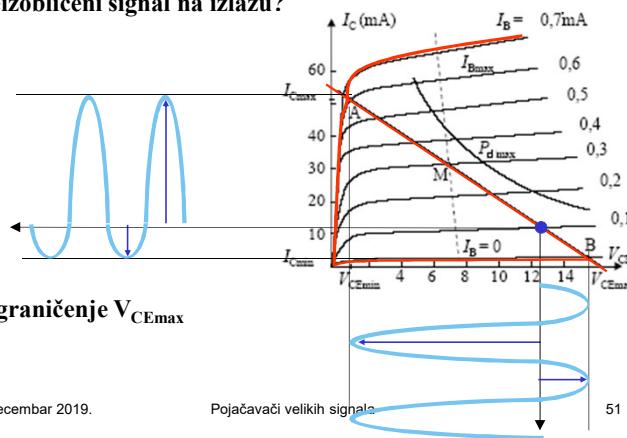Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom**Za one koji žele da nauče više**
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

51

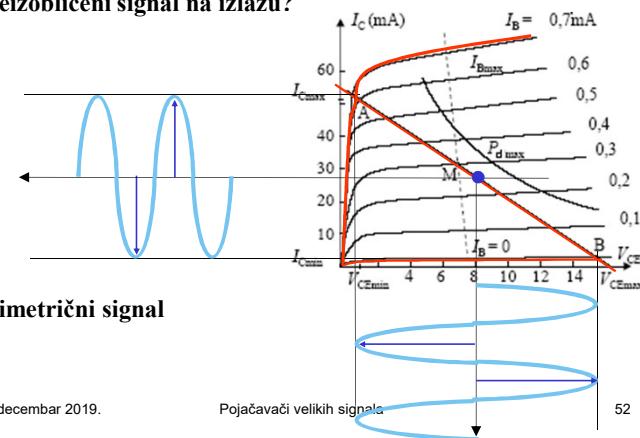Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom**Za one koji žele da nauče više**
Gde postaviti radnu tačku da bi se dobio maksimalni neizobličeni signal na izlazu?


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

52

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

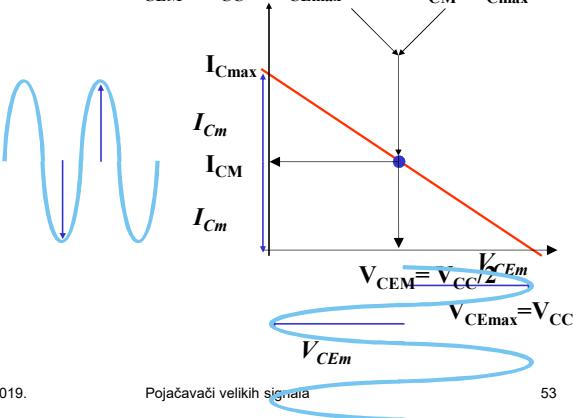Za one koji žele da nauče više
U idealnom slučaju najveći neizobliženi signal dobiće se za RT definisanu sa $V_{CEM} = V_{CC} = V_{CEmax}/2$ i $I_{CM} = I_{Cmax}/2$



18. decembar 2019.

Pojačavač velikih signala

53

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više
U idealnom slučaju najveći neizobliženi signal dobiće se za RT definisanu sa $V_{CEM} = V_{CEmax}/2 = V_{CC}/2$ i $I_{CM} = I_{Cmax}/2$

Amplituda napona iznosi
 $V_{CEm} = V_{CC}/2$


a struje
 $I_{CM} = I_{Cmax}$

Tada se očekuje najveći
stopen iskorišćenja.

Koliko on iznosi?

Za one koji žele da nauče više

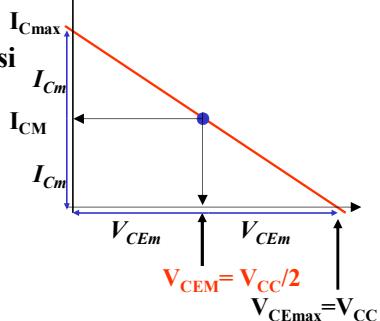U idealnom slučaju najveći neizobliženi signal dobiće se za RT definisanu sa $V_{CEM} = V_{CEmax}/2 = V_{CC}/2$




18. decembar 2019.

Pojačavač velikih signala

54

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

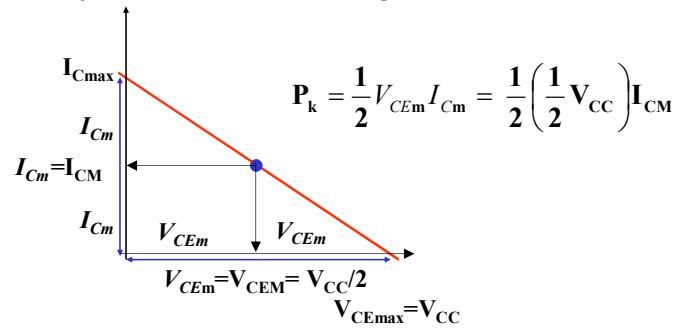Za one koji žele da nauče više
Tada je maksimalna korisana snaga



18. decembar 2019.

Pojačavač velikih signala


55

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Za one koji žele da nauče više
Dok je ukupna snaga koju daje baterija

$$P_{CC} = V_{CC} I_{CM}$$

Tako da je

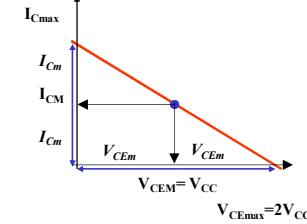

$$\eta_{max} = \frac{P_k}{P_{CC}} = \frac{\frac{1}{2} V_{CEm} I_{CM}}{V_{CC} I_{CM}} = \frac{1}{4} \frac{V_{CC} I_{DM}}{V_{CC} I_{DM}} = 0.25$$

$$V_{CEmax} = 2V_{CC}$$

18. decembar 2019.

Pojačavač velikih signala

56

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom


Najveća moguća vrednost stepena iskorišćenja pojačavača snage koji rade u klasi A

Teoretski

$$\eta_{\max} = 25\%$$

Praktično

$$\eta < 20\%$$

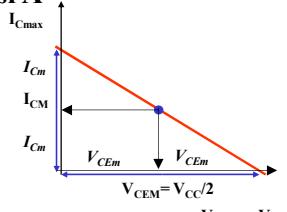

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

57

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Q_1 ZC, a Q_2 izvor konstantne struje – polarizacija.

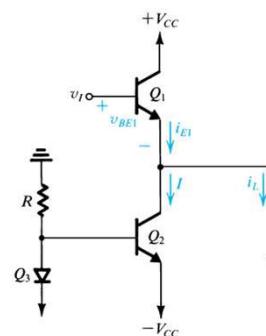$I_{EI} > I$ za najveće i_L da bi radio u klasi A, inače Q_1 ide u zakočenje.




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

58

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Prenosna karakteristika pojačavača

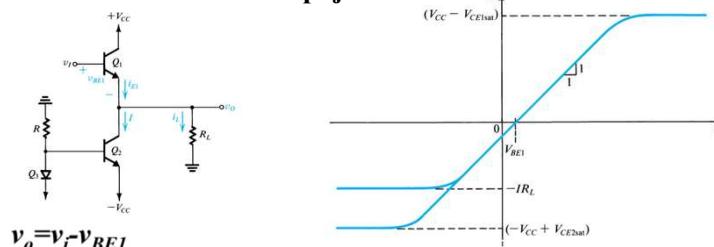

$v_o = v_i - v_{BE1}$
Granice linearne oblasti

$$v_{omax} = V_{CC} - V_{CE1sat} \quad I_{EI} = I; \quad i_L = 0 \\ v_{omin} = -IR_L, \text{ odnosno } v_{omin} = -V_{CC} + V_{CE2sat} \quad I_{EI} = 0; \quad i_L = I$$

Najmanji izlazni napon obezbeđuje struju

$$I > |-V_{CC} + V_{CE2sat}| / R_L$$


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

59

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Talasni oblici napona i snage

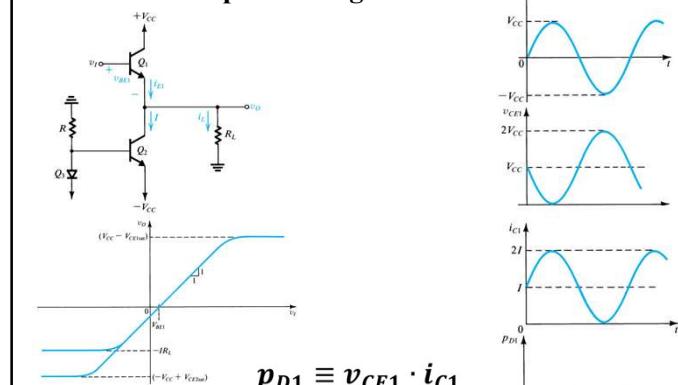

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

60

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Disipacija snage

Na Q_1 najveća $V_{CC}I$, kada je $v_o=0$
Definisana sa DC RT.

Na Q_2 :
Teče konstantna struja I , tako da je najveća kada je najveći napon $v_o=V_{CC}$ i iznosi $P_{D2max}=2V_{CC}I$.
Srednja snaga na Q_2 je $V_{CC}I$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Efikasnost – stepen korisnog dejstva

$\eta \equiv \frac{P_L}{P_{CC}}$
 $P_L = \frac{(v_o/\sqrt{2})^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{(v_o)^2}{R_L}$
 $P_{CC} = 2V_{CC}I$

Za idealni slučaj
 $V_o=V_{CC}=IR_L$

$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{1}{2} \frac{(V_{CC})^2}{R_L} \frac{1}{2V_{CC}I} = 0.25$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Domaći 11.A: Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je $V_{CC}=15V$, tranzistore karakteriše $V_{CEsat}=0.2V$, $V_{BE}=0.7V$ i $\beta>1$. Odrediti:

- dinamički opseg izlaznog signala;
- vrednost otpornika R koja obezbeđuje dovoljnu struju I , da bi se na otporniku R_p dobio maksimalni dinamički opseg signala;
- minimalnu i maksimalnu vrednost emitorske struje.
 $[0.97k, \pm 14.8V, 0-29.6mA]$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA


Domaći 11.B: Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je $V_{CC}=10V$, $I=100mA$ i $R_p=100\Omega$, usvojiti $V_{CEsat}=0V$ i $\alpha=1$. Odrediti:

- disipaciju snage na svakom od tranzistora kada je $V_u=0V$. Ukoliko je pojačavač pobuden prostoperiodičnim signalom najveće moguće amplitude odrediti:
- disipaciju snage na svakom od tranzistora,
- snagu na potrošaču i
- stepen iskoršćenja,
 $[1W, 1W, 0.5W, 1W, 0.5W, 25\%]$

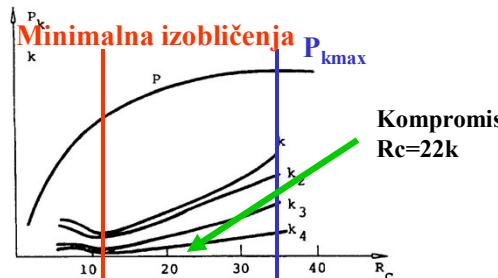18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala

Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom



Zavisnost korisne snage i klir faktora od veličine kolektorske otpornosti

17. decembar 2013.

Pojačavači velikih signala

65

Pojačavači snage u klasi A

- Pojačavače snage u klasi A karakteriše:
 - vrlo mala izobličenja (mali klir faktor)
 - velika disipacija snage na aktivnom elementu (idealno 50% u najpovoljnijem realnom slučaju oko 60% od ukupne uložene snage)
 - Izrada pojačavača velikih snaga u klasi A zahteva skupe i komplikovane komponente za hladjenje
 - Koriste se za relativno male snage do 1W

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

66

Pojačavači snage u klasi B


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

67

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa B

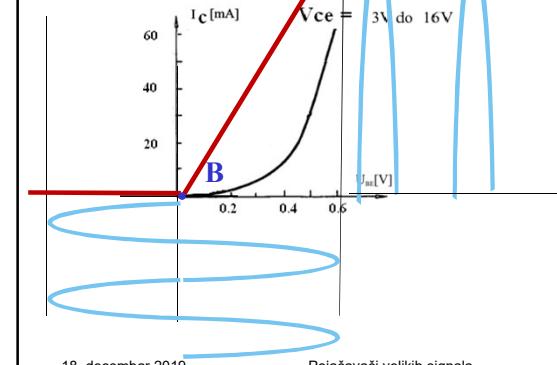Položaj RT na prenosnoj karakteristici tranzistora




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

68

Pojačavači snage u klasi B

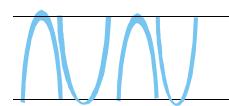- ❖ Radna tačka aktivnog elementa nalazi se u tački gde prestaje da teče izlazna struja – granica zakočenja.
- ❖ Primjenom samo jednog aktivnog elementa dolazi do velikih izobličenja izlaznih signala.
- ❖ Izlazni signal čini povorka pozitivnih ili negativnih implusa sinusoidnog oblika




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

69

Simetrična sprega u klasi B

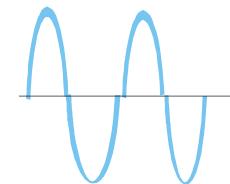- ❖ Primjenom simetrične sprege ovaj nedostatak se uklanja.



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

70

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

71

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Kada je signal pozitivan, vodi tranzistor Q_N (NPN tipa) i njegova izlazna struja teče preko otpornika R_p .

Tranzistor Q_P (PNP tipa) je zakočen.

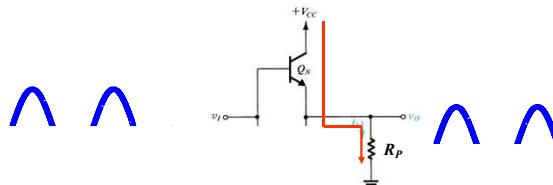


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

72

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

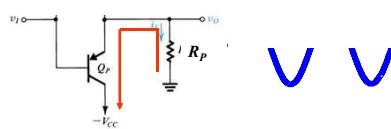Kada je signal negativan vodi tranzistor Q_P i obezbeđuje struju kroz potrošač dok je tranzistor Q_N je zakočen.



73

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Pojačavač radi u klasi B.

Ako je pobuda sinusoidalna, Q_N vodi u pozitivnoj a Q_P u negativnoj poluperiodi.

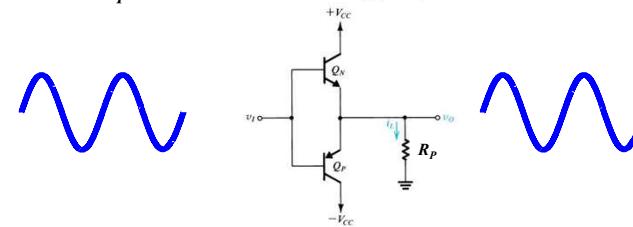
Napon na R_p prati oblik ulaznog napona (idealizovano)



74

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

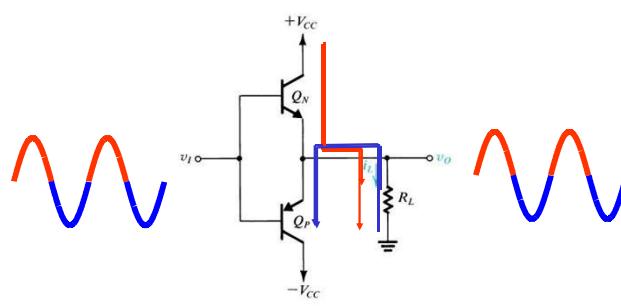Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

75


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

S obzirom da se radi o pojačavaču u konfiguraciji sa zajedničkim kolektorom, naponsko pojačanje je manje od 1.

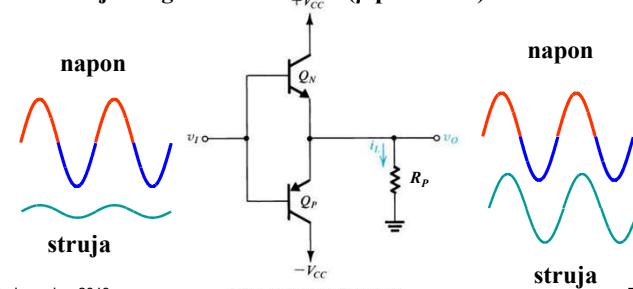Važno je da se uoči da je pojačana snaga jer je struja na ulazu – struja baze, a na izlazu je kolektorska struja (β puta veća), tako da je snaga na izlazu β^2 puta veća.




76

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Prenosna karakteristika

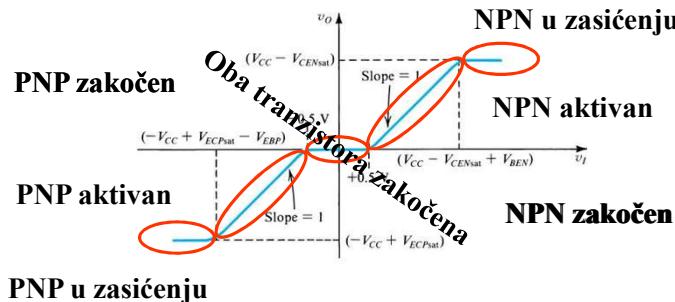

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

77

Simetrična sprega u klasi B

- ❖ Radna tačka nalazi se na granici praga provođenja aktivnih elemenata.
- ❖ U odsustvu signala oba aktivna elementa su zakočena.
- ❖ Jedan aktivni element počinje da vodi čim signal postane veći od 0, a drugi čim signal bude manji od 0.

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

78

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ U svakoj poluperiodi vodi samo jedan tranzistor, tako da se ukupna otpornost preslikava u kolo svakog aktivnog elementa.

- ❖ Ukupna KORISNA snaga koju predaje svaki aktivni element odnosi se na jednu poluperodu i iznosi

$$\begin{aligned} P_{kl} &= (1/2) * [(1/2)(I_{Im} V_{Im})] \\ &= 1/4 * I_{Im} * [V_{\theta} - V_{min}] \text{, maksimalna na } R_p: \\ &\approx 1/4 * I_{Im} * [V_{CC} - V_{CEsat}] \end{aligned}$$

- ❖ Maksimalna korisna snaga koju daju oba aktivna elementa je

$$P_k = 2 * P_{kl} = 1/2 * I_{Im} [V_{CC} - V_{CEsat}]$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

79

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Snaga svakog od izvora za napajanje ($\pm V_{CC}$) koja se predaje jednom aktivnom elementu je

$$P_1 = V_{CC} * I_0$$


(I_0 – jednosmerna komponenta impulsne struje)

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i_0(t) \cdot dt$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} I_{Cm \max} \sin \omega t \cdot dt + \int_{T/2}^T 0 \cdot dt \right)$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \frac{I_{Cm \max}}{\omega} \int_0^{\pi} \sin \omega t \cdot d(\omega t) = \frac{1}{T} \frac{I_{Cm \max}}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \omega t \cdot d(\omega t)$$

$$I_0 = -\frac{I_{Cm \max}}{2\pi} \cos(\omega t) \Big|_0^\pi = -\frac{I_{Cm \max}}{2\pi} ((\cos(\pi) - \cos(0)) = \frac{I_{Cm \max}}{\pi}$$

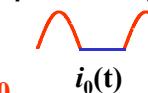

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

80

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Odakle sledi da se po jednom aktivnom elementu troši

$$P_1 = P_2 = (1/\pi) * V_{CC} * I_{Cmmax}$$

- ❖ Ukupna maksimalna snaga koju daju baterije iznosi

$$P = (2/\pi) * V_{CC} * I_{1mmax}$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

81

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Stepen iskorišćenja simetrične sprege po jednom aktivnom elementu jednak je stepenu iskorišćenja celog pojačavača

$$\begin{aligned}\eta &= P_{k1} / P_1 = P_k / P \\ &= \pi/4 * (V_{CC} - V_{CEsat}) / V_{CC} \\ \eta &= 0.785 * (1 - V_{CEsat} / V_{CC})\end{aligned}$$

- ❖ Stepen iskorišćenja pojačavača snage u klasi B u idealnom slučaju ($V_{CEsat}=0$) je

$$\eta = 78.5\%.$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

82

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

- ❖ Disipirana snaga na jednom aktivnom elementu je

$$P_{d1} = P_1 - P_{k1} = V_0 I_{1m} / \pi - 1/4 * V_{1m} I_{1m}$$

$$P_{d1} = V_0 I_{1m} / \pi - (1/4) R I_{1m}^2$$

- ❖ Maksimalna vrednost disipacije je za $V_\theta = V_{CC}$

$$I_{1m} = (2/\pi) (V_{CC} / R)$$

$$P_{d1max} = (1/\pi^2) (V_{CC}^2 / R)$$

- ❖ Poređenjem sa korisnom snagom

$$P_{k1} = (\pi^2 / 4) P_{d1max} \sim 2.5 P_{d1max}$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

83

Simetrična sprega u klasi B

Korisna snaga aktivnog elementa pojačavača sa simetričnom spregom u klasi B

veća je 2,5 puta

od disipirane (nekorisne) snage

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

84

Simetrična sprega u klasi B

Primer

Ako se želi pojačavač kod koga je izlazna snaga na potrošaču 20W, svaki element treba da da po 10W.

U klasi B će se na svakom elementu disipirati po 4W, a u klasi A (simetrična), u idealnom slučaju po 10W.

U odsustvu signala na aktivnim elementima u pojačavaču klase B neće se disipirati snaga, a u pojačavaču klase A disispiraće se čitavih 20W.

Komponente koje se ugrađuju u pojačavač klase B, mogu da imaju dva i po puta manju snagu disipacije od onih koje se koriste u klasi A, a da pojačavač obezbeđuje istu korisnu snagu potrošaču.

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

85

Poređenje karakteristika pojačavača snage klase A i B


- Pojačavač u klasi B daje veću korisnu snagu (78,5% : 25%)
- Disipacija na aktivnim elementima pojačavača u klasi B, 2,5 puta je manja od disipacije u klasi A
- Pojačavač u klasi B ima veća izobličenja od pojačavača u klasi A
- Jednosmerna komponenta aktivnog elementa nije konstantna i može da ugrozi ostali deo kola

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

86

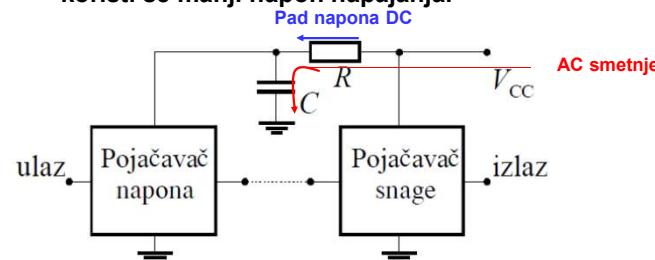- Veća korisna snaga zahteva veću dinamiku signala koja se postiže povećanjem napona napajanja – u prepojačavačima napona koristi se manji napon napajanja.



Izvođenje napajanja kod kola koja sadže pojačavače snage u izlaznom stepenu


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

87

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

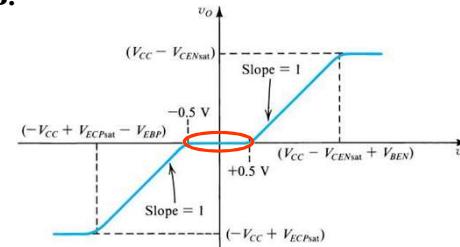Praktično pojačavač radi u klasi C jer tranzistori počinju da vode tek kada je napon između baze i emitora $> 0,5V$, ali „prečutno“ ga tretiramo kao klasi B.




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

88

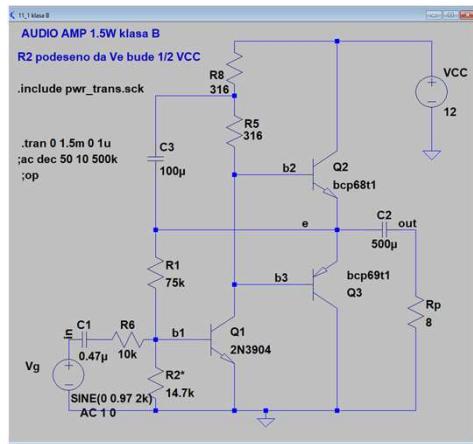Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

89

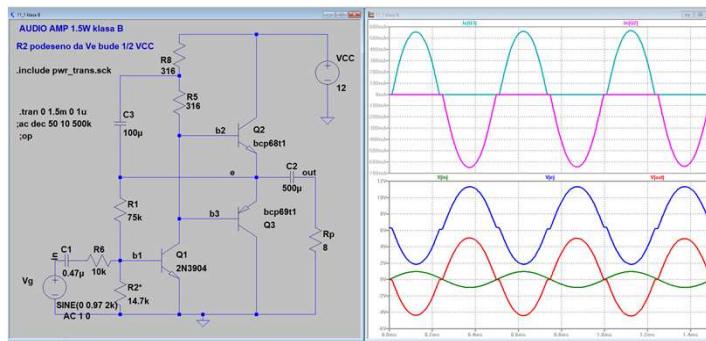Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

90

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

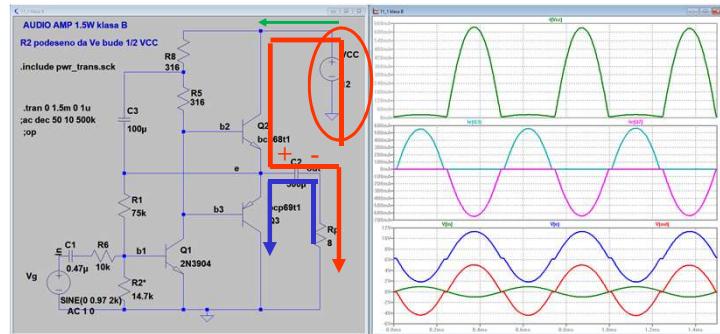Pažnja!**Napajanje je iz jednog izvora!!! Kako radi?**

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

91

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Snaga**Baterije**


$$P_0 = V_{CC} I_0$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T J_{Cm} \max \sin \omega t \cdot dt$$

$$I_0 = \frac{J_{Cm} \max T}{2\pi T} \int_0^{T/2} \sin \omega t \cdot d(\omega t)$$

$$I_0 = -\frac{J_{Cm} \max}{2\pi} \cos(\omega t)_0^\pi = \frac{J_{Cm} \max}{\pi}$$

$$P_0 = V_{CC} J_{Cm} \max / \pi$$

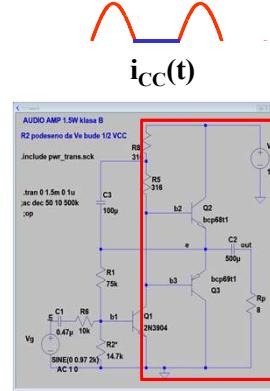

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


92

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Korisna snaga na potrošaču

$$P_k = \frac{1}{2} V_{im \max} J_{Cm \max} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} V_{CC} \right) J_{Cm \max}$$

$$P_k = \frac{1}{4} V_{CC} J_{Cm \max}$$

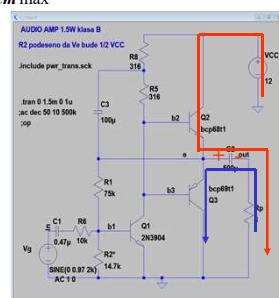

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

93


Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Stepen iskorišćenja u idealnom slučaju

$$\eta_{\max} = \frac{P_k}{P_0} = \frac{\frac{1}{2} V_{im \max} J_{Cm \max}}{V_{CC} J_{Cm \max}} \pi$$

$$\eta_{\max} = \frac{\frac{1}{2} V_{CC} J_{Cm \max}}{V_{CC} J_{Cm \max}} \pi$$
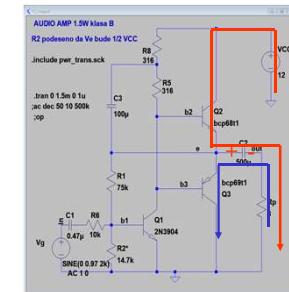
$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} 100 = 78,5\%$$



$$\eta < 78,5\%$$


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

94

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Izobličenja

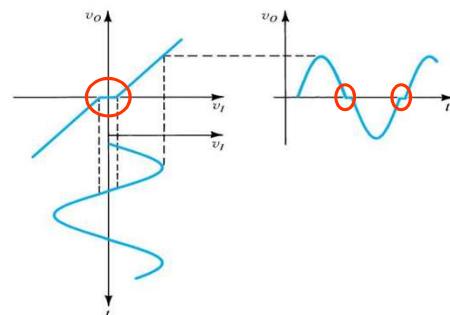

Uočljivo je da u delu malih struja izlazna struja odstupa od sinusoidne.


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

95

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

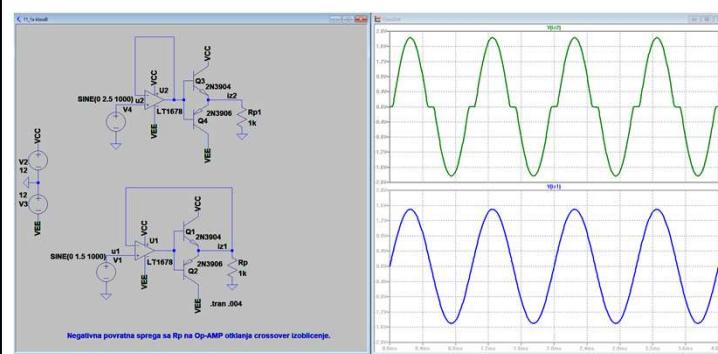Kako mogu da se smanje nelinearna izobličenja?



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


96

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi B

Pojačavače snage u klasi B karakteriše

- veći stepen iskorišćenja 😊
- veća izobličenja 😟

od opjačavača u klasi A

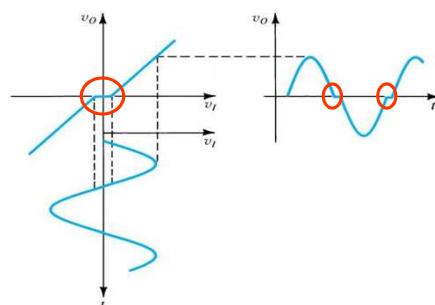


18. decembar 2019.

Domaći 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

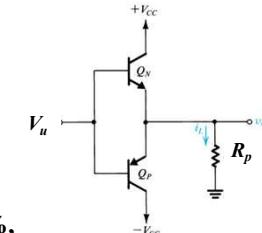- vrednost V_{CC} , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od 8Ω , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.
- maksimalnu struju svakog tranzistora,
- ukupnu snagu izvora napajanja,
- stepen korisnog dejstva i
- maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.



$$[V_{CC} > 22.9V, I_{pmax} = 2.25A, P_{CC} = 32.8W, \eta = 61\%, P_{dn} = P_{dp} = 6.7W]$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

98

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




Domaći 11.3:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je: $V_{CC} = 6V$, $R_p = 4\Omega$ i $\beta_N = \beta_P = 50$. Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona $V_{pmax} = 4.5V$. Odrediti:

- Snagu na potrošaču
- Snagu svakog izvora
- Stepen iskorišćenja
- Maksimalnu ulaznu struju
- Snagu disipacije svakog tranzistora.
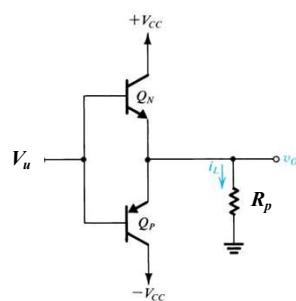
$$[P_k = 2.53W, P_{CC+} = P_{CC-} = 2.15W, \eta = 59\%, I_{um} = 22.1mA, P_{dn} = P_{dp} = 0.91W]$$



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


99

Pojačavači snage u klasi AB

100


POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa AB

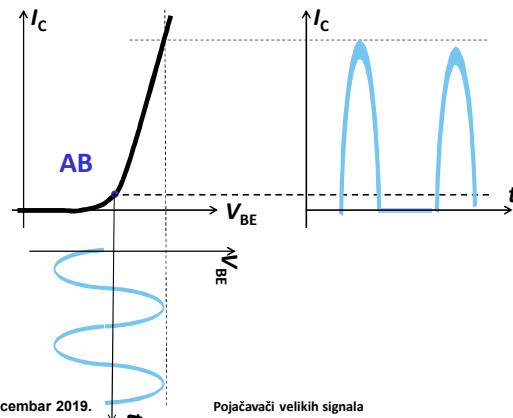Položaj RT na prenosnoj karakteristici tranzistora



Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

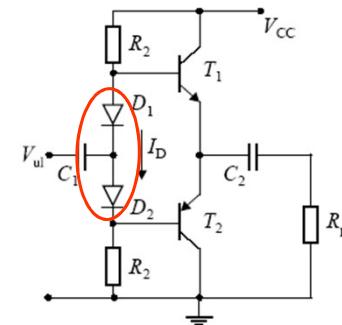
Vezivanjem dve direktno polarisane diode između baza NPN i PNP tranzistora obezbeđuje se razlika od oko 1V, koja je neophodna da bi se RT tranzistora pomerila na željenu vrednost.



Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

Kako diode utiču na temperatursku stabilnost?

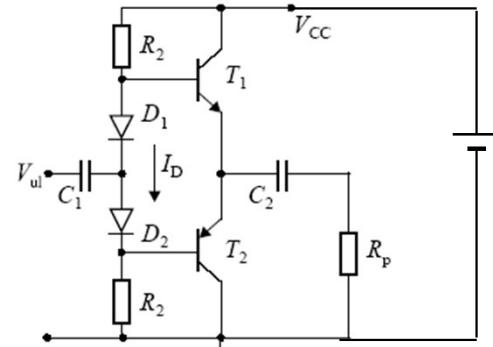Diode obezbeđuju bolju temperatursku stabilnost.



Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB


Važno je obezbediti dovoljnu struju kroz diode, tako da one ostanu direktno polarisane i pri najvećim strujama baze

$$\begin{aligned}
 I_D &\geq |J_{Dm\max}| \\
 J_{Dm\max} &= J_{Bm\max} + V_{um\max} / R_2 \\
 V_{CC} - R_2 I_D - V_{D1} - V_{D2} - R_2 I_D &= 0 \\
 I_D \Big|_{V_{D1}=V_{D2}=0.7} &= (V_{CC} / 2 - 0.7) / R_2 \\
 V_u &= V_i = V_{CC} / 2
 \end{aligned}$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

104

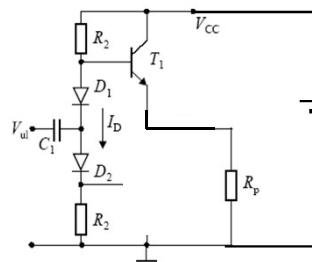Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB**Za one koji žele da nauče više****Analiza za naizmenične signale - vodi jedan tranzistor**


$$J_{Dm\max} = J_{Bm\max} + V_{um\max} / R_2$$

$$V_{um\max} \approx R_p h_{21E} J_{Bm\max}$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

105

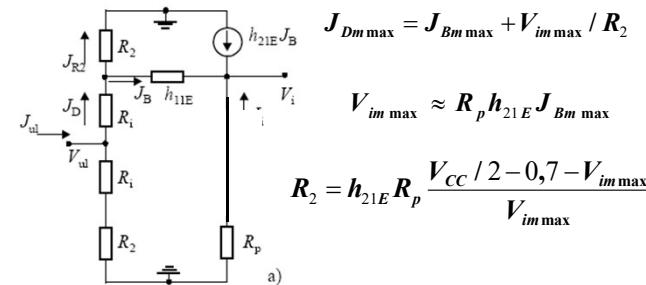Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB**Za one koji žele da nauče više****Analiza za naizmenične signale - vodi jedan tranzistor**


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

106

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB**Za one koji žele da nauče više****Pojačanje**
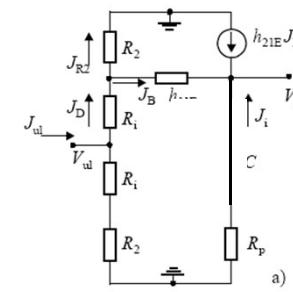
$$\text{Strujno } A_s = \frac{J_i}{J_u} = -\frac{R_2}{2R_p}$$




$$\text{Naponsko } A = \frac{V_i}{V_{ul}} \approx 1$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

107

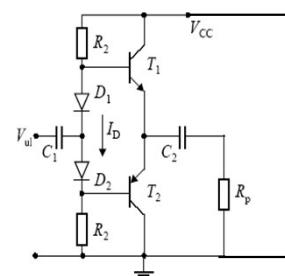POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA klasa AB**Simetrična sprega**


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

108

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

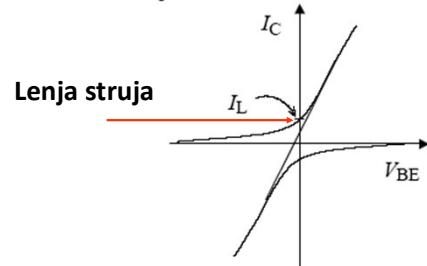Prenosna karakteristika ekvivalentnog elementa u klasi AB – kompromis između klase A i B




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

109

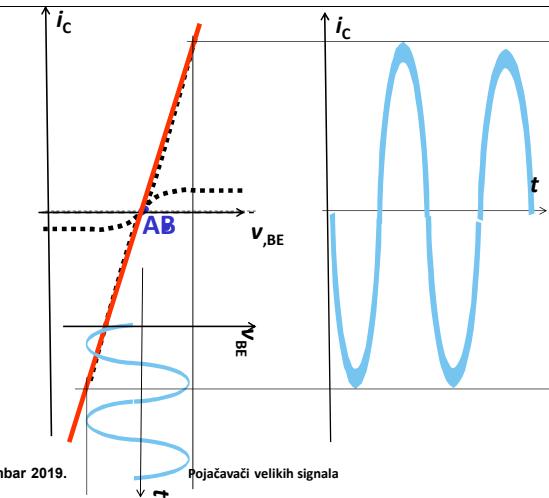Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


110

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

Pojačavač u klasi AB karakteriše

- manja korisna snaga 😞
- manji stepen iskorišćenja 😞
- manja izobličenja 😊

nego pojačavač u klasi B.

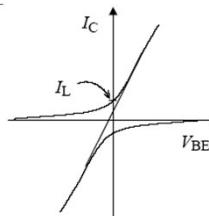

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

111

Simetrična sprega sa komplementarnim parom u klasi AB

- Korisna snaga u klasi AB manja je nego u klasi B jer je redukovano dinamičko područje promene ulaznog, a time i izlaznog signala.
- Stepen iskorišćenja u klasi AB manji je nego u klasi B, jer teče jednosmerna struja i u odsustvu ulaznog signala, tako da uvek postoji disipacija na tranzistoru.
- Široka primena u audio pojačavačima.


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

112


Pojačavači snage u klasi AB

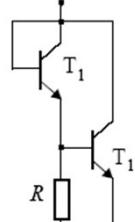Realizacija pojačavača snage u klasi AB:
obezbediti napon na bazama koji je nešto veći od praga provođenja tranzistora.



18. decembar 2019.


Pojač

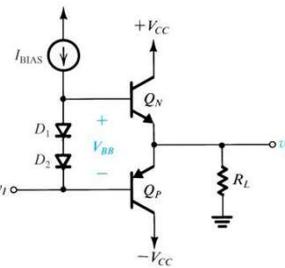

113

Pojačavači snage u klasi AB

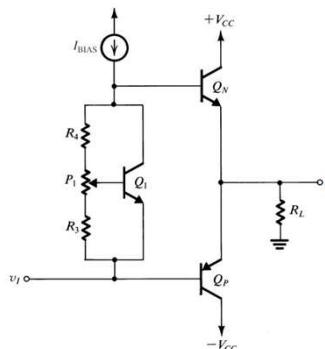Realizacija pojačavača snage u klasi AB:
obezbediti napon na bazama koji je nešto veći od praga provođenja tranzistora.




18. decembar 2019.

114

Pojačavači snage u klasi AB

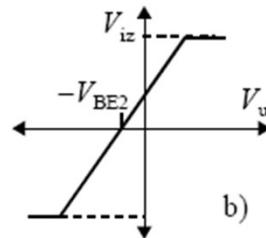Prenosna karakteristika ne prolazi kroz nulu, iako su tranzistori identičnih karakteristika, kada je $V_u=0$, $V_{iz}\neq 0$.



Da bi se ovo otklonilo potrebno je da ulazni napon ima i jednosmernu komponentu $V_u=V_{BE2}$.


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

115

Pojačavači snage u klasi AB

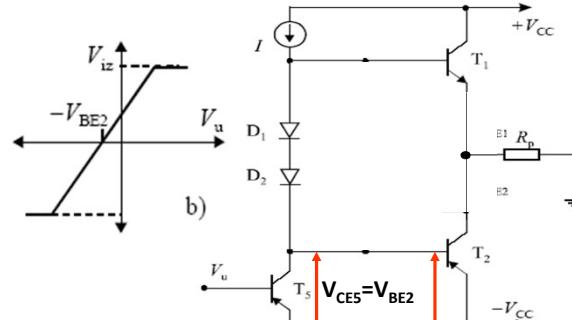
Zato se pobuđuje preko pojačavača za zajedničkim kolektorom, a pad napona između V_{CE} obezbeđuje ovu jednosmernu komponentu.



18. decembar 2019.

116

Pojačavači snage u klasi AB

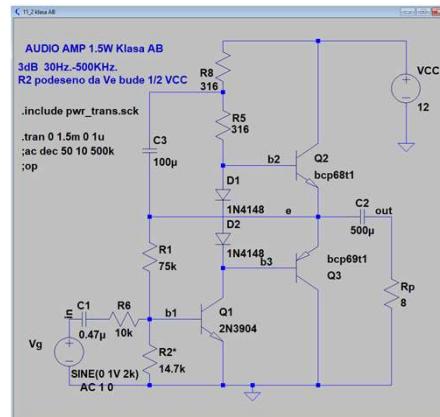


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

117

Pojačavači snage u klasi AB

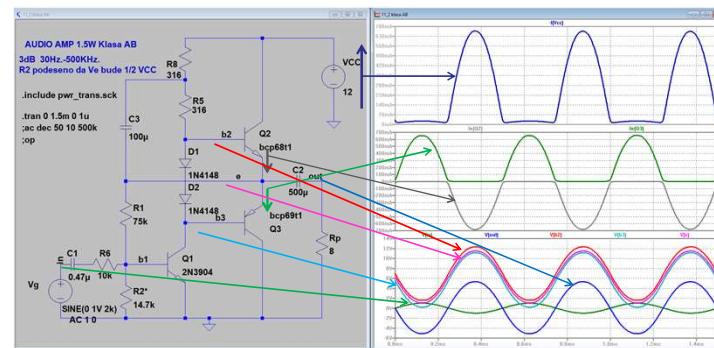

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

118

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




Domaći 11.4:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je: $V_{CC} = 15V$, $R_p = 100\Omega$; tranzistori su upareni sa $I_s = 0.1\text{pA}$ i $\beta = 50$, dok za diode važi da je $I_{sd} = 21I_s$. Odrediti:

- Struju I tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA ;
- Lenju struju (I_{Cmin});
- Disipaciju svakog tranzistora i
- jednosmerni napon V_{BB} u odsustvu ulaznog signala.

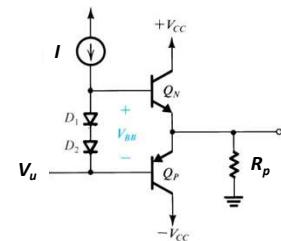
$$[I=4\text{mA}, I_c=9\text{mA}, P_d=270\text{mW}, V_{BB}=1.32\text{V}]$$



119

Pojačavači snage zaštita od kratkog spoja

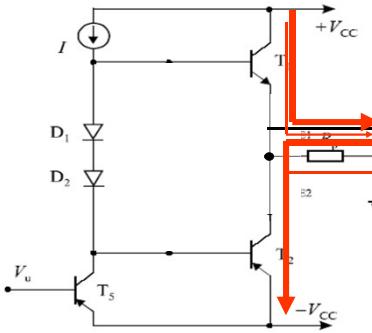Ako se (greškom) potrošač veže za masu (kratak spoj), struja kroz tranzistore postaje suviše velika.




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

120

Pojačavači snage

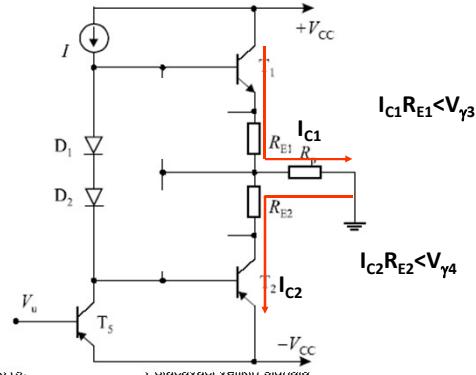Zato se uvodi kolo za zaštitu od kratkog spoja (važi za sve klase pojačavača)




18. decembar 2019.

121

Pojačavači snage

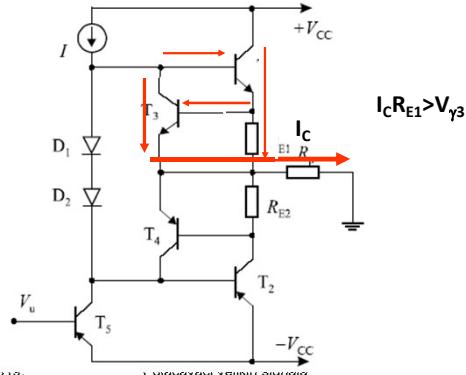Zato se uvodi kolo za zaštitu od kratkog spoja (važi za sve klase pojačavača)




18. decembar 2019.

122

Pojačavači snage**Kvazikomplementarna sprega:**

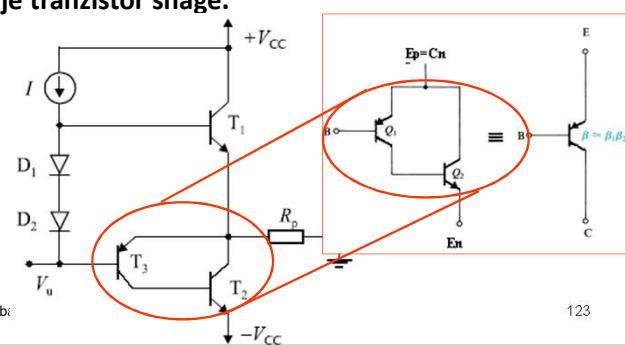Oba tranzistora snage T_1 i T_2 su NPN tipa, namenjeni su pojačanju snage i identičnih su karakteristika. Tranzistor T_3 koji je PNP tipa je lakše proizvesti jer nije tranzistor snage.



18. decembar

2019.

123

CMOS pojačavači snage


Klasa AB ili B u CMOS integrisanim kolima.

T_1 i T_2 komplementarni par.

T_5 i T_6 za polarizaciju gejtova izlaznog stepena. Pad napona na paru T_5-T_6 zavisi od struje koja protiče kroz njih – kontrolisana sa V_r .

Tranzistor T_3 je pobudni, pojačavački, tranzistor.

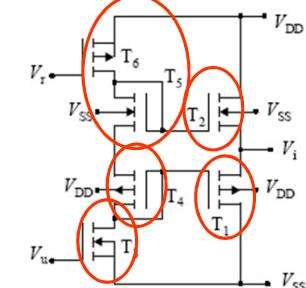Tranzistor T_4 je dinamičko opterećenje za T_3 .



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


124

Simetrična sprega sa MOS tranzistorima snage

Za velike snage najčešće se koriste N-kanalni izlazni tranzistori.

Pošto su oba MOSFET-a istog tipa, pobuđuju se preko faznog obrtača.

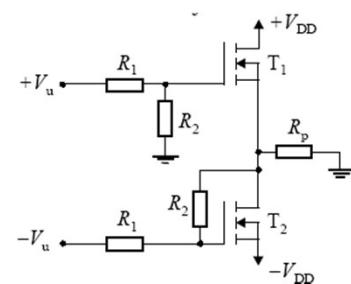Naponi V_u imaju i DC komponentu koja služi za polarizaciju gejtova.



18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

125

Komponente pojačavača snage

Bypass	1	+Vcc
Non Inv Input	2	NC
Ground	3	Ground
Ground	4	Ground
Invertig Input	5	Ground
Input	6	9 NC
Ground	7	8 Output

Slika 16. Integrисани pojačavač snage LM380

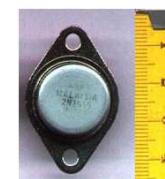

Slika 17. Tranzistor snage 2N3055

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


126

Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

127

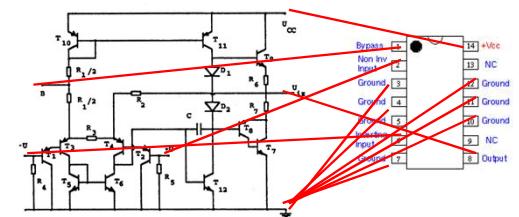Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici**LM380.**

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

128

Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

LM380.

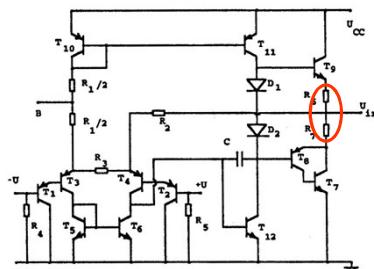- Svaki ulazni priključak direktno spregnut za prethodni stepen, jednosmerno izolovan ili uzemljen.
- Izlazno kolo je zaštićeno i temperaturski i od kratkog spoja.




18. decembar 2019.

129

Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

Ulagni stepen od PNP tranzistora u sprezi sa zajedničkim emitorom

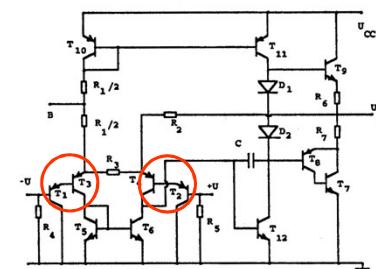- velika ulazna impedansa pojačavača
- direktna sprega.




18. decembar 2019.

130

Primer pojačavača snage u integrisanoj tehnici

Drugi stepen, stepen sa zajedničkim emitorom T_{12} . Opterećen strujnim izvorom.

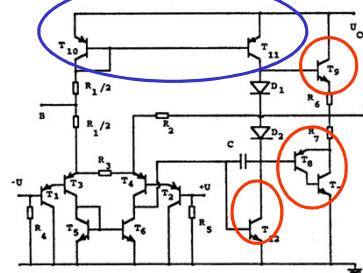Izlazni stepen je kvazikomplementarni par
koji se sastoji od tranzistora T_7 , T_8 i T_9 .



18. decembar 2019.





Pojačavač

Pojačavači snage u klasi C

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

132

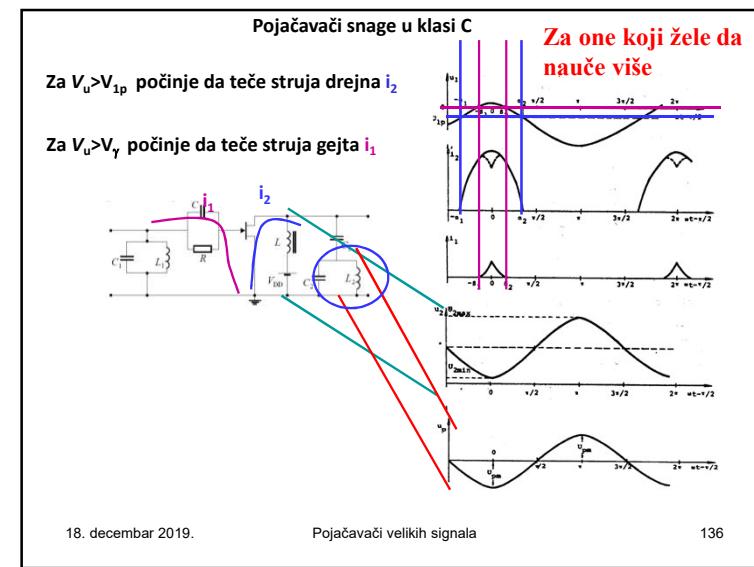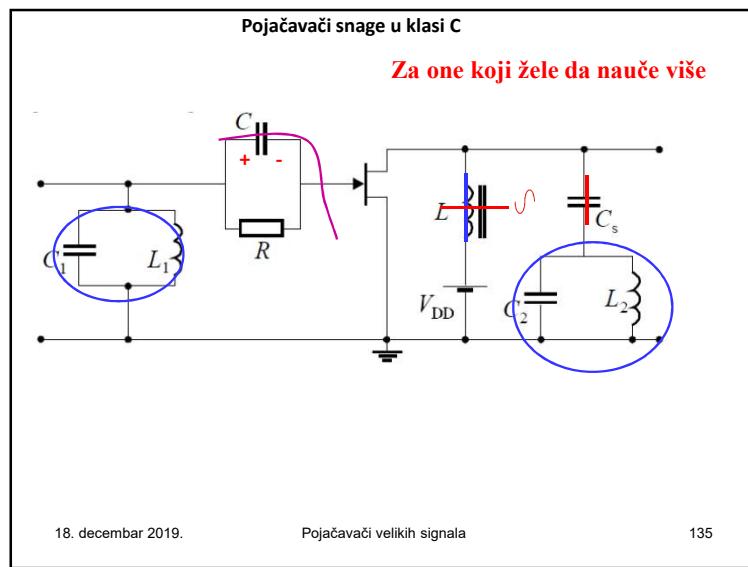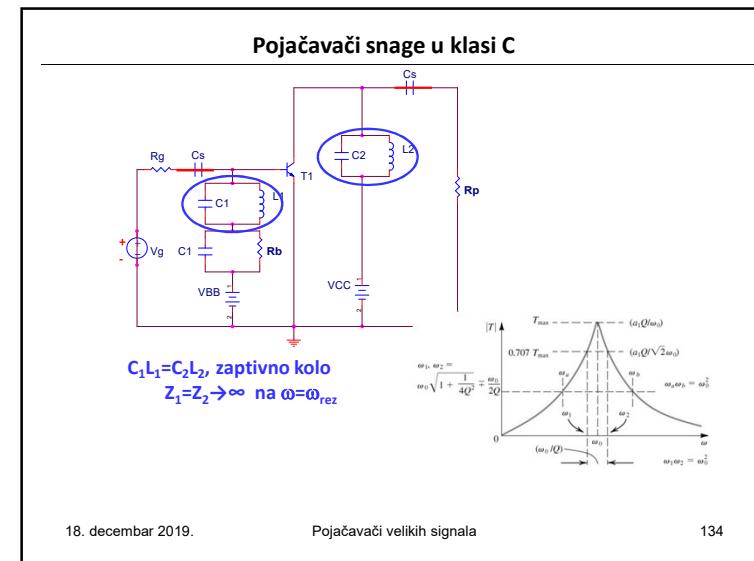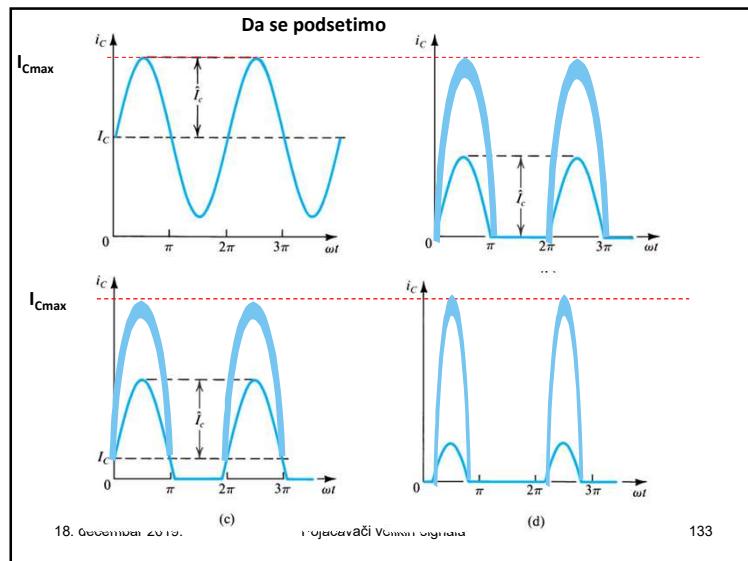

Pojačavači snage u klasi C

Trenutna vrednost snage na tranzistoru

$$P_d = i_2 v_2$$

Srednja snaga na tranzistoru

$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_2 v_2 d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 v_2 d(\omega t)$$

Snaga izvora za napajanje

$$P_{DD} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_2 V_{DD} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} V_{DD} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)$$

Korisna snaga na potrošaču

$$P_k = P_{DD} - P_d = \frac{1}{2} J_{pm} V_{pm} = \frac{V_{pm}^2}{2R_p}$$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 137

Za one koji žele da nauče više

Stepen iskorišćenja

$$\eta = \frac{P_k}{P_{DD}} = 1 - \frac{P_d}{P_{DD}}$$

Srednja snaga na tranzistoru

$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2(t) v_2(t) d(\omega t)$$

Za male uglove α , srednja snaga na tranzistoru

$$P_d = \frac{1}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 V_{2min} d(\omega t) = \frac{V_{2min}}{2\pi} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)$$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 138

Pojačavači snage u klasi C

Za one koji žele da nauče više

Stepen iskorišćenja

$$\eta = 1 - \frac{P_d}{P_{DD}} = 1 - \frac{\frac{1}{2\pi} V_{2min} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)}{\frac{1}{2\pi} V_{DD} \int_{-a_1}^{a_2} i_2 d(\omega t)} = 1 - \frac{V_{2min}}{V_{DD}} \approx 100\%$$

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 139

Pojačavači snage u klasi C

Stepen iskorišćenja $\approx 100\%$

Realno, stepen iskorišćenja je manji (oko 80%).

Kako može da se poveća?

Šta je to što je omogućilo ovoliki stepen iskorišćenja?

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 140

Prekidački pojačavači (nisu linearni)
Pojačavači snage u klasi D, E, F (S, I, T)


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

141

Pojačavači snage u klasi D, E, F

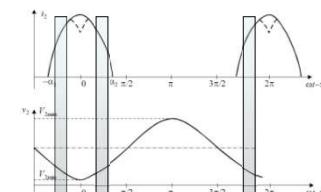Osnovni gubitak snage na aktivnom elementu koji radi u klasi C ispoljava se dok kroz njega protiče značajna struja, a na njegovim krajevima postoji dovoljno veliki napon V_{DS} (V_{CE}). To je stanje koje postoji dokle god komponenta (BJT ili MOSFET) radi u aktivnom režimu.




18. decembar 2019.

142

Pojačavači snage u klasi D, E, F

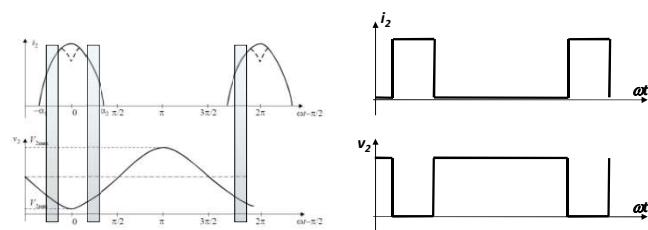Kako da se smanje gubici na aktivnom elementu?
- radom u prekidačkom režimu



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

143

Pojačavači snage u klasi D, E, F

Komponenta (MOSFET / BJT) radi kao prekidač:

Otvoren – zakočenje: $V_{DS} = V_{CC}$, $I_D = 0$





Zatvoren – zasićenje: $V_{DS} \rightarrow 0$, I_D – velika





Ovo podrazumeva da se pojačavač pobuđuje **pravougaonim** impulsima.

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

144

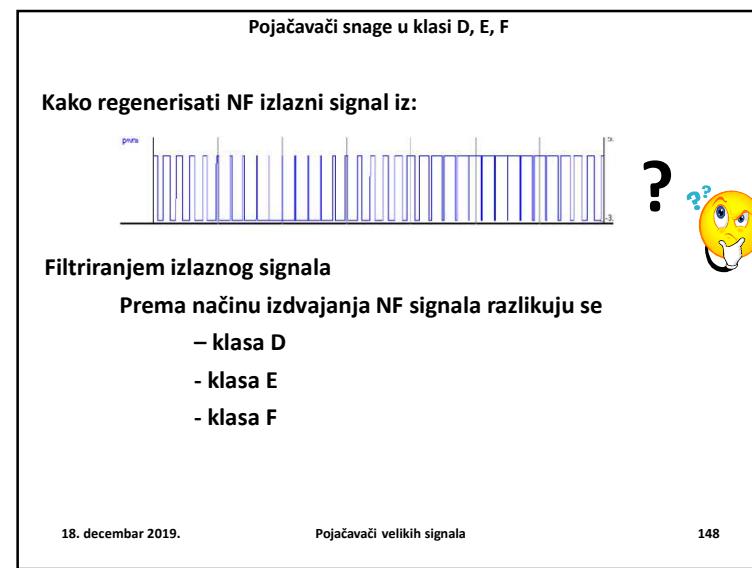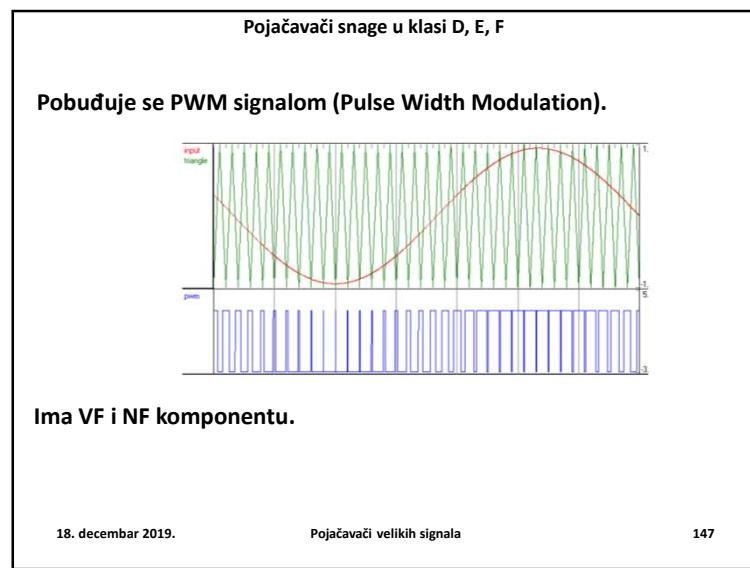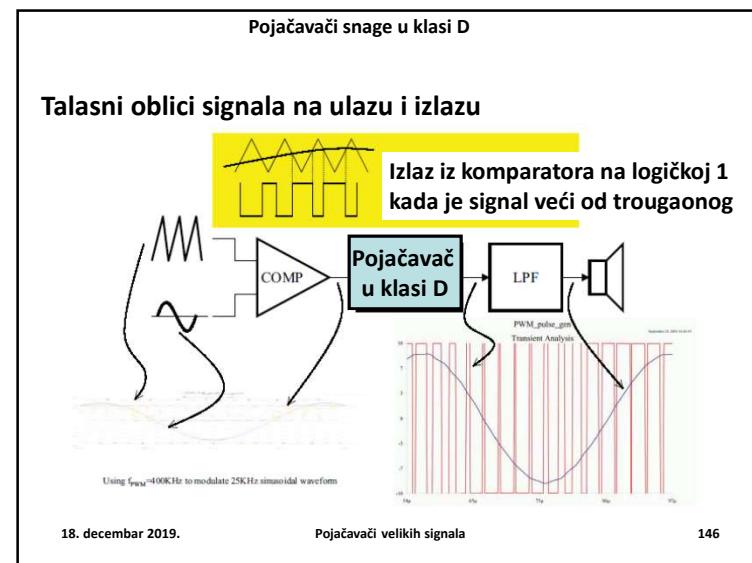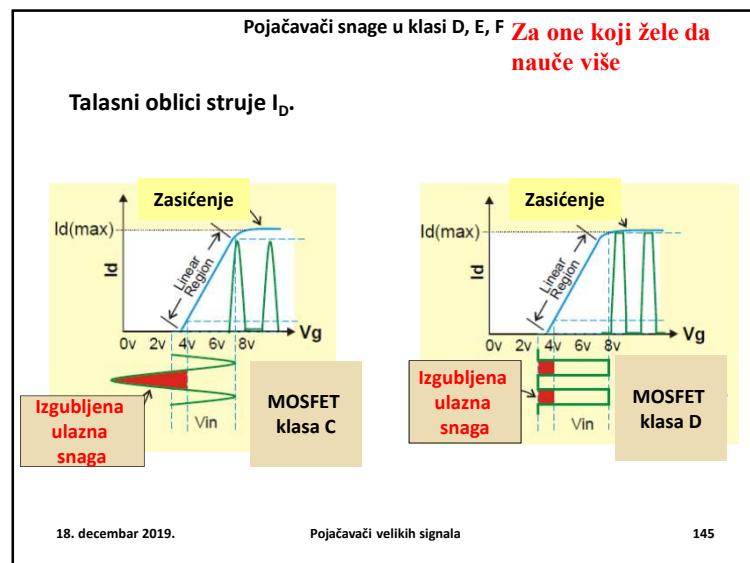

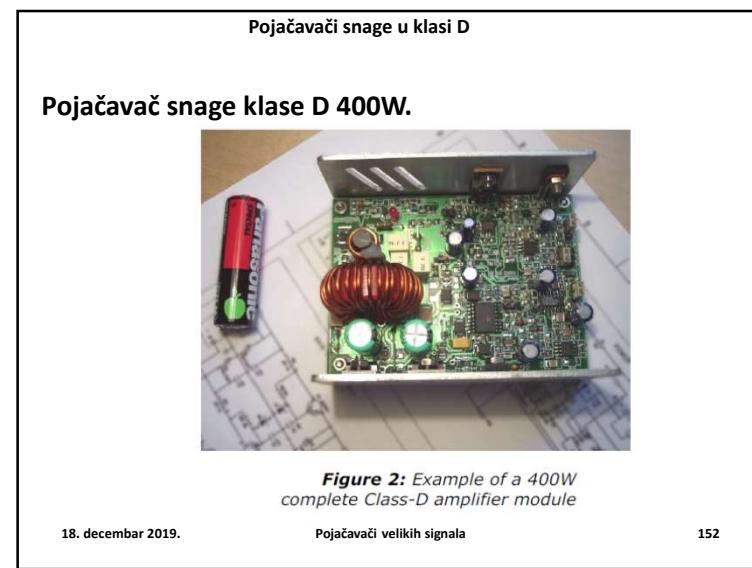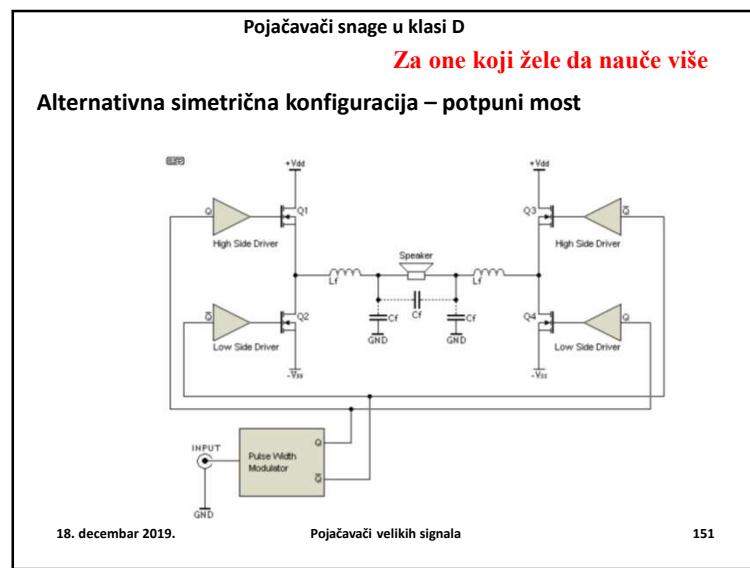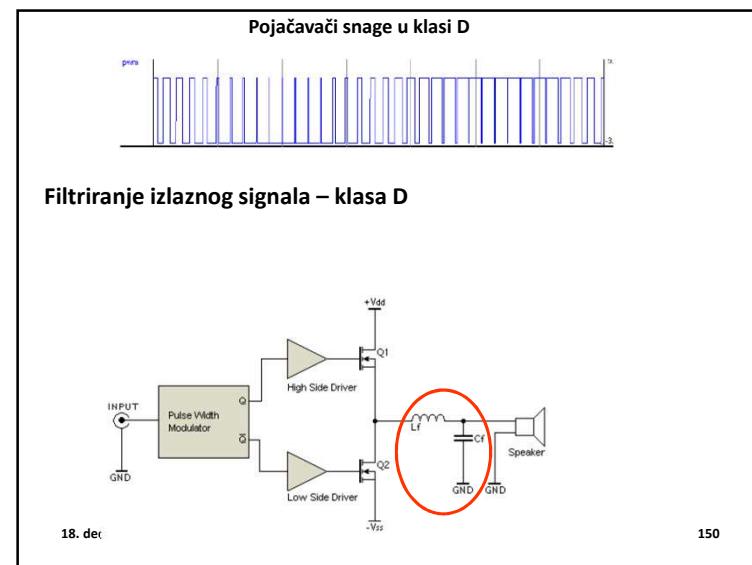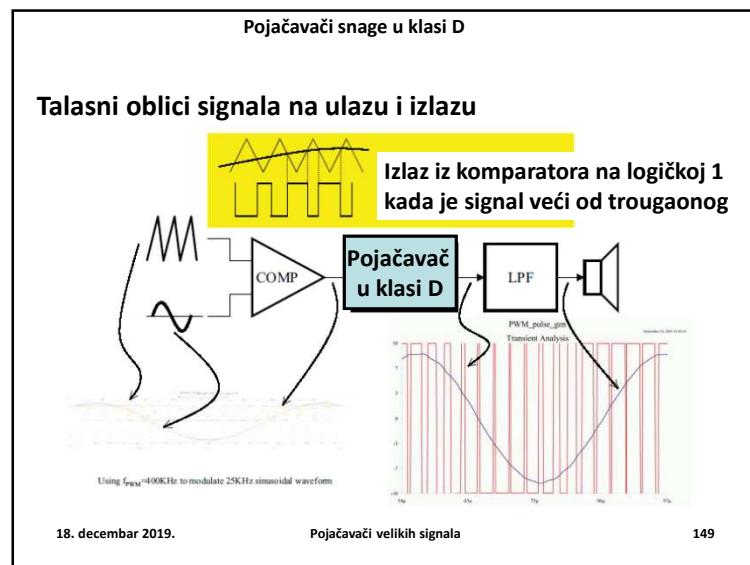

Pojačavač snage u klasi D

Pojačavač snage klase E

Aktivni element radi kao prekidač.

- NF filter zamenjen rezonantnim kolima koja su podešena na osnovnu frekvenciju.
- Filter sastavni deo pojačavača jer je izlazna kapacitivnost aktivnog elementa sastavni deo zaptivnog rezonantnog kola (parallelnog).


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

153

Pojačavač snage u klasi E

Pojačavač snage klase E

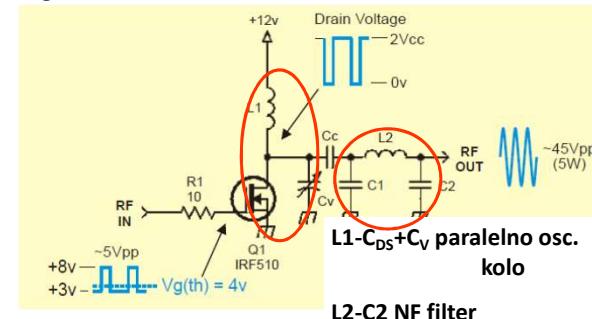


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

154

Pojačavač snage u klasi E

Pojačavač snage klase E

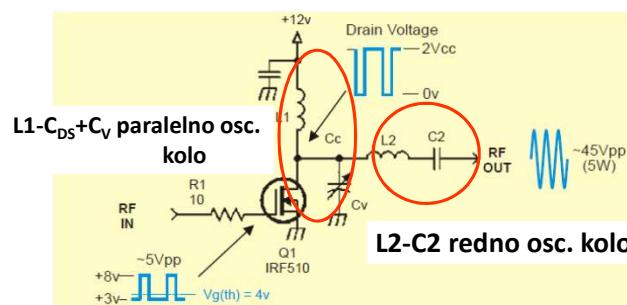


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

155

Pojačavači snage u klasi F
Za one koji žele da nauče više

Pojačavač snage klase F

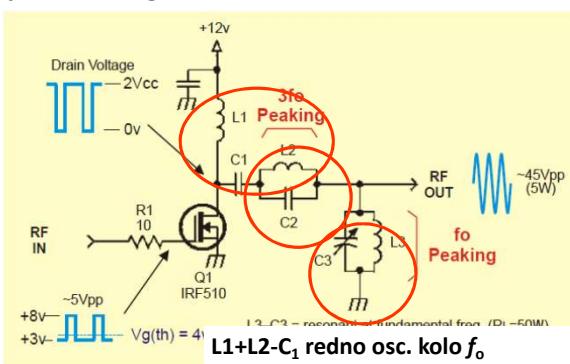

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

.56

Prekidački pojačavači snage

Za one koji žele da nauče više

Ostali prekidački pojačavači snage:

U osnovi su pojačavači klase D

- Klasa S, namenjeni za VF.
- Umesto NF, koristi filter propusnik opsega (Band Pass – BPF)
- 500MHz za W-CDMA

http://eprints.nuim.ie/1409/1/RIA_Dooley_2008.pdf

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 157

Prekidački pojačavači snage

Za one koji žele da nauče više

U osnovi su pojačavači klase D

- Nazivi se svode na "trgovačke marke"
- Klasa I
- (Interlived – preplitanje u vremenu prekidanja)
- Klasa T

www.crownaudio.com

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 158

Za one koji žele da nauče više

Prekidački pojačavači snage

U osnovi su pojačavači klase D

CROWN

-Klasa I

-(Interlived – preplitanje u vremenu prekidanja)

www.crownaudio.com

18. decembar 2019. Pojačavači : 159

Za one koji žele da nauče više

Prekidački pojačavači snage

U osnovi su pojačavači klase D

-Klasa T integrисани Tripath Technology

STEREO 15W (4Ω) CLASS-T™

DIGITAL AUDIO AMPLIFIER USING DIGITAL POWER PROCESSING™ TECHNOLOGY

<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwtt.pdf>

18. decembar 2019. Pojačavači velikih signala 160

Pojačavači snage u klasi G i H

Za one koji žele da nauče više

Pojačavač snage klase G i H

Koristi više izvora za napajanje, pri malim signalima 35V, pri velikim 70V




Primena: ADSL izlazni stepen

<http://sound.westhost.com/articles/class-g.htm>

Klasa G – nezavisni izvori
Klasa H – bootstrep kondenzator (prelazak na viši napon u ograničenom trajanju, dok se kondenzator ne isprazni)

18. decembar 2019.

Pojačavač velikih signala

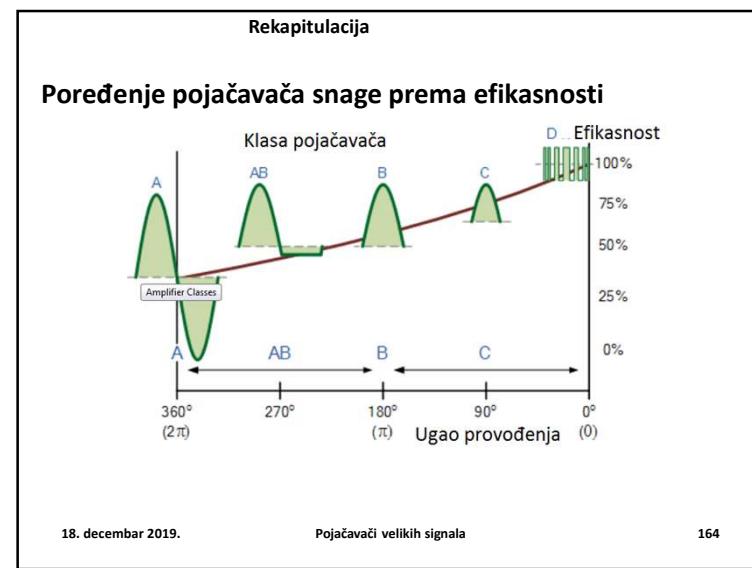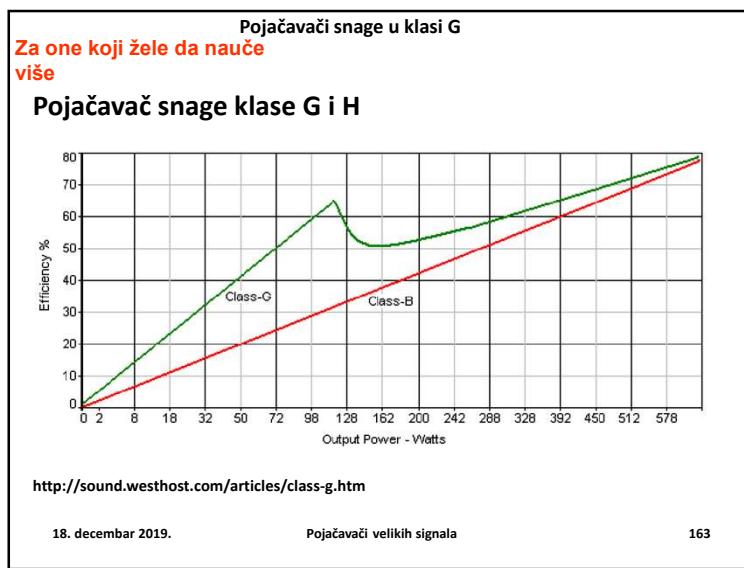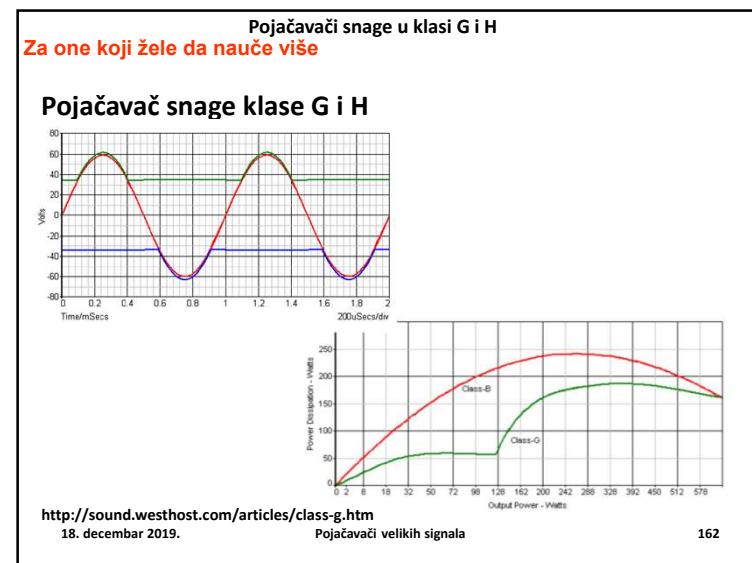

II kolokvijum

13.01.2019.

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala



165

Šta smo naučili?

- **Uporediti pojačavače velikih signala klase A, B, AB i C sa stanovišta stepena iskorišćenja i izobličenja izlaznog signala.**
- Klasifikacija pojačavača snage prema položaju radne tačke (ucrtati u prenosnim karakteristikama tranzistora i pojačavača).
- Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage sa komplementarnim tranzistorima koji radi u klasi B kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom i opterećen otpornim potrošačem (prikazati DC i AC komponentu).



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

Šta smo naučili?

- Skicirati talasni oblik napona na izlazu pojačavača snage sa komplementarnim tranzistorima koji radi u klasi AB kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom i opterećen otpornim potrošačem (prikazati DC i AC komponentu).
- Skicirati talasni oblik struje (kolektorske ili drenirajuće) tranzistora snage koji radi u klasi C kada je pobuđen idealnim sinusnim naponom (prikazati DC i AC komponentu).



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

167

Ispitna pitanja

1. Namena, specifičnosti i zahtevi koji se postavljaju pred pojačavače snage.
2. Zavisnost maksimalne snage dissipacije bipolarnog tranzistora od temperature.
3. Pojačavač snage u klasi "A" sa bipolarnim tranzistorom i direktnom spregom sa potrošačem (električna šema, prenosna karakteristika, stepen iskorišćenja).
4. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema, princip rada i stepen iskorišćenja).
5. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema i prenosna karakteristika).
6. Pojačavač snage u klasi "B" sa komplementarnim parom i nesimetričnim napajanjem (električna šema i princip rada).
7. Pojačavač snage u klasi „AB“ sa komplementarnim parom i simetričnim napajanjem (električna šema i princip rada).
8. Zaštita izlaznog tranzistora (u pojačavaču snage) od kratkog spoja.
9. Pojačavač snage u klasi C (namena, princip rada i stepen iskorišćenja)
10. Blok šema i princip rada prekidačkih tranzistora snage (klasa D).



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

168

Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $VD=0.7V$.

$$A(s)B(s) = l; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{\frac{R_p/sC_p}{R_p + 1/sC_p}}{\frac{R_p}{R_p + 1/sC_p} + R_s + 1/sC_s} = \frac{\frac{R_p}{1 + R_p s C_p}}{\frac{R_p}{1 + R_p s C_p} + R_s + 1/sC_s}$$

$$B(s) = \frac{sC_s R_p}{sC_s R_p + (1 + sC_s R_s)(1 + sC_p R_p)} \left| \begin{array}{l} R_p = R_s = R \\ C_p = C_s = R \end{array} \right. = \frac{sCR}{1 + 3sCR + s^2 C^2 R^2} = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$


$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$, zamenom brojnih vrednosti dobija se

$$3 + s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 + 1/(s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4) = 3,03; \quad s^2 \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 0,03 \cdot 16 \cdot 10^{-5} + 1 = 0$$

18. decembar 2019.

Povratna sprega

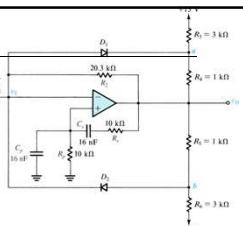

Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $VD=0.7V$.

$$s_{1,2} = \frac{0.03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm \sqrt{9 \cdot 10^{-4} \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 4 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}$$

$$s_{1,2} = \frac{0.03 \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm 16 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{-4} - 4}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}} \approx \frac{0.03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}}$$

$$s_{1,2} \approx \frac{0.03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^{-5}}{16} (0,015 \pm j)$$


$$A(j\omega)B(j\omega) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + j\omega CR + 1/(j\omega CR)} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{3 + j(\omega CR - 1/(\omega CR))}$$

$$\text{Im}\{A(j\omega)B(j\omega)\} = \frac{-j(\omega CR - 1/(\omega CR))(1 + \frac{R_2}{R_1})}{3^2 + (\omega CR - 1/(\omega CR))^2} = 0, \Rightarrow \omega CR - 1/(\omega CR) = 0;$$

$$\omega CR = 1/(\omega CR) \Rightarrow \omega = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1 \text{ kHz}$$

18. decembar 2019.

Povratna sprega

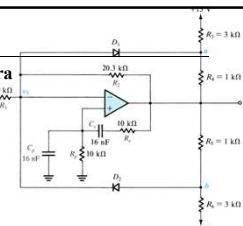

Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $VD=0.7V$.

D_2 provede za maksimalni napon u tački "b"

$$V_b = V_I + V_D$$

$$V_I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o\max} \approx \frac{1}{3} V_{o\max},$$

s druge strane, napon u tački "b", ako se zanemari struja kroz diodu, približno je jednak :

$$V_b = \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o\max},$$

$$\frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o\max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o\max} + V_D \Rightarrow \left(\frac{R_6}{R_5 + R_6} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{o\max} = +V_D - \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS}$$


$$\left(\frac{3}{4} - \frac{10}{30,3} \right) V_{o\max} = +0,7 - \frac{1}{4} (-15) \Rightarrow V_{o\max} = 10,68V, \text{ zbog simetrije } D_1, \text{ će provesti pri } V_{o\min} = -10,68V$$

tako da je :

$$V_{opp} = V_{o\max} - V_{o\min} = 2 \cdot 10,68V = 21,36V$$

18. decembar 2019.

Povratna sprega

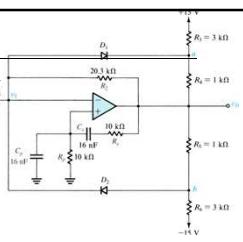

Rešenje 10.2:

- a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljuje oscilacija

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$A(s)B(s) = l; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$$R_2 = 10k\Omega + R_X; \quad R_1 = 50k\Omega - R_X$$

$$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \text{ za } j\omega_0 CR = -j/(\omega_0 CR)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{10k\Omega + R_X}{50k\Omega - R_X} = 2 \Rightarrow 10k\Omega + R_X = 2 \cdot (50k\Omega - R_X)$$


$$3R_X = 100k - 10k = 90k\Omega \Rightarrow R_X = 30k\Omega$$

Potenciometar : $R_X = 30k\Omega$ i $50k\Omega - R_X = 20k\Omega$

$$\omega_0 CR = 1/(\omega_0 CR) \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1 \text{ kHz}$$

18. decembar 2019.


Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

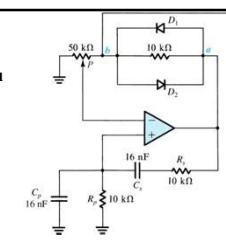

Za one koji žele da nauče više Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Kako projektovati pojačavač snage?
Projektovati = odrediti topologiju i vrednosti elemenata kola, da bi se ispunili određeni zahtevi

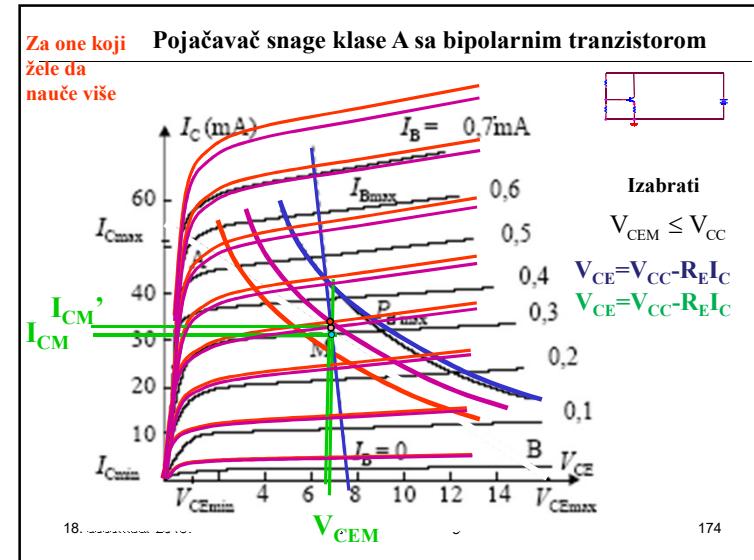18. decembar 2019. Pojačavač velikih signala 173



Za one koji žele da nauče više Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Postupak projektovanja:


- Definišemo $\Delta I_{CM} = I_{CM'} - I_{CM}$
- Izaberemo $r = R_C = 22\text{k}$ (kompromis snaga/izobličenja); R_p je poznato, a n (trafoa) se podešava, $n = \sqrt{r / R_p}$
- Izračunamo V_{CEM} : $V_{CEM} = \sqrt{P_{d_{max}} \cdot R_C}$
- Izračunamo $I_{CM'}$ $I_{CM'} = P_{d_{max}} / V_{CEM}$
- Izračunamo I_{CM} $I_{CM} = I_{CM'} - \Delta I_{CM}$

18. decembar 2019. Pojačavač velikih signala 175

- Za one koji žele da nauče više** Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom
- Izračunamo I_{BM} $I_{BM} = I_{CM} / \beta$
 - Izračunamo R_E za $I_E \approx I_C = I_{CM}$ $V_{CC} \approx V_{CEM} + R_E I_{CM}$ $R_E = (V_{CC} - V_{CEM}) / I_{CM}$
 - Izračunamo R_{B1} i R_{B2}
18. decembar 2019. Pojačavač velikih signala 176

Za one koji žele da nauče više Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom

Radna prava za naizmenični signal

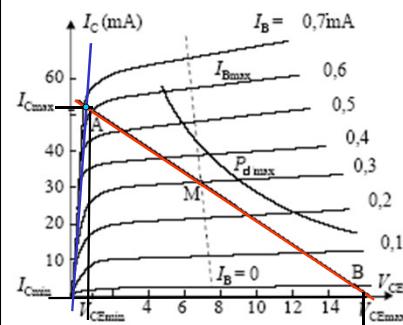

Aproksimacija strujnog zasićenja

$$I_C = V_{CE} / R_{on}$$

U preseku je I_{Cmax}

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

177

$$I_C - I_{CM} = -\frac{1}{R_C} (V_{CE} - V_{CEM})$$

Za one koji žele da nauče više Pojačavač snage klase A sa bipolarnim tranzistorom


$$I_{Cmax} = (V_{CEM} + R_C I_{CM}) / (R_C + R_{ion})$$

Proveriti da li je
 $I_{Cmax} > \text{od dozvoljene}$

Za poznato I_{Cmin}

izračunati V_{CEmax}

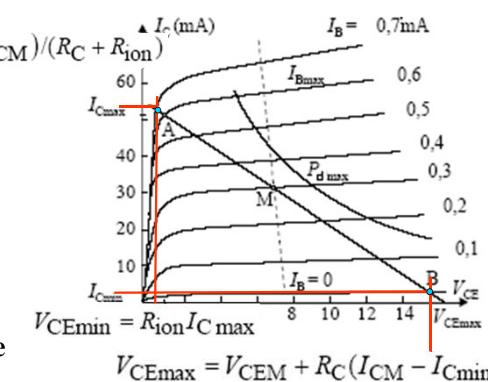Proveriti da li je
 $V_{CEmax} > BV_{CE0}$



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

178

Za one koji žele da nauče više

Simetrična sprega u klasi A

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

179

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

Treba obezbediti minimalna nelinearna izobličenja i maksimalnu korisnu snagu

Jedno od rešenja za smanjenje nelinearnih izobličenja i povećanje stepena iskorišćenja nudi

simetrična sprega

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

180

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

SIMETRIČNA SPREGA je:


specijana sprega dva aktivna elementa identičnih karakteristika, koja omogućava dobijanje dvostruko veće korisne snage uz znatno manje nelinearnih izobličenja u odnosu na stepen sa jednim aktivnim elementom

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

181

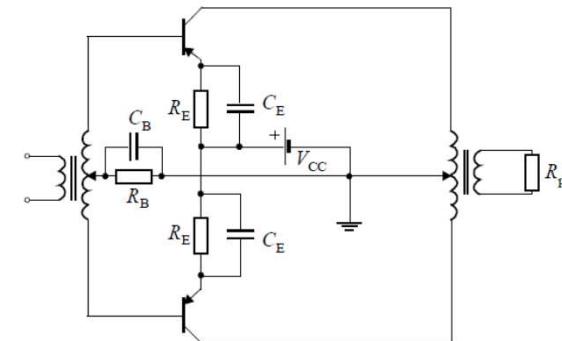Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A



Simetrična sprega u klasi A sa bipolarnim tranzistorima


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

182

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

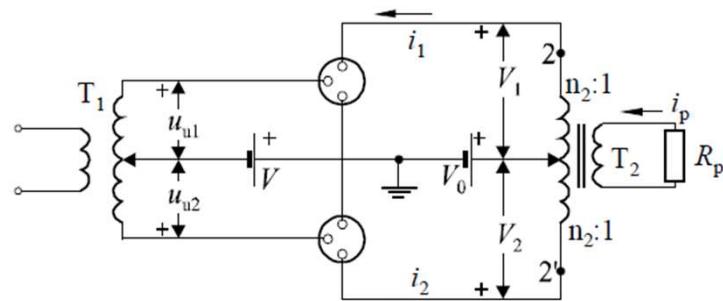Analiza upotrebom simetričnog pojačavača sa uopštenim aktivnim elementom




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

183

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

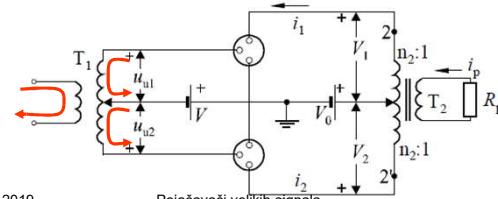- Na ulazu simetrične povratne sprege nalazi se transformator T1
- Sekundar ovog transformatora ima simetrična tri izvoda
- Tako se dobija da su ulazni signali aktivnih elemenata iste amplitude i suprotne faze




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

184

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

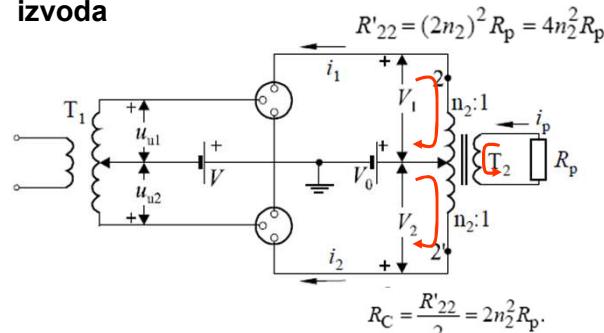➤ Potrošač je, takođe, priključen preko simetričnog transformatora koji ima tri izvoda



18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

185

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

Za prostoperiodičnu pobudu na izlazu se dobija izobličeni signal sa harmonicima:

$$i_1 = I + I_{1m} \cos \omega t + I_{2m} \cos 2\omega t + I_{3m} \cos 3\omega t + \dots$$

$$i_2 = I + I_{1m} \cos [\omega t + \pi] + I_{2m} \cos 2[\omega t + \pi] + I_{3m} \cos 3[\omega t + \pi] + \dots$$

$$i_2 = I - I_{1m} \cos \omega t + I_{2m} \cos 2\omega t - I_{3m} \cos 3\omega t + \dots$$

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

186

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega u klasi A

□ Struja u sekundaru transformatora T2 dobija se iz:

$$n_2 i_1 - n_2 i_2 = i_p$$

$$i_p = n_2 (i_1 - i_2) = n_2 (2I_{1m} \cos \omega t + 2I_{3m} \cos 3\omega t + \dots)$$

□ Struja potrošača ne sadrži jednosmernu komponentu ni parne harmonike!

Poništeni su primenom simetrične sprege

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

187

Za one koji žele da nauče više Obrtači faze

- Ulazni transformator služi da generiše dva signala čije su amplitude jednake, a faze suprotne.
- Transformator više doprinosi amplitudskim i faznim izobličenjima i na niskim i na visokim frekvencijama nego što to čine aktivni elementi
- Zato se umesto transformatora koriste elektronska kola koja obezbeđuju signale istih amplituda a suprotnih faza.

Ona se nazivaju: **fazni obrtači**.

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

188

Za one koji žele da nauče više

Obračni faze

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

189

Za one koji žele da nauče više

Obračni faze

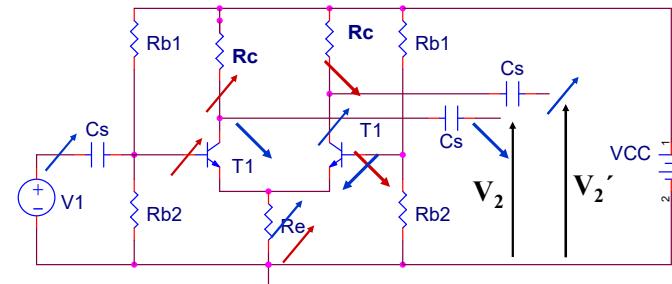Diferencijalni pojačavač sa nesimetričnim ulazom.



Napon →

Struja →

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


190

Za one koji žele da nauče više

Obračni faze

- Pod uslovom da je kolo simetrično

i da je $R_E \gg h_{11E}$ važi:

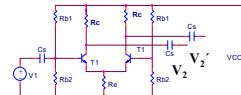

$$V_2 = A_{11}V_1 = -\frac{h_{21E}R_C}{2h_{11E}}V_1$$

$$V'_2 = A_{12}V_1 = +\frac{h_{21E}R_C}{2h_{11E}}V_1$$

$$V_2 = -V'_2$$

Tačna analiza daje

$$V_2 = A_{11}V_1 = -\frac{h_{21E}R_C(1+h_{21E}+h_{11E}/R_E)}{h_{11E}(1+h_{21E}+h_{11E}/(2R_E))}V_1$$

$$V'_2 = A_{12}V_1 = +\frac{h_{21E}R_C(1+h_{21E})}{2h_{11E}(1+h_{21E}+h_{11E}/(2R_E))}V_1$$

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

191

Za one koji žele da nauče više

Obračni faze

Osnovni pojačavač kao obračni faze

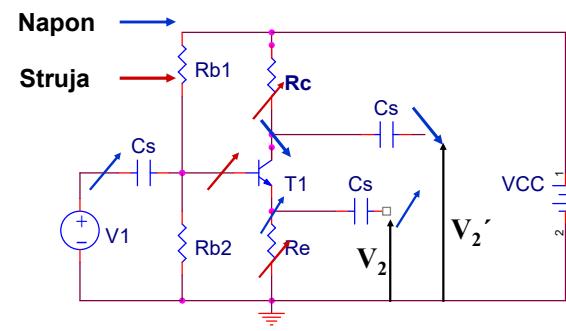

• Za $R_C = R_E$



$$V_2 = -V'_2 \approx V_1$$

Izlazne impedanse nisu jednake!!

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

192

Za one koji žele da
nauče više

Obračni faze

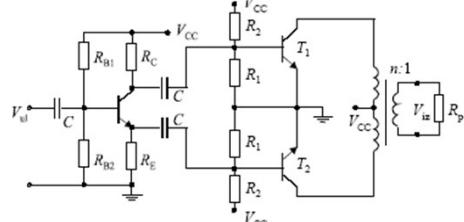Primer primene obračna faza kao zamena za ulazni transformator:



Položaj radne tačke (klasa A B ili C) podešava se padom napona na otporniku R_1 (izborom vrednosti R_1).

Nedostatak: a) primena transformatora na izlazu

b) temperaturski nestabilno

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

193

Za one koji žele da
nauče više

Simetrična sprega sa komplementarnim parom

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

194

Za one koji žele da
nauče više

Simetrična sprega sa komplementarnim parom


Komplementarni tranzistori ?



PNP i NPN

identične karakteristike

Nema izlaznog trafoa!

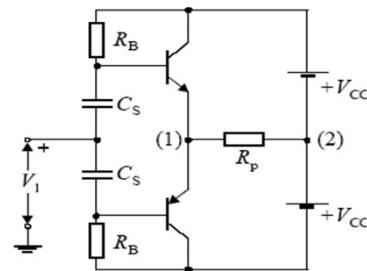

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

195


Za one koji žele da
nauče više

Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Komplementarni tranzistori

DC signal

Baze razdvojene za DC

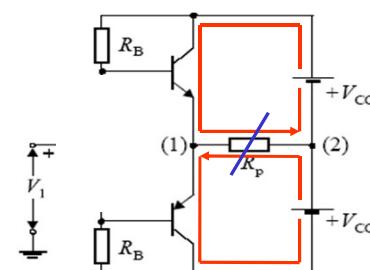

DC struja kroz potrošač $I_p=0$

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

196

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Komplementarni tranzistori

DC struja kroz potrošač $I_P=0$

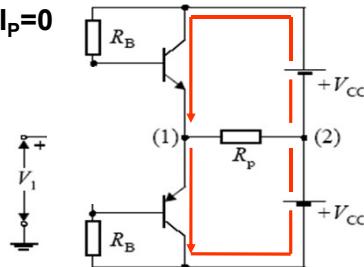

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

197

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Komplementarni tranzistori

AC signal

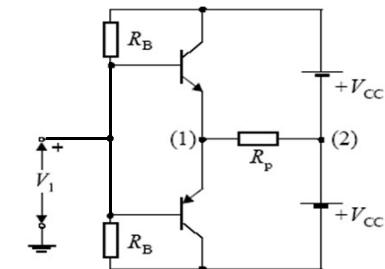

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

198

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Komplementarni tranzistori identičnih karakteristika

Napon
Struja

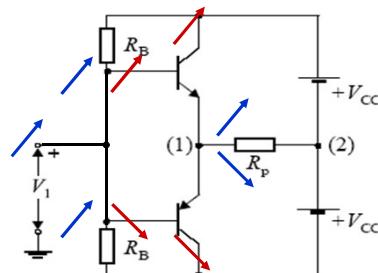


18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

199

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Gde vezati masu potrošača?

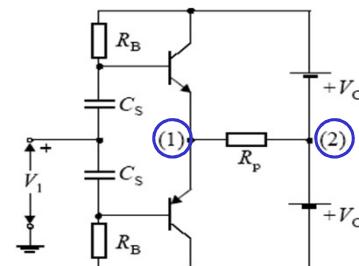

18. decembar 2019.


Pojačavači velikih signala

200

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Masa u čvoru 1

Pojačavači sa zajedničkim emitorom

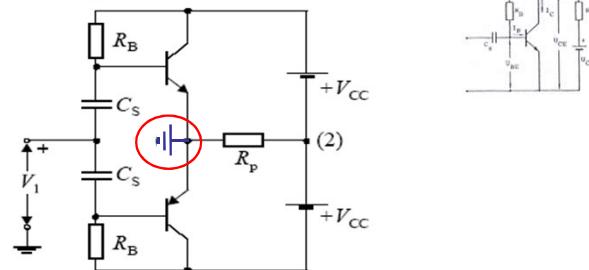

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

201

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Masa u čvoru 1


konfiguracija sa zajedničkim emitorom



Veliko pojačanje



Ni jedan kraj baterije nije vezan za masu!!!

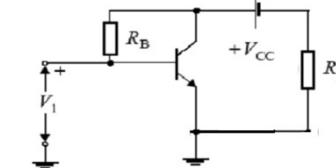Negativna povratna sprega preko R_B
(smanjuje pojačanje)

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala


202

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Masa u čvoru 1

konfiguracija sa zajedničkim emitorom

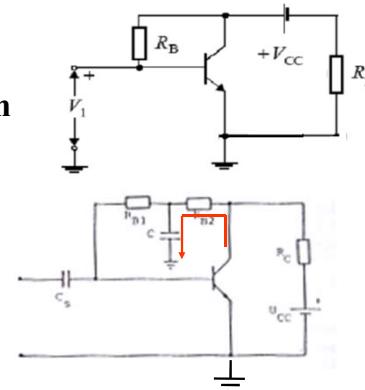Moguća neutralizacija negativne povratne sprege




18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

203

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim parom

Masa u čvoru 2

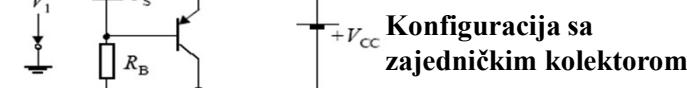

Konfiguracija sa zajedničkim kolektorom

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

204

Za one koji žele da nauče više Simetrična sprega sa komplementarnim

Masa u čvoru 2
Konfiguracija sa zajedničkim kolektorom

• Potreban je veći ulazni signal jer je pojačanje manje

• Izlazna otpornost je manja

Ulagani signal može biti veliki (pretpojačavač)

18. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

205