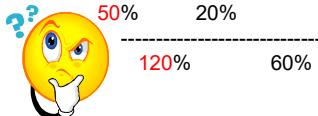


Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (13.01.2020.)	50%	20%



Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!

08. januar 2020.


1 1

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (13.01.2020.)	50%	20%

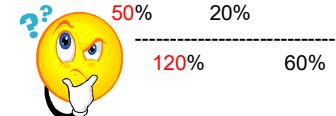

Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijuima ima < 80% imaće
<50% (e, tada je kasno)

08. januar 2020.

2 2

II Kolokvijum


PONEDELJAK 13. 01. 2020.

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja

3

Osnovi elektronike

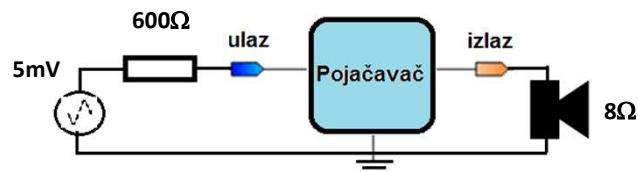

Šta nedostaje da bi pojačavač radio?

08. januar 2020.

4 4

Osnovi elektronike

Izvor jednosmernog napona za polarizaciju
Kako se realizuje?

08. januar 2020.

5

Izvori jednosmernog napona (nastavak)

- Stabilizatori - regulatori napona
2. deo - redni regulatori

6

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je

1. smanjiti njegovu vrednost
2. usmeriti ga (napraviti jednosmerni napon)
3. ukloniti naizmeničnu komponentu ("ispeglati")
4. stabilisati ga (učiniti nezavisnim od promena uslova rada potrošača i/ili napona mreže)

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja

7

Izvori jednosmernog napajanja


Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
3. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

8



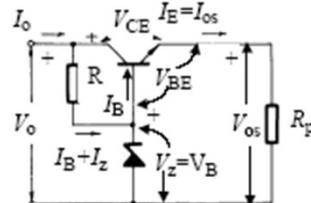4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_R = (V_o - V_z) / R$$

Redni tranzistor koristi se kao izvor konstantne struje; radi u konfiguraciji sa zajedničkom bazom: ulaz pojačavača (emitor) je na izlazu stabilizatora, tako da je izlazna otpornost stabilizatora mala. Sve varijacije napona V_o , kompenzuju se preko V_{CE} , pri konstantnoj struji baze.

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2



4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$V_{os} = V_o - V_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

$$I_o = I_R + I_C$$

$$I_o = I_z + I_B + I_C = I_z + I_E = I_z + I_{os}$$

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast V_{os} ; usled rasta V_o raste I_z , a I_B i I_C ostaju konstantne, tako da se sprečava promena V_{os} .

08. januar 2020.


Izvori jednosmernog napajanja 2



10



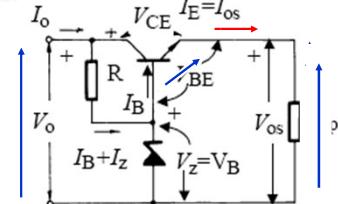4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona



$$V_{os} = V_o - U_{CE}$$

$$V_{BE} = V_z - V_{os}$$

Ukoliko postoji težnja da se V_{os} poveća usled promena u kolu potrošača (dok se V_o ne menja) to izaziva i smanjenje napona V_{BE} , što dovodi do pada I_{os} , čime se napon V_{os} smanjuje.

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

11



4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Znajući da je $I_B \ll I_z$

$$V_B \approx \frac{R}{R+r_z} V_z + \frac{r_z}{R+r_z} V_o$$

$$V_B \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o$$

$$V_{os} = V_B - V_{BE}$$

$$V_{os} \approx V_z + \frac{r_z}{R} V_o - V_{BE}$$

$$S = \frac{\partial V_{os}}{\partial V_o} \approx \frac{r_z}{R};$$

Iako je izraz za S isti kao kod stabilizatora sa zener diodom, R može da bude mnogo veće, jer I_z kontroliše samo baznu struju, tako da se ostvaruje mnogo manji faktor stabilizacije

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

12

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Model za naizmenični signal

$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}}$$

$$i_b = -\frac{v_{os}}{h_{11} + R||r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11} + r_z} \approx -\frac{v_{os}}{h_{11}} = -\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}$$

$$\Delta I_{os} = i_{os} = -(h_{21} + 1)i_B = -(h_{21} + 1)\left(-\frac{\Delta V_{os}}{h_{11}}\right)$$

$$R_o = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta I_{os}} \approx \frac{h_{11}}{h_{21} + 1}$$



08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 13

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona





$$V_{os} \approx V_Z + \frac{r_z}{R} V_o - V_{BE}$$

$$S_T = \frac{\partial V_{os}}{\partial T} \approx \frac{\partial V_Z}{\partial T} - \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

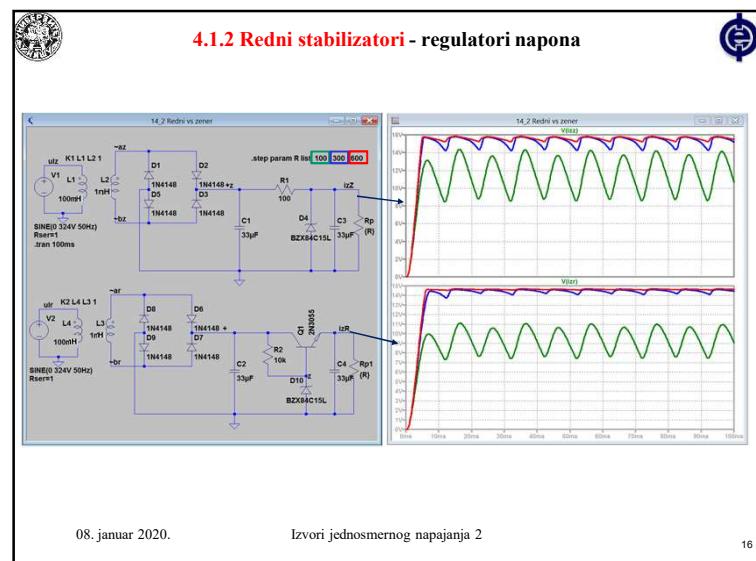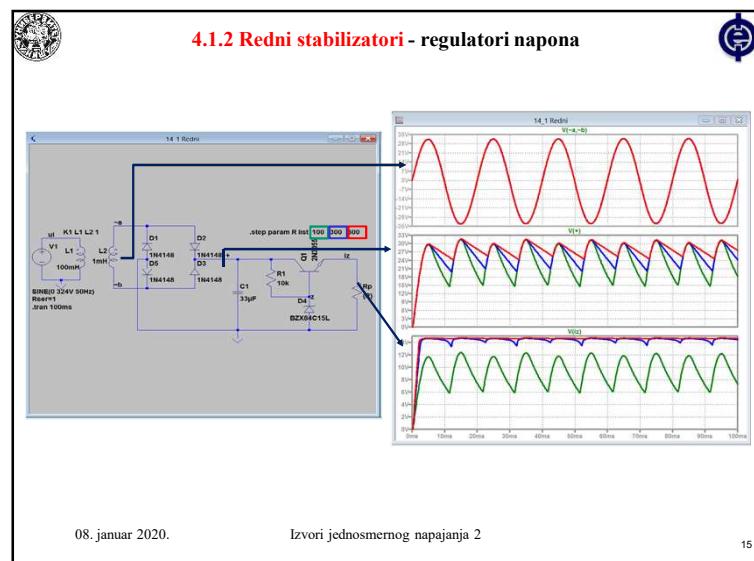08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 14



Regulatori napona 1 od 2

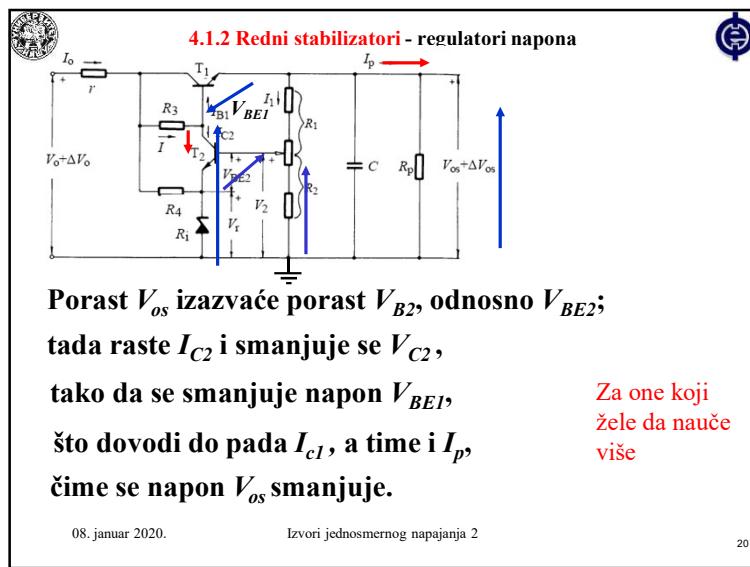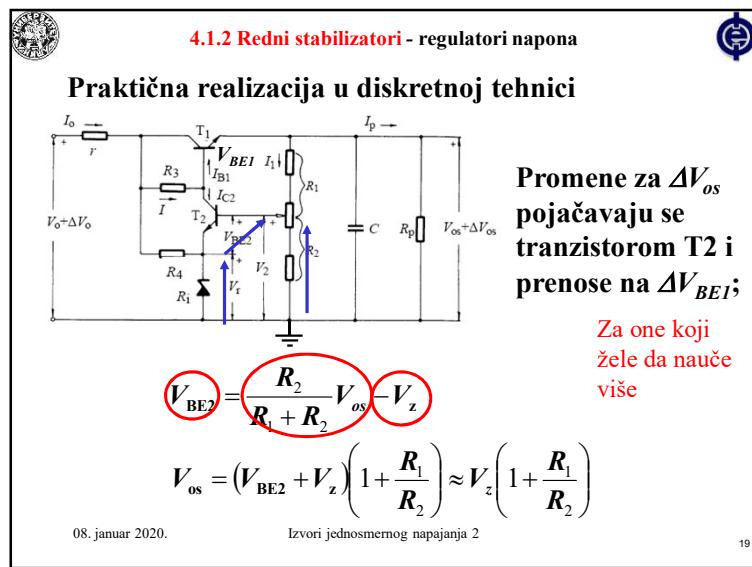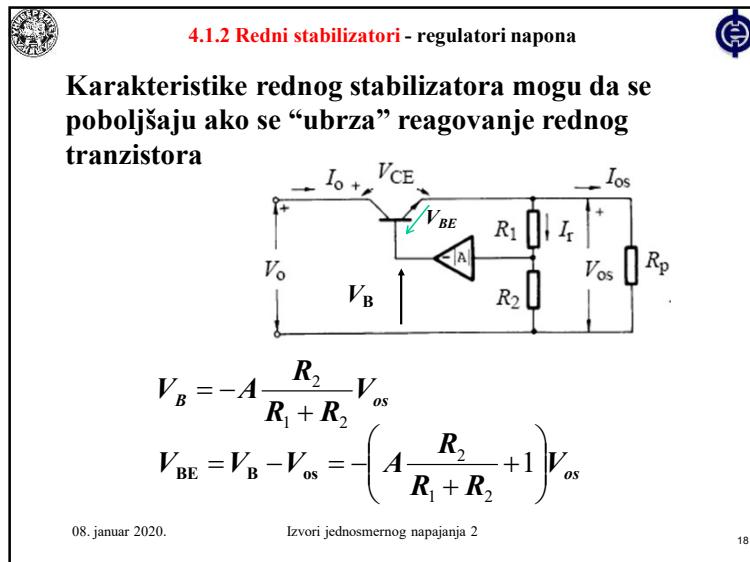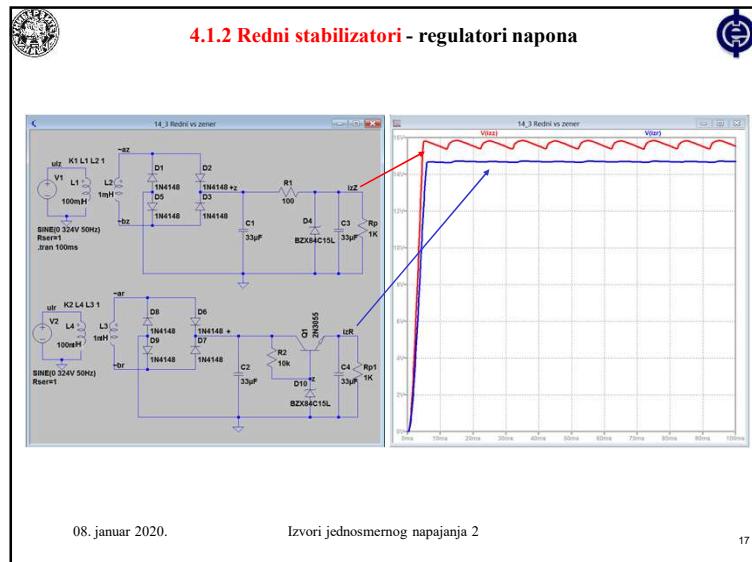

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

$$S \approx \frac{R_1}{h_{21E} R_3}$$

$$R_o \approx \frac{R_1}{h_{21E}^2}$$

$$S_T \approx \left(\frac{\partial V_{BE2}}{\partial T} + \frac{\partial V_z}{\partial T} \right) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Za one koji žele da nauče više

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

21

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 13.1:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R = 200\Omega$; $R_p = 50\Omega$; $V_o = 10V$. Parametri diode su: $V_z = 6,8V$; $r_z = 10\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0..$

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

22

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Domaći 13.2:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon V_{os}
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost R_{iz}


Poznato je: $R_1 = R_2 = 4k\Omega$; $R_p = 2\Omega$; $R = 10k\Omega$, $V_o = 40V$.

Parametri diode su: $V_z = 10V$; $r_z = 0\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0..$

Za one koji žele da nauče više

08. januar 2020.

23

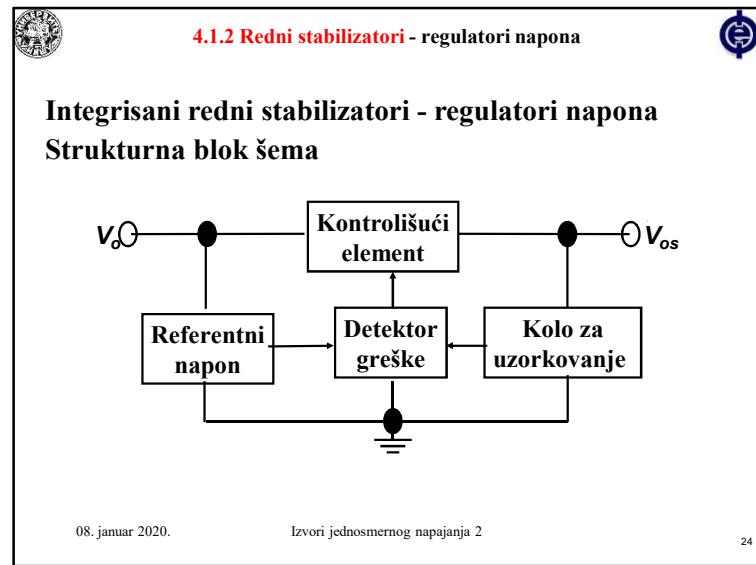

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrisani redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

(izvesti izraz)

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

25

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Integrisani redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

- **Q₁** je kontrolišući element vezan redno sa potrošačem.
- Deo izlaznog napona vraća se preko razdelnika **R₂, R₃**.
- Referentni napon dobijen preko **D₁**.
- Regulacija se postiže kontrolom struje kroz **Q₁**.

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

26

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

Preko Zener diode, na neinvertujući ulaz dovodi se referentni napon: V_z

Svaka promena izlaznog napona V_{os} prenosi se na invertujući ulaz operacionog pojačavača $V_- = R_3 V_{os} / (R_2 + R_3)$.

Razlikom ovih napona kontroliše se V_{BE} tranzistora $\{V_B = A(V_z - V)\}$, a time i struja kroz tranzistor I_t .

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

27

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Osnovna šema

$$V_{os} \cong \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

- R_1 služi da definiše struju diode $I_D = (V_o - V_z) / R_1$
- Na operacionom pojačavaču pored se referentni napon V_z sa naponom iz razdelnika:

$$V_- = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{os}$$

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

28

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Princip rada

Porast V_o za ΔV_o teži da izazove porast ΔV_{os} ; tada raste V_i to za ;

$$\Delta V_i = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \Delta V_{os}$$

zato opada napon na izlazu OpAmp, a onda se smanjuje V_{BE} ;

to izaziva smanjenje struje kroz tranzistor I_P ,




što dovodi do smanjenja I_P ,

čime se napon V_{os} smanjuje: $V_{os} = R_F I_P$.

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

29

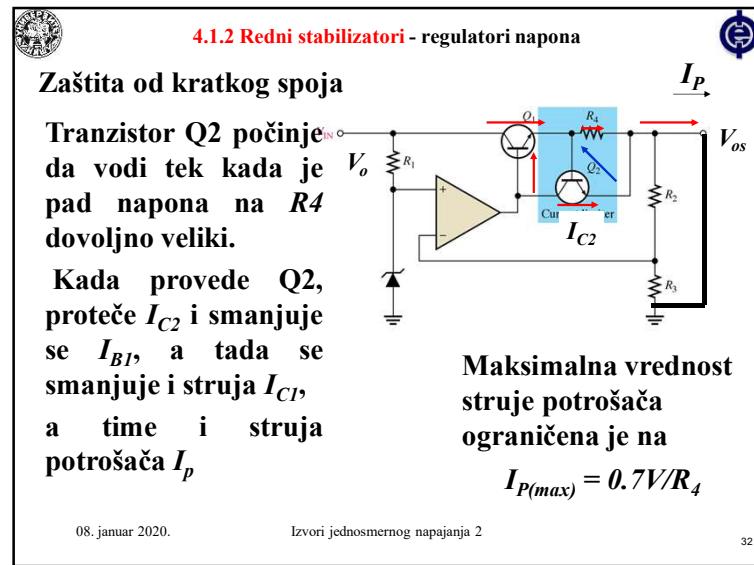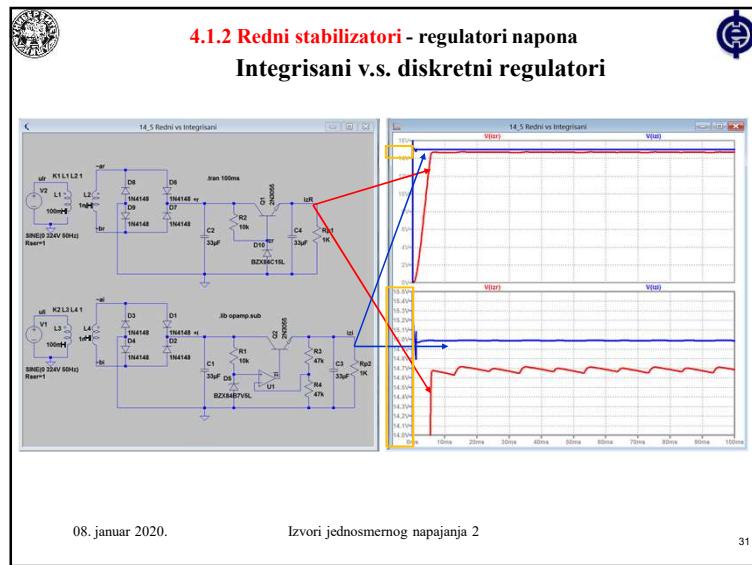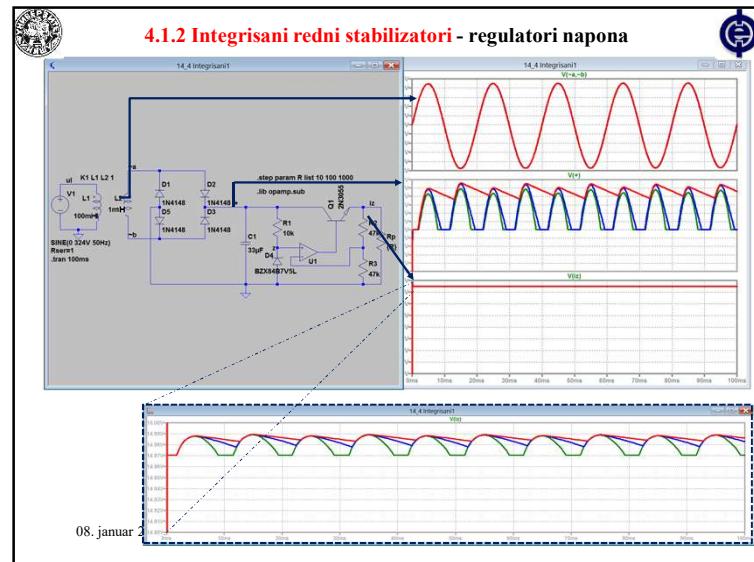

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Električna šema integrisanog rednog stabilizatora
NIC 7800C

Referentni napon

Detektor greške

Kontrolišući element

Strujna zaštita

Kolo za uzorkovanje

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

33

This diagram illustrates the internal circuitry of the NIC 7800C integrated voltage regulator. It features a bandgap reference, a current mirror, and a feedback loop with a sample-and-hold circuit to maintain output voltage regulation. Various protection and control elements are included to ensure reliable operation.

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Jednostavna upotreba
- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-3 (20 W)

https://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7_aW-Y

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

34

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-220 (15 W)

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

35

This block provides information on standard integrated voltage regulators. It highlights the TO-220 package as a common choice for 15W power applications. The LM317 component is shown as a reference example.

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- Pakuju se u standardnim kućištima
- TO-92 (1 W)

TO-263 (S) Surface-Mount Package

Top View
TAB IS OUTPUT
INPUT V_{in} V_{out} ADJ

Side View
TO-263 (S) Surface-Mount Package
NS Package Number TS3B
906336

http://malaysia.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem_techref_sempack

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

36

This block details smaller integrated voltage regulators, specifically the TO-92 and TO-263 packages, which are suitable for lower power applications like 1W. It includes a side-view diagram of the TO-263 package and its package number TS3B.

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

- serije 78/79XX stabilizatora prave se obično za izlazne napone od 5, 6, 8, 12, 15, 18, ili 24 V
- Maksimalna struja 0,1A; 1A; 2A; 3A
- Ugrađena zaštita od pregrevanja
- Pad napona na stabilizatoru od 3V (prave se i za manje napone – LDO Low DropOut <1V)
- http://www.analog.com/en/power-management/linear-regulators/products/index.html?gclid=CK_GsZ7or6YCFQY03wod4SIDnw

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 37

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

(a) Standard configuration

(b) The 7800 series

Type number	Output voltage
7805	+5.0 V
7806	+6.0 V
7808	+8.0 V
7809	+9.0 V
7812	+12.0 V
7815	+15.0 V
7818	+18.0 V
7824	+24.0 V

(c) Typical packages

Heatsink surface connected to Pin 2.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 38

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Karakteristike integrisanih stabilizatora

(b) The 7900 series

Type number	Output voltage
7905	-5.0 V
7905.2	-5.2 V
7906	-6.0 V
7908	-8.0 V
7912	-12.0 V
7915	-15.0 V
7918	-18.0 V
7924	-24.0 V

(c) Typical packages

Heatsink surface connected to Pin 2.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 39

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

• **C₁ i C₂ su opcioni kondenzatori.**

• **C₁ služi da neutrališe parazitne induktivnosti**

• **C₂ smanjuje šum (filtrira).**

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 40

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Realizacija simetričnog napajanja uz pomoć integrisanih stabilizatora

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

41

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Povećanje struje potrošača

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

42

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Povećanje struje potrošača

- U režimu malih struja kroz potrošač, Q_{ext} je zakočen

08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

43

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona





Povećanje struje potrošača

- Q_{ext} počinje da vodi kada je $V_{Rext} > 0.7$ V.
- vrednost R_{ext} bira se tako da je $I_{Rext} = I_{max} \approx 0.1$ A (najveća struja kroz IC).
- Disipacija na Q_{ext} je $P = (V_o - V_{os})I_{ext}$





08. januar 2020.

Izvori jednosmernog napajanja 2

44

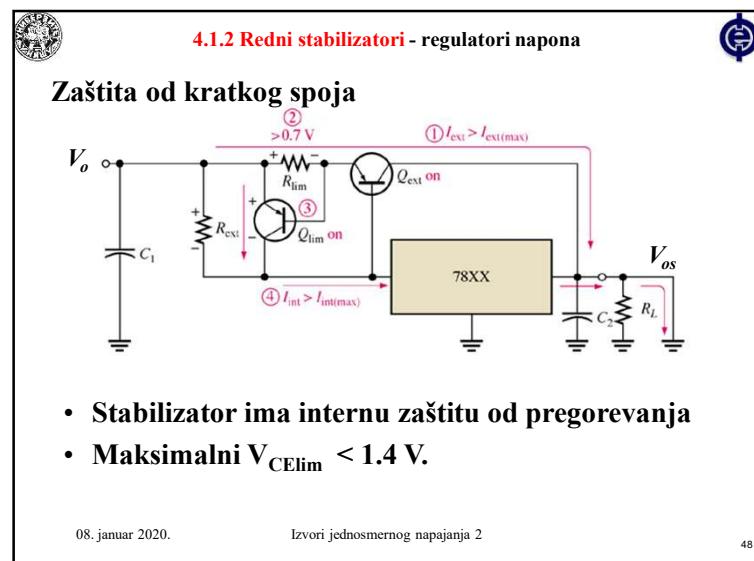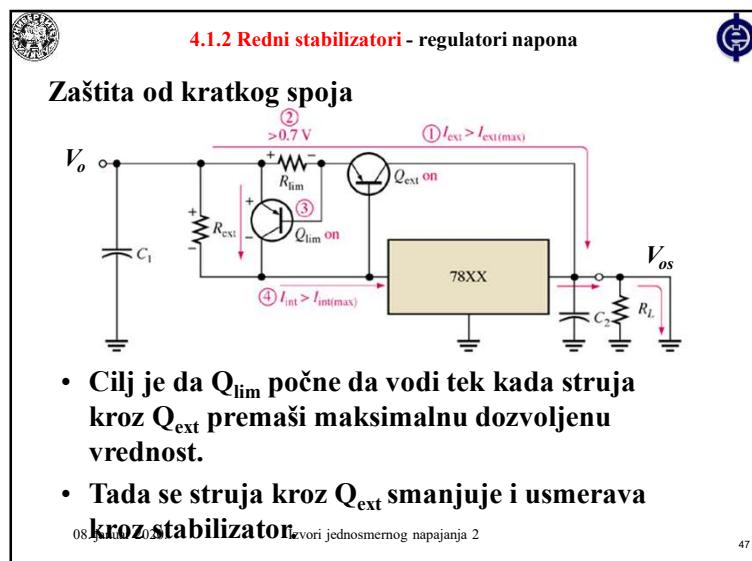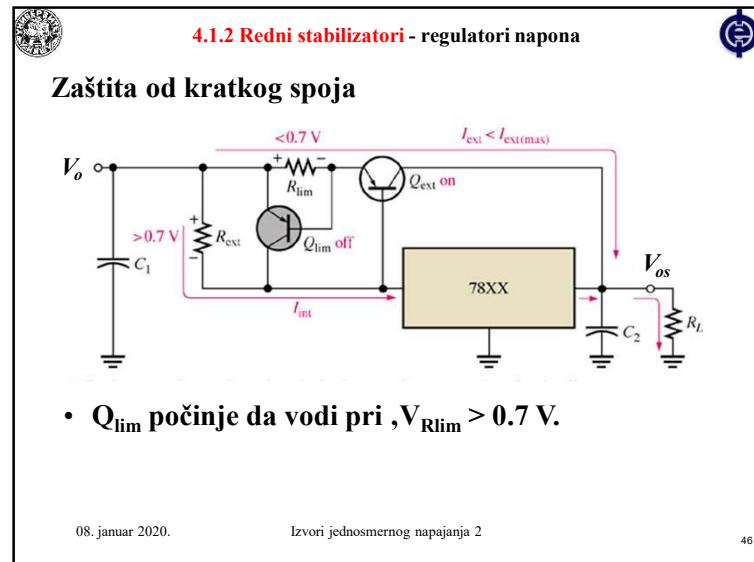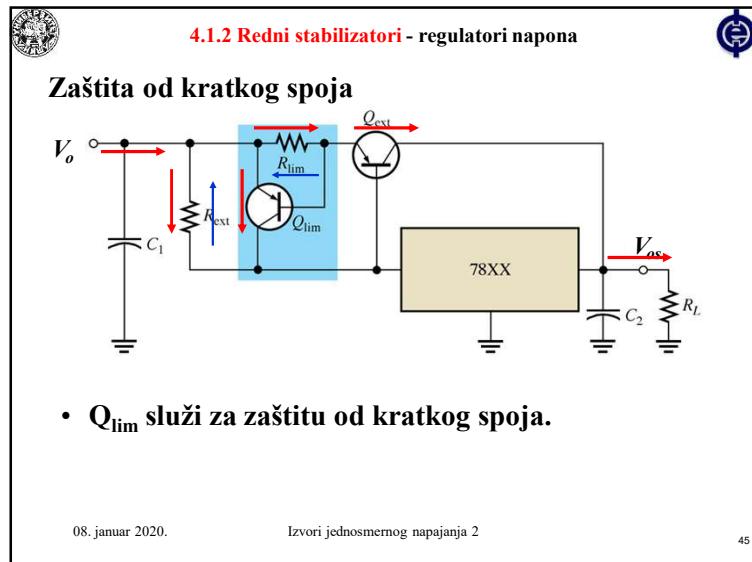

Regulatori napona 1 od 2

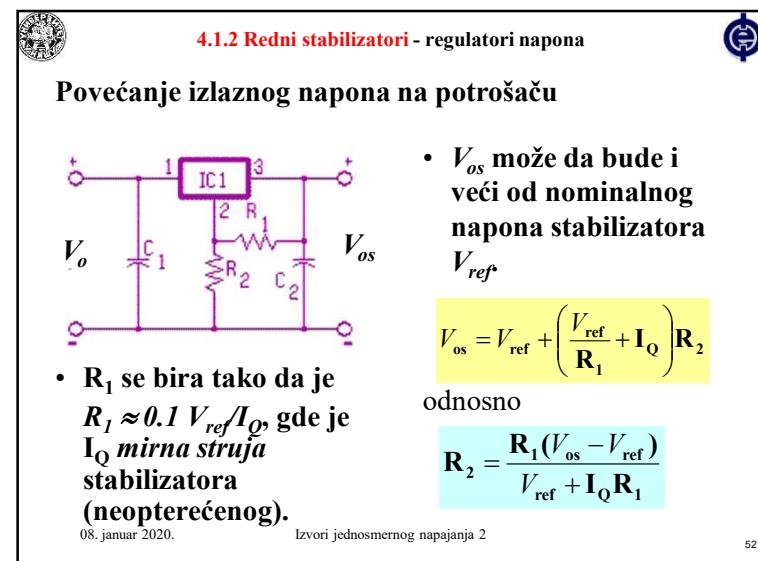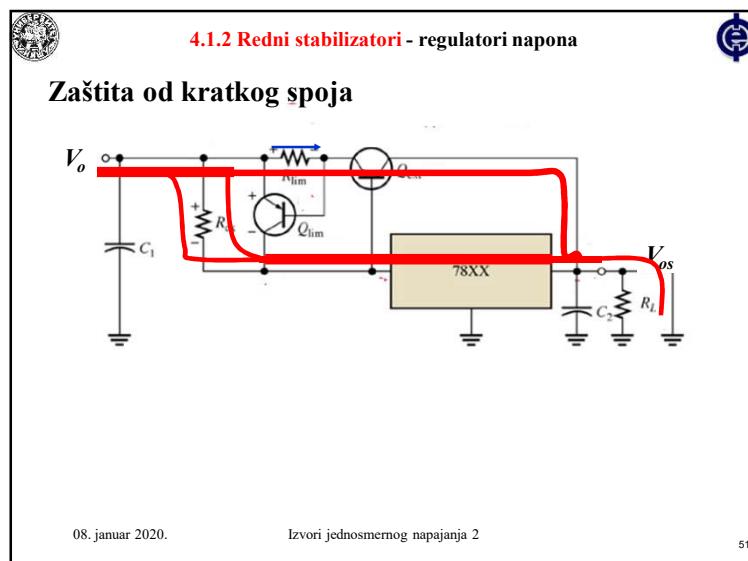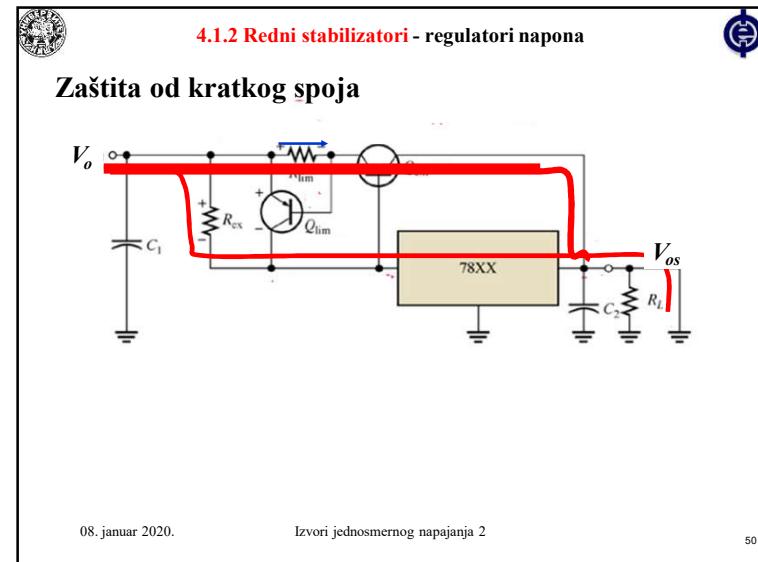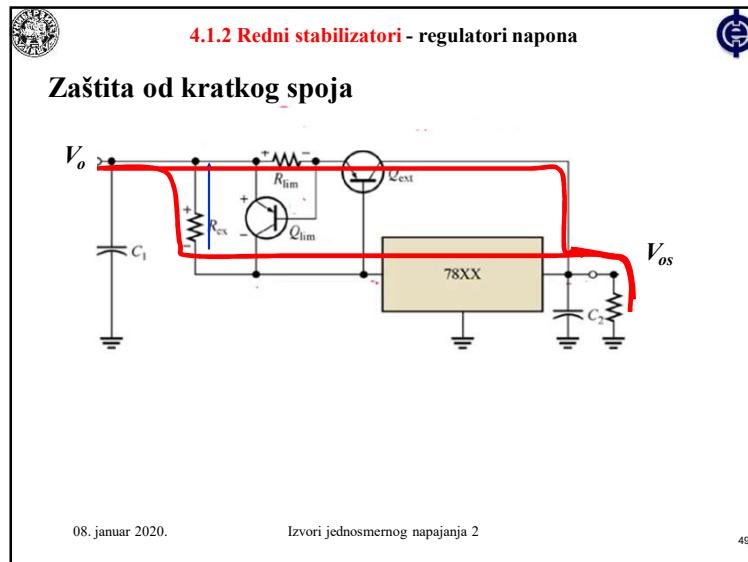

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Stabilizatori - regulatori napona promenljivog napona

- Moguće je realizovati stabilizator promenljivog napona ako se R_2 zameni potenciometrom.

Međutim:

- Minimalni izlazni napon je V_{ref} (a ne 0 V).
- Za one koji žele da nauče više
- I_Q je relativno veliko.
- Disipacija na R_2 može da bude velika tako da zahteva glomazan potenciometar.

- Postoji više tipova IC stabilizatora namenjenih za promenljive napone n.p.r. LM317 (za pozitivne) ili LM 337 (za negativne napone).

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 53

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Između OUT i ADJ pinova postoji referentni napon od $V_{ref}=1.25V$ (na $R_I=100-240\Omega$)

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 54

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Izborom R_2 moguća regulacija u opsegu 1.25V-30V

$$V_{os} = V_{ref} + \left(\frac{V_{ref}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$$

Za one koji žele da nauče više

$I_{adj}=50\mu A$

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 55

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

Kondenzator C_2 smanjuje šumove ($10\mu F$)

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 56

Regulatori napona 1 od 2

4.1.2 Redni stabilizatori - regulatori napona

Za one koji žele da nauče više

D₁ i D₂ štite kolo od prenapona u primenama sa većim strujama i naponima

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 57

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

1. Uvod
2. Usmeraći napona
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavačači napona
4. Filtriranje usmerenog napona
4. Stabilizatori – regulatori napona
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Redni stabilizatori napona
 - 4.1.3 Paralelni stabilizatori
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

58

4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona


4.1.3 Paralelni stabilizatori - regulatori napona

$V_{os} = V_o - RI_o$





$I_o = I_z + I_C + I_{os}$

Porast V_o za ΔV_o izaziva porast struje kroz Zener diodu $I_z = I_B$, što dovodi do povećanja $I_c = \beta I_B$, a time i I_o , što izaziva veći pad napona na R : (RI_o) , čime se napon V_{os} smanjuje. ($V_{os} = V_o - RI_o$)




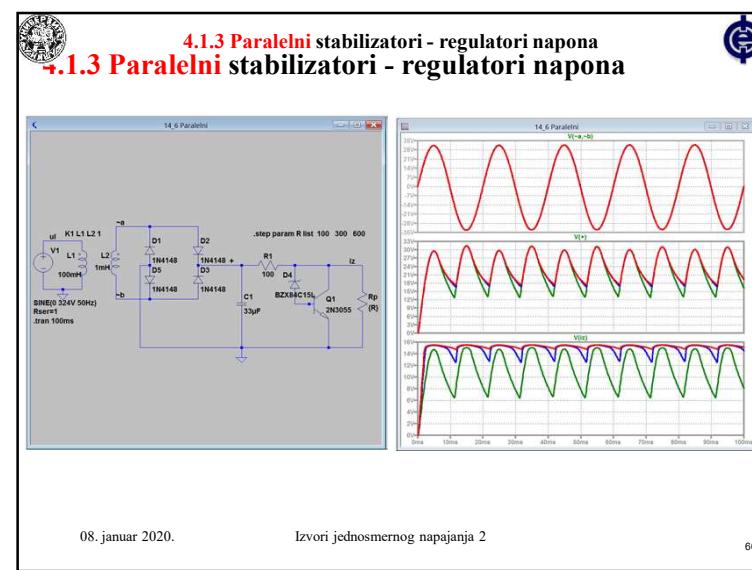
08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 59



Regulatori napona 1 od 2

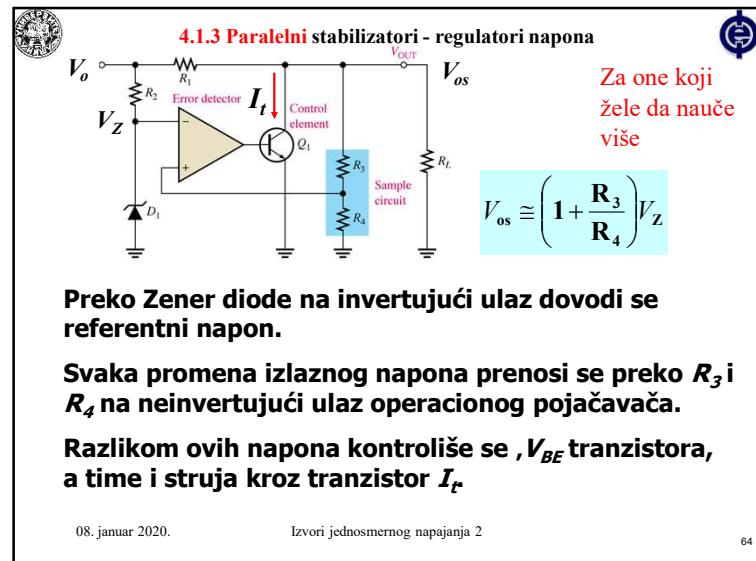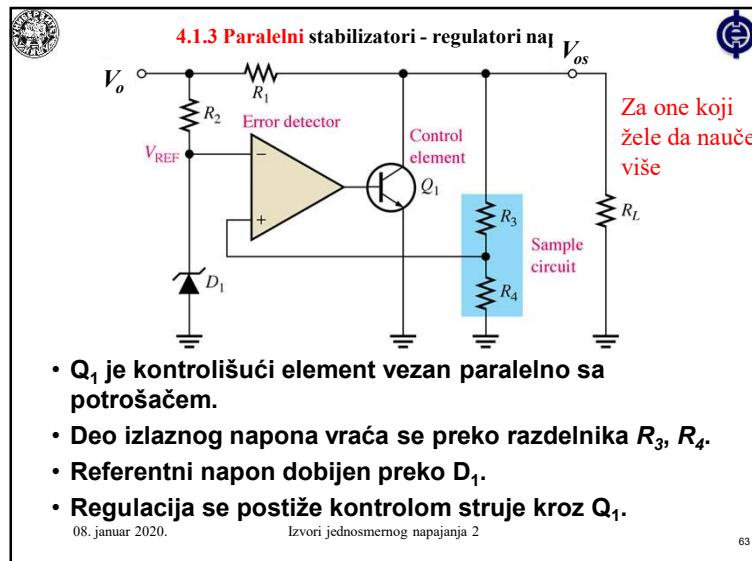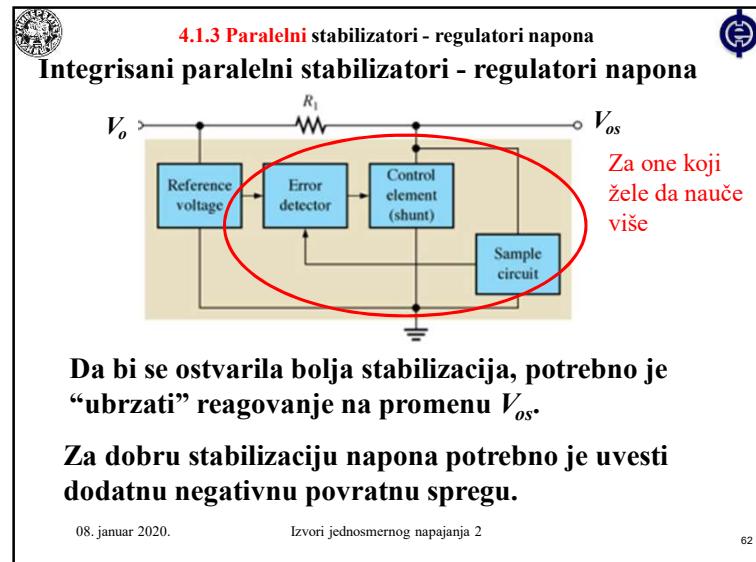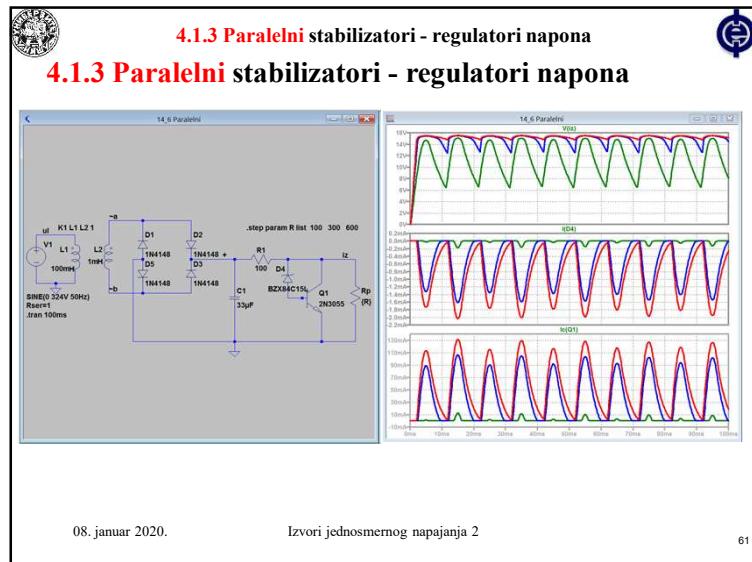

Regulatori napona 1 od 2

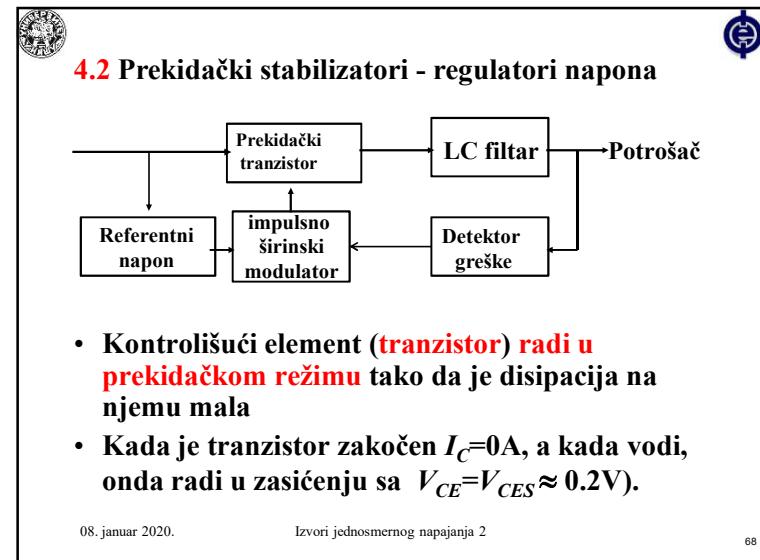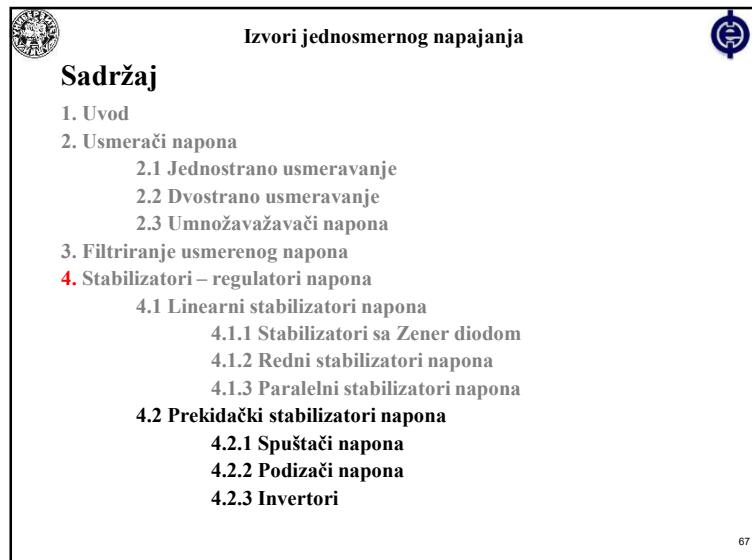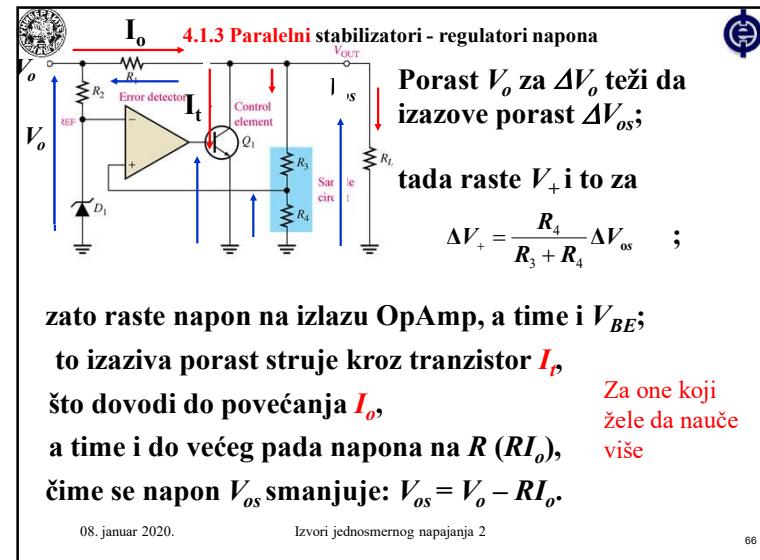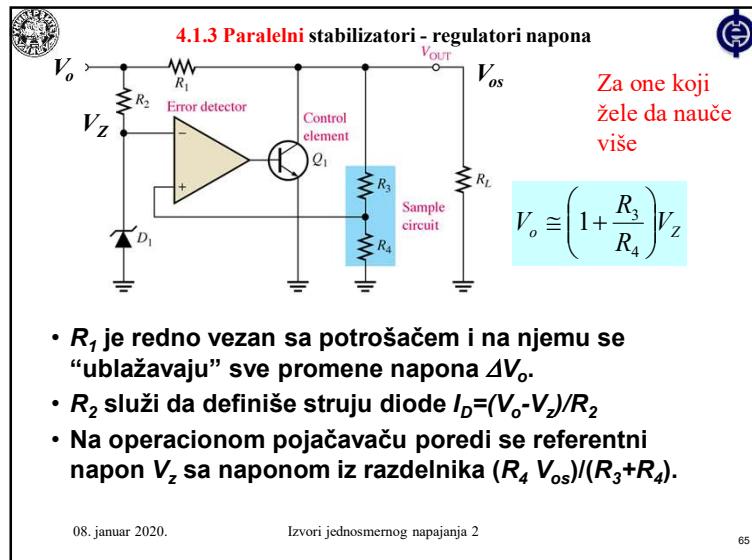

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Prednosti

- Bar dva puta **veća efikasnost** od linearnih, stepen iskorišćenja 70%-90%.
- Idealni su za primene u kojima se traže velike struje (zbog male disipacije).
- Izlazni napon može biti i veći od ulaznog
- Mogu da invertuju ulazni napon ($V_{os} = -kV_o$)
- Realizacija ne zahteva glomazne komponente.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 69

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

Nedostaci

- Znatno su složeniji.
- Unose VF šum.
- Problemi sa EMC
- “Zagađuju” mrežni napon harmonicima

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 70

4.2. Prekidački stabilizatori - regulatori napona

```

graph TD
    VO[V_o] --> DE[Detektor greške]
    DE --> VPO[Variable pulse-width oscillator]
    VPO --> Q1[Prekidački tranzistor]
    Q1 --> LC[LC filter]
    LC --> PO[Potrošač]
    PO --> VOS[V_{os}]
    VOS --> DE
    R1[R_1] --- VO
    R2[R_2] --- VOS
    R3[R_3] --- VOS
    D1[D_1] --- VOS
    D2[D_2] --- VO
  
```

- Mogu da se realizuju kao
 - spuštači napona $V_{os} < V_o$ (*Step-Down*)
 - podizači napona $V_{os} > V_o$ (*Step-Up, boost*)
 - invertori napona $V_{os} = -V_o$ (*Inverter, fly-back; podizači/spuštači*)

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 71

4.2.1 Spuštači napona

• Operacioni pojačavač radi kao komparator! objasniti

Graph showing the input voltage $V_i [V]$ and the output voltage $V_u [mV]$. The output voltage V_u is high when V_i is high and low when V_i is low.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 72

4.2.1 Spuštači napona

4.2.2 Spuštači napona

- Referentni napon obezbeđuje D_z .
- Razdelnik R_2 i R_3 definiše izlazni napon u odnosu na V_z .

$$V_{os} \equiv \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) V_z$$

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 73

4.2.1 Spuštači napona

- R_1 služi da polarije D_z .
- L i C čine filter. [Kako radi kalem u prekidačkom režimu i na https://www.youtube.com/watch?v=LXGtE3X2k7Y](https://www.youtube.com/watch?v=LXGtE3X2k7Y)
- D_1 sprečava da napon na emitoru bude $V_E < 0$ kada se tranzistor zakoči (napon na L menja polaritet), jer bi tranzistor tada proveo ($V_{BE} > V_\gamma$) ; obezbeđuje put struja kada je T zakočen.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 74

4.2.1 Spuštači napona

- Kada je $V_{R3} < V_z$, izlaz OP je u pozitivnom zasićenju ($+V_{CC}$) i tranzistor vodi, a D1 zakočena.





08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 75

4.2.1 Spuštači napona





- Kada je $V_{R3} > V_z$, izlaz komparatora (OP) je u negativnom zasićenju ($-V_{CC}$) i tranzistor je zakočen, kondenzator se prazni. Kroz kalem nastavlja da teče struja (lencov zakon) i kada je T zakočen. Polaritet se menja na kalemu i D1 provede, a kroz kalem se dopunjajuje C.





08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 76

Regulatori napona 1 od 2

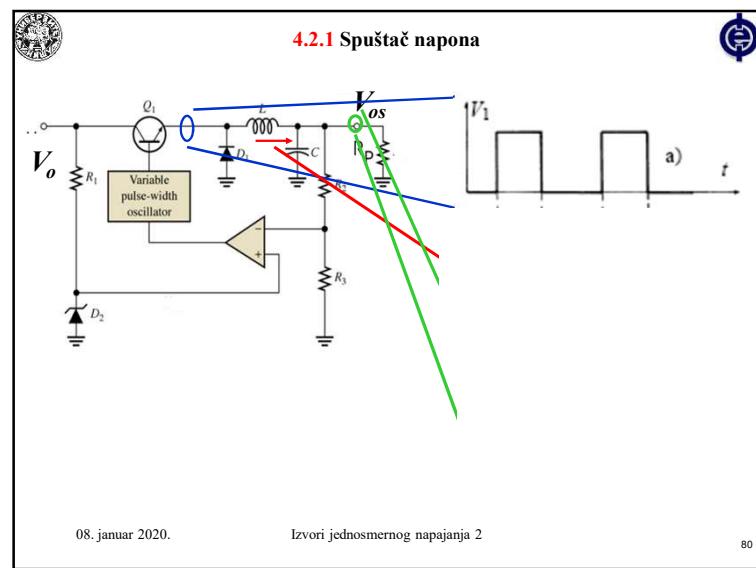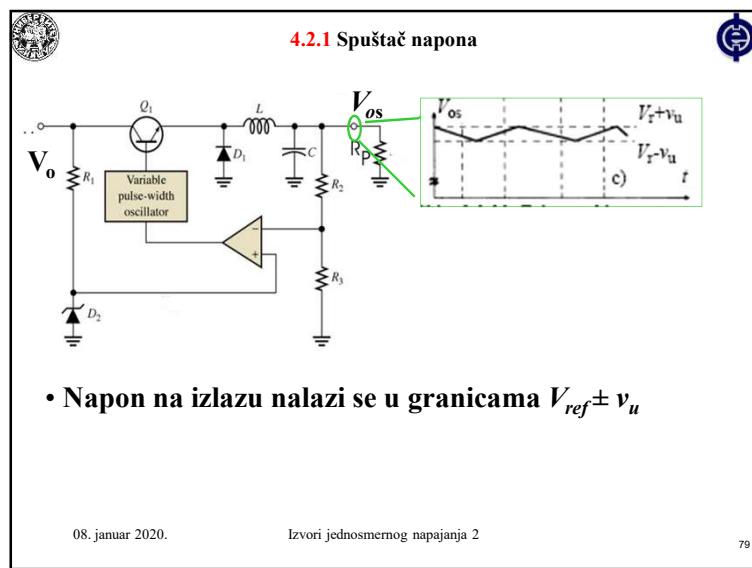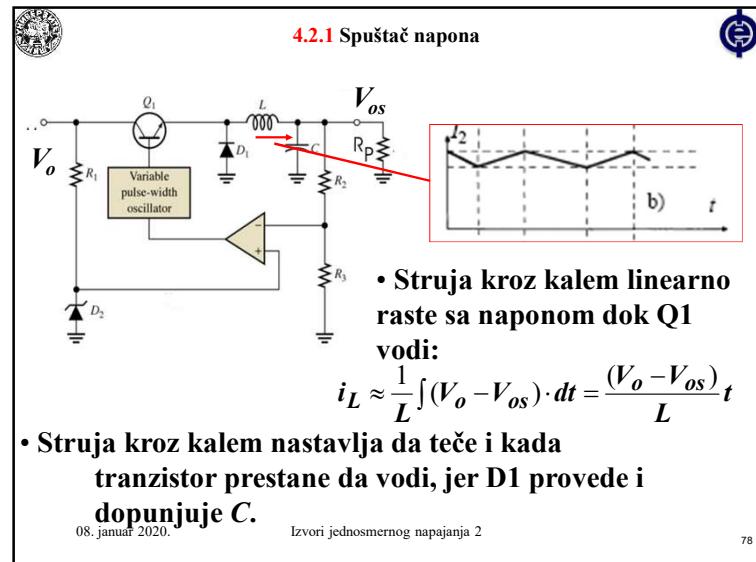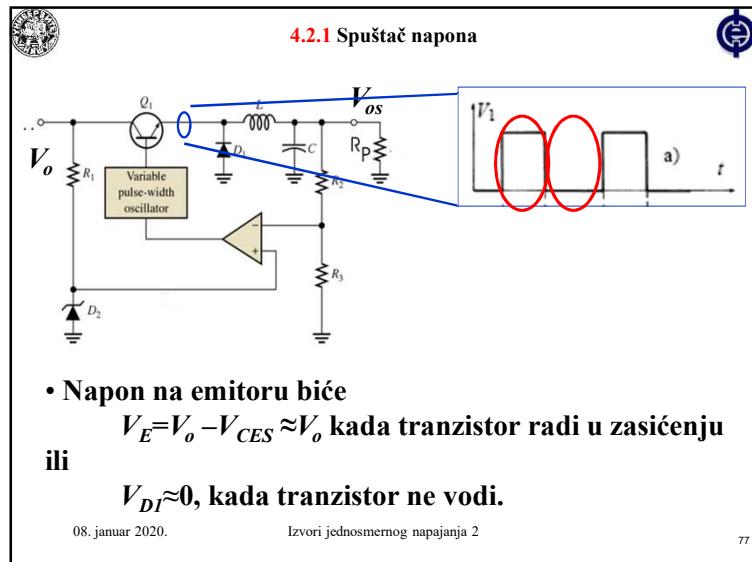

Regulatori napona 1 od 2

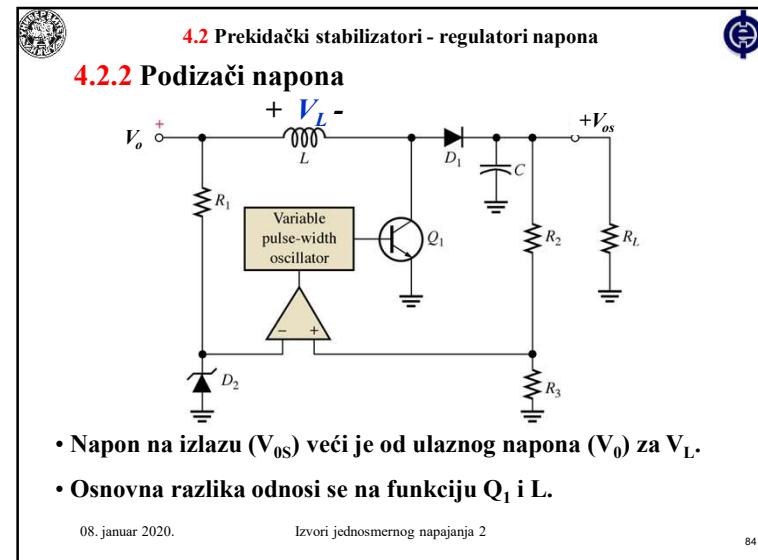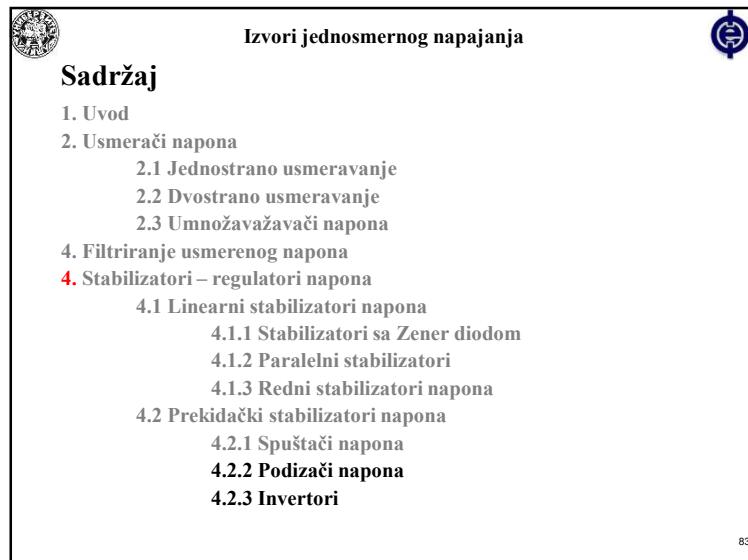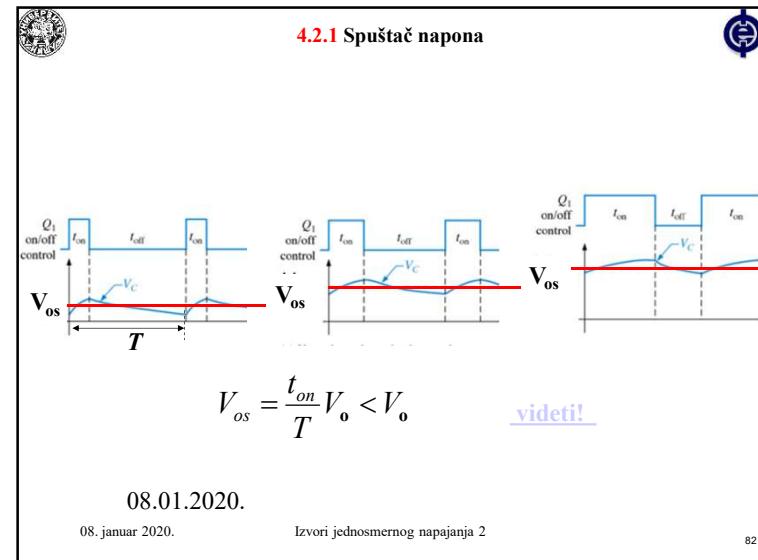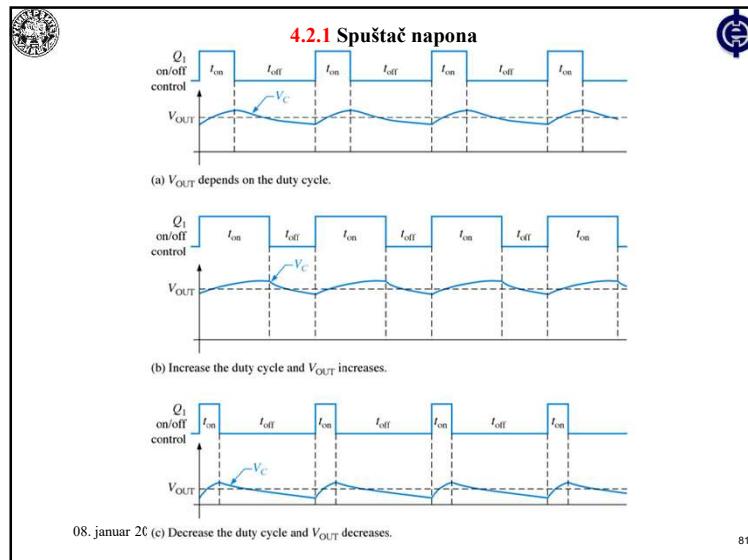

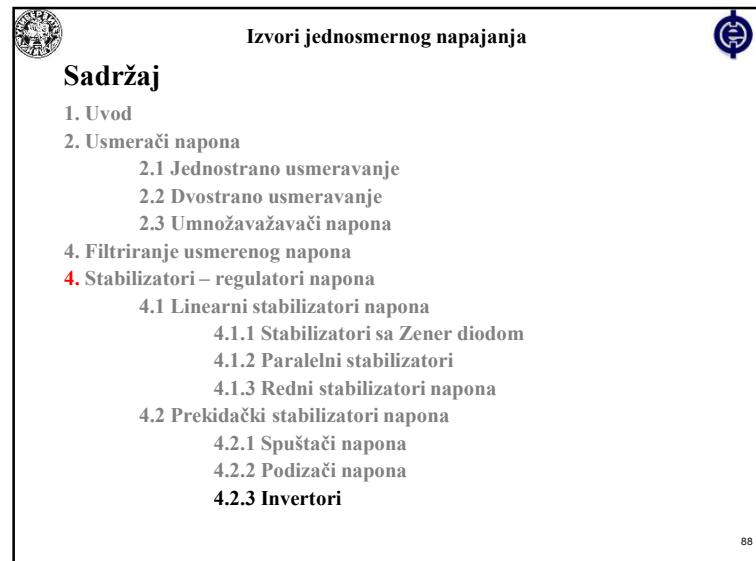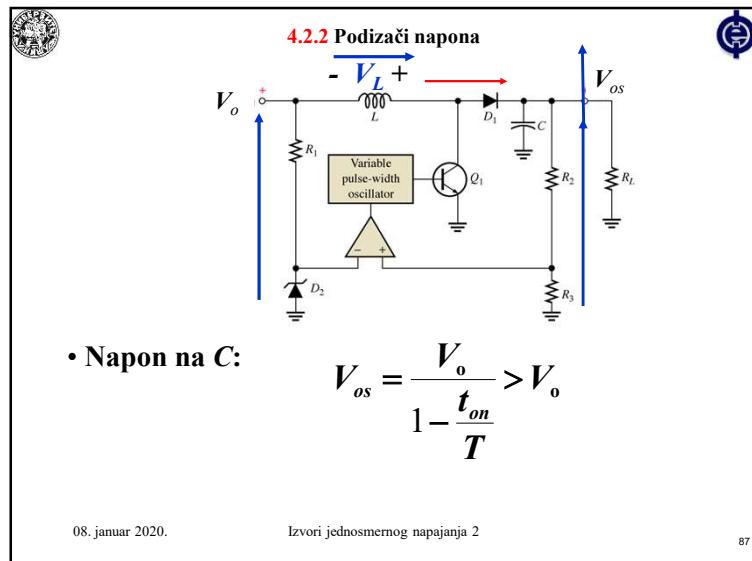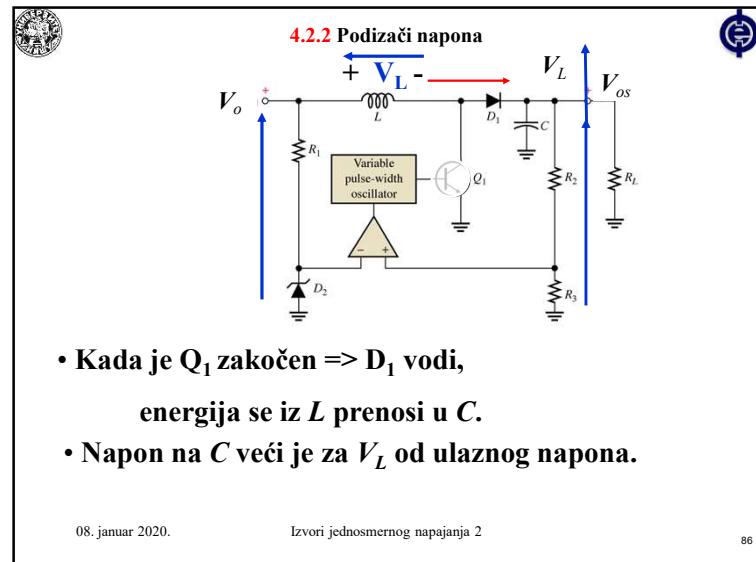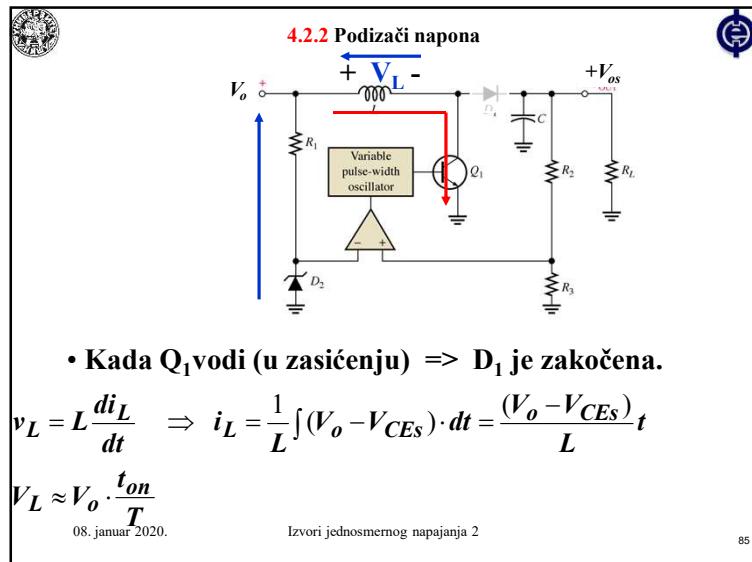

4.2 Prekidački stabilizatori - regulatori napona

4.2.3 Invertori napona

- Izlazni napon ima suprotan polaritet od ulaznog

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 89

4.2.3 Invertori napona

- Kada Q_1 vodi,
- D_1 je inverzno polarisana
- napon na kalemu jednak je ulaznom naponu (umanjenom za V_{CES}),
- napon na C zadržava vrednost (sporo se prazni kroz R_L)

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 90

4.2.3 Invertori napona

- Kada je Q_1 zakočen,
- napon na L menja polaritet,
- D_1 vodi,
- C se preko r_d puni na $V_L = -V_{os}$

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 91

4.2.3 Invertori napona

- Zavisno od odnosa vremena uključivanja tranzistora napon na izlazu može biti (po apsolutnoj vrednosti)
 - manji, $(t_{on}/T) < 0.5$
 - veći, $(t_{on}/T) > 0.5$ ili
 - jednak ulaznom naponu, $(t_{on}/T) = 0.5$

$$V_{os} = -\frac{\left(\frac{t_{on}}{T}\right)}{1 - \left(\frac{t_{on}}{T}\right)} V_o$$

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 92



Integrисани стабилизатори - регулатори напона напона Закљуčак

Стабилизатори - регулатори напона напона

- Обећавају константни DC напон на излазу, независно од **промена напона на улазу и струје кроз потрошач**.
- Основни типови стабилизатора су **линеарни** и **прекидачки**
- Линеарни се реализују као **редни** и **паралелни**
- Прекидачки могу бити **спуштачи**, **подизачи** или **инвертори** напона

08. januar 2020.

Iзвори једносмерног напајања 2

93

Integrисани стабилизатори - регулатори напона напона

Закљуčак

- Прекидачки стабилизатори - регулатори напона знатно су **ефикаснији** од линеарних и погодни за примене које захтевају **веће струје**
- Прекидачки и линеарни стабилизатори-регулатори напона реализују се у интегрисаној техничкој
- Постоје **интегрисани** стабилизатори – регулатори напона за **фиксне** и **променљиве** **позитивне** или **негативне** напоне
- Могућности интегрисаних стабилизатора могу да се прошире уважавају спољашњим транзисторима.

08. januar 2020.

Iзвори једносмерног напајања 2

94




Преварачи једносмерног у једносмерни напон (DC to DC converter) могу се реализовати на истим принципима као прекидачки стабилизатори - регулатори напона.

Za one koji
žele da nauče
više

https://www.youtube.com/watch?v=CEhBN5_fO5o&spfreload=10

Преварачи једносмерног у једносмерни напон

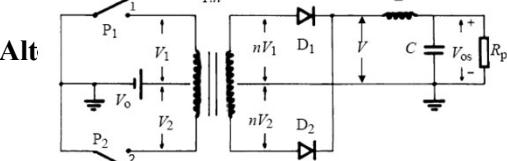[Преварачи једносмерног у једносмерни напон](#)



Више о овој теми на курсу "Енергетска електроника"

08. januar 2020.

Iзвори једносмерног напајања 2

95



Sledi:

-Рекапитулација (питања/одговори)

08. januar 2020.

Iзвори једносмерног напајања 2

96

Regulatori napona 1 od 2

Šta smo naučili?

- Uloga i osnovne karakteristike stabilizatora (regulatora) napona.**
- Skicirati strukturu blok šemu integriranog rednog stabilizatora (regulatora) napona i objasniti kako se ostvaruje stabilizacija (regulacija) napona.
- Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 78XX
- Osnovna blok šema i klasifikacija prekidačkih stabilizatora (regulatora) napona.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2 97

Ispitna pitanja

- Uporediti faktor stabilizacije stabilizatora (regulatora) sa zener diodom rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Osnovna šema integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Princip rada integrisanog rednog stabilizatora (regulatora) napona
- Skicirati osnovnu el. šemu stabilizatora (regulatora) napona realizovanog sa integrisanim stabilizatorom 79XX
- Električna šema realizacije simetričnog napajanja na osnovu integrisanih stabilizatora (regulatora) napona 78XX i 79XX.
- Princip povećanja struje potrošača kod integrisanog stabilizatora (regulatora) napona.
- Princip zaštite integrisnih stabilizatora (regulatora) napona od kratkog spoja.
- Osnovna šema i princip rada paralelnih stabilizatora (regulatora) napona.
- Princip rada prekidačkih stabilizatora/regulatora spuštača/podizača/invertora napona.

08. januar 2020. Izvori jednosmernog napajanja 2

98
98

Rešenje Domaći 13.1:

Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču R_{pmin} = 200Ω bude 5V, a $\Delta V_{Cmax} = 0.5V$. Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvođenju je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora 2x12V i da je na diodama 1N4148 pad napona $V_D = 0.7V$ kada vode.

$V_{Z0} = 5.1V @ I_{Z0} = 20mA$
 $r_z = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$
 $\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5.1 - 5 = 0.1V$
 $\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_z} = \frac{0.1V}{17\Omega} = 5.88 \approx 6mA$
 $I_Z \text{ min} = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$
 $I_{pmax} = \frac{V_{os}}{R_{pmin}} = \frac{5V}{200\Omega} = 25mA$
 $R = \frac{V_{Cmin} - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Zmin} + I_{pmax}}$
 $R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7) - 0.5 - 5}{14mA + 25mA} = \frac{10.7V}{39mA} = 276\Omega \approx 280\Omega$

Dvostransmeravanje:
 $\Delta V_{Cmax} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$
 $C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$
 $C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0.5} = \frac{16.27}{1380} = 1.18mF \approx 1.2mF$

17. januar 2018. Izvori jednosmernog napajanja 99