

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe.	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (13.01.2020.)	50%	20%

	120%	60%



Ukupan skor u januaru može biti 120% PRE ISPITA

Savet: Učite, konstantno po malo,
MNOGO JE LAKŠE da POLOŽITE preko
KOLOKVIJUMA!

26. decembar 2019.

1 1

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe.	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (Kasno za kajanje)	50%	20%
Kolokvijum II (20.01.2018.)	50%	20%

	120%	60%



Ko nije izašao na I kolokvijum, a ide na lab i predavanja od 120, ima 70% (još nije kasno);
ako ne ide na predavanja ima 60% (nije kasno);
ali, ako na drugom kolokvijuima ima < 80% imaće
<50% (e, tada je kasno)

26. decembar 2019.

2 2

II Kolokvijum


PONEDELJAK 21. 01. 2019.

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

3

Osnovi elektronike

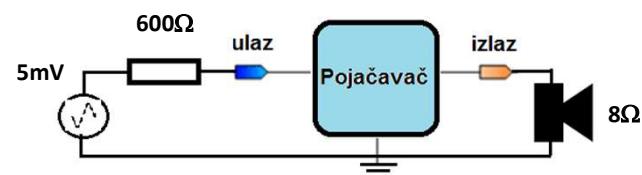

Šta nedostaje da bi pojačavač radio?

26. decembar 2019.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

4 4

Osnovi elektronike

The diagram shows a circuit for a vacuum tube amplifier. A 5mV AC voltage source is connected in series with a 600Ω resistor to the 'ulaz' (input) terminal of a vacuum tube labeled 'Pojačavač'. The 'izlaz' (output) terminal of the vacuum tube is connected to a speaker with an 8Ω load. A capacitor is connected across the output terminals.

Izvor jednosmernog napona za polarizaciju

Kako se realizuje?

26. decembar 2019.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

5

Izvori jednosmernog napona

6

Izvori jednosmernog napajanja

Sadržaj

- 1. Uvod**
- 2. Usmeraći napona**
 - 2.1 Jednostrano usmeravanje
 - 2.2 Dvostrano usmeravanje
 - 2.3 Umnožavači napona
- 3. Filtriranje usmerenog napona**
- 4. Stabilizatori – regulatori napona**
 - 4.1 Linearni stabilizatori napona
 - 4.1.1 Stabilizatori sa Zener diodom
 - 4.1.2 Paralelni stabilizatori
 - 4.1.3 Redni stabilizatori napona
 - 4.2 Prekidački stabilizatori napona
 - 4.2.1 Spuštači napona
 - 4.2.2 Podizači napona
 - 4.2.3 Invertori

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

7

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Ni jeadno od navedenih elektronskih kola ne bi moglo da radi ako se ne obezbedi jednosmerni napon za polarisanje aktivnih komponenata.

Perpetuum mobile ne postoji !!! [perpetuum_mobile.wmv](#)

Da bi pojačavač pojačao neki signal, mora da utroši određenu snagu. Ta snaga dolazi iz izvora jednosmernih napona.

Vrednost izvora za napajanje definiše maksimalni mogući dinamički opseg signala (sem kod transformatorske sprege).

U mobilnim uređajima koriste se baterije, dok je za napajanje stacionarnih uređaja racionalnije da se koristi mrežni napon.

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

<http://www.veljkomilovic.com/>

8

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Karakteristike mrežnog napona?

To je naizmenični napon

prostoperiodični, frekvencije $f = 50 \text{ Hz}$

efektivna vrednost $V = 230 \text{ V}$

maksimalna vrednost $V_m = 324 \text{ V}$



26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja


9

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je

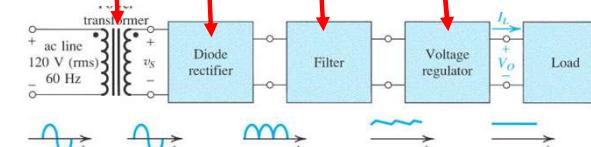- 1. smanjiti njegovu vrednost**
- 2. usmeriti ga (napraviti jednosmerni napon)**
- 3. ukloniti naizmeničnu komponentu ("ispeglati")**
- 4. stabilisati ga (učiniti nezavisnim od promena uslova rada potrošača i/ili napona mreže)**



26. decembar 2019.


Izvori jednosmernog napajanja

10

Izvori jednosmernog napajanja

1. Uvod

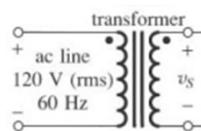1. Transformator smanjuje vrednost mrežnog napona



Galvanski odvaja izvor jednosmernog napona od napona mreže.

Time se sprečava međusobni uticaj mreže na uređaj i obrnuto.

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja


11

2. Usmeravanje naizmeničnog napona

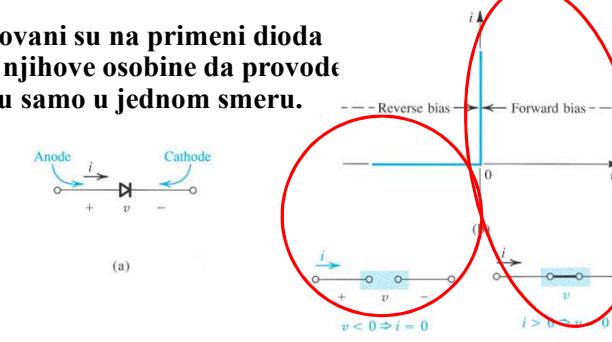2. Usmeravanjem se od naizmeničnog napona pravi jednosmerni

Kola koja imaju ovu sposobnost nazivaju se usmeraći.





Zasnovani su na primeni dioda zbog njihove osobine da provode struju samo u jednom smeru.



26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

12

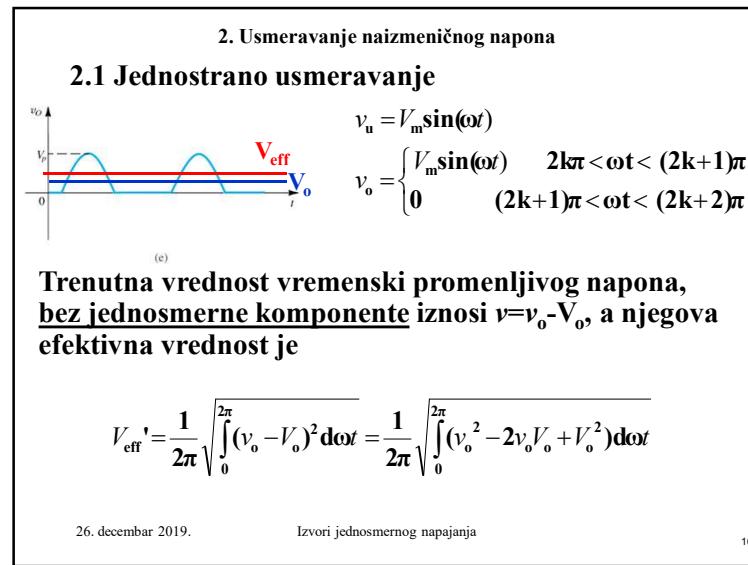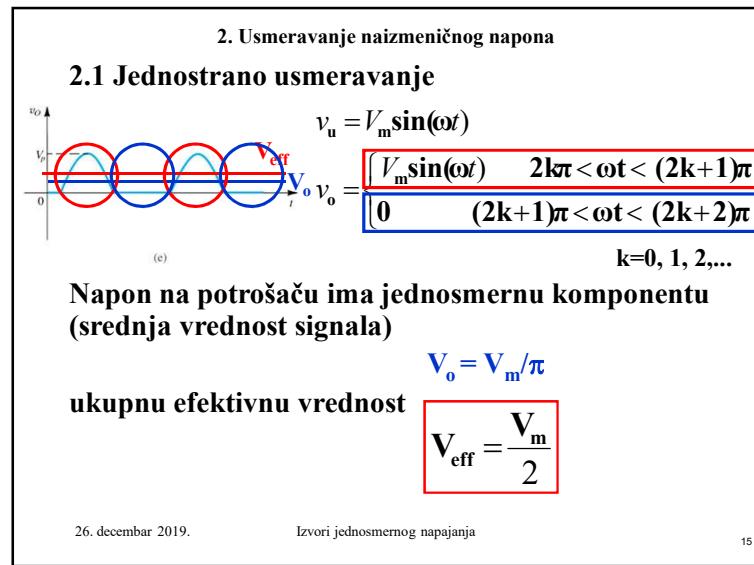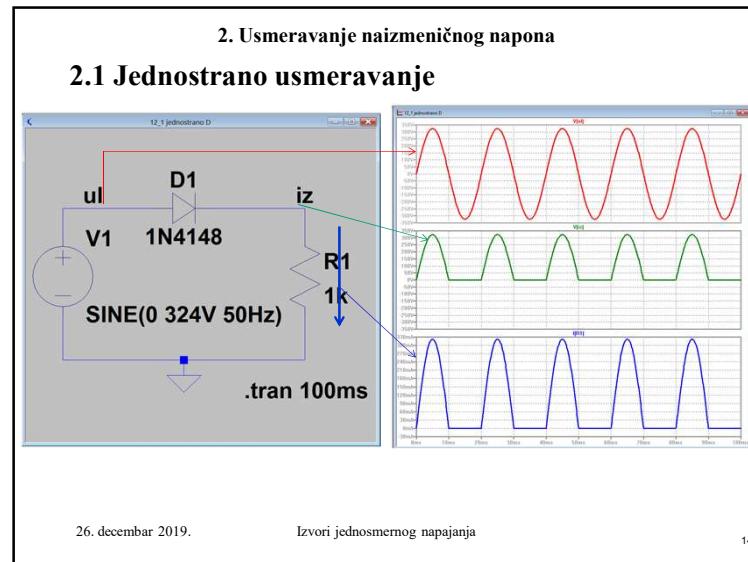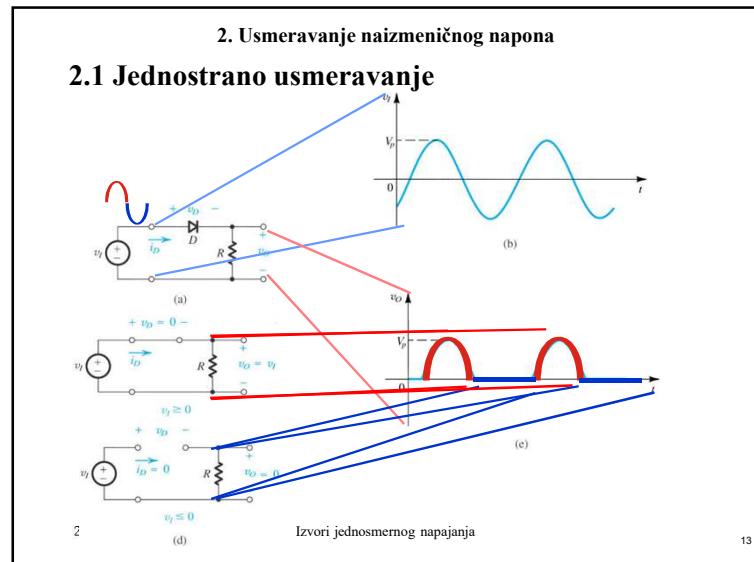

2.1 Jednostrano usmeravanje

$$V_{\text{eff}'} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\int_0^{2\pi} v_o^2 dt - \int_0^{2\pi} 2v_o V_o dt + \int_0^{2\pi} V_o^2 dt} = \sqrt{V_{\text{eff}}^2 - V_o^2}$$

$$V_{\text{eff}'} = V_o \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} \approx 1,21 V_o$$

Faktor talasnosti je mera sadržaja naizmenične komponente u usmerenom signalu i izračunava se kao količnik efektivne vrednosti naizmenične komponente napona na potrošaču $V_{\text{eff}'}$ i jednosmernog napona V_o

$$\gamma = \frac{V_{\text{eff}'}}{V_o} \approx \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} \approx 1.21$$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 17

2.1 Jednostrano usmeravanje

Pri jednostranom usmeravalju vremenski promenljiva komponenta napona $V_{\text{eff}'}$ veća je od jednosmerne komponente, V_o !

Probojni napon diode (V_p) mora da bude veći od V_m ! inače će dioda da izgori.

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 18

2.1 Jednostrano usmeravanje

Linearni model realne diode

26. decembar 2019. 19




2.1 Jednostrano usmeravanje

Kroz sekundar transformatora protiče i jednosmerna struja, čime se kvare performanse transformatora usled pojave premagnijećenja jezgra

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 20

2. Usmeravanje naizmeničnog napajanja

2.2 Dvostrano usmeravanje

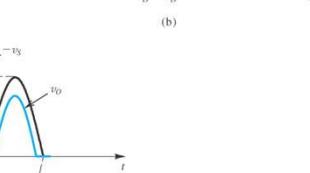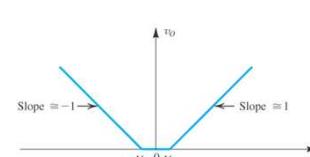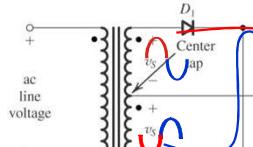




26. decembar 2019.

izvori jednosmernog napajanja

21

2. Usmeravanje naizmeničnog napajanja

2.2 Dvostrano usmeravanje

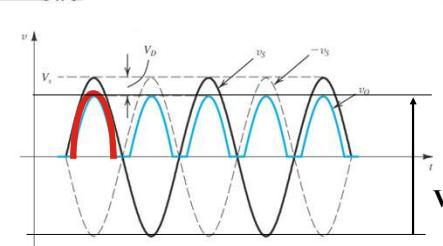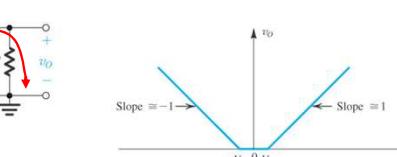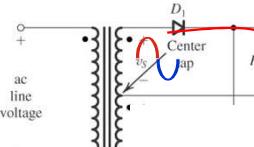



26. decembar 2019.

izvori jednosmernog napajanja

22

2. Usmeravanje naizmeničnog napajanja

2.2 Dvostrano usmeravanje

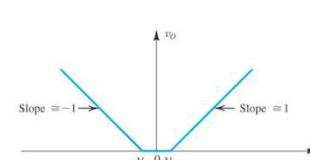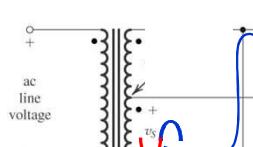




$$V_{D\max} \approx 2V_m$$

26. decembar 2019.

izvori jednosmernog napajanja

23

2.2 Dvostrano usmeravanje

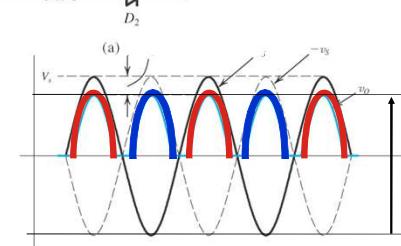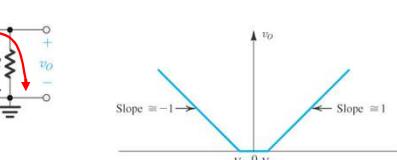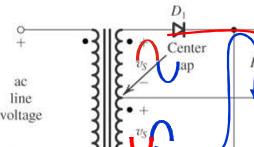


26. decembar 2019.

izvori jednosmernog napajanja

24

2.2 Dvostrano usmeravanje

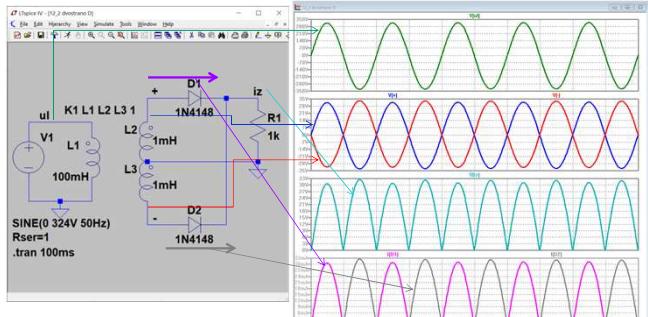


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

25

2.2 Dvostrano usmeravanje

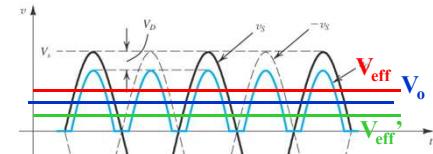

Jednosmerna komponenta napona na potrošaču V_o (dva puta veća od jednostranog)

$$V_o \approx \frac{2}{\pi} V_m = \frac{V_m}{1.57}$$

Ukupna efektivna vrednost napona na potrošaču V_{eff} ($\sqrt{2}$ puta veća od jednostranog)

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

Efektivna vrednost naizmenične komponente napona na potrošaču V'_{eff} je


$$V'_{eff} = V_o \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1}$$

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

26

2.2 Dvostrano usmeravanje

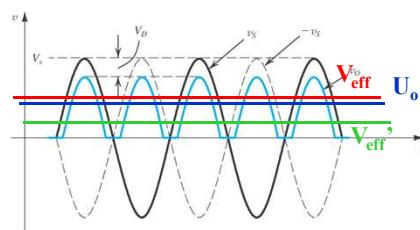

Faktor talasnosti kod dvostranog usmeravanja iznosi


$$\gamma = \frac{V'_{eff}}{V_o} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} \approx 0.48$$

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

27

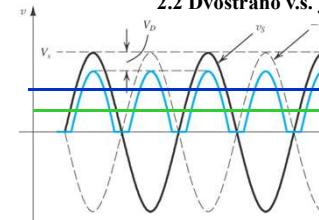
2.2 Dvostrano v.s. jednostrano usmeravanje



$$V_o \approx \frac{2}{\pi} V_m = \frac{V_m}{1.57}$$

$$V'_{eff} = V_o \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} \approx 0.48 V_o$$
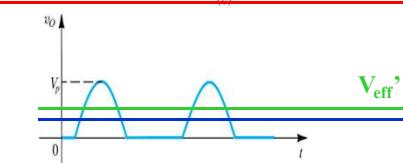
$$\gamma = \frac{V'_{eff}}{V_o} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} \approx 0.48$$



$$V_o \approx \frac{V_m}{\pi} = \frac{V_m}{3.14}$$





$$V'_{eff} = V_o \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} \approx 1.21 V_o$$

$$\gamma = \frac{V'_{eff}}{V_o} \approx \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} \approx 1.21$$

26. decembar 2019.


Izvori jednosmernog napajanja

28

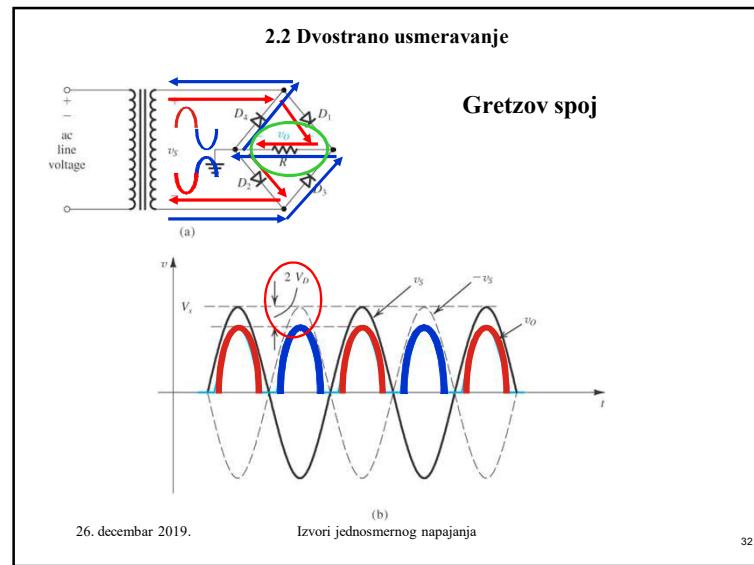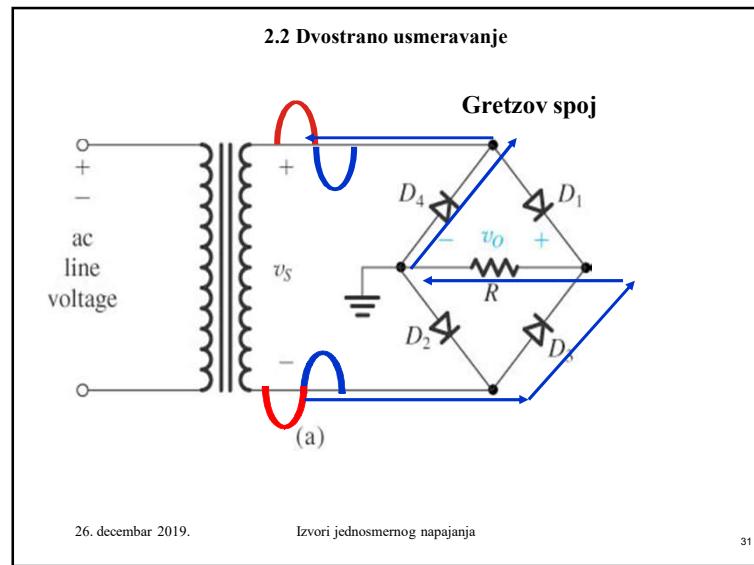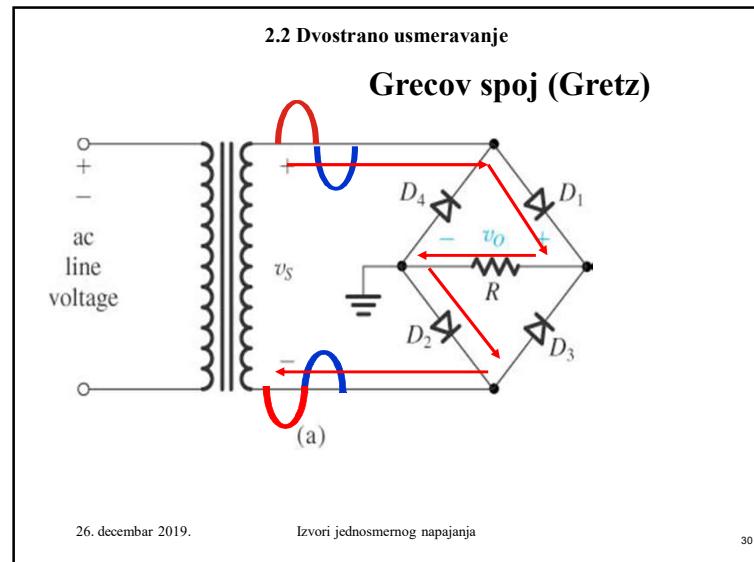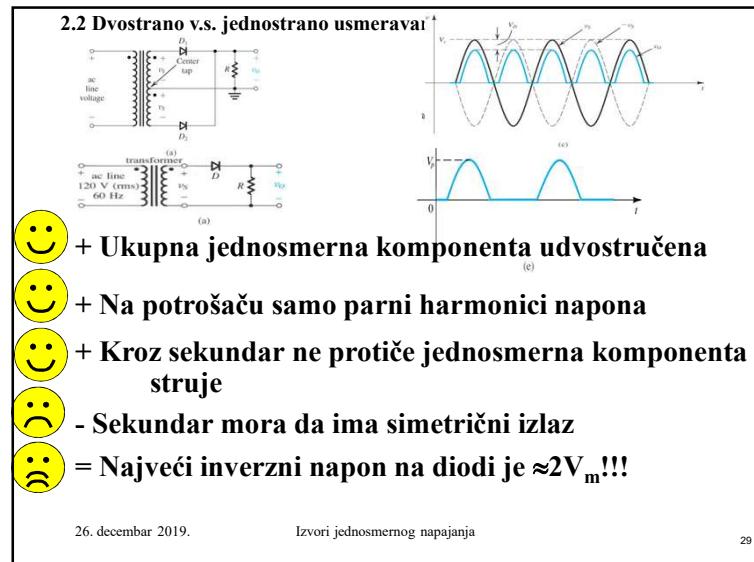

2.2 Dvostrano usmeravanje

Gretzov spoj

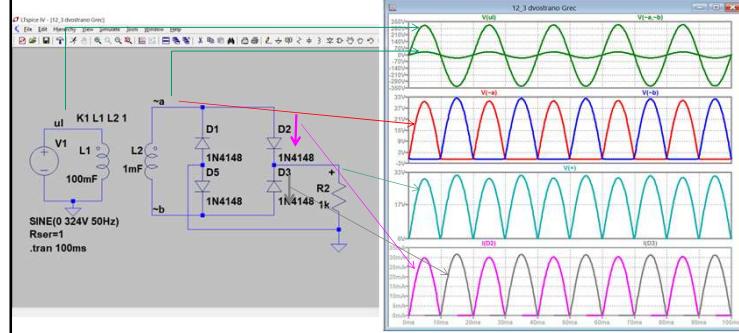


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

33

2.2 Dvostrano usmeravanje

Gretzov spoj

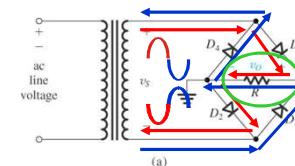

(a)




26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

34

2.2 Dvostrano usmeravanje

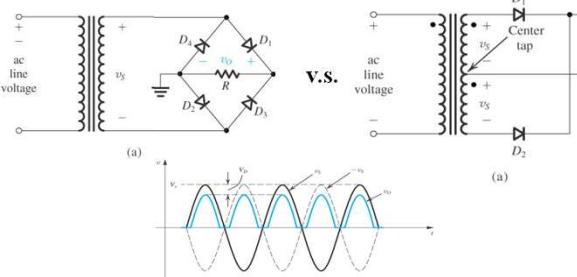

(a)

(c)


- + Sekundar NE mora da ima simetrični izlaz
- + Najveći inverzni napon na diodi je V_m a ne $2V_m$!!!

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

35

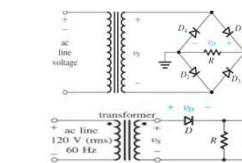2.2 Dvostrano usmeravanje Grecov spoj v.s. jednostrano



V.S.



- + Ukupna jednosmerna komponenta udvostrućena
- + Na potrošaču samo parni harmonici napona
- + Kroz sekundar ne protiče DC komponenta struje
- + Sekundar ne mora da ima simetrični izlaz
- + Najveći inverzni napon na diodi je takođe V_m

26. decembar 2019.


Izvori jednosmernog napajanja

36

2. Usmrači napona ZAKLJUČAK

Funkcija: Od naizmeničnog napona prave jednosmerni

Jednostrano

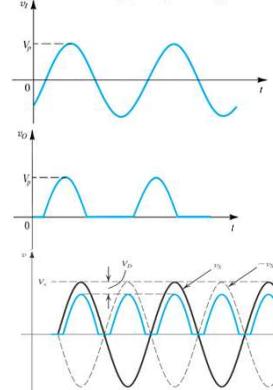


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

37

Dvostrano

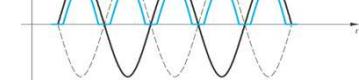


2. Usmrači napona


ZAKLJUČAK

Realizacija:

Jednostrano

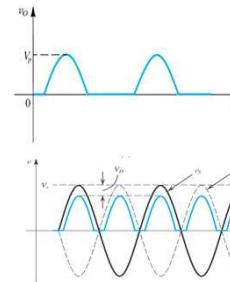

Dvostrano

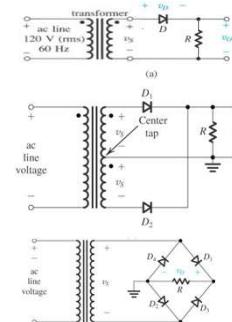

ZAKLJUČAK Pogledajte:

<https://www.youtube.com/watch?v=cyhzpFqXwdA>


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

38

2. Usmrači naizmeničnog napona


2.3 Udvostručavač napona

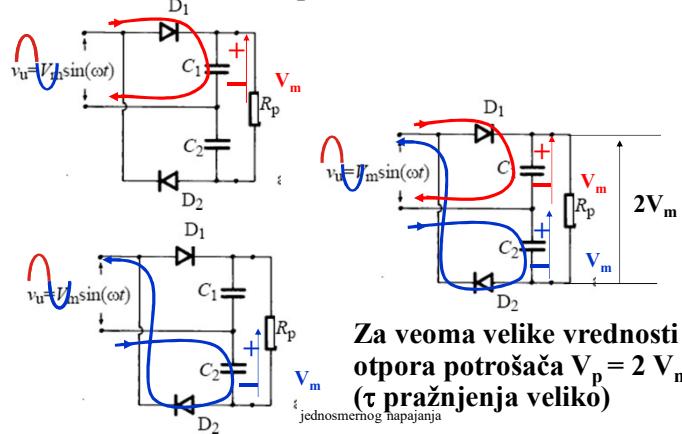

39

2. Usmrači naizmeničnog napona





2.3 Udvostručavač napona




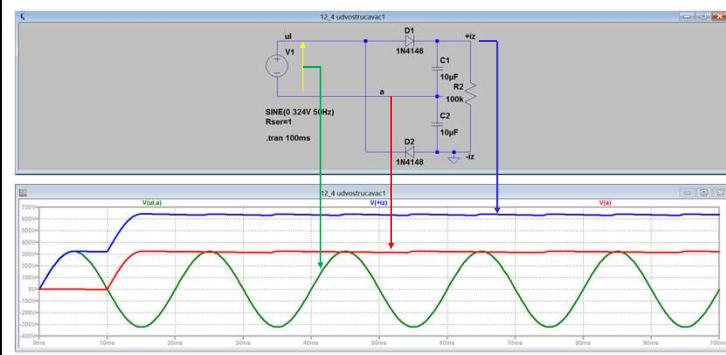


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja


40

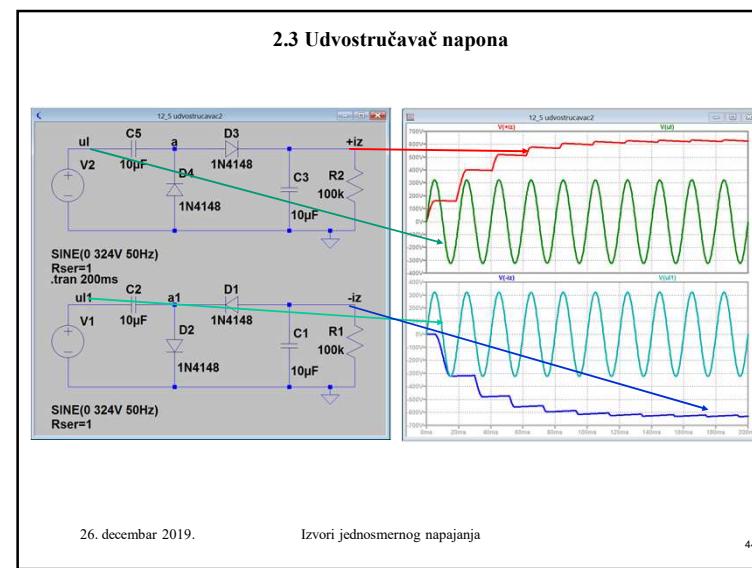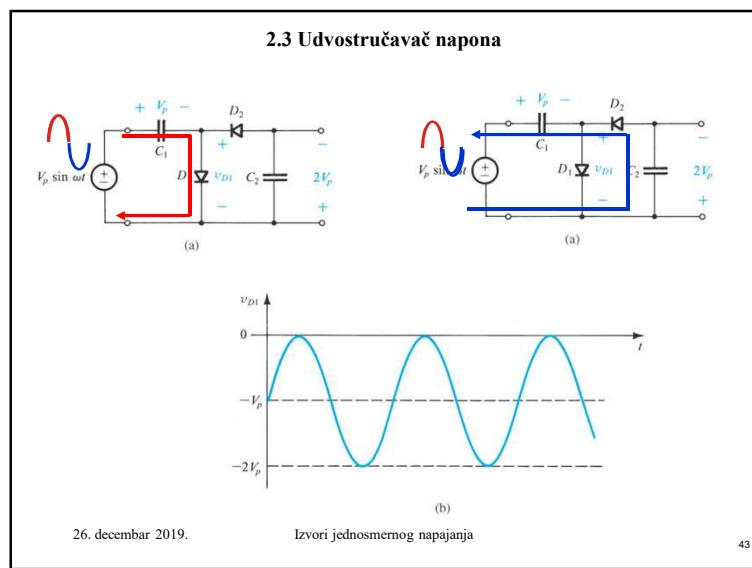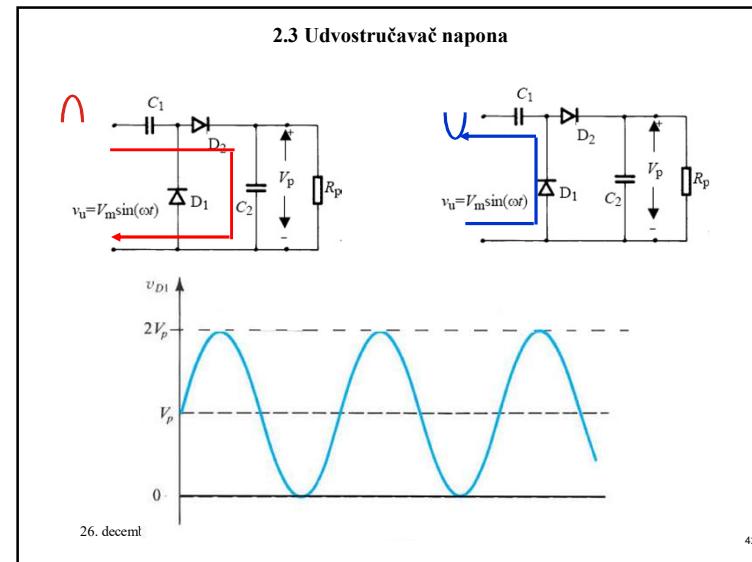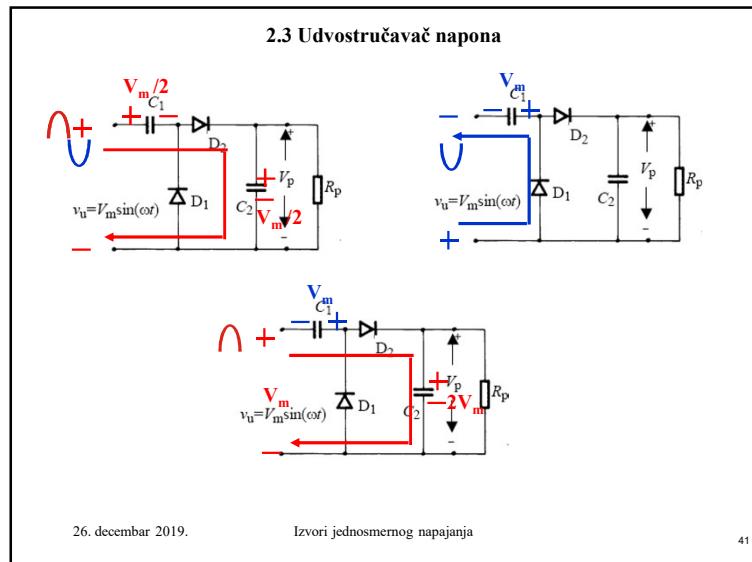

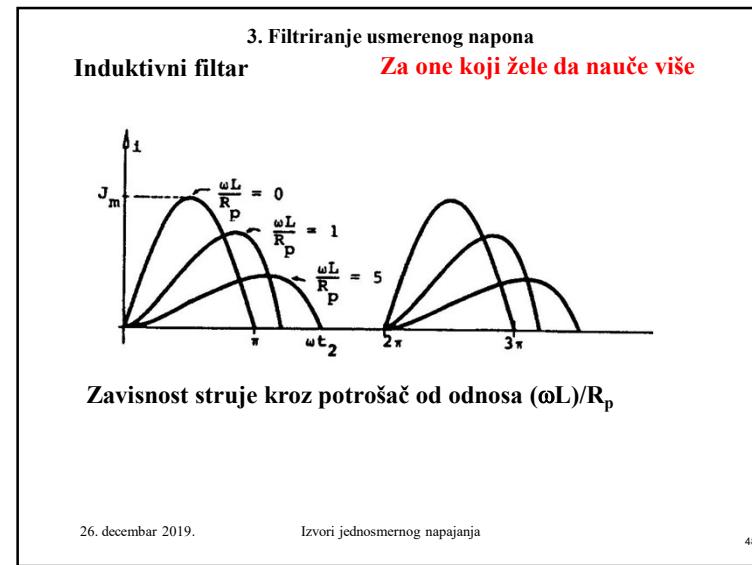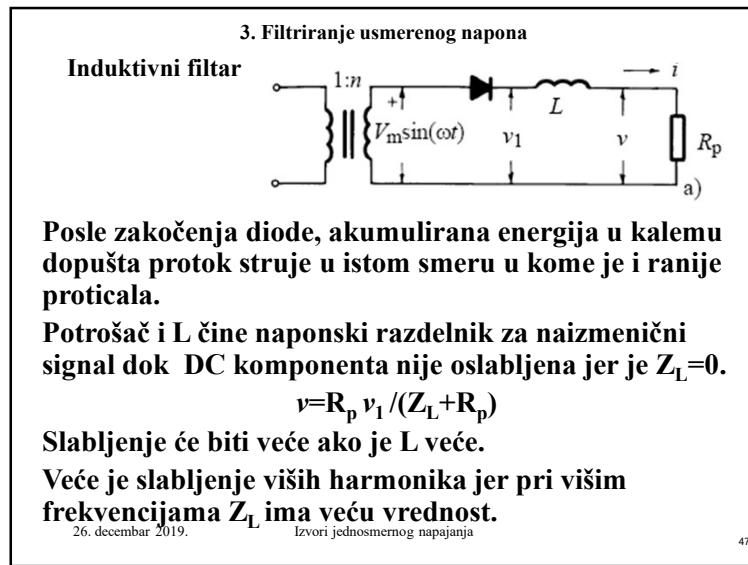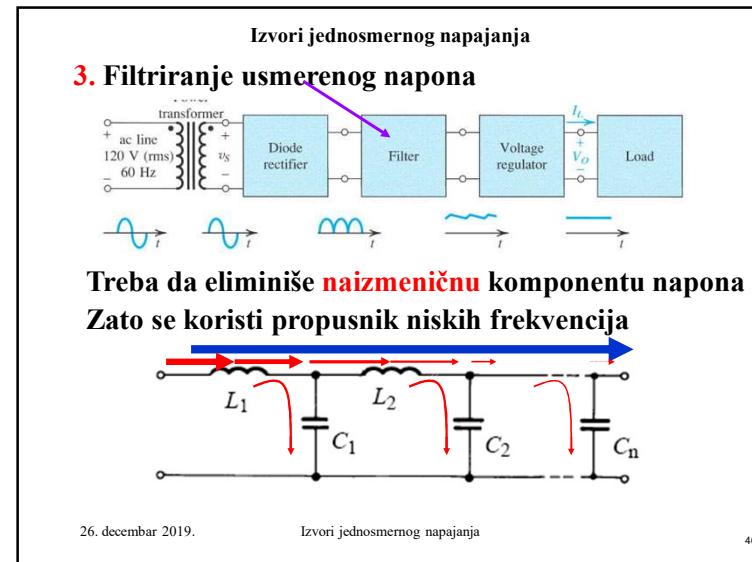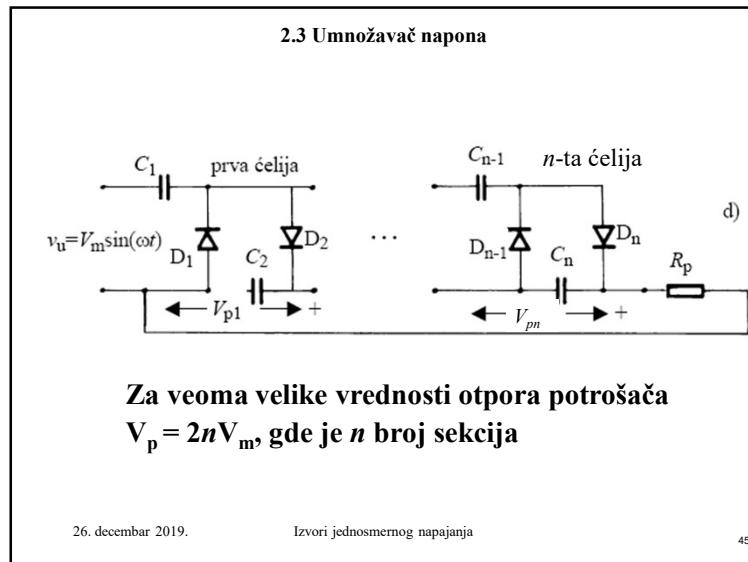

3. Filtriranje usmerenog napona


Induktivni filter

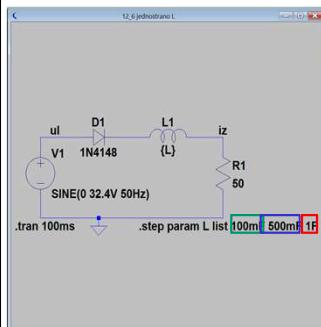

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

49

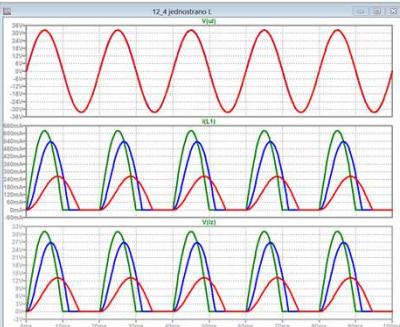


3. Filtriranje usmerenog napona

Induktivni filter

Za one koji žele da nauče više

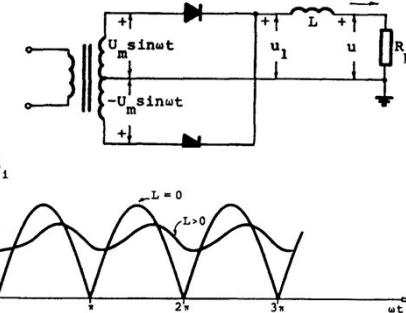Priklučivanje induktivnog filtra na dvostrani umerač.



26. decembar 2019.


Izvori jednosmernog napajanja

50

3. Filtriranje usmerenog napona

Induktivni filter

Za one koji žele da nauče više

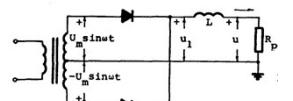

Faktor talasnosti

$$\gamma = \frac{1}{3\sqrt{2}} \frac{R_p}{\omega L}$$

DC napon na potrošaču ne zavisi od otpornosti potrošača ako se zanemare otpornosti dioda i kalemata.

$$V_o = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637 V_m$$

Relativno mala poboljšanja postignuta.

Racionalna je jedino primena pri velikim strujama (malo R_p).


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

51

3. Filtriranje usmerenog napona

Induktivni filter - dvostrano

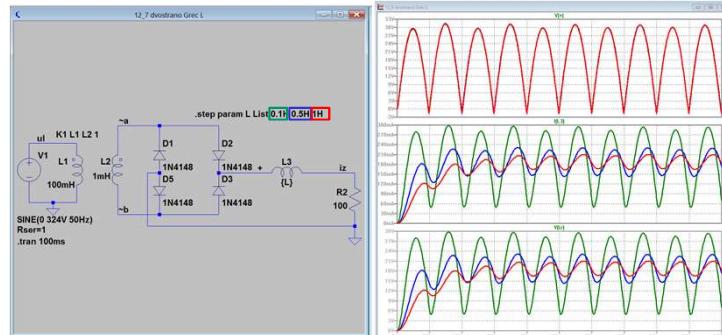

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

52

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

U idealnom slučaju jednosmerna komponenta napona na kondenzatoru $V_o = V_p = V_m$.

(a) Circuit diagram
(b) Graph of voltages

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 53

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter - jednostrano

12.8 jednostrano Cap
12.8 jednostrano Cap
.tran 100ms .step param C llist 10uF 100uF 1mF

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 54

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

U realnim uslovima kondenzator se puni preko male otpornosti diode koja vodi, a prazni preko otpora R_p .

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 55

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Dioda vodi samo u kratkom intervalu kada je anoda na višem potencijalu od katode.

Tada se dopunjuje nanelektrisanje na C koje se izgubilo tokom intervala T , kada je dioda bila zakočena.

Conduction interval Δt
(b)
(c)

26. decembar 2019. 56

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Analiza rada na osnovu pojednostavljenog talasnog oblika signala na potrošaču.

$$V_o = V_m - \Delta V/2.$$

$$V_m - \Delta V = V_m e^{-T/(CR)}$$

za $CR \gg T$,

$$e^{-T/(CR)} \approx 1 - T/(CR)$$

tako da je

$$\Delta V \approx V_m T/(CR) = V_m/(fCR)$$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 57

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Ugao provođenja diode

$$V_m \cos(\omega \Delta t) = V_m - \Delta V$$

za malo $\omega \Delta t$ važi

$$\cos(\omega \Delta t) \approx 1 - (1/2)(\omega \Delta t)^2$$

$$\omega \Delta t \approx \sqrt{2 \Delta V / V_m}$$

Srednja vrednost struje kroz diodu računa se analizom količine nanelektrisanja na kondenzatoru

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 58

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

$Q_+ = I_C \Delta t = Q_- = C \Delta V$, znajući da je

$$I_C = I_d - I_o$$
 dobija se srednja vrednost struje kroz diodu od
$$I_d \approx I_o (1 + \pi \sqrt{2 V_m / \Delta V})$$

(Za $V_m = 10V$, $\Delta V = 0.2V$, $I_d = 32.14 I_o$)

Srednja vrednost struje kroz diodu mnogo je veća od jednosmerne struje kroz potrošač jer je

$$V_m >> \Delta V !!!$$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 59

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Rešavanjem diferencijalne jednačine

$$i_d = C(du/dt) + i, \text{ za } t = t_i = -\Delta t, \text{ dobija se maksimalna vrednost struje kroz diodu od}$$

$$I_{d\max} \approx I_o (1 + 2 \pi \sqrt{2 V_m / \Delta V})$$

Za $V_m \gg \Delta V$, što je obično ispunjeno:


$$I_{d\max} \approx 2 I_o (1/2 + \pi \sqrt{2 V_m / \Delta V}) \approx 2 I_d \gg 2 I_o$$

Voditi računa kada se bira dioda!!!

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 60

3. Filtriranje usmerenog napona


Kapacitivni filter - jednostrano

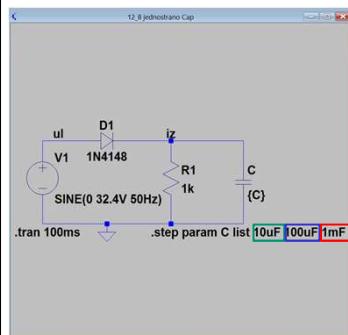

26. decembar 2019.


Izvori jednosmernog napajanja

61

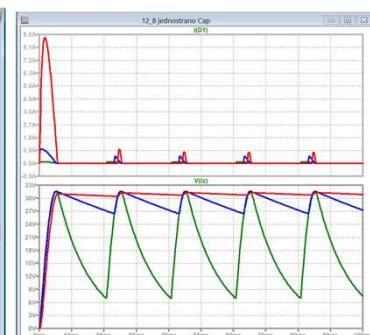

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter - jednostrano

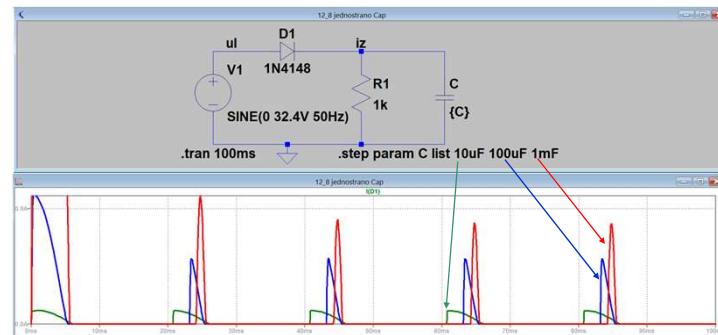


26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja


62

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

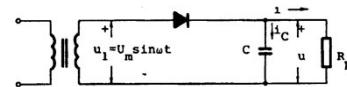

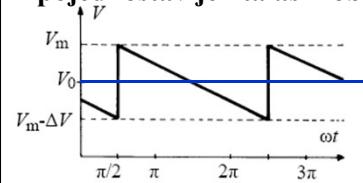Da bi se odredio faktor talasnosti posmatra se pojednostavljen talasni oblik signala na potrošaču.



$$V_o \approx V_m - \Delta V/2.$$

$$V_o = \frac{V_m}{\left(1 + \frac{\pi}{\omega R_p C}\right)}$$

Faktor talasnosti

$$\gamma = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \frac{1}{\omega R_p C} \Big|_{\omega=100\pi} \approx \frac{1}{171 R_p C}$$

Za one koji žele da nauče više



26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

63

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter – dvostrano

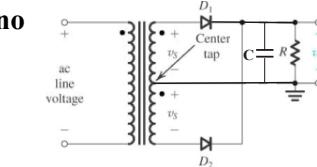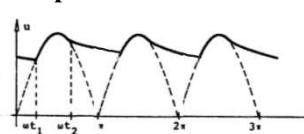

Perioda je smanjena na $T/2$ tako da je

$$\Delta V \approx V_m T / (2CR) = V_m / (2fCR)$$

Dva puta manje za isto C i R !!!





ili

Da bi se dobilo isto ΔV , može da se upotrebni dva puta manje C (!!! dimenzije !!!)

26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

64

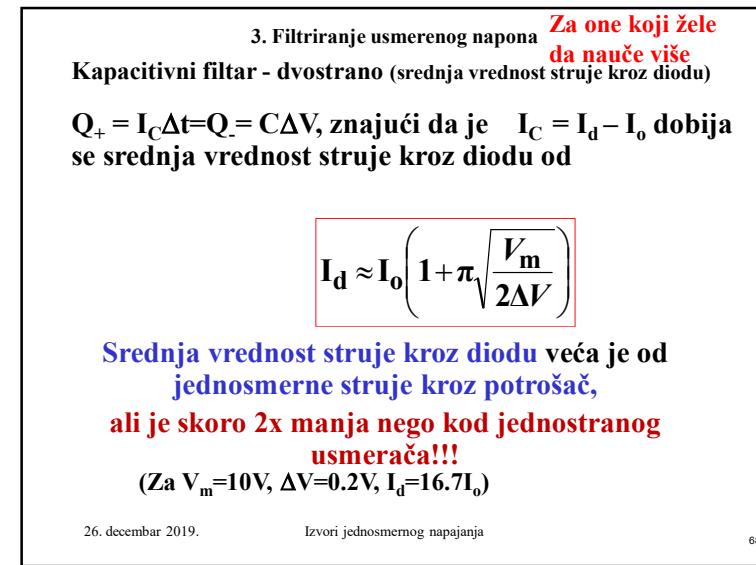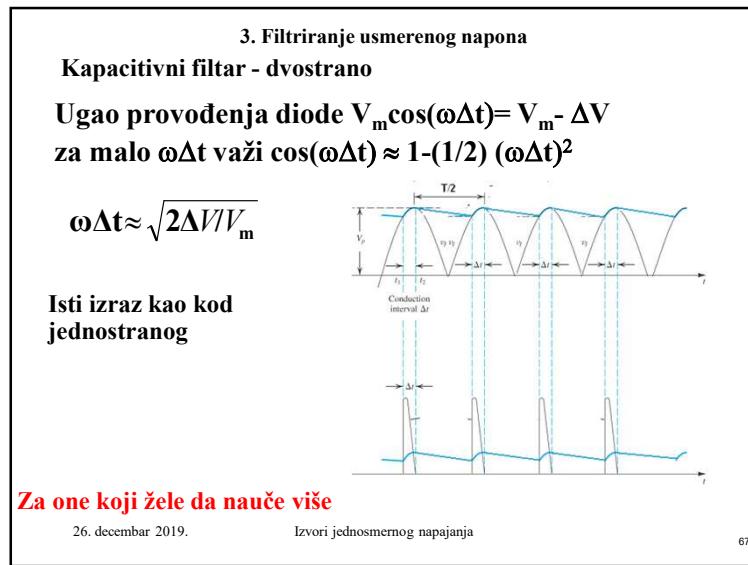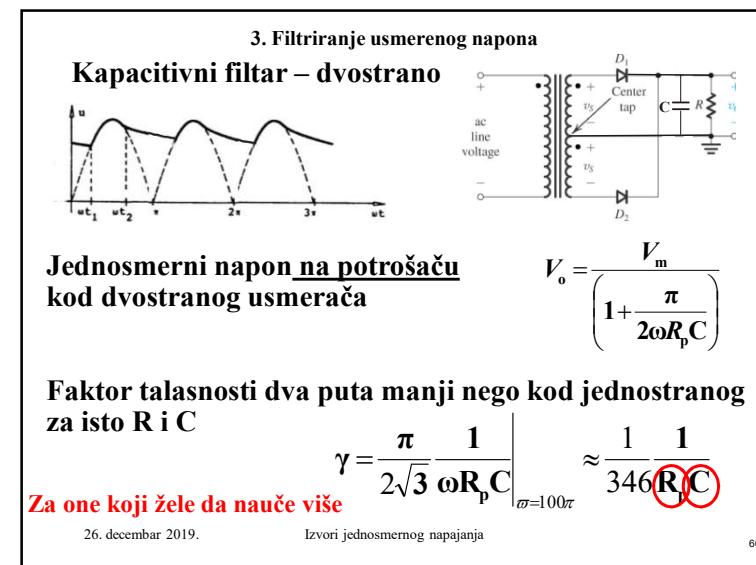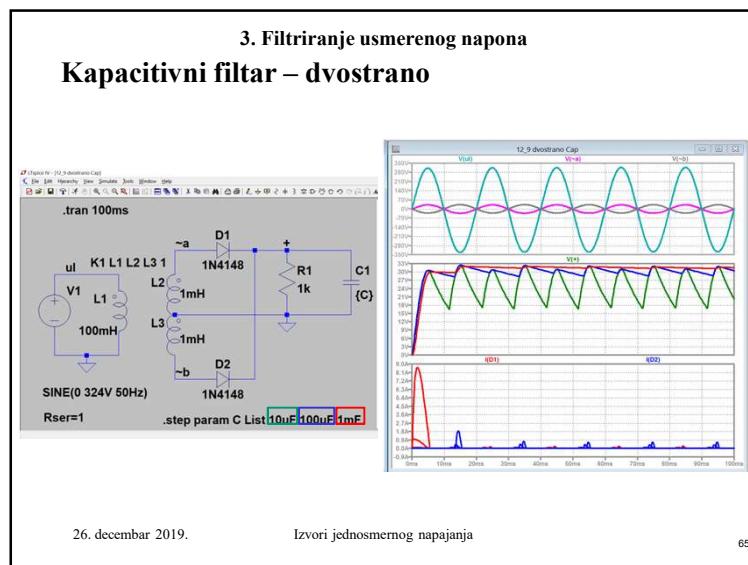

3. Filtriranje usmerenog napona Za one koji žele da nauče više Kapacitivni filter - dvostrano (maksimalna struja kroz diode)

Rešavanjem diferencijalne jednačine

$i_d = C(dU/dt) + i$, za $t=t_1=-\Delta t$, dobija se maksimalna vrednost struje kroz diodu od

$$I_{dmax} \approx I_o \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_m}{2\Delta V}} \right)$$

Za $V_m \gg \Delta V$ što je obično ispunjeno, dobija se $I_{dmax} \approx 2I_d \gg I_o$



Maksimalna struja kroz diode kod dvostranog, približno 2x je manja od one kod jednostranog usmeravanja.

Izvori jednosmernog napajanja

69

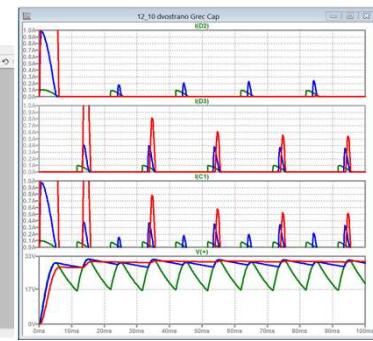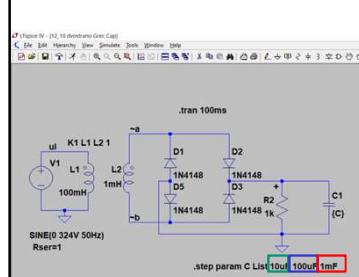3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter - dvostrano (maksimalna struja kroz diode)





26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

70

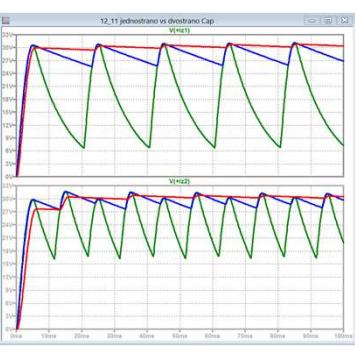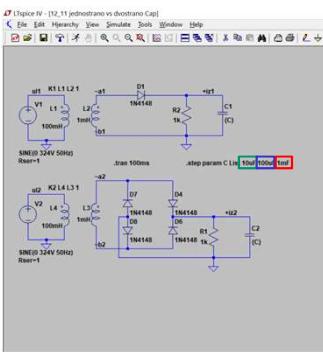3. Filtriranje usmerenog napona Kapacitivni filter – jednostrano v.s. dvostrano





26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

71

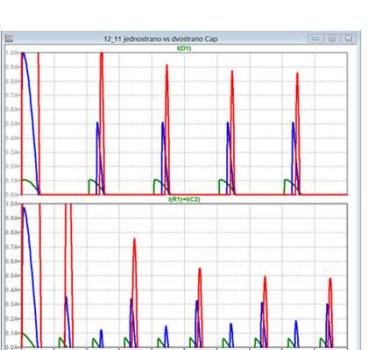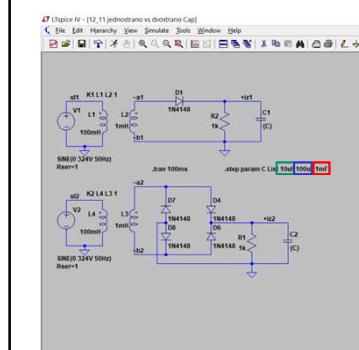3. Filtriranje usmerenog napona Kapacitivni filter – jednostrano v.s. dvostrano (maksimalna struja kroz diode)




26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja


72

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter – opšte napome

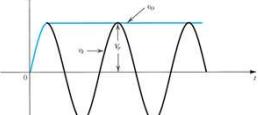

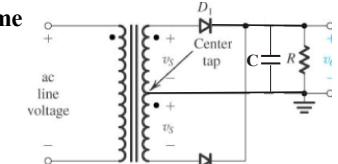The graph shows a sinusoidal AC voltage v_s over time t . The output voltage v_o is a smooth, low-frequency component representing the DC component of the filtered signal.



The circuit diagram shows an AC voltage source v_s connected to a center-tapped transformer. The primary winding has two taps. The top tap is connected to a diode D_1 in series with a resistor R and a capacitor C . The bottom tap is connected to a diode D_2 in series with a resistor R and a capacitor C . The outputs from the resistors are connected to ground.

Jednosmerna komponenta napona na potrošaču kada je primjenjen kapacitivni filter približno je jednaka maksimalnoj vrednosti ulaznog naizmeničnog napona: 1.41 puta veća od efektivne vrednosti.

Kapacitivni filter ima relativno mali faktor talasnosti pri velikim otpornostima potrošača

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 73

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Domaći 12.1:



Potrošač $R=100\Omega$ priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije 50Hz i amplitudu 12V. Ako je pad napona na diodama $V_d=0.8V$ odrediti:

- vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbediti odstupanje napona $\Delta V < 1V$;
- vrednost jednosmernog napona na potrošaču;
- vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 74

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Domaći 12.2:



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

Za one koji žele da nauče više

- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
- srednju struju kroz diodu;
- maksimalnu struju kroz diodu;
- maksimalni inverzni napon na diodi;
- predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 75

3. Filtriranje usmerenog napona

Faktor talasnosti $\gamma = \frac{1}{3\sqrt{2}} \frac{R_p}{\omega L}$	Induktivni $V_o = \frac{2V_m}{\pi} = 0.63V_m$	v.s. $\gamma = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \frac{1}{\omega R_p C}$
Jednosmerni napon $V_o = \frac{V_m}{\left(1 + \frac{\pi}{2\omega R_p C}\right)}$	$\text{Sa stanovišta } R_p$	$\text{Bolji za manje } R_p$
		$\text{Bolji za veće } R_p$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 76

3. Filtriranje usmerenog napona

L - filter

Kompromis između induktivnog i kapacitivnog.
U intervalu kada se kondenzator prazni, induktivnost nadoknađuje gubitke.
Pri malim strujama dominira kapacitivni, a pri velikim induktivni deo.

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 77

3. Filtriranje usmerenog napona

L - filter

Postoji vrednost induktivnosti pri kojoj napon ne zavisi od struje potrošača.
To je *kritična induktivnost* $L_k = R_p / (3\omega)$
Za velike vrednosti R_p , L_k je veliko.
Ekvivalentno R_p redukuje se vezivanjem dodatne otpornosti paralelno sa potrošačem.

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 78

3. Filtriranje usmerenog napona

L - filter

Faktor talasnosti $\gamma = \frac{1}{6\sqrt{2}} \frac{1}{\omega^2 LC}$

Projektuje se tako što se odredi L_k , a zatim se, na osnovu željene vrednosti za γ , određuje C .

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 79

3. Filtriranje usmerenog napona

Π - filter

Daje veći napon na potrošaču i manji faktor talasnosti.
Jednosmerni napon na potrošaču $V_o = \frac{V_m}{\left(1 + \frac{1}{4fR_p}\right)}$
Faktor talasnosti $Za one koji žele da nauče više$

jednostrano $\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\omega^3 C_1 C_2 L R_p}$

dvostrano $\gamma = \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{1}{\omega^3 C_1 C_2 L R_p}$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 80

3. Filtriranje usmerenog napona **Za one koji žele da nauče više**

Π - filter

Može umesto L da se stavi R koji bi zamenio ωL .
Da bi se zamenilo $L=10H$, treba $R=6280\Omega !!!$

Faktor talasnosti za jednostrano

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 R R_p}$$

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 81

3. Filtriranje usmerenog napona

Zaključak

Funkcija:
Smanjuju talasnost usmernog napona time što smanjuju naizmeničnu komponentu uz što manje slabljenje jednosmerne komponente

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 82

3. Filtriranje usmerenog napona

Zaključak

Realizacija:

- Induktivni,
- Kapacitivni
- Kombinacija
- RC

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 83

Šta smo naučili?

- **Nacrtati blok šemu sistema pomoću koga se iz mrežnog napona dobija stabilisani jednosmerni napon i talasne oblike napona za izlazu svakog bloka.**
- **Skicirati električnu šemu i talasni oblik napona na izlazu usmeraća napona sa Grecovim spojem bez i sa kondenzatorom priključenim paralelno potrošaču.**
- **Koliki je jednosmerni napon na izlazu usmeraća sa kapacitivnim filtrom ako efektivna vrednost napona ispred usmeraća iznosi 10 V? Zašto?**

26. decembar 2019. Izvori jednosmernog napajanja 84 84

Ispitna pitanja

1. Jednostrano usmeravanje (el. šema, talasni oblici, jednosmerni napon i faktor talasnosti).
2. Dvostrano usmeravanje (el. šema, talasni oblici, jednosmerni napon i faktor talasnosti).
3. Usmerać za udvostručavanje napona.
4. Induktivni filter (el. šema, princip rada, jednosmerni napon i zavisnost faktora talasnosti od otpornosti potrosaca).
5. Kapacitivni filter (el. šema, princip rada, jednosmerni napon i zavisnost faktora talasnosti od otpornosti potrosaca).
6. Π -filter (el. šema i osobine).



26. decembar 2019.

Izvori jednosmernog napajanja

85

85

Rešenje Domaći 11.1: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od $P_{d0max} = 2W$, pri $T_{O0} = 25^\circ C$ i maksimalna temperatura spoja $T_{Smax} = 150^\circ C$.

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline $T_o = 50^\circ C$.

$$T_{Smax} - T_o = R_{th} \cdot P_{dmax} \Rightarrow R_{th} = \frac{T_{Smax} - T_o}{P_{dmax}} = \frac{150^\circ C - 25^\circ C}{2W} = 62,5^\circ C/W$$

$$P_{dmax}(T_o = 50^\circ C) = \frac{T_{Smax} - T_o}{R_{th}} = \frac{150^\circ C - 50^\circ C}{62,5^\circ C/W} = 1,6W$$



26. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

86

86

Rešenje Domaći 10.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

a) vrednost V_{CC} tako da bude 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od 8Ω , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

$$a) P_k = \frac{1}{2} \frac{V_{im}^2}{R_p} \Rightarrow V_{im} = \sqrt{2R_p P_k} = \sqrt{2 \cdot 8\Omega \cdot 20W} = 17,88V$$

$$V_{CC} > V_{im} + 5V = 22,88V \text{ usvajamo } V_{CC} = 23V.$$

b) maksimalnu struju svakog tranzistora,

$$b) I_{C1max} = I_{pmax} = \frac{V_{pmax}}{R_p} = \frac{17,88}{8} = 2,24A$$

c) ukupnu snagu izvora napajanja,

$$c) P_{CC1} = I_{CC1} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi} I_{Cmax} \cdot V_{CC} = \frac{1}{3,14} 2,24 \cdot 23 = 16,4W \Rightarrow P_{CC} = 2P_{CC1} = 32,8W$$

d) stepen korisnog dejstva


$$d) \eta = \frac{P_k}{P_{CC}} \cdot 100 = \frac{20}{32,8} \cdot 100 = 60,98\%$$

e) maksimalnu disispiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{CEmax1} = \frac{1}{\pi} I_{Cmax} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CEmax} = \frac{1}{\pi^2} I_{Cmax} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{R_p} = 6,7W$$

Pojačavači velikih signala

87

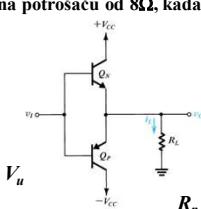

26. decembar 2019.

87

Rešenje Domaći 11.3: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je: $V_{CC} = 6V$, $R_p = 4\Omega$ i $\beta_N = \beta_P = 50$. Izračunajte maksimalnu vrednost izlaznog napona $V_{pmax} = 4.5V$. Odrediti:

a) Snagu na potrošač

$$a) P_k = \frac{1}{2} \frac{V_{pmax}^2}{R_p} = \frac{1}{2} \frac{4.5^2}{4} = 2,53W$$

b) Snagu svakog izvora

$$b) P_{CC1} = I_{CC1} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi} \frac{V_{pmax}}{R_p} \cdot V_{CC} = \frac{1}{3,14} \cdot \frac{4.5}{4} \cdot 6 = 2,15W$$

c) Stepen iskorijenja

$$c) \eta = \frac{P_k}{2P_{CC1}} \cdot 100 = \frac{1}{2} \frac{2,53}{2,15} \cdot 100 = 58,8\%$$


d) Maksimalnu ulaznu struju

$$d) I_{umax} = \frac{I_{Cmax}}{\beta} = \frac{1}{\beta+1} \frac{V_{pmax}}{R_p} = \frac{1}{51} \frac{4.5}{4} = 22,1mA$$

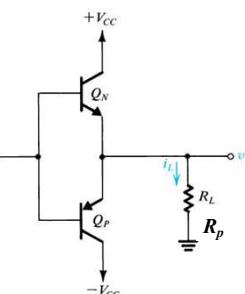e) Snagu disispacije svakog tranzistora.

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{CEmax} = \frac{1}{\pi} \frac{V_{CEmax}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CC} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CC}$$

$$P_{d1} = \frac{1}{3,14^2} \cdot \frac{6}{4} \cdot 6 = 0,91W$$



26. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala

88

88

Rešenje Domaći 11.4:

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je: $V_{CC} = 15V$, $R_p = 100W$; tranzistori su upareni sa $I_s = 0.1\mu A$ i $\beta = 50$, dok za diode važi da je $I_{sd} = 21I_s$. Odrediti:

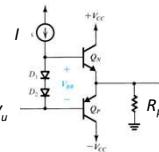- a) Struju I tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;

$$a) I = I_{d\min} + I_{B\max} = I_{d\min} + \frac{I_{C\max}}{\beta} = I_{d\min} + \frac{I_{P\max}}{\beta} = I_{d\min} + \frac{V_{CC}}{\beta R_p}$$

$$I = 1mA + \frac{15}{50 \cdot 100} = 1mA + 3mA = 4mA$$



- b) Lenju struju ($I_{C\min}$):

$$b) I = I_d + I_{B\min}$$

za $V_u = 0$, $V_d = V_{BE}$, a odatle sledi da je $I_d = (I_{ds}/I_s)I_{B\min} = 21I_{B\min}$

$$I = I_{d\max} + I_{B\min} = 22I_{B\min} \Rightarrow I_{B\min} = I/22 = 4/22 = 0,18mA; I_{C\min} = \beta I_{B\min} = 50 \cdot 0,18 = 9mA$$

- c) Disipaciju svakog tranzistora i

$$c) P_{do} \approx 2(I_{C\min}V_{CC}) = 2 \cdot 9mA \cdot 15V = 270mW$$

- d) Jednosmerni napon V_{BB} u odsustvu ulaznog signala.

$$d) I_{d\max} = I_{ds}(e^{V_d/V_T} - 1) \Rightarrow (V_d/V_T) = \ln(I_{d\max}/I_{ds}) + 1$$

$$V_{BB} = 2V_d = 2V_T(\ln(21 \cdot 0,18mA / 0,1\mu A) + 1) = 2 \cdot 0,026(24,4 + 1) = 1,32V$$

26. decembar 2019.

Pojačavači velikih signala