

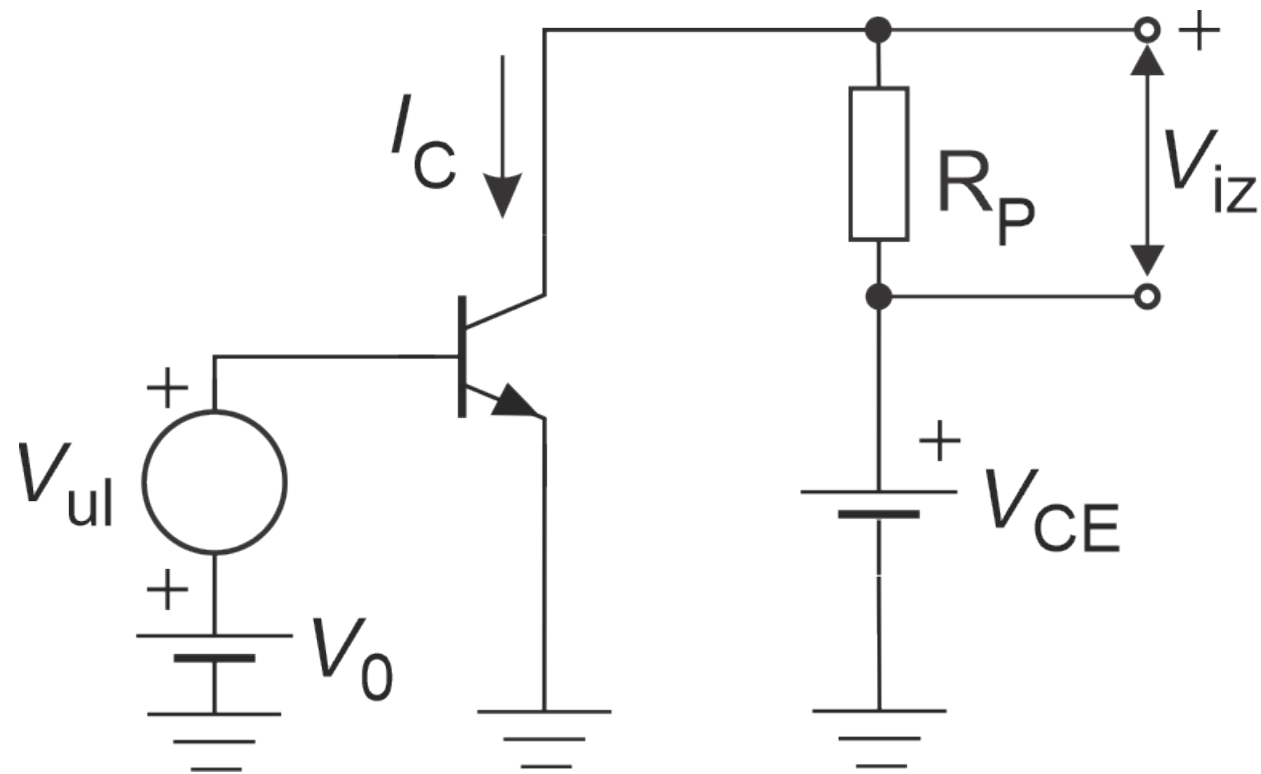


**Bipolarni tranzistor**  
**Modeli tranzistora, Erlijev efekt,**  
**PNP tranzistor**

# Polarizacija i radna tačka


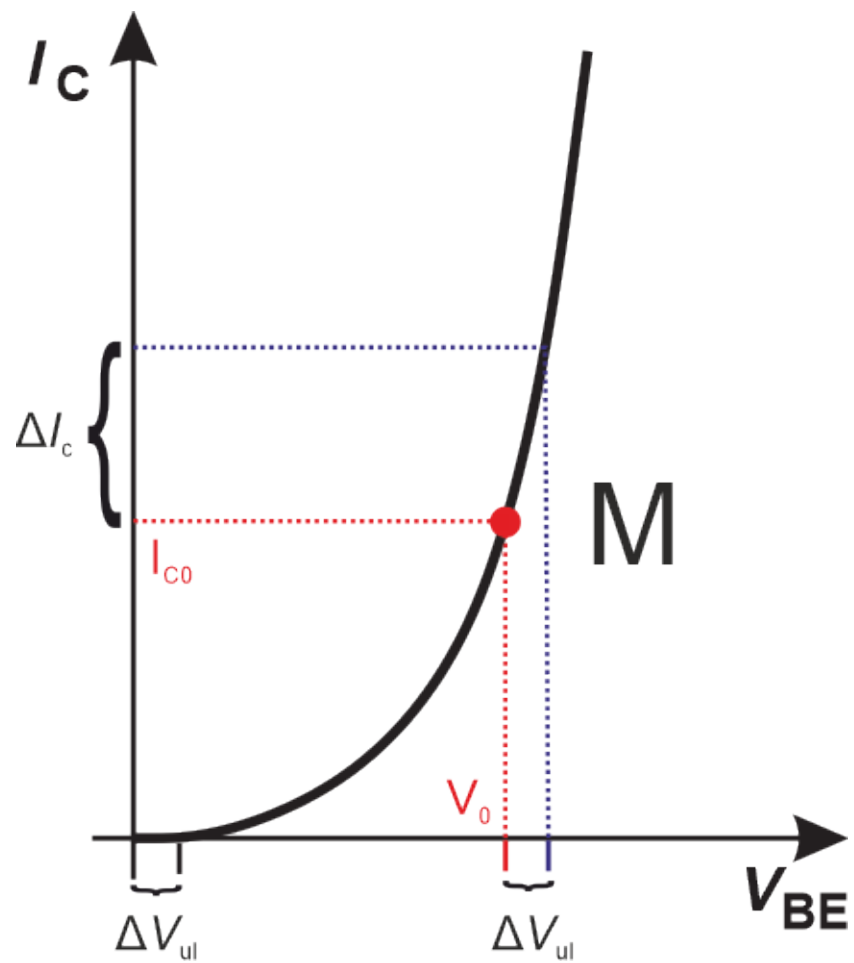


# Polarizacija i radna tačka

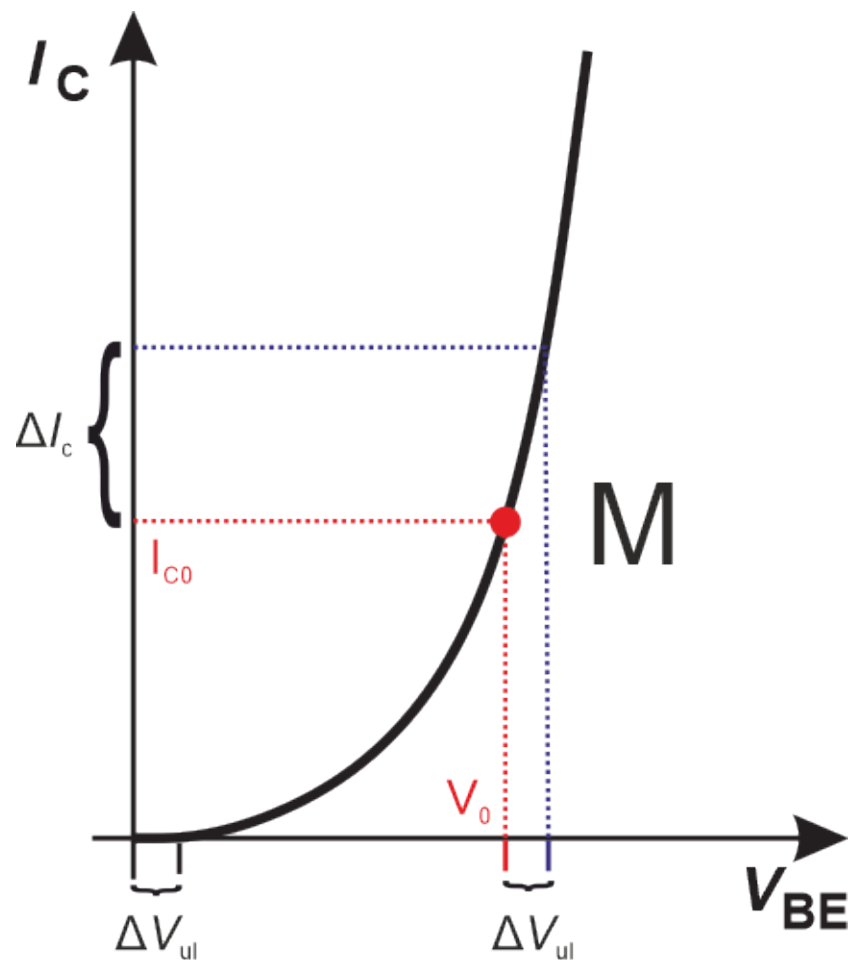


- Polarizacijom bipolarnog tranzistora određujemo radnu tačku, tačku na prenosnoj karakteristici u kojoj mala promena napona na emitroskom spoju dovodi do velike promene struje kolektora.
- Radna tačka tranzistora određena je jednosmernim naponima polarizacije  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$  i struje  $I_C$ .


# Polarizacija i radna tačka

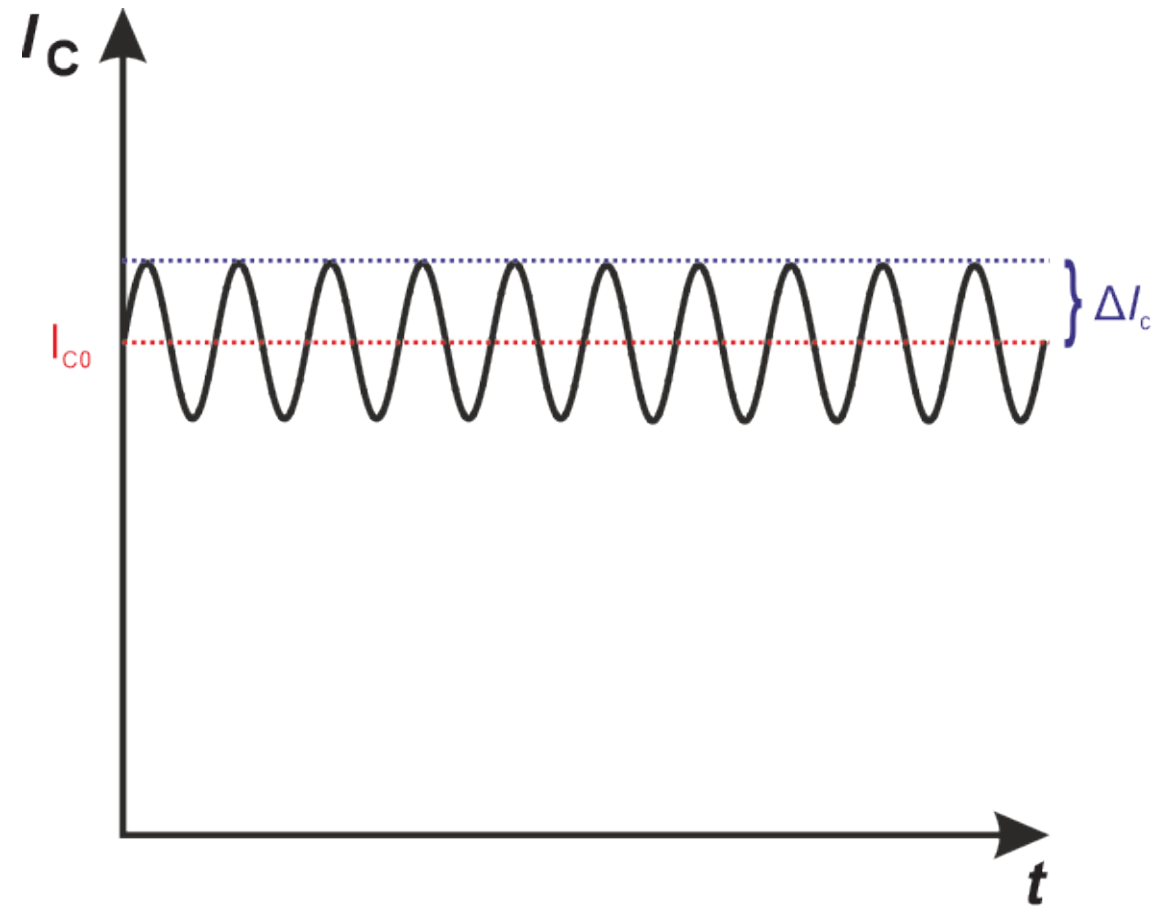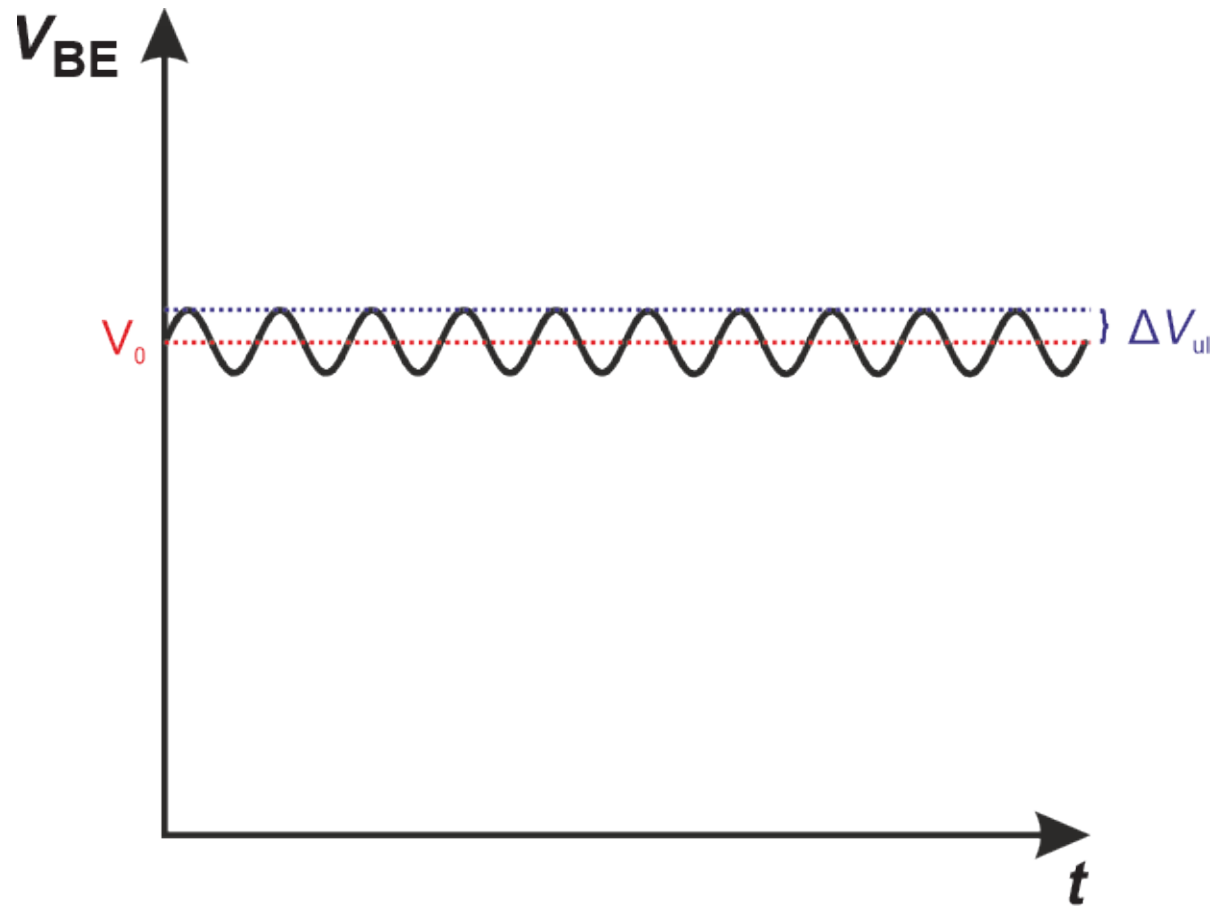

# Polarizacija i radna tačka

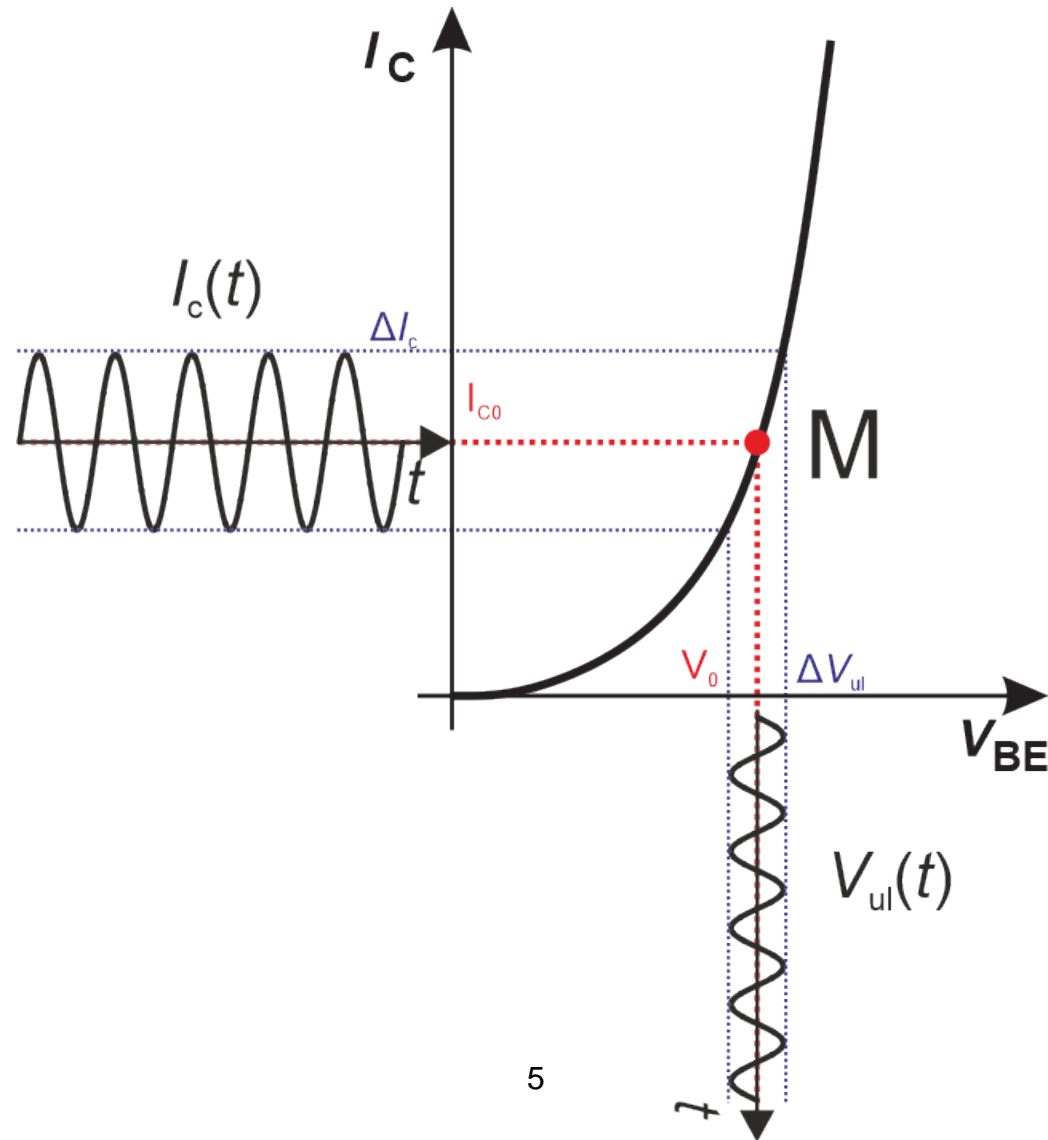

# Transkonduktansa

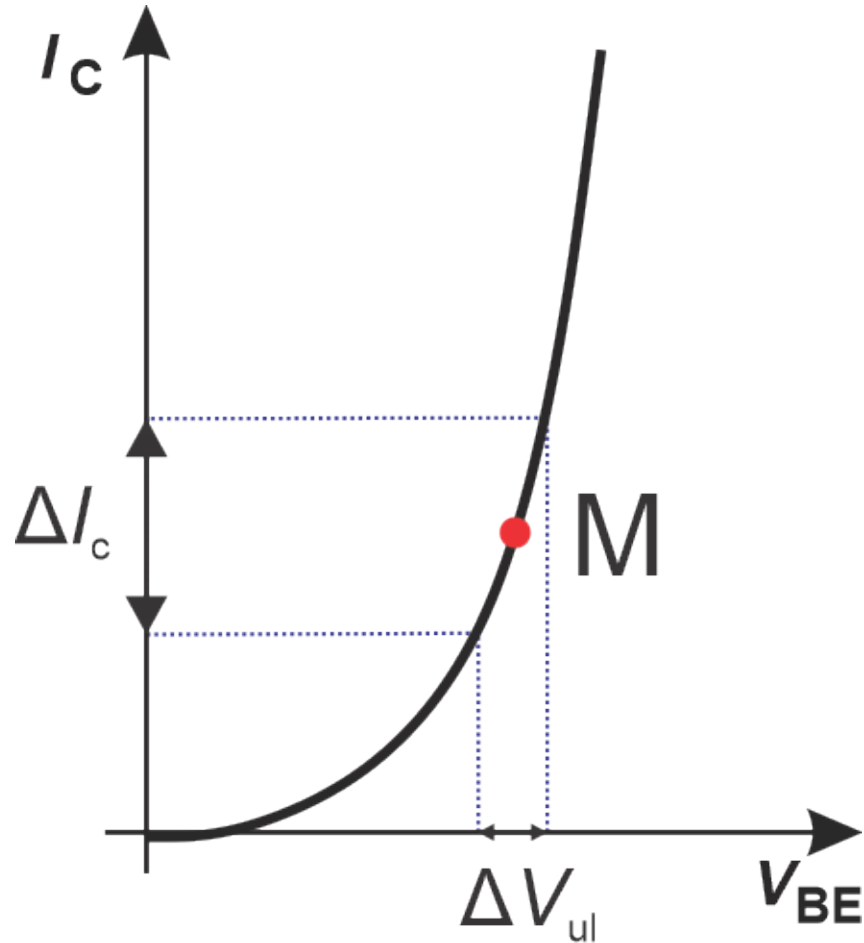

$$I_C = I_S \cdot \left( \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right)$$


$$g_m = \frac{dI_C}{dV_{BE}}$$

$$g_m = \frac{I_S}{V_T} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) = \frac{I_C}{V_T}$$

# Transkonduktansa


- Transkonduktansa zavisi od radne tačke tranzistora.
- Pojačanje je proporcionalno transkonduktansi.
- Transkonduktansa je proporcionalna struji kolektora, veća transkonduktansa (samim tim i pojačanje) zahteva veću snagu generatora koji napaja kolo.
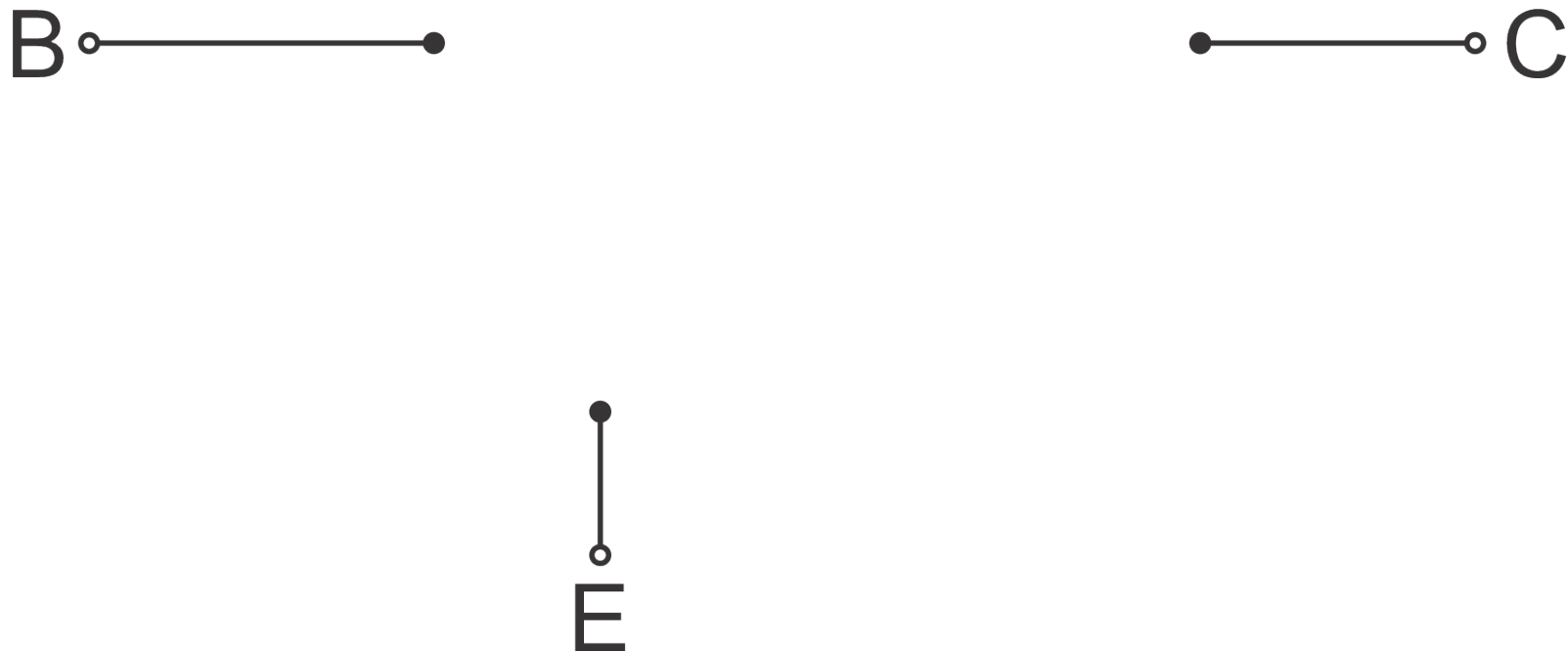
# Jednostavni model bipolarnog tranzistora






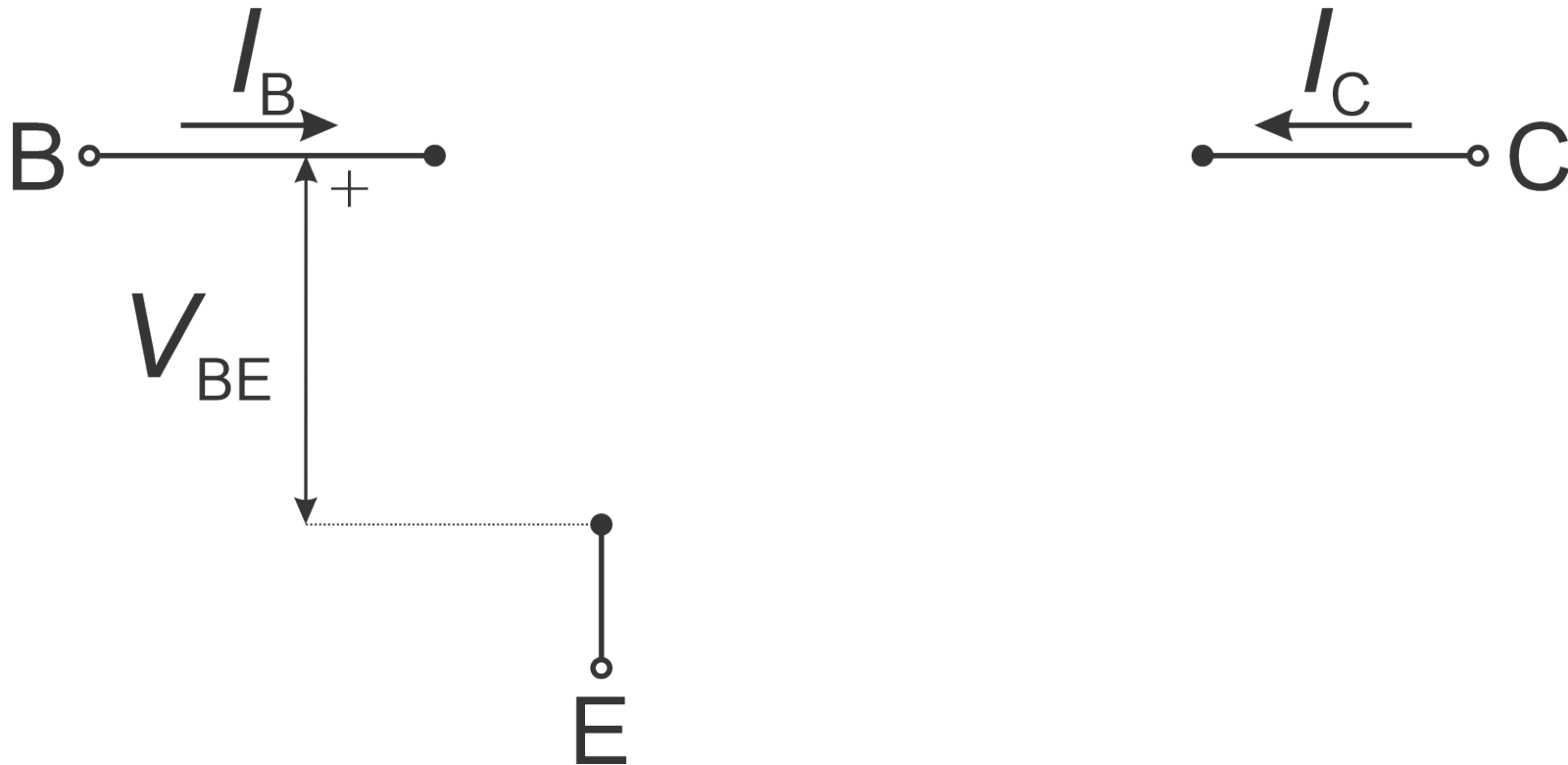
# Jednostavni model bipolarnog tranzistora



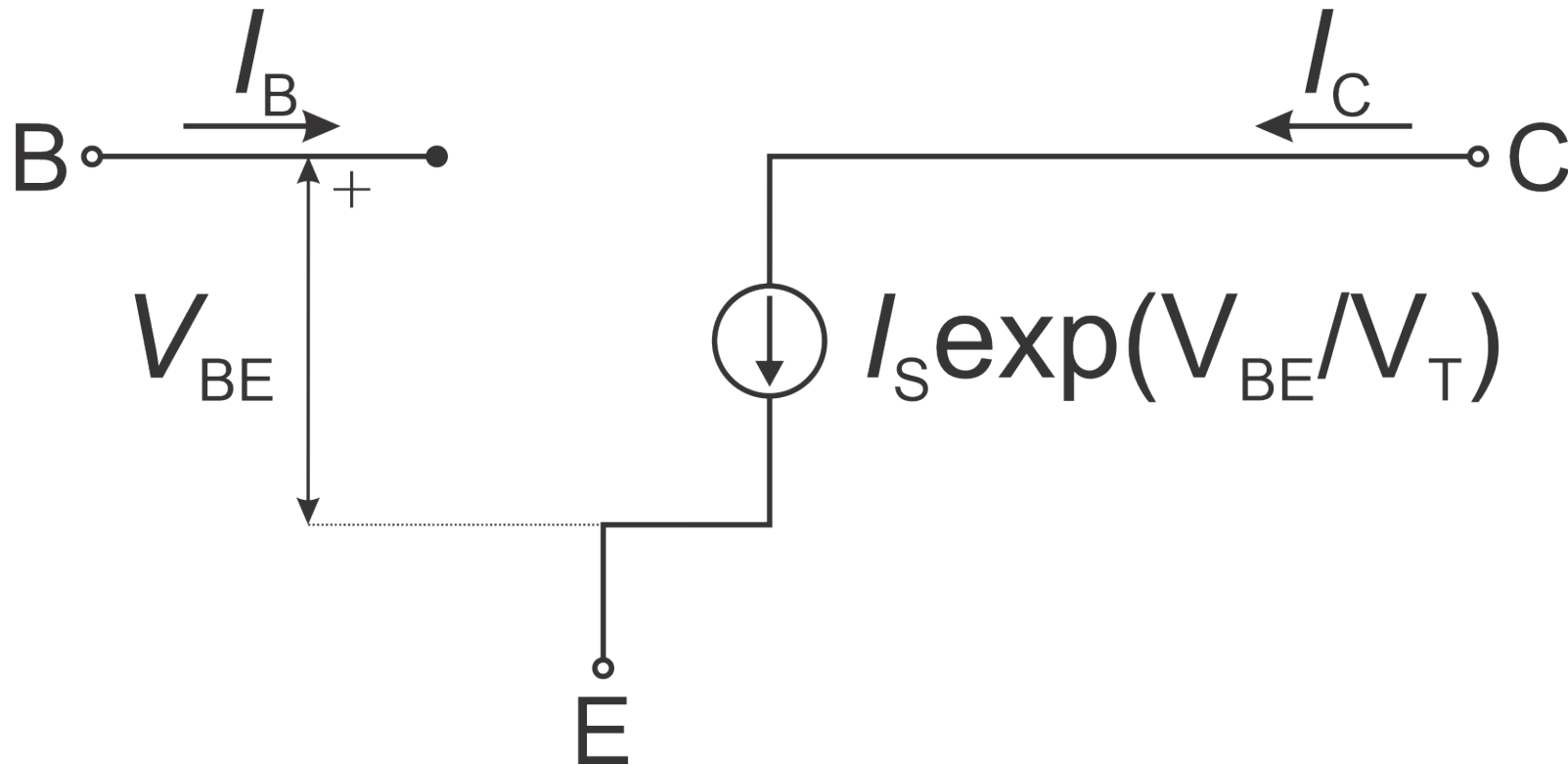
# Jednostavni model bipolarnog tranzistora


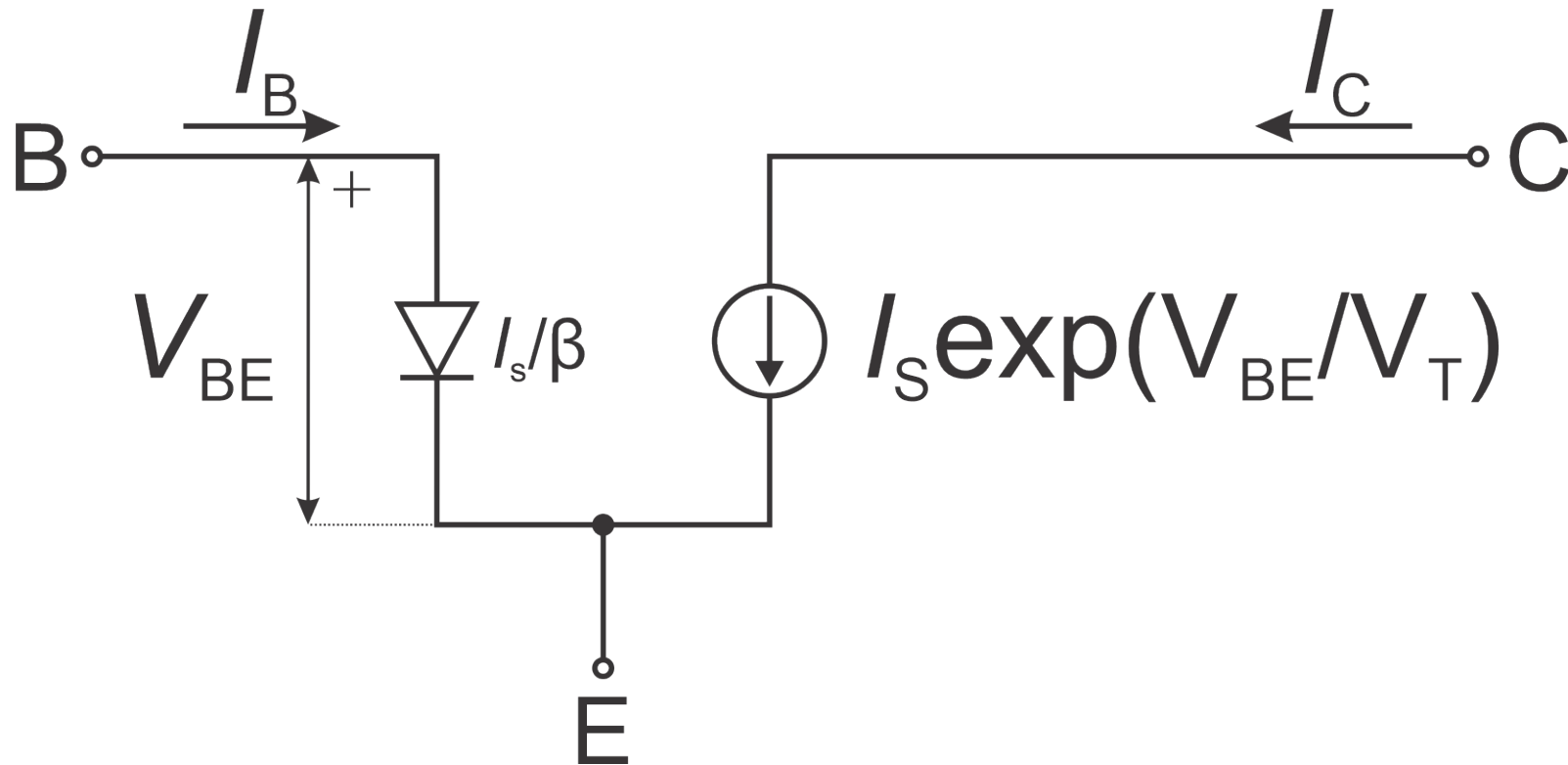
# Jednostavni model bipolarnog tranzistora


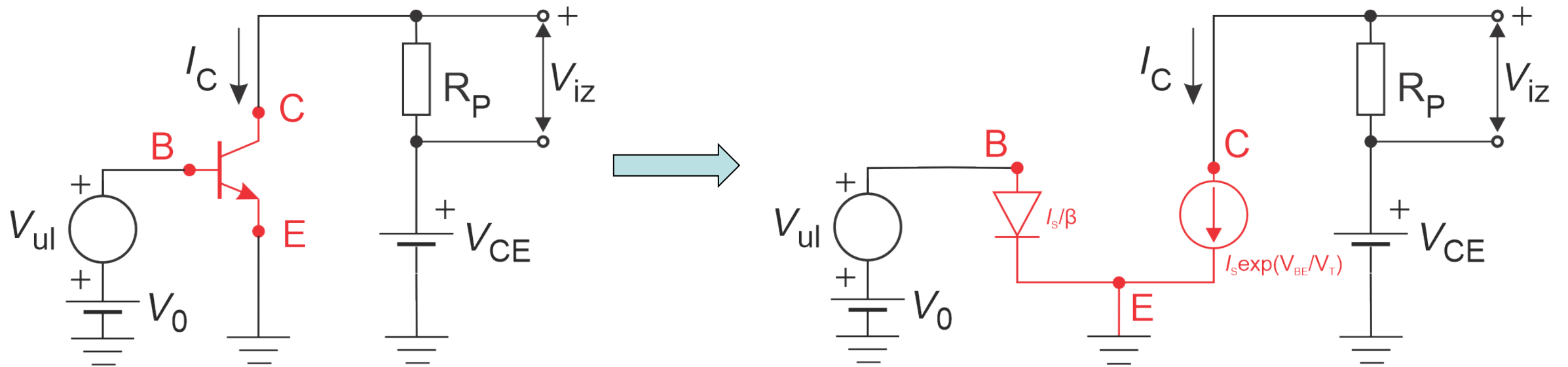
# Jednostavni model bipolarnog tranzistora




# Model bipolarnog tranzistora za velike signale

- Model je ispravan samo ako je tranzistor u aktivnoj oblasti (emitorski spoj direktno polarisan, kolektorski inverzno polarisan).
- Ovaj model se zove **model bipolarnog tranzistora za velike signale**.
- Signal  $V_{in}$  može biti proizvoljan
- Model je nelinearan.
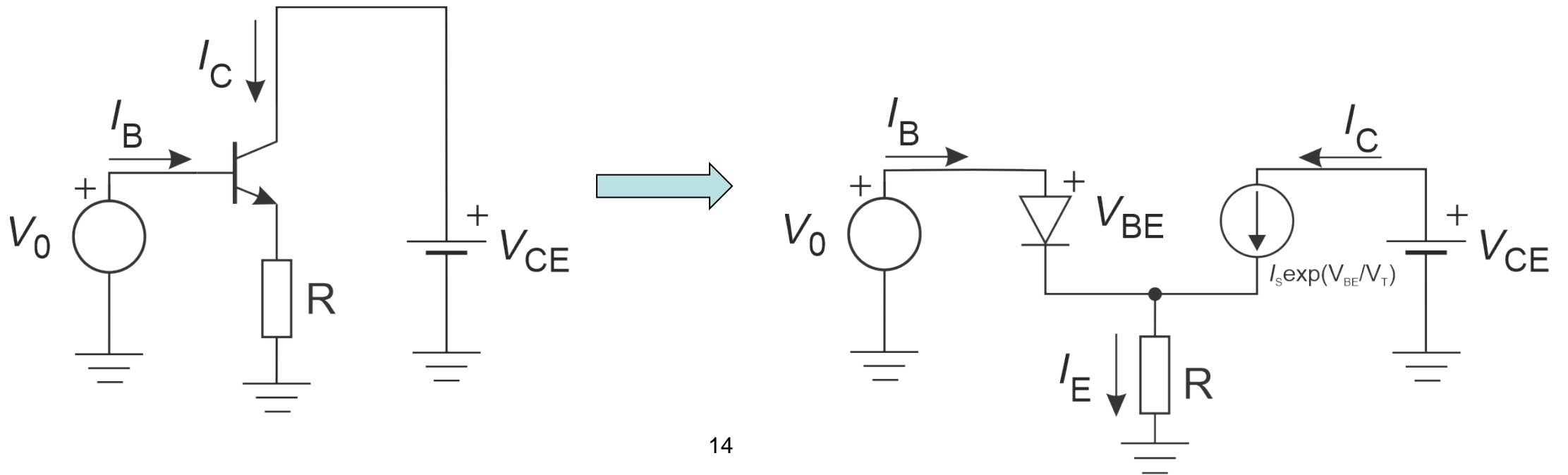
# Primer


$$I_S = 10^{-16} \text{ A}, \beta = 100$$

$$I_C \approx I_E, R = 100 \Omega, V_{ul} = V_0 = 800 \text{ mV}, V_{CE} = 3 \text{ V}$$


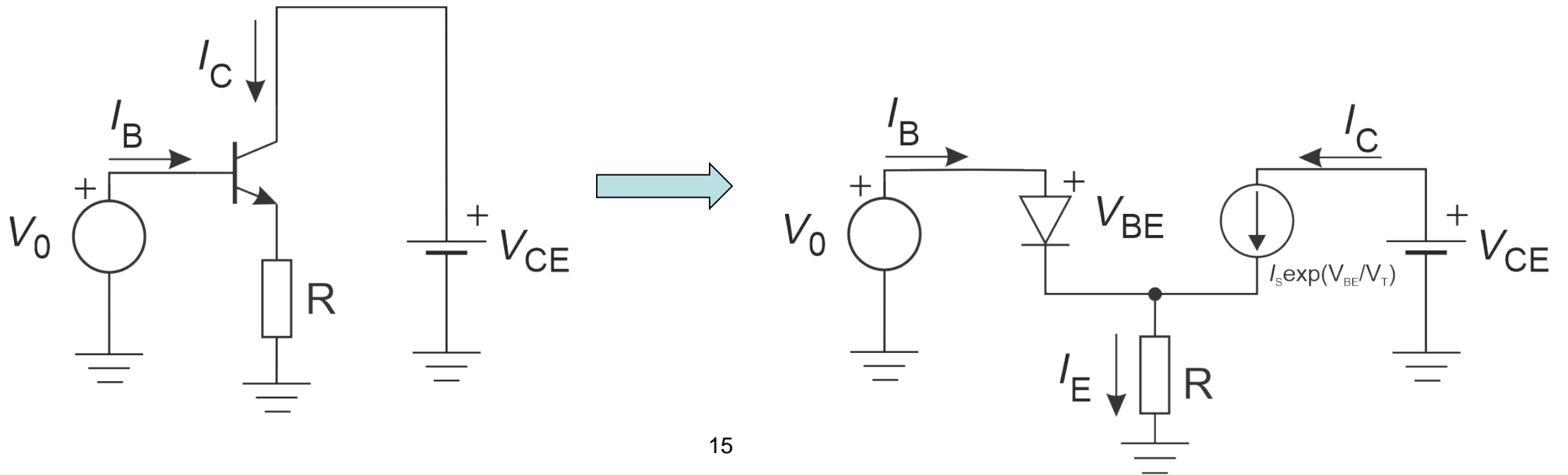
# Primer


$$V_0 = V_{BE} + I_E \cdot R \approx V_{BE} + I_C \cdot R$$


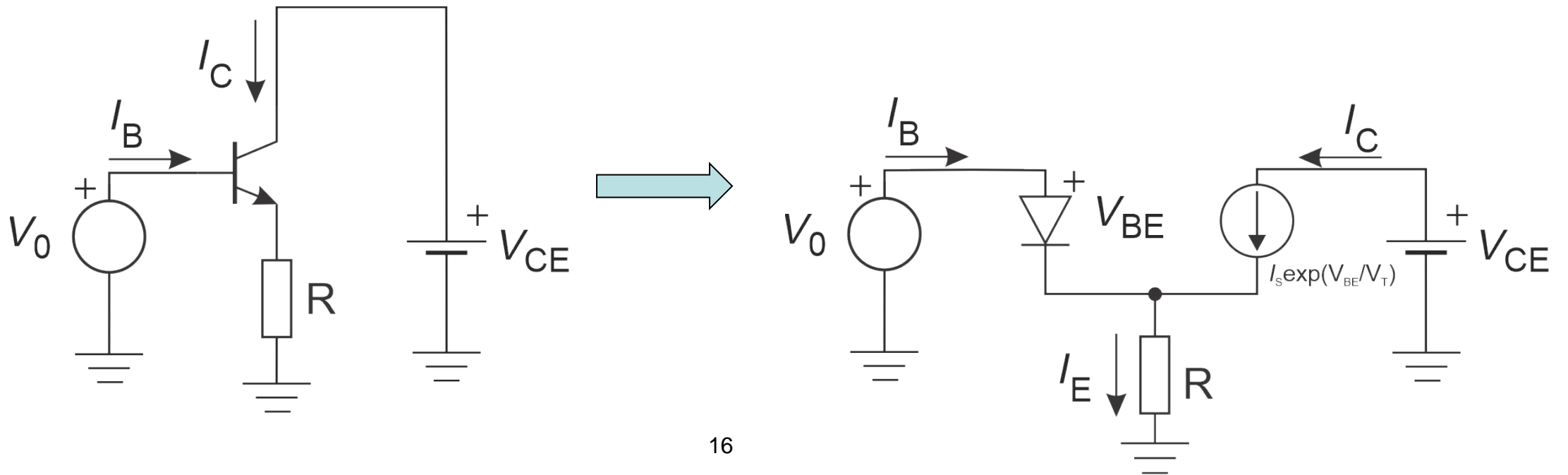
# Primer

$$V_{BE} = V_T \cdot \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

$$V_0 = V_T \cdot \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) + I_C \cdot R$$






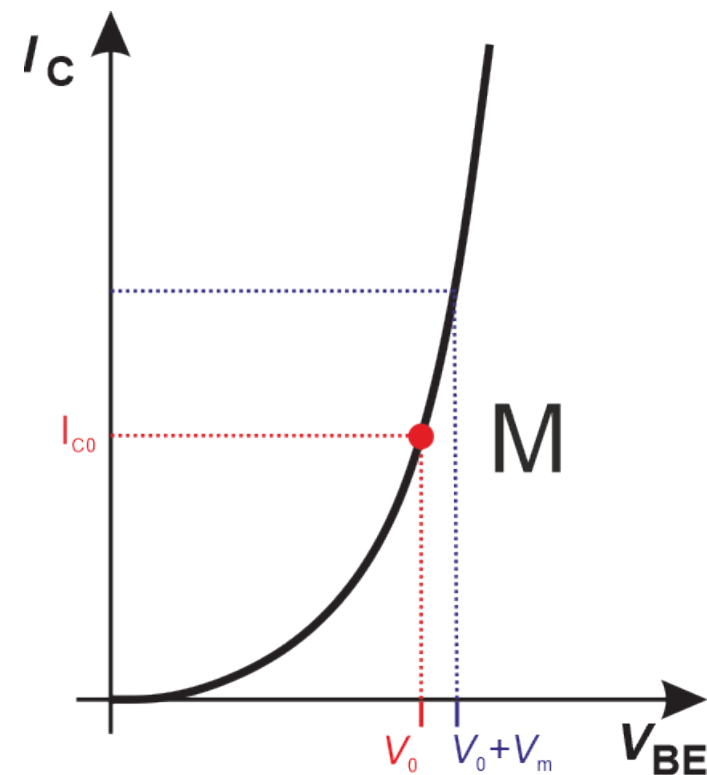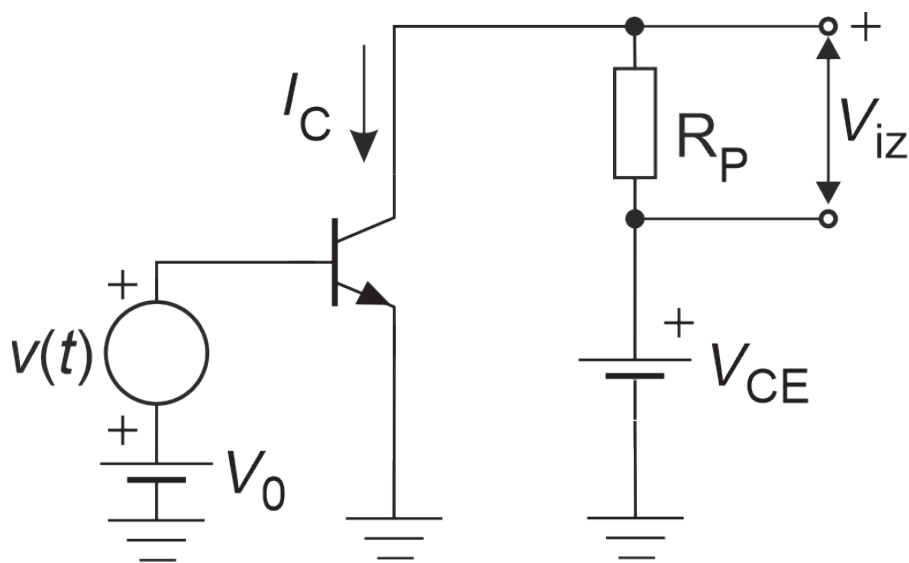
# Model bipolarnog tranzistora za male signale

- Signal  $v(t)$  je superponiran jednosmernom naponu  $V_0$ , promena napona  $V_{BE}$  je mala ( $V_m \ll V_0$ ):

$$V_{BE} = V_0 + v(t) = V_0 + V_m \cdot \sin \omega t$$




# Model bipolarnog tranzistora za male signale

$$I_C = I_S \cdot \left( \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right) \approx I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_0 + v(t)}{V_T}\right) = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) \cdot \exp\left(\frac{v(t)}{V_T}\right)$$

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) \cdot \exp\left(\frac{V_m \cdot \sin \omega t}{V_T}\right)$$
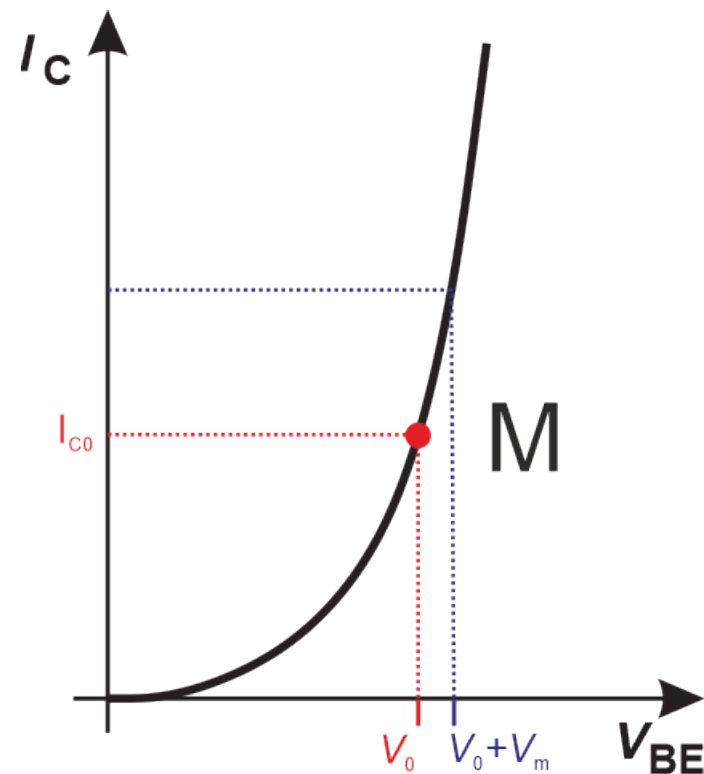
$$I_C = I_{C0} \cdot \exp\left(\frac{V_m}{V_T} \cdot \sin \omega t\right)$$



# Model bipolarnog tranzistora za male signale

- Tejlorov (Taylor) razvoj eksponencijalne funkcije u okolini nule:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

- Za male vrednosti argumenta  $x$ :

$$|x| \ll 1$$

$$e^x \approx 1 + x$$


# Model bipolarnog tranzistora za male signale

- Sinusna funkcija je manja ili jednaka jedinici, ukoliko je  $V_m < V_T$ , imamo:

$$I_C = I_{C0} \cdot \exp\left(\frac{V_m}{V_T} \cdot \sin \omega t\right)$$

$$V_m < V_T \Rightarrow I_C \approx I_{C0} \cdot \left(1 + \frac{V_m}{V_T} \cdot \sin \omega t\right)$$
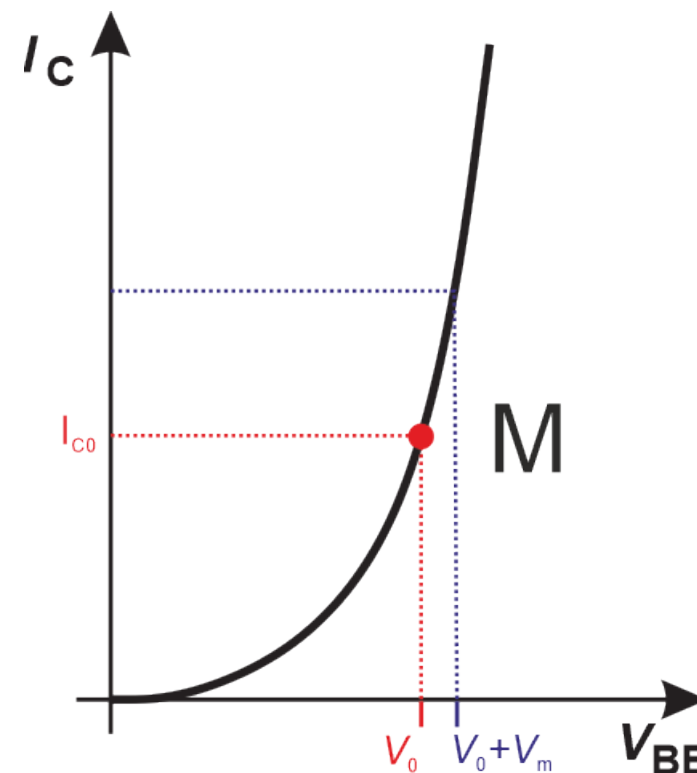
$$I_C = I_{C0} + \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot V_m \sin \omega t = I_{C0} + \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot v(t)$$




# Model bipolarnog tranzistora za male signale

- Količnik kolektorske struje i napona  $V_T$  je transkonduktansa tranzistora u radnoj tački M:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$$



- Kolektorska struja je:
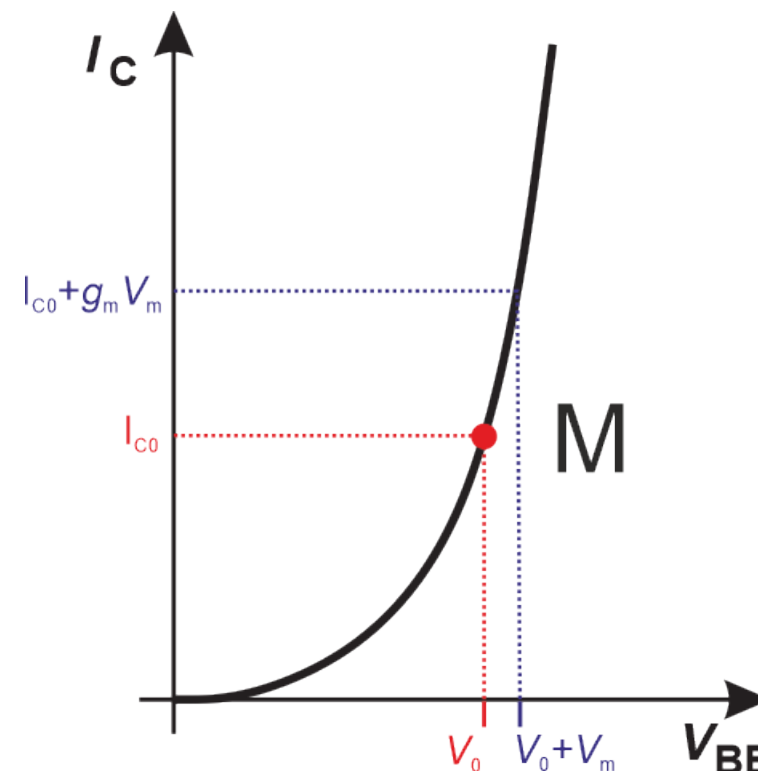
$$I_C = I_{C0} + g_m \cdot V_m \sin \omega t = I_{C0} + \underbrace{g_m \cdot v(t)}_{i_c(t)}$$


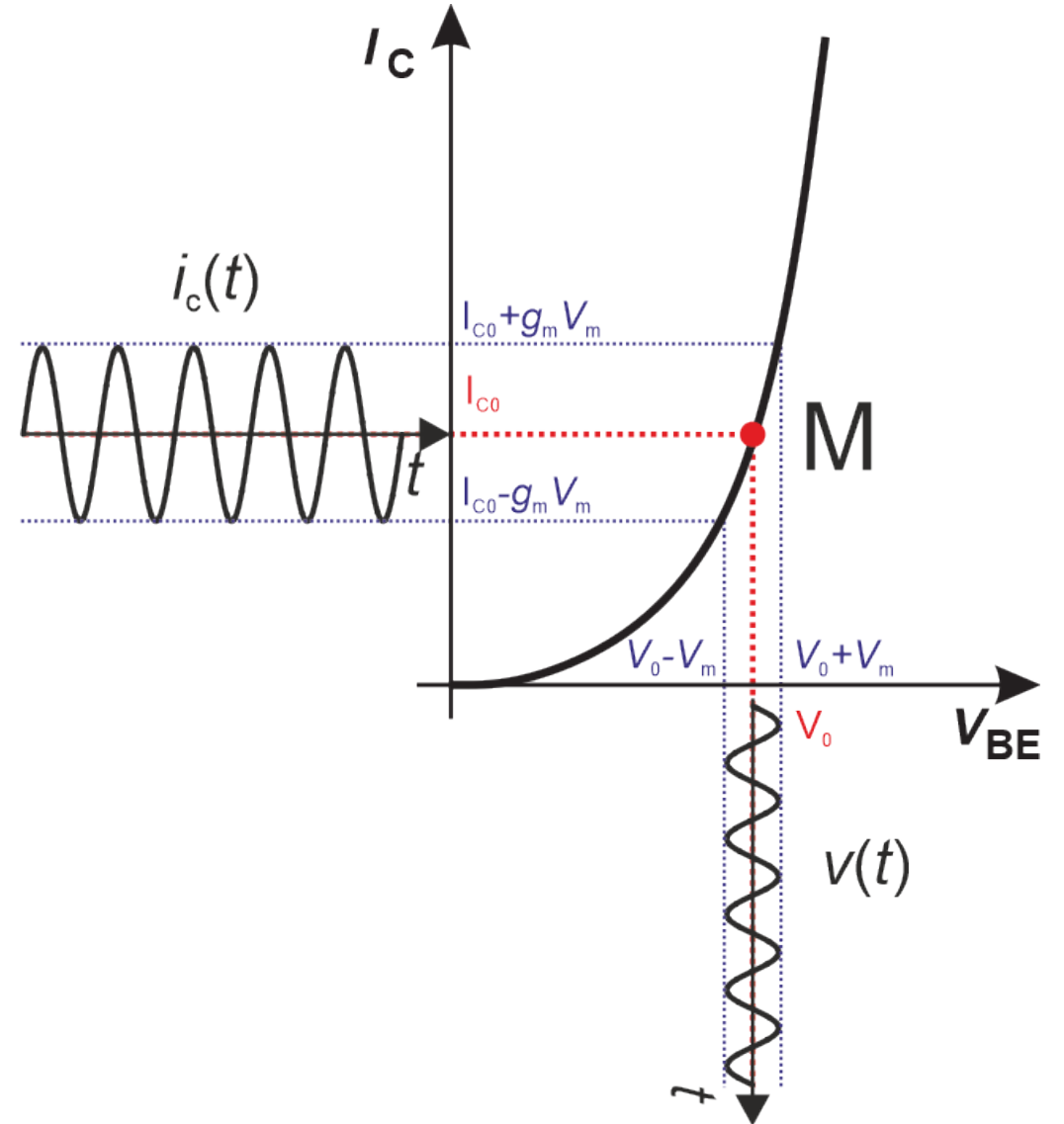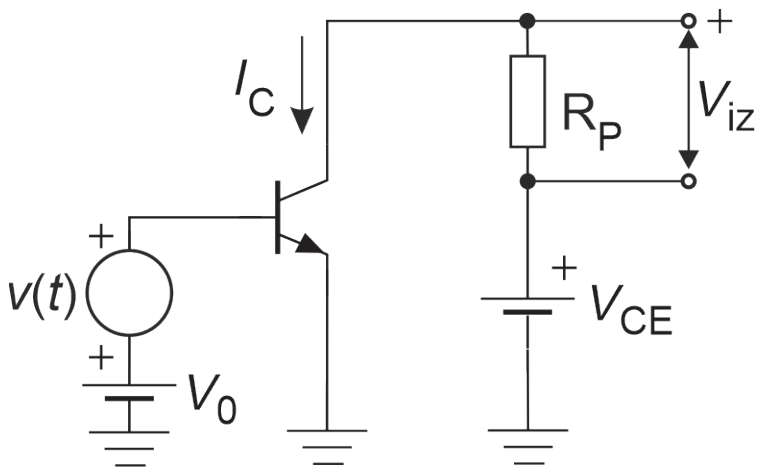
# Model bipolarnog tranzistora za male signale


$$I_C = I_{C0} + g_m \cdot V_m \sin \omega t = I_{C0} + \underbrace{g_m \cdot v(t)}_{i_c(t)}$$



# Model bipolarnog tranzistora za male signale

$$I_C = I_{C0} + g_m \cdot V_m \sin \omega t = I_{C0} + \underbrace{g_m \cdot v(t)}_{i_c(t)}$$

Superpozicija

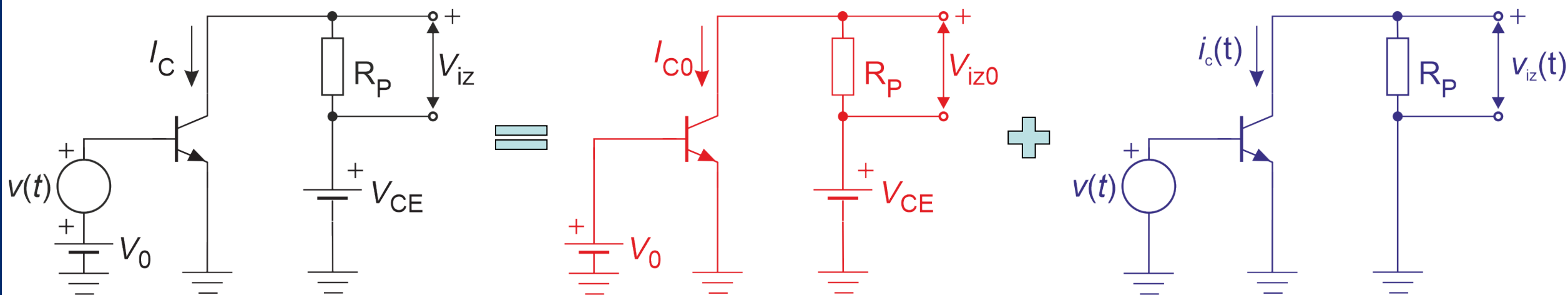


Veliki signali  
(polarizacija)

Signali malih  
amplituda

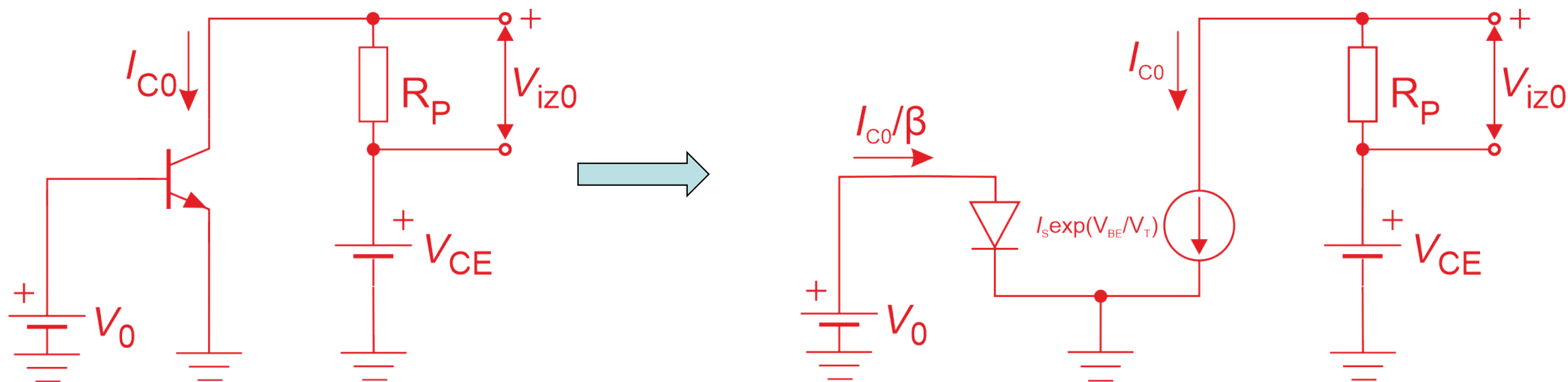
# Model za velike signale

- Model za velike signale – poznati parametri  $I_S$ ,  $\beta$ .
- Izračunava se  $I_{C0}$ .






# Model za male signale

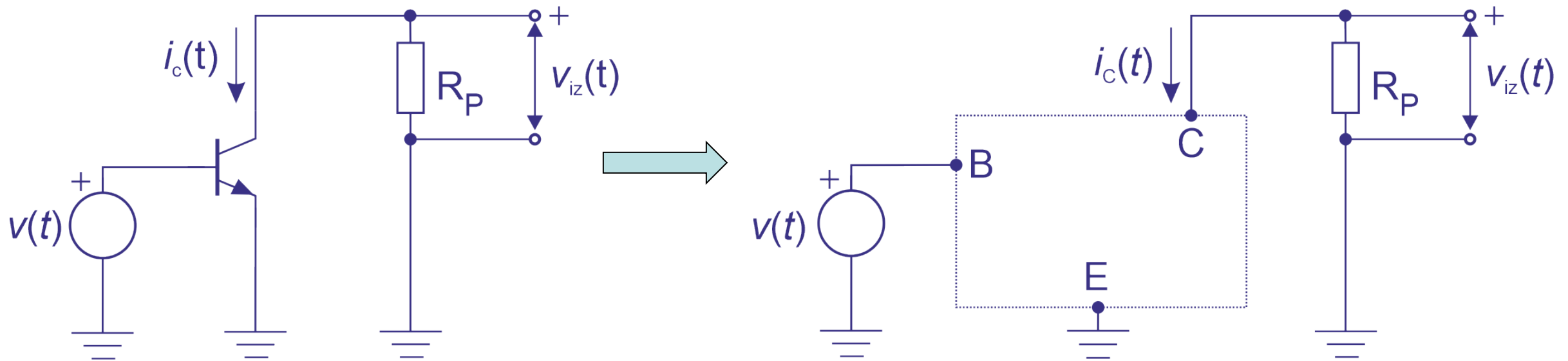
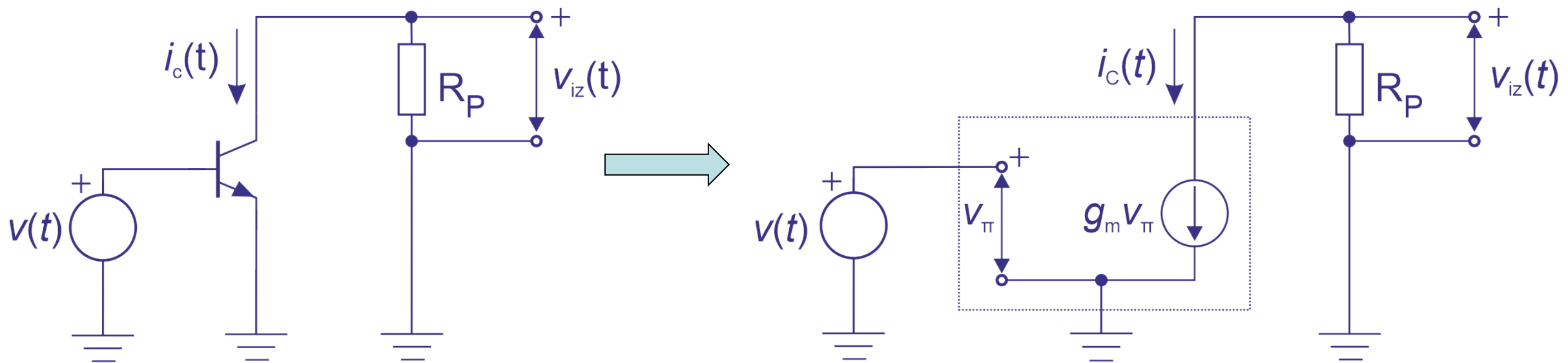
# Model za male signale

- Kolektorska struja


$$i_c(t) = g_m \cdot v(t), \quad g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$$


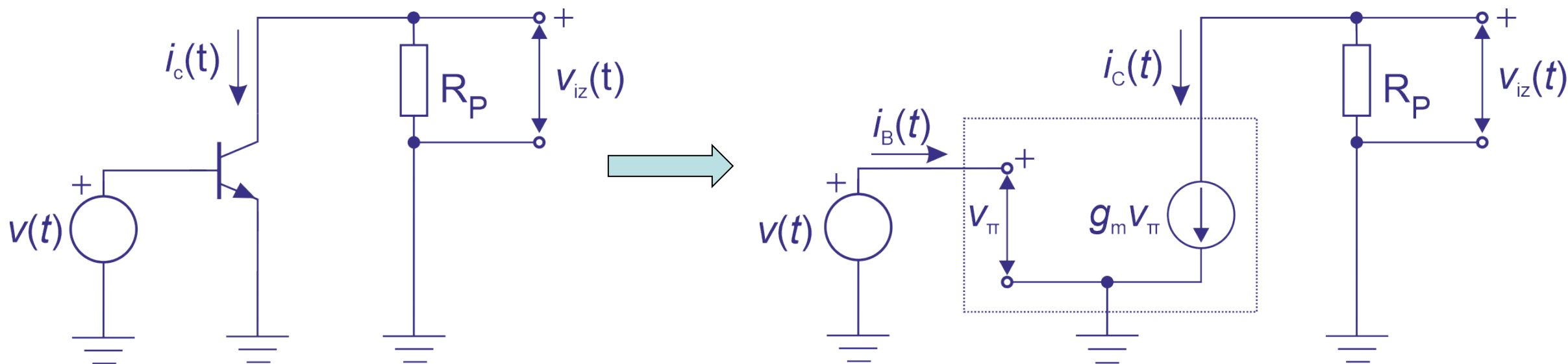
# Model za male signale

- Struja baze


$$i_B(t) = \frac{i_C(t)}{\beta} = \frac{g_m}{\beta} \cdot v_\pi, \quad v_\pi = \frac{\beta}{g_m} \cdot i_B(t)$$


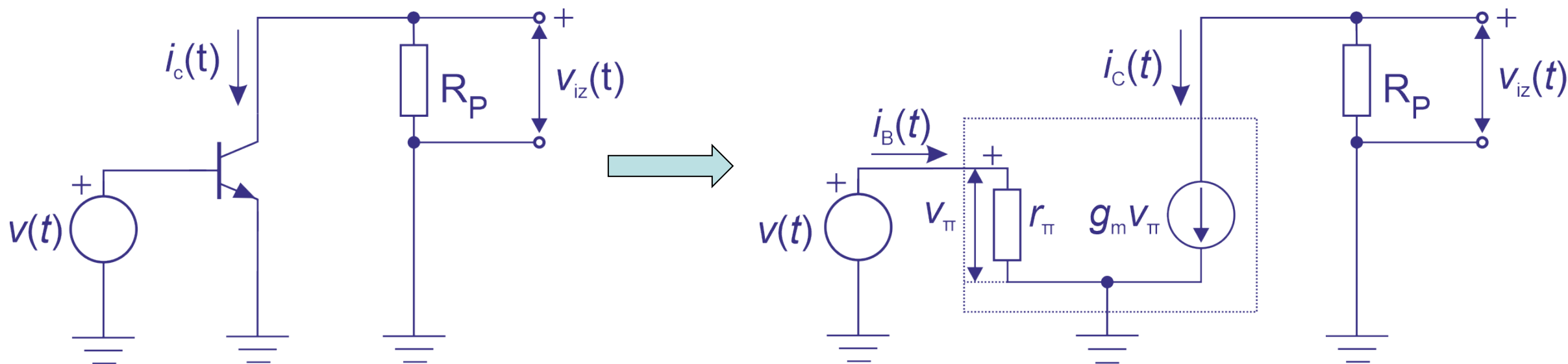
# Model za male signale


- Otpornost emitorskog spoja

$$v_{\pi} = r_{\pi} \cdot i_B(t), \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$$


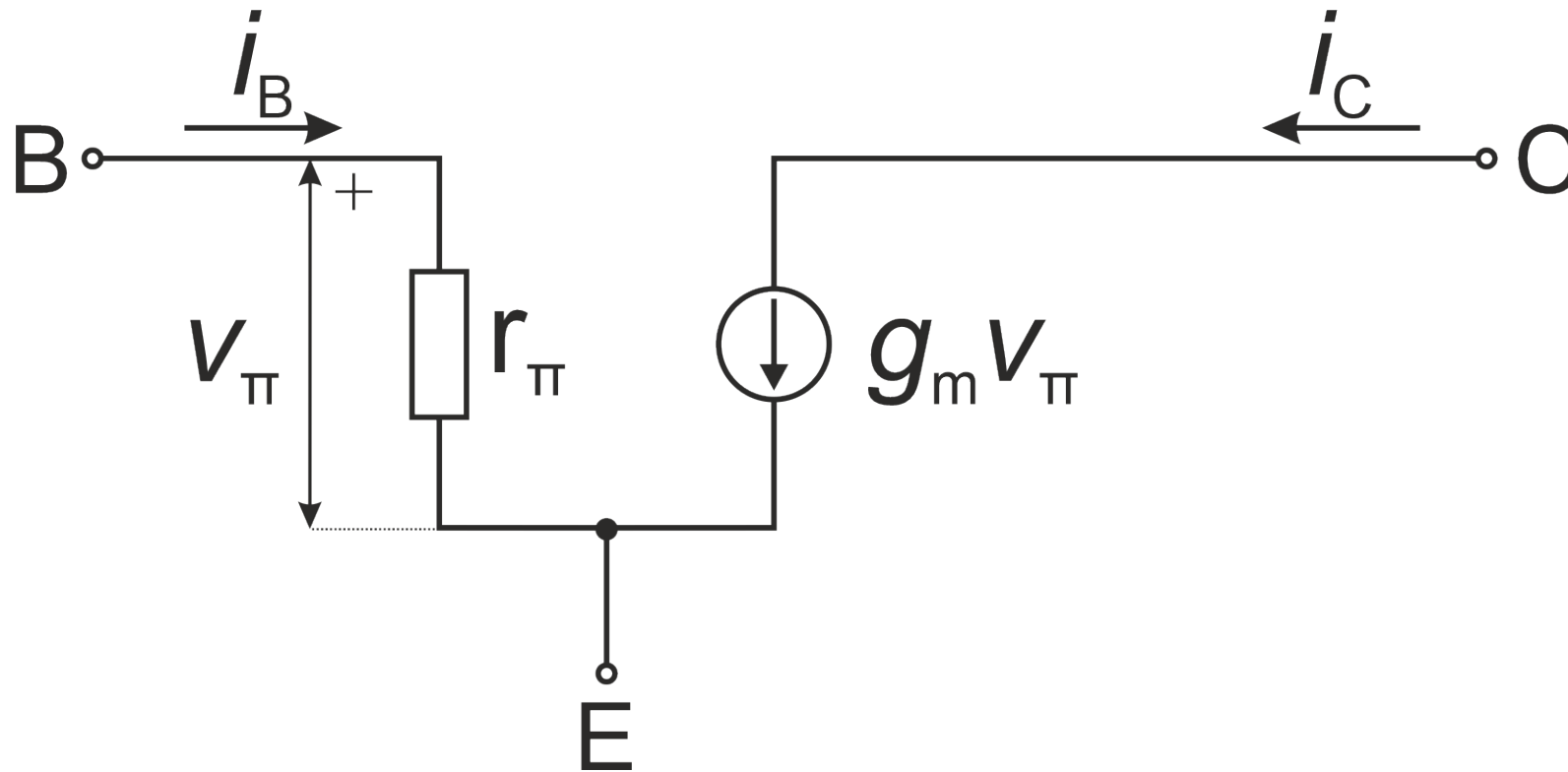
# Model za male signale

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C0}}$$




# Model za male signale

- Parametri modela za male signale  $g_m$  i  $r_{\pi}$  se izračunavaju na osnovu vrednosti kolektorske struje u jednosmernom režimu,  $I_{C0}$ , koja se izračunava primenom modela za velike signale.
- Naponski generatori velikih signala predstavljaju kratak spoj, strujni generatori velikih signala prekid u kolu za male signale.
- Veliki signali se obeležavaju velikim slovima:  $I_{C0}$ ,  $V_{BE}, \dots$ . Mali signali se obeležavaju malim slovima  $i_C$ ,  $i_B$ ,  $v_{\pi}, \dots$

# Erlijev (Early) efekat

- Erlijev efekat, nazvan po J. M. Early-u, je promena efektivne širine baze u bipolarnom tranzistoru usled promene napona između baze i kolektora.
- Veći napon inverzno polarisanog kolektorskog spoja povećava širinu osiromašene oblasti kolektorskog spoja, smanjujući tako širinu baze koja provodi naelektrisanja.

# Erljev (Early) efekat

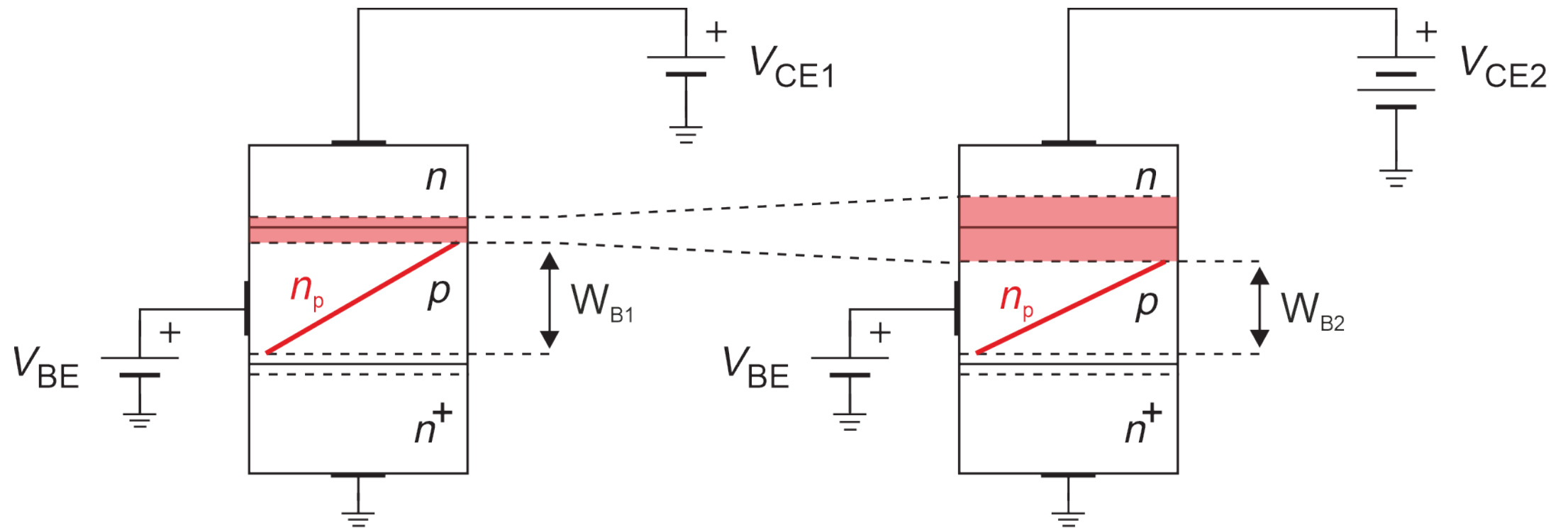



# Erljev (Early) efekat

$$I_C = I_S \left( \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right) \approx I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$


$$I_S = \frac{A_E \cdot q_e \cdot n_i^2 \cdot D_n}{W_B \cdot N_B}$$

$$W_{B1} > W_{B2} \Rightarrow I_{S1} < I_{S2} \Rightarrow I_{C1} < I_{C2}$$

$A_E$  – površina emitorskog spoja


$W_B$  – širina oblasti baze

$N_B$  – koncentracija akceptora u bazi

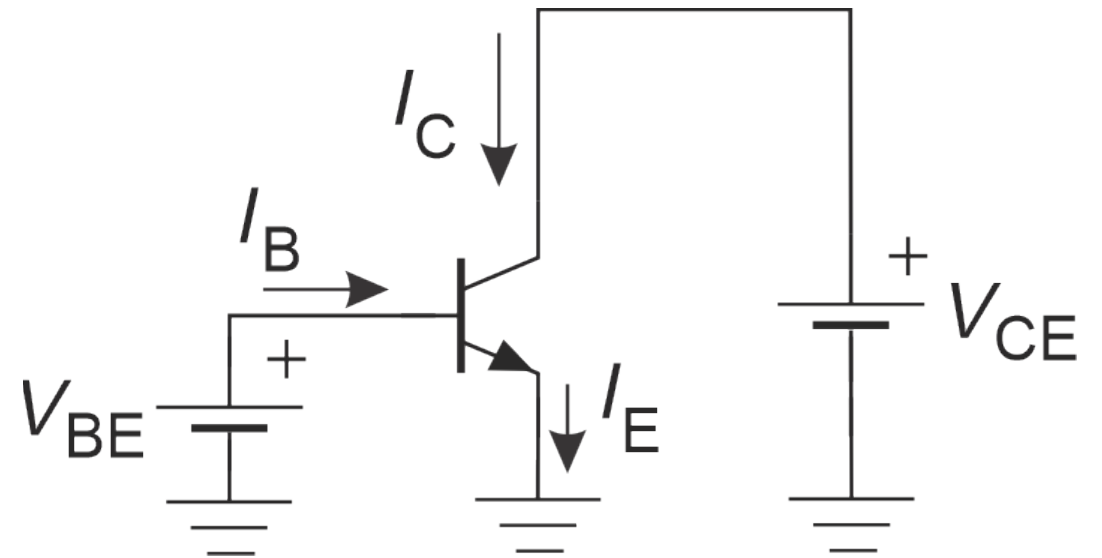

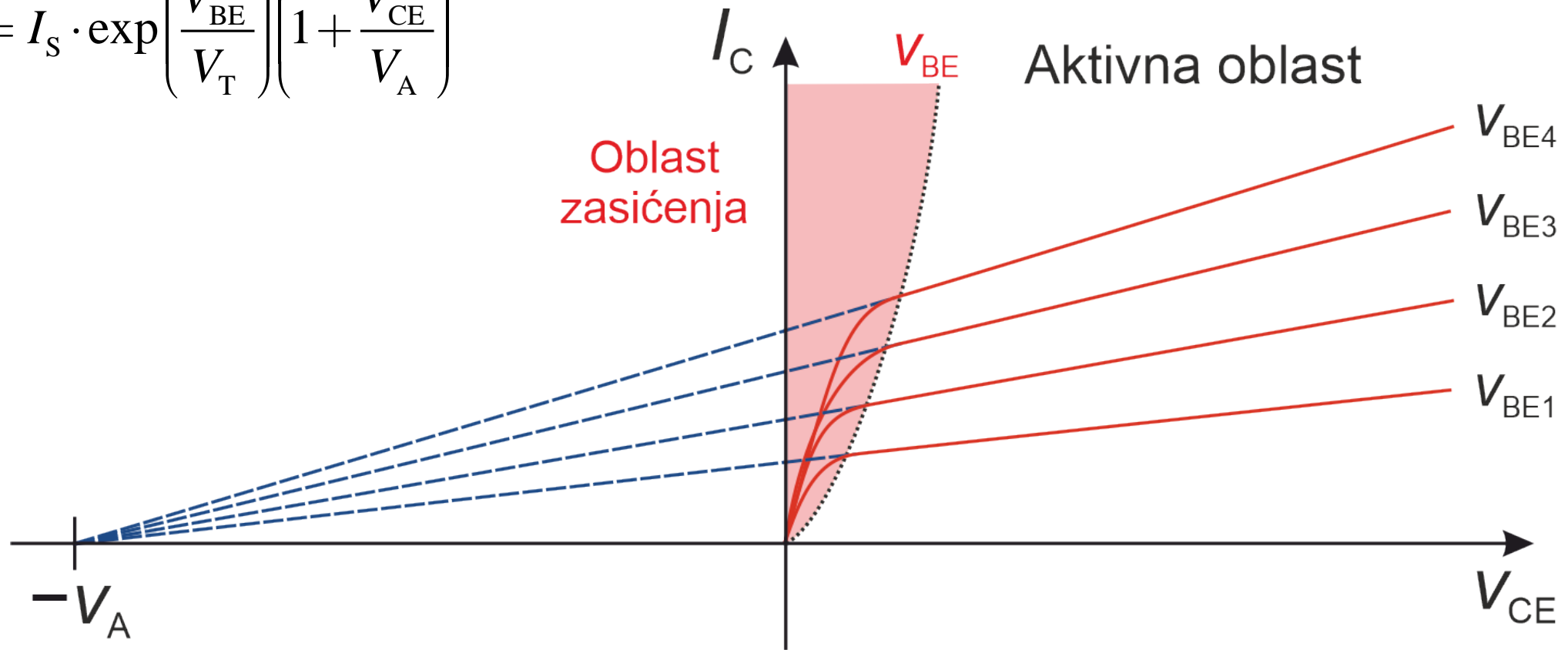
# Erljev (Early) efekat

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$



# Erlijev (Early) efekat

- Model za velike signale

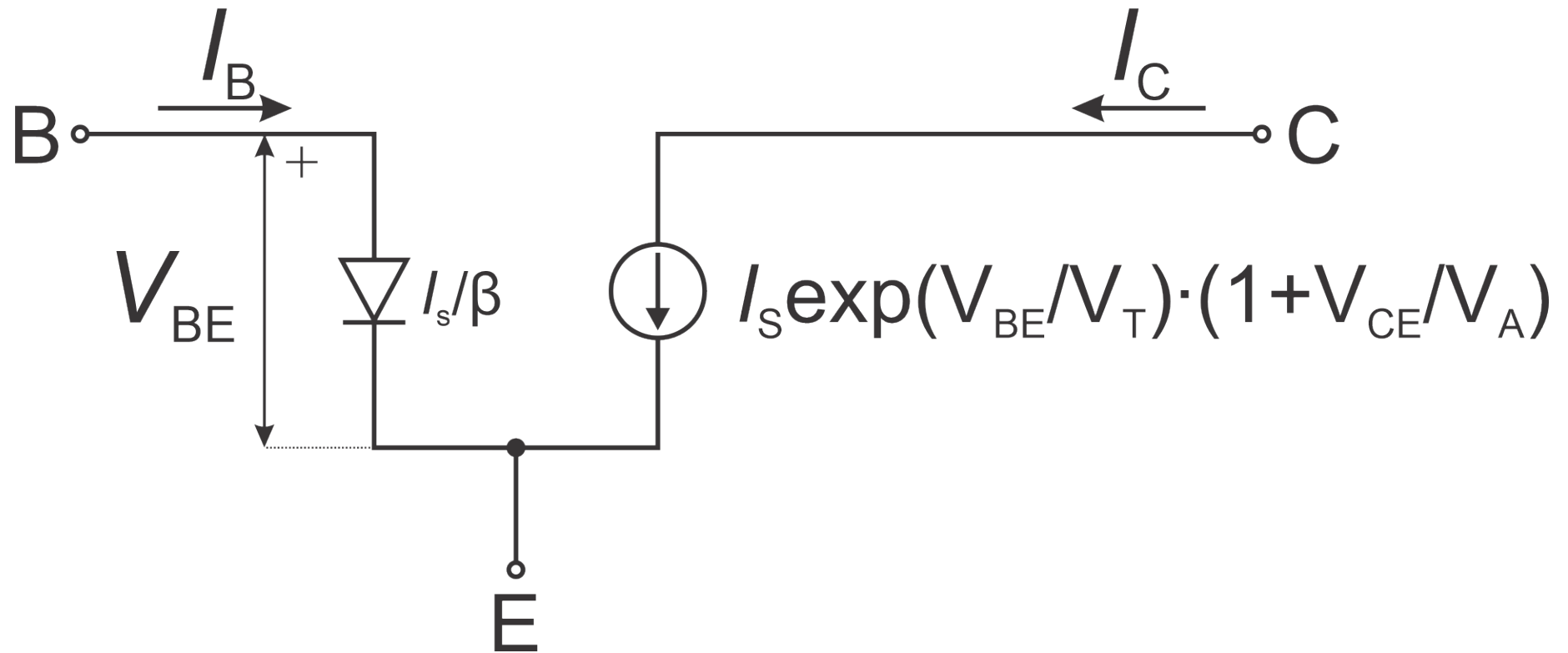


# Erljev (Early) efekat

## Model za male signale

- Bipolarni tranzistor je polarisan, postignuta je odgovarajuća radna tačka.
- Prilikom promene napona između dva priključka ( $V_{CE}$ ), napon na drugom ( $V_{BE}$ ) ostaje konstantan.
- Modelovanje efekata elementima kola.

# Erljev (Early) efekat

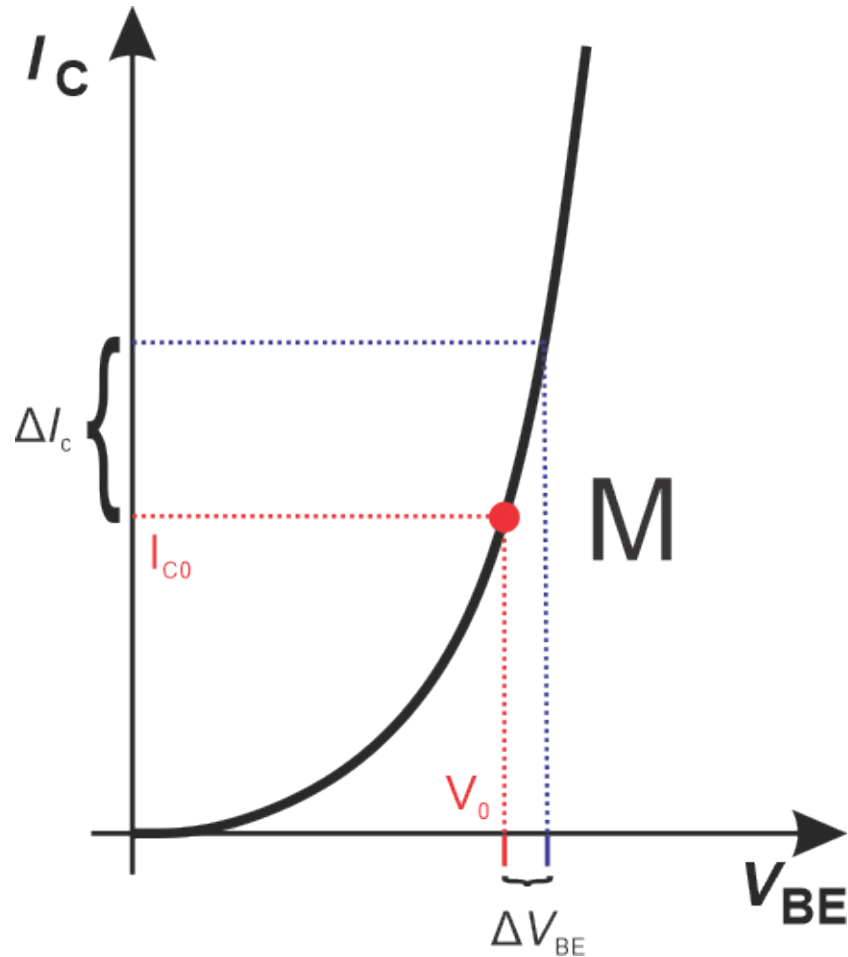

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$g_m = \frac{dI_C}{dV_{BE}}$$

$$g_m = \frac{I_S}{V_T} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) = \frac{I_C}{V_T}$$


# Erlijev (Early) efekat

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}$$

- Odnos struja baze i kolektora je nepromenjen,  $\beta$ .

# Erljev (Early) efekat

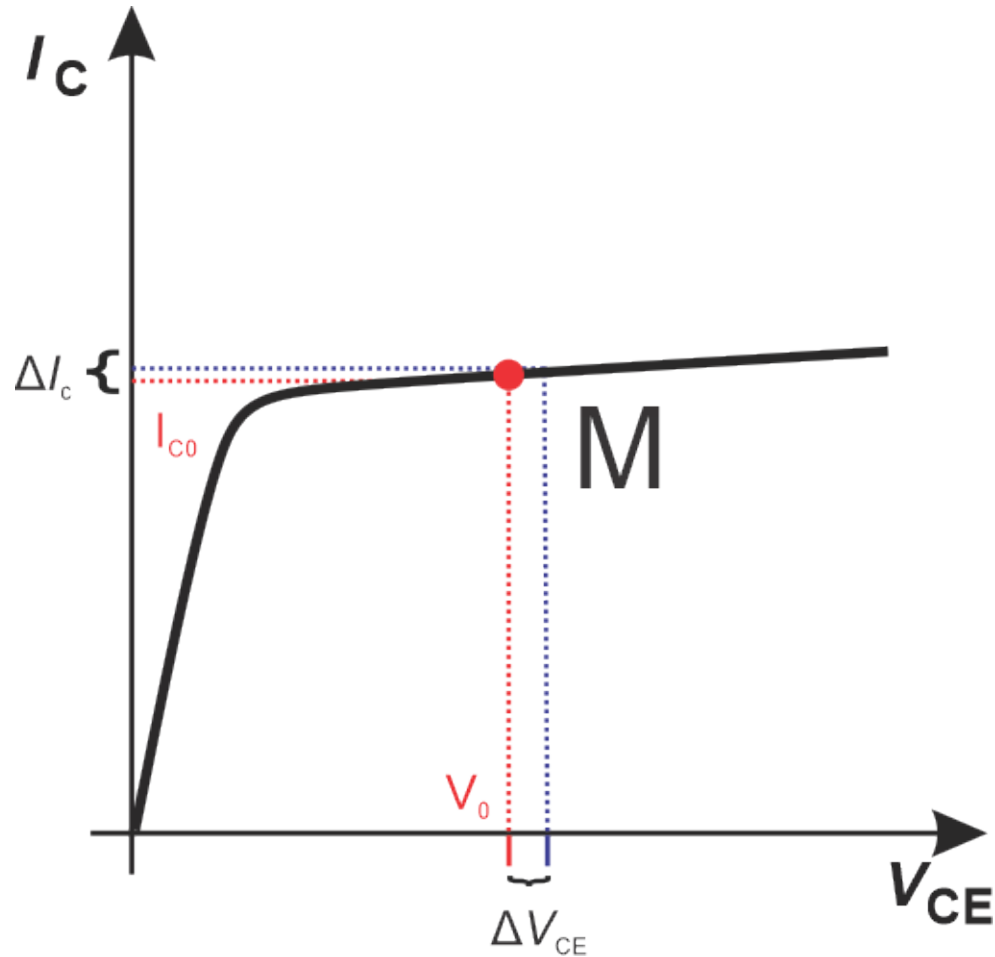


$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$\frac{dI_C}{dV_{CE}} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \frac{1}{V_A} \approx \frac{I_C}{V_A}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$


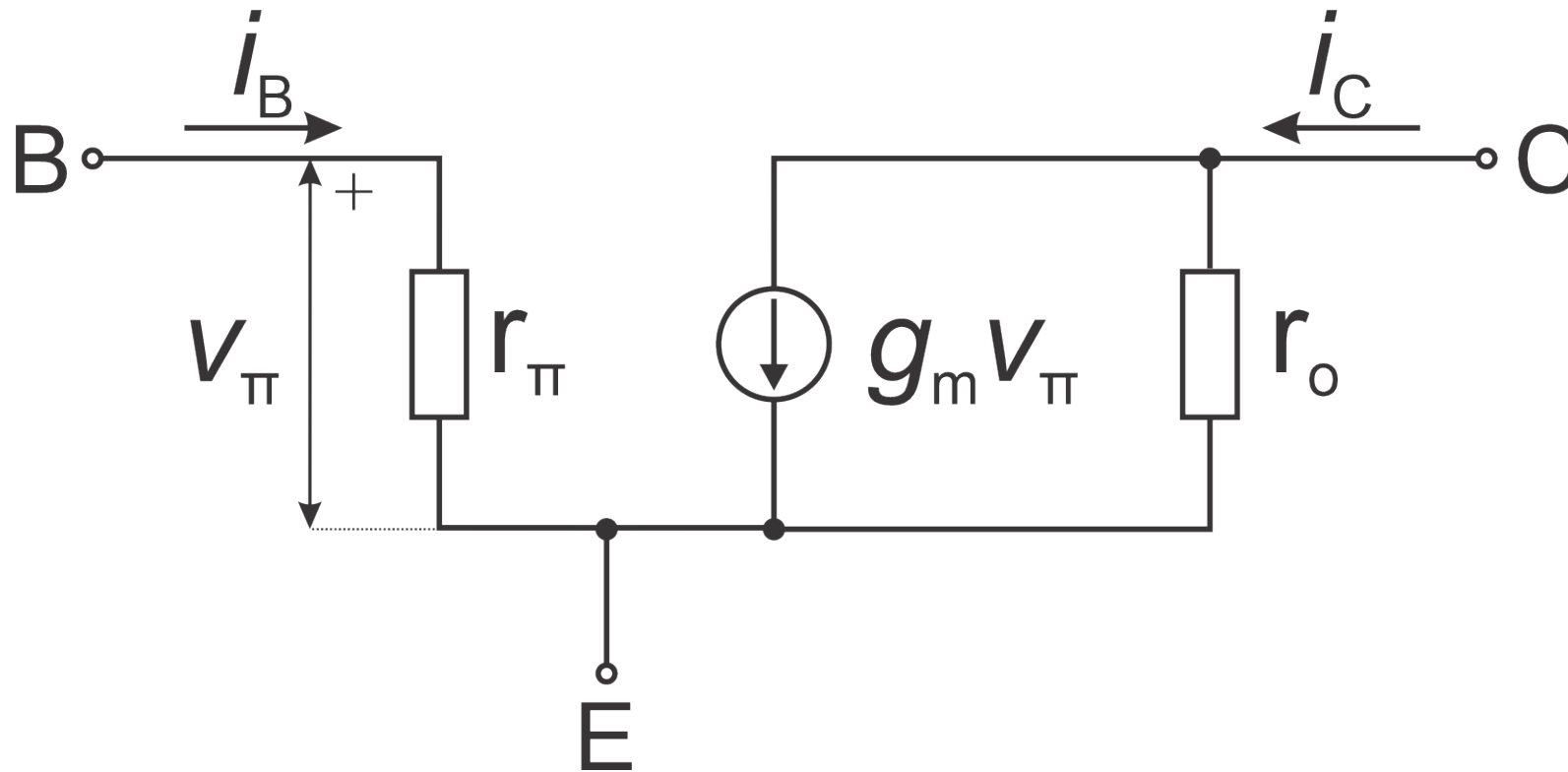
# Erljev (Early) efekt

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C0}}, \quad r_o = \frac{V_A}{I_{C0}}$$






# PNP tranzistor

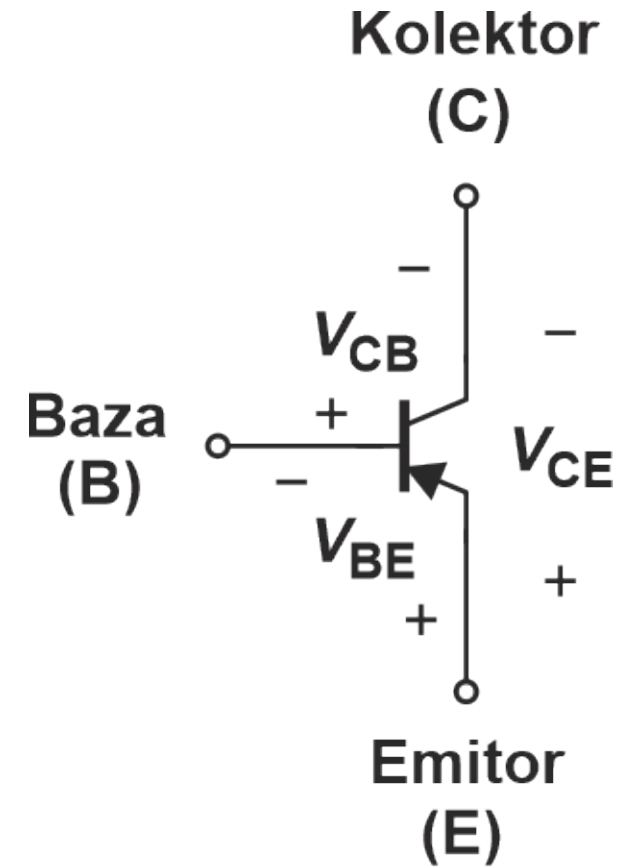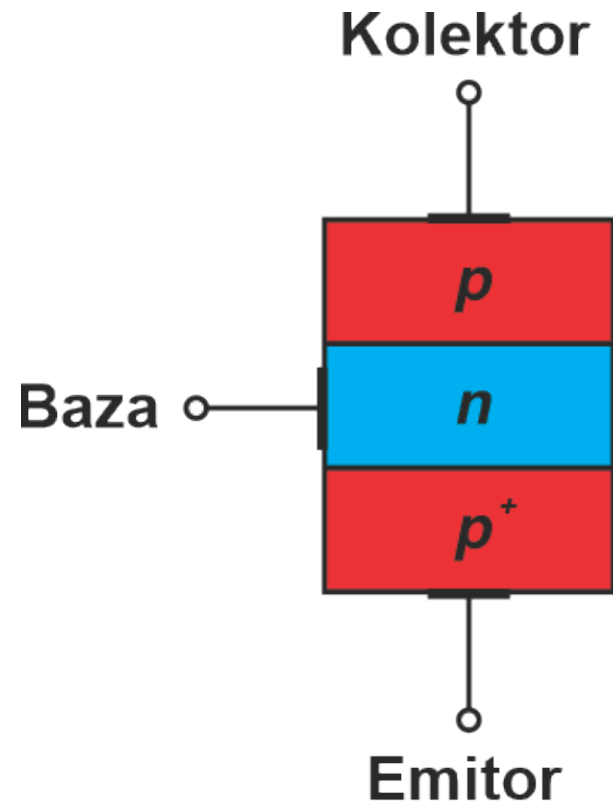


# Struktura PNP bipolarnog tranzistora

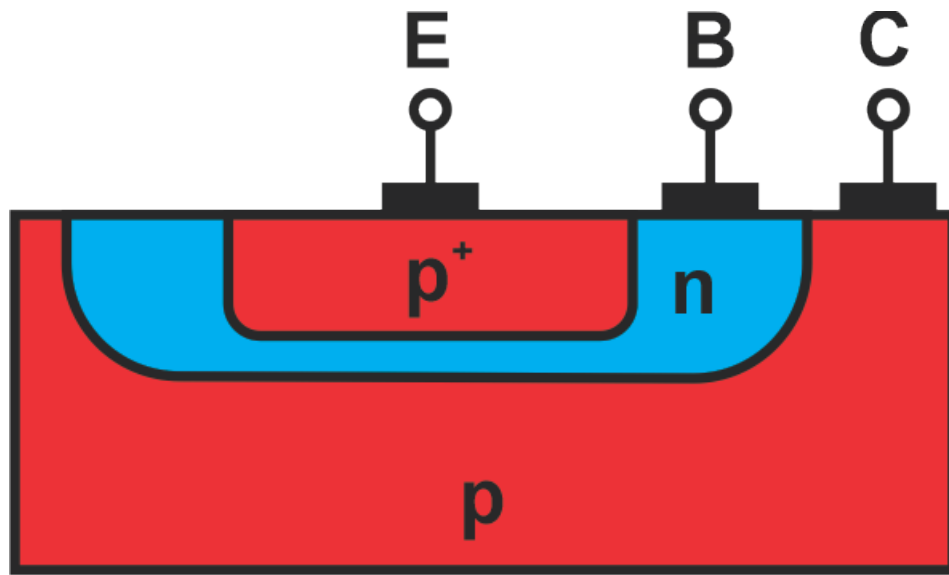



Poprečni presek

# Režimi rada PNP tranzistora

Naponi	Emitorski	Kolektorski	Režim
$V_{BE} < 0, V_{CB} < 0$	direktno	inverzno	aktivna oblast
$V_{BE} < 0, V_{CB} > 0$	direktno	direktno	zasićenje
$V_{BE} > 0, V_{CB} < 0$	inverzno	inverzno	zakočenje
$V_{BE} > 0, V_{CB} > 0$	inverzno	direktno	inverzna aktivna o.

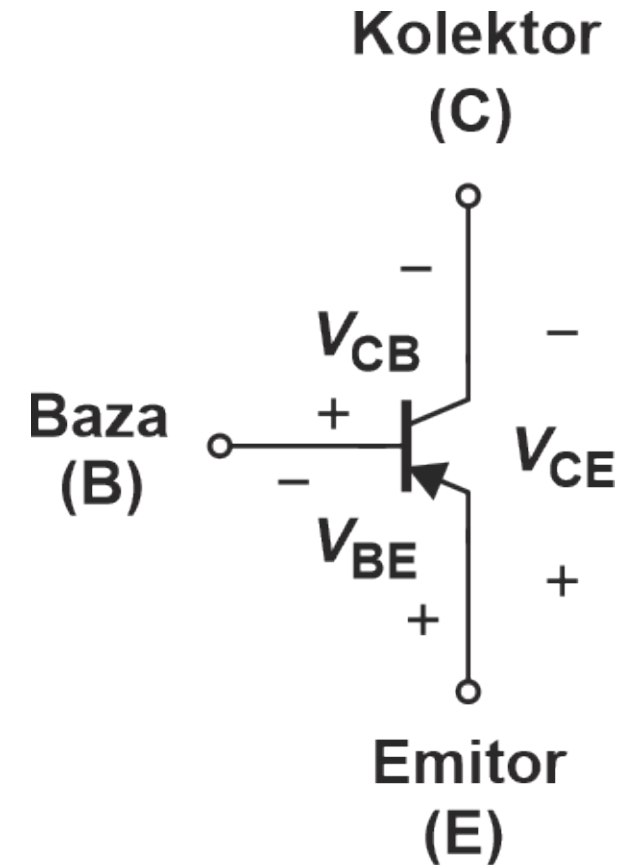


# Tranzistorski efekat – aktivan režim

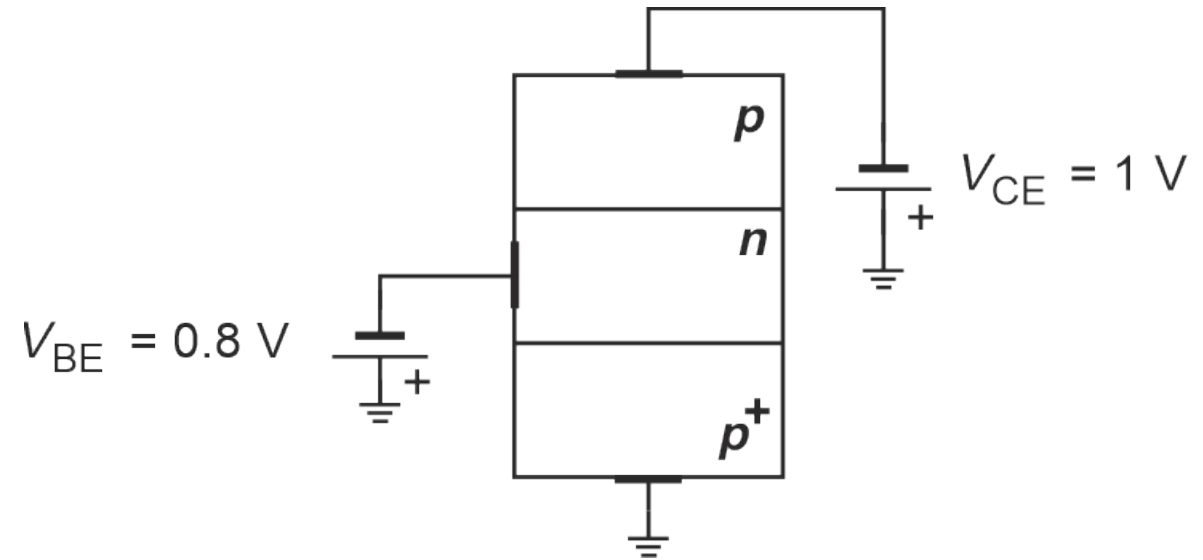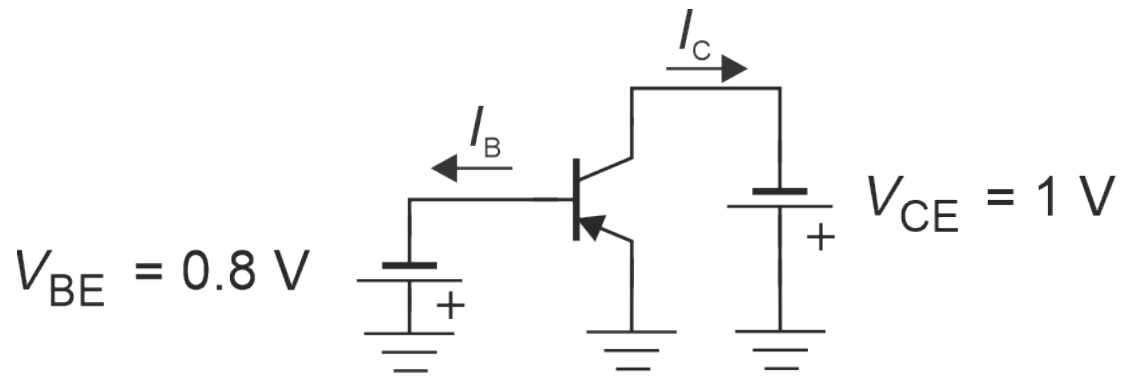

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \leq 0$$

# Model za velike signale

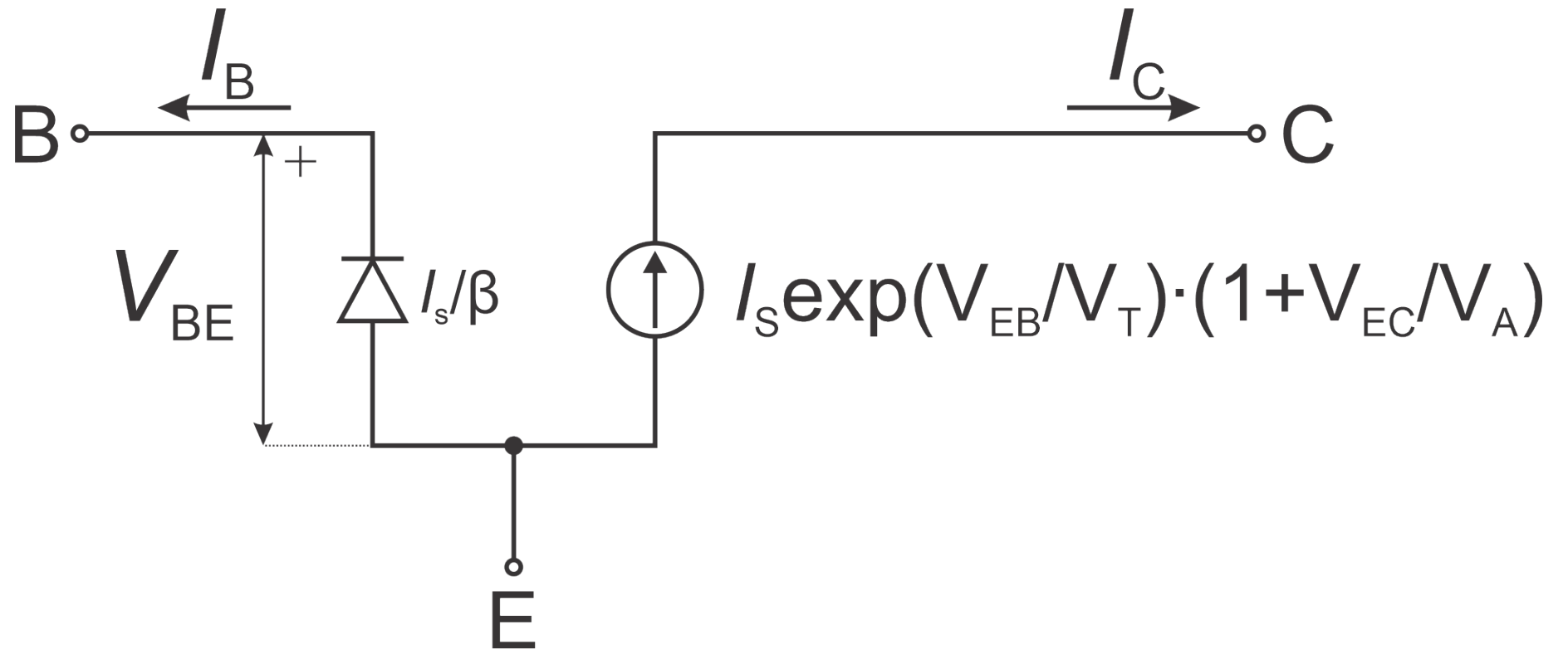

# Model za male signale

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C0}}, \quad r_o = \frac{V_A}{I_{C0}}$$

