




Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

Marko Dimitrijević

Model za jednosmerni signal (linearizovani)


Parametri: β , V_{BE}

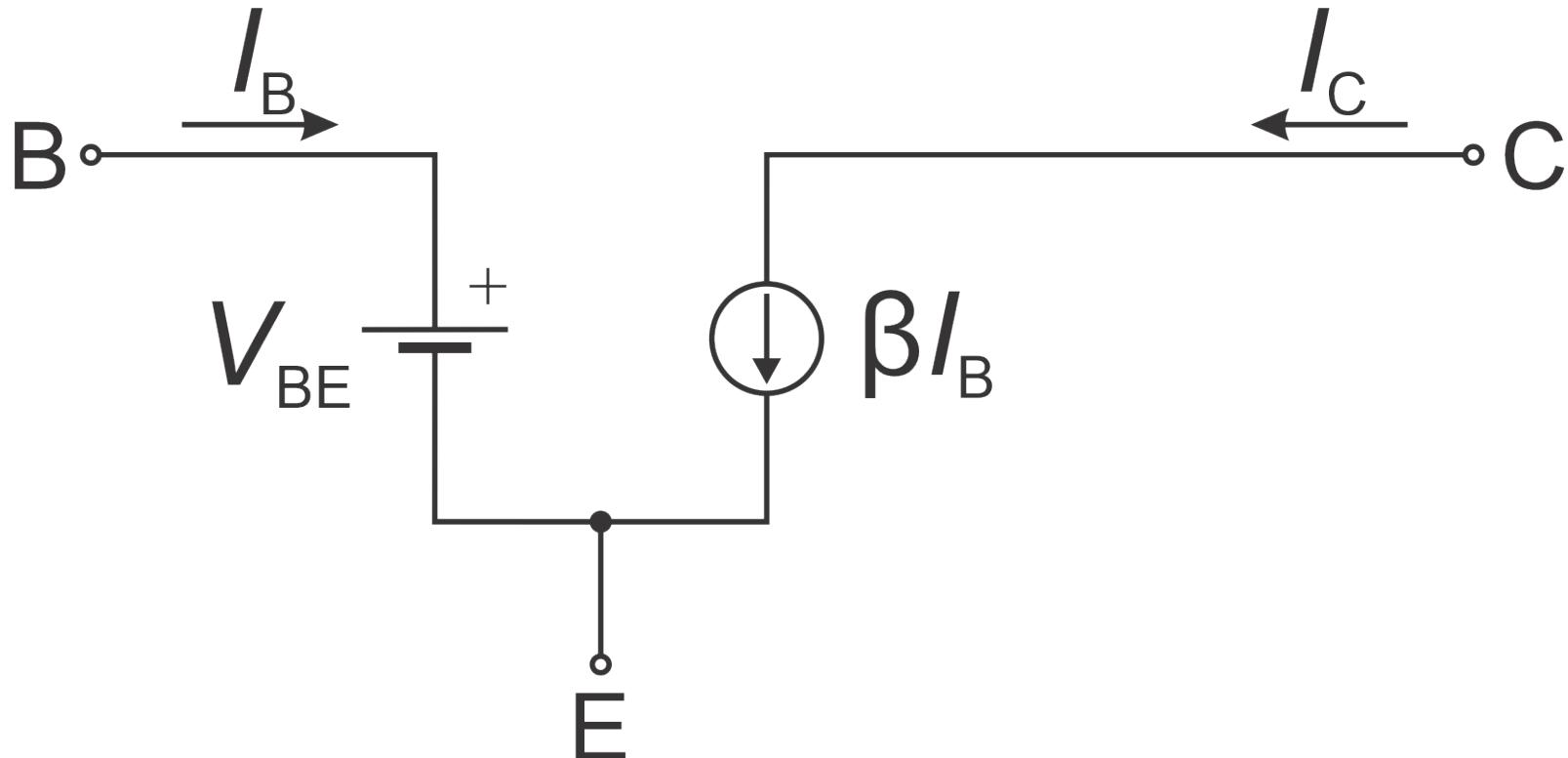

Model za male signale

Parametri: g_m , r_π , r_o

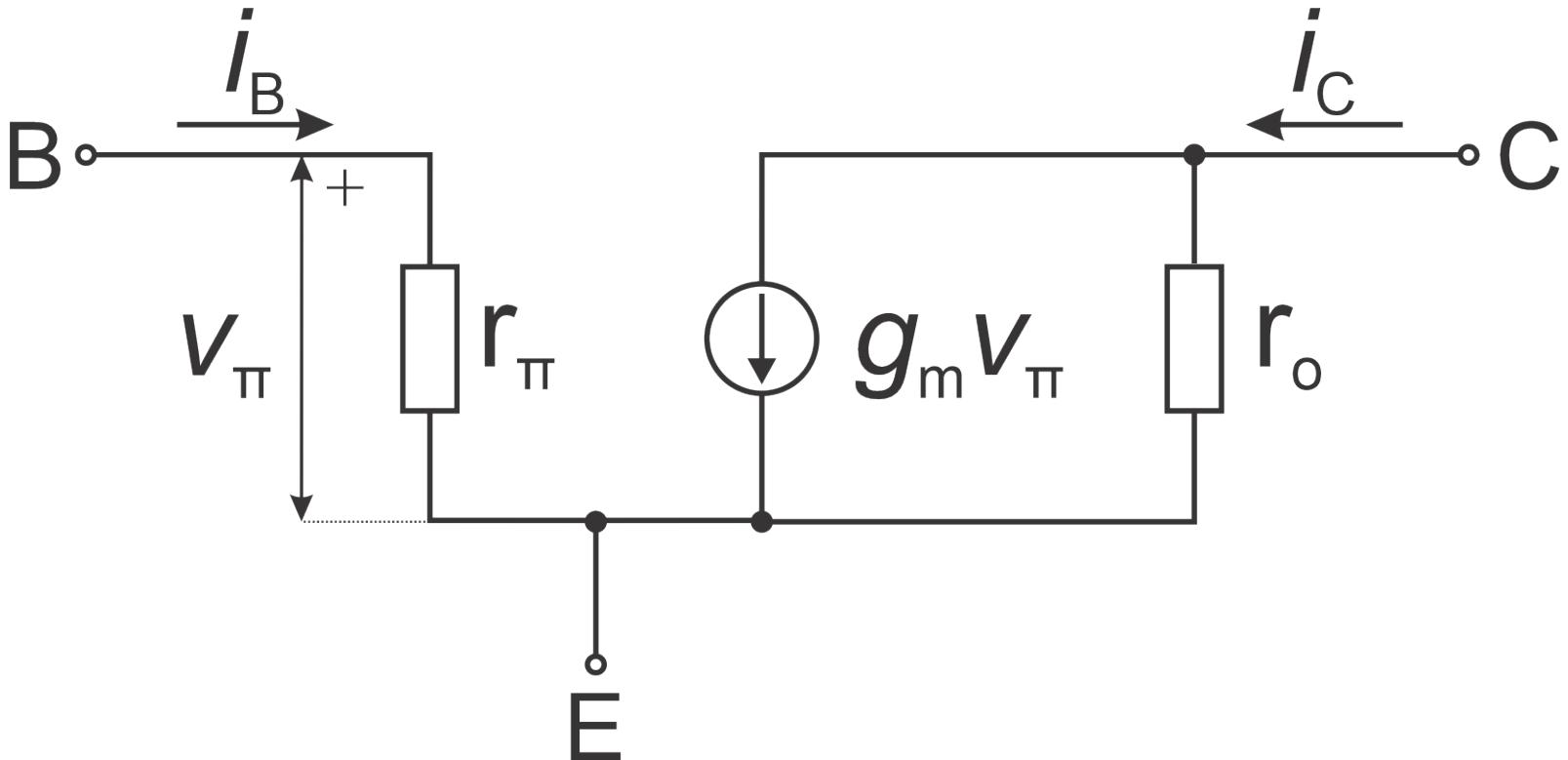
$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}, \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}$$



Pojačavač – analiza i sinteza


- Izbor topologije
- Obezbeđenje odgovarajućih polarizacija svih tranzistora u kolu (određivanje radnih tačaka svih tranzistora).
- Analiza ponašanja realizovanog kola za **jednosmerni režim**.
- Analiza ponašanja realizovanog kola za **male signale** (pojačanje, amplitudska karakteristika, ulazna i izlazna impedansa, snaga, itd.).

Karakteristike pojačavača


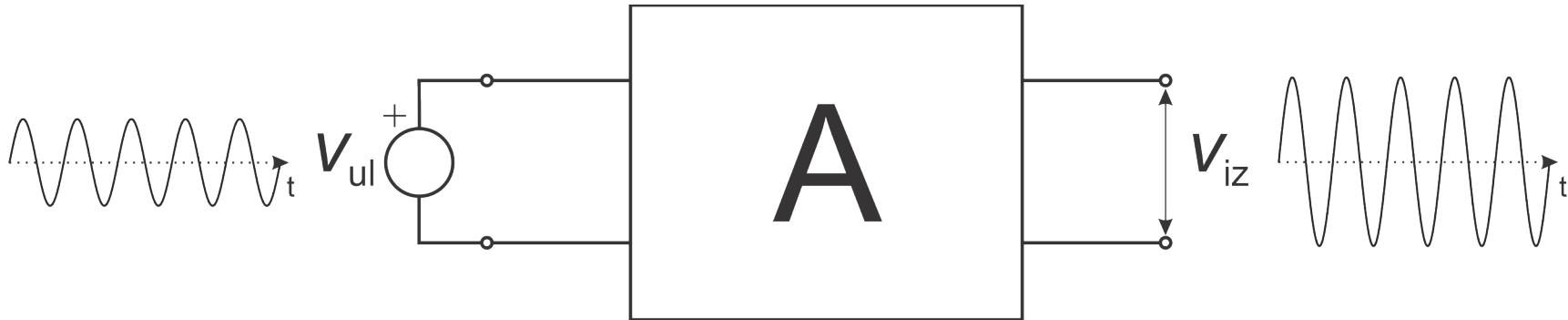


- Pojačanje $A=v_{iz}/v_{ul}$
- Potrošnja – polarizacija tranzistora zahteva energiju
- Ulazna i izlazna impedansa
- Zavisnost od temperature
- ...


Pojačavač sa zajedničkim emitorom

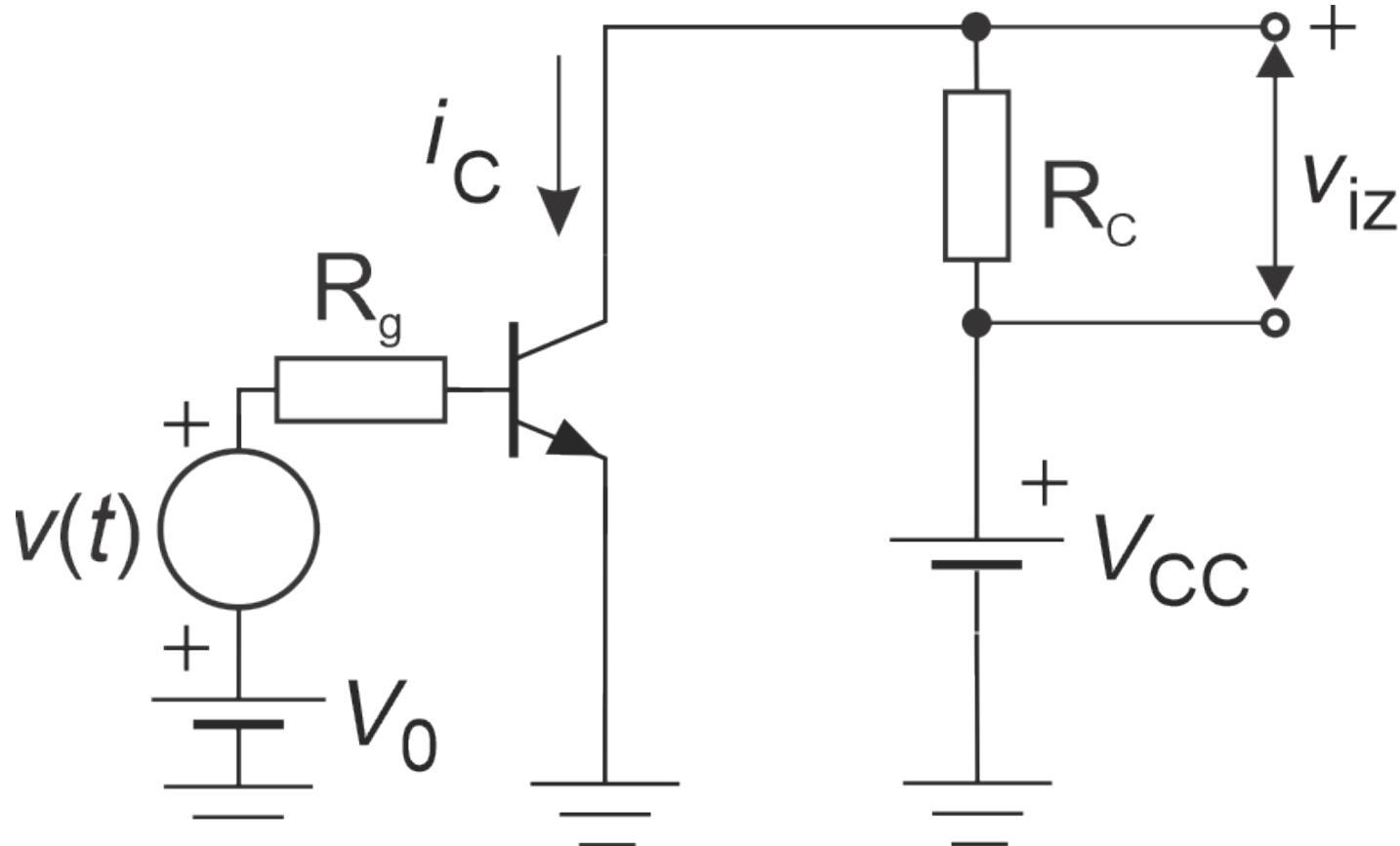

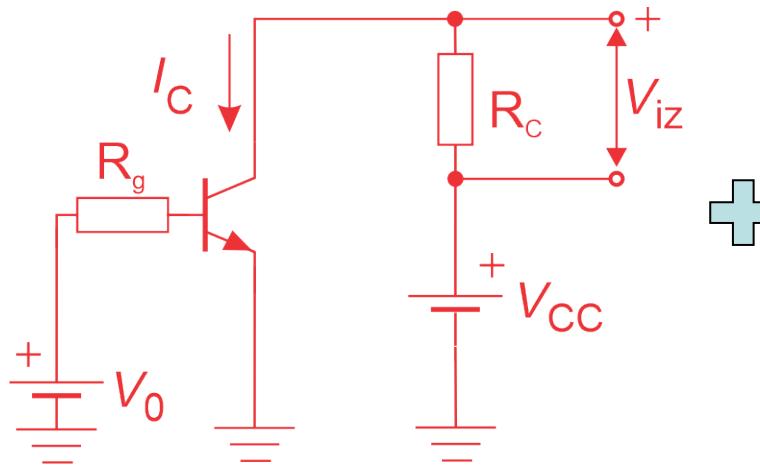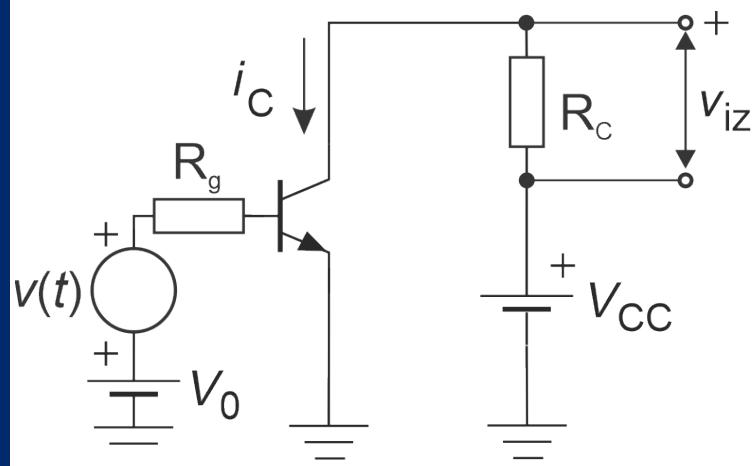Superpozicija – kola za velike i male signale





Veliki signali
(polarizacija)

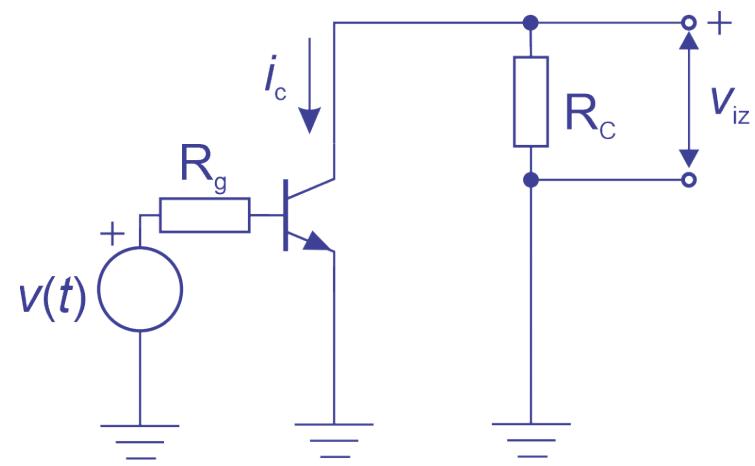

Signali malih
amplituda

Jednosmerni režim (veliki signali)

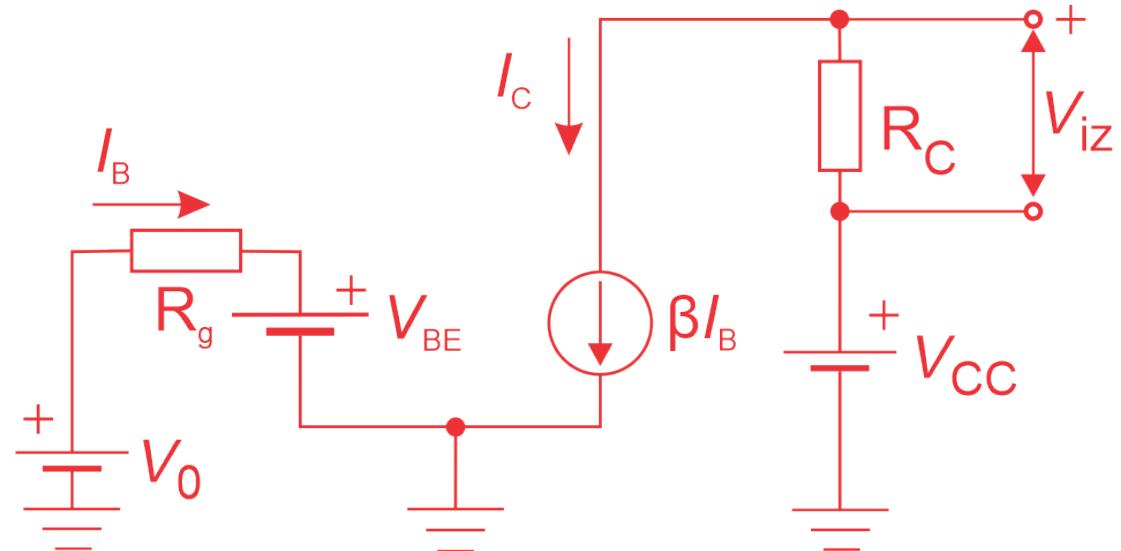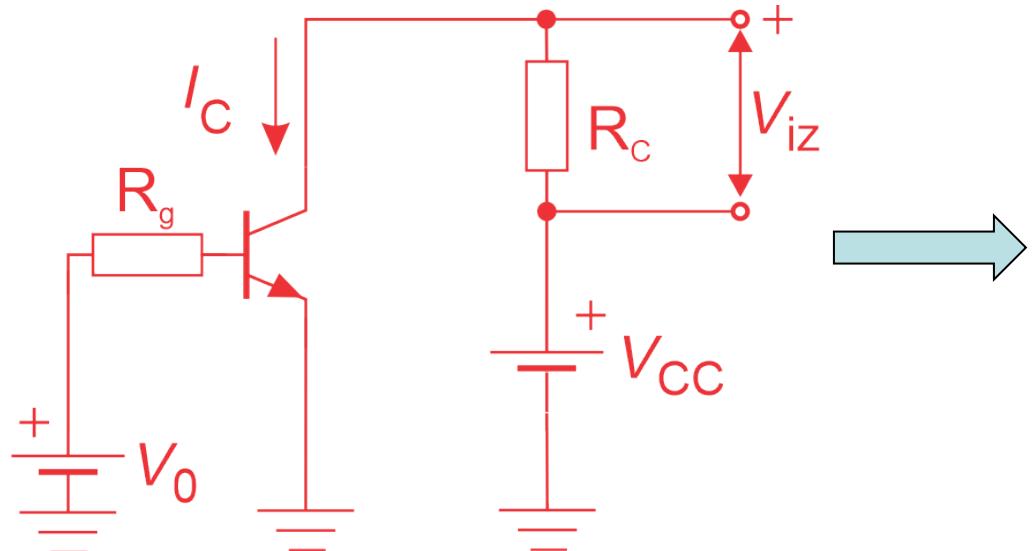- Pronalazi se se I_C , izračunava g_m , r_{π} , r_o .




Jednosmerni režim (veliki signali)

- V_{BE} , β , $V_A = \infty$



$$I_B = \frac{V_0 - V_{BE}}{R_g}$$
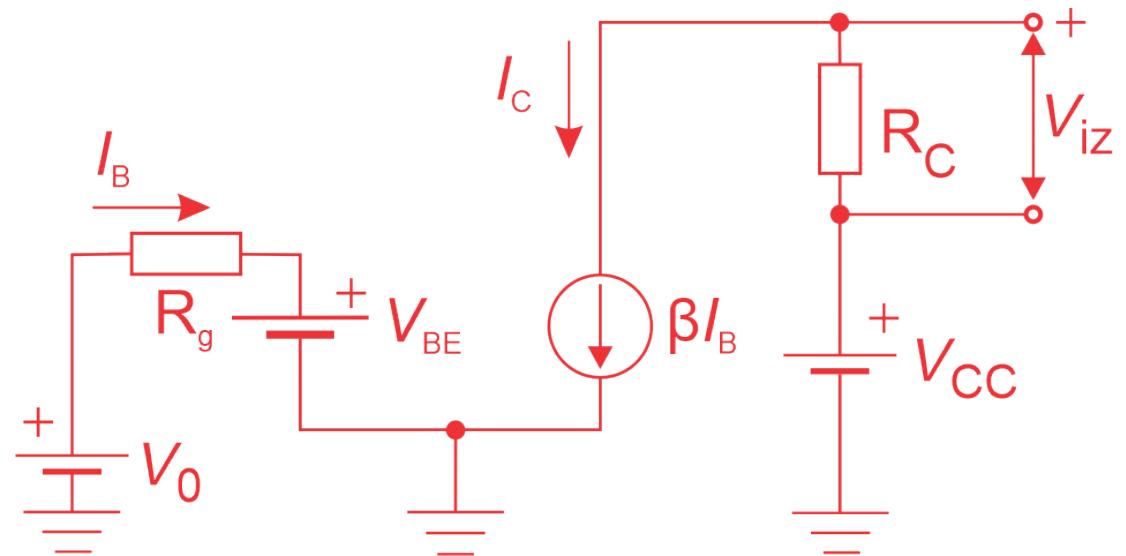
$$I_C = \beta \cdot I_B = \beta \cdot \frac{V_0 - V_{BE}}{R_g}$$



Naizmenični režim (mali signali)

- $g_m, r_\pi, r_o = \infty$

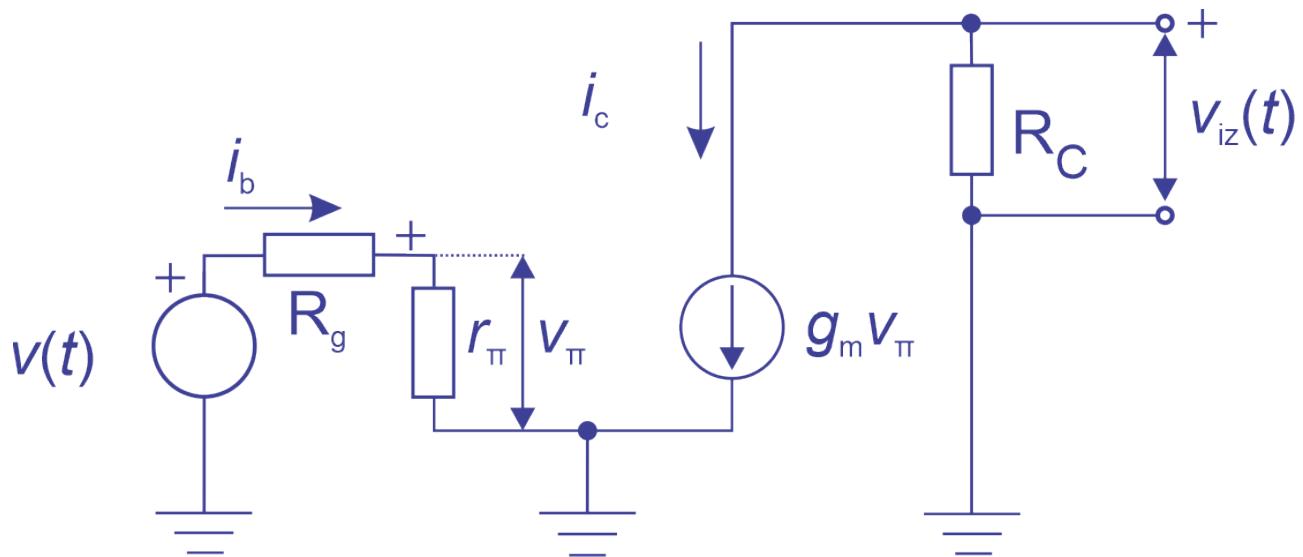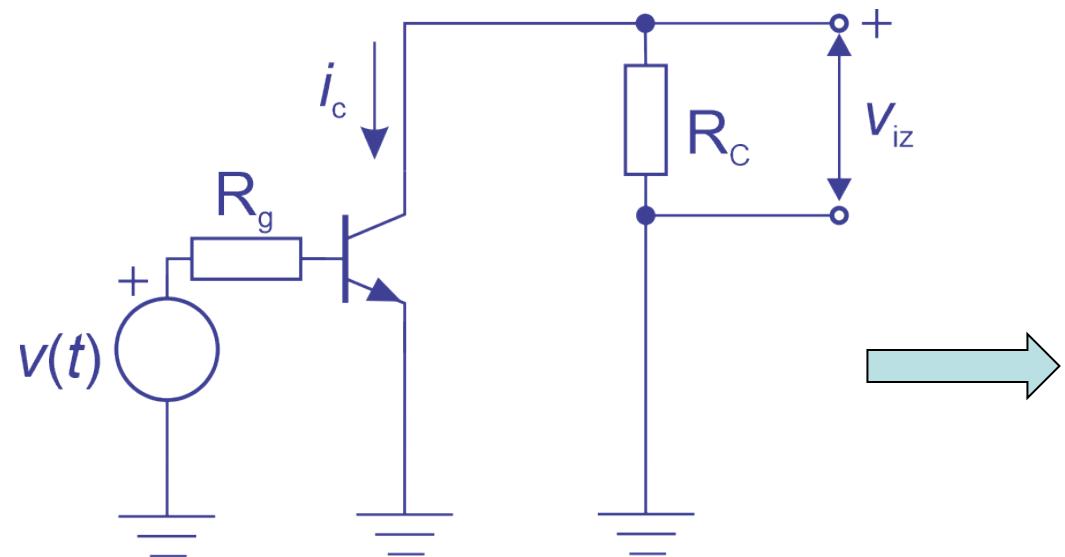


Naizmenični režim (mali signali)

$$v_\pi = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -i_c \cdot R_C$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot R_C \cdot v_\pi$$
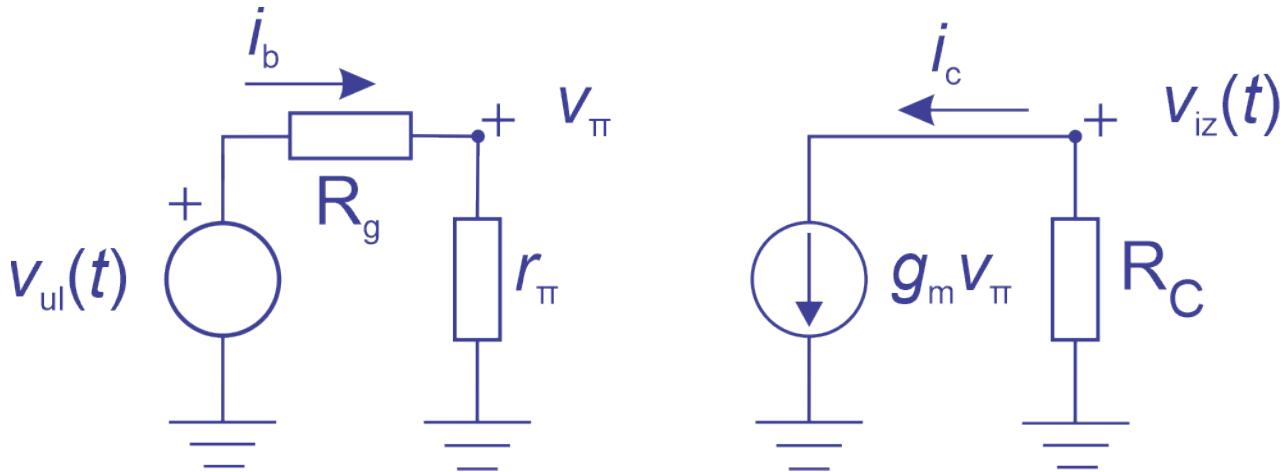
$$v_{iz} = -g_m \cdot R_C \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$





Pojačanje pojačavača

$$A = \frac{v_{iz}}{v_{ul}}$$

$$A = -g_m \cdot R_C \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g}$$

za $r_\pi \gg R_g$

$$A = -g_m \cdot R_C$$

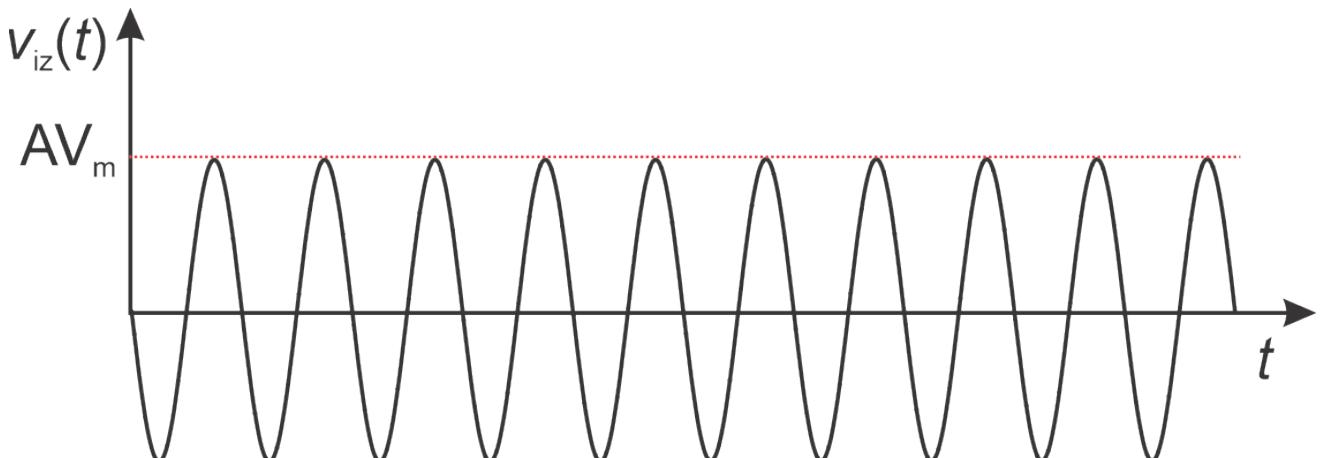
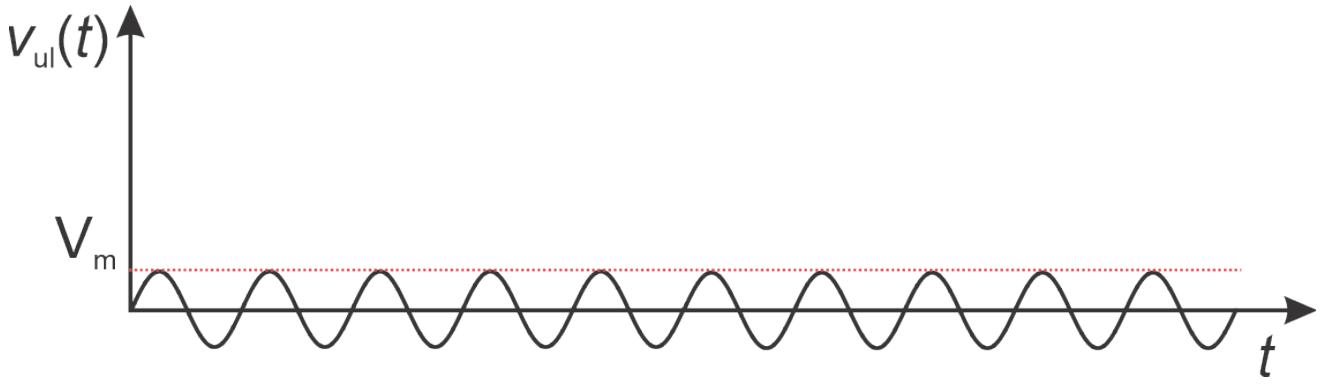


Uticaj Erljevog efekta na pojačanje

$$v_\pi = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o) \cdot v_\pi$$
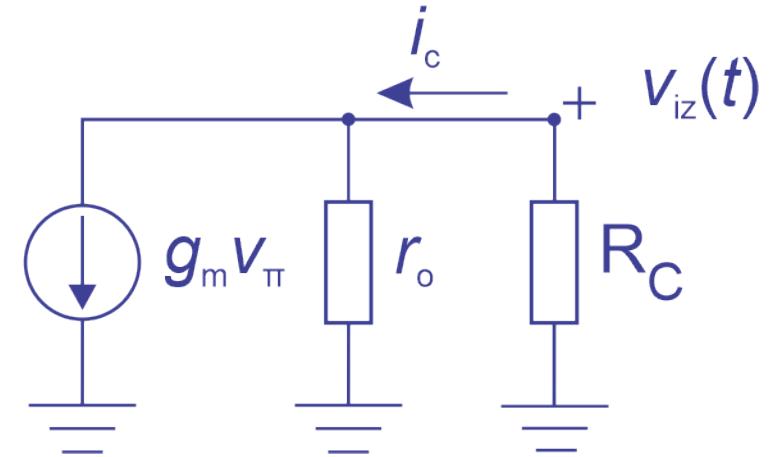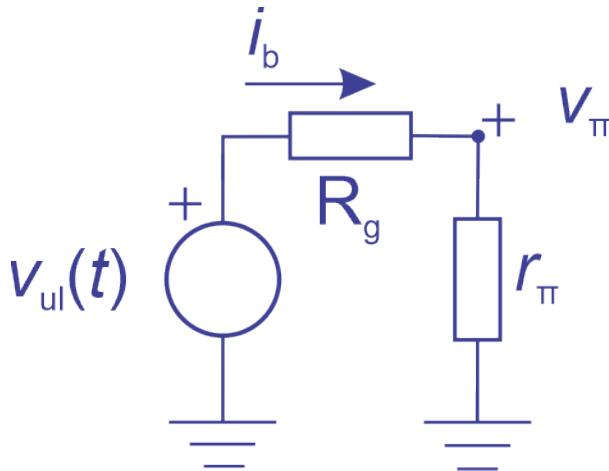
$$v_{iz} = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$





Uticaj Erljevog efekta na pojačanje

$$A = \frac{V_{iz}}{V_{ul}}$$



$$A = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g}$$

za $r_\pi \gg R_g$

$$A = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o)$$

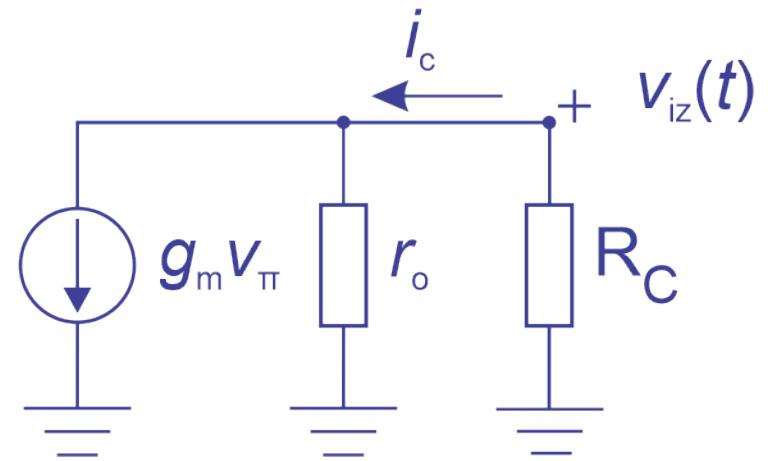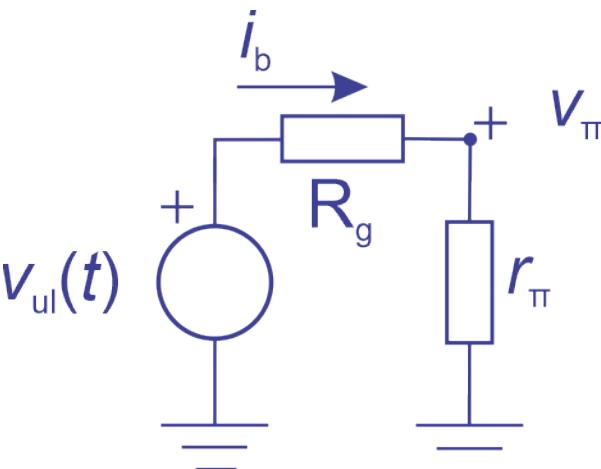

Intrinsično (maksimalno) pojačanje

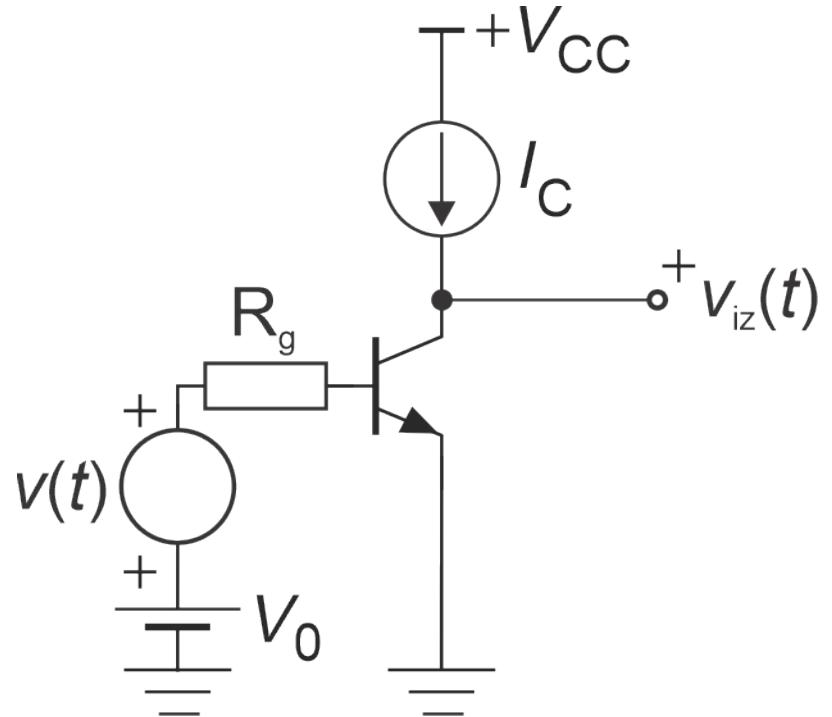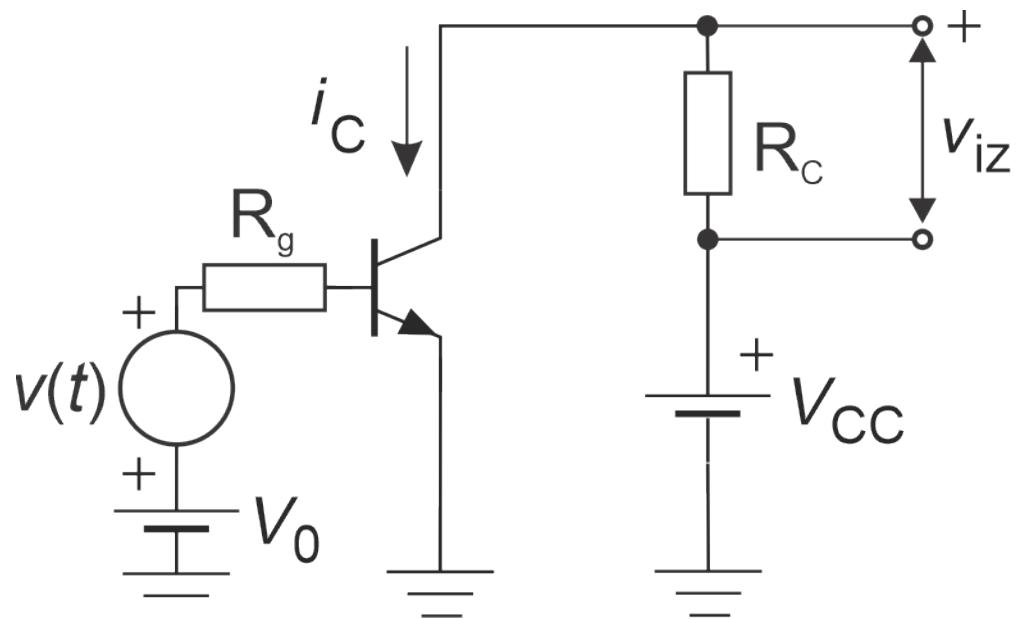


Intrinsično (maksimalno) pojačanje

$$v_\pi = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot r_o \cdot v_\pi$$
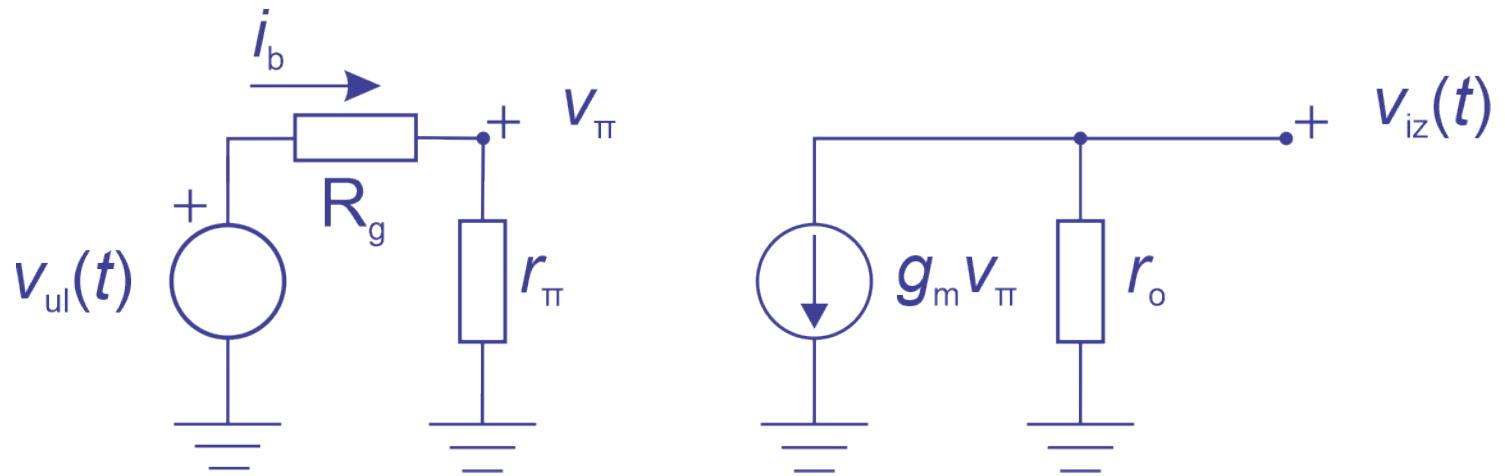
$$v_{iz} = -g_m \cdot r_o \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$




Intrinsično (maksimalno) pojačanje

$$A = \frac{V_{iz}}{V_{ul}}$$

$$A = -g_m \cdot r_o \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g}$$

za $r_\pi \gg R_g$

$$A = -g_m \cdot r_o$$

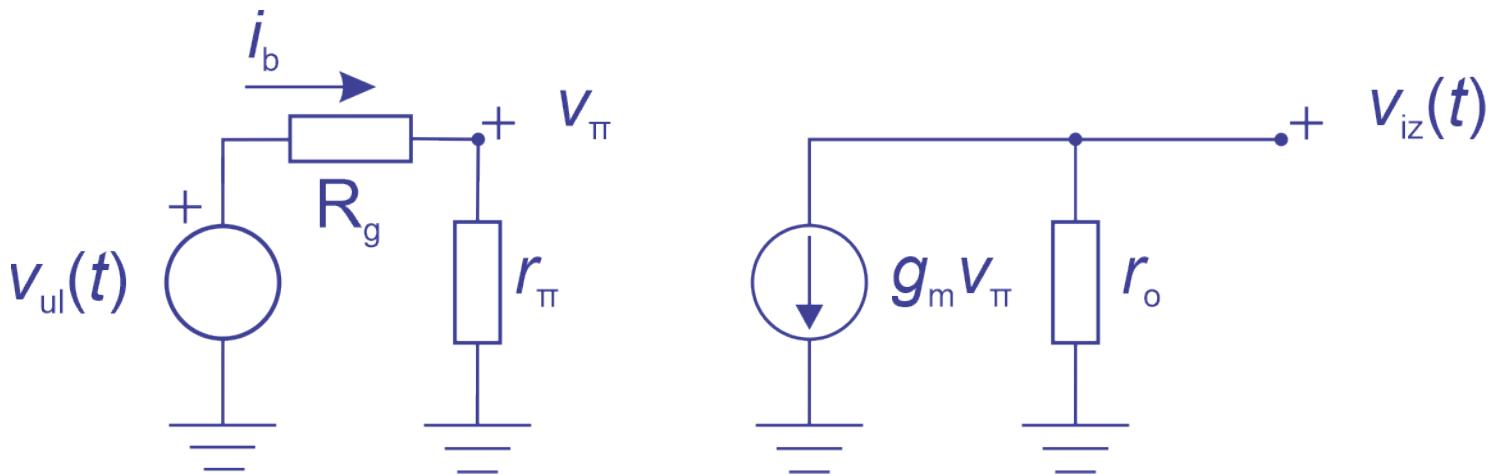


Intrisično (maksimalno) pojačanje

$$A = -g_m \cdot r_o$$

$$A = -\frac{I_C}{V_T} \cdot \frac{V_A}{I_C}$$

$$A = -\frac{V_A}{V_T}$$

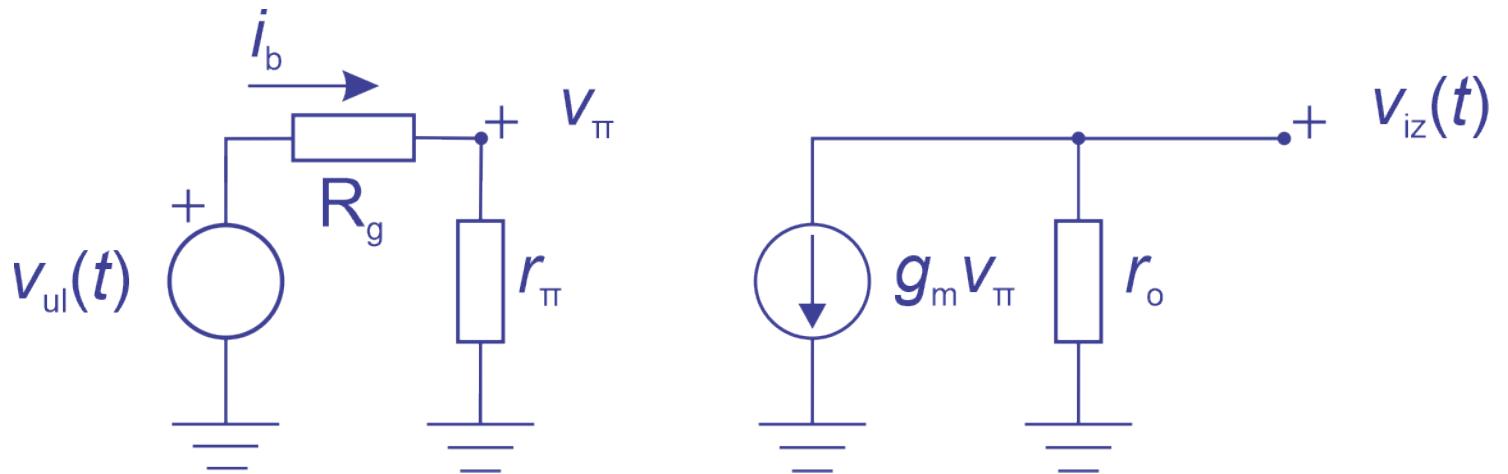


Analiza pojačavača – pojačanje A


$$v_\pi = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$
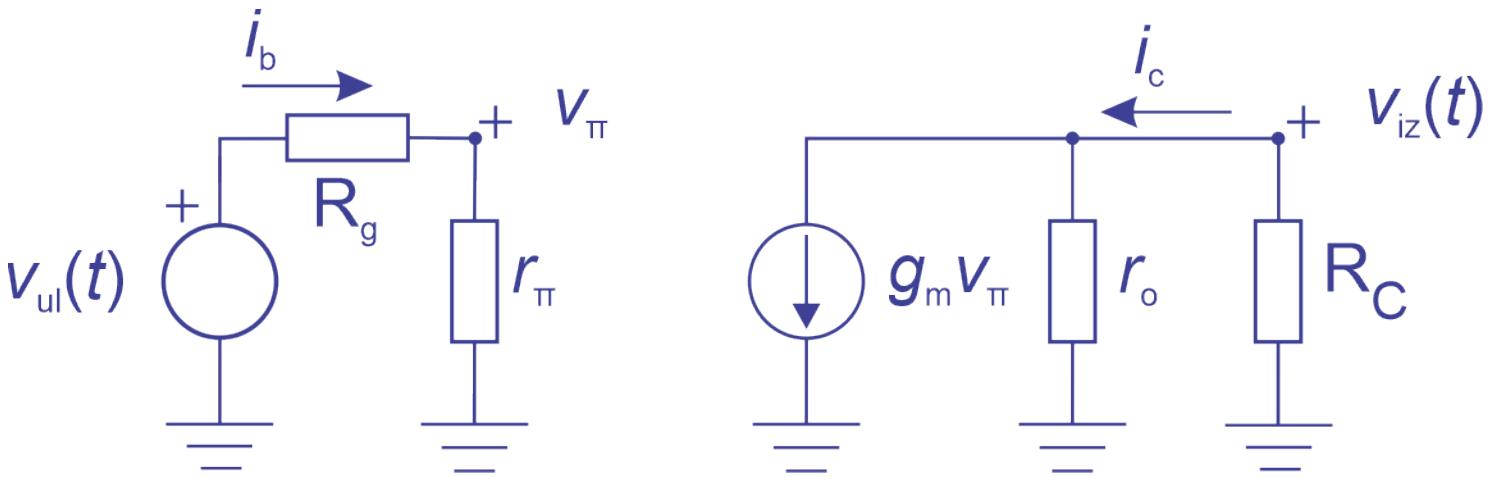
$$A = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g}$$




Analiza pojačavača – impedanse

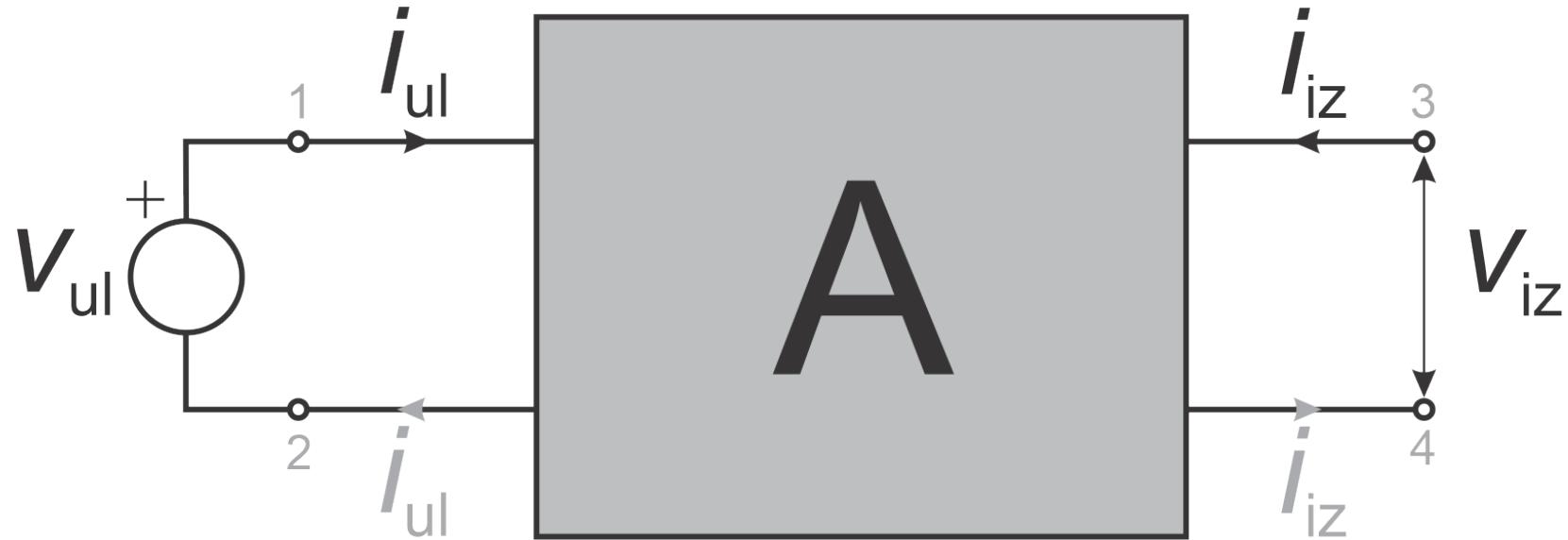

- Pojačavači su **četvoropoli**. Četvoropoli imaju dva para priključaka: **ulazne** (1 i 2) i **izlazne** (3 i 4) priključke.
- Ponašanje pojačavača se može opisati pomoću četiri nezavisna parametra koji definišu zavisnosti između v_{ul} , i_{ul} , v_{iz} i i_{iz} .

Analiza pojačavača – impedanse

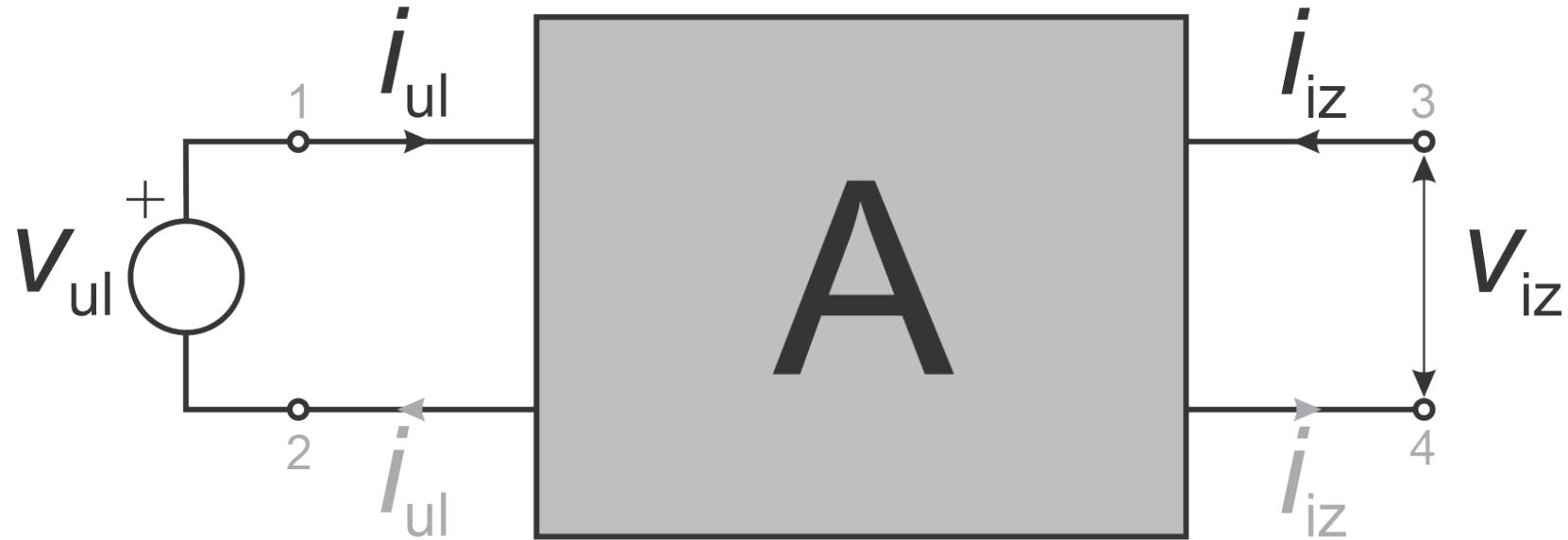


- Za pojačavač se, pod određenim uslovima, mogu definisati **ulazna impedansa i izlazna impedansa**. Ove impedanse predstavljaju odnos ulaznog napona i ulazne struje, odnosno izlaznog napona i izlazne struje.

Analiza pojačavača – impedanse




- U elektronskim kolima se obično jedan čvor koristi kao referentni – **čvor mase, ili masa**. Naponi svih čvorova se određuju u odnosu na potencijal mase.
- **Masa** je obično zajednički čvor ulaza i izlaza pojačavača (čvorovi 2 i 4 su kratkospojeni sa masom).

Analiza pojačavača – impedanse

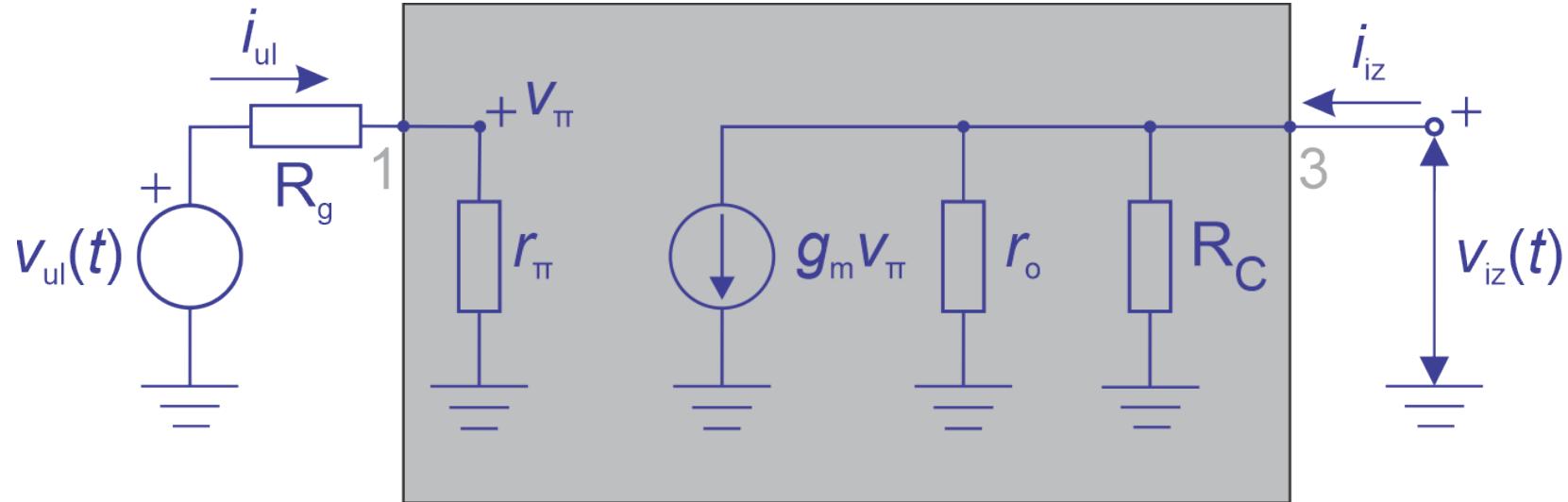


- **Ulagni priključci** pojačavača su čvor 1 i masa, izlazni priključci čvor 3 i masa. Masa ima referentni potencijal, u odnosu na koji se određuju svi naponi u kolu.

Ulagna impedansa – R_{ul}

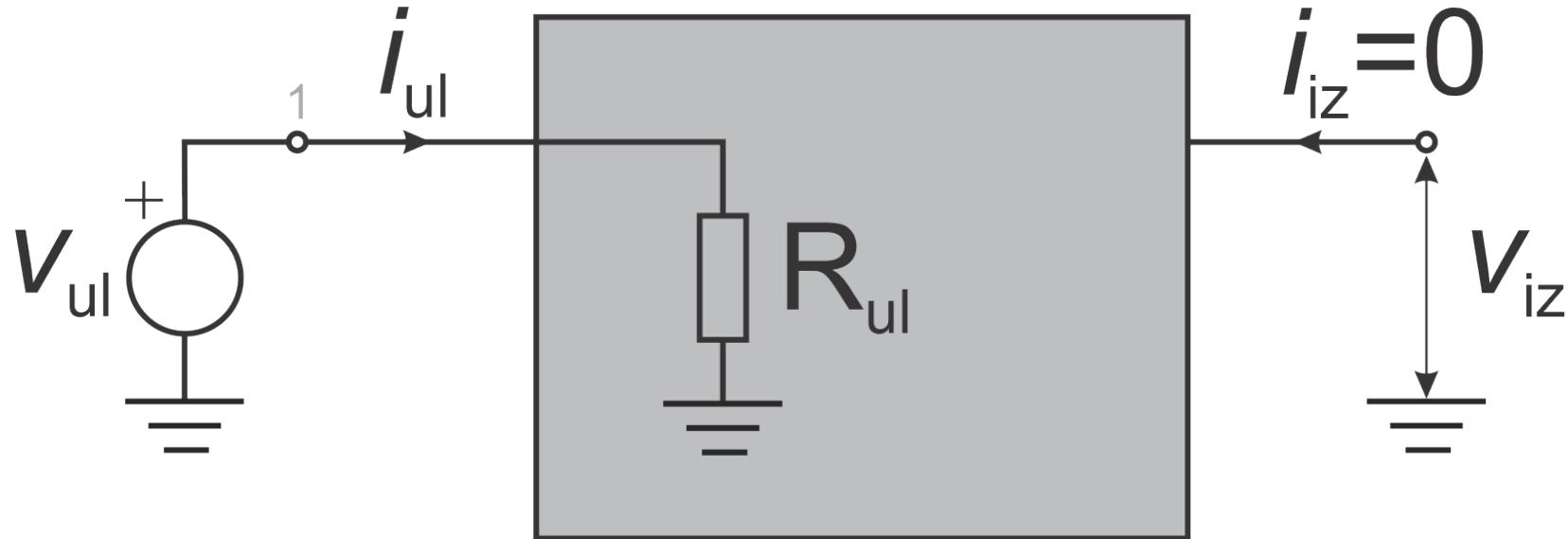

- **Ulagna impedansa** je impedansa pojačavača između ulaznog čvora (čvor 1 na slici) i mase, kada je izlaz pojačavača rasterećen, tj. Izlazna struja jednaka nuli ($i_{iz} = 0$).


Ulagna impedansa – R_{ul}

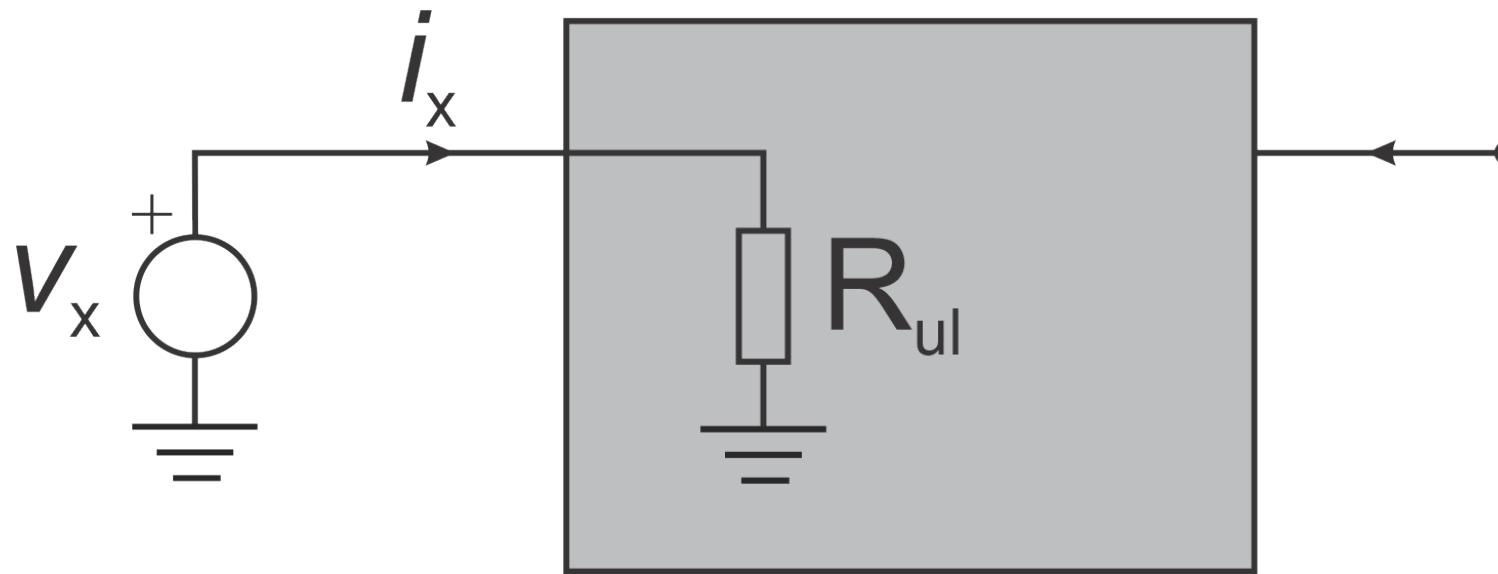

- Kratkospojiti sve nezavisne naponske generatore u kolu,
- odvezati sve nezavisne strujne generatore u kolu,
- postaviti izvor malog signala na ulaz kola v_x ,
- izračunati struju koju proizvodi izvor i_x .

$$R_{ul} = \frac{v_x}{i_x}$$

Ulagna impedansa – R_{ul}

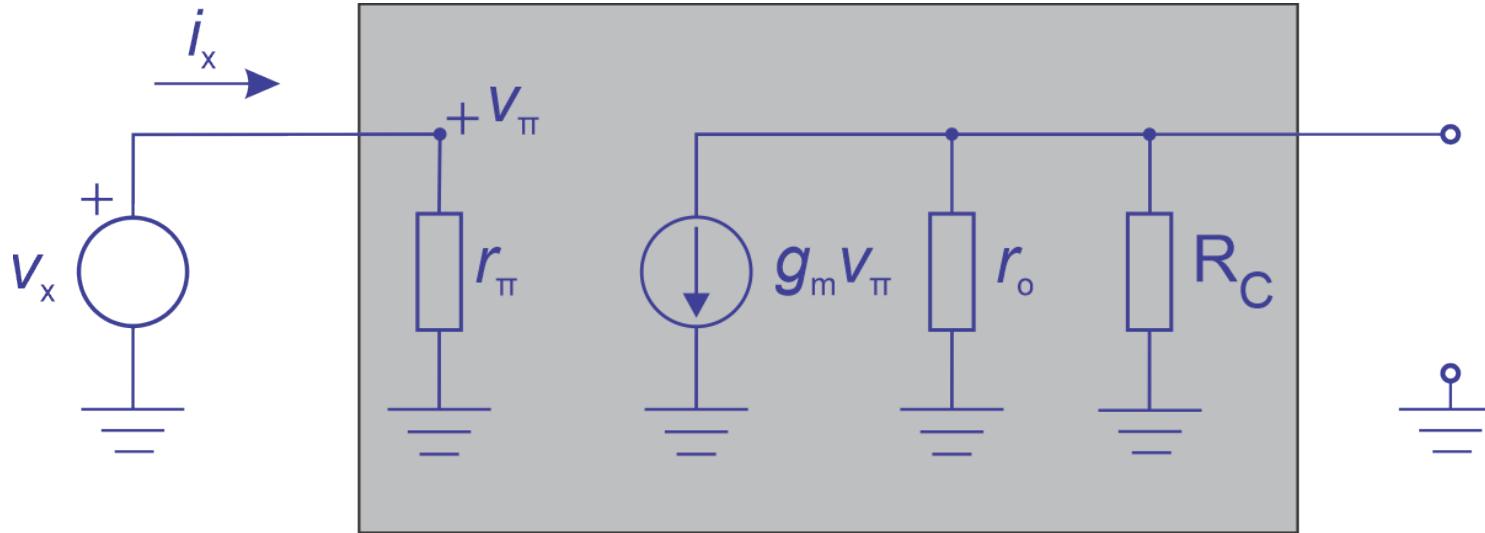


- U kolu pojačavača nema nezavisnih naponskih i strujnih generatora.
- Za određivanje ulazne impedanse potrebno je odrediti samo struju jedne konture, i_x .

Ulagna impedansa – R_{ul}


$$i_x = \frac{v_x}{r_\pi}$$

$$R_{ul} = \frac{v_x}{i_x}$$

$$R_{ul} = r_\pi$$

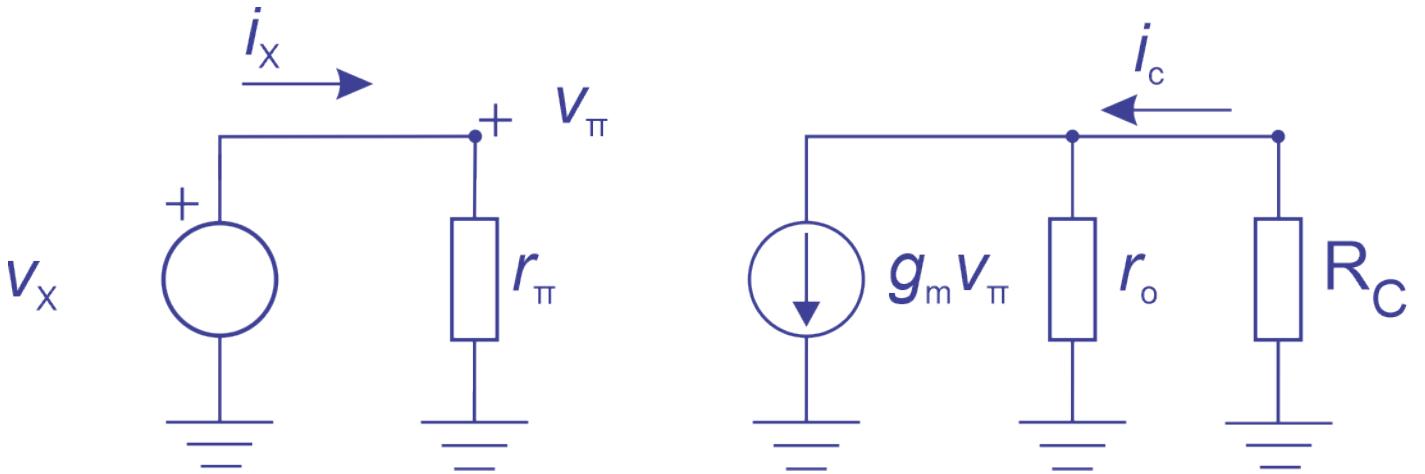


Izlazna impedansa – R_{iz}

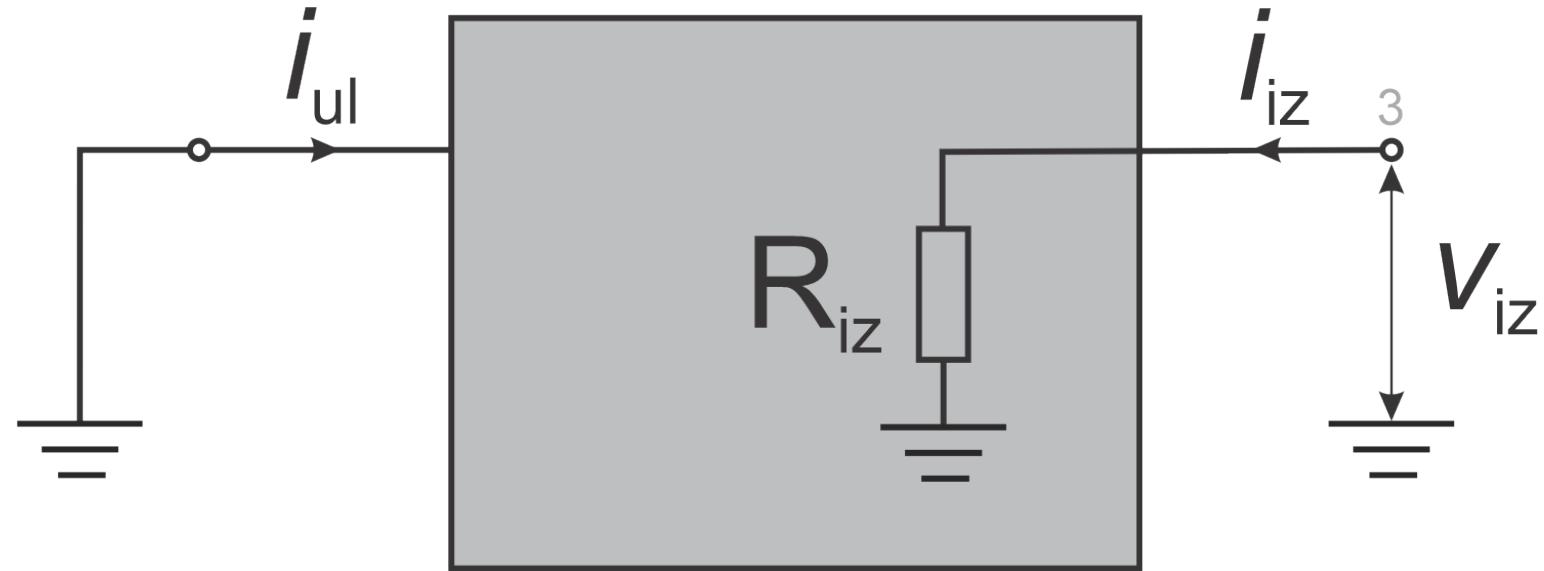

- **Izlazna impedansa** je impedansa pojačavača između izlaznog čvora (čvor 3 na slici) i mase, kada je ulaz pojačavača kratkospojen, tj. ulazni napon jednak nuli ($v_{ul} = 0$).


Izlazna impedansa – R_{iz}

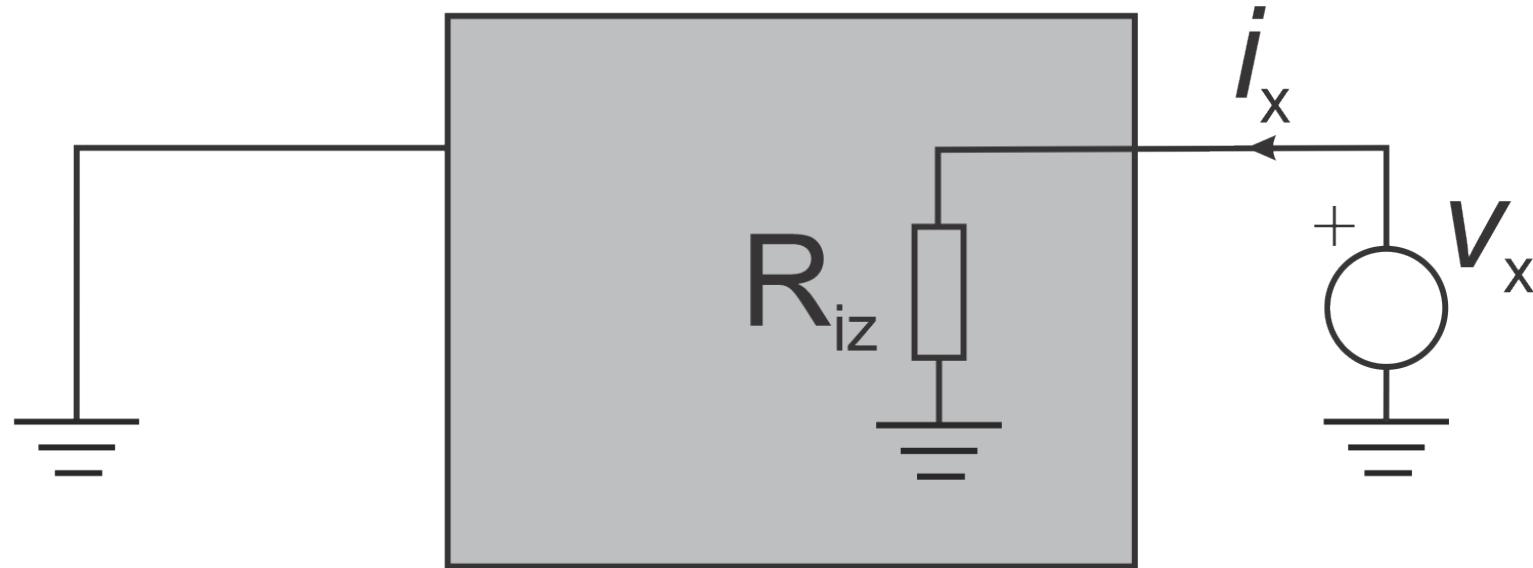

- Kratkospojiti sve nezavisne naponske generatore,
- odvezati sve nezavisne strujne generatore,
- postaviti izvor malog signala na ulaz kola v_x ,
- izračunati struju koju proizvodi izvor i_x .

$$R_{iz} = \frac{v_x}{i_x}$$

Izlazna impedansa – R_{iz}

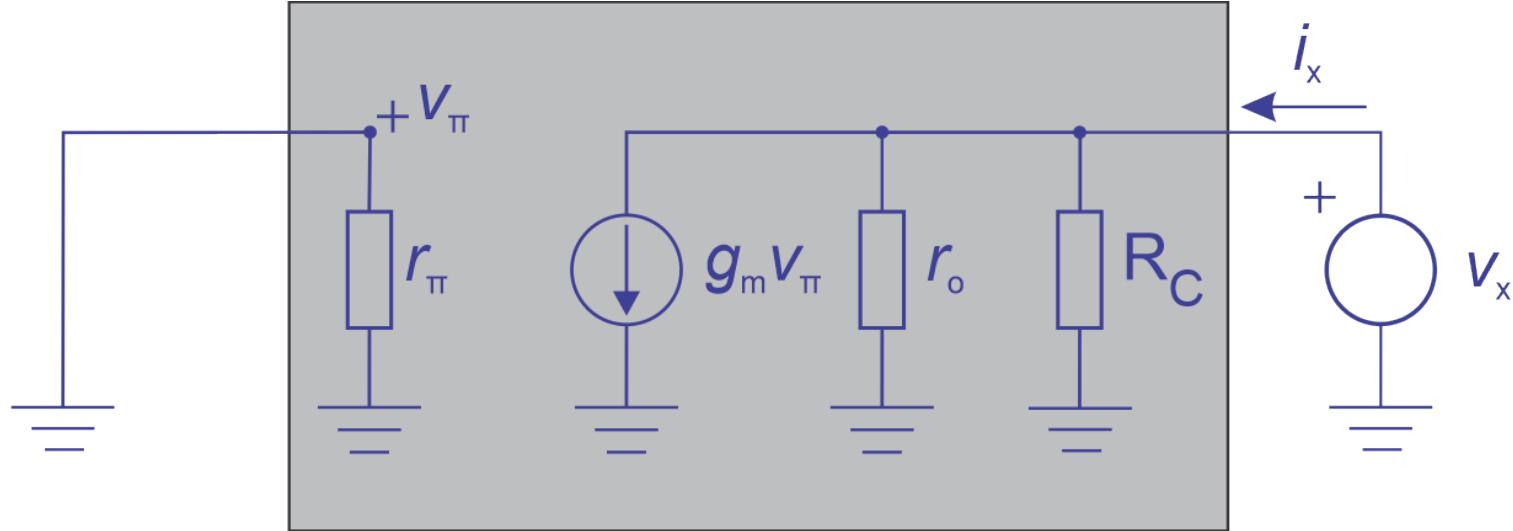



- U kolu pojačavača nema nezavisnih naponskih i strujnih generatora.
- Napon na ulazu je jednak nuli, tako da je struja strujnog generatora kontrolisanog naponom jednaka nuli.

Izlazna impedansa – R_{iz}


$$v_\pi = 0$$

$$v_x = i_x \cdot r_o \parallel R_C$$

$$R_{iz} = r_o \parallel R_C$$

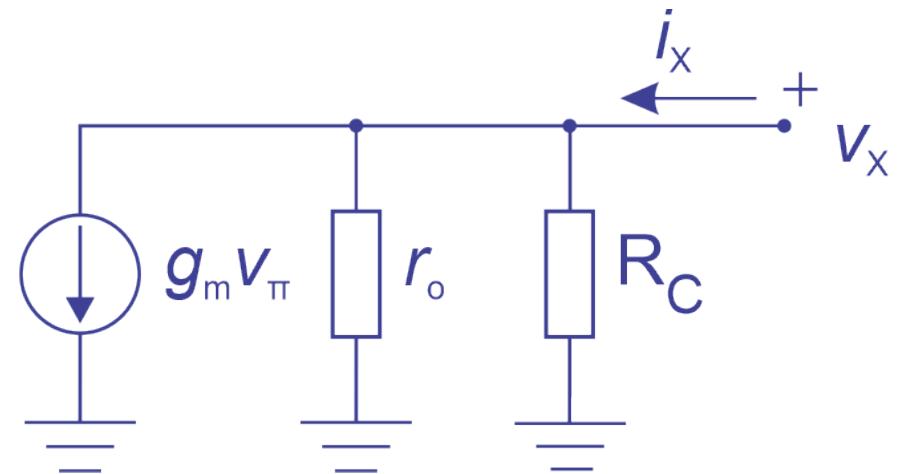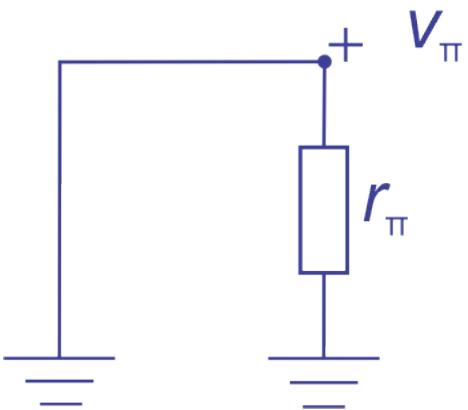

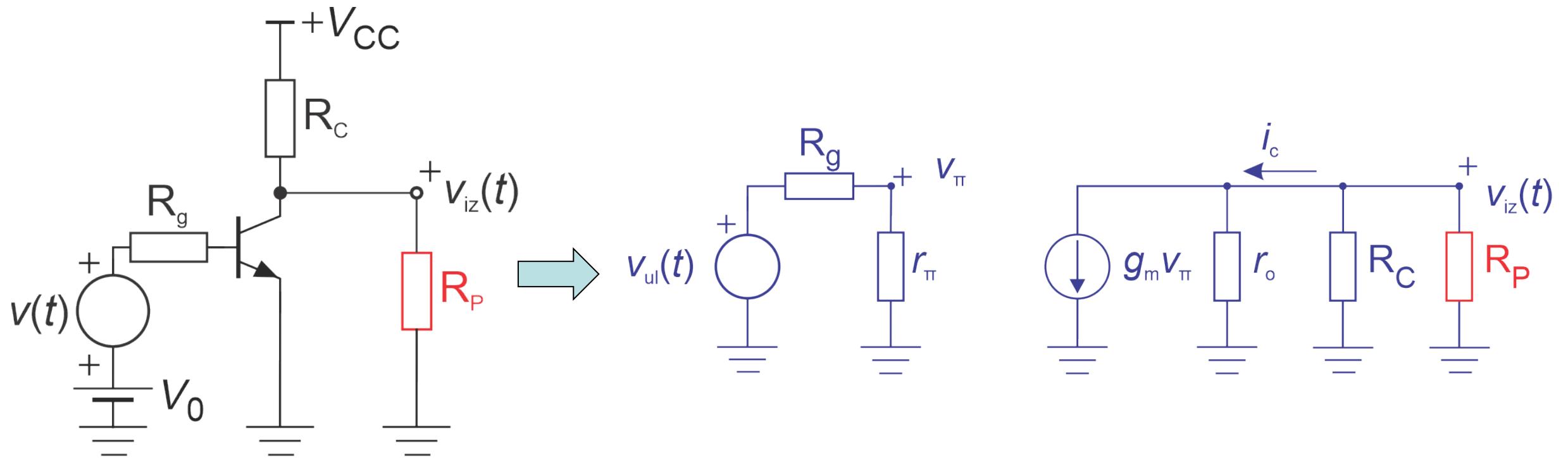Uticaj otpornosti potrošača R_P na pojačanje



Uticaj otpornosti potrošača R_P na pojačanje



$$v_\pi = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o \parallel R_P) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$A = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o \parallel R_P) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g}$$

za $r_\pi \gg R_g$
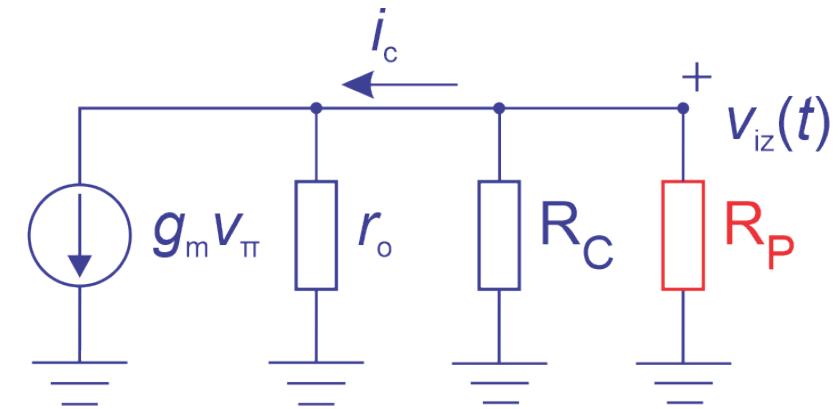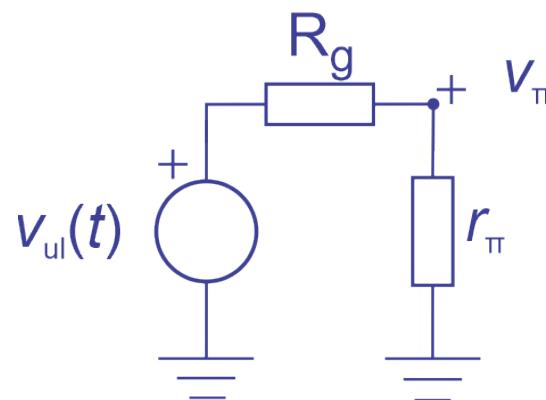
$$A = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o \parallel R_P)$$



Uticaj otpornosti potrošača R_P na pojačanje

$$v_T = -g_m \cdot v_\pi \cdot (R_C \parallel r_o)$$


$$R_T = R_C \parallel r_o$$

$$v_{iz} = \frac{R_P}{R_T + R_P} \cdot v_T$$



$$v_{iz} = -g_m \cdot v_\pi \cdot \frac{R_P R_C r_o}{R_C r_o + R_C R_P + r_o R_P}$$

$$v_{iz} = -g_m \cdot (R_C \parallel r_o \parallel R_P) \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_g} \cdot v_{ul}$$

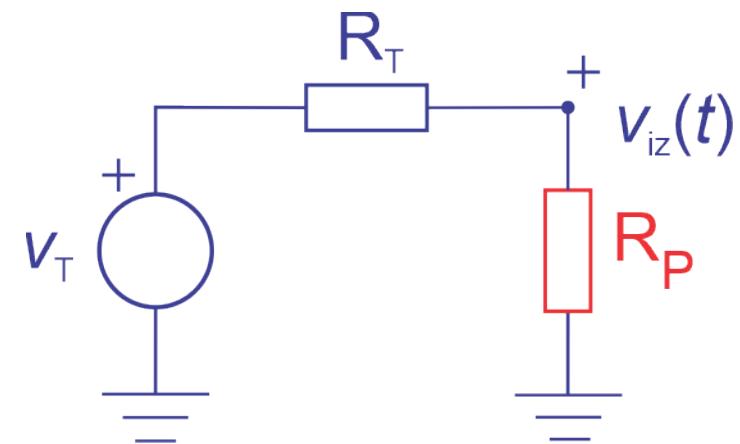- Pojačavač možemo da predstavimo ekvivalentnim Tevenenovim generatorom čiji napon je jednak izlaznom naponu pojačavača (bez potrošača R_P), a unutrašnja otpornost izlaznoj otpornosti pojačavača.




Kaskadna veza pojačavača

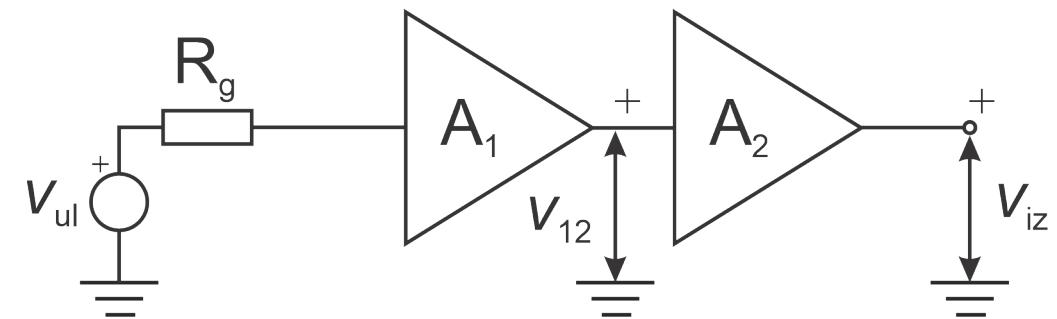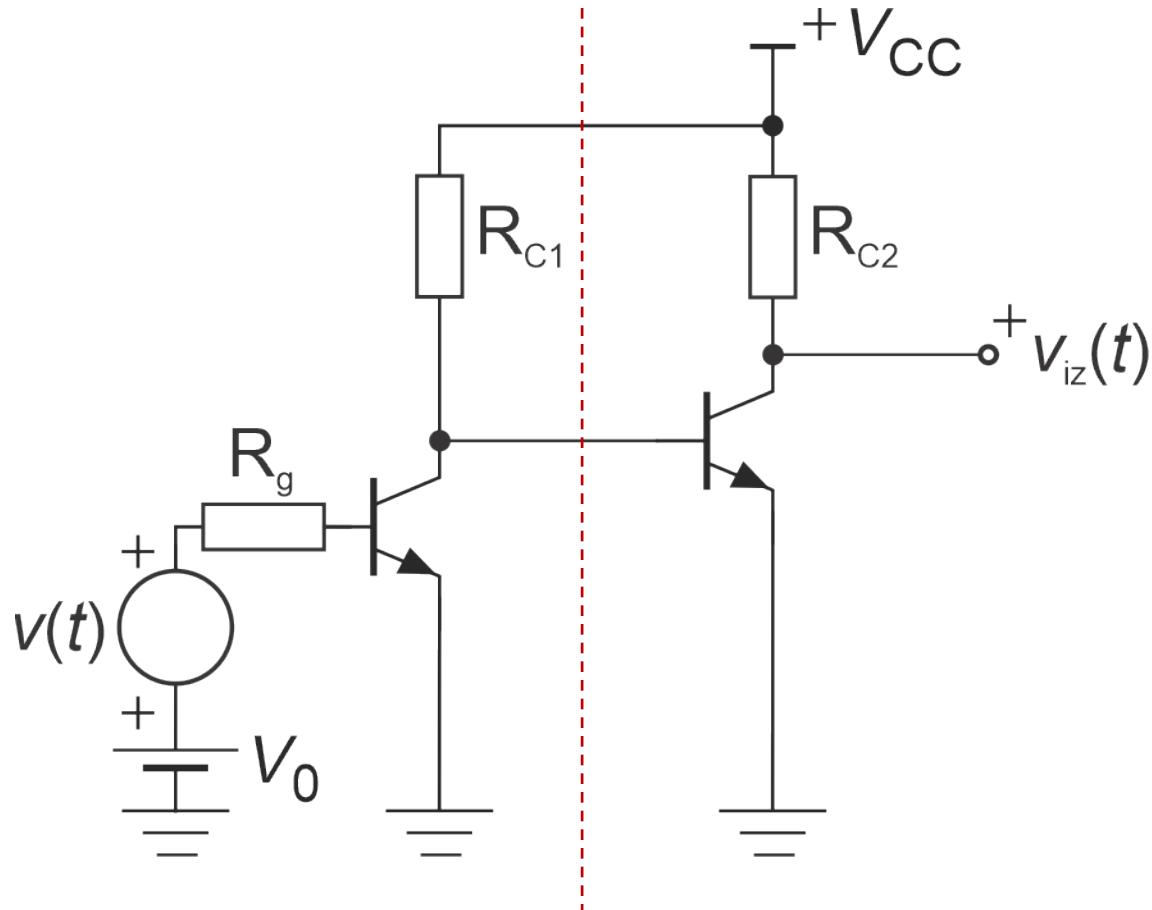

$$A = A_1 A_2 ?$$


Kaskadna veza pojačavača

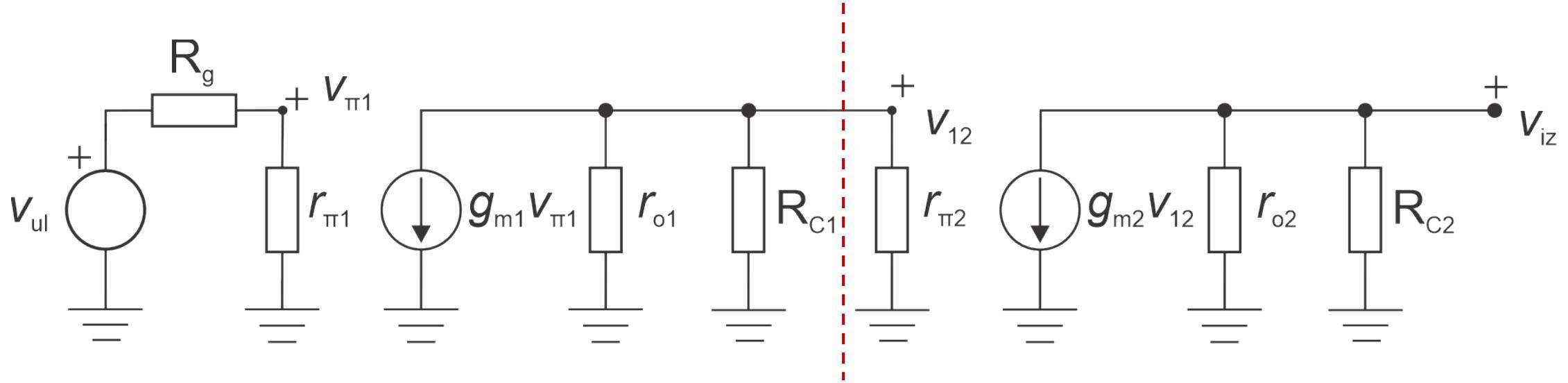

$$v_{12} = -g_{m1} \cdot (r_{o1} \parallel R_{C1} \parallel r_{\pi 2}) \cdot \frac{r_{\pi 1}}{r_{\pi 1} + R_g} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_{m2} \cdot (r_{o2} \parallel R_{C2}) \cdot v_{12}$$



Kaskadna veza pojačavača

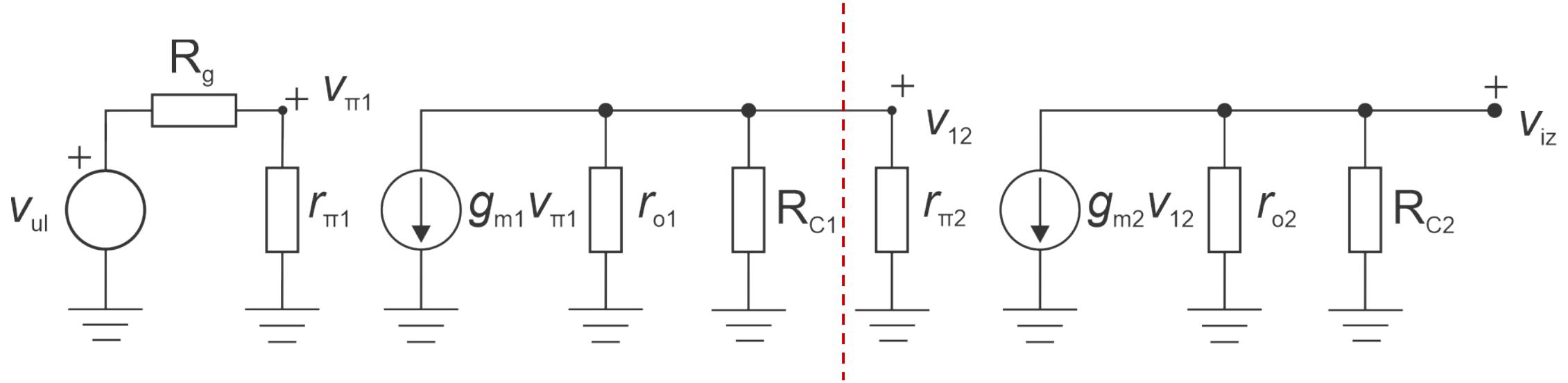

$$A_1 = -g_{m1} \cdot (r_{o1} \parallel R_{C1} \parallel r_{\pi 2}) \cdot \frac{r_{\pi 1}}{r_{\pi 1} + R_g}$$

$$A_2 = -g_{m2} \cdot (r_{o2} \parallel R_{C2})$$

Kaskadna veza pojačavača

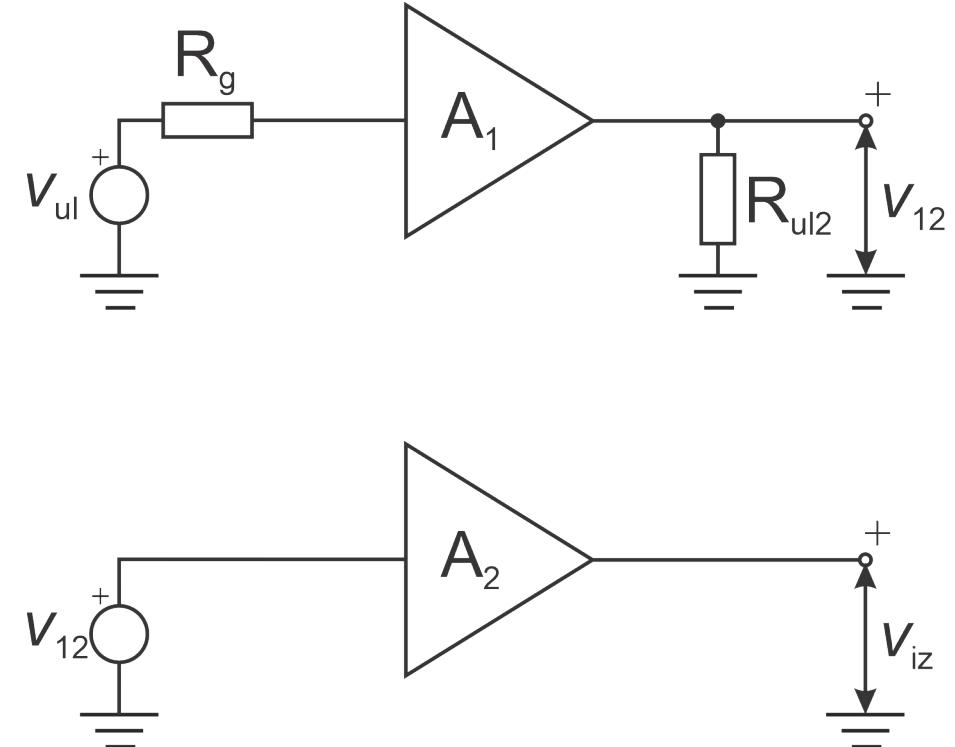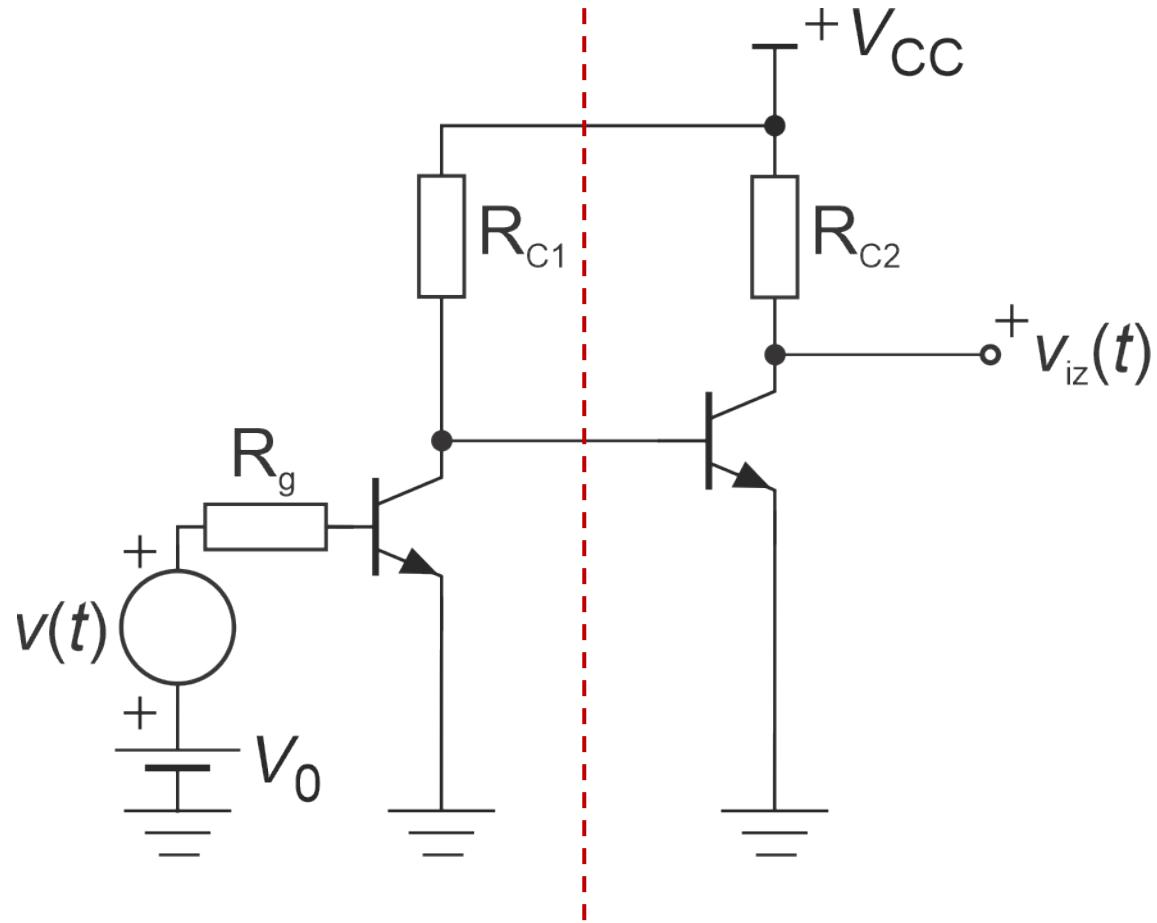

Temperaturna zavisnost pojačavača

- Varijacija pojačanja usled promene temperature.
- Kolektorska struja i termalni napon zavise od temperature, samim tim i transkonduktansa i pojačanje pojačavača:


$$A = -g_m \cdot (r_o \parallel R_C)$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right), \quad V_T = \frac{kT}{q_e}$$

$$I_S \sim n_i^2 \sim T^3 \exp\left(-\frac{\varepsilon_g}{kT}\right) \quad g_m \sim T^2 \exp\left(\frac{q_e V_{BE} - \varepsilon_g}{kT}\right)$$

Degenerisani emitor

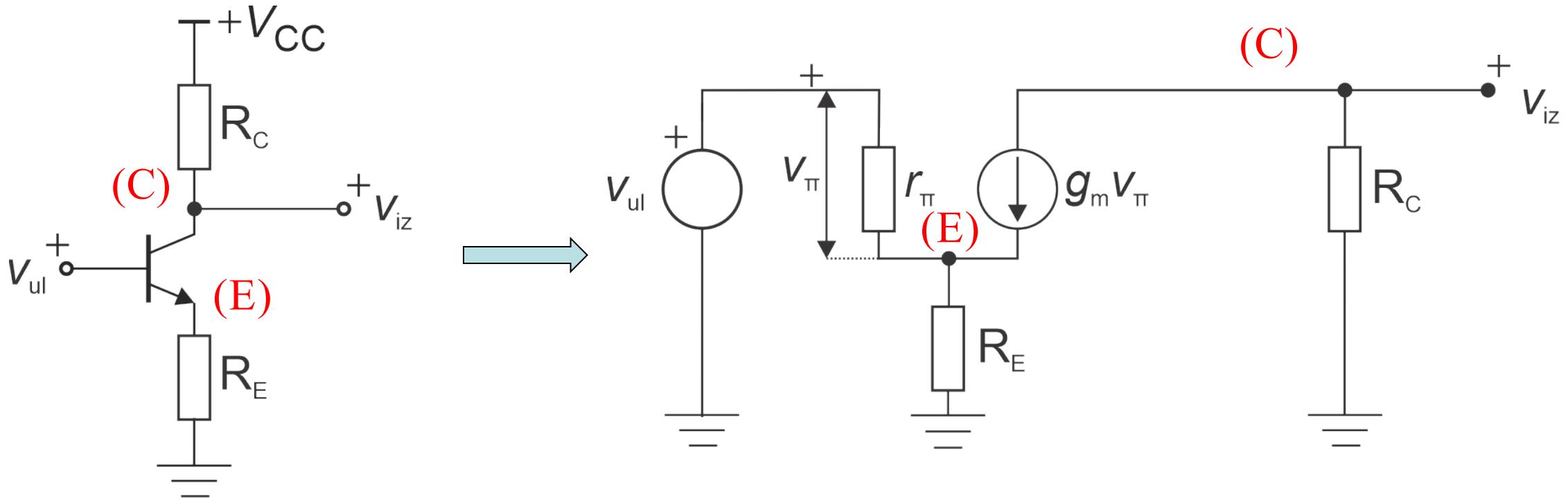- Otpornik u grani emitora (zanemaren Erlijev efekat, $r_o = \infty$)




Degenerisani emitor – pojačanje

$$\frac{v_{iz}}{R_C} + g_m \cdot v_\pi = 0 \quad (\text{C})$$

$$v_{iz} = -g_m R_C \cdot v_\pi$$

$$\frac{v_{ul} - v_\pi}{R_E} - \frac{v_\pi}{r_\pi} = g_m \cdot v_\pi \quad (\text{E})$$
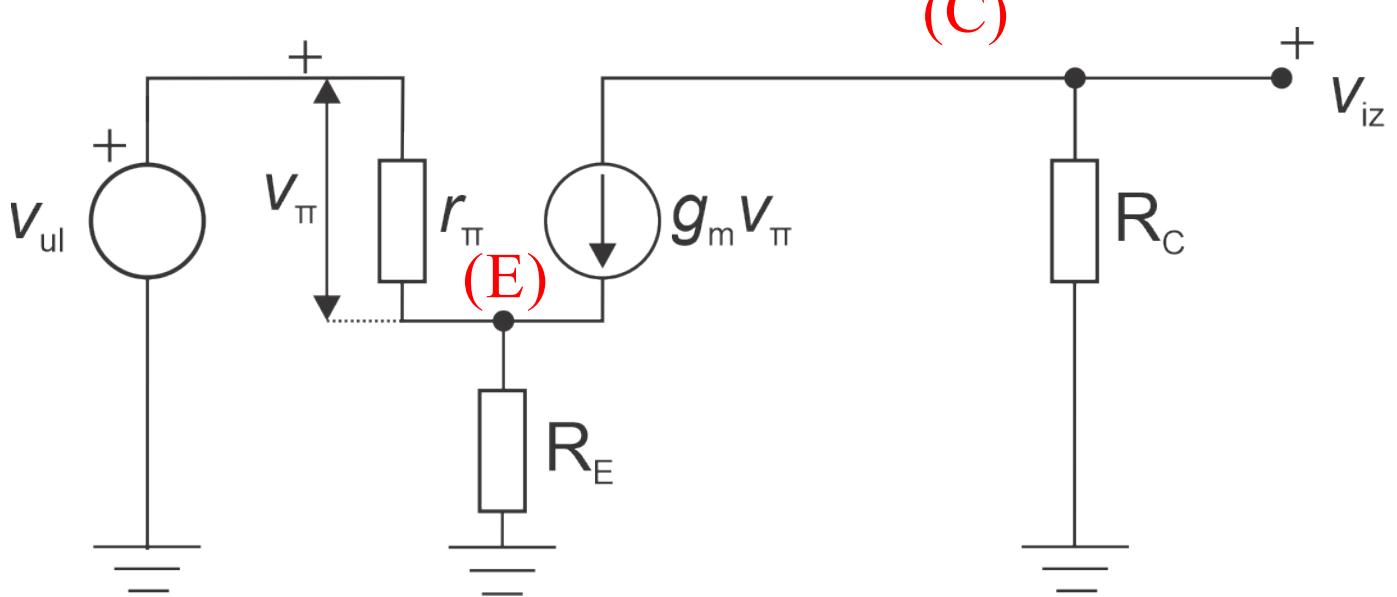
$$\frac{v_{ul}}{R_E} = v_\pi \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_\pi} + g_m \right)$$




Degenerisani emitor – pojačanje

$$v_\pi = \frac{v_{ul}}{1 + \frac{R_E}{r_\pi} + g_m R_E}$$

$$v_{iz} = -\frac{g_m R_C}{1 + \frac{R_E}{r_\pi} + g_m R_E} \cdot v_{ul}$$
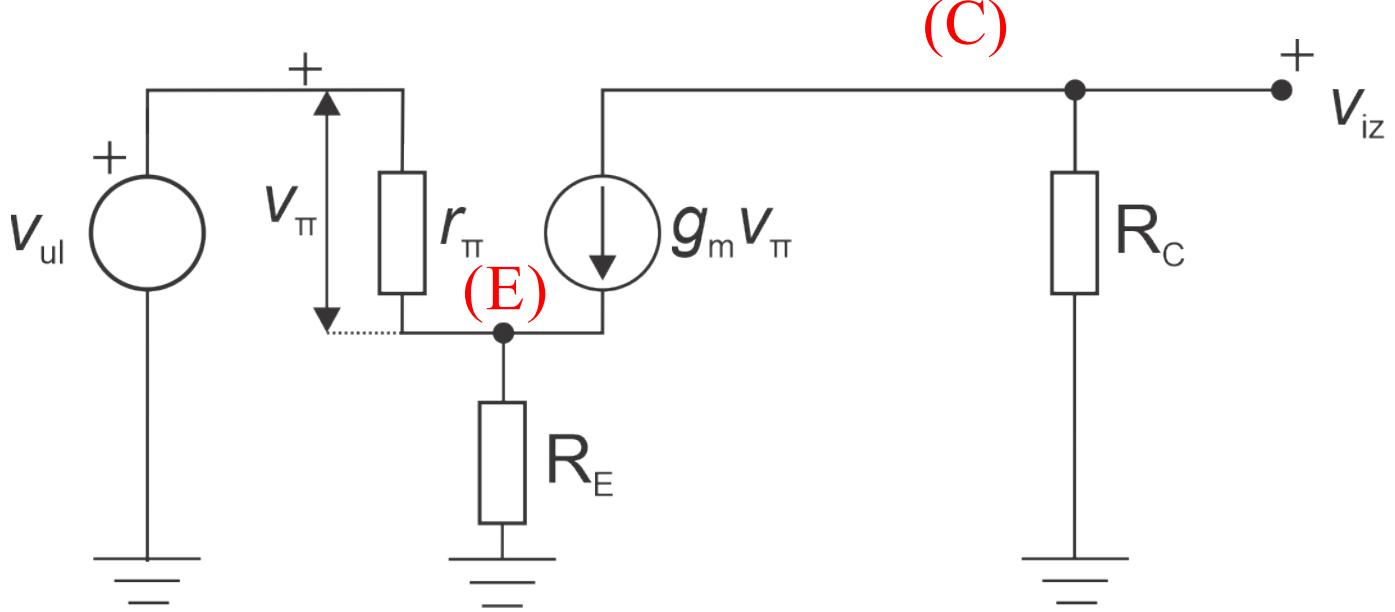
$$v_{iz} = -\frac{g_m R_C}{1 + \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right) R_E} \cdot v_{ul}$$




Degenerisani emitor – pojačanje

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}, \frac{1}{r_\pi} = \frac{g_m}{\beta}$$

$$v_{iz} = -\frac{g_m R_C}{1 + \left(\frac{g_m}{\beta} + g_m\right) R_E} \cdot v_{ul}$$

$$v_{iz} = -\frac{g_m R_C}{1 + \left(\frac{1}{\beta} + 1\right) g_m R_E} \cdot v_{ul}$$
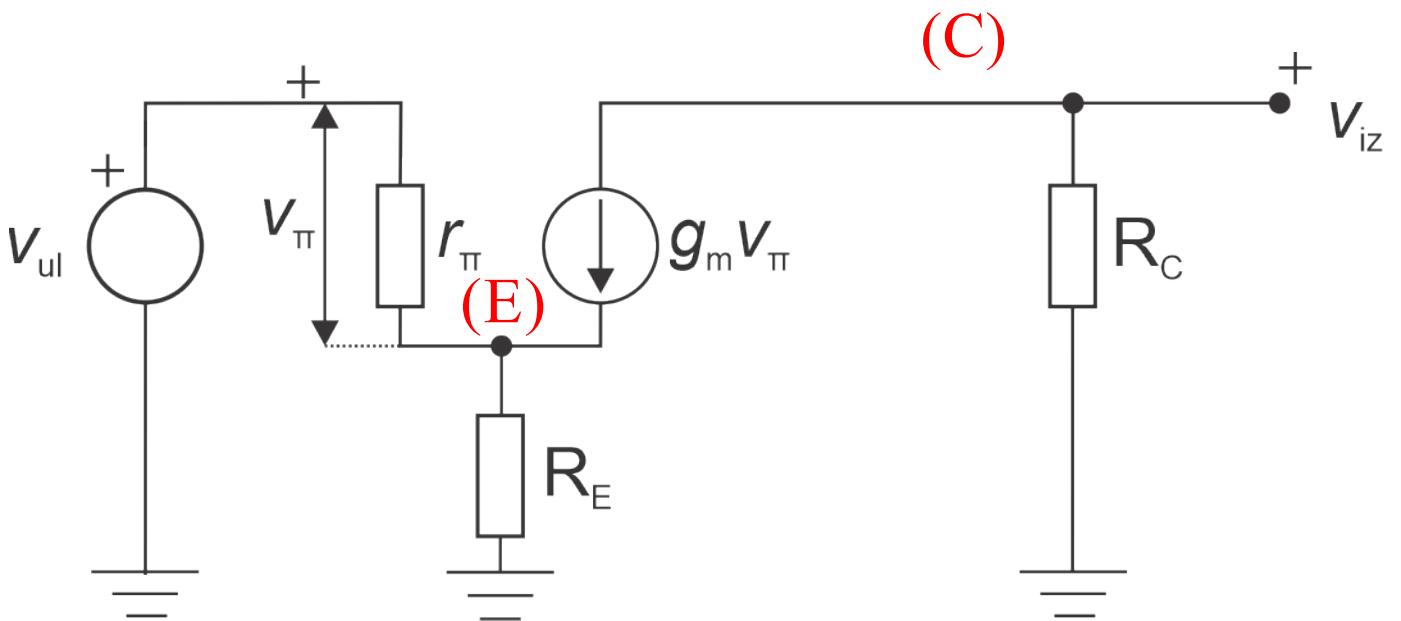
$$A = \frac{v_{iz}}{v_{ul}} \approx -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E}, \quad \frac{1}{\beta} \ll 1$$



Temperaturna zavisnost pojačavača

- Varijacija pojačanja usled promene temperature.
- Kolektorska struja i termalni napon zavise od temperature, samim tim i transkonduktansa i pojačanje pojačavača:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right), \quad V_T = \frac{kT}{q_e}$$

$$I_S = \underbrace{\frac{A_E \cdot q_e}{W_B \cdot N_B}}_{const.} \cdot D_n \cdot n_i^2 = \frac{A_E \cdot q_e}{W_B \cdot N_B} \cdot \frac{\mu_n kT}{q_e} \cdot 2.704 \cdot 10^{31} \cdot T^3 \cdot e^{-\frac{\epsilon_g}{kT}}$$

Temperaturna zavisnost pojačavača

$$I_S = \underbrace{2.704 \cdot 10^{31} \cdot \frac{A_E \cdot \mu_n \cdot k}{W_B \cdot N_B}}_{const.} \cdot T^4 \cdot e^{-\frac{\varepsilon_g}{kT}}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) = \underbrace{2.704 \cdot 10^{31} \cdot \frac{A_E \cdot \mu_n \cdot k}{W_B \cdot N_B}}_{const.} \cdot T^4 \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon_g}{kT}\right) \cdot \exp\left(\frac{q_e V_{BE}}{kT}\right)$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 2.704 \cdot 10^{31} \cdot \frac{A_E \cdot \mu_n \cdot k}{W_B \cdot N_B} \cdot \frac{q_e}{kT} T^4 \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon_g}{kT}\right) \cdot \exp\left(\frac{q_e V_{BE}}{kT}\right)$$

$$g_m = \underbrace{2.704 \cdot 10^{31} \cdot \frac{A_E \cdot \mu_n \cdot k \cdot q_e}{W_B \cdot N_B}}_{=C, \text{ ne zavisi od temperature}} \cdot T^3 \cdot \exp\left(\frac{q_e V_{BE} - \varepsilon_g}{kT}\right) = C \cdot T^3 \cdot \exp\left(\frac{q_e V_{BE} - \varepsilon_g}{kT}\right)$$

Temperaturna zavisnost pojačavača

- Pojačanje pojačavača sa zajedničkim emitorm:

$$A = -g_m \cdot R_C$$

- Temperatirna zavisnost:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad I_C = I_s \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right), \quad V_T = \frac{kT}{q_e}$$

$$I_s \sim n_i^2 \sim T^3 \exp\left(-\frac{\varepsilon_g}{kT}\right)$$

$$g_m \sim T^2 \exp\left(\frac{q_e V_{BE} - \varepsilon_g}{kT}\right)$$


Degenerisani emitors – ulazna impedansa

$$i_e = (\beta + 1)i_x$$

$$v_x = R_E \cdot i_e + r_\pi \cdot i_x$$

$$v_x = R_E \cdot (\beta + 1)i_x + r_\pi i_x$$

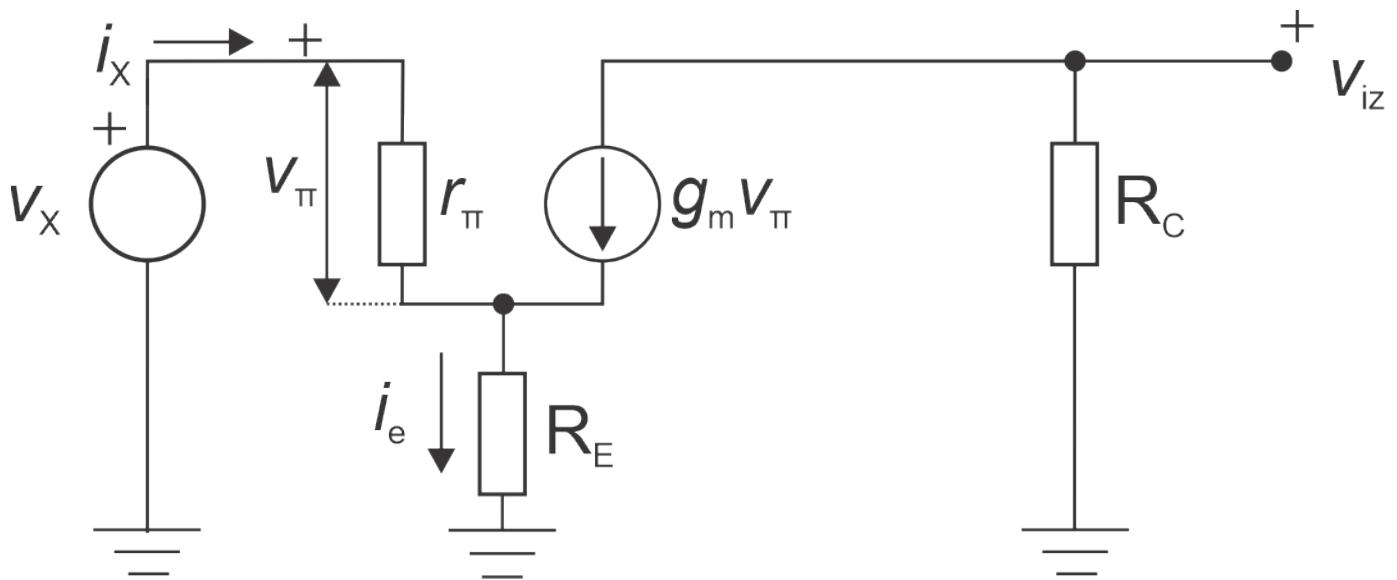
$$R_{ul} = \frac{v_x}{i_x} = (\beta + 1)R_E + r_\pi$$





Degenerisani emitor – izlazna impedansa

$$\frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi = -R_E v_\pi \Rightarrow v_\pi = 0$$

$$R_{iz} = \frac{v_x}{i_x} = R_C$$

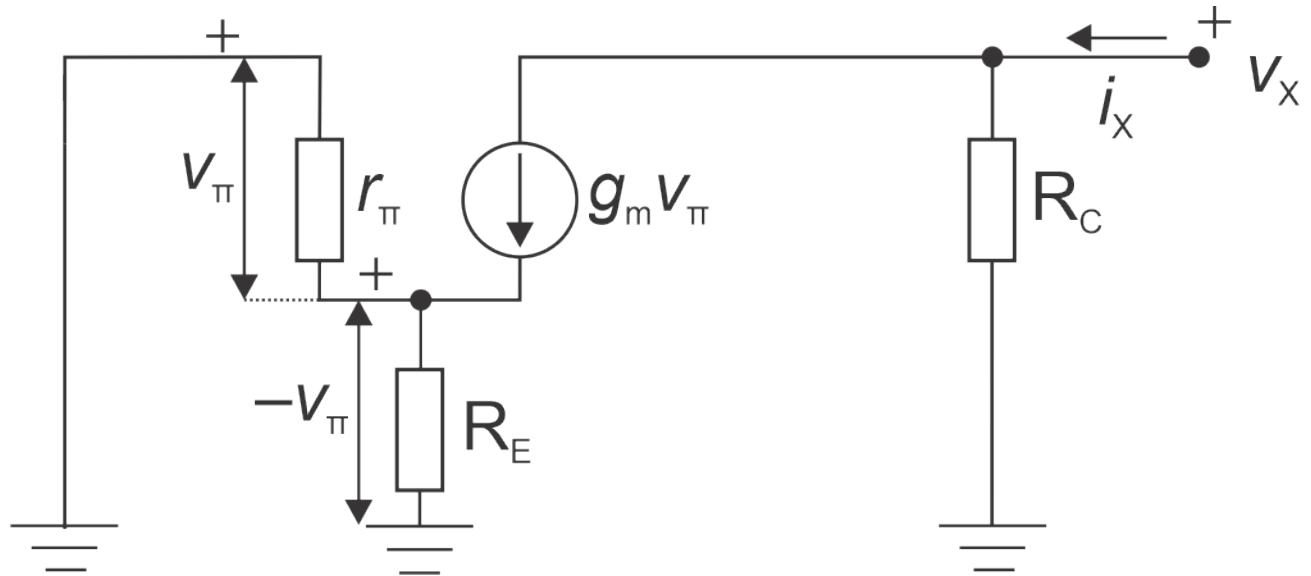

Kola za polarizaciju tranzistora

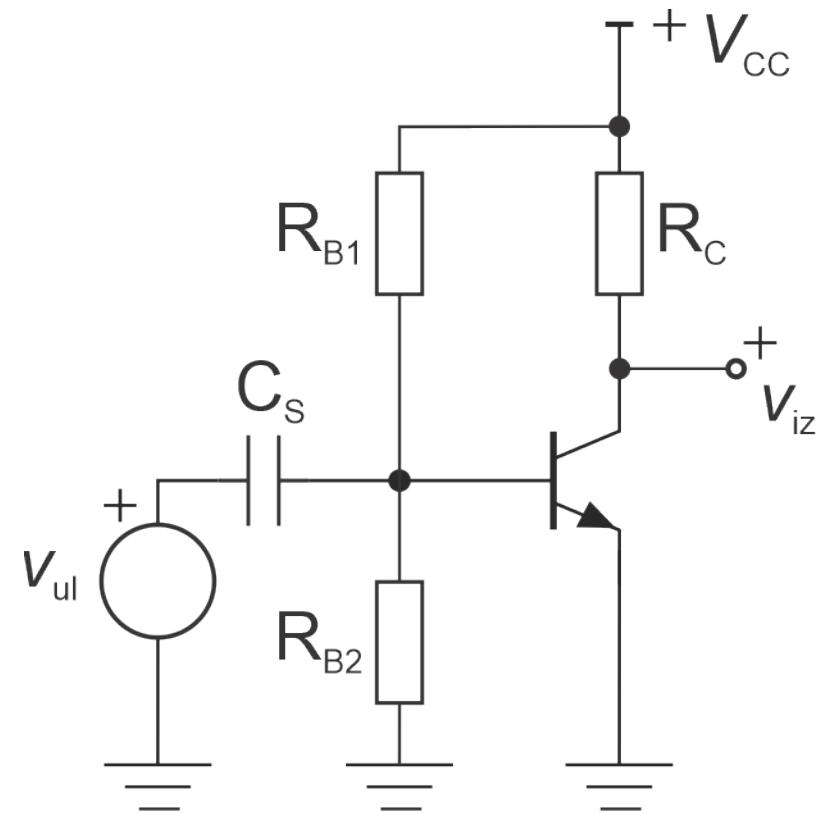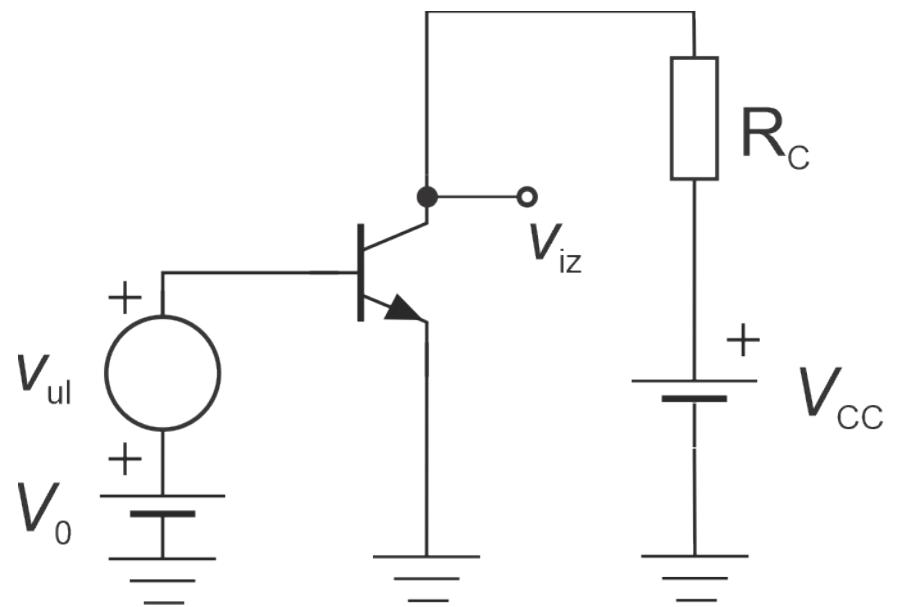


Kola za polarizaciju

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B1}}$$

$$I_{B2} = \frac{V_{BE}}{R_{B2}}$$

$$I_B = I_{B1} - I_{B2}$$


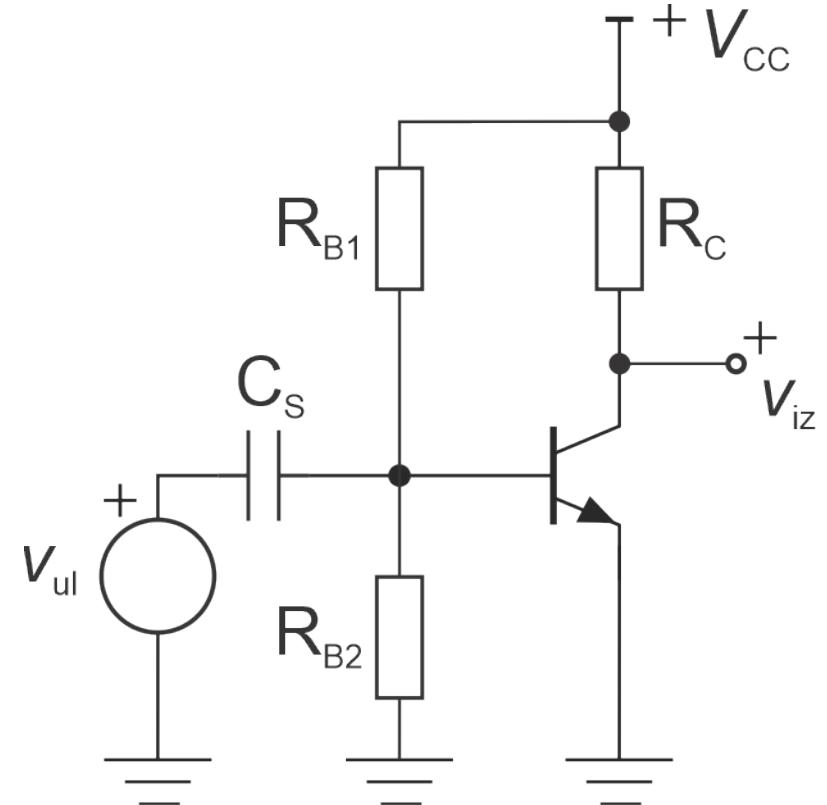
$$I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow g_m, r_\pi, r_o$$



Kola za polarizaciju



$C_s = \infty$ (Kratak spoj za naizmenični, prekid za jednosmerni režim.)
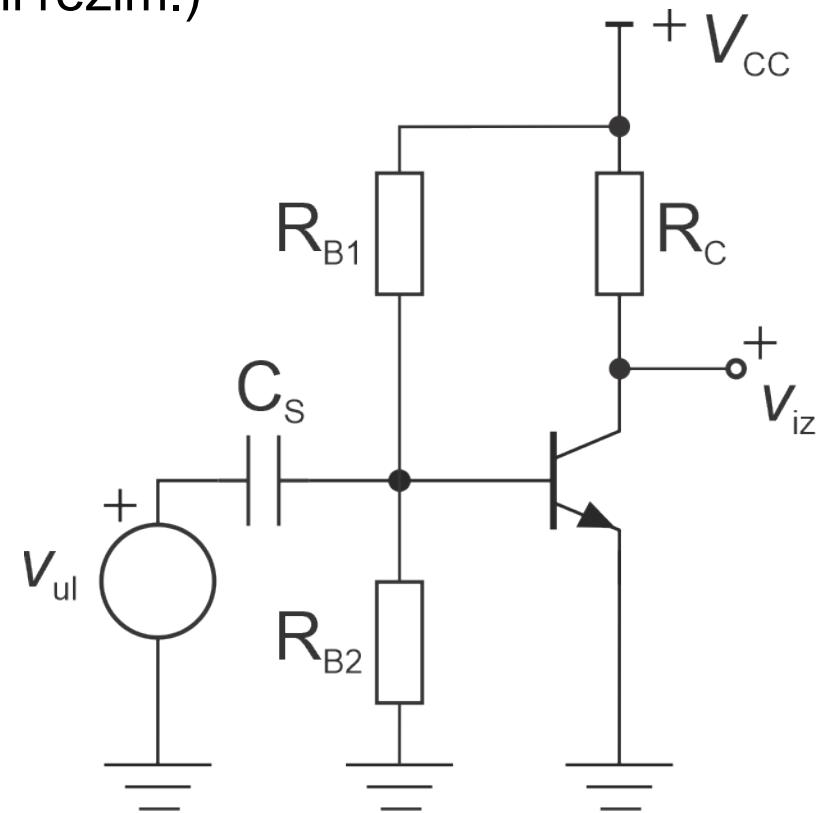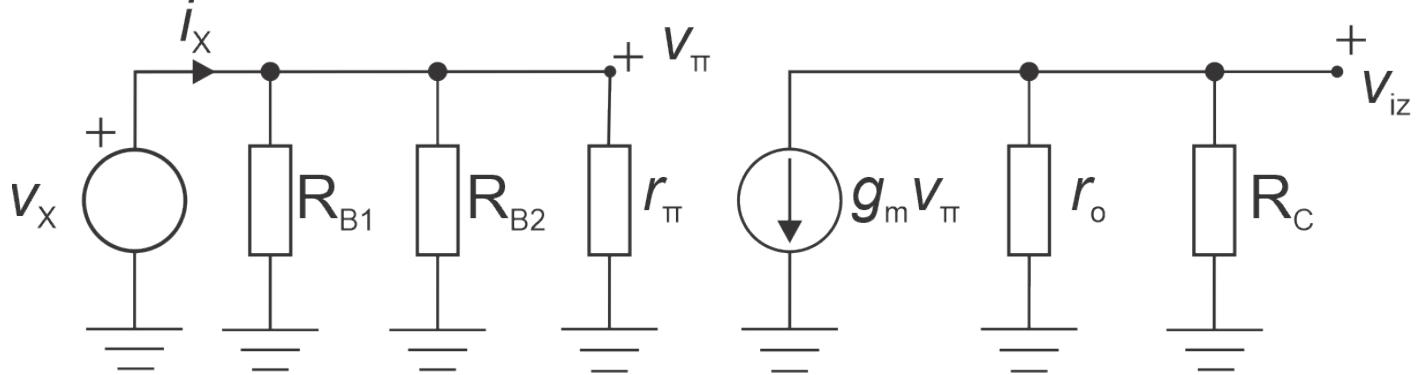
$$R_{ul} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_\pi$$




Kola za polarizaciju

$$R_{iz} = r_o \parallel R_C$$

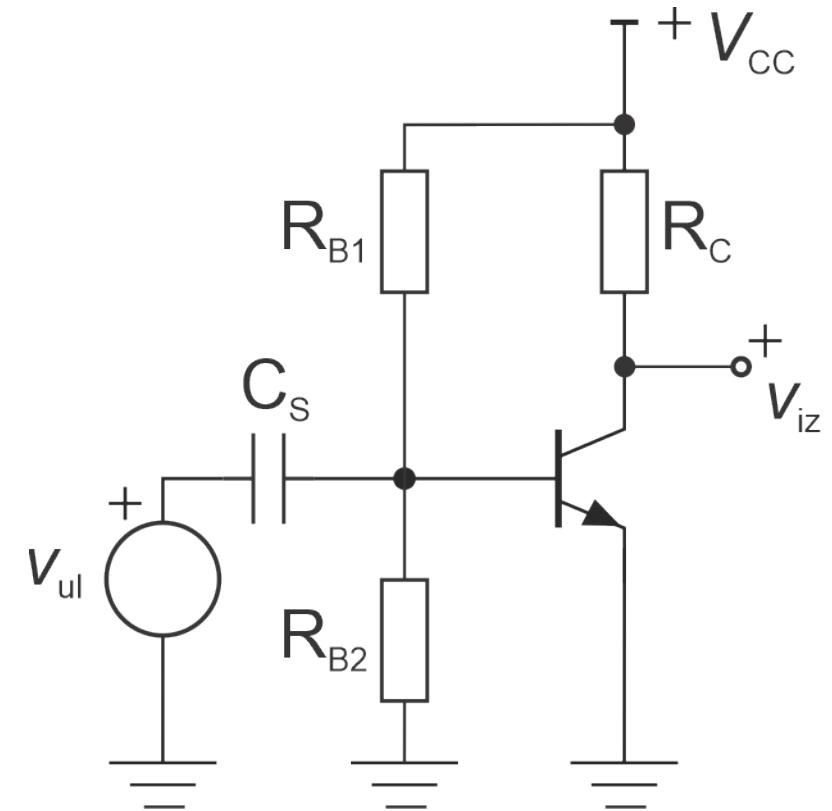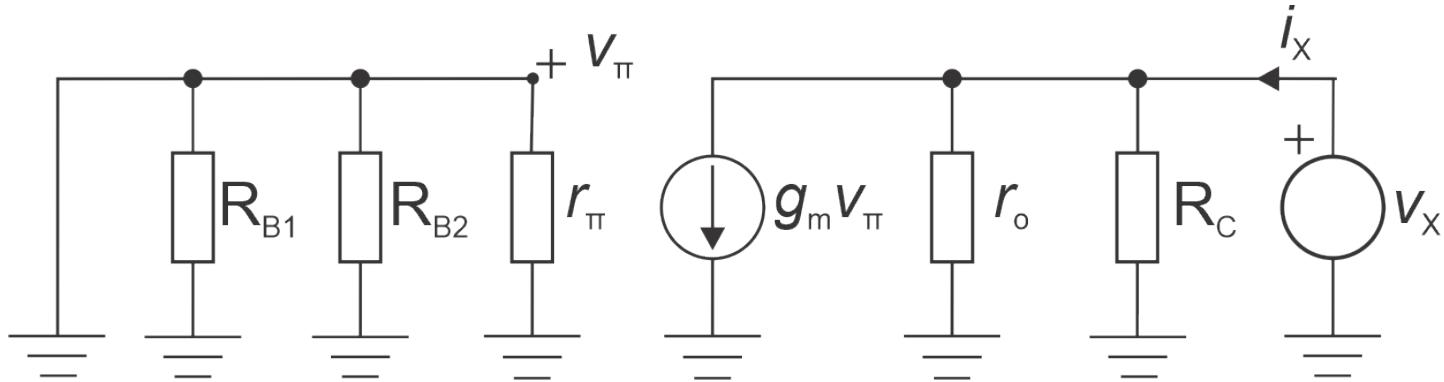


Kola za polarizaciju

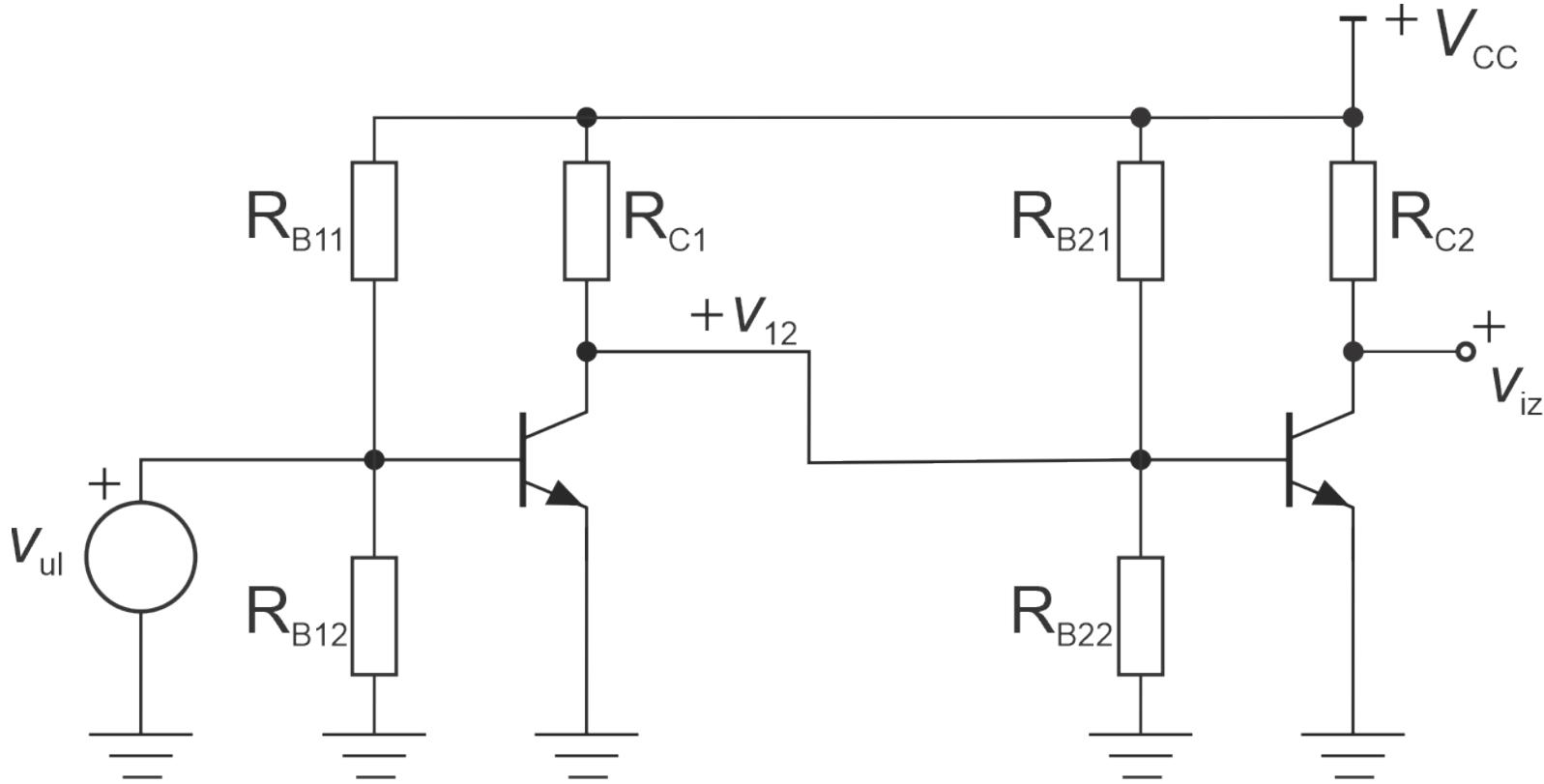

Kola za polarizaciju

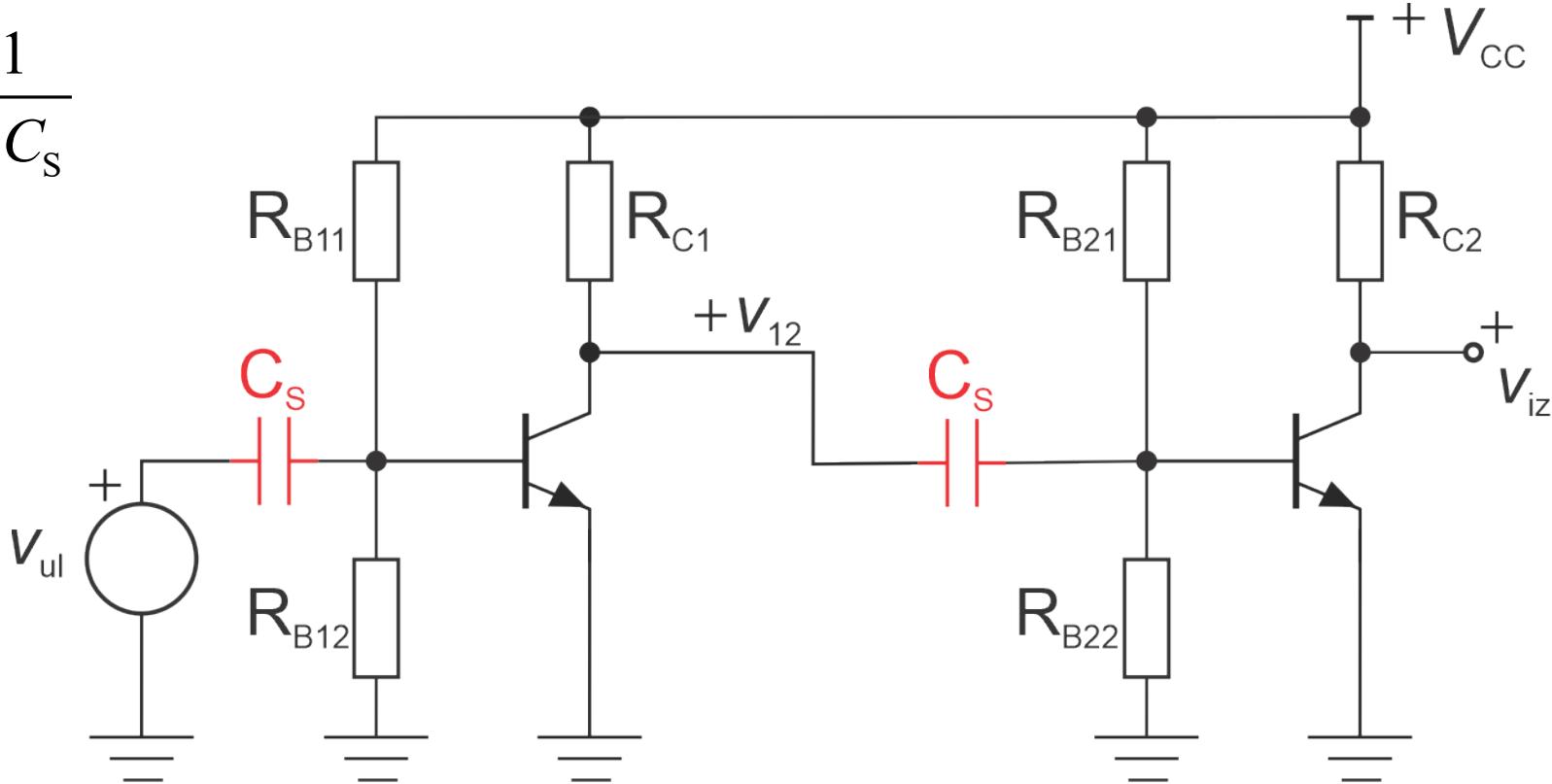
$$R_{ul1}, R_{ul2} \gg \frac{1}{\omega C_s}$$



Kola za polarizaciju

- Self-bias kolo
- Mala osetljivost na promene V_{CC}
- Tranzistor je uvek u aktivnom režimu:

$$V_B = V_C - I_B R_F$$

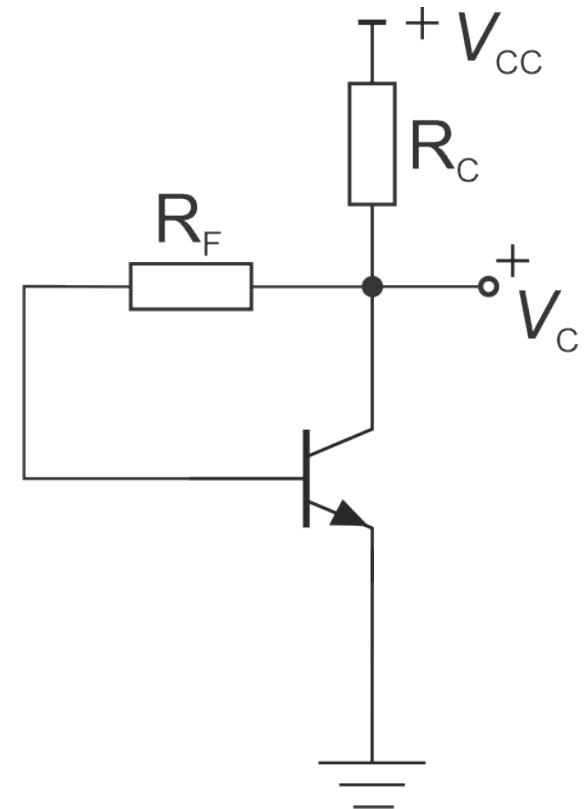


Kola za polarizaciju

$$\beta \gg 1 \Rightarrow I_C \gg I_B$$


$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{BE} = V_{CC} - I_C R_C - I_B R_F$$
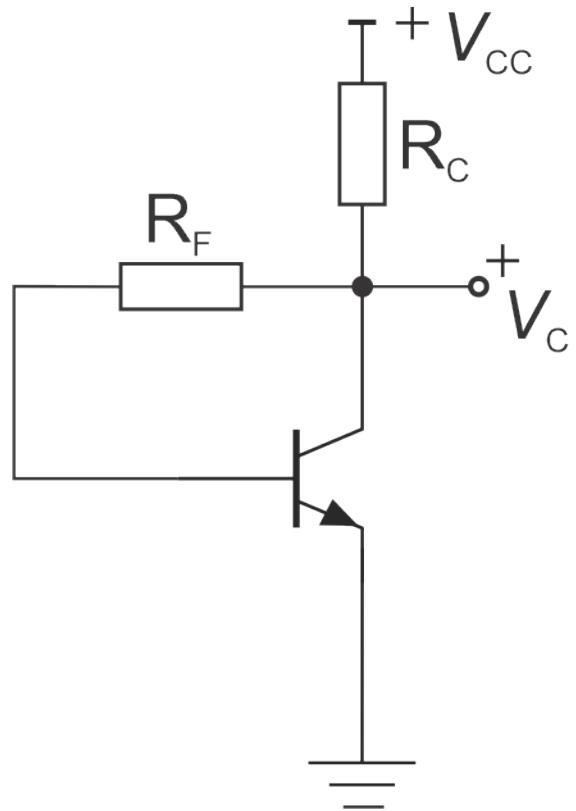
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + R_F / \beta} \quad R_C \gg R_F / \beta$$




Pojačavač sa zajedničkom bazom

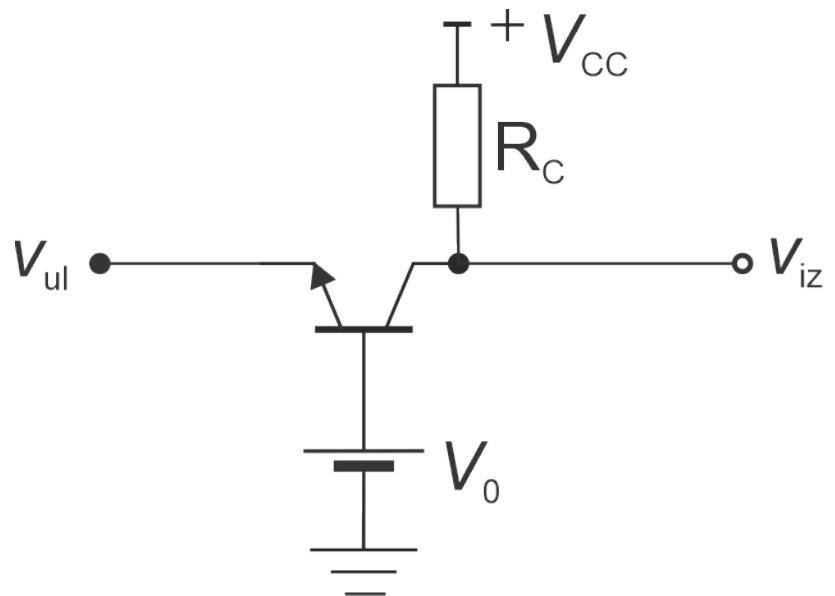

- Pojačavač sa zajedničkom bazom je konfiguracija pojačavača sa bipolarnim tranzistorom. Baza tranzistora je zajednički priključak ulaza i izlaza kola. **Ulagni priključak je emitor, izlazni priključak kolektor.**
- Značajni parametri su pojačanje, ulazna i izlazna impedansa.

Pojačavač sa zajedničkom bazom

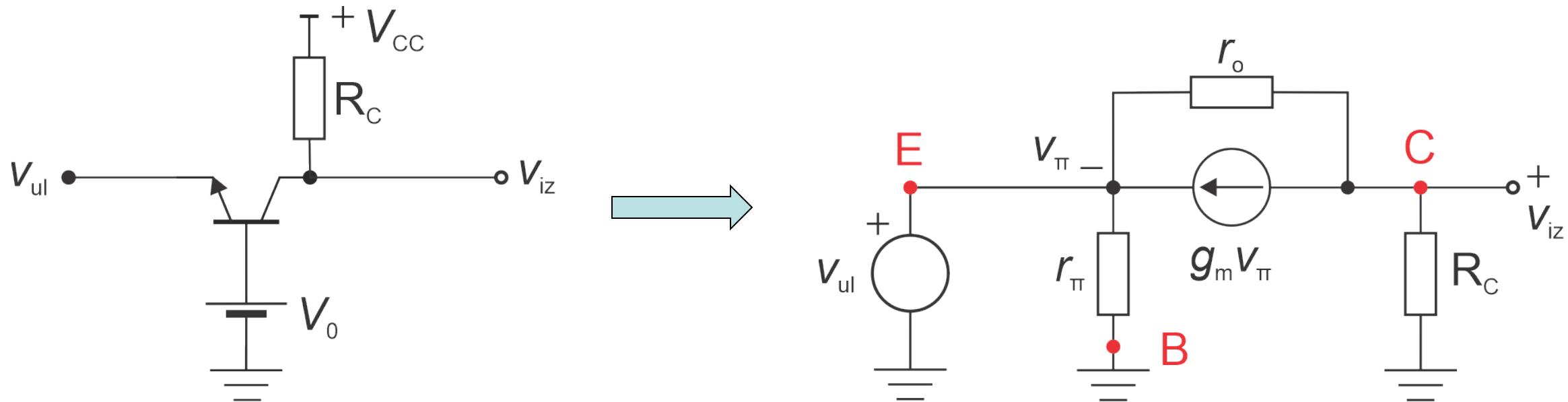- Ekvivalentno kolo za male signale (zanemaren Erlijev efekat, $r_o = \infty$):




Pojačavač sa zajedničkom bazom – pojačanje A

$$v_\pi = -v_{ul}$$

$$v_{iz} = -g_m v_\pi R_C$$

$$v_{iz} = g_m R_C v_{ul}$$

$$A = g_m R_C$$

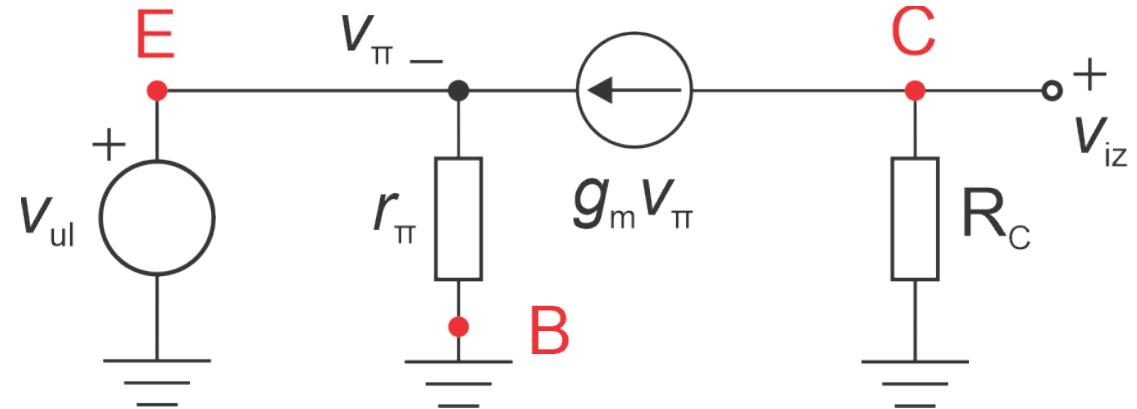


Pojačavač sa zajedničkom bazom – ul. Impedansa, R_{ul}

$$-v_\pi = g_m v_\pi r_\pi + i_X r_\pi$$

$$-v_\pi (1 + g_m r_\pi) = i_X r_\pi$$

$$v_X (1 + \beta) = i_X r_\pi$$

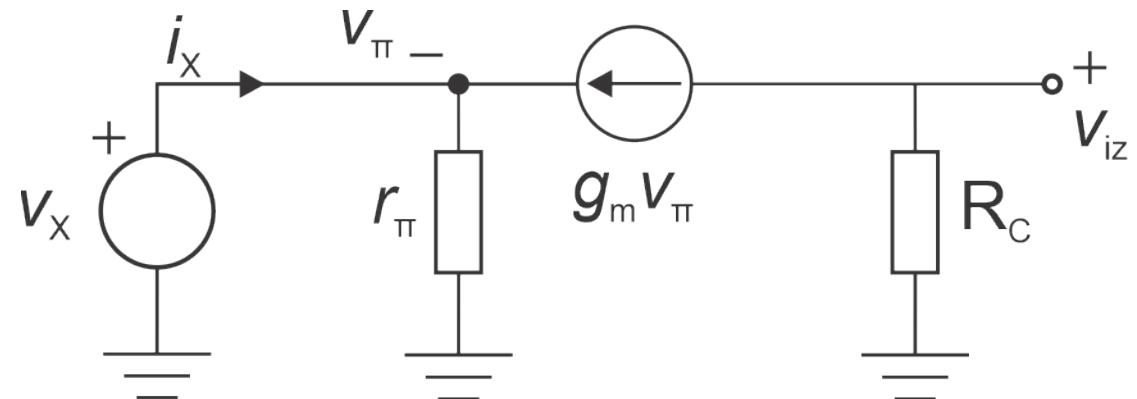
$$R_{ul} = \frac{v_X}{i_X} = \frac{r_\pi}{1 + \beta} \approx \frac{1}{g_m}$$



Pojačavač sa zajedničkom bazom – iz. impedansa, R_{iz}

$$v_\pi = 0$$

$$R_{iz} = R_C$$

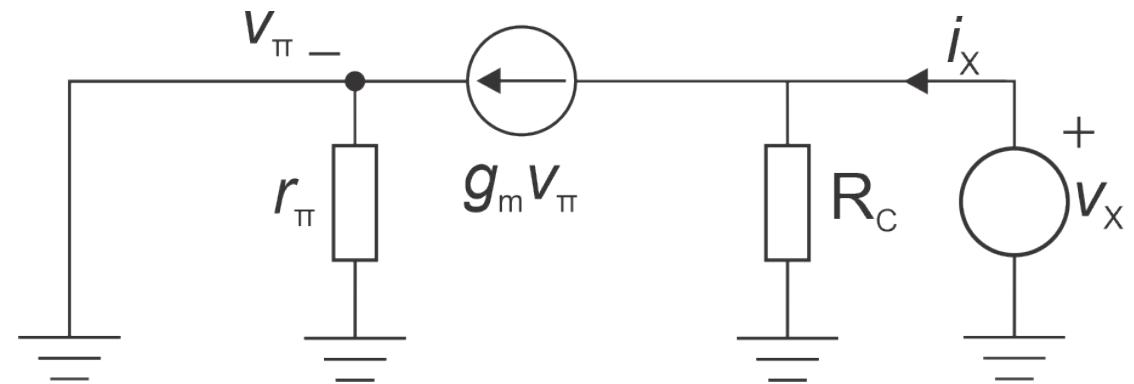


Pojačavač sa zajedničkom bazom – polarizacija

$$R_E \gg 1/g_m$$


$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} > I_C R_E + V_{BE}$$

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} < V_{CC} - I_C R_C$$

$$R_{ul} = 1/g_m \parallel R_E$$

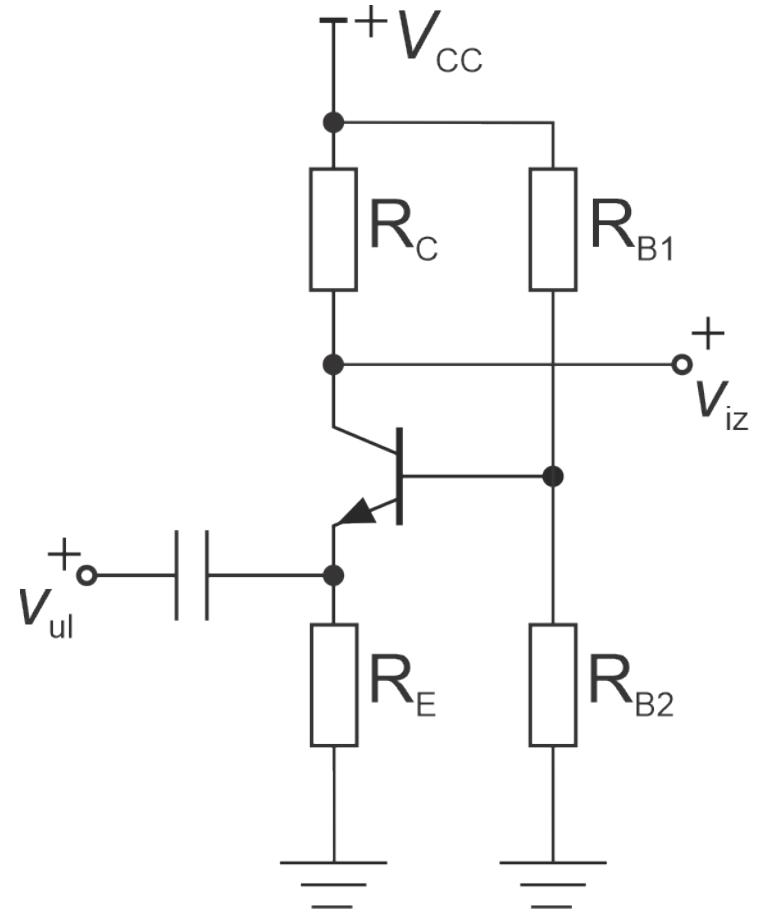



Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

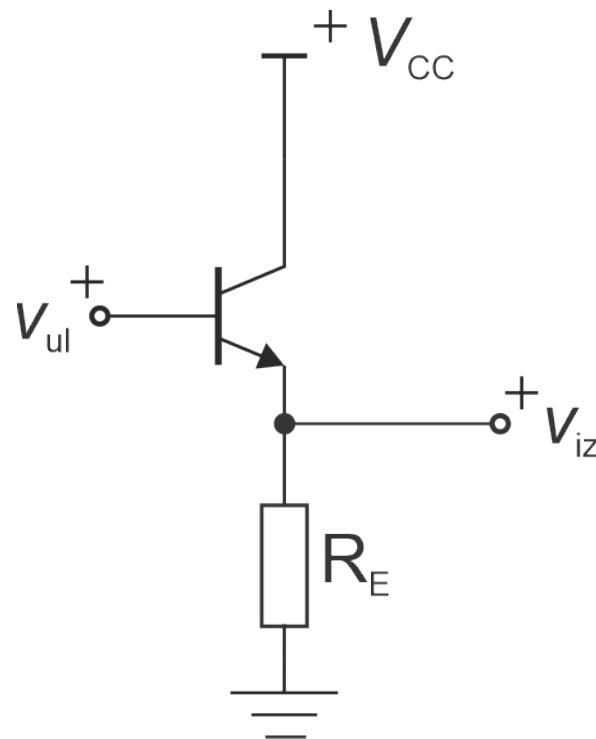

- Pojačavač sa zajedničkom kolektorom je konfiguracija pojačavača sa bipolarnim tranzistorom. Kolektor tranzistora je zajednički priključak ulaza i izlaza kola. **Ulagani priključak je baza, izlazni priključak emitor.**
- Značajni parametri su pojačanje, ulazna i izlazna impedansa.

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

- Ekvivalentno kolo za male signale:

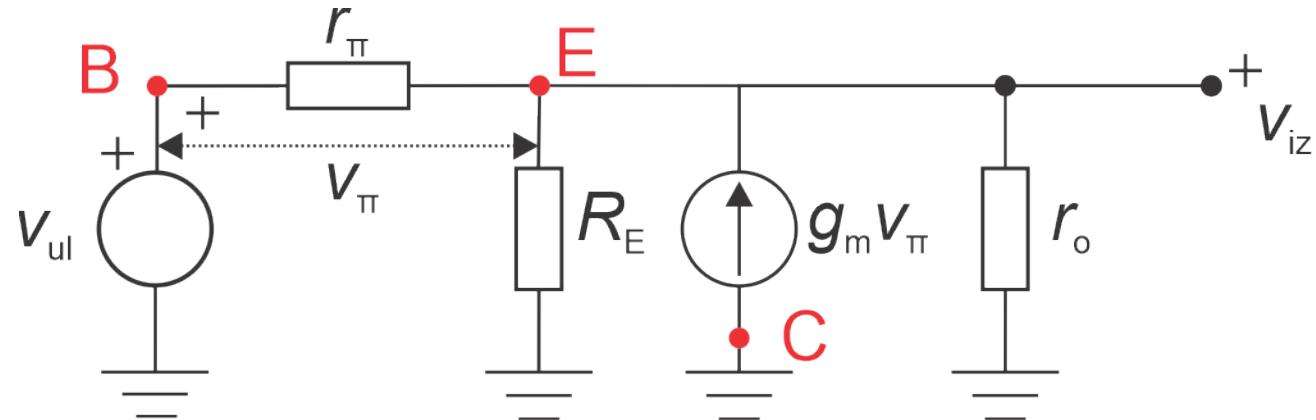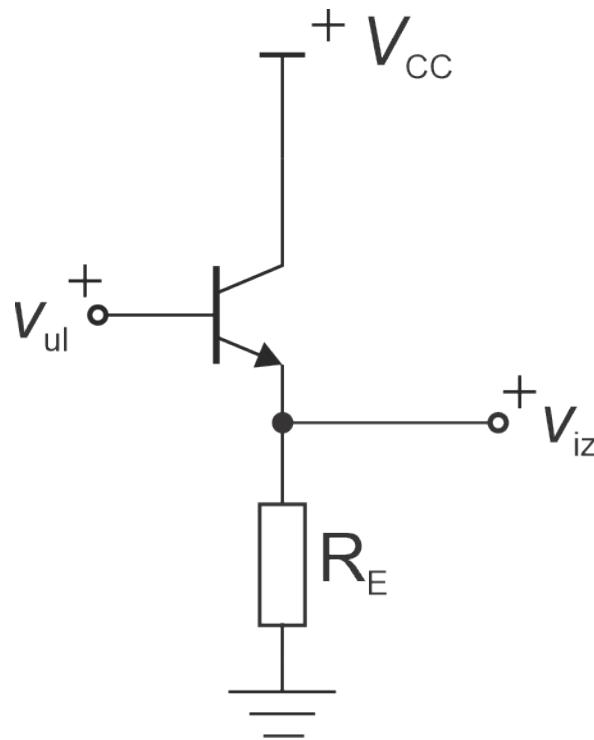


Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – pojačanje A

$$v_{iz} \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_\pi} \right) - \frac{v_{ul}}{r_\pi} = g_m v_\pi \quad (\text{E})$$

$$v_\pi = v_{ul} - v_{iz}$$

$$v_{iz} \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_\pi} \right) - \frac{v_{ul}}{r_\pi} = g_m (v_{ul} - v_{iz})$$
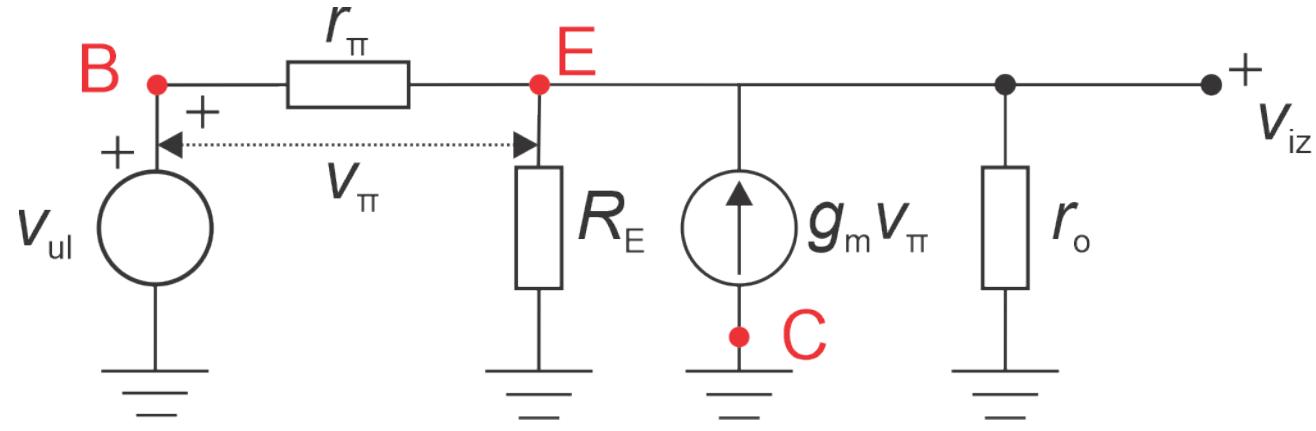
$$v_{iz} \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_\pi} + g_m \right) = v_{ul} \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right)$$




Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – pojačanje

$$A = \frac{v_{iz}}{v_{ul}} = \frac{\frac{1}{r_\pi} + g_m}{\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_\pi} + g_m}$$


$$A = \frac{\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)g_m}{\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + \left(\frac{1}{\beta} + 1\right)g_m} \approx \frac{g_m}{\frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_E} + g_m}$$

$$A = \frac{g_m \cdot R_E \| r_o}{1 + g_m \cdot R_E \| r_o} < 1$$

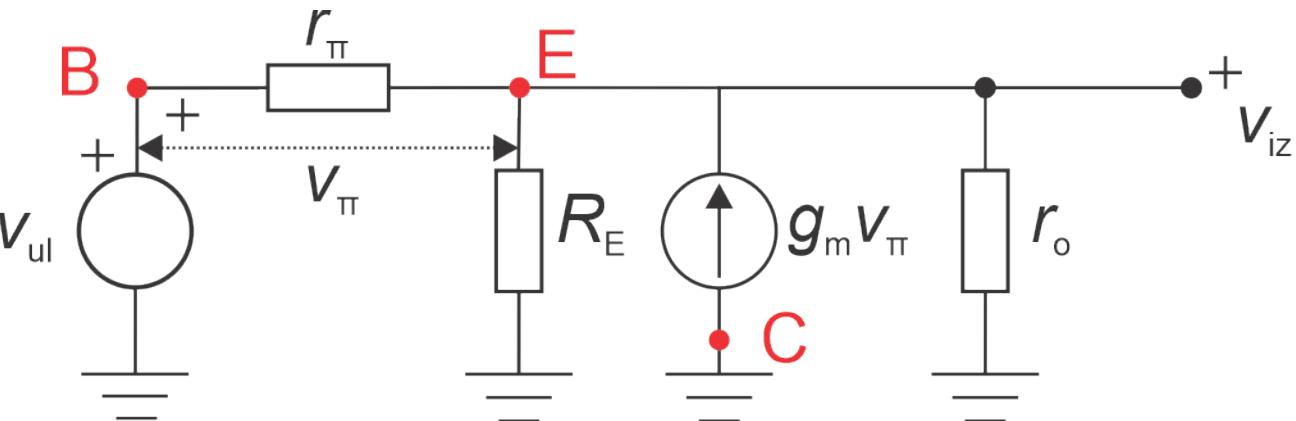

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – ulazna imp.

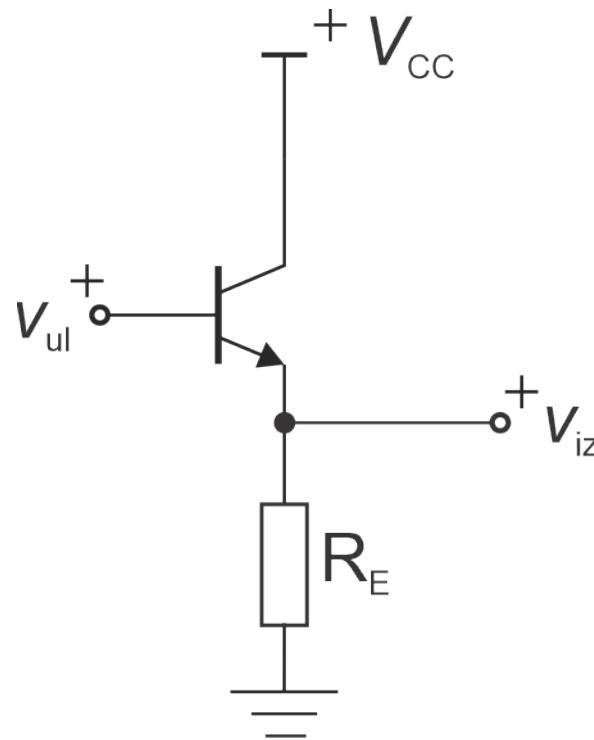- Kolo je identično pojačavaču sa degenerisanim emitorom kada je $R_C=0$.



$$R_{ul} = (\beta + 1)R_E + r_\pi$$

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – izlazna impedansa


$$v_\pi = -v_X$$

$$i_X + g_m v_\pi = \frac{v_X}{r_\pi} + \frac{v_X}{R_E} + \frac{v_X}{r_o}$$

$$i_X = v_X \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o} + g_m \right)$$

$$R_{iz} = \frac{v_X}{i_X} = \frac{1}{\frac{1}{r_\pi} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o} + g_m}$$
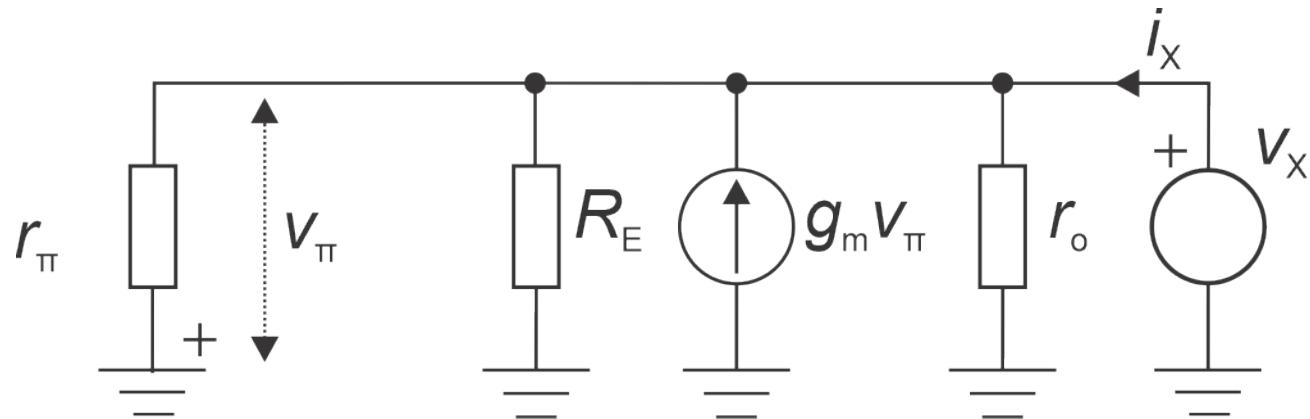
$$R_{iz} = \frac{v_X}{i_X} = r_\pi \parallel R_E \parallel r_o \parallel 1/g_m$$




Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – izlazna imp.

- Pojednostavljen izraz, $r_o = \infty$ i $g_m = \beta/r_\pi \gg 1/r_\pi$


$$R_{iz} \approx \frac{1}{\frac{1}{R_E} + g_m}$$

$$R_{iz} \approx R_E \parallel 1/g_m$$

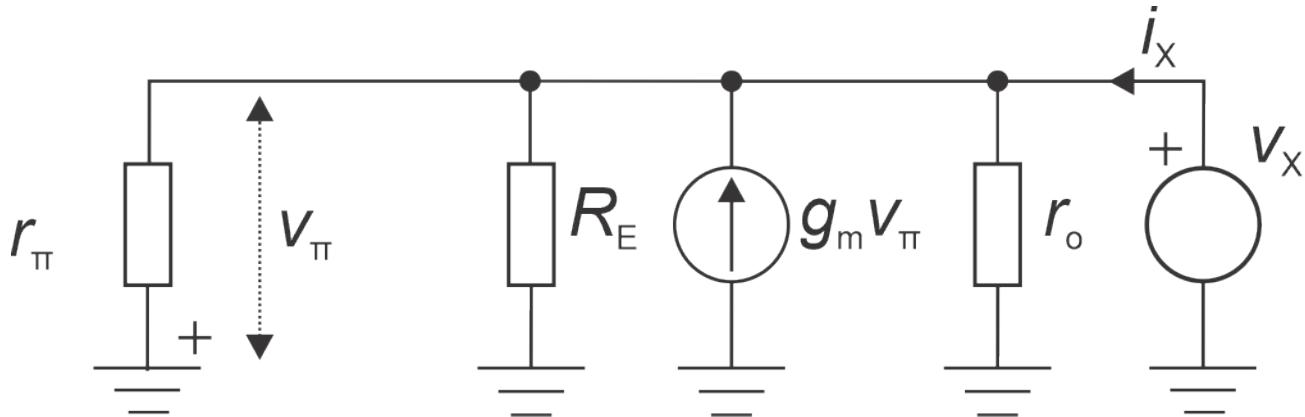


Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B

- Otpornik u grani baze, pojačanje

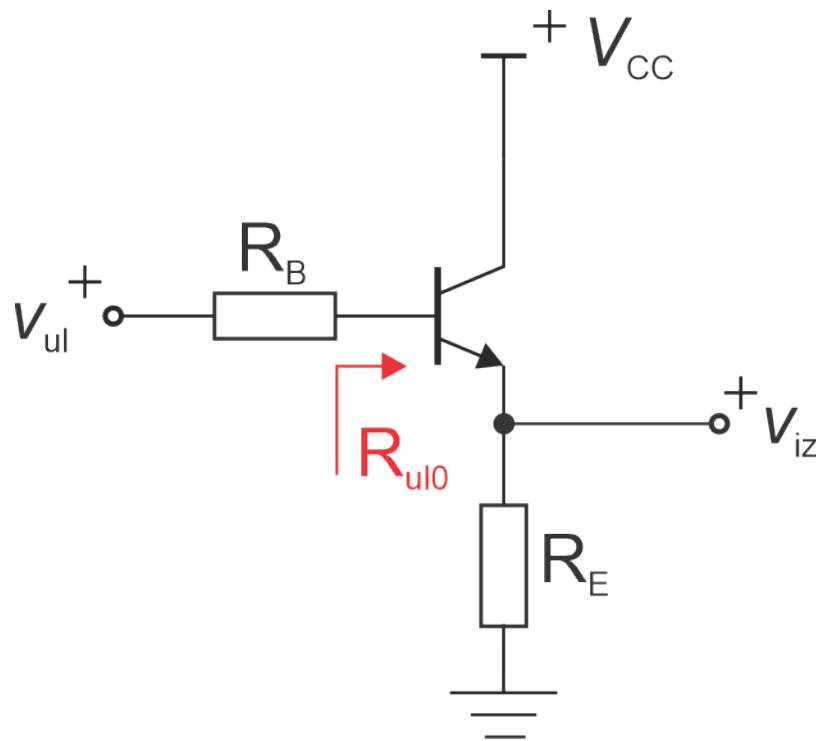

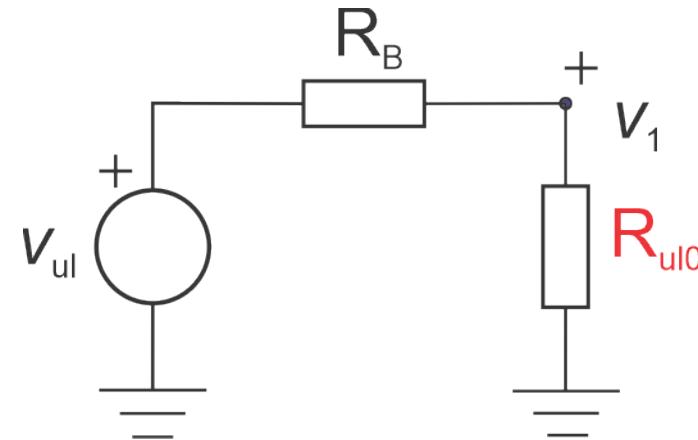
$$V_1 = \frac{R_{ul0}}{R_{ul0} + R_B} V$$



Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B

$$R_{ul0} = (\beta + 1)R_E + r_\pi$$

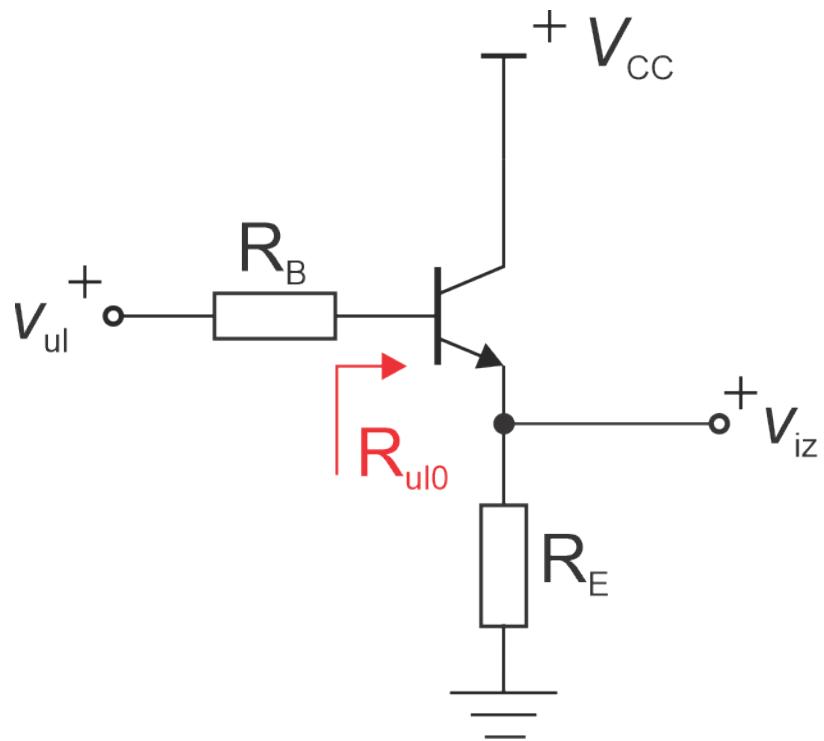


$$A_0 = \frac{R_E}{1/g_m + R_E}, \quad r_o = \infty$$

$$A = \frac{R_E}{1/g_m + R_E} \frac{R_{ul0}}{R_{ul0} + R_B}$$

$$A = \frac{R_E}{1/g_m + R_E} \frac{(\beta + 1)R_E + r_\pi}{(\beta + 1)R_E + r_\pi + R_B}$$

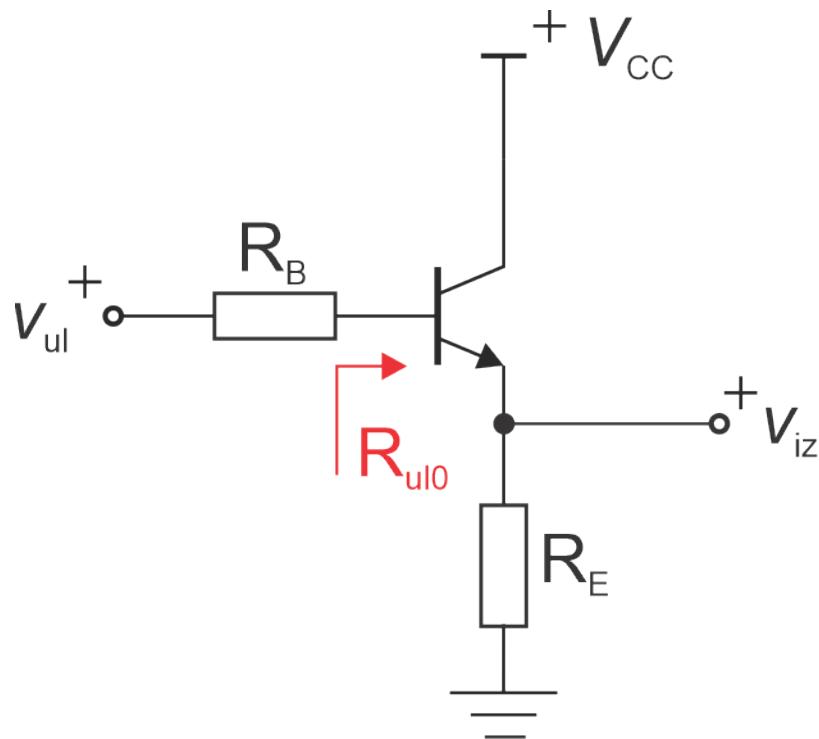Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B




$$A = \frac{R_E + \frac{r_\pi}{\beta+1}}{1/g_m + R_E} \frac{R_E + \frac{r_\pi}{\beta+1} + \frac{R_B}{\beta+1}}{R_E + \frac{r_\pi}{\beta+1} + \frac{R_B}{\beta+1}}$$

$$\frac{r_\pi}{\beta+1} \approx \frac{r_\pi}{\beta} = \frac{1}{g_m}$$

$$A = \frac{R_E}{1/g_m + R_E} \frac{R_E + 1/g_m}{R_E + 1/g_m + \frac{R_B}{\beta+1}}$$

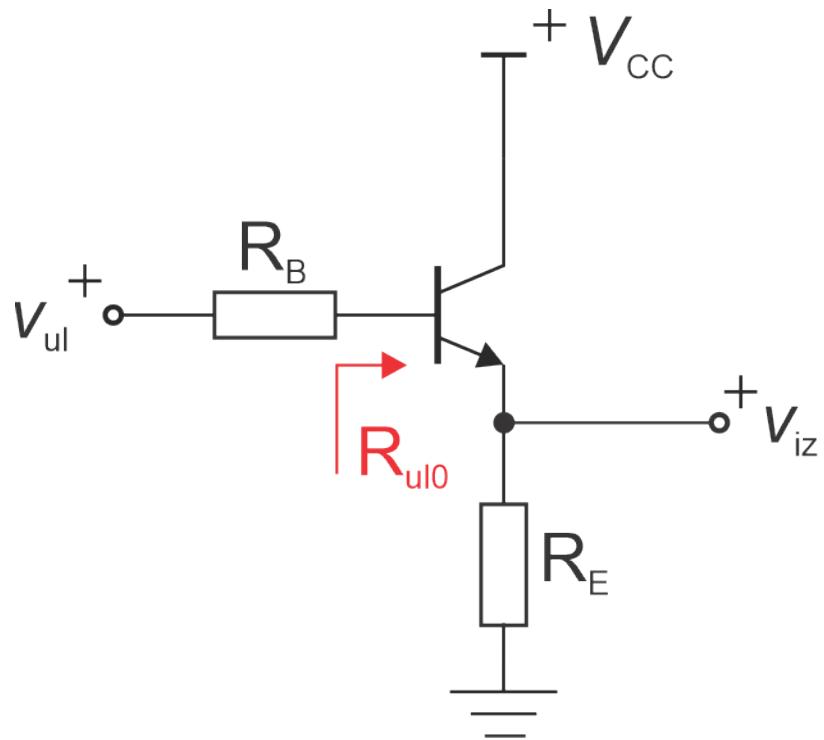Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B




$$A = \frac{R_E}{R_E + 1/g_m + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

$$A < A_0 < 1$$


Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B

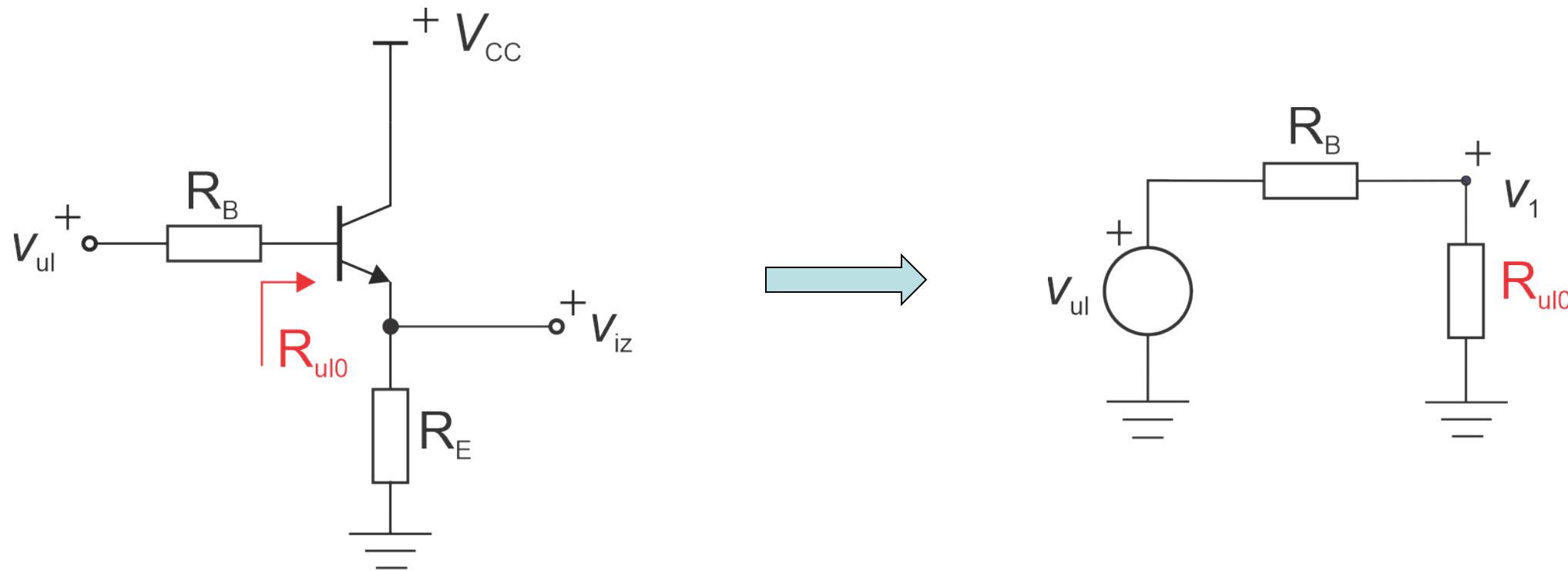- Otpornik u grani baze, ulazna impedansa



Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B


$$R_{ul0} = (\beta + 1)R_E + r_\pi$$

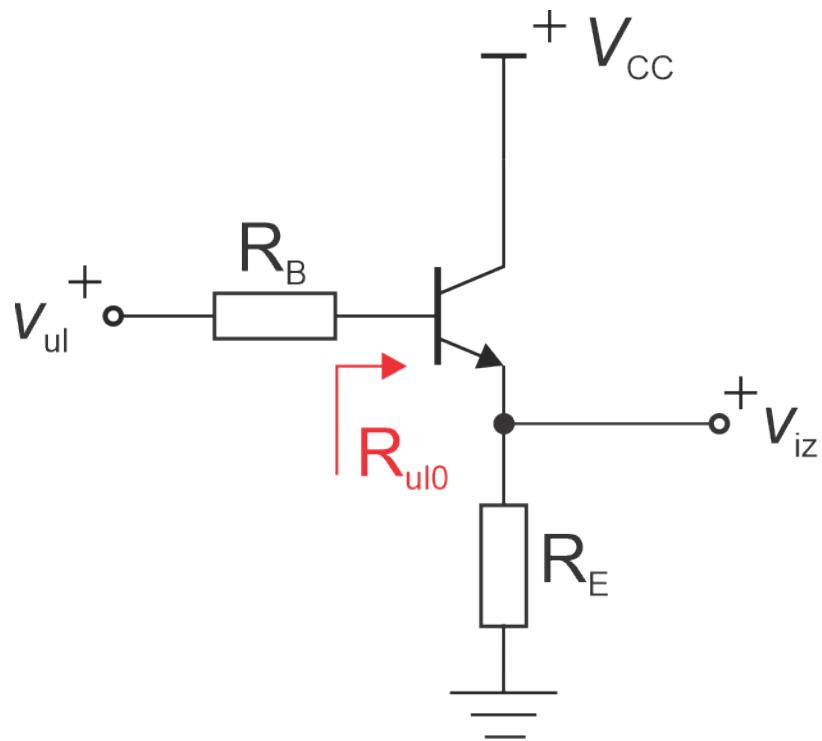

$$R_{ul} = (\beta + 1)R_E + r_\pi + R_B$$

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B

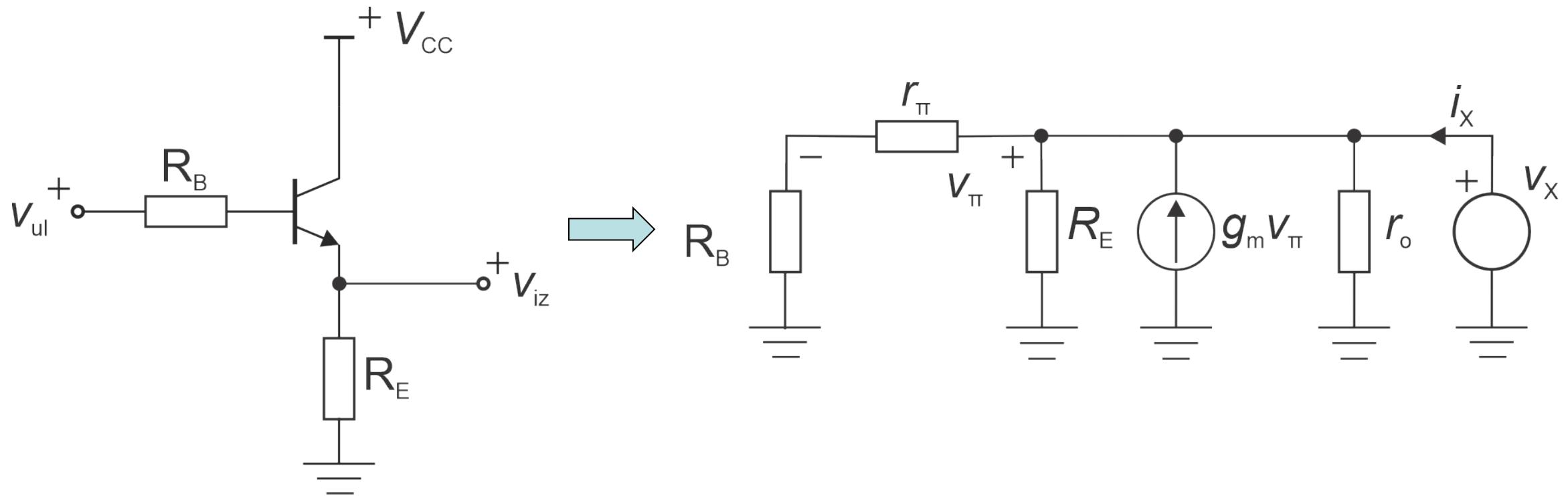- Otpornik u grani baze, izlazna impedansa



Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B


$$v_\pi = -\frac{r_\pi}{r_\pi + R_B} v_X$$

$$i_X + g_m v_\pi = \frac{v_X}{r_\pi + R_B} + \frac{v_X}{R_E} + \frac{v_X}{r_o}$$

$$i_X = v_X \left(\frac{1}{r_\pi + R_B} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o} + \frac{g_m r_\pi}{r_\pi + R_B} \right) R_B$$

$$R_{iz} = \frac{v_X}{i_X} = \frac{1}{\beta + 1} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o}$$

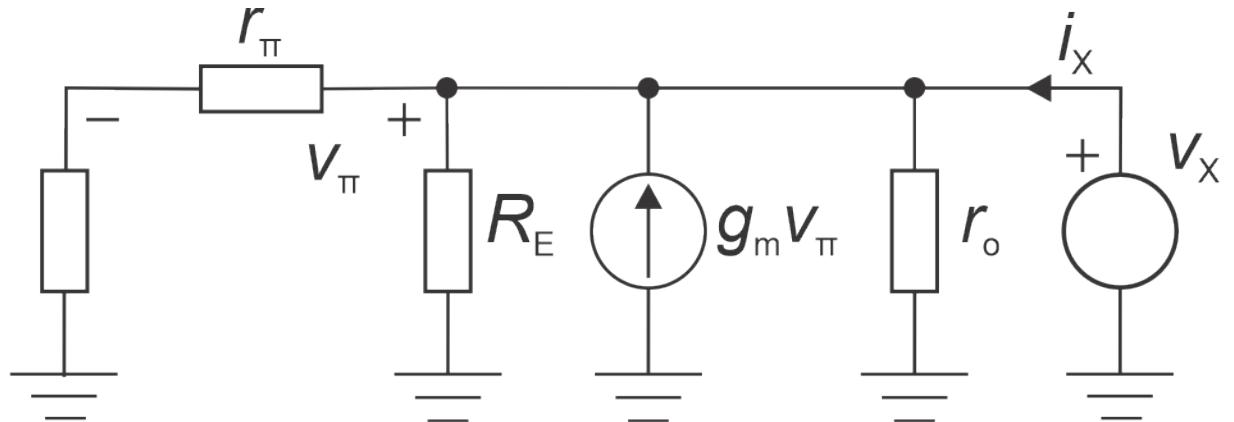
$$R_{iz} = \frac{v_X}{i_X} = \frac{R_B + r_\pi}{\beta + 1} \parallel R_E \parallel r_o$$



Pojačavač sa zajedničkim kolektorom – polarizacija, R_B

- Pojednostavljen izraz, $r_o = \infty$ i $r_{\pi}/(\beta+1) \approx r_{\pi}/\beta = 1/g_m$
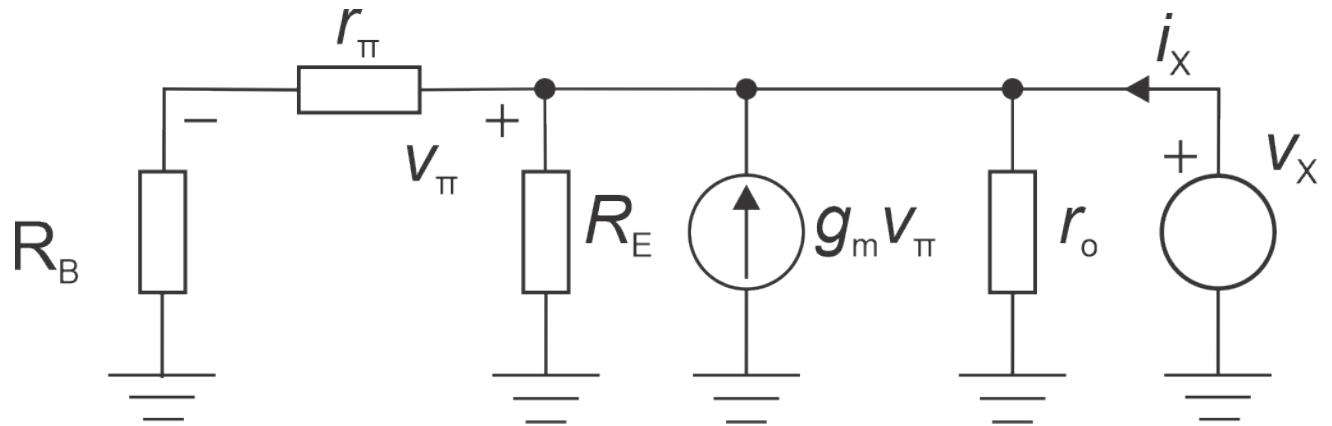
$$R_{iz} \approx R_E \parallel \left(1/g_m + R_B / (\beta + 1) \right)$$



Poređenje topologija pojačavača sa bipolarnim t.

Topologija	Naponsko pojačanje A	Fazni pomjeraj	Ulagana impedansa R_{ul}	Izlagana impedansa R_{iz}
Zajednički emitor	$-g_m \cdot (R_C \parallel r_o)$	π	r_π	$r_o \parallel R_C$
Degenerisani emitor, $r_o = \infty$	$-\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E}$	π	$(\beta + 1)R_E + r_\pi$	R_C
Zajednički emitor sa naponskim razdelnikom	$-g_m \cdot (R_C \parallel r_o)$	π	$R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_\pi$	$r_o \parallel R_C$
Zajednička baza, $r_o = \infty$	$g_m \cdot R_C$	0	$\frac{r_\pi}{1 + \beta} \approx \frac{1}{g_m}$	R_C
Zajednički kolektor	$\approx \frac{g_m \cdot R_E \parallel r_o}{1 + g_m \cdot R_E \parallel r_o}$	0	$(\beta + 1)R_E + r_\pi$	$\approx R_E \parallel 1/g_m$