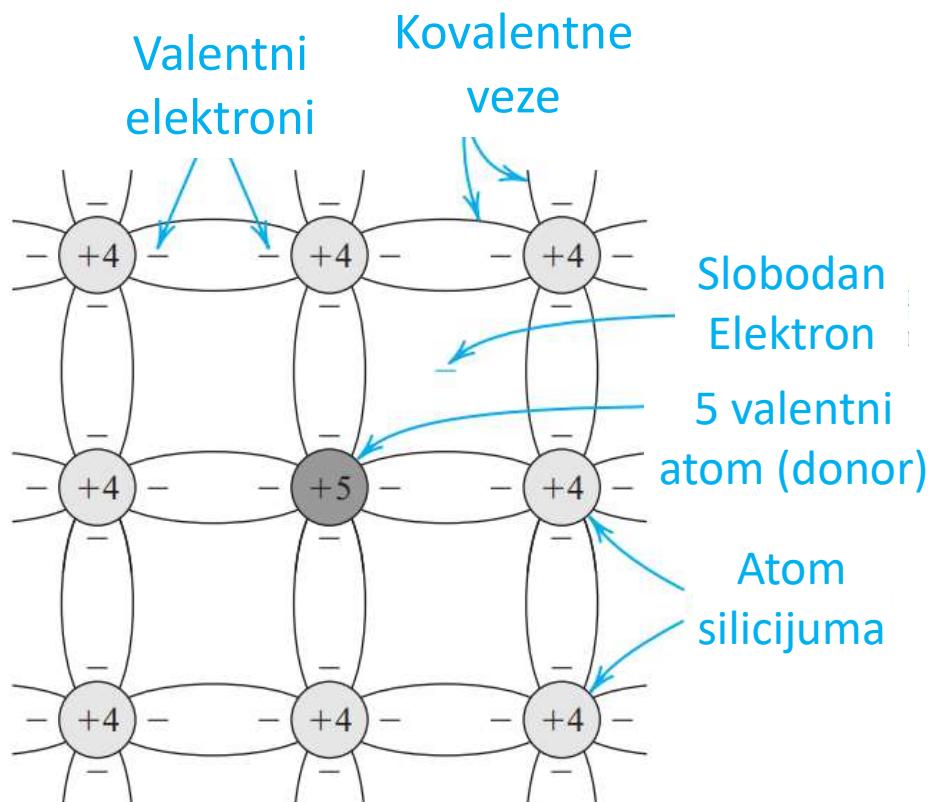



Kola sa diodama

- Kod čistog poluprovodnika broj slobodnih elektrona jednak je broju šupljina (nepotpuna kovalentna veza).
- **Poluprovodnik n tipa** dobija se unošenjem male koncentracije petovalentnih elemenata u uzorak silicijuma. Većinski nosioci nanelektrisanja u poluprovodniku n tipa su slobodni elektroni.
- **Poluprovodnik p tipa** dobija se unošenjem male koncentracije trovalentnih primesa u uzorak silicijuma. Većinski nosioci nanelektrisanja u poluprovodniku p tipa su šupljine.

Poluprovodnik n tipa





Poluprovodnik p tipa

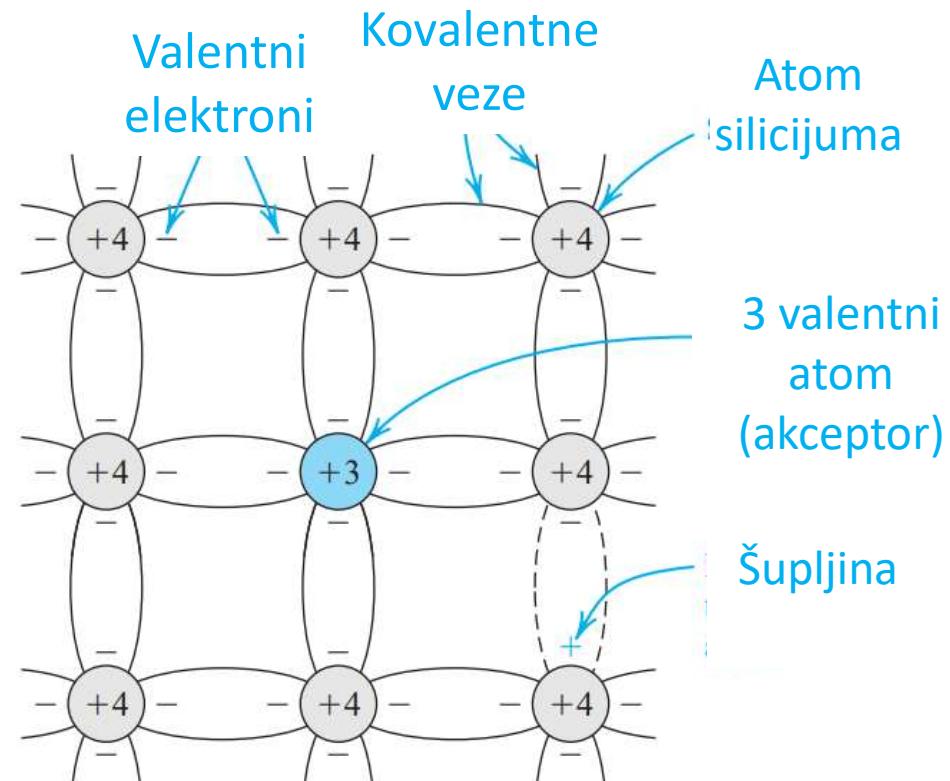


Model diode

Ukoliko na jednom kraju poluprovodnika postoji veća koncentracija šupljina (poluprovodnik p tipa) a na drugom kraju veća koncentraciju elektrona (poluprovodnik n tipa) doći će do **difuzije** slobodnih nosilaca nanelektrisanja. Difuzija je kretanje slobodnih nosioca nanelektrisanja iz oblasti veće koncentracije ka oblasti manje koncentracije. Elektroni će se kretati iz n oblasti prema p oblasti a šupljine iz p oblasti prema n oblasti. Tom prilikom neki od slobodnih elektrona prestaju da budu slobodni nosioci nanelektrisanja jer postaje deo kovalentne veze na mestu gde je ranije bila šupljina. Ovaj proces zove se rekombinacija. Prilikom svake rekombinacije u kristalnoj rešetki ostaje jedan pozitivan jon u n oblasti i jedan negativan jon u p oblasti. Na taj način formira se na samom spoju p i n oblasti **oblast prostornog nanelektrisanja** ili **osiromašena oblast**. Električno polje koje stvara oblast prostornog nanelektrisanja sprečava dalju difuziju većinskih nosilaca nanelektrisanja. Razlika potencijala koja se pri tome formira naziva se potencialna barijera.

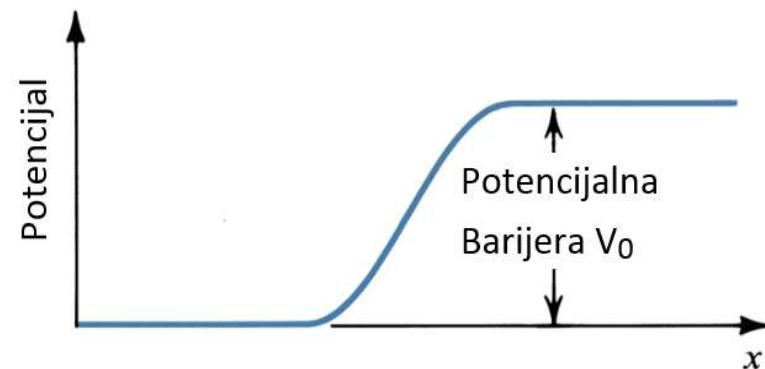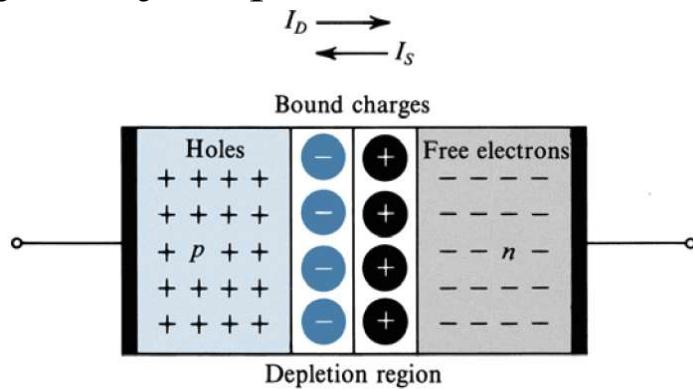

Model diode


Kada je spoljni napon priključen tako da je p oblast na nižem potencijalu od n oblasti kažemo da je **dioda inverzno polarisana**. Pri inverznoj polarizaciji pn spoja širina prelazne obasti se povećava usled kreatanja glavnih nosilaca nanelektrisanja (elektrona iz n oblasti i šupljina iz p oblasti) od pn spoja ka spolnjim priključicima. Spoljni napon deluje na takav način da podstiče kretanje sporednih nosilaca na elektrisanja (elektrona iz p oblasti i šupljina iz n oblasti) kroz osiromašenu oblast. Usled toga dolazi do opadanja koncentracije sporednih nosilaca uz granicu osiromašene oblasti. Već pri malim vrednostima spoljašnjeg napona ($V_r < 4 V_T$) njihova koncentracija je praktično jednaka nulu. Odavde proističe da će pri daljem porastu napona inverzne polarizacije V_r struja ostati nepromenjiva.

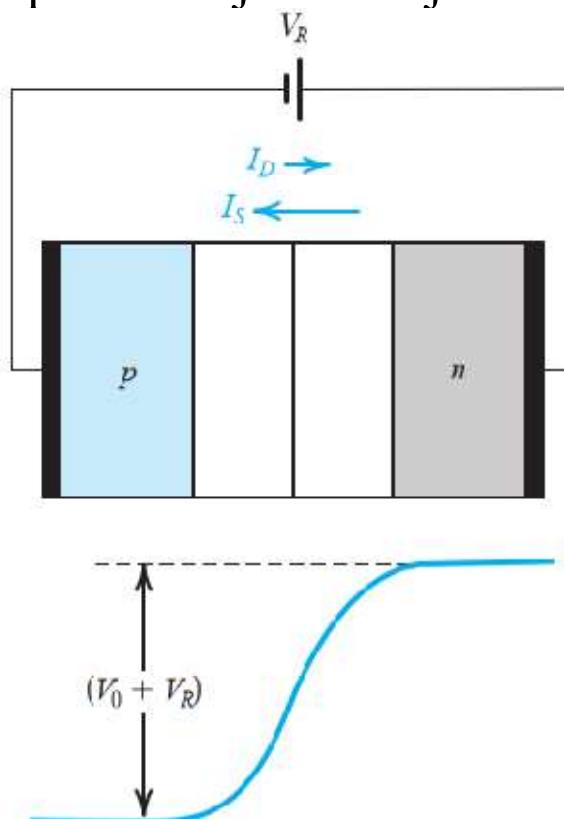

$$p_n(l_n) = p_{no} \cdot e^{\frac{V}{V_T}}$$

$$n_p(l_p) = n_{po} \cdot e^{\frac{V}{V_T}}$$

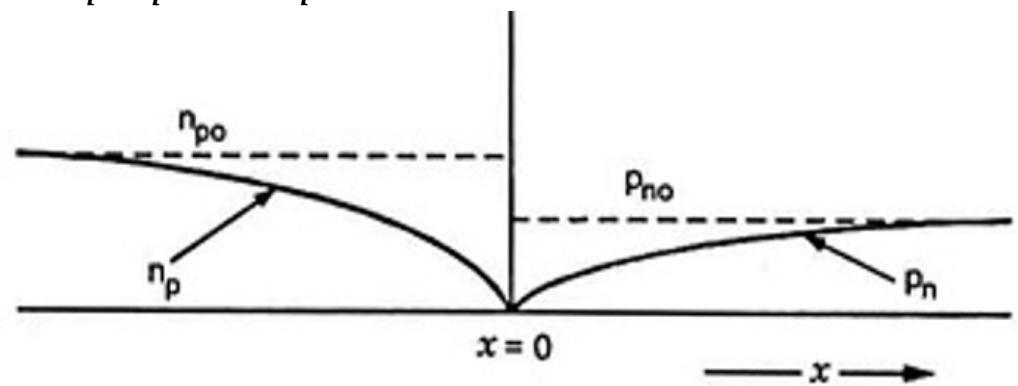
Koncentracija manjinskih nosilaca na granici prelazne oblasti



Koncentracija manjinskih nosilaca nanelektrisanja duž pn spoja


Model diode

Kada je p oblast na višem potencijalu od n oblasti kažemo da je **dioda direktno polarisana**. U tom slučaju je spoljašnji napon ima suprotan polaritet u odnosu na električno polje osiromašene oblasti. Spoljašnji napon podstiče kretanje većinskih nosioci nakelektrisanja (šupljina u p oblasti i elektroni u n oblasti) kroz osiromašenu oblast. Usled toga dolazi do gomilanja ovih nosilaca nakelektrisanja uz granicu osiromašene oblasti. Nakon što pređu u drugu oblast većinski nosioci postaju manjinski nosioci nakelektrisanja i usled difuzije nastavljaju da se kreću u istom smeru.

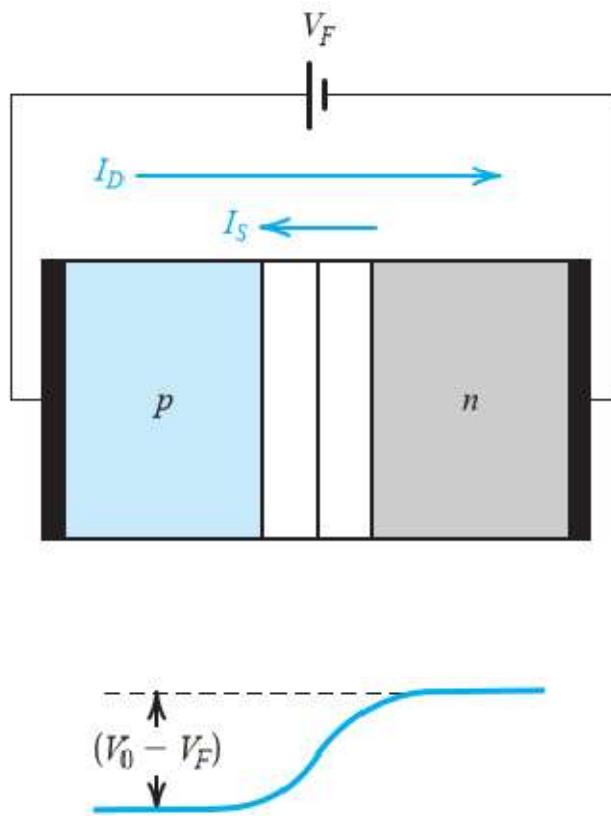

$$p_n(l_n) = p_{no} \cdot e^{\frac{V}{V_T}}$$
$$n_p(l_p) = n_{po} \cdot e^{\frac{V}{V_T}}$$

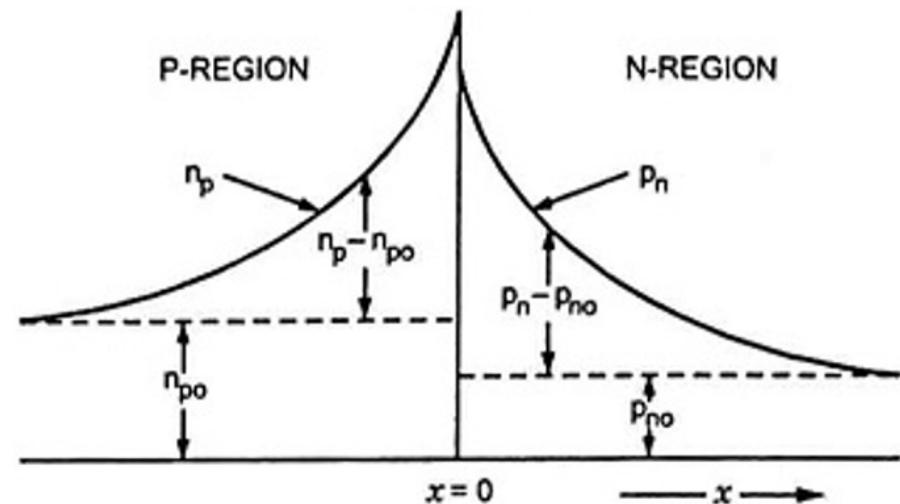
Koncentracija manjinskih nosilaca na granici prelazne oblasti



Koncentracija manjinskih nosilaca nakelektrisanja duž pn spoja

Model diode

-Diode (strujno naponska karakteristika)

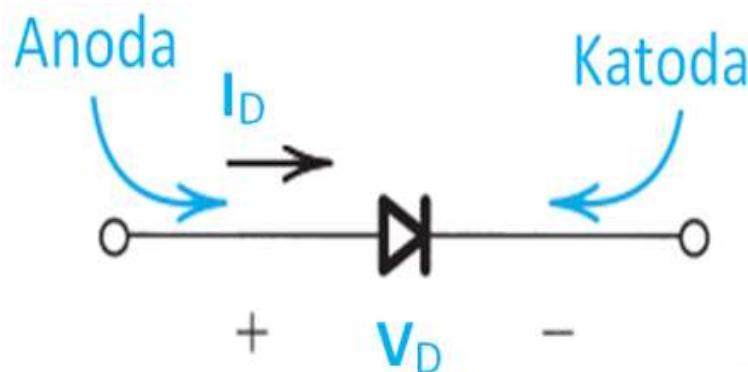


Diода je elektronska komponenta sa dve elektrode koje se nazivaju: *anoda* i *katoda*. Napravljena je na bazi pn spoja.

Najvažnija osobina diode je da poseduje *usmeraćko svojstvo*, odnosno da provodi struju u jednom smeru, od anode ka katodi.

Kada je potencijal na anodi veći od potencijala na katodi kažemo da je dioda *direktno polarisana* a ukoliko je obrnuto onda je *inverzno polarisana*.

Model diode

-Diode (strujno naponska karakteristika)

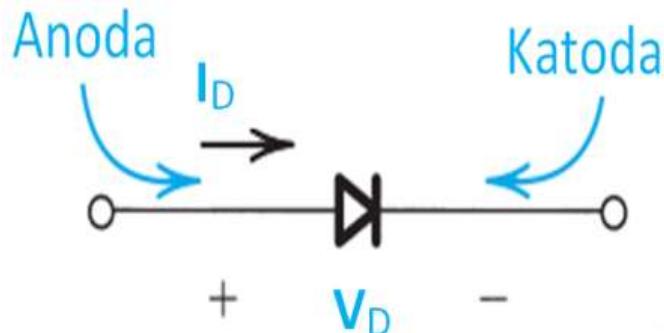

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta \cdot V_T}} - 1 \right)$$

$$V_T = \left. \frac{kT}{q} \right|_{T=300K} = 0.026V = 26mV$$


V_T je *temperaturski potencijal*

I_S je *inverzna struja zasićenja*, za Si diodu reda nA a za Germanlijumsku reda μ A.

η je *koeficijent idealnosti* koji zavisi od materijala, a vrednost mu se kreće između jedan i dva.

Model diode

-Diode (strujno naponska karakteristika)

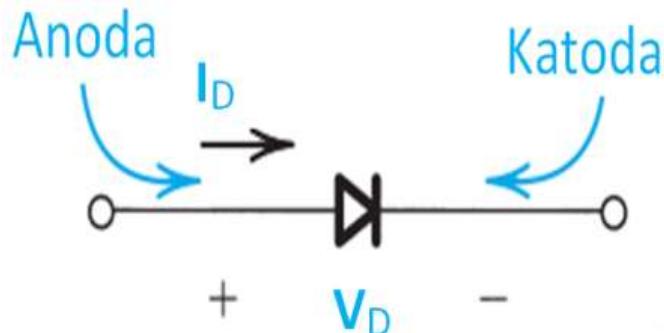

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta \cdot V_T}} - 1 \right)$$

Za napone koji su mnogo veći ili mnogo manji od temperaturskog potencijajal mogu se primeniti sledeće aprisimacije:

$$\text{pri direktna polarizaciji za } V_D \gg V_T \quad I_D \approx I_S \cdot e^{\frac{V_D}{\eta \cdot V_T}}$$

$$\text{pri inverznoj polarizaciji za } V_D \ll V_T \quad I_D \approx -I_S$$


Oblasti rada diode:

$V_D < V_Z$ oblast probaja

$V_Z < V_D < 0$ oblast inverzne polarizacije

$0 < V_D < V_\gamma$ oblast neprovodjenja

$V_D > V_\gamma$ oblast provodjenja

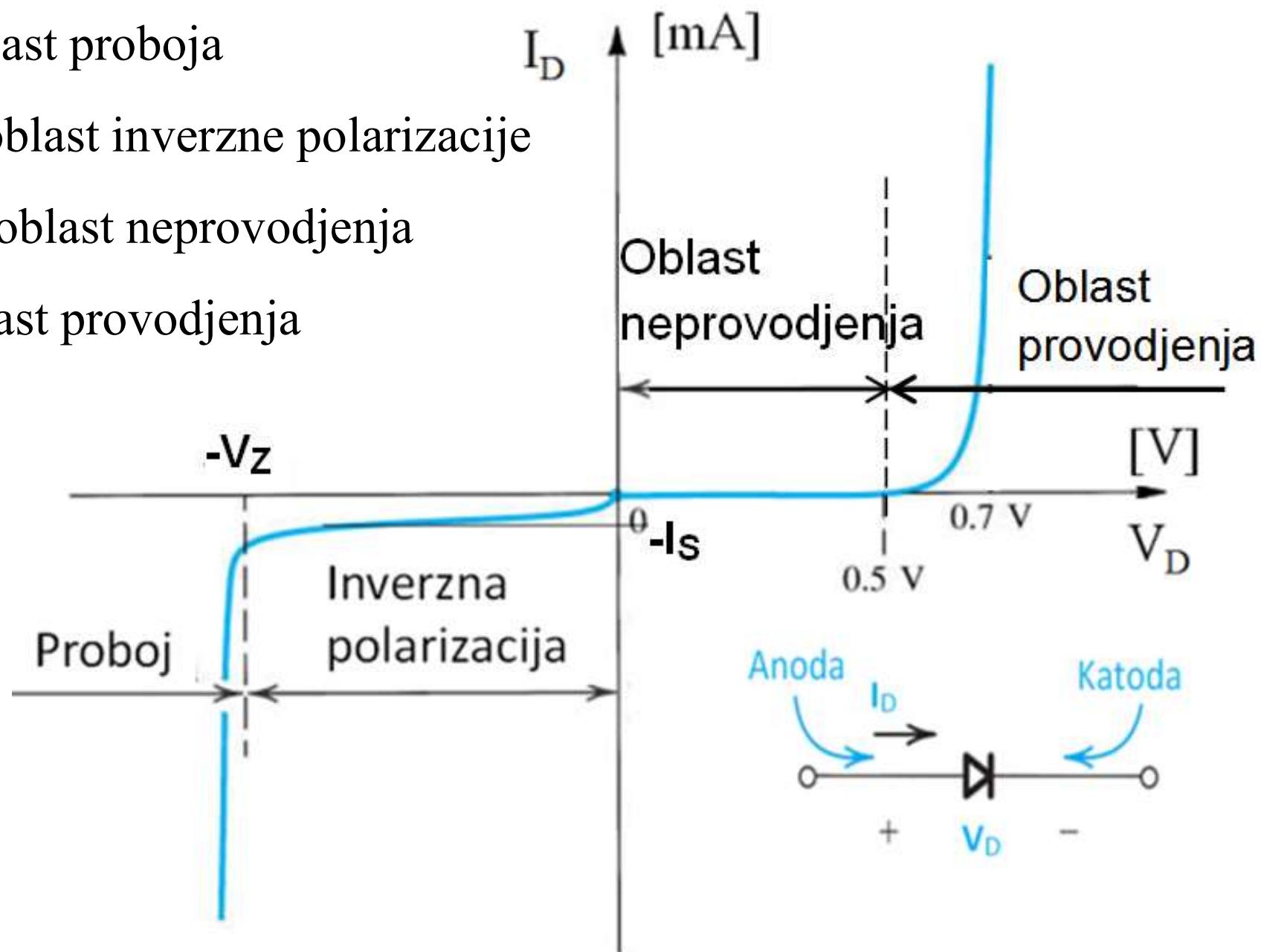

Analiza kola sa diodama u jednosmernom režimu



Analiza kola sa diodama složenija je u odnosu na analizu linearnih kola zato što je dioda nelinearna komponenta. Kola sa diodama se mogu analizirati na jedan od sledeća tri načina:

- Grafička analiza kola
- Analiza matematičkim modelom diode
- Analiza kola sa linerarizovanim modelom diode

Dioda u elektronskom kolu DC režim


Grafička analiza kola

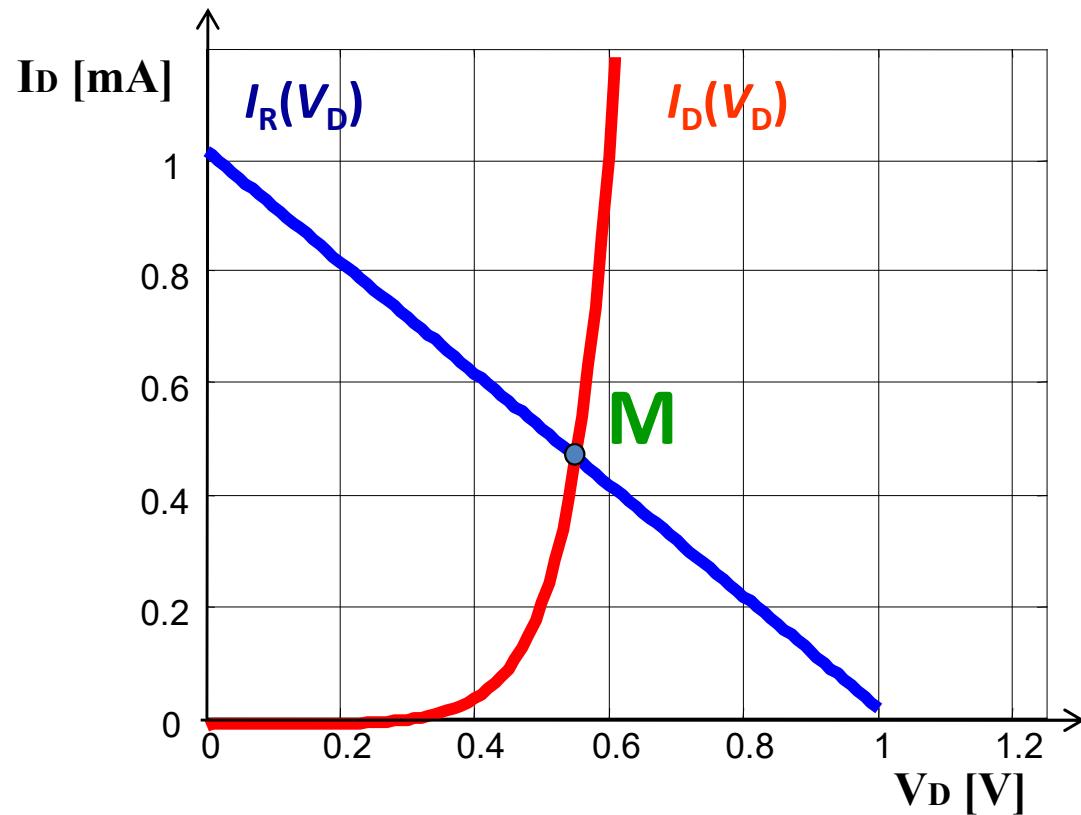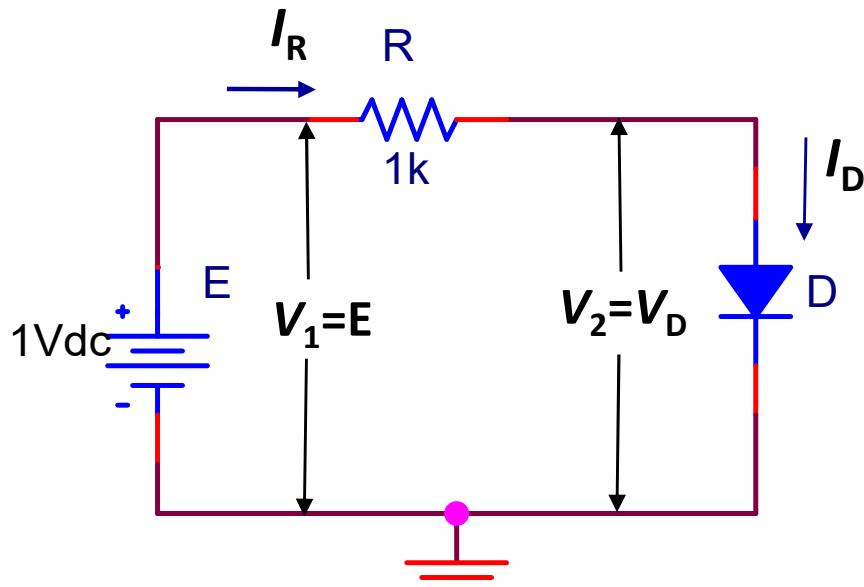Grafička analiza kola je primenjiva kada može da se uspostavi relacija između struje kroz diodu i napona na diodi u funkciji spoljnijih elemenata. Ovaj posupak je praktično primenjiv samo na veoma jednostavnim kolima.



Dioda u elektronskom kolu DC režim

Grafička analiza kola

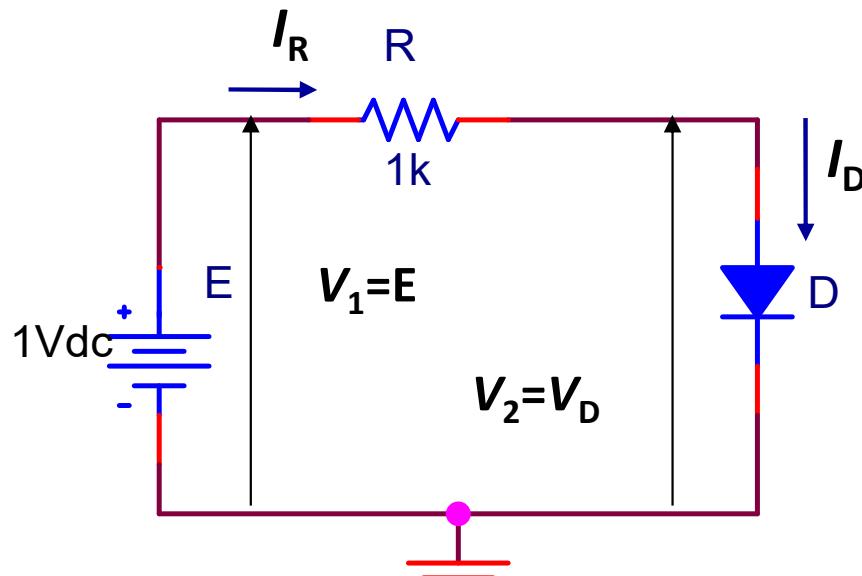


Radna prava se dobija primenom Kirhofovog zakona za napon.

$$E - I_R \cdot R - V_D = 0$$


$$I_D = I_R = \frac{E - V_D}{R}$$

$$I_D = I_S (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

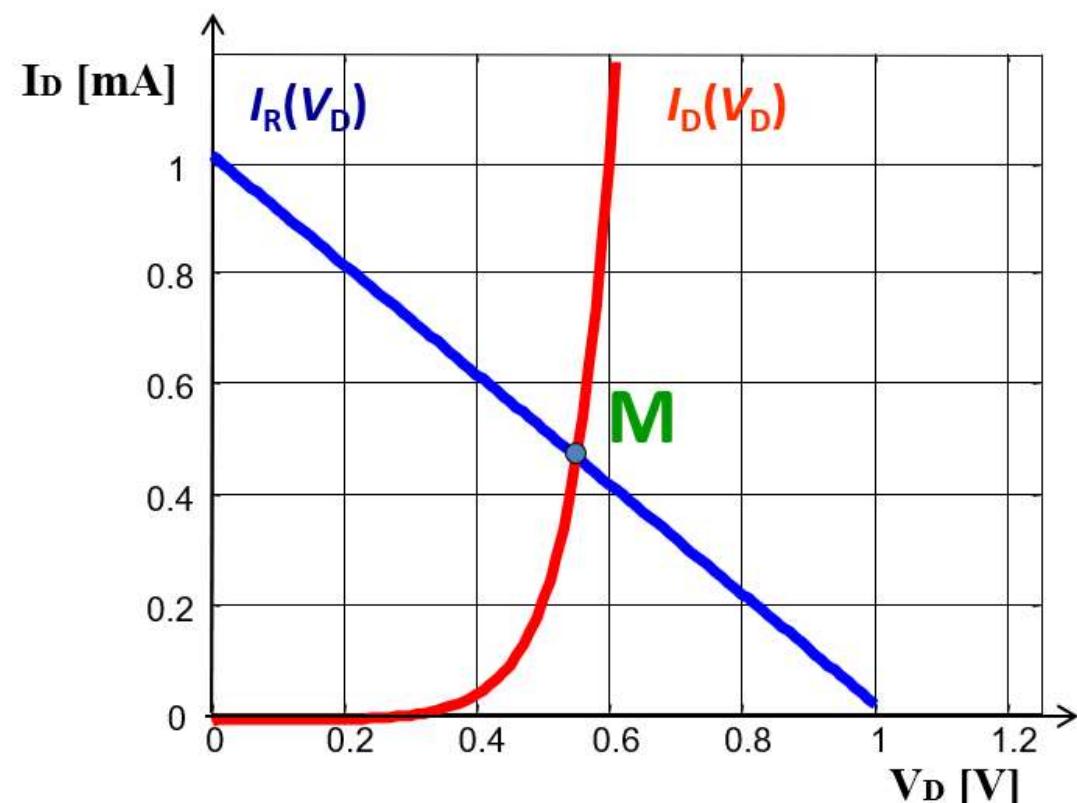U preseku strujno naponske karakteristike diode (crvena linija) i radne prave (plava linija) nalazi se radna tačka diode. Radna tačka je određena strujom kroz diodu i naponom na diodi (tačka M).



Analiza matematičkim modelom diode

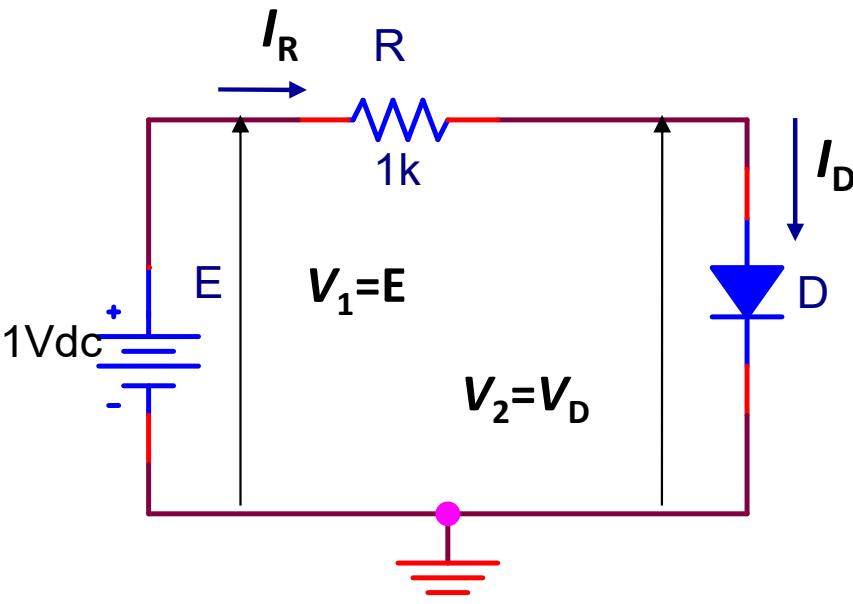

S obzirom da je strujno naponska karakteristika diode pozanata kolo sa diodama se može analizirati i matematički. Kirhofovi zakoni za struje i napone su univerzalni pa važe i za kola koja sadrže nelinearne komponente kao što je dioda.

Kada se jedna jednačina zameni u drugu dobija se transcendentna jednačina po naponu na diodi. Ova jednačina se može rešiti samo numerički. Postupak analize pomoću matematičkog modela se retko koristi u praksi jer je matematički veoma kompleksana čak i za najjednostavnija kola.


$$E - I_D \cdot R - V_D = 0$$

$$I_D(V_D) = I_s(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

$$E - R \cdot I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) - V_D = 0$$

Analiza kola sa linearizovanim modelom diode

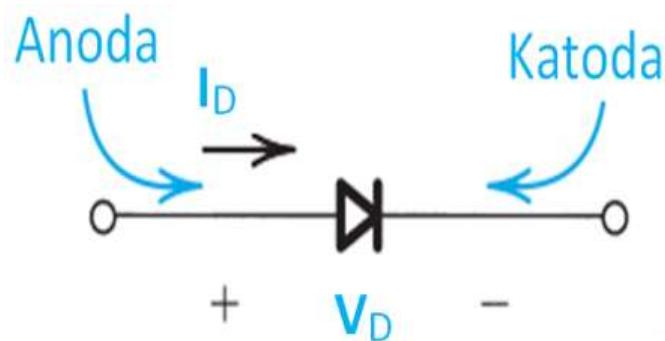Prilikom analize kola sa diodama u praksi se najčešće pojednostavljuje strujno naponska karakteristika diode. Preciznije rečeno koristi se strujno naponska karakteristika sastavljena od linearnih segmenata. Na taj način se problem analize kola sa nelinearnom komponentom svodi na linearnu analizu. U nastavku su navedena tri **linearizovana modela diode za velike signale**.





Model diode za velike signale

1) Model diode – linearizovan

$$I_D = 0 \quad \text{za } V_D < V_\gamma$$


$$I_D = \frac{V_D - V_\gamma}{r_d} \quad \text{za } V_D > V_\gamma$$

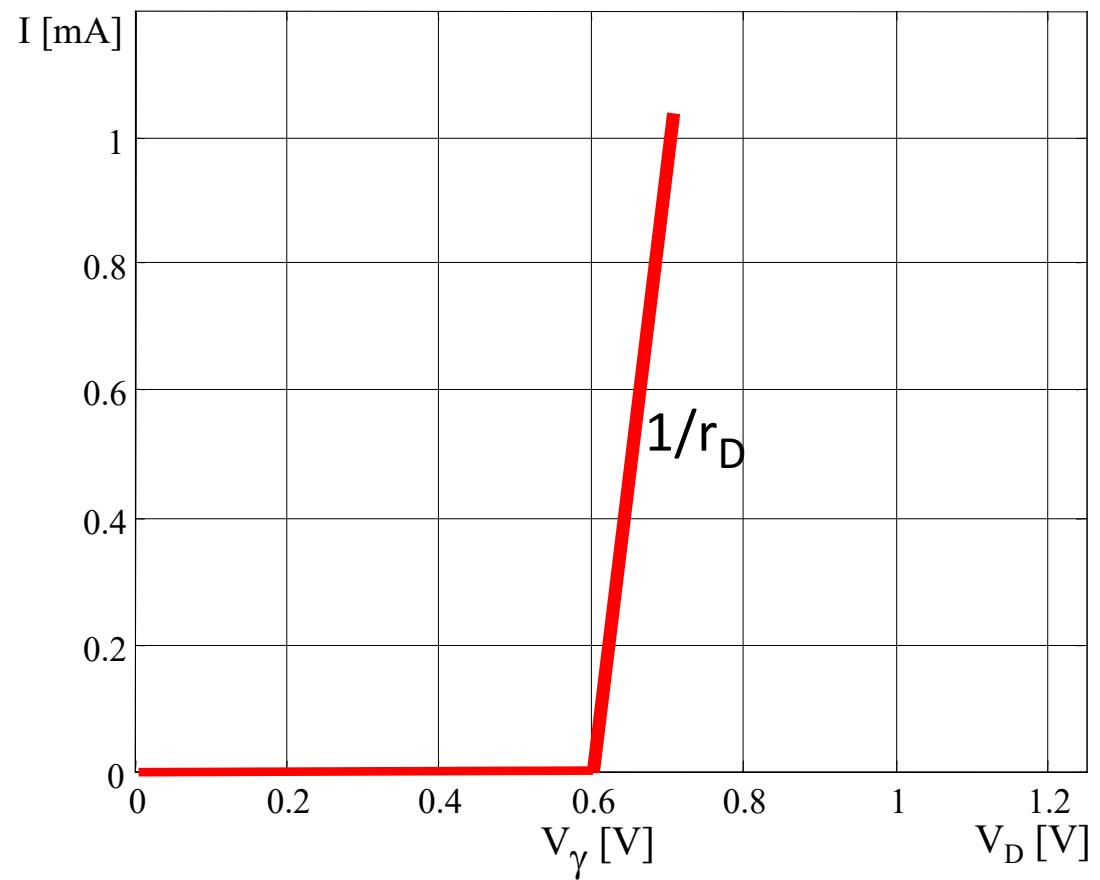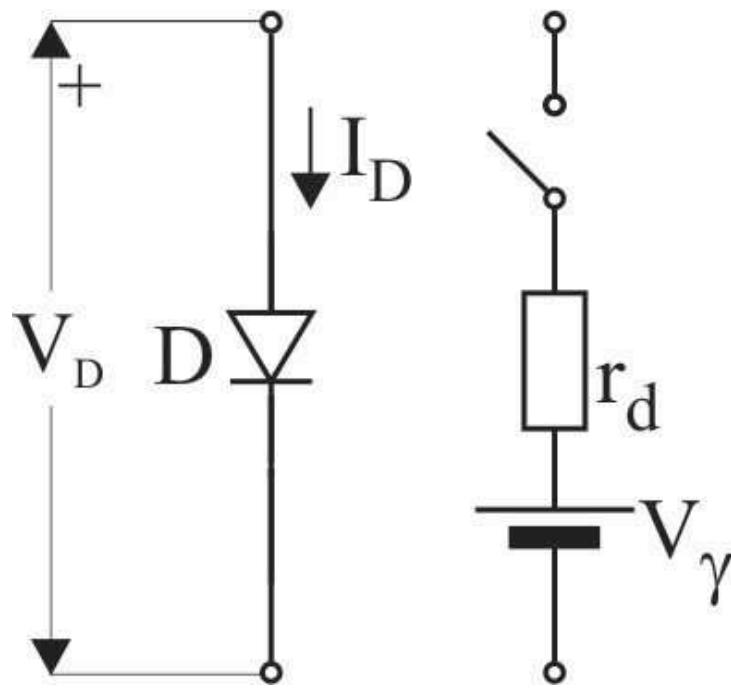Dioda se modelira kao redna veza jednosmernog naponskog generatora V_γ i otpornika r_d .



Model diode za velike signale


2) Model konstantnog napona

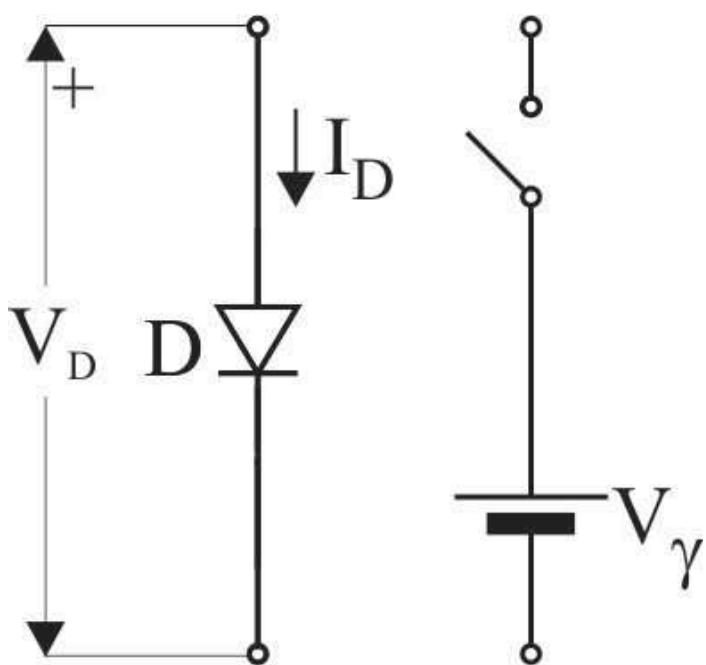

$$I_D = 0 \quad \text{za } V_D < V_\gamma$$

$$V_D = V_\gamma \quad \text{za } I_D > 0$$

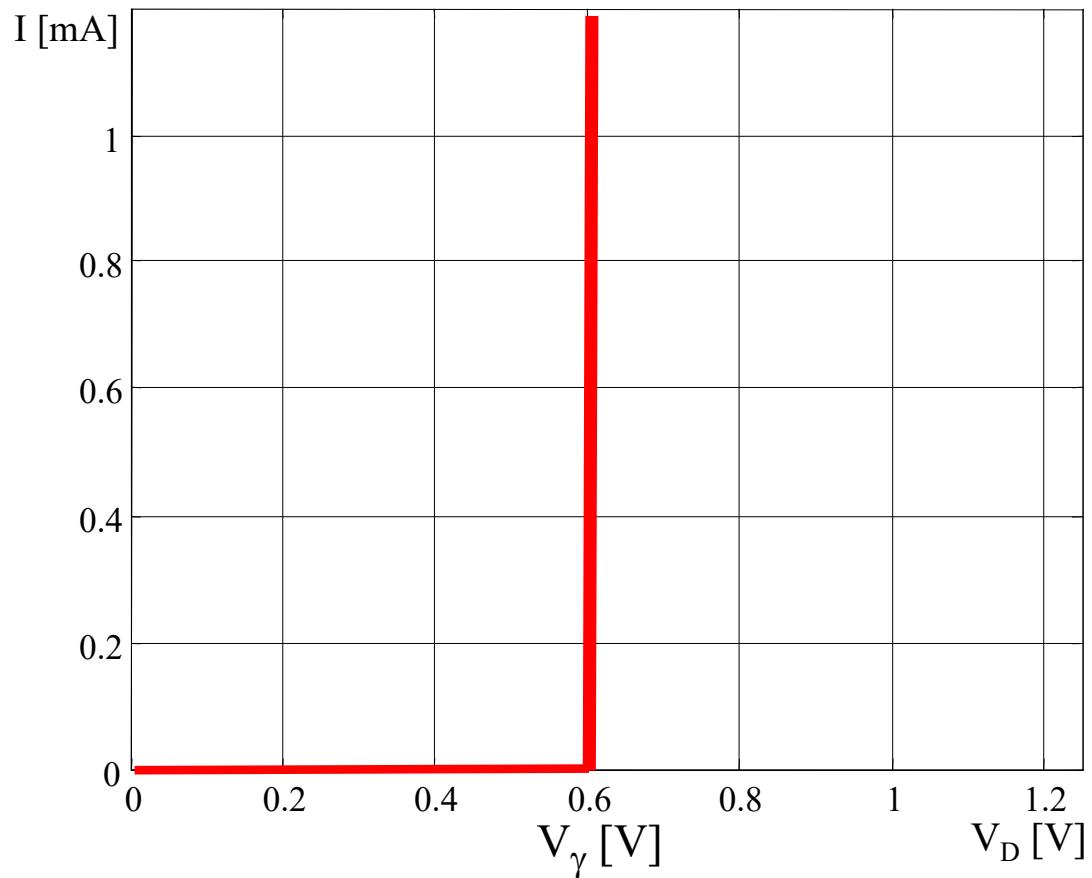V_γ je napon praga, koji za silicijumsku diodu iznosi oko 0,6 V a za germanlijumsku oko 0,2 V




Model diode za velike signale


3) Model idealne diode

$$V_D < 0 \Rightarrow I_D = 0$$

$$I_D > 0 \Rightarrow V_D = 0$$

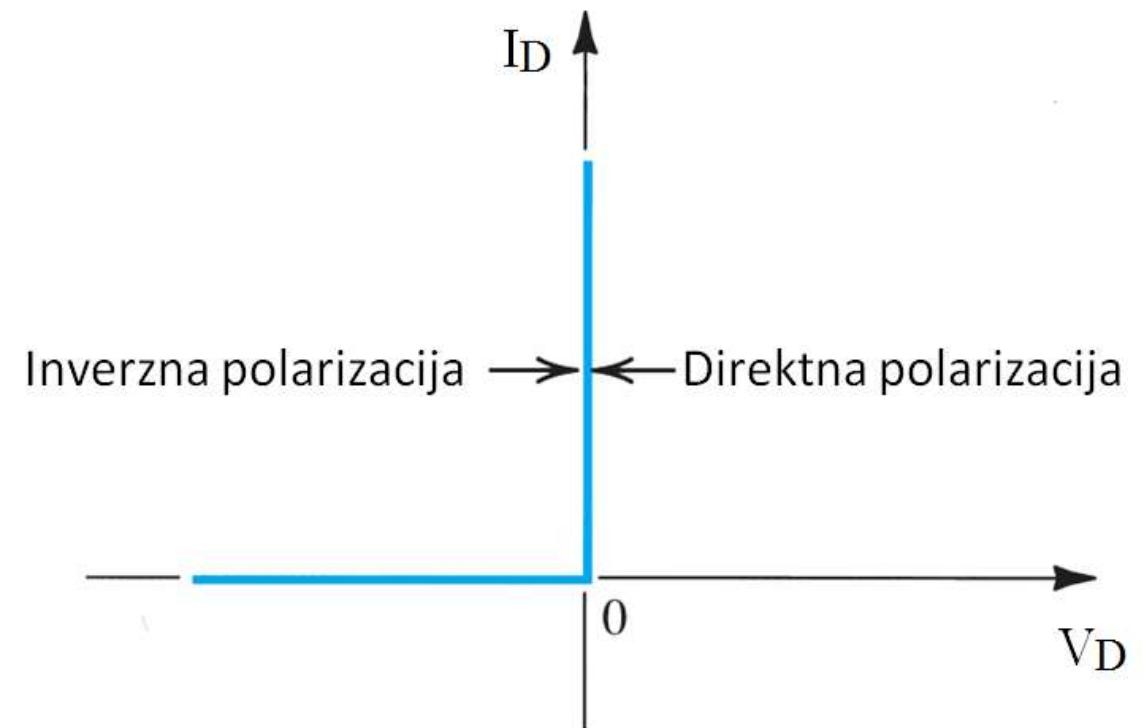


Prekid

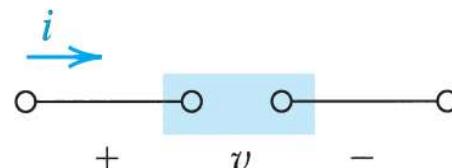

$$v < 0 \Rightarrow i = 0$$

Kratak spoj

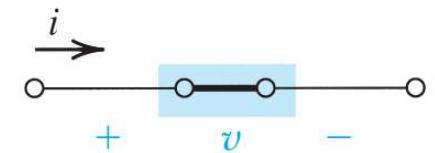

$$i > 0 \Rightarrow v = 0$$



Model diode

Linearizacijom modela diode unosi se određena greška prilikom određivanja struja i napona u kolu. Vrednost dobijene greške zavisi od kola u kome je povezana dioda.

Izbor adekvatnog modela za linearizaciju zavisi od kola. Ukoliko pad napona na diodi nema veći uticaj na struje i napone u kolu onda se može primeniti i grublji model kao što je model idealne diode.

- Dioda u elektronskom kolu

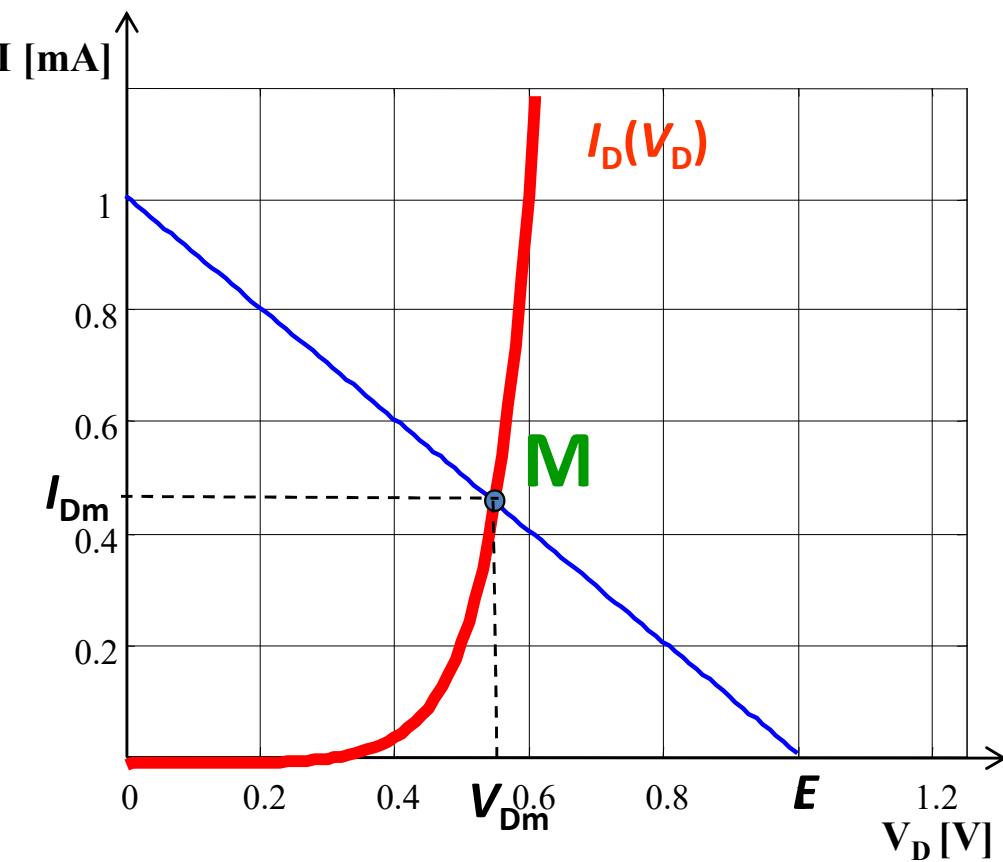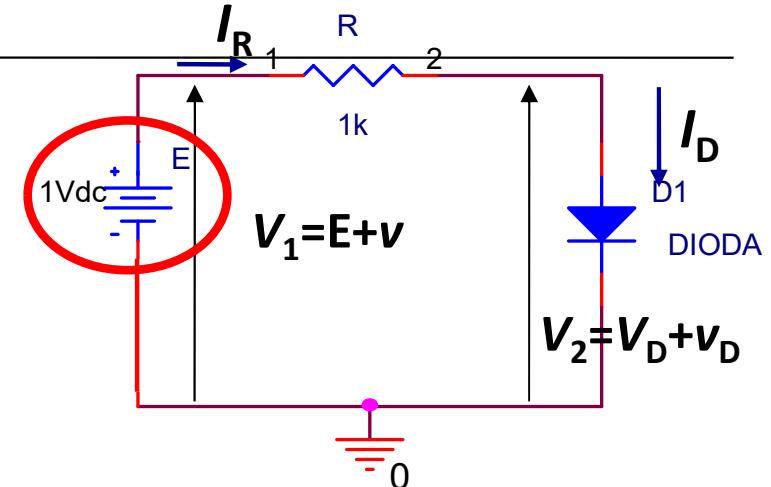
Uloga jednosmernog izvora napajanja je da obezbede odgovarajuću **mirnu radnu tačku** komponente (označena sa M). Mirnu radnu tačku diode čine jednosmerna struja kroz diodu i jednosmerni napon na diodi. Radna tačka treba da se nalazi u odgovarajućoj oblasti rada i da bude u što linearijem delu karakteristike.



Statička i dinamička otpornost

Statička i dinamička otpornost se mogu odrediti grafički sa strujno naponske karakteristike.

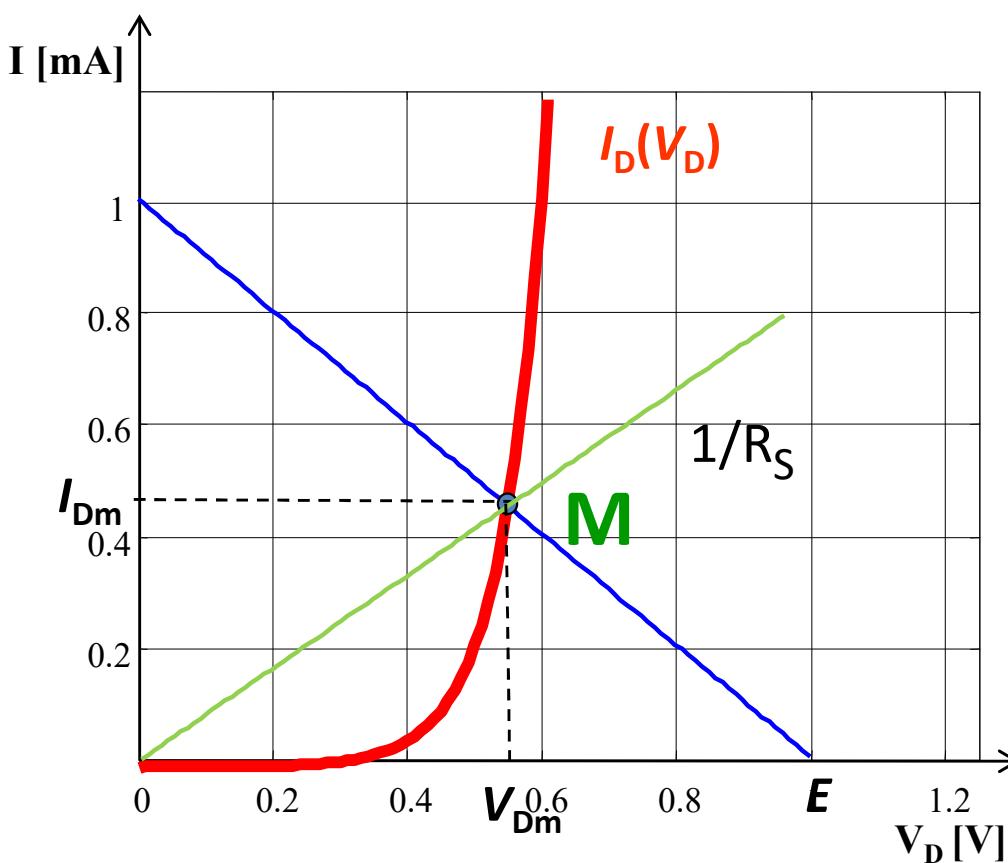
Statička otpornost, R_S , je obrnuto proporcionalna nagibu krive koja prolazi kroz koordinatni početak i radnu tačku. Dinamička otpornost, r_d , je inverzno proporcionalna nagibu prave koja je tangenta na strujno naponsku karakteristiku u radnoj tački.



Statička i dinamička otpornost

Dinamička otpornost, r_d , je inverzno proporcionalna nagibu prave koja je tangenta na strujno naponsku karakteristiku u radnoj tački (označena sa Q na slici).


$$r_d = \frac{dv_D}{di_D} \Big|_{IDM}$$

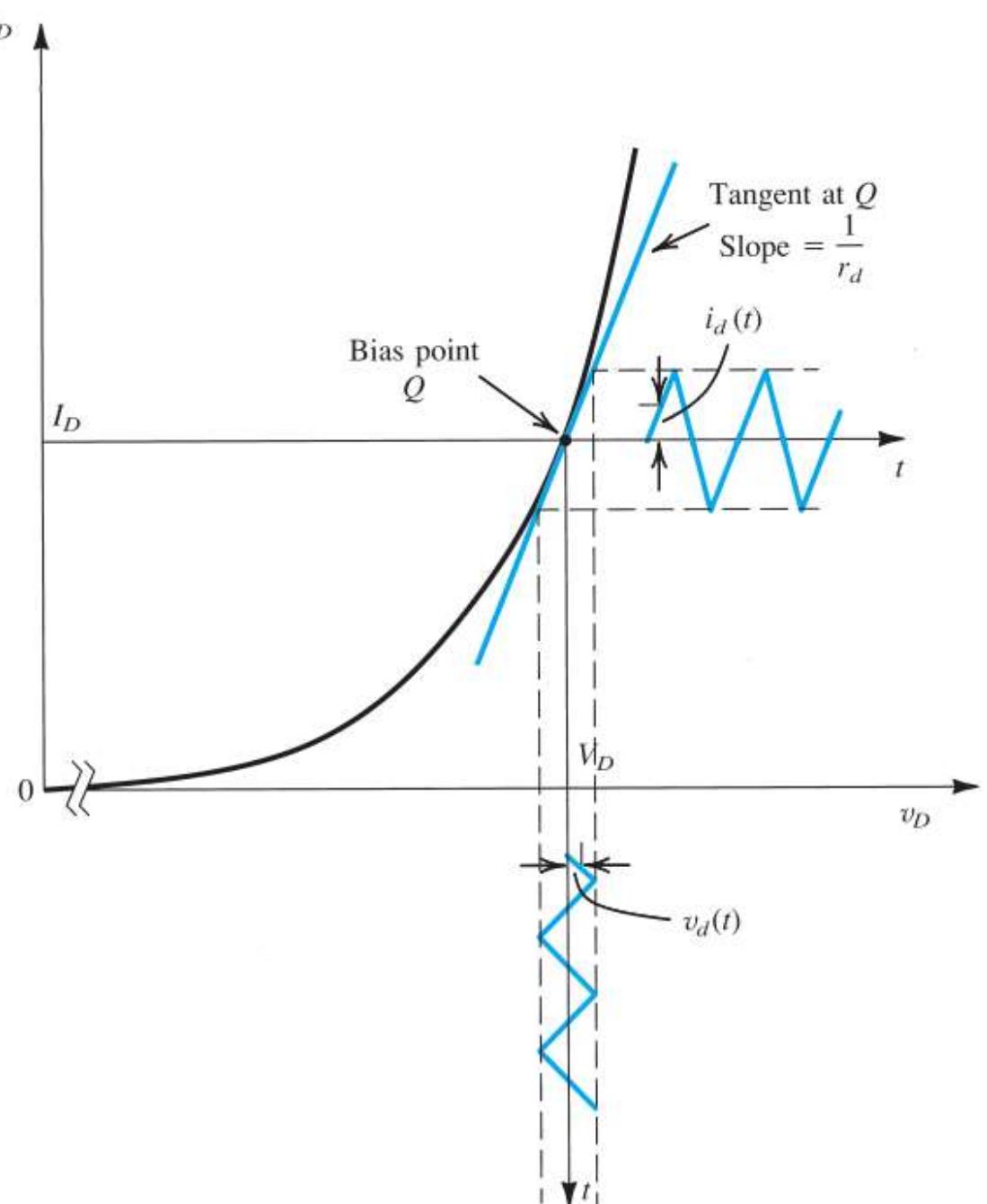

Statička i dinamička otpornost


Ukoliko je promenjiva komponenta napona mala deo karakteristike duž koje se pomera radna tačka se može aproksimirati pravom linijom. Ova linija predstavlja tangentu statičke karakteristike na mestu radne tačke.

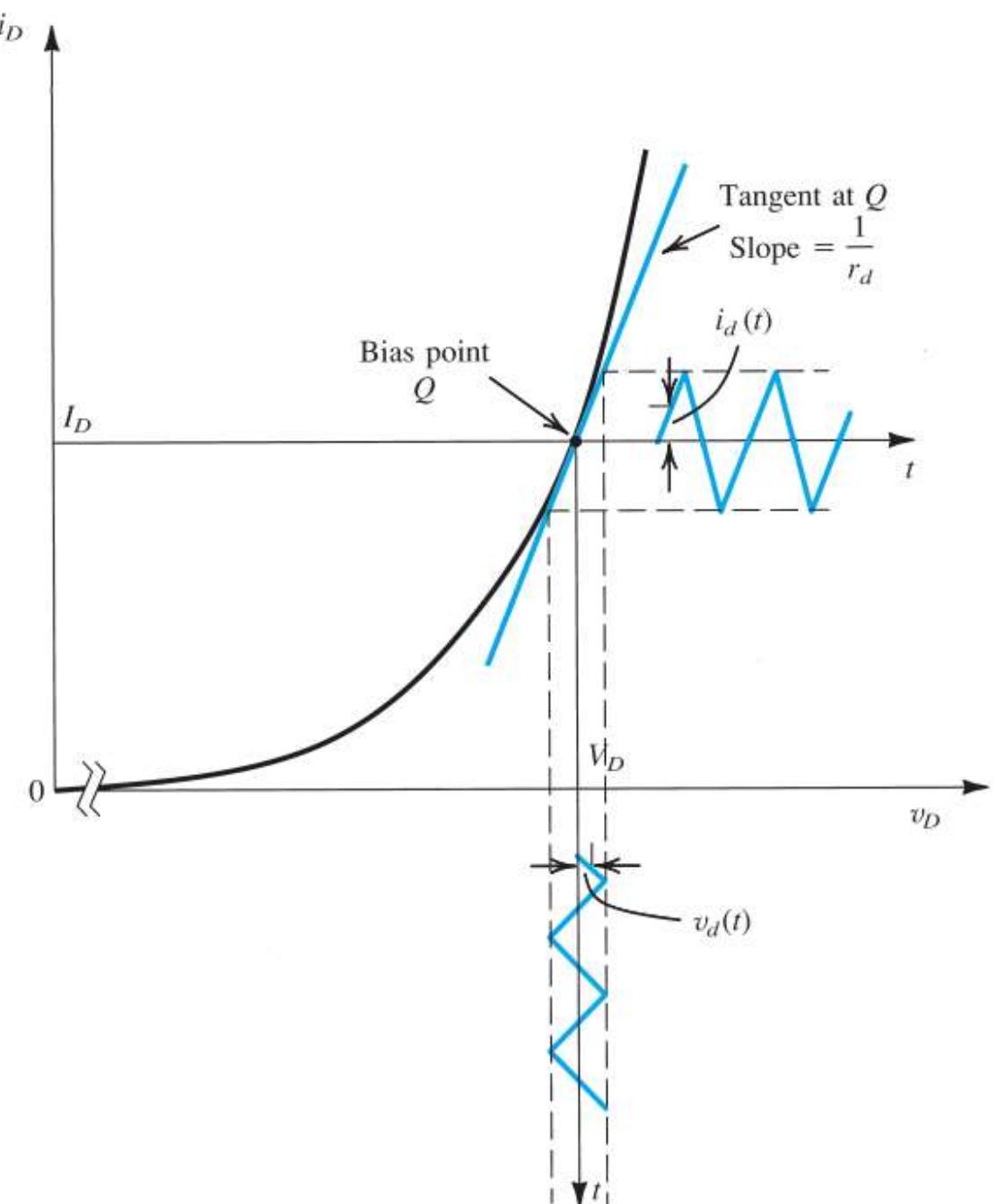Pod dejstvom promenjivog signala pomera se radna tačka u okolini mirne radne tačke i duž statičke karakteristike diode.




Dioda u elektronskom kolu

Grafička interpretacija problema

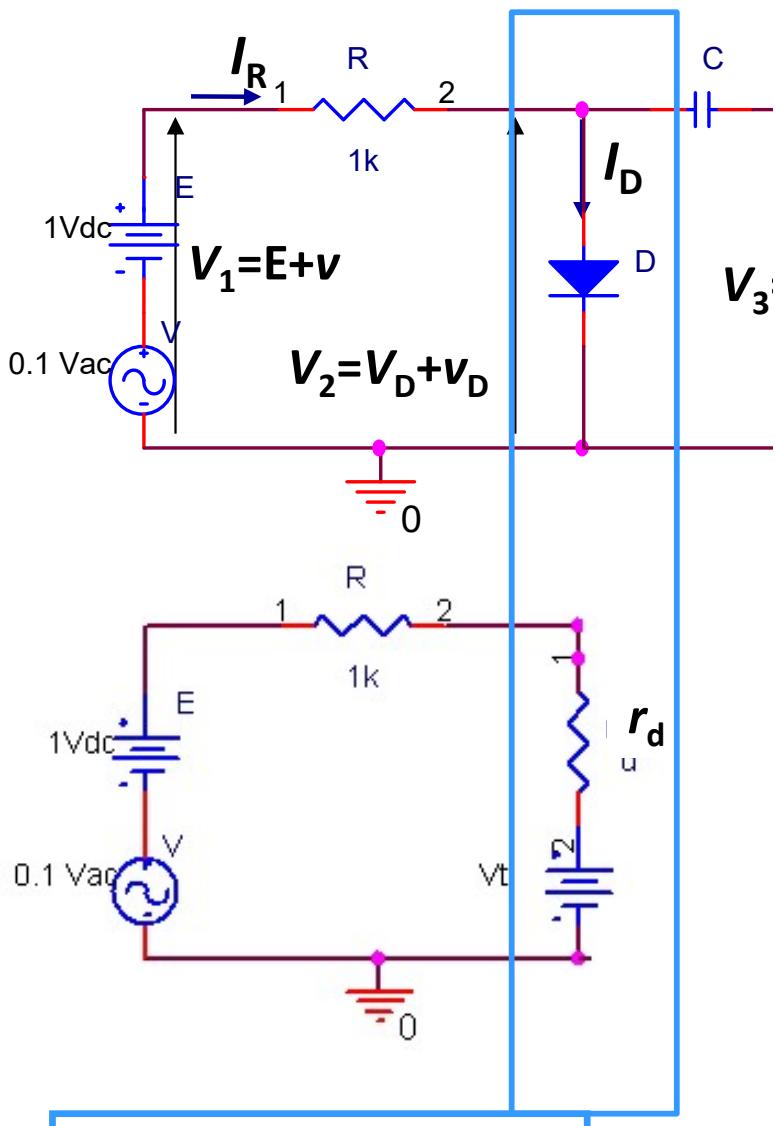


Linearizovan model

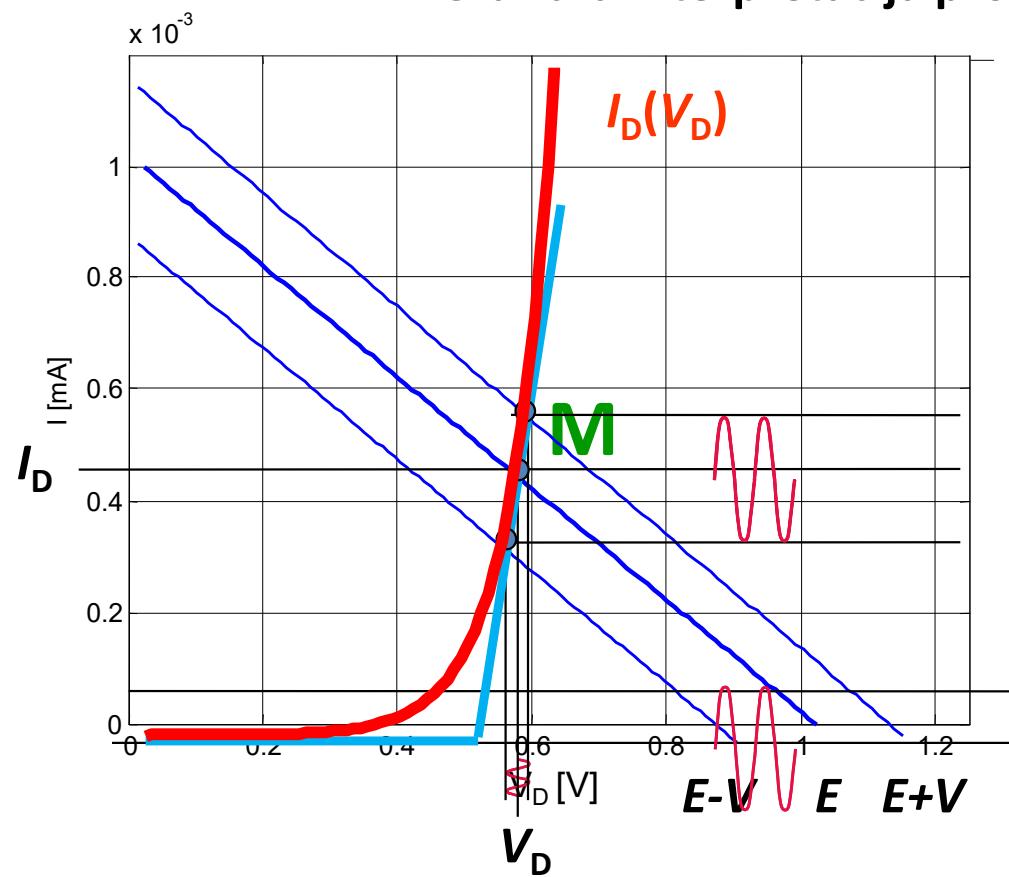

Aproksimacija dela karakteristike duž kojeg se pomera radna tačka pravom linijom znači da smo zamenili diodu otpornikom čija je otpornost


$$r_d = \left. \frac{dv_D}{di_D} \right|_{IDM}$$

Dioda u elektronskom kolu

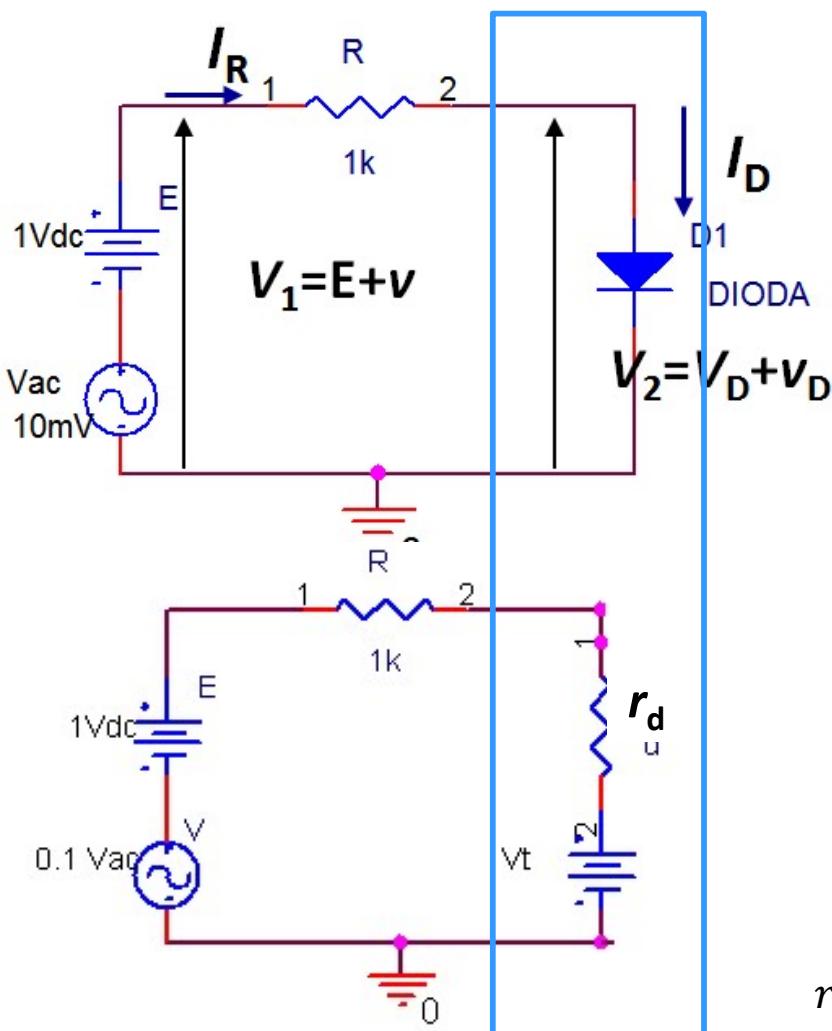

Linearizovan model

Grafička interpretacija problema

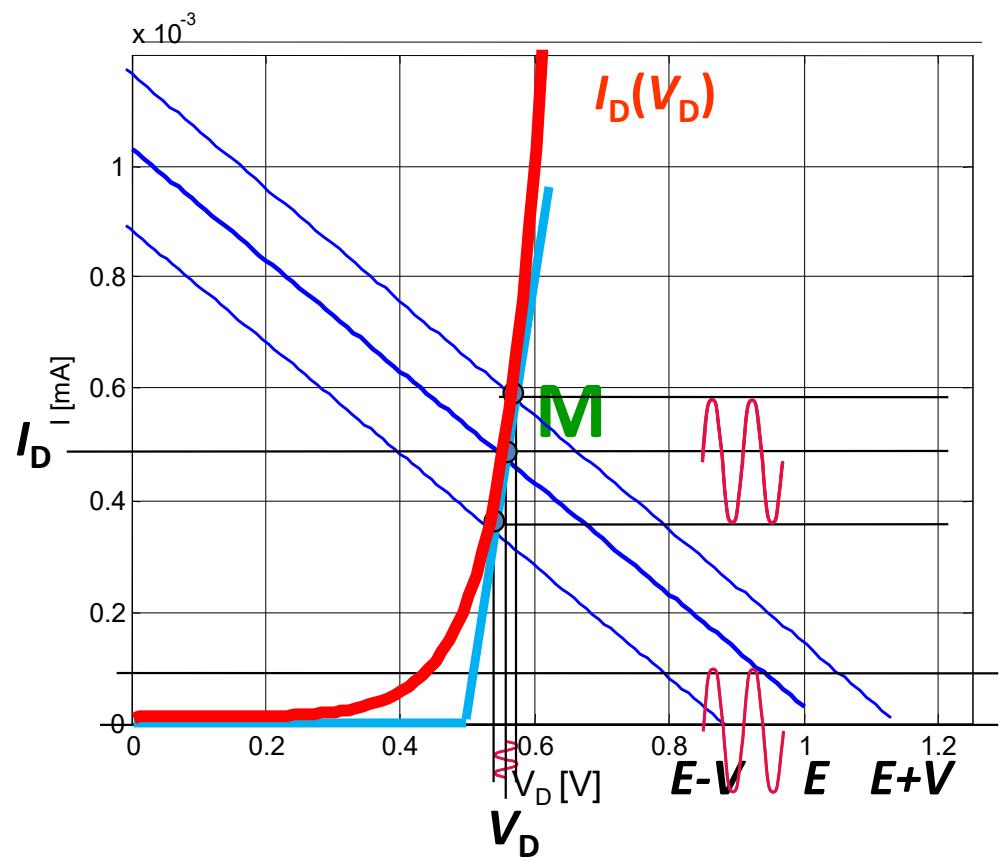


$$r_d = \frac{dV_D}{dI_D} \approx \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$

$$r_d = \frac{1}{\frac{dI_D}{dV_D}} \approx \frac{1}{I_S e^{V_D/V_T}} \approx \frac{V_T}{I_D}$$


$$r_d = \frac{V_T}{I_D}$$

Model diode

VAŽNO model za male signale

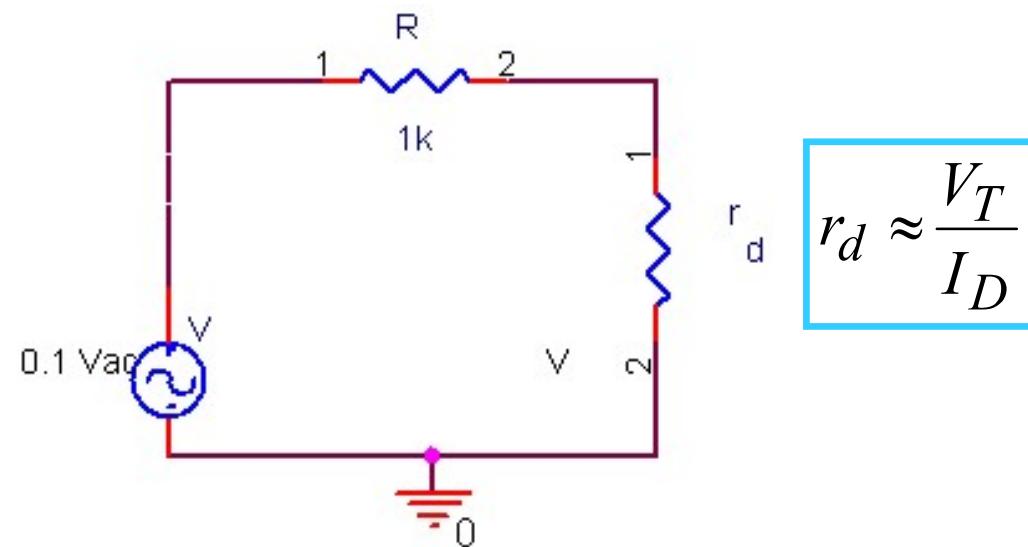

$$r_d \approx \frac{V_T}{I_D}$$

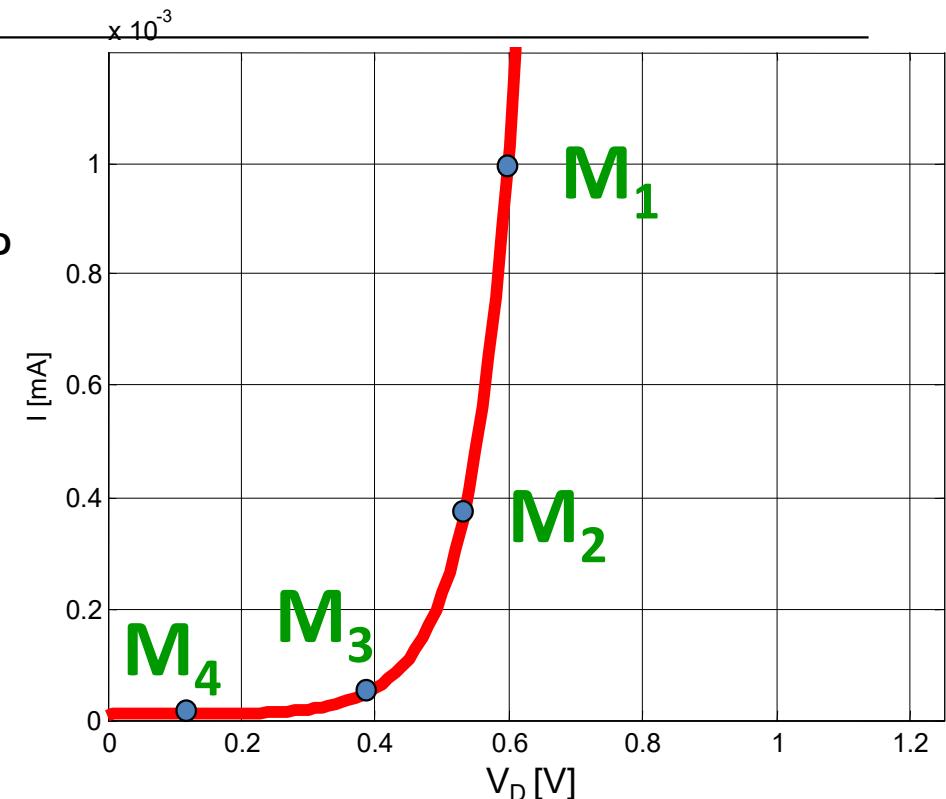

Dinamička otpornost zavisi od položaja mirne radne tačke!

Postoji zavisnost između jednosmerne struje i dinamičke otpornosti. Manja struja – veća otpornost

$$r_{D1} < r_{D2} < r_{D3} < r_{D4}$$

Model diode

Na pn spoju se pojavljuju dve vrste kapacitivnosti: kapacitivnost prostornog nanelektrisanja i difuziona kapacitivnost. Ove kapacitivnosti su nelinearne, odnosno njihova vrednost zavisi od napona na diodi. Nelinearne kapacitivnosti se određuju kao prvi izvod količine nanelektrisanja po naponu.

$$C = \frac{dQ}{dV}$$

Kapacitivnost prostornog nanelektrisanja je posledica postojanja prelazne oblasti koja se ponaša kao izolator koji je sa dve strane okružen oblastima mnogo veće provodnosti

Difuziona kapacitivnost je posledica nagomilavanja manjinskih nosilaca nanelektrisanja u okolini prelazne oblasti prilikom direktnе polarizacije diode.

Model diode

Kapacitivnost prostornog naelektrisanja je posledica promene širine prelazne oblasti pod dejstvom napona na diodi. Ova kapacitivnost dolazi do izražaja pri inverznoj polarizaciji diode i inverzno je proporcionalna korenu napona.

$$Q_T = \alpha \cdot \sqrt{V_O + V_R}$$

$$C_T = \frac{dQ_T}{dV}$$

$$C_{TO} = \left. \frac{dQ_T}{dV} \right|_{V=V_O}$$



$$C_T = \frac{C_{T0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_0}}}$$

Q_T je količina vezanog naelektrisanje u prelaznoj oblasti

C_{TO} je kapacitivnost prostornog naelektrisanja kada dioda nije polarisana,

V_R je spoljašni napon inverzne polarizacije,

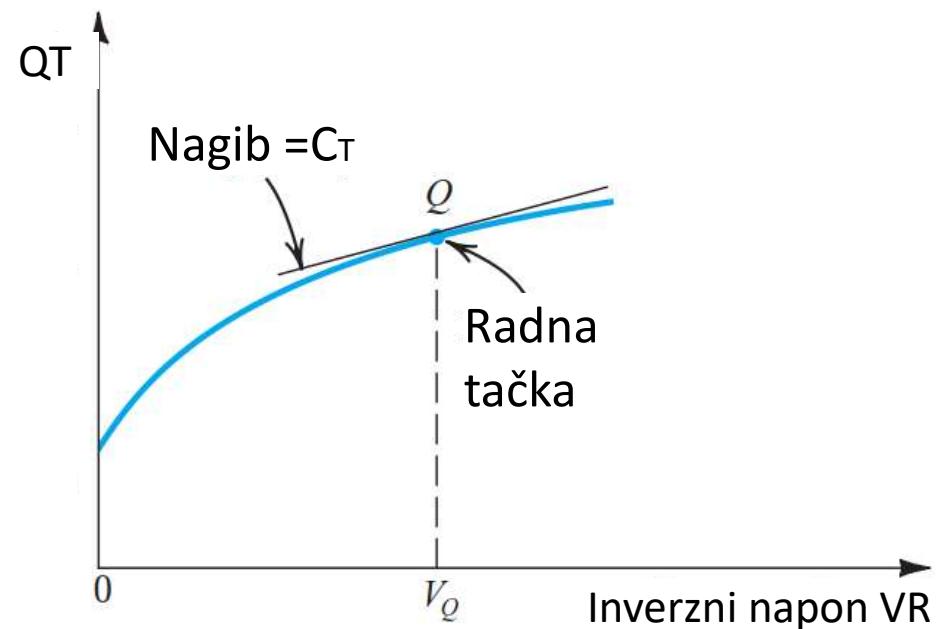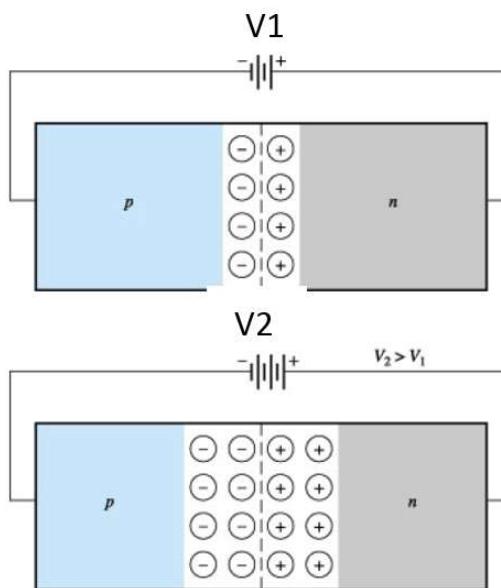V_0 je potencijalna barijera (razlika potencijala kada dioda nije polarisana).




Model diode

Difuziona kapacitivnost je posledica akumuliranja nosilaca nanelektrisanja u okolini prelazne oblasti prilikom direktne polarizacije diode. Da bi se stvorio višak slobodnih nosilaca nanelektrisanja potrebno je određeno vreme zbog konačnog vremena prostiranja nosilaca nanelektrisanja. Sama pojava je ekvivalentna pojavi punjenju kondenzatora. Difuziona kapacitivnost dolazi do izražaja pri direktnoj polarizaciji diode. Vrednost ove kapacitivnosti je direktno srazmerna struji koja teče kroz diodu (τ u jednačini je vreme preleta).

$$C_D = \frac{dQ}{dV} = \frac{\tau \cdot I_D}{V_T} = \frac{\tau}{r_d}$$

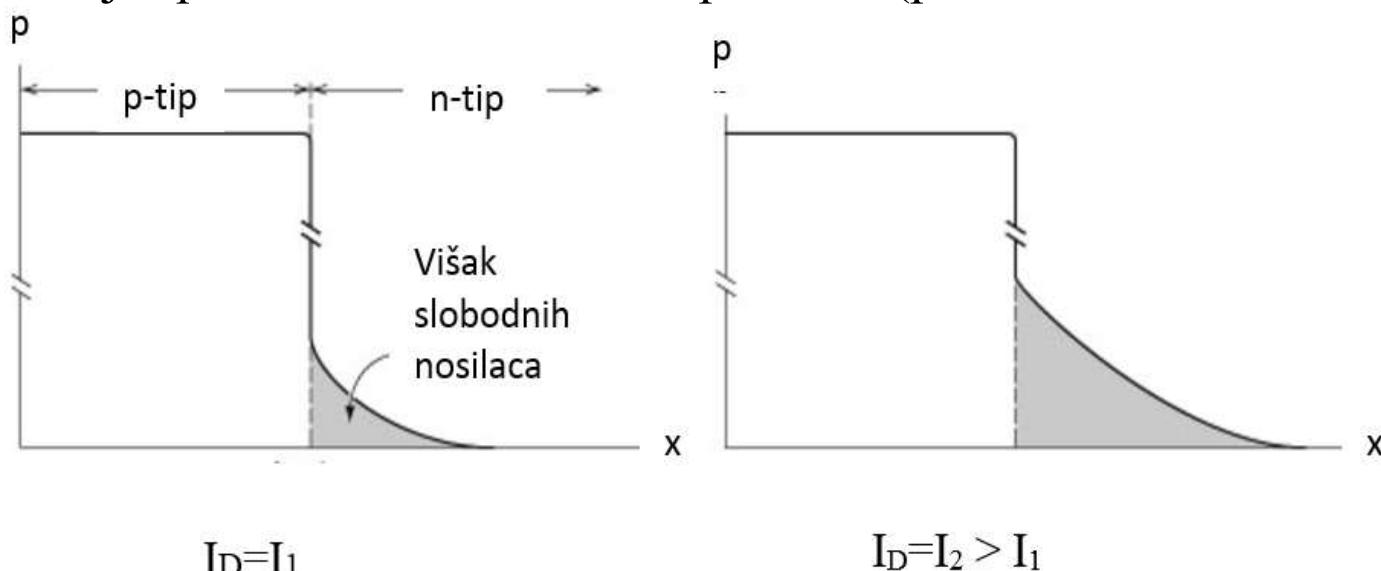
V_T je temperaturski potencijal, r_d dinamička otpornost diode, I_D jednosmerna struja kroz diodu. Q predstavlja nanelekrisanje sporednih nosilaca u n ili p oblasti (površina osenčene oblasti).




Model diode

Difuziona kapacitivnost
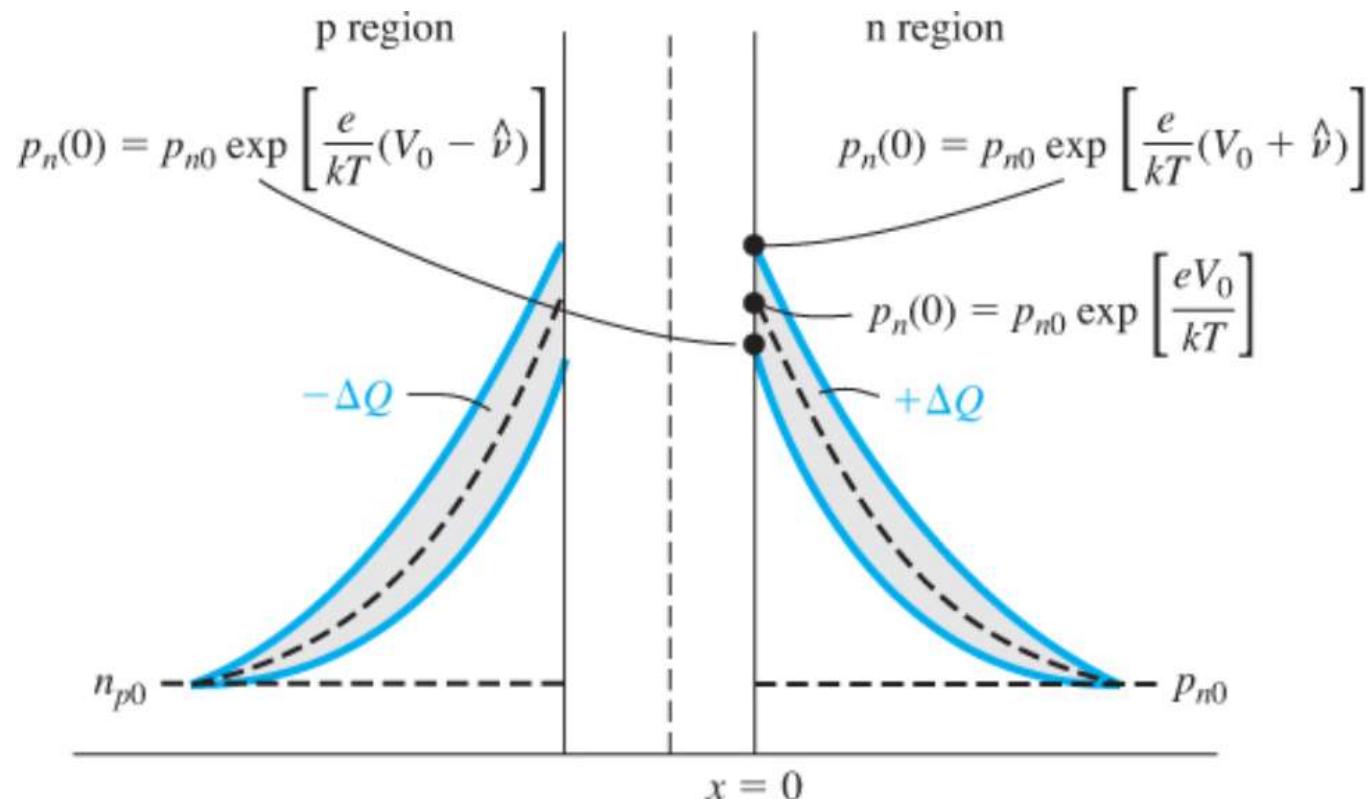
$$C_D = \frac{dQ}{dV} = \frac{\tau \cdot I_D}{V_T} = \frac{\tau}{r_d}$$




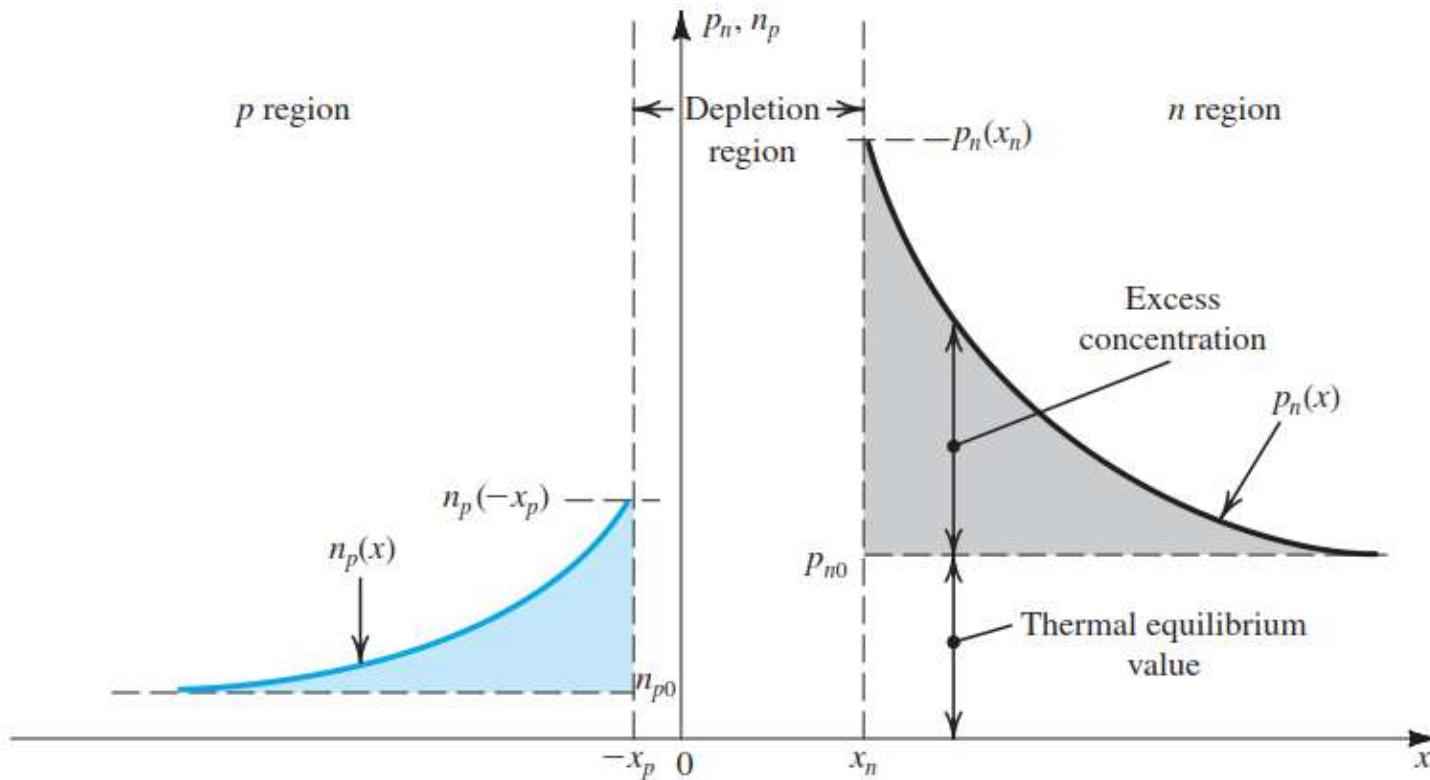Koncentracija manjinskih nosilaca nanelektrisanja duž pn spoja
kada se menja napon polarizacije



Model diode


Kapacitivnosti pn spoja su reda desetak pF i mogu se zanemariti pri niskim frekvencijama. Međtim, prilikom analize na visokim frekvencijama moraju se uzeti u obzir i parazitne kapacitivnosti diode. Pri direktnoj polarizaciji dominantan je uticaj difuzione kapacitivnosti a pri inverznoj polarizaciji uticaj kapacitivnosti prostornog nanelektrisanja. Model diode za male signale pri visokim frekvencijama zavisiće od položaja radne tačke.

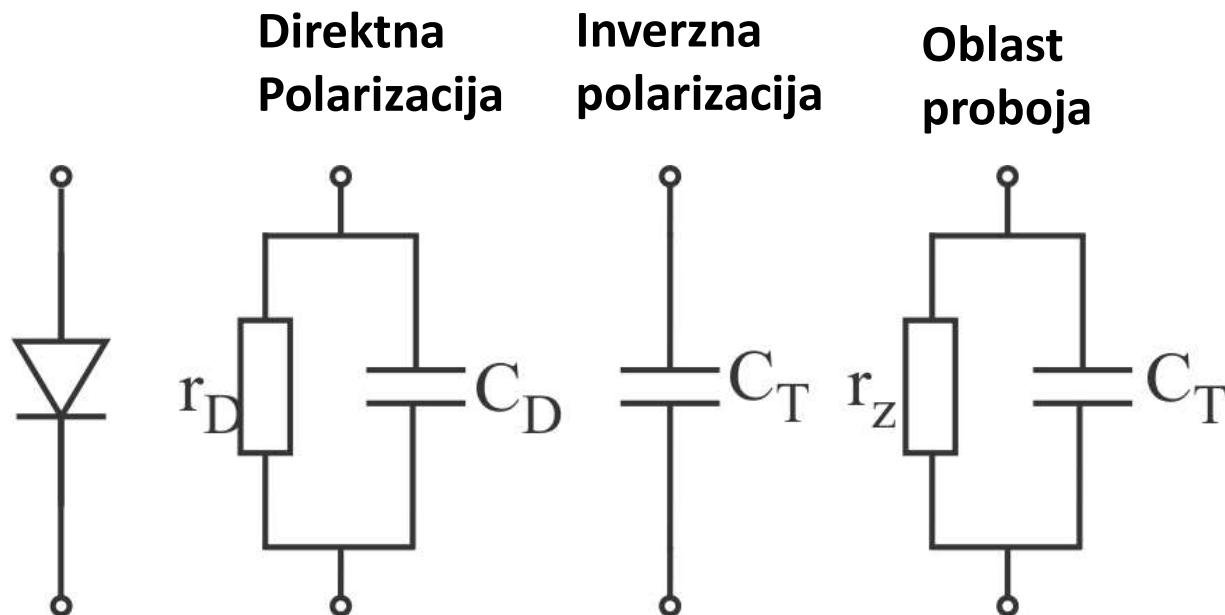

C_T je kapacitvost prostornog nanelektrisanja; C_D je difuziona kapacitvost


Temperaturska zavisnost modela diode

Vrednost priraštaja struje ili napona diode pod dejstvom temperature zavisi od položaja radne tačke. **Inverzna struja zasićenja I_S** se značajno povećava sa porastom temperature. Kod germanlijumske diode I_S se udvostruči pri porastu temperature za 10°C ($7\%/\text{ }^\circ \text{C}$). Inverzna struja zasićenja raste sa porastom temperature zbog porasta broja šupljina i slobodnih elektrona sa temperaturom.

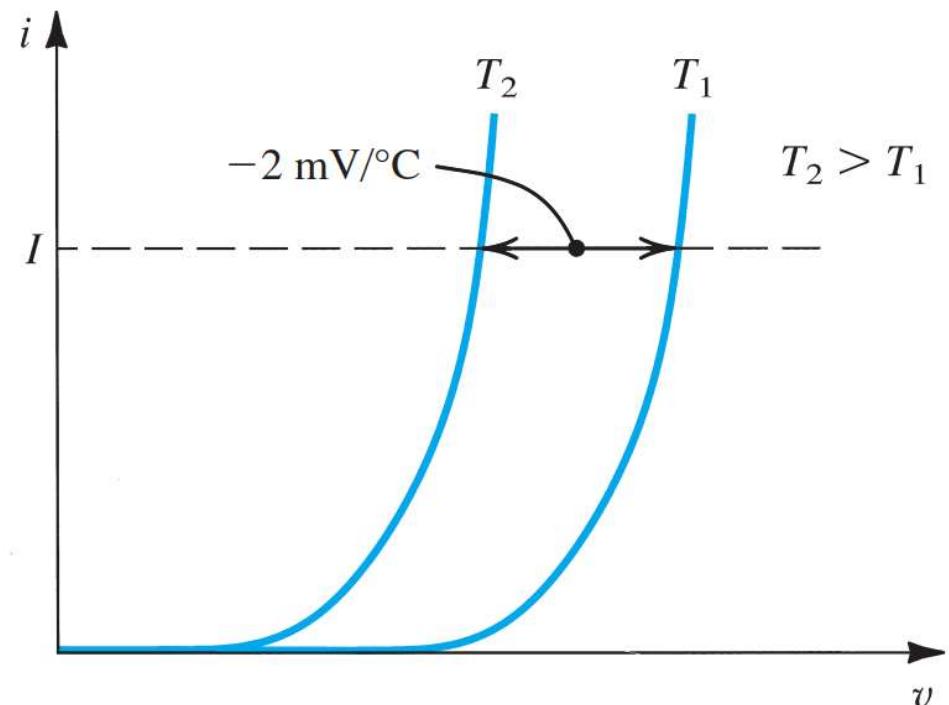


Kao posledica ovog povećanja inverzne struje zasićenja **napon praga provođenja diode, V_γ** , se sa porastom struje menja. Pri direktnoj polarizaciji diode promena napona na diodi sa promenom temperature iznosi približno **-2 mV/C**. Ukoliko je dioda inverzno polarisana pri porastu temperature dolazi do značajnog porasta struje.


Specijalni tipovi dioda

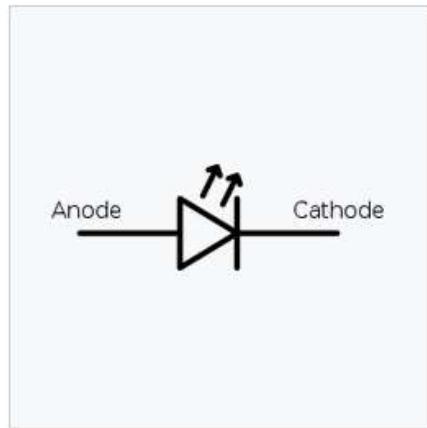


LED symbol

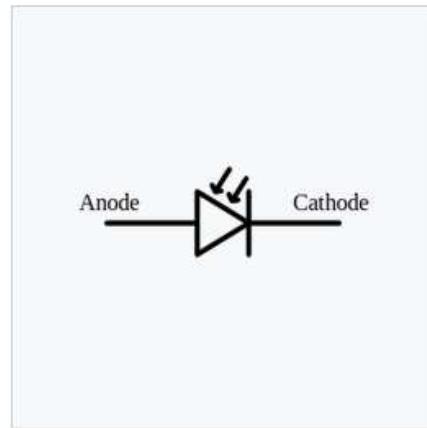


Photodiode symbol

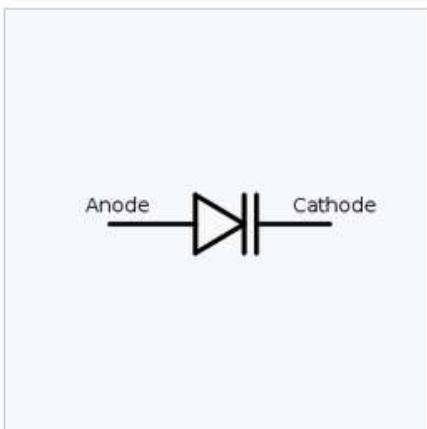

Varicap symbol

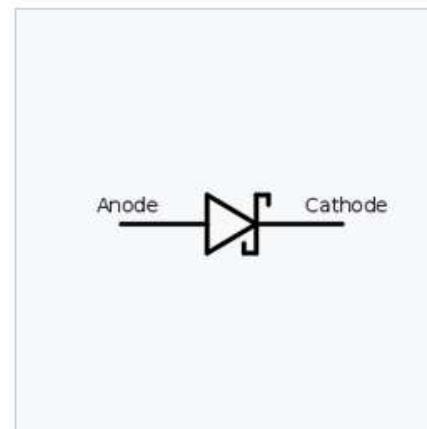

Schottky diode symbol

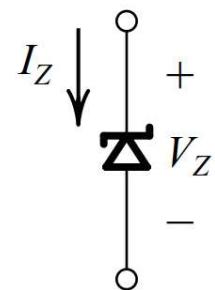

Zener dioda

Specijalni tipovi dioda

- **Šotki diode** (Shottkey dioda) predstavljaju spoj metala i poluprovodnika n tipa. Ovaj spoj se ponaša kao dioda pri čemu je metal anoda a poluprovodnik katoda. Za razliku od klasične diode kod ove diode su nosioci nanelektrisanja samo elektroni. Najznačajnije prednosti šotki diode su:
 - Mnogo brže menja režim rada od obične diode zahvaljujući činjenici da postoji samo jedan tip nosilaca nanelektrisanja i nema efekta gomilanja sporednih nosilaca nanelektrisanja.
 - Prag provođenja Šotki diode je manji u odnosu na klasičnu i iznosi između 0,3 i 0,5 V.
- **Varikap diode** su komponente koje se koriste kao naponom kontrolisane kapacitivnosti. Rad Varikap dioda zasniva se na činjencu da kapacitivnost prostornog nanelektrisanja pn spoja zavisna od napona inverzne polarizacije. Radna oblast ove diode je inverzna polarizacija jer tada ekvivalentna impedansa komponente približno jednaka impedansi koju stvara kapacitivnost prostornog nanelektrisanja.




Schottky diode symbol




Varicap symbol

Specijalni tipovi dioda


- **Fotodiode** zasnivaju rad na činjenici da struja inverzno polarisanog pn spoja može da se kontroliše svetlosnim zračenjem. Fotoni koji dopiru do osiromašene oblasti prouzrokuju raskidanje kovelantih veza usled čega raste koncentracija slobodnih nosilaca. Kao posledica toga raste inverzna struja zasićenja koja se u ovom slučaju zove fotostruja.
- **LED** dioda konvertuju struju koja protiče kroz direktnu polarisani diodu u svetlost. Kada se dioda direktno polariše nosiocu nanelektrisanja koji prodju kroz osiromašenu oblast postaju manjiski nosioci i tu se rekombinju (šupljine prelaze iz **p** oblasti u **n** oblast a elektroni iz **n** oblasti u **p** oblast). Usled rekombinacije izmedju šupljina i elektrona može pri određenim uslovima da nastane svetlosno zračenje. LED diode i fotodiode se najčešće prave od galijum arsenida (GaAs).
- **Optoizolator** se dobija kombinovanjem fotodiode i LED diode. LED diodom se konvertuje električni signal u svetlost, a foto diodom se konvrtuje svetlost u električni signal. Optoizolator se koristi kada je potrebno ostvariti potpunu električnu izolaciju između dva elektronska kola.

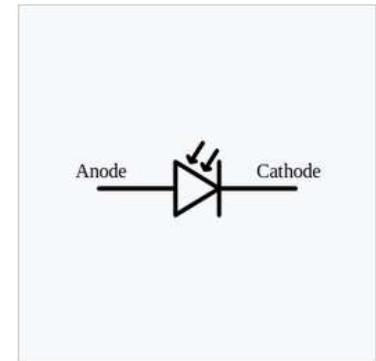

Photodiode symbol

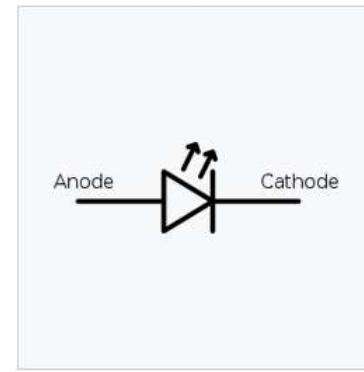


LED symbol

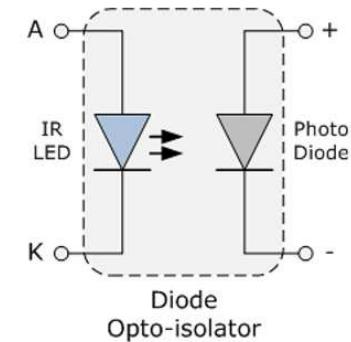

Diode referentnog napona se koriste za obezbeđivanje konstantnog napona u kolu ili na potrošaču. Da bi ispunile ovu funkciju njihova strujno naponska karakteristika treba da bude što strmija u radnoj obalsti.


Diode referentnog napona rade u oblasti probaja. **Cenerova dioda** primenjuje Cenerov proboj koji nastaje na p-n spoju kada je velika koncentracija primesa. Probojni napon cener diode je znatno manji u odnosu na standardnu diodu. Radna oblast ove diode je definisana opsegom struja $I_{Z\min} < I_Z < I_{Z\max}$. Minimalna vrednost struje u radnoj oblasti zavisi od karakteristike diode dok je maksimalna vrednost odredjena maksimalnom disipacijom na komponenti.

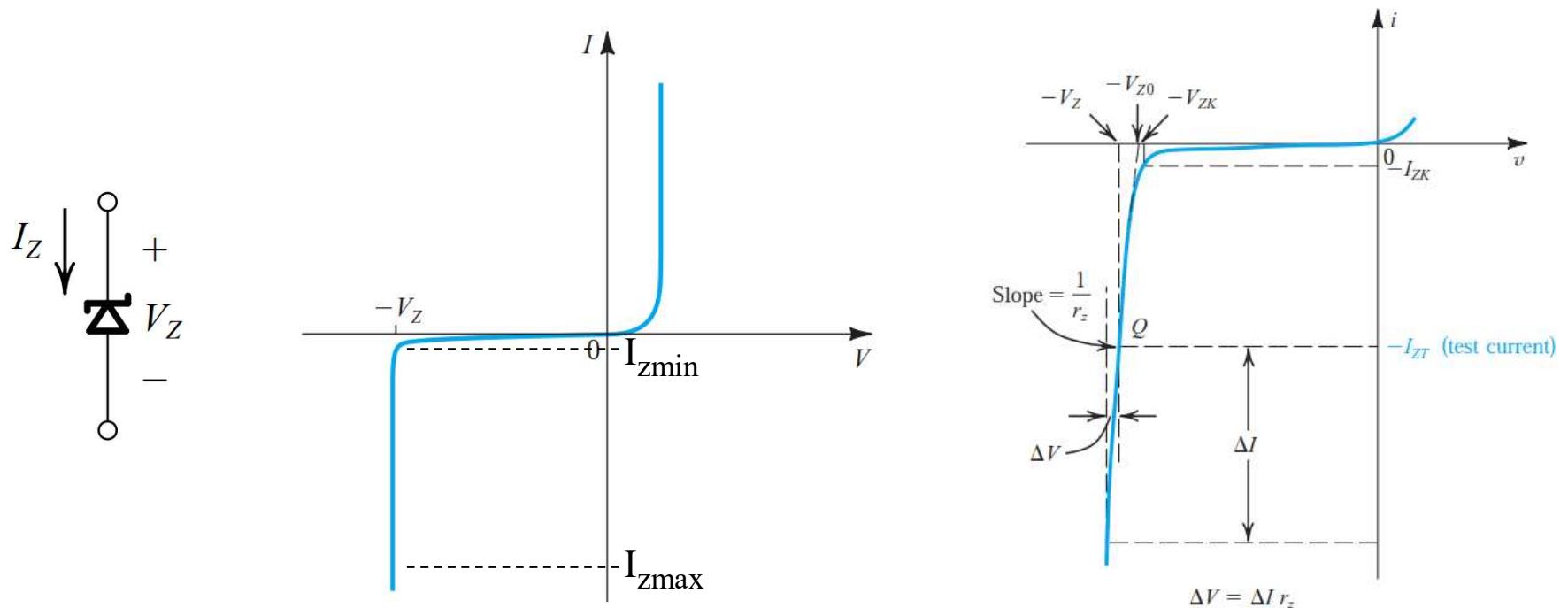

Izvori jednosmernog napajanja






Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmerni, željene vrednosti, potrebno je:

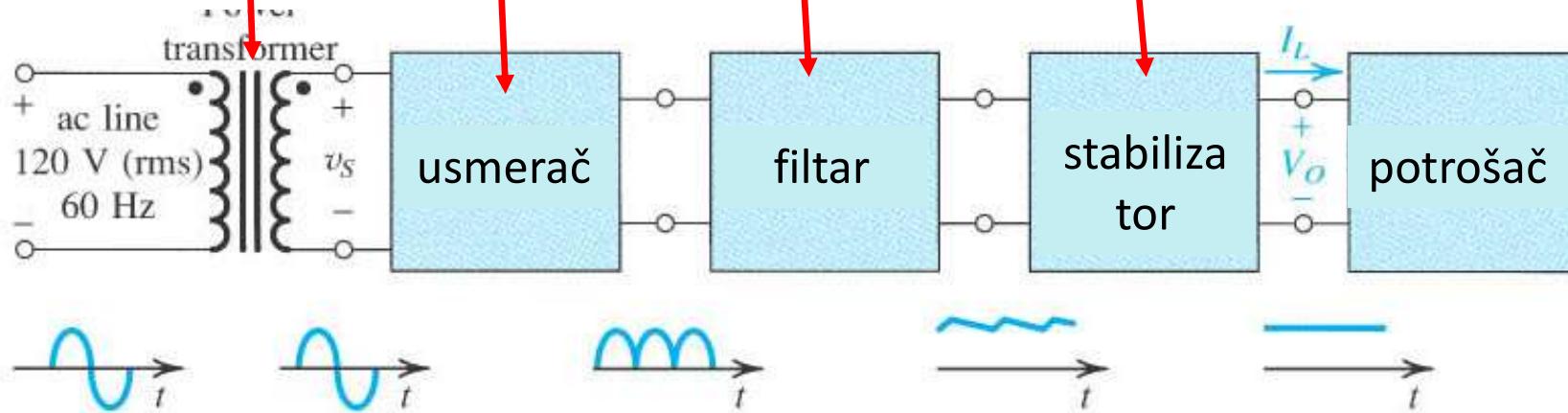1. smanjiti njegovu vrednost (transformator)
2. usmeriti ga ili napraviti jednosmerni napon (usmerać)
3. Filtrirati ili ukloniti naizmeničnu komponentu (filter)
4. stabilisati ga ili učiniti nezavisnim od promena uslova rada (stabilizator)




Usmeravanje naizmeničnog napona

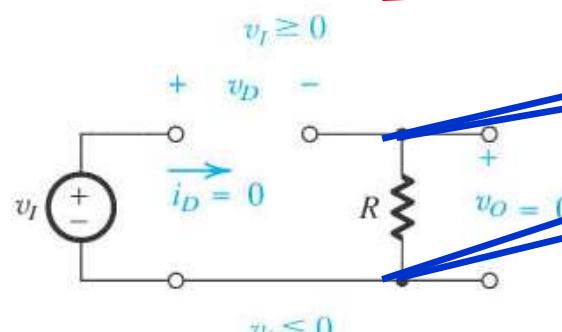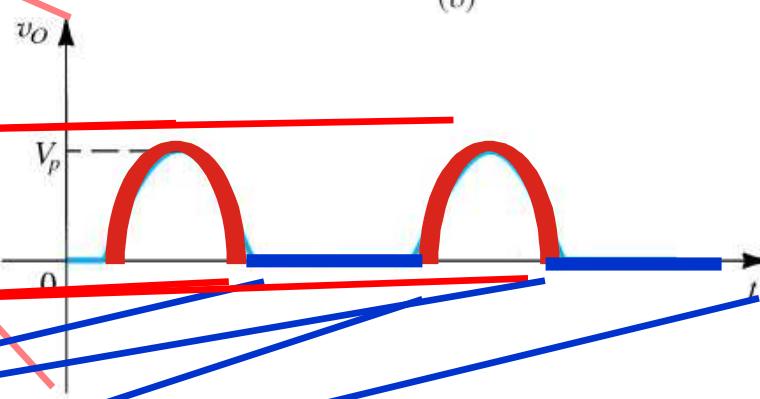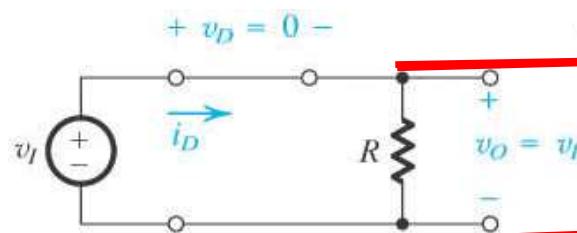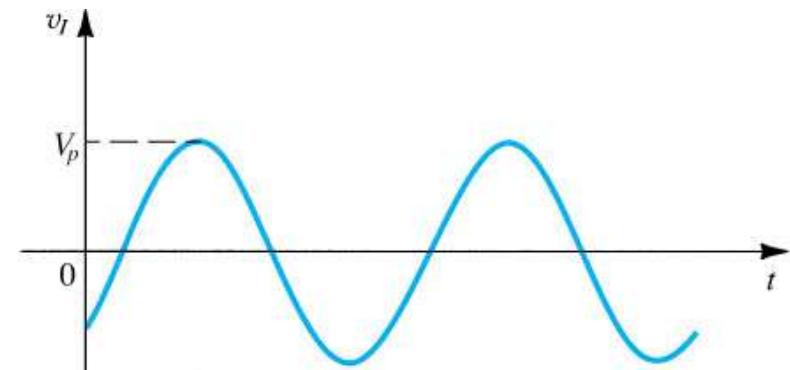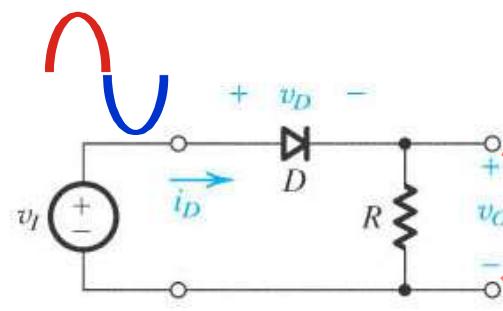Usmeravanjem se od naizmeničnog napona pravi jednosmerni. Kola koja imaju ovu sposobnost nazivaju se *usmeraći*. Zasnovani su na primeni dioda zbog njihove osobine da provode struju samo u jednom smeru.




Jednostrano usmeravanje

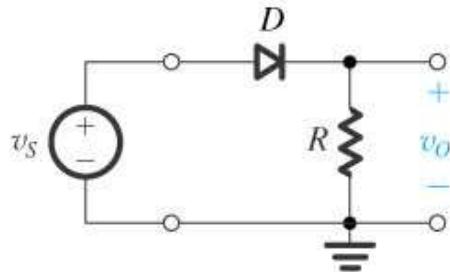

$$v_i = V_m \sin(\omega t)$$
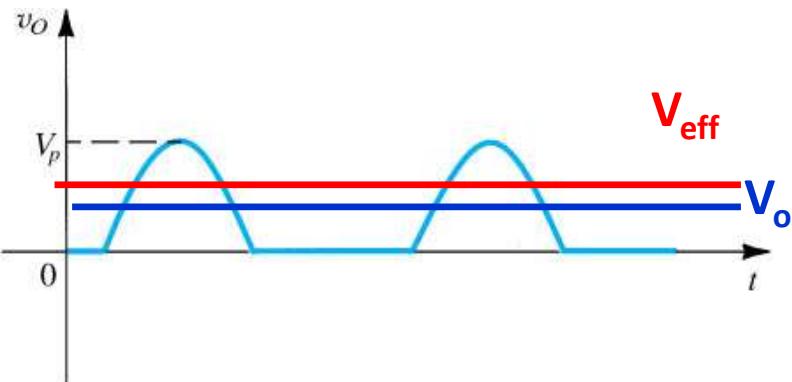
$$v_o = \begin{cases} V_m \sin(\omega t) & \sin(\omega t) > 0 \\ 0 & \sin(\omega t) < 0 \end{cases}$$



Na izlazu usmerača dobija se pulsirajući jednosmerni napon. Srednja vrednost ovog pulsirajućeg napona je jednosmerni izlazni napon, V_o .

$$V_o = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_m \cdot \sin(\omega t) dt$$



$$V_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \cdot \sin(\omega t) d\Theta = \frac{1}{2 \cdot \pi} V_m \cdot (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{V_m}{\pi}$$

$$V_o = \frac{V_m}{\pi}$$



Jednostrano usmeravanje

Izlazni napon je umanjen za pad napona na diodi.

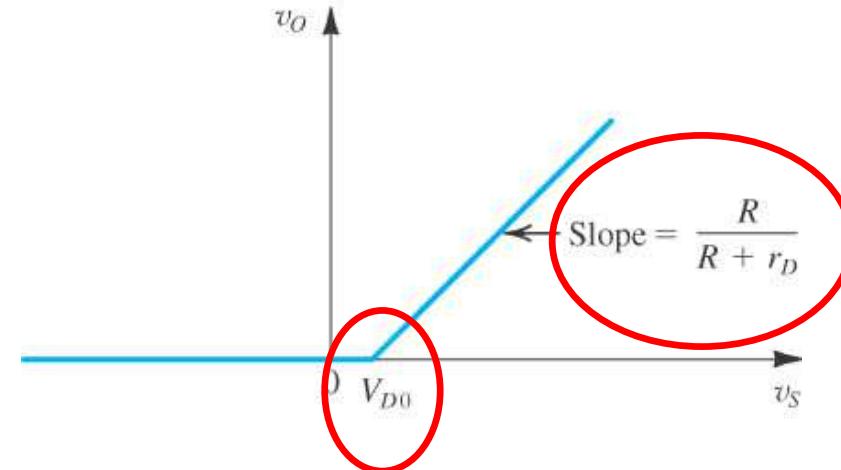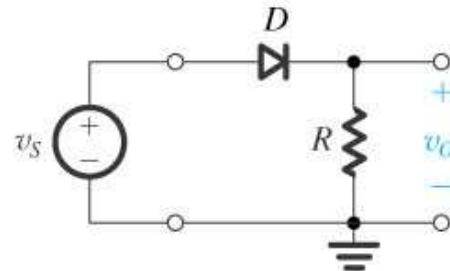Ova pojava dolazi do izražaja kada je amplituda ulaznog napona mala.




Linearni model realne diode

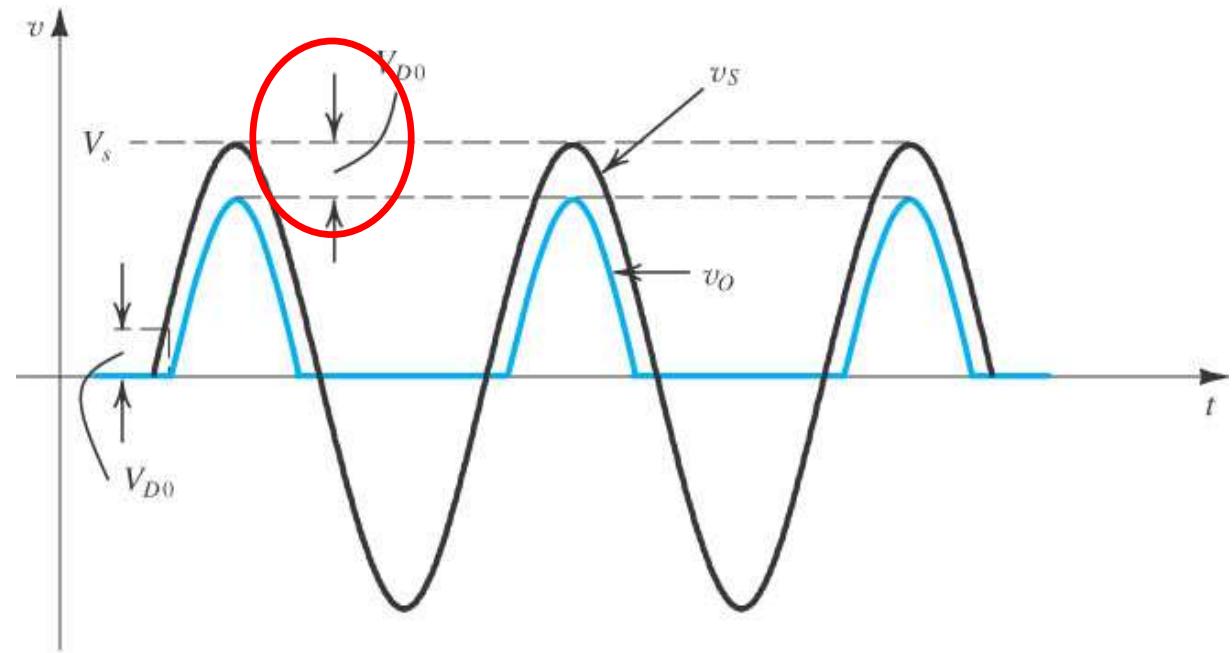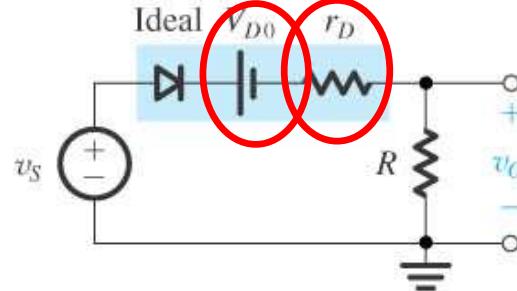

Jednostrano usmeravanje


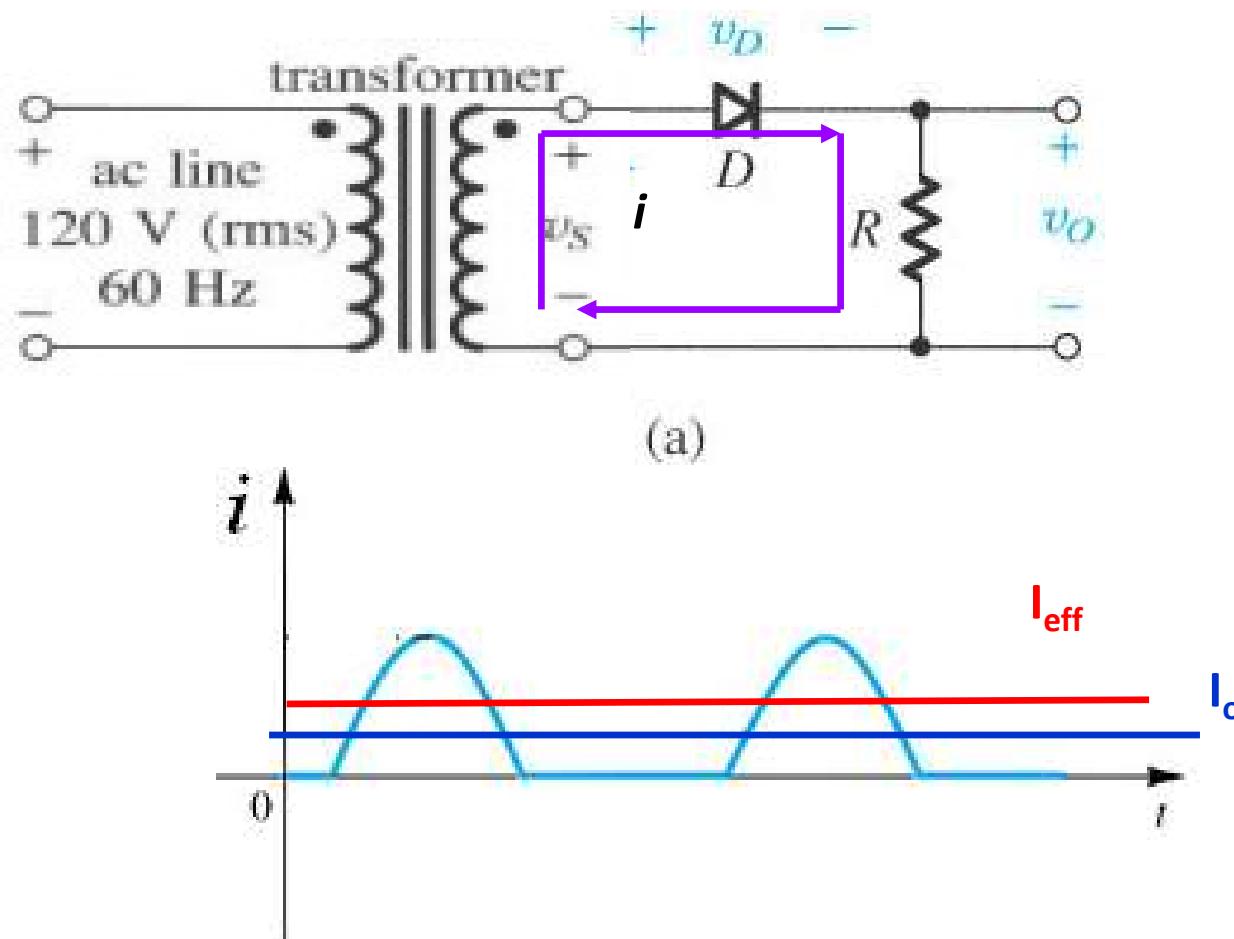
Kroz sekundar transformatora protiče i jednosmerna struja, čime se kvare performanse transformatora usled pojave premagnjećenja jezgra




Dvostrani usmerać

Sekundar mrežnog transformatora se može motati tako da se sastoji od dva identična namotaja. Srednja tačka namotaja koja spaja dva identična namotaja se obično vezuje za masu. Naponi na krajevima sekundara transformatora su iste amplitudne a suprotne faze.

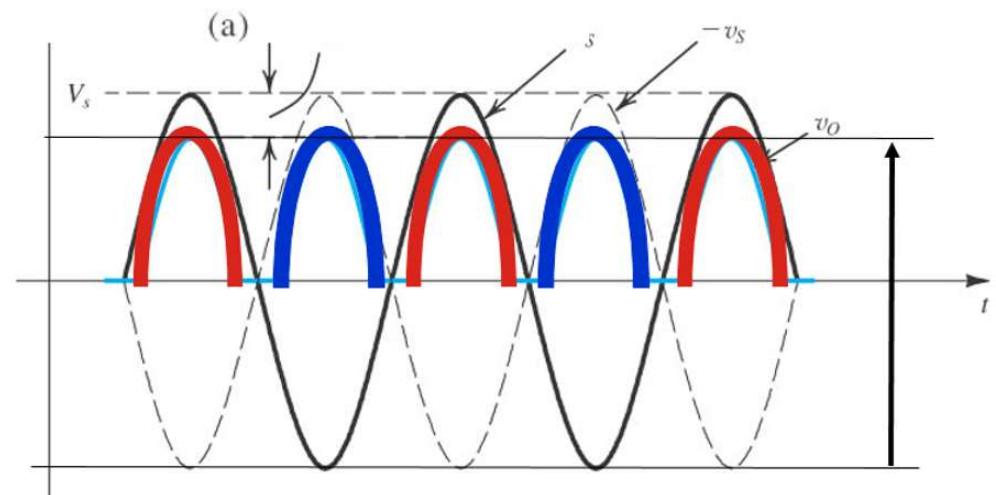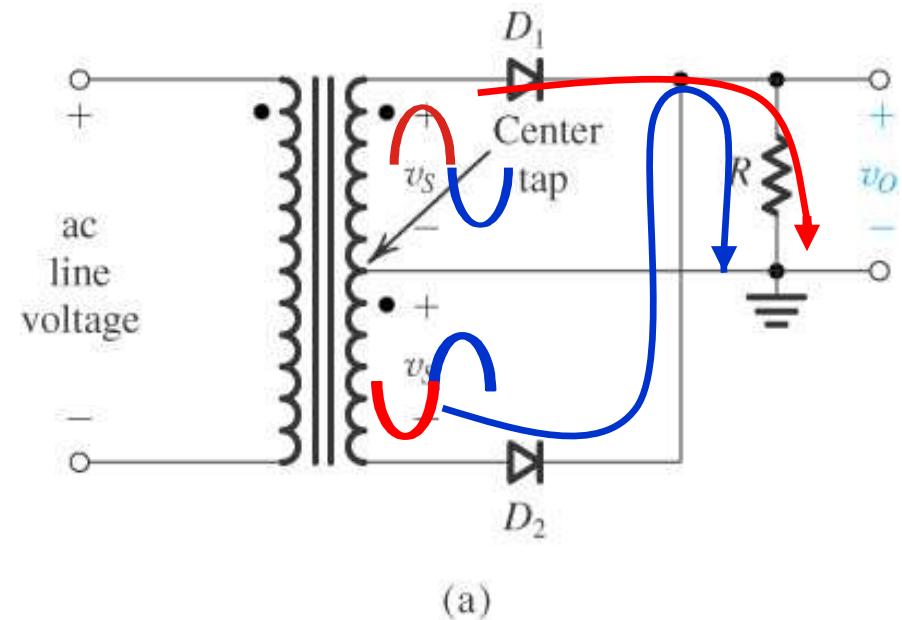Efekat je kao da smo spoji dva jednostrana usmeraća. Svaka od dve diode provodi jednu poluperiodu signala, jedna pozitivnu a druga negativnu.



Dvostrano usmeravanje

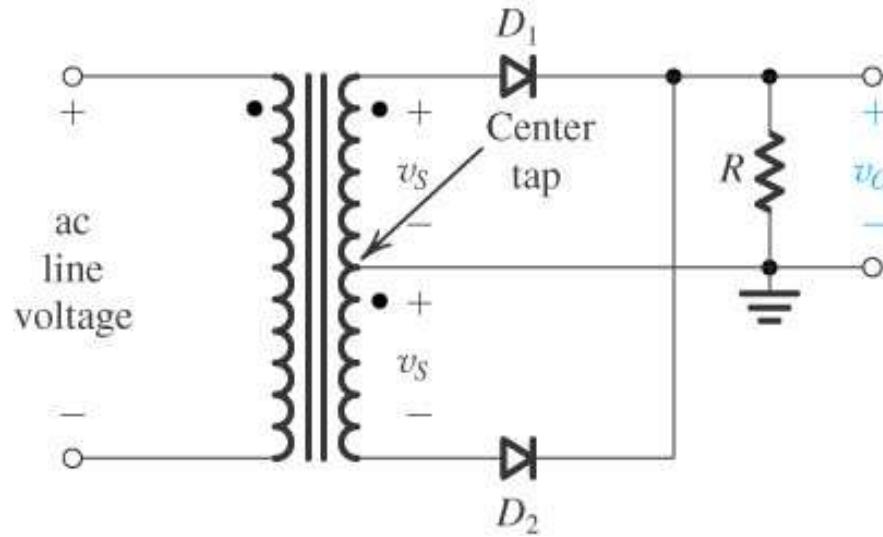

$$v_i = V_m \sin(\omega t)$$

$$v_o = \begin{cases} V_m \sin(\omega t) & \sin(\omega t) > 0 \\ -V_m \sin(\omega t) & \sin(\omega t) < 0 \end{cases}$$



$$V_o = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} V_m \cdot \sin(\omega t) dt - \frac{2}{T} \int_{T/2}^T V_m \cdot \sin(\omega t) dt$$

$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \cdot \sin(\omega t) d\Theta - \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} V_m \cdot \sin(\omega t) d\Theta = \frac{V_m}{\pi} + \frac{V_m}{\pi} = \frac{2 \cdot V_m}{\pi}$$

Jednosmerna komponenta napona u dvostranom usmeraću je:

$$V_o = \frac{2 \cdot V_m}{\pi}$$

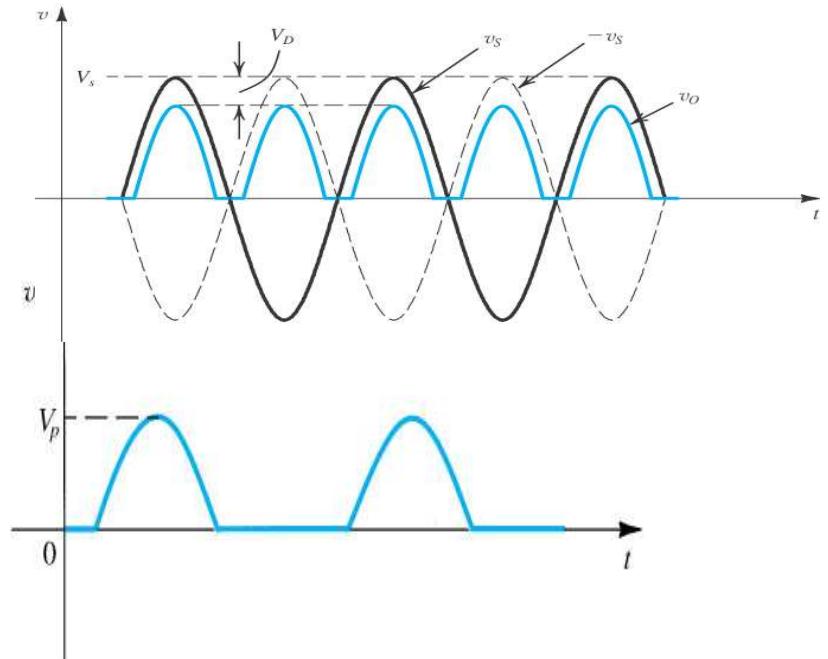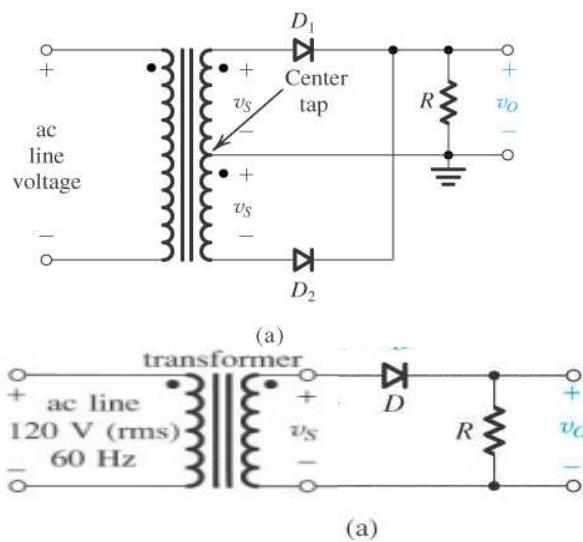Poređenje dvostranog i jednostranog usmeraća




- + Ukupna jednosmerna komponenta udvostručena
- + Na potrošaču samo parni harmonici napon (manja izobličenja)
- + Kroz sekundar ne protiče jednosmerna komponenta struje
 - Sekundar mora da ima simetrični izlaz
 - Najveći inverzni napon na diodi je $\approx 2V_m$ (dvostruka amplitudna ulaznog napon) što je duplo veća vrednost u odnosu na jednostrani usmarač.

Dvostrano usmeravanje


Grecov spoj (Gretz)

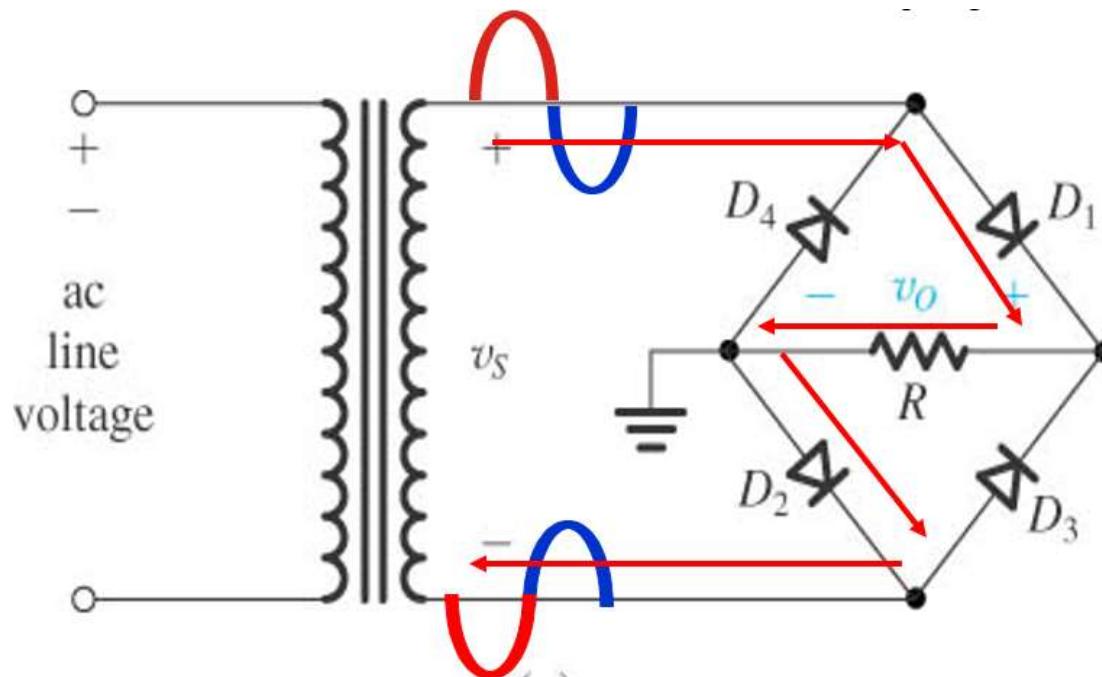Mostni ispravljač funkcioniše na takav način da dve od četiri diode u mostu vode istovremeno. Tokom pozitivne poluperiode diode D1 i D2 su direktno polarisane dok su diode D3 i D4 inverzno polarisane i ne vode. U tom slučaju struja protiče kroz od gornjeg kraja sekundara preko D1, R, D2 do donjeg kraja sekundara.




Grecov spoj (Gretz)

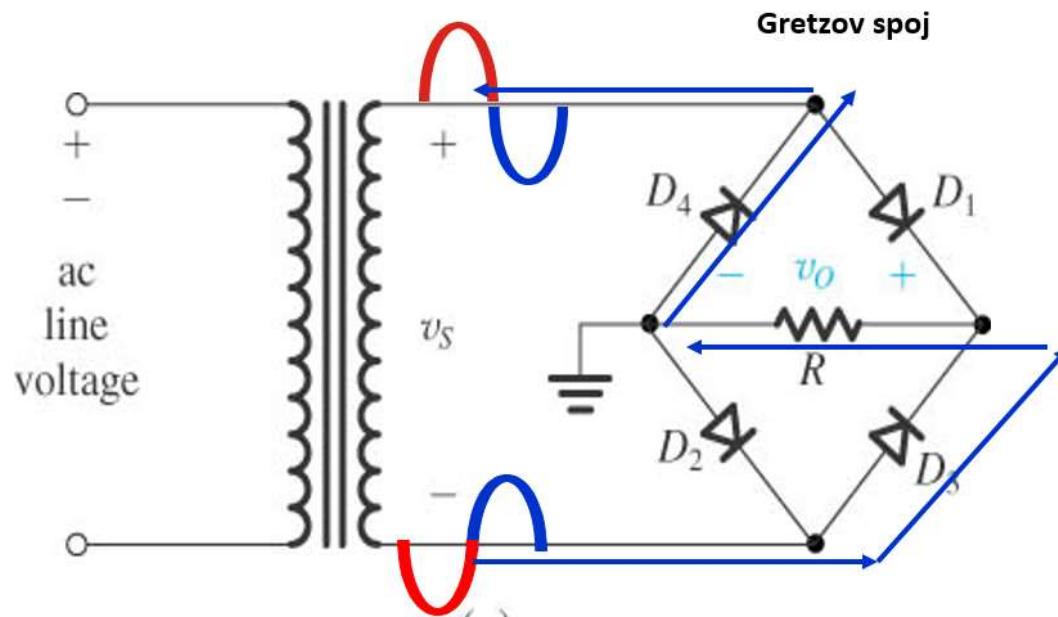
U toku sledeće poluperiode polaritet napona na transformatoru biće suprotan (označen plavom bojom). Tada će D3 i D4 biti direktno polarisane a diode D1 i D2 inverzno polarisane. Sada struja teče od donjeg kraja sekundara preko D3, R i D4 do gornjeg kraja sekundara.



Dvostrano usmeravanje

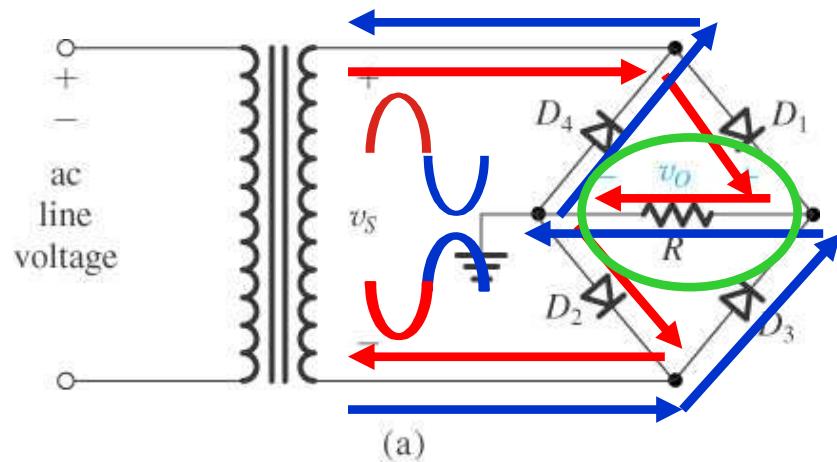


Gretzov spoj

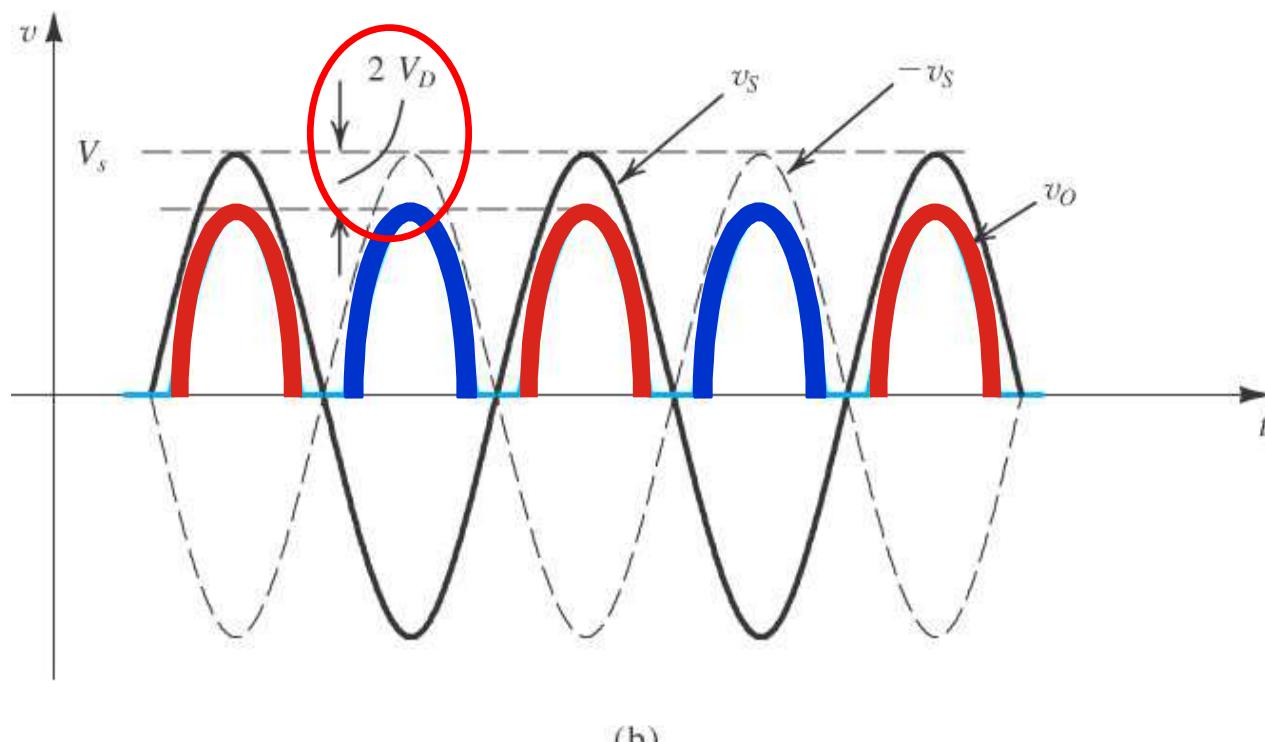


(b)

Dvostrano usmeravanje

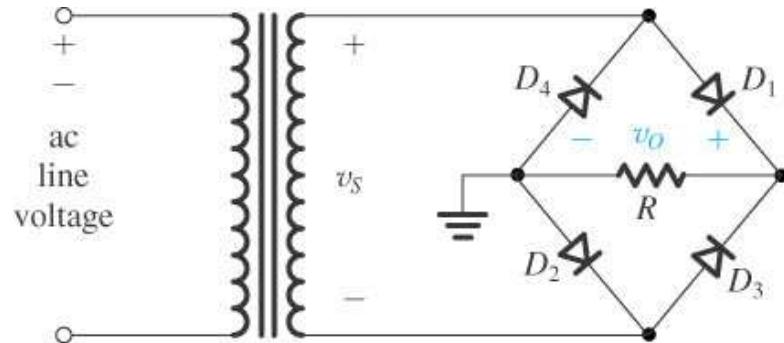


(a)

v.s.

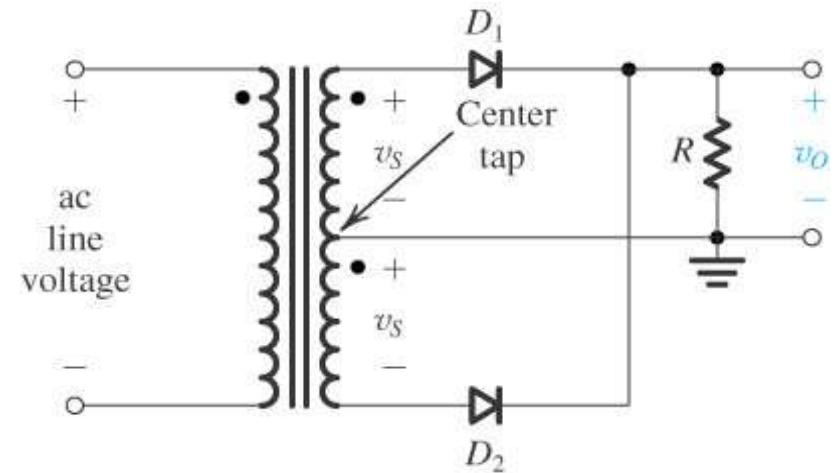

(a)

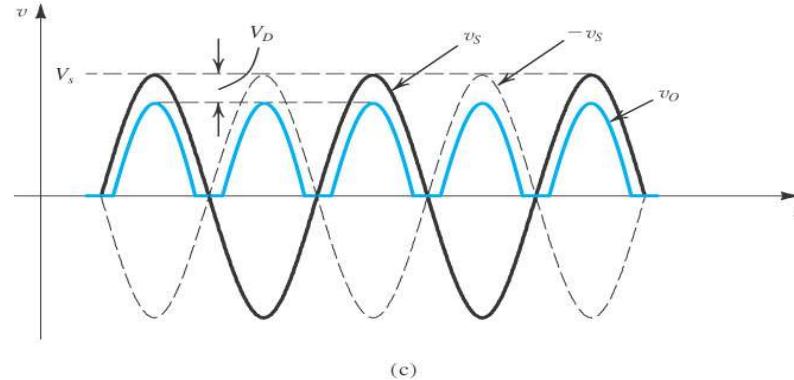


(c)

Prednost mostnog ispravljača u odnosu na običan dvostrani usmerać:


- + Sekundar NE mora da ima simetrični izlaz
- + Najveći inverzni napon na diodi je V_m a ne $2 V_m$!!!

Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

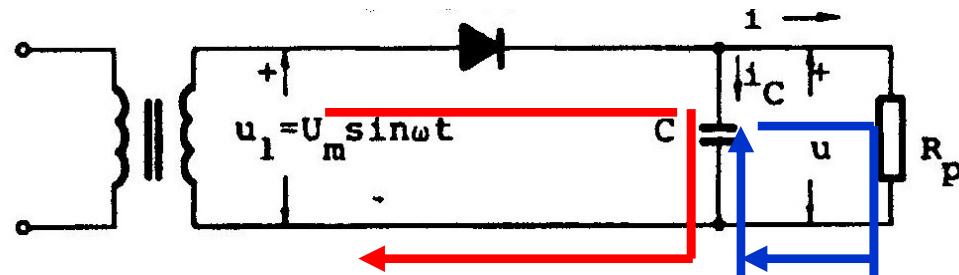

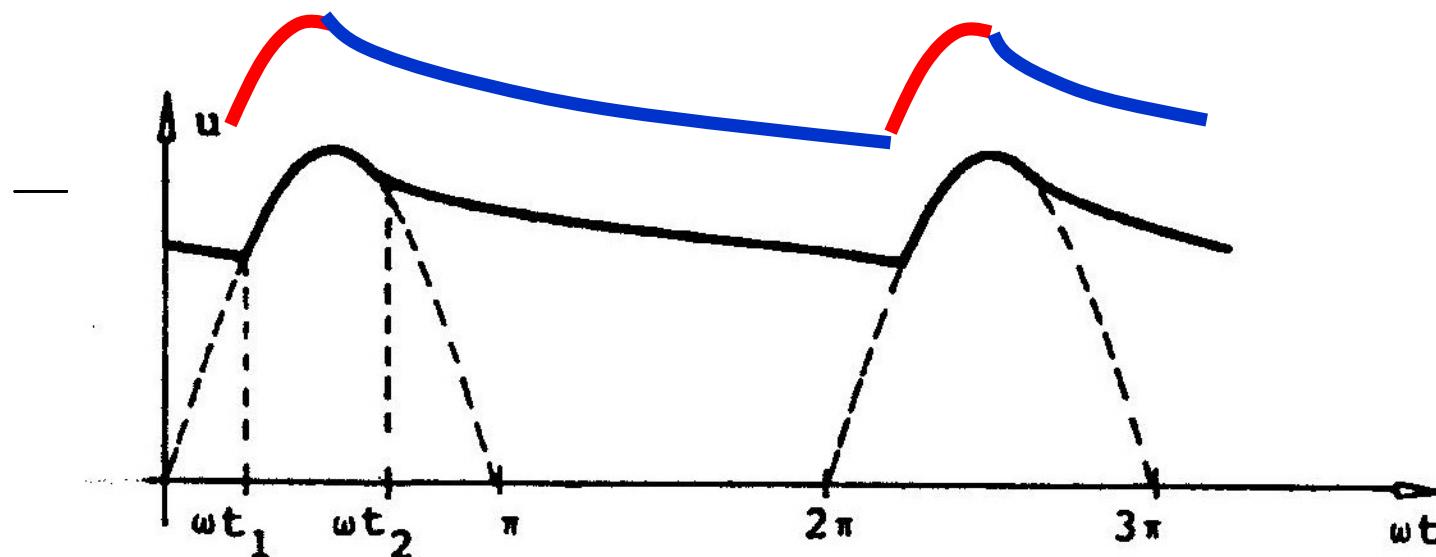Dioda funkcioniše kao prekidač preko kojeg se puni kondenzator. Ukoliko je napon na transformatoru veći od trenutnog napona na kondenzatoru dioda provodi i predstavlja zatvoren prekidač. Tokom intervala kadaje napon na kondenzatoru veći od napona na transformatoru dioda ne vodi odnosno predstavlja otvoreni prekidač.





Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Dioda vodi samo u kratkom intervalu kada je anoda na višem potencijalu od katode.

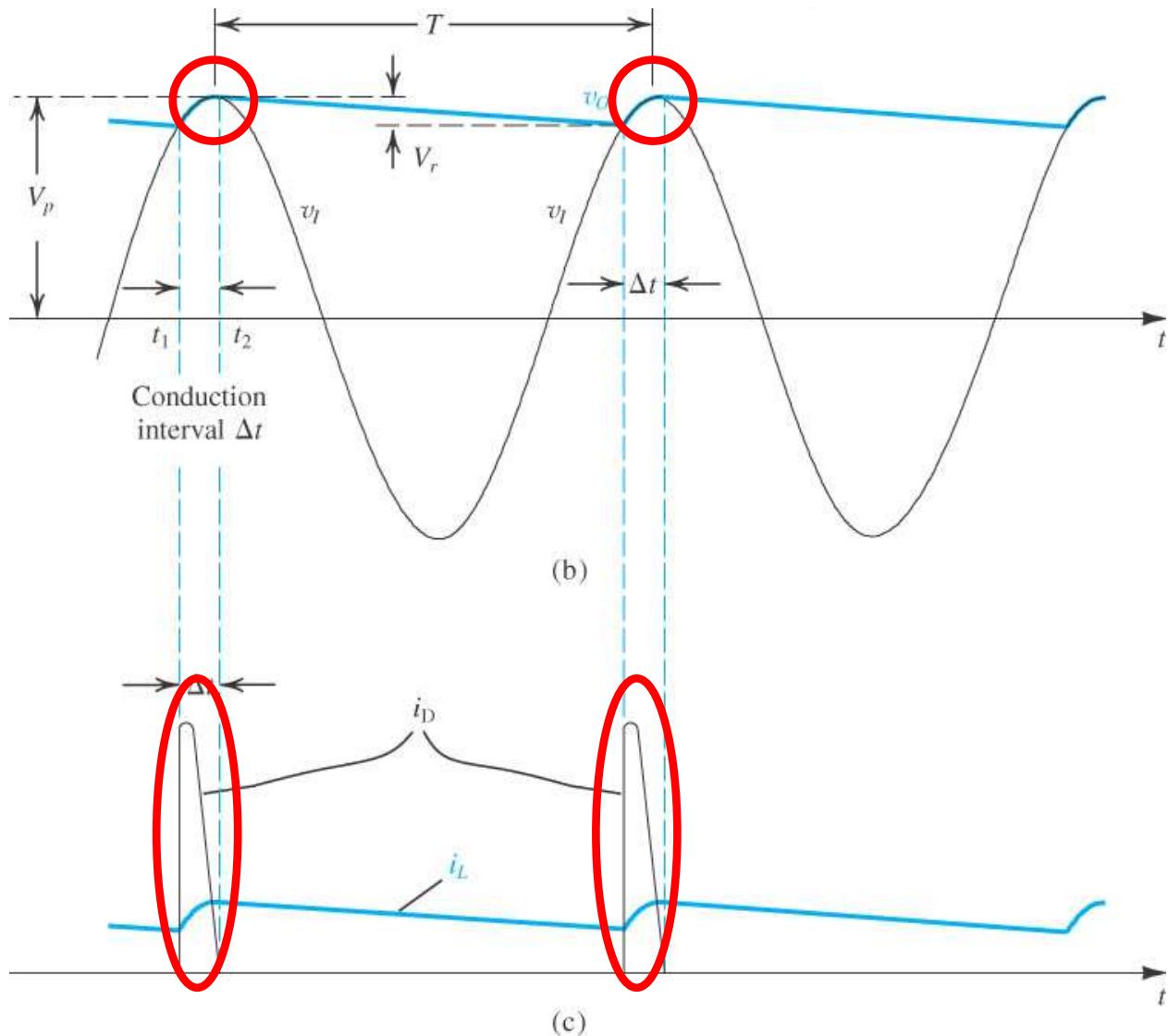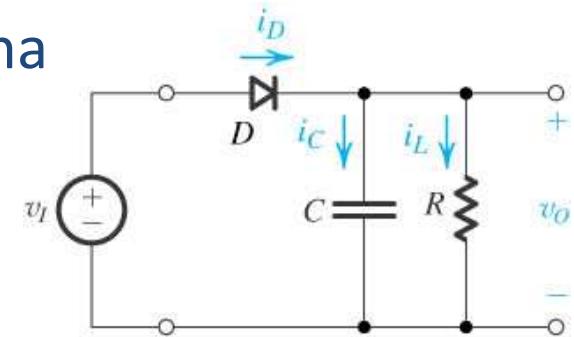Funkcionisanje kola se zasniva na činjenici da je vremenska konstanta punjenja kondenzatora ($\tau_1 = C \cdot rd$) mnogo manja od vremenske konstantne pražnjenja ($\tau_2 = C \cdot R$). rd je otpornost direktno polarisane diode, koja je mnogo manja od R . Kao posledica toga vremenski intervali punjenja biće mnogo kraći od vremenskog intervala pražnjenja.




Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Interval vremena tokom koga se kondenzator puni predstavlja isečak signala sinusnog (zaokružen krugom).

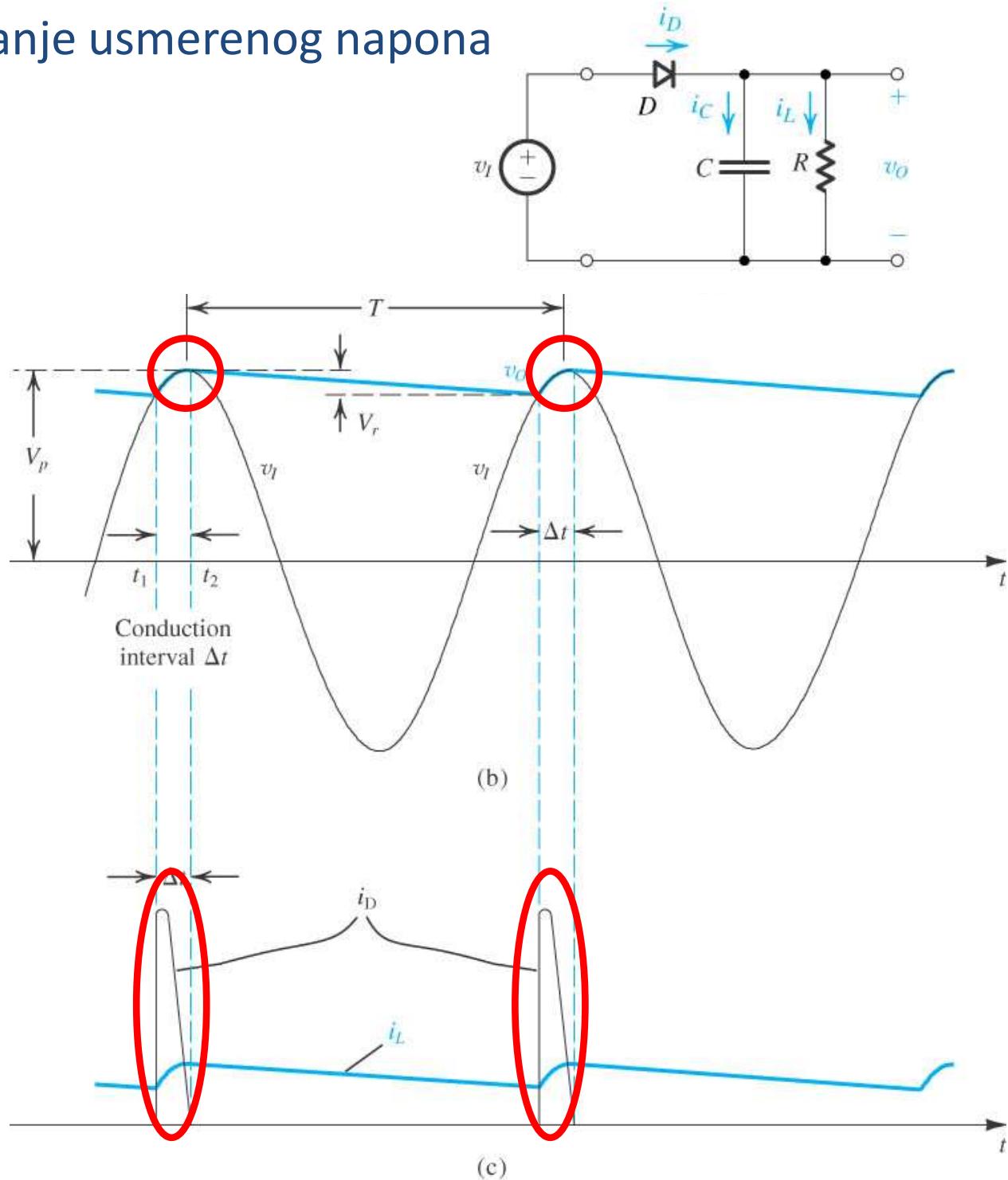Sa druge strane period vremena tokom koga se kondenzator prazni je eksponenecijalna funkcija (karakteristična za RC kola).



Filtriranje usmerenog napona

$$V_{out}(t) = V_m \cdot e^{-\frac{t}{R_p C}}$$


Ukoliko se u Tajlorovom razvoju zanemare sabirci čiji je stepen veći od jedan dobija se:

$$V_{out}(t) \approx V_m \cdot \left(1 - \frac{t}{R_p C} \right)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$



Minimalni napon na kondenzatoru biće u trenutku $T - \Delta t$:
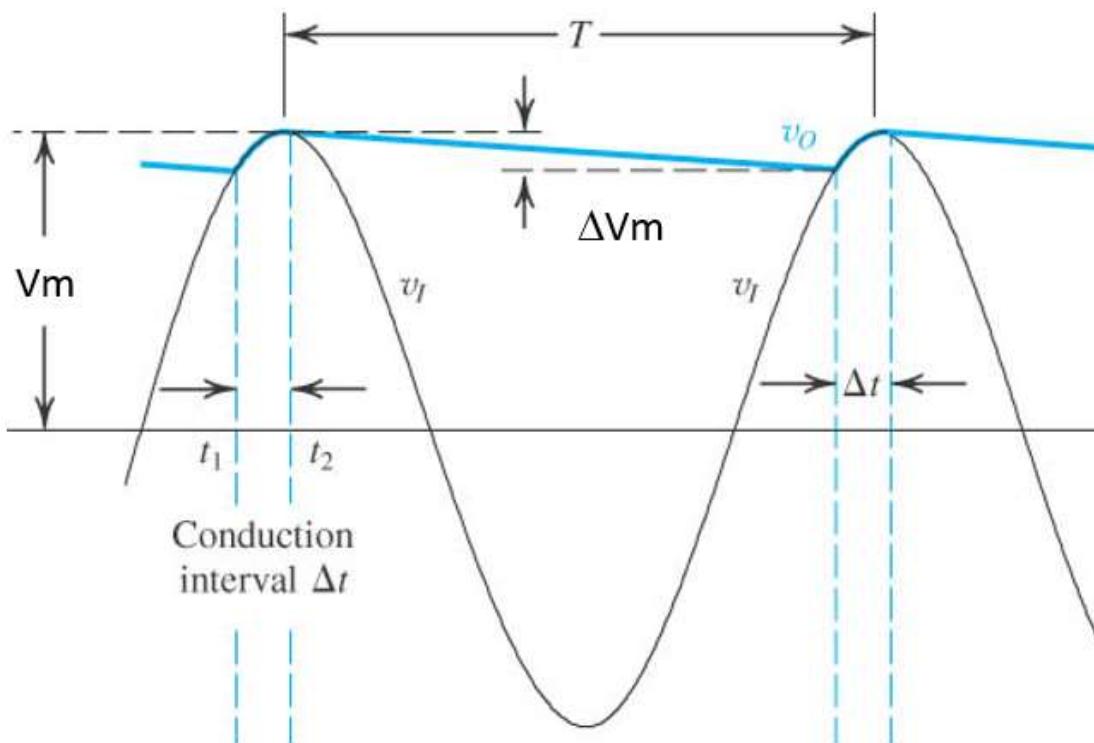
$$V_{min} \approx V_m \cdot \left(1 - \frac{T - \Delta t}{R_p C} \right)$$



Filtriranje usmerenog napona

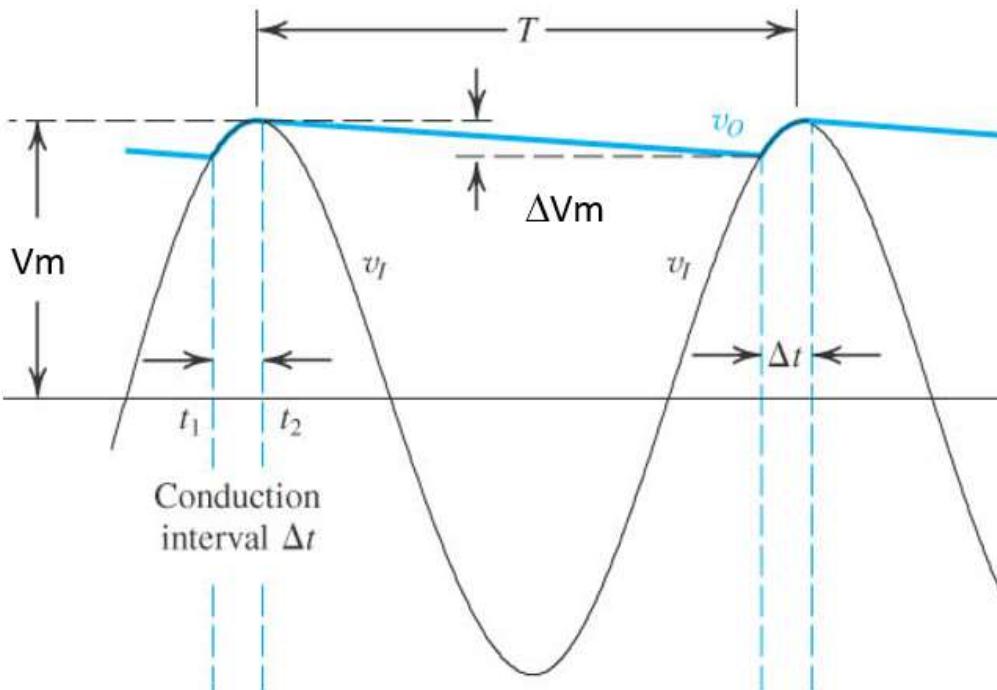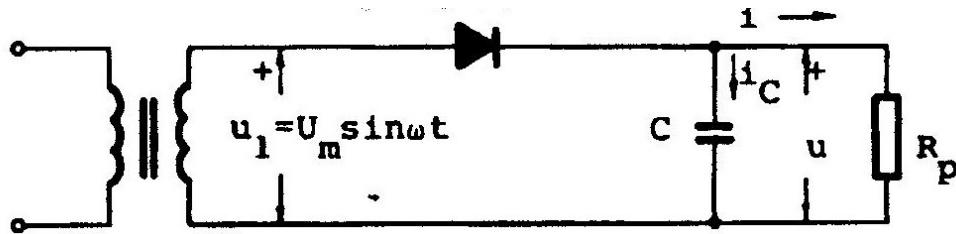Razlika između masimalnog i minimalnog napona na kondenzatoru naziva se **talasnost (ripple)**.



$$\Delta V \approx V_m - V_{\min}$$

$$\Delta V \approx \frac{V_m \cdot (T - \Delta t)}{R_p \cdot C}$$

$$\Delta t \ll T \Rightarrow \Delta V \approx \frac{V_m \cdot T}{R_p \cdot C}$$



Δt je period vremena u toku koga dioda vodi

$$\boxed{\Delta V \approx \frac{V_m}{R_p \cdot C \cdot f}}$$

Talasnost filtra, ΔV , je obrnuto srazmerna kapacitivnosti kondenzatora i otpornosti potrošača.

Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter – dvostrano

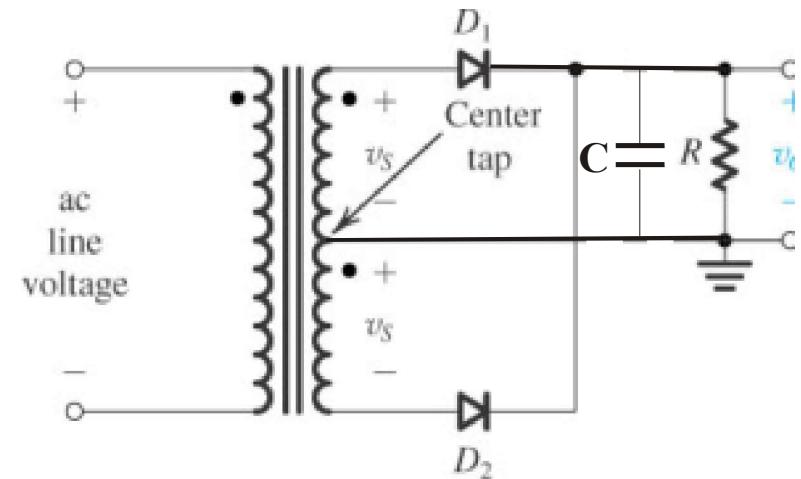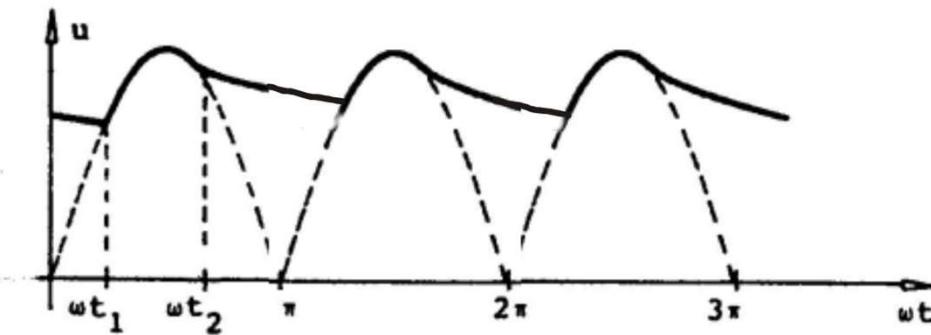

Perioda je smanjena na $T/2$ tako da je


$$\Delta V \approx \frac{V_m}{R_p \cdot C \cdot 2 \cdot f}$$

f je frekvencija mrežnog napona, 50 Hz.


Talasnost je dva puta manja za iste vrednosti C i R . To praktično znači da je potrebno upotrebiti dva puta veću vrednost kapacitivnosti da bi dobili istu vrednost talasnosti.

Limiteri – ograničavači napona

Limiter treba da propušta bez slabljenja sve signale čija je amplituda manja od zadate a da sve one čija je vrednost amplitude veća potisne. Koriste se kada postoji mogućnost da prevelika vrednost ulaznog signala promeni radnu tačku pojačavača kao i kod oscilatora. Limiteri se često realizuju diodama zbog njenih prekidačkih svojstava i zato što za razliku od tranzistora ne unose dodatna izobličenja.

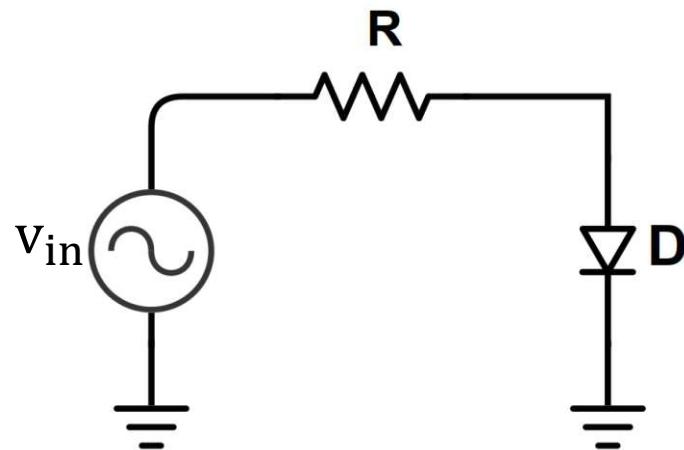




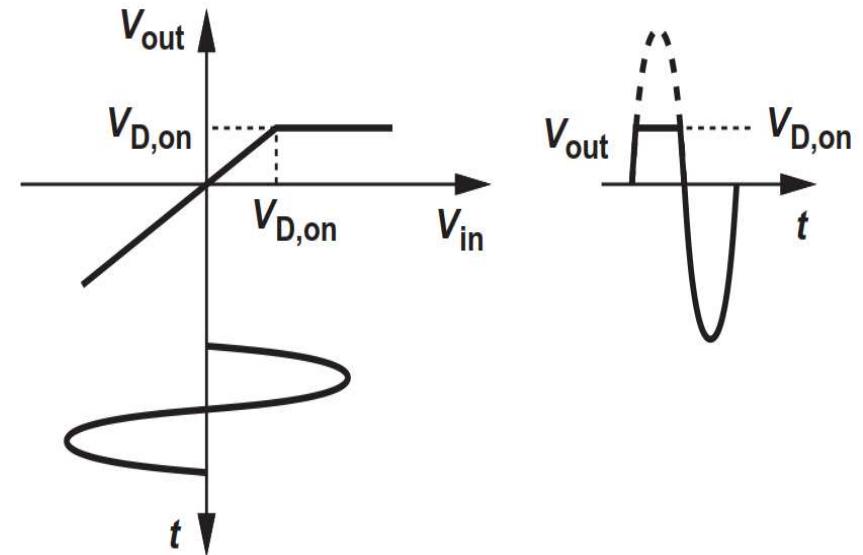
$$v_{out} = \begin{cases} v_{in} & \text{za } v_{in} < V_D \\ V_D & \text{za } v_{in} > V_D \end{cases}$$



Kada dioda ne vodi izlazni napon je jednak ulaznom, jer ne teče struja kroz otpornik. Kada dioda provede izlazni napon je jednak naponu direktno polarisane diode.

Dodavanjem jednosmernog naponskog generatora na red sa diodom dobija se limiter sa proizvoljnim ograničavajućim naponom.

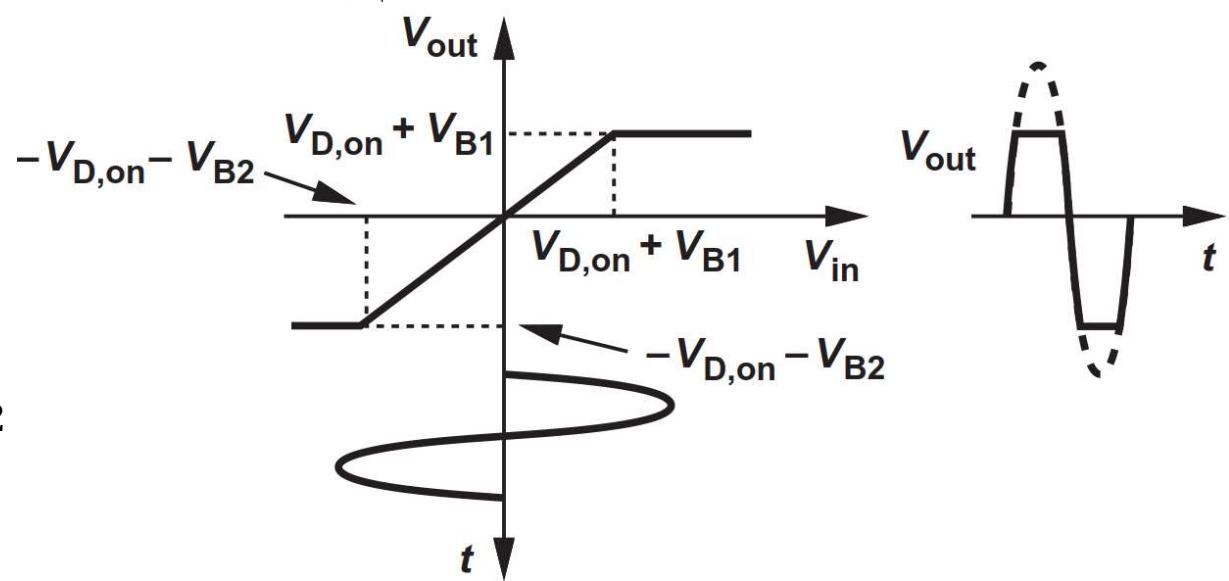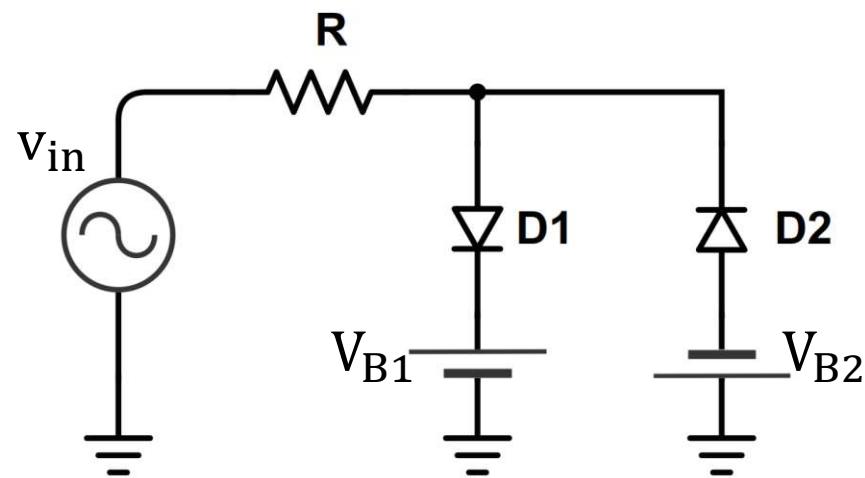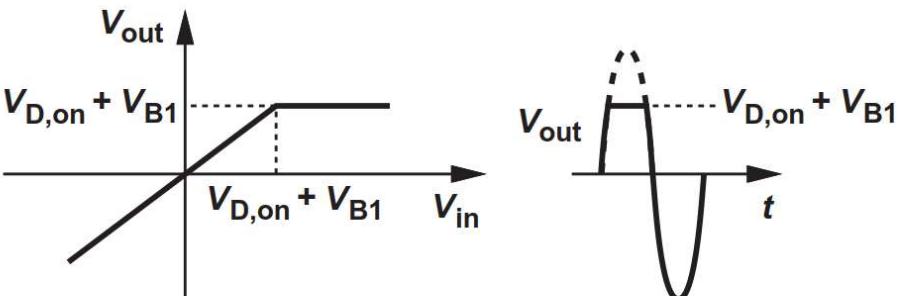
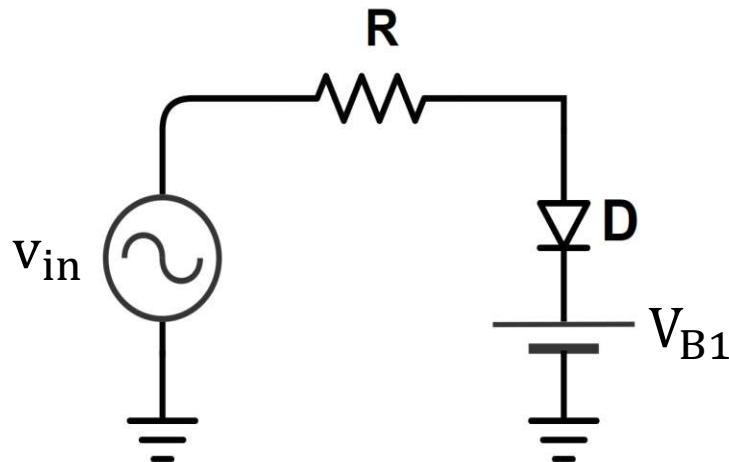
$$v_{out} = \begin{cases} v_{in} & \text{za } v_{in} < V_D + V_{B1} \\ V_D + V_{B1} & \text{za } v_{in} > V_D + V_{B1} \end{cases}$$



Uspostavljači nivoa

Ova kola ne menjaju oblik signala već samo njegovu maksimalnu vrednost. Drugim rečima uspostavljač nivoa menja samo jednosmerni nivo signala. Osnovni princip rada zasniva se na različitoj vrednosti vremenske konstante u toku procesa punjenja i procesa pražnjenja kapacitivnosti. Prakticno kondenzator se ponasa kao baterija nakon sto se napuni.


- Kada je napon na ulazu pozitivan dioda vodi i kondenzator se puni. Vremenska konstanta punjenja kondenzatora je mala i iznosi: $\tau_1 = C \cdot (r_D || R + R_g)$
 r_D je otpornost direktno polarisane dioda i ona je veoma mala, dok je R_g unutrašnja otpornost generatora. $R \gg r_D \Rightarrow r_D || R \approx r_D$
Vremenska konstantna je veoma mala pa je i brzina punjenja kondenzatora velika.
- Kada napon je napon na ulazu negativan ili nula kondenzator počinje da se prazni ali pri tome dioda ne vodi i vremenska konstanta je znatno veća $\tau_2 = C \cdot R$ pa je i brzina pražnjenja mnogo manja u odnosu na brzinu punjenja.

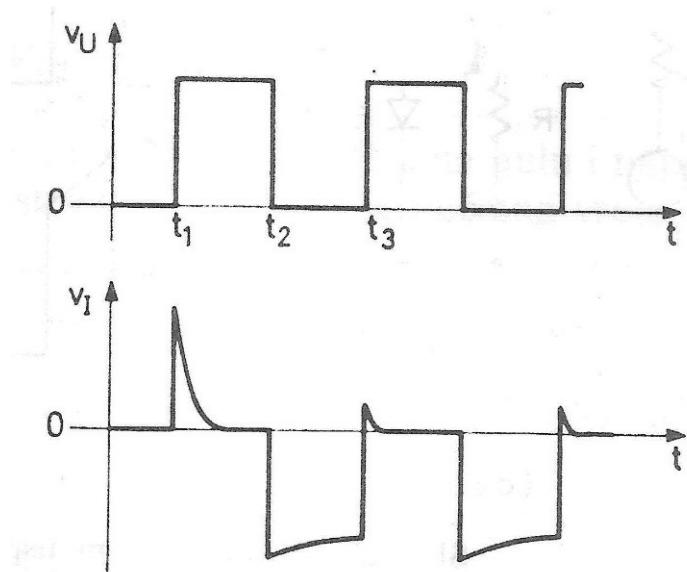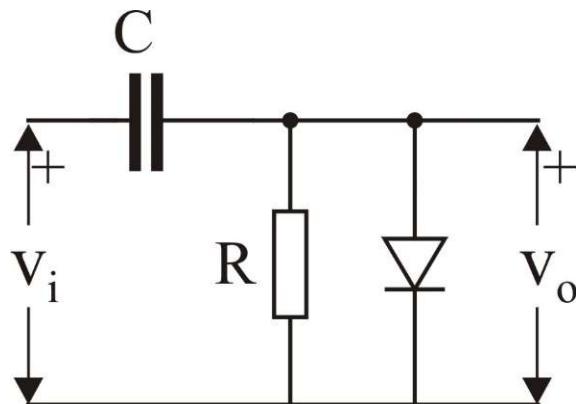

Logička kola sa diodama

U prekidačkim kolima postoje dva diskretna nivoa napona koja predstavljaju logičku nulu i logičku jedinicu.

Diodno logičko ILI kolo

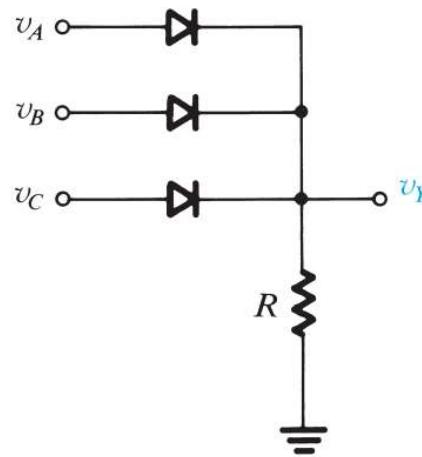


$$Y = A + B + C$$

Ukoliko je na sva tri ulaza dovedena logička nula, ni jedna od dioda neće voditi i na izlazu je nizak naponski nivo odnosno logička nula. Ukoliko je na bilo koji od ulaza dovedena logička jedinica odgovarajuća dioda će da provede i napon na izlazu će biti

$$V_{out} = V(1) - V_D$$

što odgovara logičkoj jedinici.

Diodno logičko I kolo

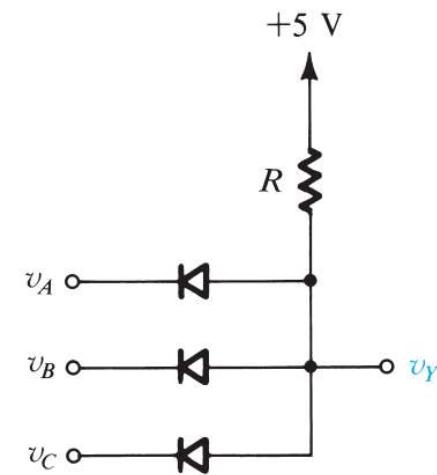

$$Y = A \cdot B \cdot C$$

Ukoliko je na sva tri ulaza dovedena logička jedinica, ni jedna od dioda neće voditi i na izlazu je visok visok nivo – logička jedinica. Ukoliko je na bilo koji od ulaza dovedena logička nula odgovarajuća dioda će da provede i napon na izlazu će biti

$$V_{out} = V(0) + V_D$$

što odgovara logičkoj nuli.

Elementarna pitanja

1. Strujno naponska karakteristika diode i oblasti rada diode
2. Linearizovani modeli diode za velike signale
3. Dinamička otpornost diode (grafička predstava, jednačina)

Ostala ispitna pitanja

1. Kapacitvnost prostornog naleketrisanja, modeli diode za visoke frekvencije
2. Difuziona kapacitvnost, modeli diode za visoke frekvencije
3. Temperaturska zavisnost modela diode
4. Šotki dioda, Varikap dioda, Zener dioda
5. Foto dioda, LED, optoizolator
6. Jednostrani i dvostrani usmarač (električne šeme, talasni oblicinapona, osobine)
7. Talasnost kapacitivnog filtra
8. Limiteri i uspostavljači nivoa