

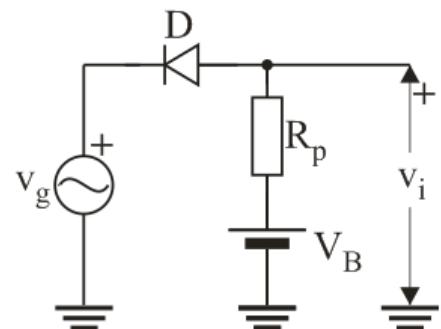


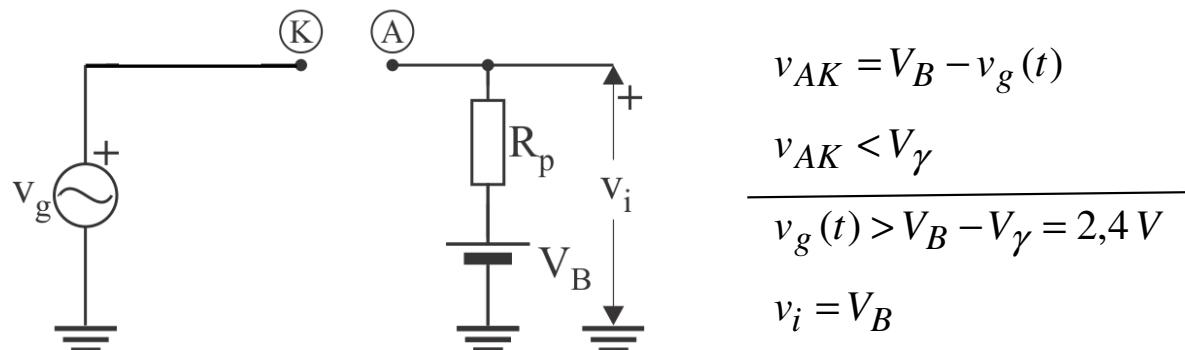1) Nacrtati prenosnu karakteristiku, $v_i = f(v_g)$, kola sa slike za $-5 \text{ V} \leq v_g \leq 5 \text{ V}$, ako je poznato $R_p = 5 \text{ k}\Omega$; $V_B = 3 \text{ V}$. Parametri modela diode su: $r_f = 0 \text{ }\Omega$; $V_\gamma = 0,6 \text{ V}$.




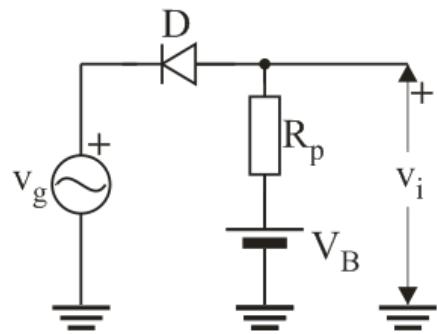- Dioda ne vodi. Opseg vrednosti v_g za koji dioda ne vodi proverava se preko napona između anode i katode, V_{AK} .





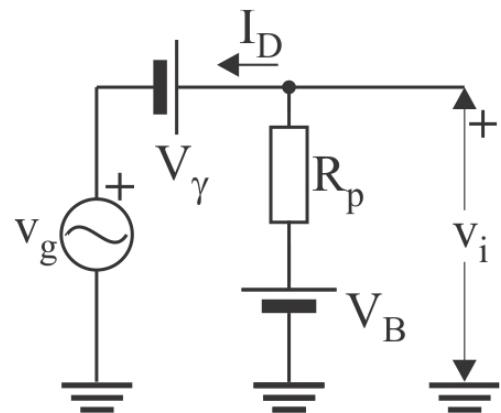- Dioda vodi. Opseg vrednosti v_g za koji dioda vodi proverava se preko smera struje, I_D .




$$v_g(t) + V_\gamma + R_P \cdot i_D - V_B = 0$$

$$\frac{i_d > 0}{i_d = \frac{V_B - V_\gamma - v_g(t)}{R_P} > 0}$$

$$v_g(t) < V_B - V_\gamma = 2,4 \text{ V}$$

$$v_i(t) = v_g + V_\gamma$$

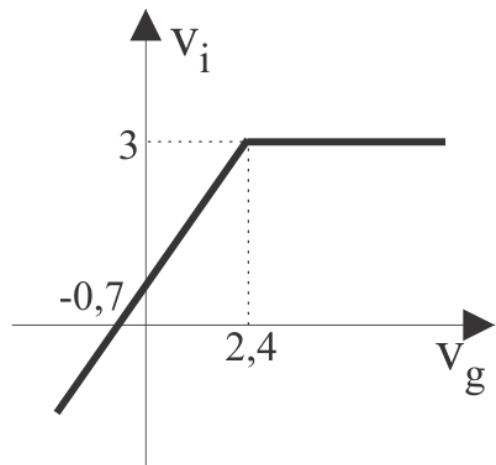
$$v_i = \begin{cases} v_g + 0,6 & za \quad v_g < 2,4 V \\ 3 V & za \quad v_g > 2,4 V \end{cases}$$




2) U kolu sa slike poznato je $R_p = 1 \text{ k}\Omega$; $V_B = 5 \text{ V}$. Parametri modela diode su: $r_f = 0 \Omega$; $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$.

a) Nacrtati prenosnu karakteristiku, $v_i = f(v_g)$, kola sa slike za $-10 \text{ V} \leq v_g \leq 10 \text{ V}$.

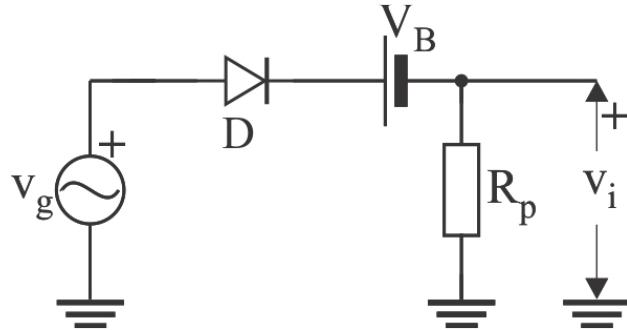b) Ukoliko je maksimalna snaga disipacije diode $P = 15 \text{ mW}$, koja je najveća dozvoljena vrednost ulaznog napona.



- Pretpostavka da dioda ne vodi

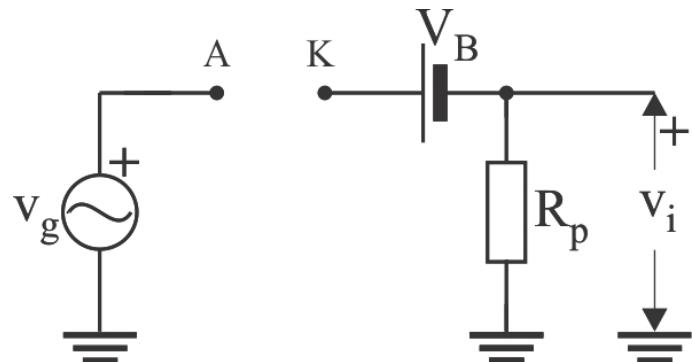


$$v_A = v_g$$

$$v_k = V_B$$


$$v_{AK} = v_g - V_B < V_\gamma$$

$$v_g < V_B + V_\gamma = 5,7 \text{ V}$$

$$v_i = R \cdot i_R = R \cdot 0 = 0$$

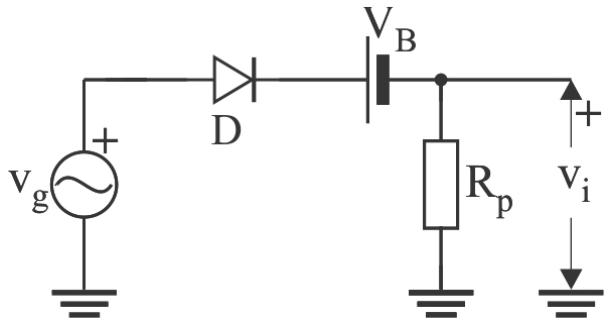


- Pretpostavka da dioda vodi

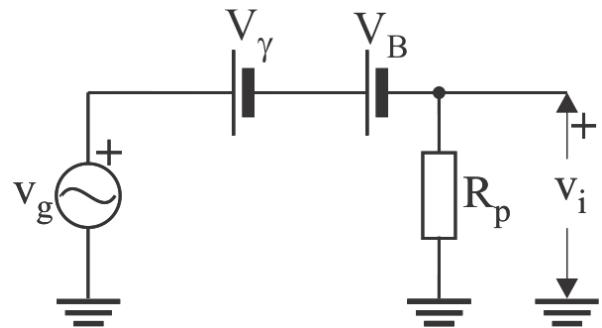


$$v_g(t) - V_\gamma - V_B - R_P \cdot i_D = 0$$

$$\frac{i_d > 0}{i_d = \frac{V_g - V_\gamma - V_B}{R_P} > 0} \Rightarrow v_g > V_B + V_\gamma = 5,7 \text{ V}$$


$$v_i = v_g - V_\gamma - V_B$$

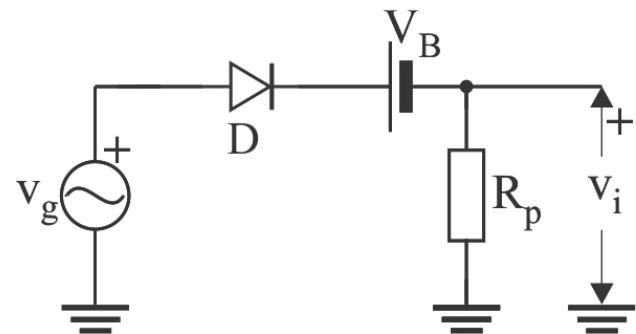
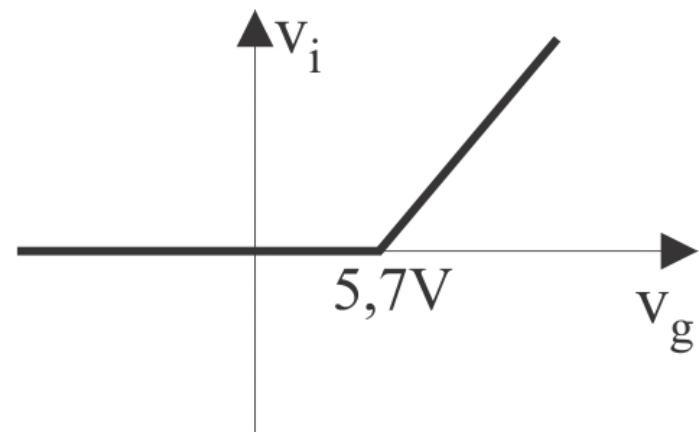
$$v_i = \begin{cases} 0, & za \\ v_g - 5,7 & za \end{cases} \quad \begin{matrix} v_g < 5,7 V \\ v_g > 5,7 V \end{matrix}$$



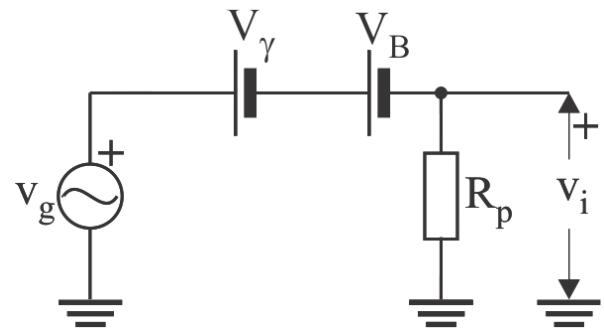b) Snaga se disipira na diodi kada ona vodi.



$$v_D = V_\gamma \quad i_D = \frac{v_g - V_\gamma - V_B}{R_P}$$

$$P_D = v_D \cdot i_D$$

$$P_D = V_\gamma \cdot \frac{v_g - V_\gamma - V_B}{R_P}$$

$$P_D < P_{Dmax}$$


$$v_g < V_\gamma + V_B + P_{Dmax} \cdot \frac{R_P}{V_\gamma}$$


$$v_g < 27 V$$

3) U kolu sa slike poznato je $R_1=R_2=1\text{k}\Omega$. Parametri modela diode su: $r_f=0\ \Omega$; $V_\gamma=0,7\ \text{V}$.

a) Nacrtati prenosnu karakteristiku, $v_i=f(v_g)$, kola sa slike za $-10\ \text{V} \leq v_g \leq 10\ \text{V}$.

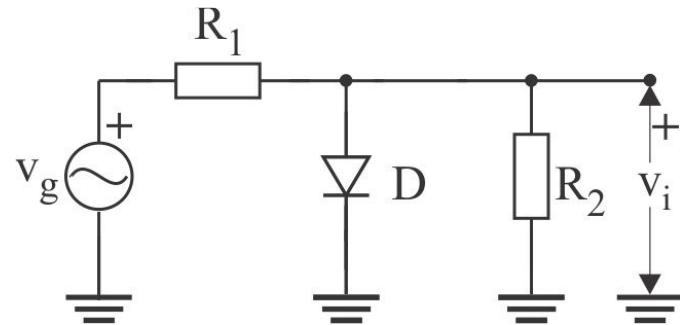b) Ukoliko je maksimalna snaga disipacije diode $P=10\ \text{mW}$, koja je najveća dozvoljena vrednost ulaznog napona.



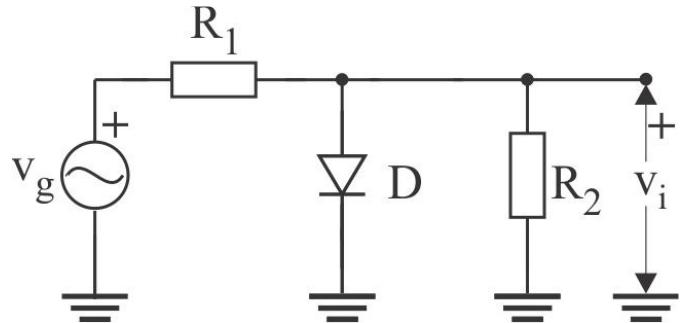

Prepostavka da dioda ne vodi


$$v_{AK} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_g$$



$$v_{AK} < V_\gamma$$

$$v_g < \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_\gamma$$

$$v_g < 1,4 \text{ V}$$
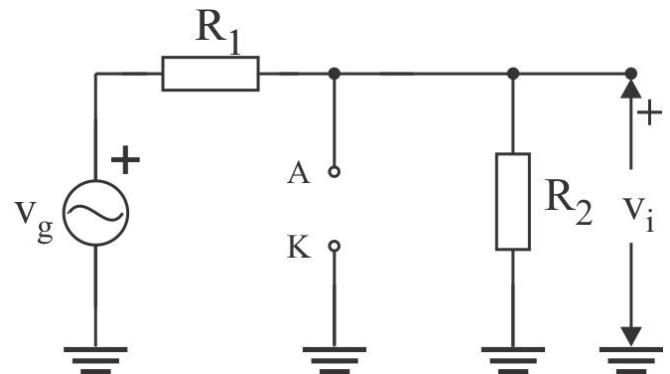
$$v_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_g = \frac{v_g}{2}$$



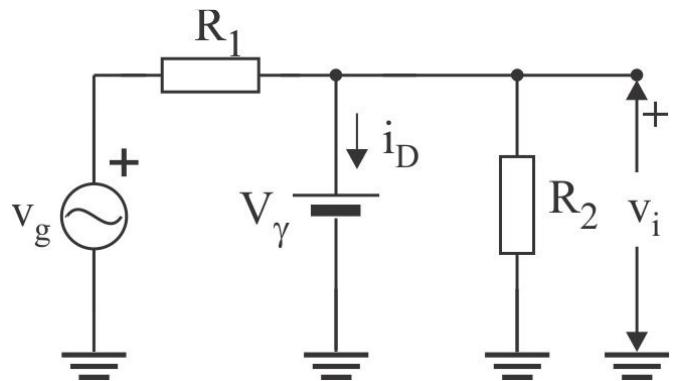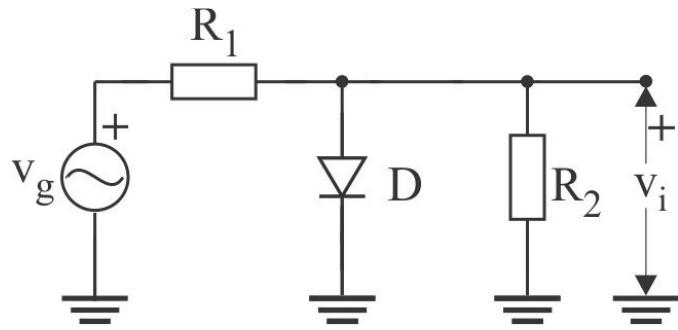

Prepostavka da dioda vodi


$$i_D + \frac{V_\gamma}{R_2} = \frac{v_g - V_\gamma}{R_1}$$

$$i_d > 0$$


$$R_1 = R_2 = R$$

$$i_d = \frac{v_g - V_\gamma}{R_1} - \frac{V_\gamma}{R_2} > 0 \Rightarrow v_g > 2 \cdot V_\gamma = 1,4 \text{ V}$$

$$v_i = V_\gamma$$

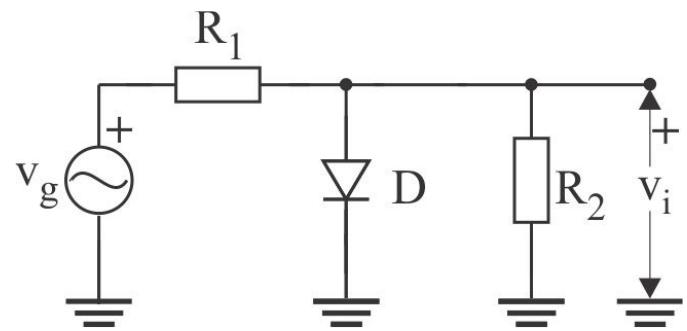
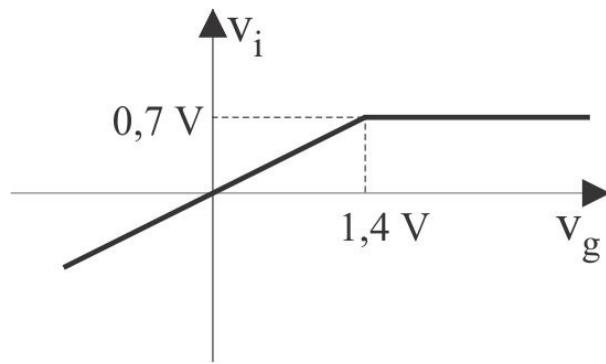
$$v_i = \begin{cases} 0,5 \cdot v_g & za \\ 0,7 V & za \end{cases} \begin{matrix} v_g < 1,4 V \\ v_g > 1,4 V \end{matrix}$$




b) Snaga se disipira na diodi kada ona vodi.

$$P_D = v_D \cdot i_D$$

$$i_d = \frac{v_g - V_\gamma}{R_1} - \frac{V_\gamma}{R_2} = \frac{v_g - 2 \cdot V_\gamma}{R}$$
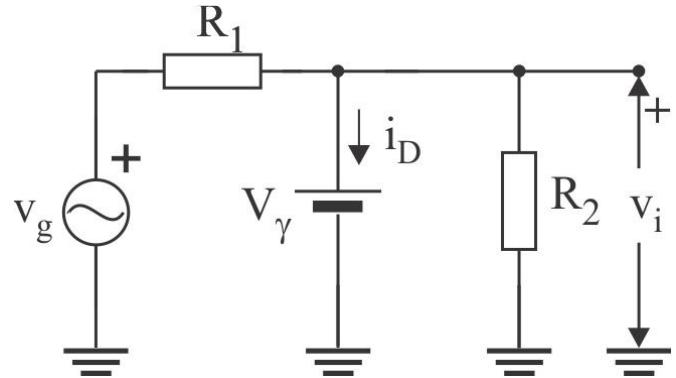
$$P_D = V_\gamma \cdot \frac{v_g - 2 \cdot V_\gamma}{R}$$




$$P_D < P_{Dmax}$$


$$v_g < 2 \cdot V_\gamma + P_{Dmax} \cdot \frac{R}{V_\gamma}$$

$$v_g < 15,6 V$$

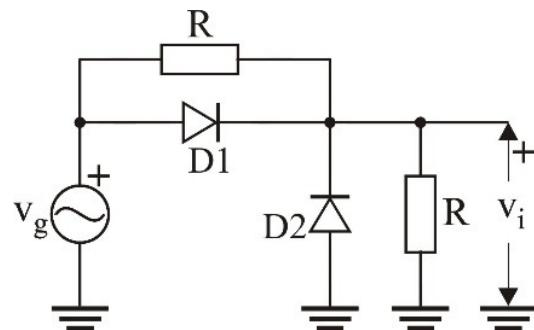4) Odrediti prenosnu karakteristiku, $v_i = f(v_g)$, kola sa slike. Poznato je $R_1 = R_2 = 2 \text{ k}\Omega$. Parametri modela diodesu: $r_f = 0 \Omega$; $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$.




Dioda D1 vodi i dioda D2 vodi

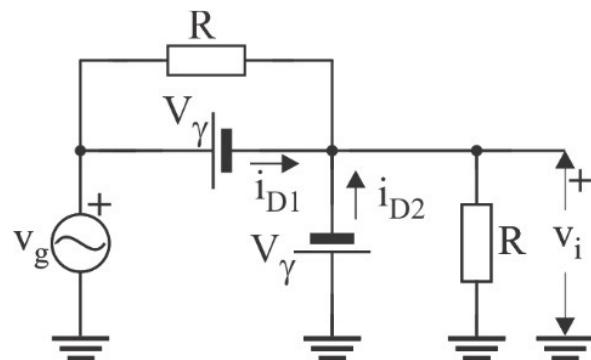

Ova situacija nije moguća jer struje sve četiri grane povezane sa izlaznim čvorom utiču u čvor.

$$\frac{V_\gamma}{R} + \frac{V_\gamma}{R} + I_{D1} + I_{D2} = 0$$

Dioda D1 vodi i dioda D2 ne vodi

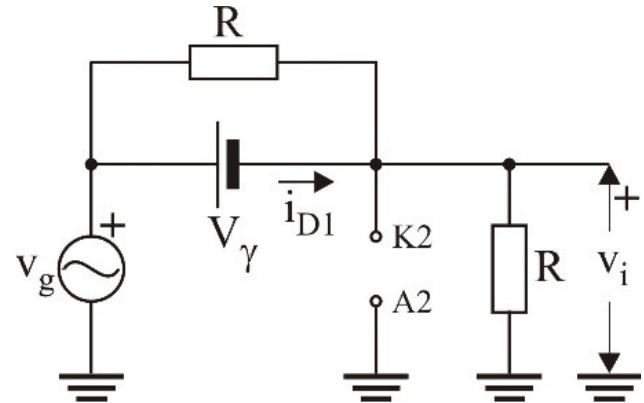

$$\frac{V_\chi}{R} + i_{D1} = \frac{v_i}{R}$$

$$v_i = v_g - V_\chi$$

$$i_{D1} > 0$$


$$v_{AK2} < V_\chi$$

$$\frac{V_\chi}{R} + i_{D1} = \frac{v_g - V_\chi}{R} \quad | \quad v_{AK2} = -v_g + V_\gamma$$

$$i_{D1} > 0 \Rightarrow v_g > 2 \cdot V_\gamma \quad v_{AK2} < V_\gamma \Rightarrow v_g > 0$$

$$\text{Za } v_g > 2 \cdot V_\gamma \quad v_i = v_g - V_\chi$$

Dioda D1 ne vodi i dioda D2 vodi

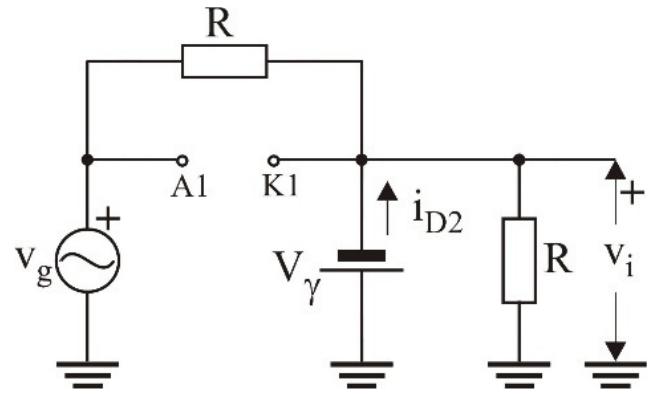

$$\frac{v_g + V_\chi}{R} + i_{D2} = \frac{v_i}{R}$$

$$v_i = -V_\chi$$

$$i_{D2} > 0$$


$$\frac{v_{AK1} < V_\chi}{}$$

$$\frac{v_g + V_\chi}{R} + i_{D2} = -\frac{V_\chi}{R} \quad V_{AK1} = v_g + V_\gamma$$

$$i_{D2} > 0 \Rightarrow v_g < -2V_\chi \quad V_{AK1} < V_\gamma \Rightarrow v_g < 0$$

$$\text{za } v_g < -2V_\chi \quad v_i = -V_\chi$$

Obe diode ne vode

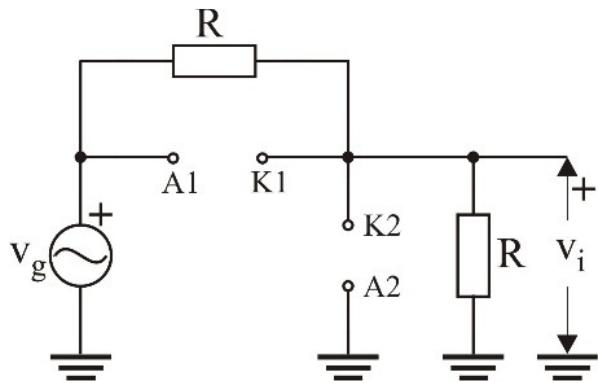

$$\frac{v_g - v_i}{R} = \frac{v_i}{R}$$

$$v_{AK1} < V_\chi$$

$$v_{AK2} < V_\chi$$

$$v_i = \frac{v_g}{2}$$


$$v_{AK1} = v_g - v_i = \frac{v_g}{2}$$

$$v_{AK2} = -v_i = -\frac{v_g}{2}$$


$$v_{AK1} < V_\chi \Rightarrow v_g < 2 \cdot V_\chi$$

$$v_{AK2} < V_\chi \Rightarrow v_g > -2 \cdot V_\chi$$
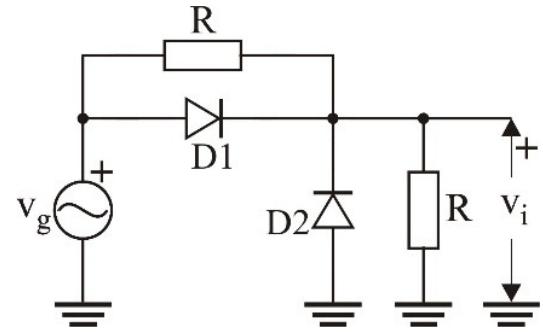
$$\text{Za } -2 \cdot V_\chi < v_g < 2 \cdot V_\chi \quad v_i = \frac{v_g}{2}$$




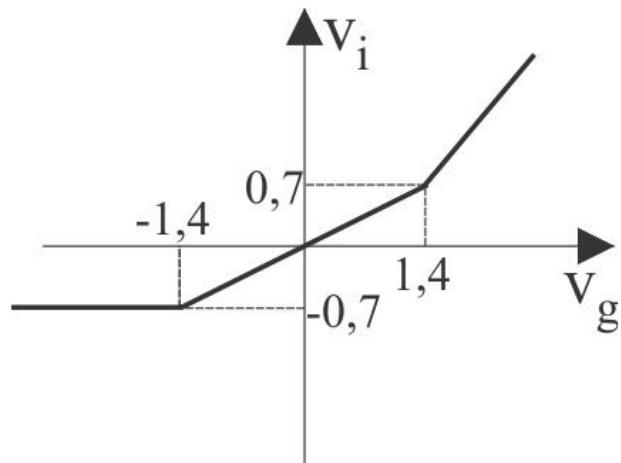
$$v_i = \begin{cases} -0,7V & za \quad v_g < -1,4V \\ 0,5 \cdot v_g & za \quad -1,4V > v_g > 1,4V \\ v_g - 0,7V & za \quad v_g > 1,4V \end{cases}$$




5) Zener dioda u kolu sa slike 1 definisana je sa $V_z = -V_p = 50$ V ako se struja diode nađe u opsegu $I_{z\min} \leq I_z \leq I_{z\max}$, gde je $I_{z\min} = 5$ mA; $I_{z\max} = 40$ mA. Napon izvora za napajanje je $E = 200$ V.

a) Odrediti vrednost otpornosti R koja obezbeđuje linearnu promenu struje potrošača u opsegu regulacije od $I_{p\min} = 0$ do $I_{p\max}$. Kolika je $I_{p\max}$?

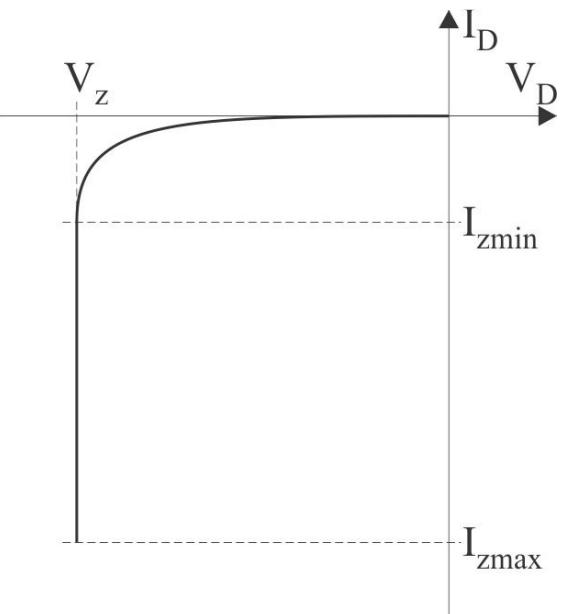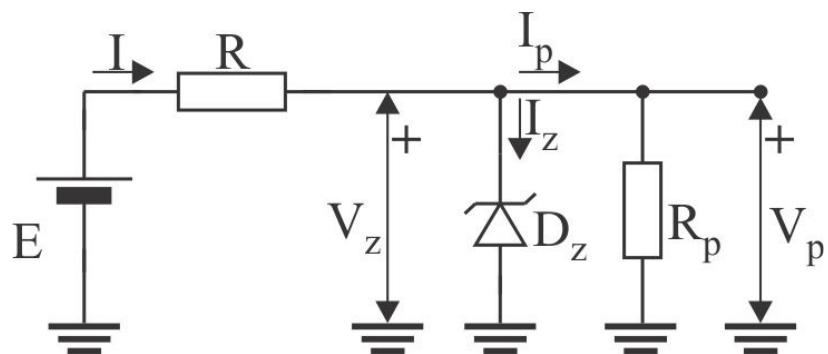b) Ako se za R usvoji vrednost izračunata u prethodnom delu zadatka i ako je struja potrošača $I_p = 25$ mA, u kojim granicama može varirati napon izvora za napajanje, a da kolo ostane u opsegu regulacije?



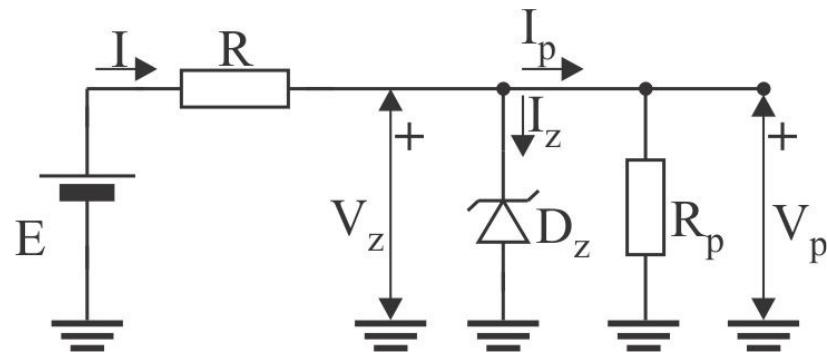a) Situacija kada je otpornost potrošača promenjiva a ostali elementi zadati.



$$I = \frac{E - V_z}{R} = \text{const}$$

$$I = I_z + I_p$$

$$\underline{I = I_{z\min} + I_{p\max} = I_{z\max} + I_{p\min} = \text{const}}$$


$$I = I_{z\max} + I_{p\min} = 40 \text{ mA} + 0 = 40 \text{ mA}$$

$$R = \frac{E - V_z}{I} = 3,75 \text{ k}\Omega$$

$$I_{p\max} = I - I_{z\min} = 35 \text{ mA}$$

$$R_{p\min} = \frac{V_z}{I_{p\max}} = 1,4 \text{ k}\Omega$$

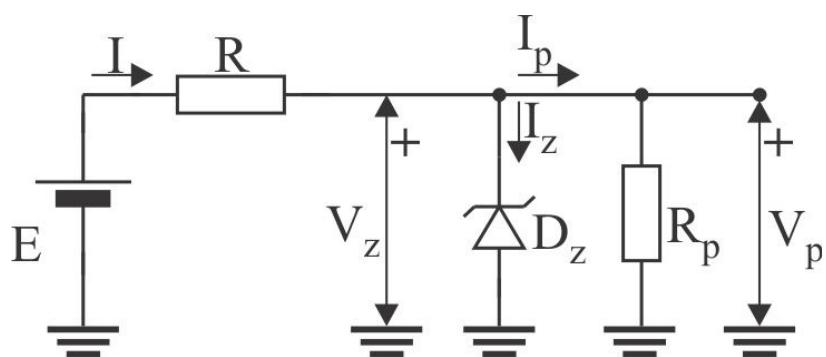b) Svi elementi su konstantni sem ulaznog napona. To praktično znači da je struja I kroz otpornik R promenjiva, a da je struja kroz potrošač IP konstantna.



$$I_p = 25 \text{ mA}$$

$$I_{z\min} = 5 \text{ mA}$$

$$I_{z\max} = 40 \text{ mA}$$

$$I = I_z + I_p$$

$$I_{\min} = I_p + I_{z\min} = 30 \text{ mA}$$

$$I_{\max} = I_p + I_{z\max} = 65 \text{ mA}$$

$$E_{\min} = R \cdot I_{\min} + V_z = 162,5V$$

$$E_{\max} = R \cdot I_{\max} + V_z = 293,75V$$