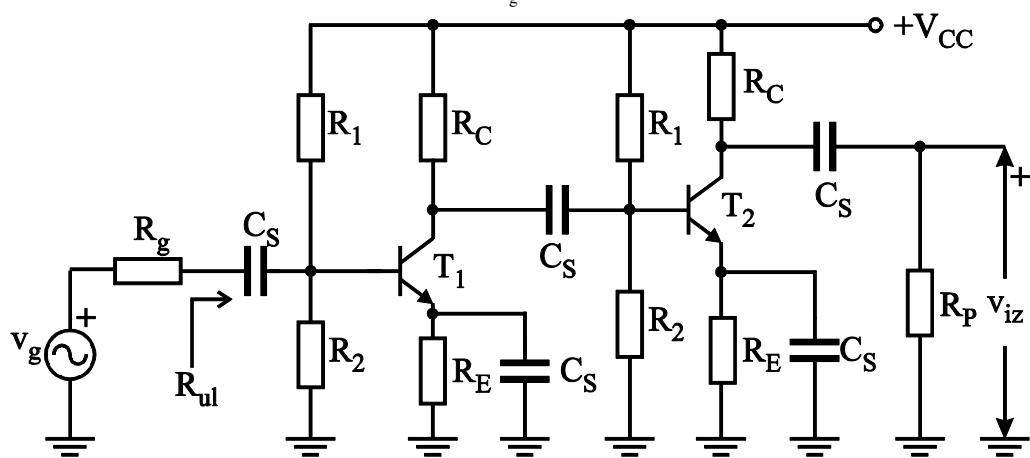


VIŠESTEPENI POJAČAVAČI I DIERERNCIJALNI POJAČAVAČ


1. ZADATAK

Na slici je prikazan je dvostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima. Upotrebljeni tranzistori su identični poznatih parametara: $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$; $\beta = 100$. Poznato je: $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$; $R_E = 3,9 \text{ k}\Omega$; $R_C = 6,8 \text{ k}\Omega$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_g = 5 \text{ k}\Omega$; $R_p = 2 \text{ k}\Omega$; $C_S \rightarrow \infty$. Odrediti:

- Parametre pi modela tranzistora;
- Naponsko pojačanje pojačavača $A = \frac{V_{iz}}{V_g}$.



a)

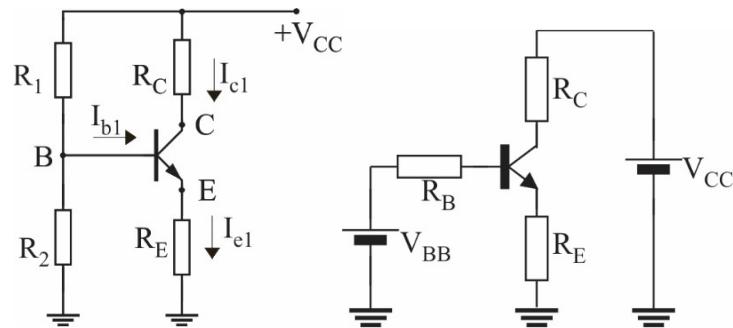

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 4,8 \text{ V}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 32 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} - R_B \cdot I_B - V_{BE} - R_E \cdot (1 + \beta) \cdot I_B = 0$$


$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + R_E \cdot (1 + \beta)} = 9,7 \mu\text{A}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \beta \cdot I_B = 0,97 \text{ mA}$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{26 \text{ mV}}{9,7 \mu\text{A}} = 2,6 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,97 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 38,4 \text{ mS}$$

b)

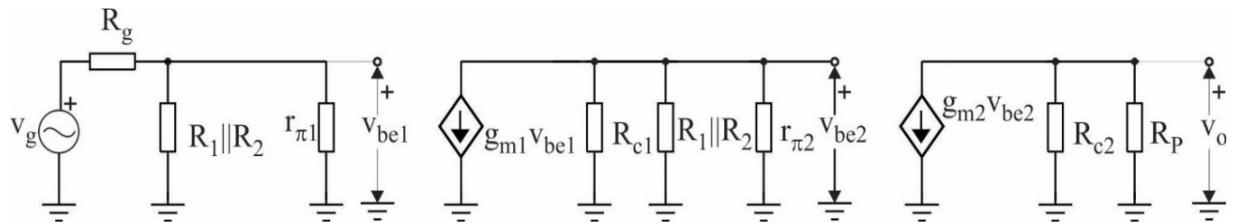

$$A_n = \frac{v_o}{v_g} = \frac{v_o}{v_{be2}} \cdot \frac{v_{be2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_g}$$

$$\frac{v_o}{v_{be2}} = -R_{c2} \parallel R_p \cdot g_{m2}$$


$$\frac{v_{be2}}{v_{be1}} = -R_{c1} \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi 2} \cdot g_{m1}$$

$$\frac{v_{be1}}{v_g} = \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi 1}}{R_g + R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi 1}}$$

$$A_n = \frac{v_o}{v_g} = \frac{v_o}{v_{be2}} \cdot \frac{v_{be2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_g} = 1309$$

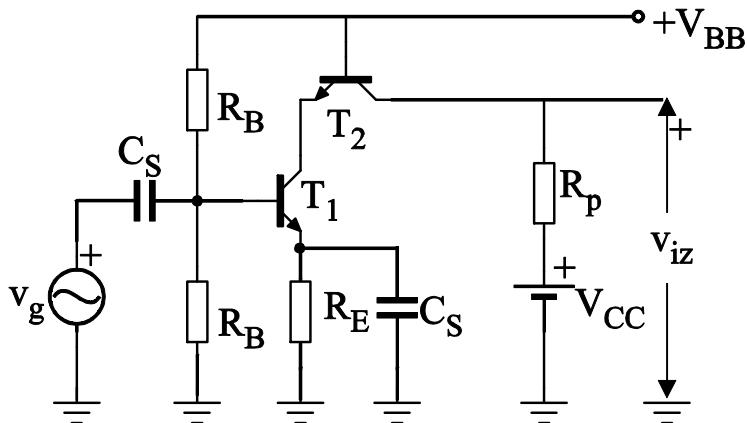2. ZADATAK

Za kolo pojačavača prikazano na slici odrediti pojačanje napona $A = \frac{V_{iz}}{V_g}$. Parametri tranzistora su: $V_{BE}=0,6$ V; $\beta_1=50$; $\beta_2=100$; $h_{12E1}=h_{12E2}=0$; $h_{21E1}=50$; $h_{21E2}=100$; $h_{22E1}=h_{22E2}=0$. Poznato je: $R_B=200$ k Ω ; $R_E=200$ Ω ; $R_p=4$ k Ω ; $V_{BB}=12$ V; $V_{CC}=24$ V; $C_S \rightarrow \infty$.



$$V_{BB} = \frac{R_B}{R_B + R_B} \cdot V_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$R_{BB} = R_B \parallel R_B = 100 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} - R_{BB} \cdot I_B - V_{BE} - R_E \cdot (1 + \beta) \cdot I_B = 0$$

$$I_{B1} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + R_E \cdot (1 + \beta)} = 49 \mu\text{A}$$


$$I_{C1} = I_{E2}$$

$$\beta_1 \cdot I_{B1} = (1 + \beta_2) \cdot I_{B2}$$

$$I_{B2} = \frac{\beta_1}{(1 + \beta_2)} \cdot I_{B1} = 24 \mu\text{A}$$

$$h_{11E1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{26mV}{49\mu\text{A}} = 0,5 \text{ k}\Omega$$
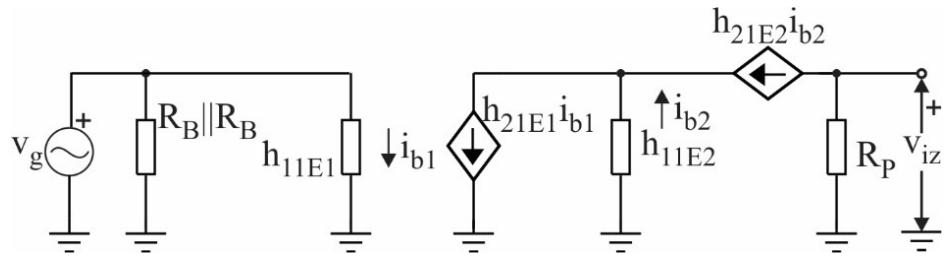
$$h_{11E2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{26mV}{24\mu\text{A}} = 1 \text{ k}\Omega$$



$$i_{b1} = \frac{v_g}{h_{11E1}}$$

$$(c1) \quad -i_{b2} + h_{21E1} \cdot i_{b1} - h_{21E2} \cdot i_{b2} = 0$$

$$(c2) \quad v_{iz} = -h_{21E2} \cdot i_{b2} \cdot R_p$$


$$i_{b2} = \frac{h_{21E1} \cdot i_{b1}}{1 + h_{21E2}} = \frac{h_{21E1}}{1 + h_{21E2}} \cdot \frac{v_g}{h_{11E1}}$$

$$v_{iz} = -h_{21E2} \cdot R_p \cdot \frac{h_{21E1}}{1 + h_{21E2}} \cdot \frac{v_g}{h_{11E1}}$$

$$A_n = \frac{v_{iz}}{v_g} = -h_{21E2} \cdot R_p \cdot \frac{h_{21E1}}{1 + h_{21E2}} \cdot \frac{1}{h_{11E1}} = 400$$

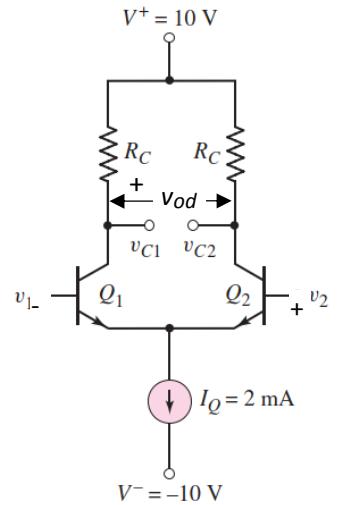3. ZADATAK

Isprojektovati kolo sa slike tako da pri ulaznim naponima $v_1 = -5 \text{ mV}$ i $v_2 = 5 \text{ mV}$ daje izlazni napon $v_o = v_{c1} - v_{c2} = 1 \text{ V}$. Parametri tranzistora su: $\beta = 180$; $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$; $V_A = \infty$. Za tako isprojektovano kolo odrediti maksimalnu srednju vrednost ulaznog napona v_{CM} . Napon između kolektora i emitora u zasićenju iznosi $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$.





Rešenje:

Diferencijalno pojačanje se određuje pri asimetričnoj pobudi ($v_1 = -v_2$) .

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} \Big|_{v_1 = -v_2} = \frac{v_{c1} - v_{c2}}{v_2 - v_1} \Big|_{v_1 = -v_2} = \frac{1 \text{ V}}{10 \text{ mV}} = 100$$

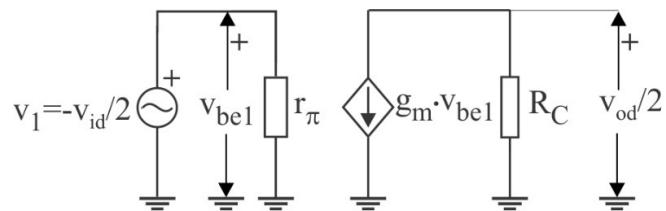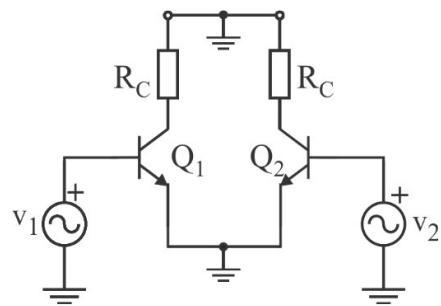Prema bisekcionoj teoremi, koja važi za simetrična kola, pri asimetričnoj pobudi ($v_1 = -v_2$) svih čvorova na osi simetrije se spajaju sa masom.



$$v_2 = -v_1 = \frac{v_{id}}{2}$$

$$v_{be1} = v_1$$

$$v_{o1} = -R_C \cdot g_m \cdot v_{be1}$$

$$v_{o1} = -R_C \cdot g_m \cdot v_1 = R_C \cdot g_m \cdot v_2$$

$$v_{o2} = -R_C \cdot g_m \cdot v_2$$

$$A_d = \left. \frac{v_{od}}{v_{id}} \right|_{v_1 = -v_2} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_2 - v_1} = \frac{2 \cdot R_C \cdot g_m \cdot v_2}{2 \cdot v_2} = R_C \cdot g_m$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_Q}{2}$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{I_Q}{2 \cdot V_T} = \frac{1 \text{ mA}}{52 \text{ mV}} = 38,4 \text{ mS}$$

$$R_C = \frac{A_d}{g_m} = 2,6 \text{ k}\Omega$$

b)

Kada se poveća srednja vrednost jednosmernog napona (istovremeno se poveća jednosmerni napon na oba ulaza za isti iznos) dolazi do povećanja napona na emitorima tranzistora, jer je $V_E = V_{in} - V_{BE}$.

Jednosmerni napon na kolektorima oba tranzistora je uvek isti bez obzira na promenu srednje vrednosti jednosmernog napona.

$$V_C = V^+ - R_C \cdot I_C = 10 \text{ V} - 2,6 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mA} = 7,4 \text{ V}$$

$$V_E = V_1 - V_{BE} = V_{ICM} - V_{BE}$$

$$V_{CE} = V_C - V_{ICM} - V_{BE}$$

Maksimalna srednja vrednosti jednosmernog napona na ulazu, $V_{ICM(max)}$, odgovara situaciji kada su tranzistori u diferencijalnom paru na granici između zasićenja i aktivne oblasti rada ($V_{CE} = V_{CES}$).

$$V_{CES} = V_C - V_{ICM(max)} - V_{BE}$$

$$V_{ICM(max)} = V_C - V_{CES} + V_{BE}$$

$$V_{ICM(max)} = 7,4 \text{ V} - 0,2 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 6,5 \text{ V}$$


4. Zadatak

Parametri tranzistora M₁ su: A₁=0,2 mA/V²; V_{tp}= -0,8 V;
 $\lambda_1 = 0.01 \text{ V}^{-1}$. Parametri tranzistora M₂ su: A₂=0,8 mA/V²;
V_{tn}= 0,8 V; $\lambda_2 = 0.01 \text{ V}^{-1}$. Odrediti:

a) Vrednost jednosmerne komponente napona na ulazu tako da jednosmerni napon na izlazu bude jednak nuli

b) Naponsko pojačanje $A_n = \frac{v_o}{v_{in}}$

c) Izlaznu otpornost R_O.

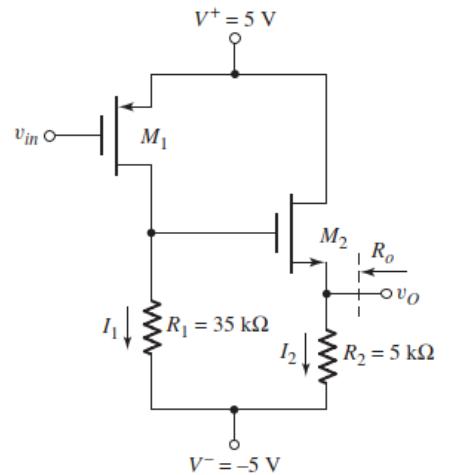

$$V_o = V_{S2} = 0$$

$$V_o = V^- + R_2 \cdot I_{D2} = 0$$

$$I_{D2} = \frac{-V^-}{R_2} = \frac{5V}{5 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = A_2 \cdot (V_{GS2} - V_{tn})^2$$

$$V_{G2} = V_{GS2} = \sqrt{\frac{I_{D2}}{A_2}} + V_{tn} = 1,92 \text{ V}$$

$$I_1 = I_{D1} = \frac{V_{G2} - V^-}{R_1} = \frac{6,92 \text{ V}}{35 \text{ k}\Omega} = 0,917 \text{ mA}$$

$$V_{GS1} < V_{tp}$$

$$V_{GS1} = -\sqrt{\frac{I_{D2}}{A_2}} + V_{tp} = -1,8 \text{ V}$$

$$V_{in} = V^+ + V_{GS1} = 3,2 \text{ V}$$


b)

$$g_{m1} = 2 \cdot \sqrt{A_1 \cdot I_{D1}} = 0,39 \text{ mS}$$

$$r_{o1} = \frac{1}{\lambda \cdot I_{D1}} = 507 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} = 2 \cdot \sqrt{A_2 \cdot I_{D2}} = 1,78 \text{ mS}$$
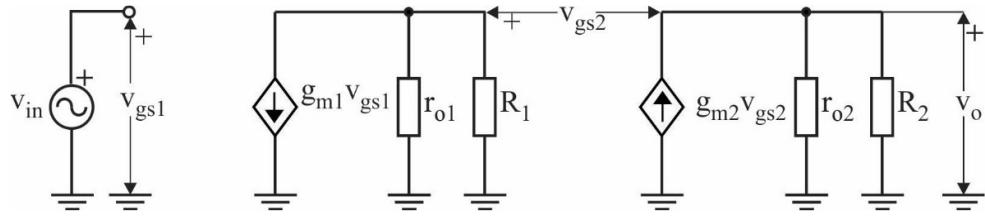
$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda \cdot I_{D2}} = 100 \text{ k}\Omega$$



$$v_{gs1} = v_g$$

$$v_{g2} = -g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot r_{o1} \parallel R_1$$

$$v_{s2} = g_{m2} \cdot v_{gs2} \cdot r_{o2} \parallel R_2$$

$$v_{gs2} = -g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot r_{o1} \parallel R_1 - g_{m2} \cdot v_{gs2} \cdot r_{o2} \parallel R_2$$


$$v_{gs2} = \frac{-g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot r_{o1} \parallel R_1}{1 + g_{m2} \cdot r_{o2} \parallel R_2}$$

$$v_o = g_{m2} \cdot v_{gs2} \cdot r_{o2} \parallel R_2 = -g_{m2} \cdot r_{o2} \parallel R_2 \cdot \frac{g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot r_{o1} \parallel R_1}{1 + g_{m2} \cdot r_{o2} \parallel R_2}$$

$$v_o \approx -g_{m2} \cdot R_2 \cdot \frac{g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot R_1}{1 + g_{m2} \cdot R_2}$$

$$A = \frac{v_o}{v_g} = -\frac{g_{m2} \cdot R_2 \cdot g_{m1} \cdot R_1}{1 + g_{m2} \cdot R_2} = 12,27$$

c)

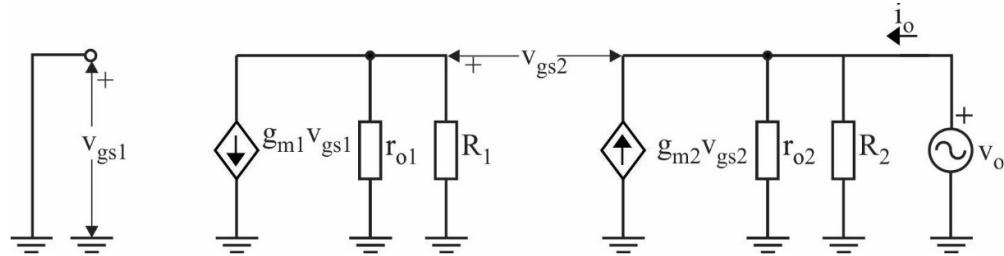

$$v_{gs1} = 0$$

$$v_{g2} = 0$$

$$v_{gs2} = -v_o$$

$$i_o = \frac{v_o}{R_2} + \frac{v_o}{r_o} - g_{m2} \cdot v_{gs2}$$

$$R_{iz} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_o} + g_{m2}} \approx \frac{1}{g_{m2}} = 560 \Omega$$