



# Osnovi elektronike

## SG EEN

### Školska godina 2014/15


Primeri sa predavanja, rešeni zadaci  
za domaći i zadaci za vežbu  
Prof. Dr Predrag Petković

#### Pojačanje signala

$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\omega_o=1/\tau=1/RC}$$

$$|T(s)| = \sqrt{\frac{\text{Re}\{N(s)\}^2 + \text{Im}\{N(s)\}^2}{\text{Re}\{D(s)\}^2 + \text{Im}\{D(s)\}^2}} =$$

$$20 \log |T(s)| = 20 \log \left[ \sqrt{\frac{1}{\{1\}^2 + \{\omega/\omega_0\}^2}} \right] \approx -20 \log(\omega/\omega_0) \Big|_{\omega_0 \gg \omega}$$

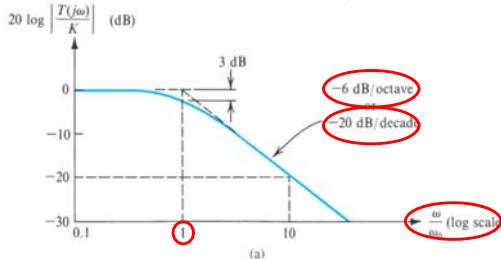

23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


3

#### Pojačanje signala
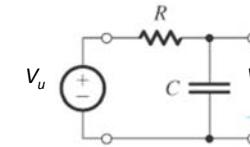
#### Frekvencijske karakteristike



**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$V_i(j\omega) = \frac{Z_c}{Z_c + R} V_u(j\omega) = \frac{1/j\omega C}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\begin{array}{l} s=j\omega \\ \omega_o=1/\tau=1/RC \end{array}}$$



23. oktobar 2014.


Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

2




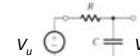
#### Pojačanje signala

**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.


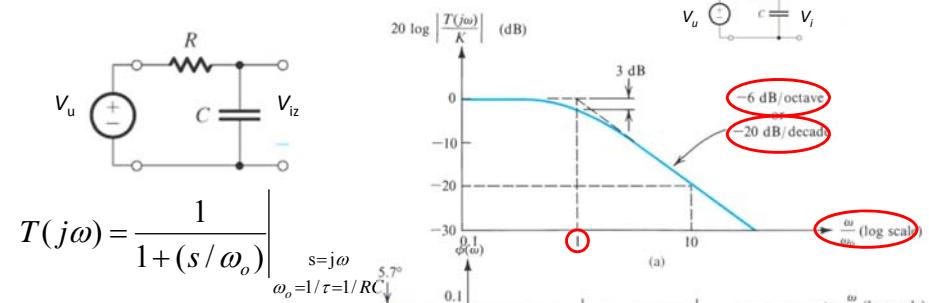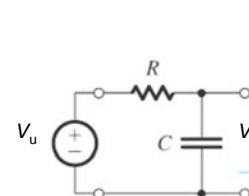
#### Pojačanje signala

**Primer 2.1:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


4

## Pojačanje signala


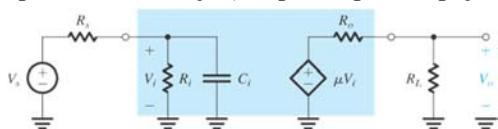
### Frekvenčijske karakteristike

**Primer 2.2:** Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.




Rešenje:

$$A(j\omega) = \mu \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot \frac{1}{1 + sC_i[R_s R_i / (R_s + R_i)]} = \frac{A_o}{1 + s/\omega_0}$$

$$A_o = \mu \frac{1}{1 + (R_s / R_i)} \cdot \frac{1}{1 + (R_o / R_L)}$$

$$\tau = C_i [R_s R_i / (R_s + R_i)]$$

$$\omega_0 = 1/\tau$$

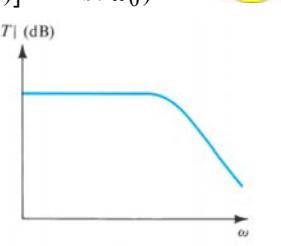

23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

(b)

## Pojačanje signala



### Frekvenčijske karakteristike


#### Domaći 2.1

**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

Koju funkciju kolo obavlja u frekvenčiskom domenu?

Odrediti graničnu frekvenciju.

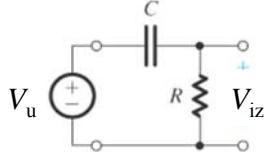Koliko iznosi asimptotski nagib amplitudske karakteristike po dekadi i po oktavi?



23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


7

## Pojačanje signala



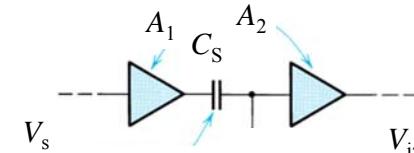
### Frekvenčijske karakteristike

**Primer 2.3:** Skicirati prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) dvostepenog pojačavača sa slike.



Rešenje:  
Kondenzator za spregu

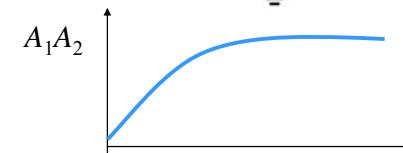


23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

6


## Pojačanje signala

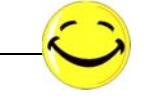

Rešenje 2.1

## Pojačanje signala

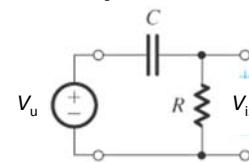**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$V_i(j\omega) = \frac{R}{Z_C + R} V_u(j\omega) = \frac{R}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\substack{s=j\omega \\ \omega_o=1/\tau=1/RC}} = \frac{1}{1 + (\omega_o/s)}$$


18. oktobar 2011

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>


8

**Rešenje 2.1****Pojačanje signala**

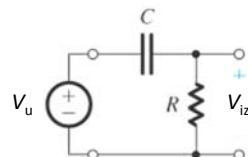**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$T(j\omega) = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{s=j\omega} \quad \omega_o = 1/\tau = 1/RC$$

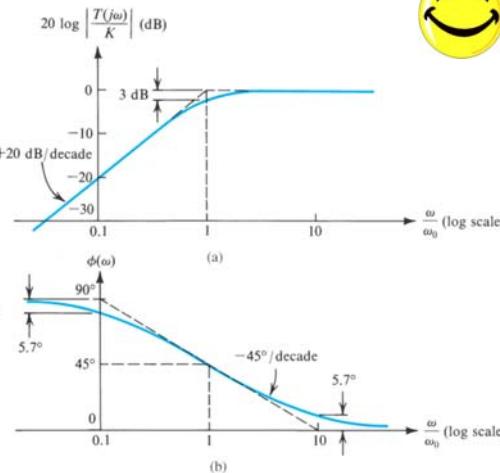


18. oktobar 2011

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

9

**Pojačanje signala****Frekvencijske karakteristike**

**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

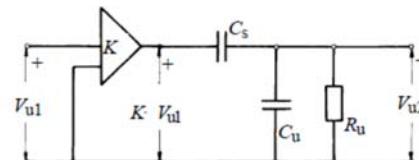**Domaći 2.2**


23. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

10

**Rešenje 2.2****Pojačanje signala**

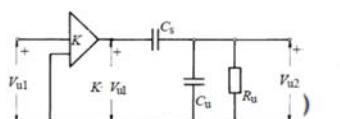**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$A_u = \frac{V_{u2}}{V_{u1}} = K \frac{j\omega R_u C_s}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)} = K \frac{C_s}{C_u + C_s} \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega} = A_0 \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}$$

gde je  $\omega$  kružna frekvencija,  $\tau = R_u(C_u + C_s)$ , a  $A_0 = K \cdot C_s / (C_s + C_u)$ .


18. oktobar 2011

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

11

**Pojačanje signala****Frekvencijske karakteristike**

**Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

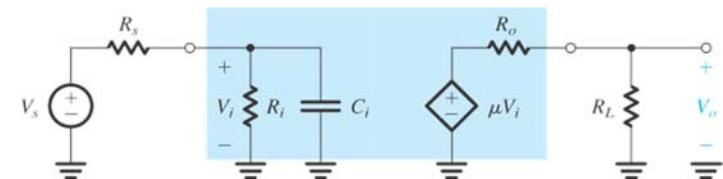**Domaći 2.3**

Ako je  $R_s = 20k$ ,  $R_i = 100k$ ,  $C_i = 60pF$ ,  $\mu = 144 V/V$ ,  $R_o = 200\Omega$  i  $R_L = 1k$

- Odrediti pojačanje pri  $\omega = 0$  rad/s (jednosmerno) ( $A = 100$  V/V)
- Graničnu frekvenciju (3dB) ( $\omega_o = 10^6$  rad/s,  $f_o = 159,2$  kHz)
- Odrediti frekvenciju pri kojoj  $A$  padne na 0dB ( $10^8$  rad/s)

### Rešenje 2.3

## Pojačanje signala


Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

Ako je  $R_s=20\text{k}$ ,  $R_i=100\text{k}$ ,  $C_i=60\text{pF}$ ,  $\mu=144 \text{ V/V}$ ,  $R_o=200\Omega$  i  $R_L=1\text{k}$

a) Odrediti pojačanje pri  $\omega=0\text{rad/s}$  (jednosmerno) ( $A=100 \text{ V/V}$ )

b) Graničnu frekvenciju (3dB) ( $\omega_0=10^6 \text{ rad/s}$ ,  $f_0=159,2\text{kHz}$ )

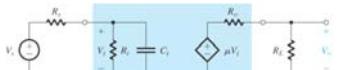c) Odrediti frekvenciju pri kojoj A padne na 0dB ( $10^8 \text{ rad/s}$ )



$$a)$$

$$V_i(s) = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} V_s(s) = \frac{R_i / (1 + sC_i R_i)}{R_i / (1 + sC_i R_i) + R_s} V_s(s) = \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i \parallel R_s)} V_s(s)$$

$$V_o(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \mu V_i(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{\mu R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i \parallel R_s)} V_s(s)$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i \parallel R_s)}$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = A_o \frac{1}{1 + sC_i (R_i \parallel R_s)} = A_o \frac{1}{1 + s\tau};$$

$$\tau = C_i (R_i \parallel R_s) = 10^{-6} \text{ s}$$

$$A_o = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_i}{R_i + R_s} = 144 \frac{1\text{k}}{1.2\text{k}} \frac{100\text{k}}{120\text{k}} = 100 \text{ V/V}$$

$$b)$$

$$|A(j\omega)| = A_o \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$|A(j\omega_{3dB})| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_{3dB}\tau)^2}} = \frac{A_o}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{3dB} = \frac{1}{\tau}$$

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau} = 10^6 \text{ rad/s}$$

$$c)$$

$$|A(j\omega_1)| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_1\tau)^2}} = 1 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{A_o^2 - 1}{\tau^2}$$

$$\omega_1 \approx \frac{A_o}{\tau} = A_o \cdot \omega_{3dB} = 100 \cdot 10^6 \text{ rad/s} = 10^8 \text{ rad/s}$$

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

## Pojačanje signala



Rešenje Primer 3.1:

a) pojačanje napona,

$$A_v = \frac{9}{1} = 9 \text{ V/V}$$

$$A_v = 20 \log 9 \cong 19.1 \text{ dB}$$

b) pojačanje struje,

$$I_i = \frac{V_i}{R_p} = \frac{9 \text{ V}}{1\text{k}\Omega} = 9 \text{ mA}$$

$$A_s = \frac{I_i}{I_u} = \frac{9 \text{ mA}}{0.1 \text{ mA}} = 90 \text{ A/A}$$

$$A_s = 20 \log 90 \cong 39.1 \text{ dB}$$

## Pojačanje signala

**Primer 3.1** Pojačavač koji se napaja sa +/-10V i pobudjuje sinusnim naponom amplitude 1V, daje napon amplitudu 9V na potrošaču od 1k. Izmerena je struja kroz svaki izvor napajanja od po 9,5mA i ulazna struja amplituda 0.1mA.



Odrediti:

- a) pojačanje napona,
- b) Pojačanje struje,
- c) pojačanje snage,
- d) snagu DC izvora napajanja,
- e) disipiranu snagu i
- f) stepen iskorišćenja

30. oktobar 2014.

Uvod  
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

## Pojačanje signala



Rešenje Primer 3.1:

c) pojačanje snage

Aktivna snaga na potrošaču

$$P_p = V_{ieff} I_{ieff} = \frac{V_i}{\sqrt{2}} \frac{I_i}{\sqrt{2}} = \frac{9 \text{ V}}{\sqrt{2}} \frac{9 \text{ mA}}{\sqrt{2}} = 40.5 \text{ mW}$$

Aktivna snaga na ulazu


$$P_u = V_{ueff} I_{ueff} = \frac{V_u}{\sqrt{2}} \frac{I_u}{\sqrt{2}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{2}} \frac{0.1 \text{ mA}}{\sqrt{2}} = 0.05 \text{ mW}$$

Pojačanje snage

$$A_p = \frac{P_p}{P_u} = \frac{40.5}{0.05} = 810 \text{ W/W}$$

$$A_p = 10 \log 810 \cong 29.1 \text{ dB}$$

## Pojačanje signala

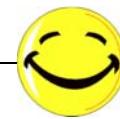

Rešenje Primer 3.1:

- d) snaga izvora za napajanje

$$P_{DC} = 10V \cdot 9.5mA + 10V \cdot 9.5mA = 190 \text{ mW}$$

- e) snaga disipacije

$$\begin{aligned} P_d &= P_{DC} + P_u - P_p = \\ &= 190\text{mW} + 0.05\text{mW} - 49.5\text{mW} \\ &= 149.6 \text{ mW} \end{aligned}$$

- f) stepen iskorišćenja

$$\eta = \frac{P_p}{P_{DC}} \cdot 100 = 21.3\%$$

80% snage potroši se van potrošača – na pojačavaču

30. oktobar 2014.

Uvod  
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

17

## Millerova teorema



### Domaći 4.1

Zadatak:

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike (upotrebljen je idealni pojačavač sa  $A=-100$ ) i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

a)  $R=1\text{M}$


b)  $C=1\text{pF}$

c) Šta će biti ako je  $Z=1/\text{sC}$  i

$A>1$ ?

$A=1$ ?

$1>A>0$ ?

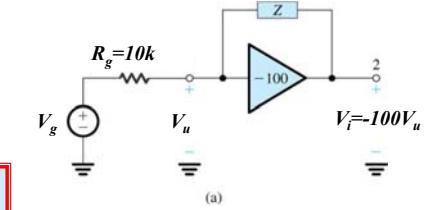

Operacioni pojačavači

13. novembar 2014.

## Millerova teorema



### Rešenje 4.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

a)  $R=1\text{M}$


b)  $C=1\text{pF}$

c) Šta će biti ako je  $Z=1/\text{sC}$  i

$A>1$ ?

$A=1$ ?

$1>A>0$ ?

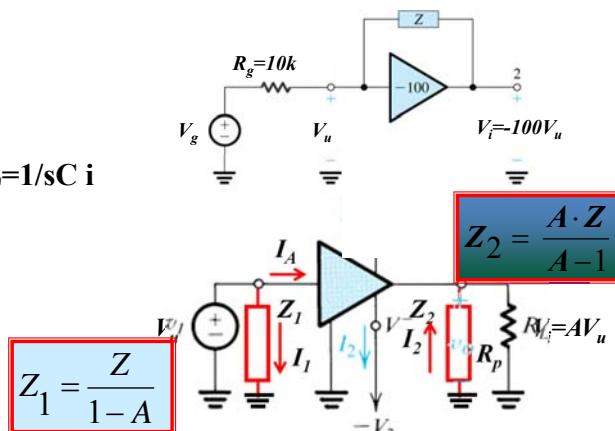

20. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

## Millerova teorema




### Rešenje 4.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

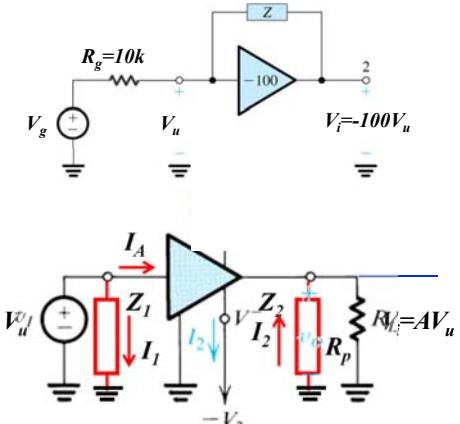a)  $R=1\text{M}$

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1\text{M}}{1-(-100)} \approx 10\text{k}$$

$$Z_2 = \frac{A \cdot Z}{A-1} = \frac{-100 \cdot 1\text{M}}{(-100)-1} \approx 1\text{M}$$



20. novembar 2014.


Operacioni pojačavači

### Millerova teorema



#### Rešenje 4.1

a)

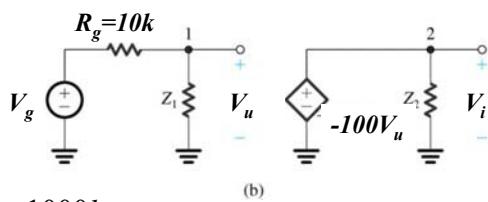

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1000k}{1-(-100)} = \frac{1000k}{101} = 9.9k$$

$$Z_2 = \frac{Z}{1-1/A} = \frac{1M}{1-(-1/100)} = \frac{1M}{1.01} = 0.99M$$

$$A = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_u} \frac{V_u}{V_g} = -100 \quad \frac{Z_1}{Z_1 + R_g} = -100 \quad \frac{9.9}{9.9 + 10} = -49.7 \text{ V/V}$$

20. novembar 2014.


Operacioni pojačavači

### Millerova teorema



#### Rešenje 4.1

b)

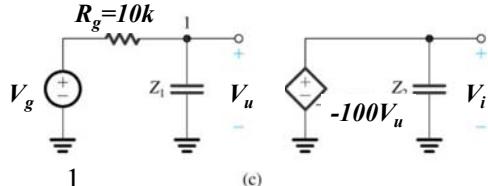

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/sC}{1+100} = \frac{1}{s(101C)}$$

$$Z_2 = \frac{Z}{1-1/A} = \frac{1/sC}{1-(-1/100)} = \frac{1}{s(1.01C)}$$

$$A = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_u} \frac{V_u}{V_g} = -100 \quad \frac{1/101sC}{1/101sC + R_g} = \frac{-100}{1+101sCR_g}$$

$$A = \frac{-100}{1+1.01 \times 10^{-6}s} \text{ V/V}$$

$$f_g = f_{3dB} = \frac{1}{2\pi \times 101sCR_g} = \frac{1}{2\pi \times 1.01 \times 10^{-6}s} = 157.6 \text{ kHz}$$

23. oktobar 2012.

Operacioni pojačavači

### Millerova teorema



#### Rešenje 4.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

b)  $C=1\text{pF}$


$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(j\omega C)}{1-A} = \frac{1}{j\omega C(1-A)}$$

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega \cdot (101\text{pF})}; \text{ kao } C_e = (1-A) \cdot C$$

$$Z_2 = \frac{A \cdot Z}{A-1} = \frac{-100 \cdot 1/(j\omega C)}{(-100)-1} \approx \frac{1V_u/}{j\omega C}$$

20. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

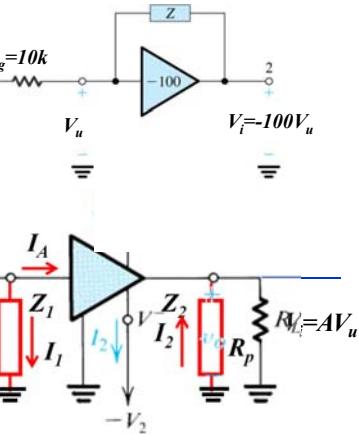

### Millerova teorema



#### Rešenje 4.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

c) Šta će biti ako je  $Z=1/sC$  i  $A>1$ ?

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-A} = \frac{1}{sC(1-A)}$$


$$Z_1 = -\frac{1}{s \cdot (C(A-1))}$$

konvertor negativne impedanse.

Struja menja smer jer je  $V_i > V_u$

20. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

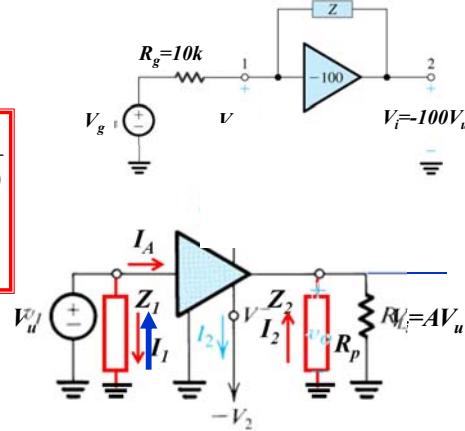

## Millerova teorema



### Rešenje 4.1


Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

c) Šta će biti ako je  $Z=1/sC$  i  $A=1$ ?

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-1} = \infty$$

$$Z_2 = -\frac{A \cdot Z}{Z(1-A)} = \infty$$

$V_i = V_u$  kompenzovano  $V_u$

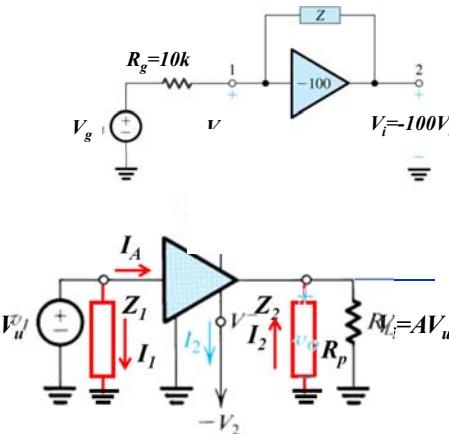

20. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

## Millerova teorema



### Rešenje 4.1


Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ( $A(s)=V_i(s)/V_g(s)$ ) u slučaju kada je  $Z$ :

c) Šta će biti ako je  $Z=1/sC$  i  $1 > A > 0$ ?

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-A} = \frac{1}{sC(1-A)}$$

$$Z_2 = \frac{1}{s \cdot C_e}; \quad C_e < C$$

povećana impedansa.  $Z_1 > Z$

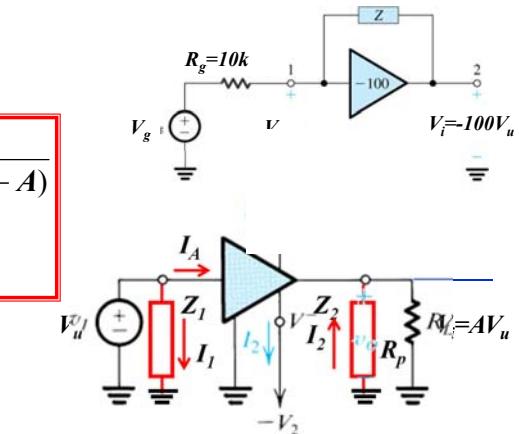

20. novembar 2014.


Operacioni pojačavači

## Idealni operacioni pojačavač


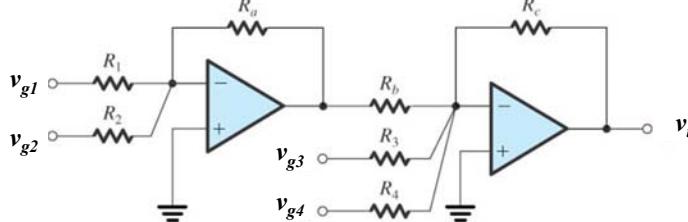
### Domaći 4.2

Odrediti napon na izlazu pojačavača sa slike



$$v_i = \frac{R_a}{R_1 R_b} v_{g1} + \frac{R_a}{R_2 R_b} v_{g2} - \frac{R_c}{R_3} v_{g3} - \frac{R_c}{R_4} v_{g4}$$

13. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

## Rešenje 4.2 Idealni operacioni pojačavač



Odrediti napon na izlazu pojačavača sa slike

$$i_{Rc} = \frac{v_3}{Rc} = -\left(\frac{v_3}{Rb} + \frac{v_3}{R3} + \frac{v_3}{R4}\right) \Rightarrow v_3 = -\frac{Rc}{Rb} v_a - \frac{Rc}{R3} v_b - \frac{Rc}{R4} v_4$$

$$\frac{v_a}{R_a} = -\left(\frac{v_1}{R1} + \frac{v_1}{R2}\right) \Rightarrow v_a = -\frac{R_a}{R1} v_1 - \frac{R_a}{R2} v_2$$

$$v_o = -\frac{Rc}{R6} \left(-\frac{R_a}{R1} v_1 - \frac{R_a}{R2} v_2\right) - \frac{Rc}{R3} v_3 - \frac{Rc}{R4} v_4$$

$$v_i = \frac{R_a}{R_1 R_b} v_{g1} + \frac{R_a}{R_2 R_b} v_{g2} - \frac{R_c}{R_3} v_{g3} - \frac{R_c}{R_4} v_{g4}$$

20. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

**Domaći 5.1**

**Zadatak:** Za invertorski pojačavač pobuđen naponom  $v_g=0.1V$  kod koga je  $R_1=0.1k$  i  $R_2=10k$  u kome se koriste OpAmp sa pojačanjem u OP od  $A=60dB$ ,  $80dB$  i  $100dB$  i odrediti:

- Pojačanje u zatvorenoj petlji
  - Procentualnu promenu pojačanja u zatvorenoj petlji u odnosu na slučaj sa idealnim OpAmpom
  - Veličinu napona na ulazu OpAmpa
- Rešenje**
- a)(90,83; 99,00; 99,90); b)(-9,17%; -1,00%; -0,10%);  
c)(-9,08mV; -0,99mV; -0,10mV)

25. oktobar 2011.

Operacioni pojačavači

**Model MOS tranzistora****Domaći 5.2**


Za nMOS tranzistor kod koga je  $V_t=1V$ ,  $\mu_nC_{ox}=120\mu A/V^2$ ,  $W/L=10$  i  $\lambda=0.02V^{-1}$  odrediti:

- opseg napona  $V_{GS}$  za koje tranzistor vodi
- napon  $V_{DS}$  u funkciji  $V_{GS}$  pri kome tranzistor ulazi u zasićenje,
- dinamičke parametre tranzistora  $g_m$  i  $r_o$  u radnoj tački definisanoj sa  $I_D=75\mu A$ , ako se zna da tranzistor radi u zasićenju;
- Nacrtati model za male signale i upisati vrednosti parametara.

$$V_{GS} > 1V; V_{DS} > V_{GS} + 1V; 424\mu A/V, 0.67M\Omega$$

20. novembar 2014.

Modeli poluprovodničkih komponenata

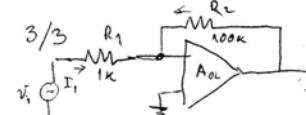**Rešenje 5.1**

$$i_1 = \frac{v_i - \frac{v_o}{A_{OL}}}{R_1} = - \frac{v_o - \frac{v_i}{A_{OL}}}{R_2} = i_2$$

$$v_i R_2 - \frac{R_1}{A_{OL}} v_o = -v_o R_1 + \frac{R_1}{A_{OL}} v_i \\ v_i \cdot R_2 = -\left(R_1 + \frac{R_1}{A_{OL}}\right) v_o \Rightarrow v_o = \frac{A_{OL} \cdot R_1}{A_{OL} + R_1 + R_2} v_i$$

$$A = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{\frac{A_{OL} R_1}{A_{OL} + R_1 + R_2}}{1} = \frac{A_{OL} \cdot 100}{A_{OL} + 101}$$

$A_{OL}$	$A_{out}$	$\Delta A/A \cdot 100\%$
60	10 <sup>3</sup>	90,83
80	10 <sup>4</sup>	99,00
100	10 <sup>5</sup>	99,90

25. oktobar 20

**Model MOS tranzistora****Rešenje 5.2**

Za nMOS tranzistor kod koga je  $V_t=1V$ ,  $\mu_nC_{ox}=120\mu A/V^2$ ,  $W/L=10$  i  $\lambda=0.02V^{-1}$  odrediti: a) opseg napona  $V_{GS}$  za koje tranzistor vodi; b) napon  $V_{DS}$  u funkciji  $V_{GS}$  pri kome tranzistor ulazi u zasićenje; c) dinamičke parametre tranzistora  $g_m$  i  $r_o$  u radnoj tački definisanoj sa  $I_D=75\mu A$ , ako se zna da tranzistor radi u zasićenju; d) nacrtati model i upisati vrednosti parametara;

$$a) V_{GS} > V_T = 1V;$$


$$b) V_{DS} > V_{GS} + V_T = V_{GS} + 1V;$$

$$c) g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{75 \cdot 10^{-6}}{\frac{1}{2} 120 \cdot 10^{-6} \cdot 10}} = 0,35V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t} = \frac{150 \cdot 10^{-6}}{0,35} = 424\mu A/V < g_{mBJT} = 40mA/V$$
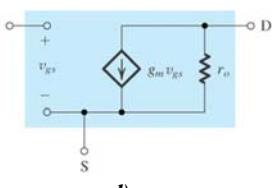
$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{1}{\lambda \cdot I_D} = \frac{1}{0.02 \cdot 75 \cdot 10^{-6}} = 666,66k\Omega \approx 0.67M\Omega$$



12. novembar 2012.

Modeli poluprovodničkih komponenata

## Model bipolarnog tranzistora



### Domaći 5.3

BJT sa  $\beta=100$ , i  $V_A=100V$  polarisan je u radnoj tački sa  $I_C=1mA$  i  $V_{CE}=5V$ . Nacrtati hibridni  $\pi$  i T model i odrediti parametre:

- a)  $g_m$
- b)  $r_\pi$
- c)  $r_o$
- d)  $\alpha$
- e)  $r_e$  u radnoj tački.
- f) Uporediti  $g_m$  sa odgovarajućim parametrom MOSFETa sa slajda 39 (Domaći 5.2).

40mA/V; 2.5k $\Omega$ ; 105k $\Omega$ ; 100/101; 25 $\Omega$ .

20. novembar 2014.

Modeli poluprovodničkih komponenata

## Model bipolarnog tranzistora



### Rešenje 5.3

BJT sa  $\beta=100$ , i  $V_A=100V$  polarisan je u radnoj tački sa  $I_C=1mA$  i  $V_{CE}=5V$ .

Nacrtati hibridni  $\pi$  i T model i odrediti parametre:

- a)  $g_m$
- b)  $r_\pi$
- c)  $r_o$
- d)  $\alpha$
- e)  $r_e$  u radnoj tački.
- f) Uporediti  $g_m$  sa odgovarajućim parametrom MOSFETa iz Domaćeg 5.2.



$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1mA}{0.026V} = 38.4mA/V \approx 40mA/V > 424\mu A/V$$

$$r_\pi = \frac{\beta V_T}{g_m} = \frac{100 \cdot 0.026V}{1mA} = 2.6k\Omega \approx 2.5k\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A + |V_{CE}|}{I_C} = \frac{(100+5)V}{1mA} = 105k\Omega$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1} = \frac{100}{101} = 0.99 \approx 1$$
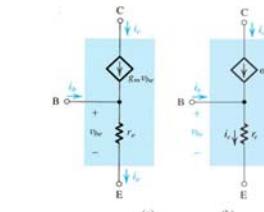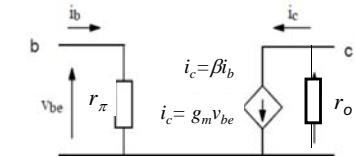
$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{100}{100} \frac{1}{38.4mA/V} = 25.78k\Omega \approx 25k\Omega$$



12. novembar 2012.


Modeli poluprovodničkih komponenata

## Pojačavač sa zajedničkim sorsom

### Domaći 6.1:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $V_t=1V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$ ,  $\lambda=0$ .

Poznato je  $V_{DD}=15V$ .

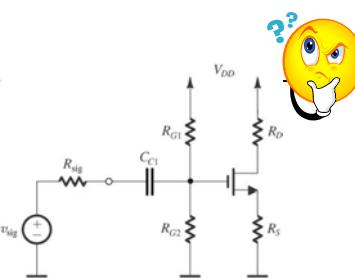

- Odrediti vrednosti ostalih elemenata kola pod uslovom da je  $I_D=0.5mA$  i da su padovi napona na  $R_D$  i  $R_s$  isti i iznose  $V_{DD}/3$ . ( $R_D=R_s=10k$ ,  $R_{G1}=8M$ ,  $R_{G2}=7M$ )
- Izračunati za koliko će se promeniti  $I_D$  ukoliko se tranzistor zameni drugim kod koga je  $V_t=1.5V$ . ( $I_D=0.45mA$ ,  $\Delta I_D=-0.05mA$ ,  $\Delta I_D/I_D=-10\%$ )
- Ponoviti postupak pod a i b) u slučaju da se zadrži ista vrednost za  $I_D$  i  $R_D$  a da je  $R_s=0$ . ( $R_{G1}=13M$ ,  $R_{G2}=2M$ ,  $\Delta I_D=-0.375mA$ ,  $\Delta I_D/I_D=-75\%$ )
- Izračunati naponsko pojačanje ulaznu i izlaznu otpornost u slučaju a) i c). ( $A_o=-10/11$ ,  $R_{uo}=3.73M$ ,  $R_{ic}=10k$ ,  $A_c=10$ ,  $R_{uc}=1.73M$ ,  $R_{ic}=10k$ )


## Pojačavač sa zajedničkim gejtom

### Domaći 6.2:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $V_t=1.5V$ ,

$\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$ ,  $V_A=75V$ .

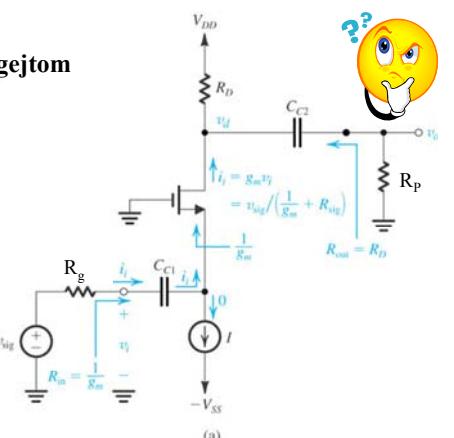Poznato je  $V_{DD}=V_{SS}=10V$ ,  $I_D=0.5mA$ ,  $R_D=15k$ .




- Odrediti vrednosti jednosmernih napona  $V_D$  i  $V_S$ . ( $V_D=2.5V$ ,  $V_S=-2.5V$ )
- Odrediti  $A_o$ ,  $R_o$ ,  $R_i$  i  $A_v$  ukoliko je  $R_p=15k$ ,  $R_g=50\Omega$ . ( $A_o=15V/V$ ,  $R_u=1k$ ,  $R_i=15k$ ,  $A_v=7.5V/V$ )
- Odrediti ukupno naponsko pojačanje ukoliko je  $R_g=1k$ ,  $10k$ ,  $100k$ . ( $0.68V/V$ ,  $0.07V/V$ )

### Pojačavač sa zajedni
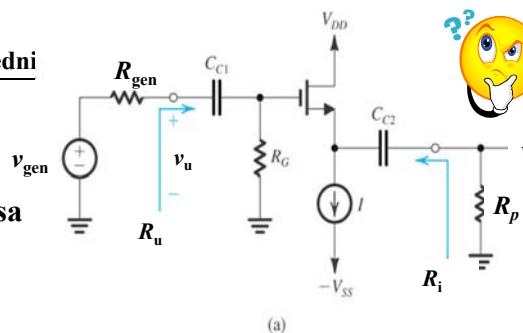
#### Domaći 6.3:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $V_t=1.5V$ ,  $V_A=75V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$ . Poznato je  $V_{DD}=V_{SS}=10V$ ,  $I_D=0.5mA$ ,  $R_G=4.7M\Omega$ ,  $R_p=15k\Omega$ .



- Odrediti vrednosti jednosmernih napona  $V_G$  i  $V_S$ . ( $V_G=0V$ ,  $V_S=-2.5V$ )
- Odrediti  $A_o$ ,  $R_u$ ,  $R_i$  i  $A_v$  ukoliko je  $R_g=1M\Omega$ . ( $A_o=0.993V/V$ ,  $R_u=4.7M\Omega$ ,  $R_i=0.993k\Omega$ ,  $A_v=0.768V/V$ )

27. novembar 2014.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

### Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

#### Domaći



04. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

#### Domaći 7:

Izračunati napon na potrošaču od  $R_p=10\Omega$  ako je pobuđen iz generatora  $V_g=10mV$  i  $R_g=10k\Omega$  u slučaju da je povezan:

- Direktno;
- preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri:  $R_E=5k\Omega$ ,  $R_B=100k\Omega$ ,  $h_{11E}=1k\Omega$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;
- preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri:  $R_C=5k\Omega$ ,  $R_B=100k\Omega$ ,  $h_{11E}=1k\Omega$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;
- preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za  $R_p$ ).

Videti skice sa table na sledećem slajdu.

04. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

### Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

#### Rešenje 7:

Izračunati napon na potrošaču od  $R_p=10\Omega$  ako je pobuđen iz generatora  $V_g=10mV$  i  $R_g=10k\Omega$  u slučaju da je povezan:

- Direktno;
- preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri:  $R_E=5k\Omega$ ,  $R_B=100k\Omega$ ,  $h_{11E}=1k\Omega$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;
- preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri:  $R_C=5k\Omega$ ,  $R_B=100k\Omega$ ,  $h_{11E}=1k\Omega$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;
- preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za  $R_p$ ).

a)

$$V_P = \frac{R_p}{R_p + R_g} V_g = \frac{10\Omega}{100k\Omega + 10\Omega} \cdot 10mV = \underline{\underline{10\mu V}}$$

09. decembar 2014.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

## Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



### Rešenje 7 (nastavak):

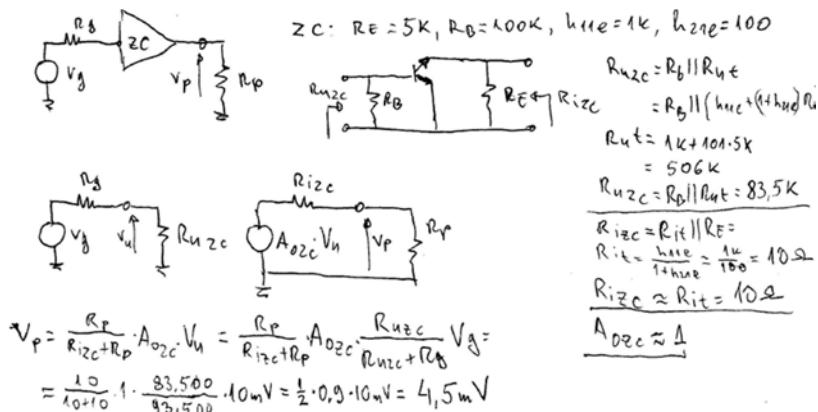b) preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri:  $R_E=5k$ ,  $R_B=100k$ ,  $h_{11E}=1k$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;



09. decembar 2014.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

## Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



### Rešenje 7 (nastavak):

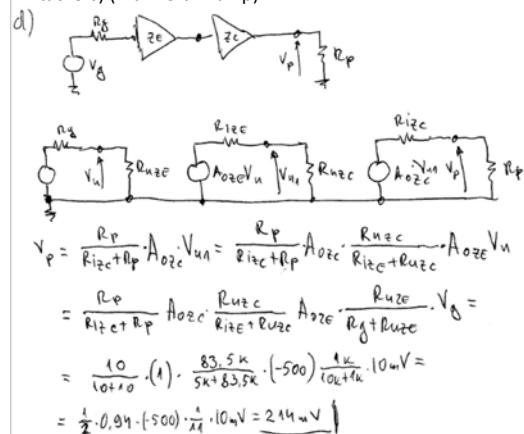d) preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za  $R_p$ ).



09. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

## Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



### Rešenje 7 (nastavak):

c) preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri:  $R_C=5k$ ,  $R_B=100k$ ,  $h_{11E}=1k$ ,  $h_{12E}=0$ ,  $h_{21E}=100$ ,  $h_{22E}=0$ ;



$$R_{UZE} = R_B \parallel R_{uE} = R_B \parallel h_{11E} \approx h_{11E} = 1k$$

$$R_{UZE} = R_C \parallel R_{uE} = R_C = 5k$$

$$A_{OZE} = - \frac{h_{11E}}{h_{11E}} R_C = - \frac{100}{1k} \cdot 5k = -500$$

$$V_p = \frac{R_p}{R_{UZE} + R_p} \cdot A_{OZE} \cdot V_u = \frac{R_p}{R_{UZE} + R_p} \cdot A_{OZE} \cdot \frac{R_{UZE}}{R_g + R_{UZE}} \cdot V_g = \frac{10}{500+10} \cdot (-500) \cdot \frac{1k}{11k} \cdot 10mV = 9mV$$

09. decembar 2014.


Jednostepeni pojačavači sa BJT


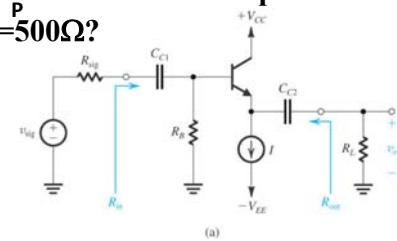
### Za vežbu 7.1: Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

Za pojačavač sa slike, kod koga je  $R_g=10k$ ,  $R_p=1k$ ,  $I=5mA$ ,  $R_B=40k$ ,  $\beta=100$  i  $V_A=100V$ , naći  $R_{uE}$ ,  $R_u$ ,  $A_o$ ,  $A$  i  $R_i$ .

Kolika je maksimalna vrednost amplitude izlaznog prostoperiodičnog signala pri kojoj tranzistor neće ući u oblast zakočenja? Koliki se napon na izlazu očekuje ako je amplituda napona  $v_{be}$  ograničena na  $10mV$ . Koliko će biti naponsko pojačanje kada je  $R_p=2k$  i  $R_p=500\Omega$ ?



Rešenje:

96.7k; 28.3k; 0.735 V/V; 0.8 V/V; 84 Ω; 5 V; 1.9 V; 0.768 V/V; 0.685 V/V.

04. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT


**Domaći 8.1:**

**Realizacija sa MOST**

U kolu sa slike upotrebljeni su identični

tranzistori sa  $V_t=0.5V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$ ,  $\lambda=0$ .

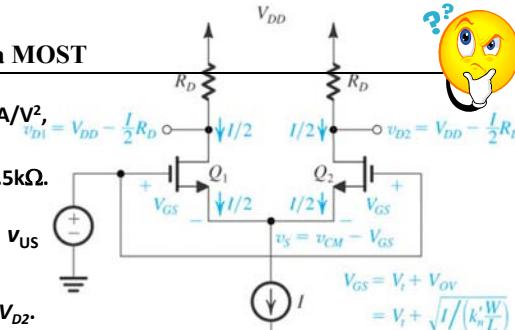Poznato je  $I=0.4mA$ ,  $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$  i  $R_D=2.5k\Omega$ .



a) Za  $v_{US}=0V$  odrediti  $v_S$ ,  $i_{D1}$ ,  $i_{D2}$ ,  $v_{D1}$  i  $v_{D2}$ .  
( $v_S=-0.82V$ ,  $i_{D1}=i_{D2}=0.2mA$ ,  $v_{D1}=v_{D2}=1V$ )

b) Ponoviti postupak pod a) za  $v_{US}=-0.2V$ . ( $v_S=-1.02V$ ,  $i_{D1}=i_{D2}=0.2mA$ ,  $v_{D1}=v_{D2}=1V$ )

c) Ponoviti postupak pod a) za  $v_{US}=0.9V$ . ( $v_S=0.08V$ ,  $i_{D1}=i_{D2}=0.2mA$ ,  $v_{D1}=v_{D2}=1V$ )

d) Koliko iznosi najveći napon  $v_{US}$  pri kome je  $I=0.4mA$ , a tranzistori rade u oblasti zasićenja? ( $v_{USmax}=1.5V$ )

e) Odrediti  $A_d$ ,  $A_c$  i CMRR. ( $g_m=1.25mA/V$ ,  $A_d=-3.125V/V$ ,  $A_c=0$ ,  $CMRR \rightarrow \infty$ )

11. decembar 2014.


Višestepeni pojačavači

E7.1

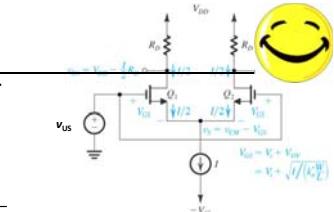**Domaći 8.1 Rešenje:**

U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa  $V_t=0.5V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$ ,  $\lambda=0$ .

Poznato je  $I=0.4mA$ ,  $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$  i  $R_D=2.5k\Omega$ .



$$a) i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA$$

$$i_{D1} = A(V_{GS1} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS1} = V_t + \sqrt{\frac{i_{D1}}{A}} = 0.5V + \sqrt{\frac{0.2}{2}}V = 0.82V = V_{GS2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0 - 0.82 = -0.82V$$

$$v_{D1} = V_{DD} - R_D i_{D1} = 1.5V - 2.5k \cdot 0.2mA = 1V = v_{D2}$$

$$b) \text{ kao pod a) } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = 1V = v_{D2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = -0.2V - 0.82V = -1.02V$$

$$c) \text{ kao pod a) } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = 1V = v_{D2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0.9V - 0.82V = +0.08V$$

11. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

18. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

**Domaći 8.1 Rešenje:**

U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa  $V_t=0.5V$ ,  $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$ ,  $\lambda=0$ .

Poznato je  $I=0.4mA$ ,  $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$  i  $R_D=2.5k\Omega$ .

d) za  $i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA$ ;  $V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}$ ;  $v_{D1} = 1V = v_{D2}$

$$V_{DSmin} = V_{GS1} - V_t = v_{D1} - v_{Smax} \Rightarrow v_{Smax} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t)$$

$$v_{Smax} = v_{USmax} - V_{GS1} \Rightarrow v_{USmax} = v_{Smax} + V_{GS1} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t) + V_{GS1} = v_{D1} + V_t$$

$$v_{USmax} = V_{DD} - R_D i_{D1} + V_t = 1.5V$$

$$e) A_d = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D} \Big|_{r_o \rightarrow \infty} = -g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2i_{D1}}{V_{GS1} - V_t} = \frac{I}{V_{GS1} - V_t} = \frac{0.4mA}{0.32V} = 1.25mA/V$$

$$A_d = -g_m R_D = 1.25mA/V \cdot 2.5k\Omega = -3.125V/V$$

$$A_c = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D + 2(g_m r_o + 1)R_S} \Big|_{R_S \rightarrow \infty} = 0$$

$$CMRR = A_d / A_c \rightarrow \infty$$

18. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

**Za one koji žele da nauče više**


**Domaći 8.2 :**

**U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $\alpha=1$ ,  $V_{BE}=0.7V$ .**

**Poznato je  $I=1mA$ ,  $V_{CC}=15V$  i**

**$R_C=10k\Omega$ ,  $v_{BEI}=5+0.005\sin(\omega t)V$**

**$v_{BE2}=5-0.005\sin(\omega t)V$ .**

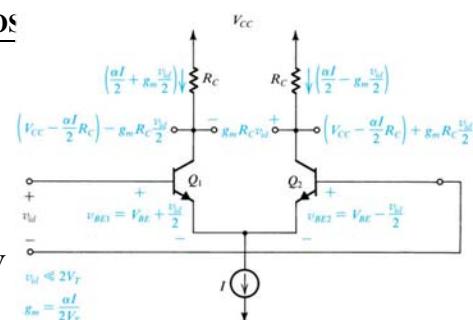

Odrediti

$$a) i_{C1}, i_{C2} (i_{C1}=0.5+0.1\sin(\omega t) mA, i_{C2}=0.5-0.1\sin(\omega t) mA)$$

$$b) v_{C1}, v_{C2}. (v_{C1}=10-1\sin(\omega t) V, v_{C2}=10+1\sin(\omega t) V)$$

$$c) Ad. (A_d=200V/V)$$

11. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

### Domaći 8.2 Rešenje:

Za one koji žele  
da nauče više

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa  $\alpha=1$ ,  $V_{BE}=0.7V$ .  
Poznato je  $I=1mA$ ,  $V_{CC}=15V$  i  $R_C=10k\Omega$ ,  $v_{BEI}=5+0.005\sin(\omega t)V$   
 $v_{BEZ}=5-0.005\sin(\omega t)V$ .

$$a) \text{ za } I_{C1} = I_{C2} = I_C = \alpha \cdot I / 2 = 0.5mA;$$

$$g_m1 = g_m1 = g_m = I_C / V_T = 0.5mA / 0.025V = 20mA/V$$

$$v_{ud} = v_{BE1} - v_{BE2} = 0.01\sin(\omega t)V$$

$$i_{c1} = g_m(v_{ud} / 2) = 0.1\sin(\omega t)mA; \quad i_{c2} = -g_m(v_{ud} / 2) = -0.1\sin(\omega t)mA$$

$$i_{C1} = 0.5 + 0.1\sin(\omega t) mA; \quad i_{C2} = 0.5 - 0.1\sin(\omega t) mA$$

$$b) V_{C1} = V_{C2} = V_C = V_{CC} - R_C I_C = 15V - 10k\Omega \cdot 0.5mA = 10V$$

$$v_{c1} = -R_C i_{c1} = -1\sin(\omega t) V$$


$$v_{c2} = -R_C i_{c2} = +1\sin(\omega t) V$$

$$v_{C1} = V_C + v_{c1} = 10 - 1 \cdot \sin(\omega t) V; \quad v_{C2} = V_C + v_{c2} = 10 + 1 \cdot \sin(\omega t) V$$

$$c) A_d = \frac{v_{C1} - v_{C2}}{v_{du}} = -\frac{2}{0.01} = 200 \text{ V/V}$$

18. decembar 2014.


Višestepeni pojačavači

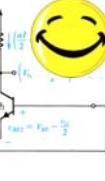

### Domaći 8.3: Realizacija sa MOST

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa  $\mu_n C_{ox} = 160\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_m = 0.7V$ ,  $\mu_p C_{ox} = 40\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{tp} = -0.8V$ ,  $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$ .  
Poznato je  $I_{REF} = 90\mu\text{A}$ ,  $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$ .

E7.3

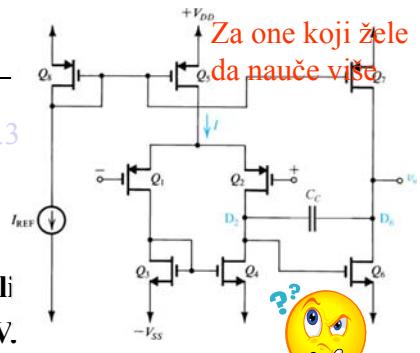

Za one koji žele  
da nauče više

Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

Sugestija: Najpre odrediti pojačanje svakog stepena posebno.

	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>6</sub>	Q <sub>7</sub>	Q <sub>8</sub>
W/L	20/0.8	20/0.8	5/0.8	5/0.8	40/0.8	10/0.8	40/0.8	40/0.8
I <sub>D</sub> (μA)								
V <sub>GS</sub> (V)								
g <sub>m</sub> (mA/V)								
r <sub>o</sub> (kΩ)								

### Domaći 8.3 Rešenje:

Za one koji žele  
da nauče više

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa  $\mu_n C_{ox} = 160\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_m = 0.7V$ ,  $\mu_p C_{ox} = 40\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{tp} = -0.8V$ ,  $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$ .

Dimenzije tranzistora date su u tabeli. Poznato je  $I_{REF} = 90\mu\text{A}$ ,  $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$ . Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

$$(W/L)_5 = (W/L)_7 = (W/L)_8 \Rightarrow I_{D5} = I_{D7} = I_{D8} = I_{REF} = 90\mu\text{A}$$


$$(W/L)_1 = (W/L)_2 \Rightarrow I_{D1} = I_{D2} = I_{REF} / 2 = 45\mu\text{A}$$

$$I_{D3} = I_{D1} = 45\mu\text{A}; \quad I_{D4} = I_{D2} = 45\mu\text{A}; \quad I_{D6} = I_{D7} = 90\mu\text{A}$$

$$I_D = A(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} \mu C_{ox} (W/L)(V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{I_D}{A}}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)}; \quad r_o = \frac{V_A}{I_D}, \text{ Zamenom vrednosti za svaki tranzistor}$$

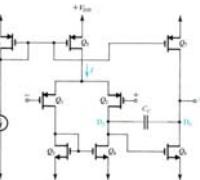(Q1, Q2, Q5, Q7 i Q8 pMOS), (Q3, Q4, i Q6 nMOS)



	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>6</sub>	Q <sub>7</sub>	Q <sub>8</sub>
W/L	20/0.8	20/0.8	5/0.8	5/0.8	40/0.8	10/0.8	40/0.8	40/0.8
I <sub>D</sub> (μA)	45	45	45	45	90	90	90	90
V <sub>GS</sub> (V)	1.1	1.1	1.	1.	1.1	1	1.1	1.1
g <sub>m</sub> (mA/V)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6
r <sub>o</sub> (kΩ)	222	222	222	222	111	111	111	111

### Domaći 8.3 Rešenje:

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa  $\mu_n C_{ox} = 160\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_m = 0.7V$ ,  $\mu_p C_{ox} = 40\mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $V_{tp} = -0.8V$ ,  $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$ .

Dimenzije tranzistora date su u tabeli. Poznato je  $I_{REF} = 90\mu\text{A}$ ,  $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$ . Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

$$A_1 = -g_{m1}(r_{o2} \| r_{o4}) = -0.3\text{mA/V} \cdot (222k\Omega \| 222k\Omega) = -33,33\text{V/V}$$

$$A_2 = -g_{m6}(r_{o6} \| r_{o7}) = -0.6\text{mA/V} \cdot (111k\Omega \| 111k\Omega) = -33,33\text{V/V}$$

$$A = A_1 \cdot A_2 = 1110,89\text{V/V}$$


$$a = 20 \log(A) = 60,91 \text{ dB}$$

18. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1 52

### Domaći 9.1:

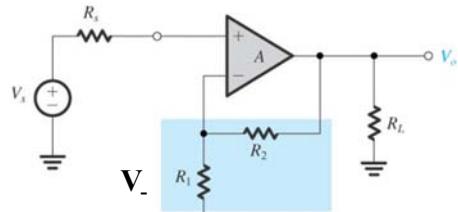

U kolu sa slike upotrebljen je idealizovani pojačavač sa  $A=100\text{dB}$ . Odrediti:

- $R_2/R_1$  tako da se dobije  $A_r=100!$
- $B$  u dB?
- Napon na izlazu  $V_o$ , i  $V_-$  ukoliko je  $V_s=0.1\text{V}$ .
- za koliko će se smanjiti  $A_r$  ukoliko pojačanje  $A$  opadne za 20%?

(Idealizovani pojačavač ima beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost)

18. decembar 2014.

Pojačavači sa povratnom spregom

53

### Domaći 9.1

Rešenje:

$$\mathbf{a)} \quad A_r = \frac{A}{1-AB} = 50 \text{ za } AB \gg 1 \Rightarrow -\frac{1}{B} = 50$$


$$B = \frac{V_-}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$-\frac{1}{B} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 50 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 49$$

$$\mathbf{b)} \quad B = 20 \log\left(\frac{1}{50}\right) = 20 \log(0.02) = -33,8\text{dB}$$

$$\mathbf{c)} \quad V_o = \frac{A}{1-AB} V_s = 50 \cdot 0.1\text{V} = 5\text{V}$$
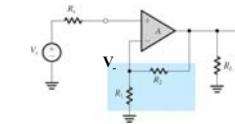
$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o = 5\text{V} / 50 = 0.1\text{V}$$




$$\mathbf{d)} \quad A_r = \frac{A}{1-AB} = 50; \quad A_r' = \frac{0.8A}{1-0.8AB}$$


$$\frac{A_r - A_r'}{A_r} \cdot 100 = \left( 1 - \frac{\frac{0.8A}{1-0.8AB}}{\frac{A}{1-AB}} \right) \cdot 100$$

$$\frac{A_r - A_r'}{A_r} \cdot 100 = 0,0122\%$$

### Domaći 9.2:

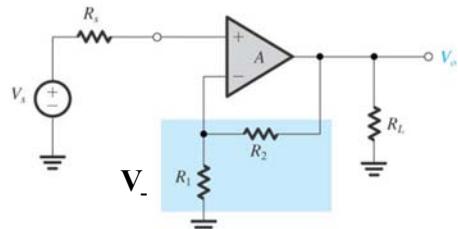

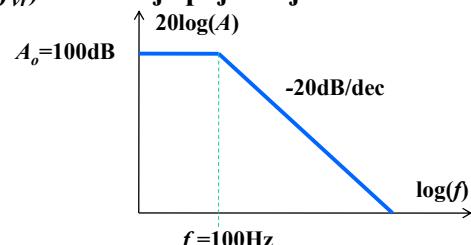U kolu iz primera 8.1 odrediti pojačanje pojačavača sa povratnom spregom pri niskim frekvencijama ( $A_{or}$ ) i gornju graničnu frekvenciju ( $f_{vr}$ ) ukoliko je pojačanje  $A$  definisano sa



18. decembar 2014.

Pojačavači sa povratnom spregom

55


### Domaći 9.2

Rešenje:

$$A_{ro} = \frac{A_o}{1-A_o B} = 50;$$

$$a_{ro} = 20 \log(A_{ro}) = 33.98\text{dB}$$
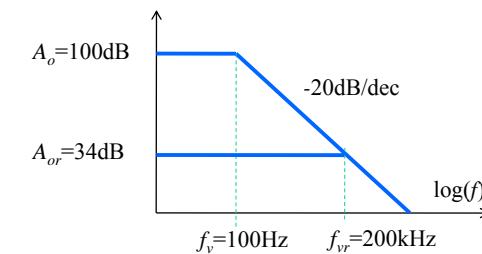
$$f_{vr} = f_v \cdot (1 - A_o B) = 100\text{Hz} \cdot (2001) = 200,1\text{kHz}$$



Pojačavači sa povratnom spregom


56
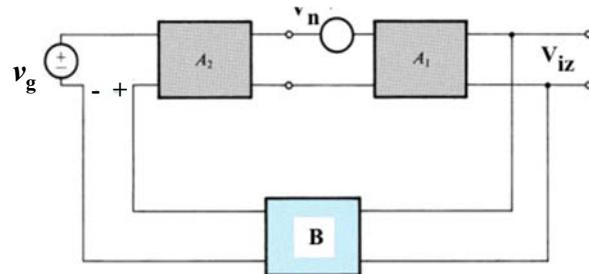
### Domaći 9.3:



Izlazni stepen pojačavača sa naponskim pojačanjem  $A_1=1\text{V/V}$  pobuđuje se signalom  $v_g = 1\text{V}$ , a u njemu se generiše se šum intenziteta  $v_n = 1\text{V}$ .

Odrediti za koliko će se poboljšati odnos signal-šum na izlazu, ukoliko se koristi prepojačavač sa  $A_2 = 100\text{V/V}$ , a na oba stepena primeni NPS sa ukupnim faktorom povratne spregе  $B=1$  kao na slici.




18. decembar 2014.

Pojačavač sa povratnom spregom

57

### Domaći 9.3

Rešenje:

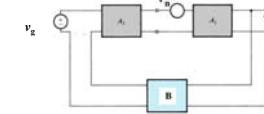

Bez prepojačavača:

$$v_{iz} = v_{is} + v_{in} = A_1(v_g + v_n) = 1 \cdot 1\text{V} + 1 \cdot 1\text{V};$$

$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 0\text{dB}$$

Sa prepojačavačem:

$$(v_g - Bv_{iz})A_2 + v_n)A_1 = v_{iz};$$

$$(1 + BA_1A_2)v_{iz} = A_1A_2v_g + A_1v_n$$

$$v_{iz} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} + \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = v_{is} + v_{in} \Rightarrow v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)}; \quad v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)}$$

$$v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{100}{101}1\text{V} = 0,99\text{V};$$

$$v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{1}{101}1\text{V} = 0,0099\text{V}.$$

$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 20 \log(100) = 40\text{dB}$$

Pojačavač sa povratnom spregom


58
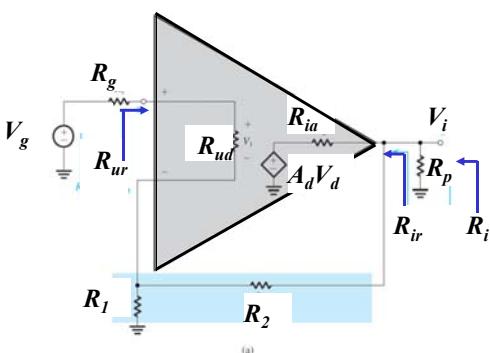
### Domaći 9.4:

Za one koji žele  
da nauče više



Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje  $A_d=80\text{dB}$ , konačnu ulaznu otpornost  $R_{ud}=100\text{k}\Omega$  i izlaznu otpornost  $R_{ia}=1\text{k}\Omega$ . Odrediti  $A_r=V_i/V_g$ ,  $R_{ur}$  i  $R_{ir}$ . Poznato je  $R_g=10\text{k}\Omega$ ,  $R_I=1\text{k}\Omega$ ,  $R_2=1\text{M}\Omega$ ,  $R_p=2\text{k}\Omega$ .



18. decembar 2014.

Povratna sprega

59

### Rešenje 9.4:

Za one koji žele  
da nauče više



Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje  $A_d=80\text{dB}$ , konačnu ulaznu otpornost  $R_{ud}=100\text{k}\Omega$  i izlaznu otpornost  $R_{ia}=1\text{k}\Omega$ . Odrediti  $A_r=V_i/V_g$ ,  $R_{ur}$ , i  $R_{ir}$ . Poznato je  $R_g=10\text{k}\Omega$ ,  $R_I=1\text{k}\Omega$ ,  $R_2=1\text{M}\Omega$ ,  $R_p=2\text{k}\Omega$ .

$$R_{11} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} \approx 1\text{k}, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1\text{M}$$

$$A_o = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_d} \frac{V_d}{V_g} = \frac{A_d(R_p \| R_{22})}{(R_{ia} + R_p \| R_{22})} \frac{R_{ud}}{R_g + R_{11} + R_{ud}}$$



$$A_o \approx \frac{A_d R_p}{(R_{ia} + R_p)} \frac{R_{ud}}{R_{11} + R_{ud}} = \frac{10^4 \cdot 2 \cdot 10^3}{(3 \cdot 10^3)} \frac{100 \cdot 10^3}{1.1 \cdot 10^6} = 6000$$

$$B = -\frac{V_r}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \approx -10^{-3}$$

$$1 - A_o B = 1 - 6000(-10^{-3}) = 7$$

$$A_r = \frac{A_o}{1 - A_o B} = \frac{6000}{7} = 857$$
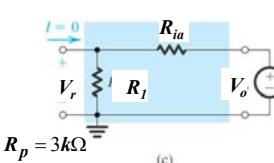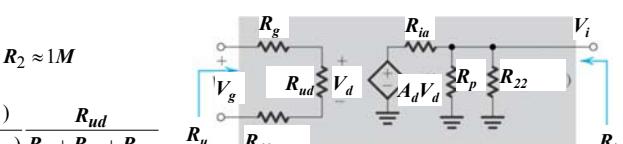
$$R_{ur} = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{3000}{7} = 428\Omega$$



$$R_{ir} = \frac{R_p R_{ir}}{R_p + R_{ir}} \Rightarrow R_{ir}$$

Povratna sprega

60

## Rešenje 9.4:

Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje  $A_d=80\text{dB}$ , konačnu ulaznu otpornost  $R_{ud}=100\text{k}\Omega$  i izlaznu otpornost  $R_{ia}=1\text{k}\Omega$ . Odrediti  $A_r=V_i/V_g$ ,  $R_{ur}$ , i  $R_{ir}$ . Poznato je  $R_g=10\text{k}\Omega$ ,  $R_1=1\text{k}\Omega$ ,  $R_2=1\text{M}\Omega$ ,  $R_p=2\text{k}\Omega$ .


$$R_{11} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \approx 1\text{k}, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1\text{M}$$

$$R_u = R_g + R_{ud} + R_{11} = 10\text{k} + 100\text{k} + 1\text{k} = 111\text{k}\Omega$$

$$R_{ur} = R_u(1 - A_o B) = 777\text{k}\Omega$$

$$R_{ir} = R_{ur} - R_g = 776\text{k}\Omega$$

Za one koji žele da nauče više 

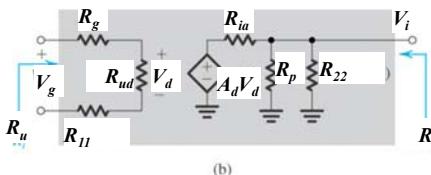

$$R_i = R_{ia} \parallel (R_p \parallel R_{22}) \approx R_{ia} \parallel R_p = 0,66\text{k}\Omega$$

$$R_{ir'} = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{666}{7} = 95\Omega$$

$$R_{ir'} = \frac{R_p R_{ir}}{R_p + R_{ir'}} \Rightarrow R_{ir} = \frac{R_p R_{ir'}}{R_p - R_{ir'}} = \frac{2000 \cdot 95}{2000 - 95} = \frac{190000}{1905} \approx 100\Omega$$

Povratna sprega

61

## Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $V_D=0.7\text{V}$ .

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{\frac{R_p / sC_p}{R_p + 1/sC_p}}{\frac{R_p / sC_p}{R_p + 1/sC_p} + R_s + 1/sC_s} = \frac{\frac{R_p}{1 + R_p sC_p}}{\frac{R_p}{1 + R_p sC_p} + R_s + 1/sC_s}$$

$$B(s) = \frac{sC_s R_p}{sC_s R_p + (1 + sC_s R_s)(1 + sC_p R_p)} \left| \begin{array}{l} R_p = R_s = R \\ C_p = C_s = R \end{array} \right. = \frac{sCR}{1 + 3sCR + s^2 C^2 R^2} = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \quad \text{zamenom brojnih vrednosti dobija se}$$

$$3 + s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 + 1/(s \cdot 16 \cdot 10^{-9} \cdot 10^4) = 3,03; \quad s^2 \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 0,03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} + 1 = 0$$

25. decembar 2014.

Povratna sprega

63

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

## Domaći 10.1

U kolu sa slike

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera

$$[s_{1,2} = (10^5/16)(0.015 \pm j)]$$

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$[f_o = 1\text{kHz}]$$


- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $V_D=0.7\text{V}$

$$[21.36\text{Vpp}]$$

18. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

62

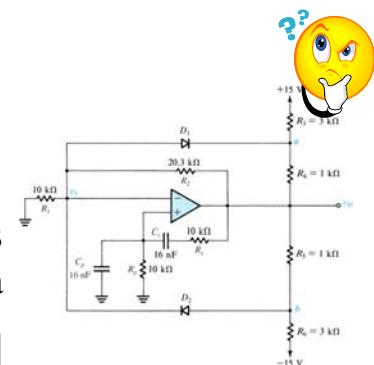

## Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $V_D=0.7\text{V}$ .

$$s_{1,2} = \frac{0,03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm \sqrt{9 \cdot 10^{-4} \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 4 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}$$

$$s_{1,2} = \frac{0,03 \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm 16 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{-4} - 4}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}}$$

$$s_{1,2} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^{-5}}{16} (0,015 \pm j)$$

$$A(j\omega)B(j\omega) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + j\omega CR + 1/(j\omega CR)} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{3 + j(\omega CR - 1/(\omega CR))}$$


$$-j(\omega CR - 1/(\omega CR))(1 + \frac{R_2}{R_1})$$

$$\text{Im}\{A(j\omega)B(j\omega)\} = \frac{-j(\omega CR - 1/(\omega CR))(1 + \frac{R_2}{R_1})}{3^2 + (\omega CR - 1/(\omega CR))^2} = 0, \Rightarrow \omega CR - 1/(\omega CR) = 0;$$

$$\omega CR = 1/(\omega CR) \Rightarrow \omega = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1\text{kHz}$$

25. decembar 2014.

Povratna sprega

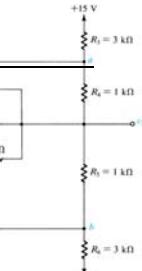

64

## Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera  
 b) Naći frekvenciju oscilovanja  
 c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je  $V_D=0.7V$ .

D2 provede za maksimalni napon u tački "b"

$$V_b = V_I + V_D$$

$$V_I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o\ max} \approx \frac{1}{3} V_{o\ max},$$

s druge strane, napon u tački "b", ako se zanemari struja kroz diodu, približno je jednak :


$$V_b = \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o\ max},$$

$$\frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o\ max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o\ max} + V_D \Rightarrow \left( \frac{R_6}{R_5 + R_6} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{o\ max} = +V_D - \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS}$$

$$\left( \frac{3}{4} - \frac{10}{30,3} \right) V_{o\ max} = +0.7 - \frac{1}{4} (-15) \Rightarrow V_{o\ max} = 10,68V, \text{ zbog simetrije D1, će provesti pri } V_{o\ min} = -10,68V$$

tako da je :
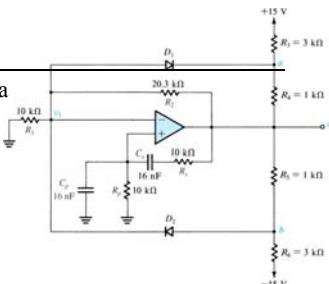
$$V_{opp} = V_{o\ max} - V_{o\ min} = 2 \cdot 10,68V = 21,36V$$



25. decembar 2014.

Povratna sprega


65

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

## Domaći 10.2



U kolu sa slike

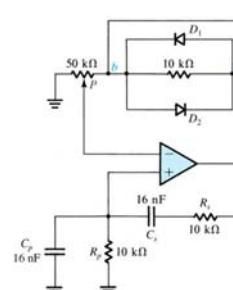

- a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljaju oscilacije

[20kΩ]

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

[f<sub>o</sub>=1kHz]

## Rešenje 10.2:

- a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljaju oscilacije

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$$R_2 = 10k\Omega + R_X; \quad R_1 = 50k\Omega - R_X$$


$$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \text{ za } j\omega_0 CR = -j/(\omega_0 CR)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{10k\Omega + R_X}{50k\Omega - R_X} = 2 \Rightarrow 10k\Omega + R_X = 2 \cdot (50k\Omega - R_X)$$

$$3R_X = 100k - 10k = 90k\Omega \Rightarrow R_X = 30k\Omega$$

Potenciometar:  $R_X = 30k\Omega$  i  $50k\Omega - R_X = 20k\Omega$
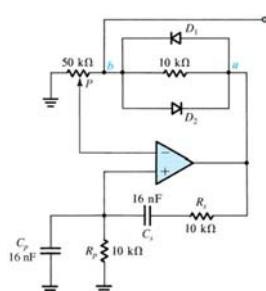
$$\omega_0 CR = 1/(\omega_0 CR) \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} rad/s \Rightarrow f = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1kHz$$



25. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

67

18. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

66

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



## Domaći 11.1:

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od  $P_{d0max} = 2W$ , pri  $T_{O0}=25^{\circ}C$  i maksimalna temperatura spoja  $T_{Smax}=150^{\circ}C$ .

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline  $T_O=50^{\circ}C$ .

[]

25. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

68

68



## Rešenje 11.1: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od  $P_{d0\max}=2W$ , pri  $T_{00}=25^\circ C$  i maksimalna temperatura spoja  $T_{S\max}=150^\circ C$ .

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline  $T_o=50^\circ C$ .

$$T_{S\max} - T_o = R_{th} \cdot P_{d\max} \Rightarrow R_{th} = \frac{T_{S\max} - T}{P_{d\max}} = \frac{150^\circ C - 25^\circ C}{2W} = 62,5^\circ C / W$$

$$P_{d\max}(T_o = 50^\circ C) = \frac{T_{S\max} - T_o}{R_{th}} = \frac{150^\circ C - 50^\circ C}{62,5^\circ C / W} = 1,6W$$

Pojačavači velikih signala

69

69



## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Domaći 11.A:

Za one koji žele da nauče više


U kolu sa slike poznato je  $V_{CC}=15V$ , tranzistore karakteriše  $V_{CEsat}=0,2V$ ,  $V_{BE}=0,7V$  i  $\beta>1$ . Odrediti:

a) dinamički opseg izlaznog signala;

b) vrednost otpornika  $R$  koja obezbeđuje dovoljnu struju  $I$ , da bi se na otporniku  $R_p$  dobio maksimalni dinamički opseg signala;

c) minimalnu i maksimalnu vrednost emitorske struje.

$[0,97k, \pm 14,8V, 0-29,6mA]$

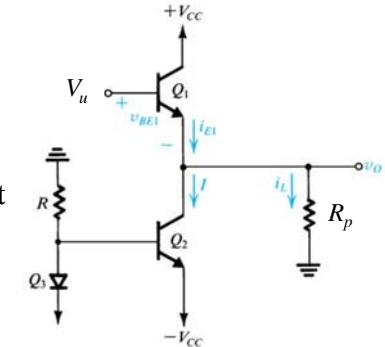

25. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

70

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Domaći 11.B: Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je  $V_{CC}=10V$ ,  $I=100mA$  i  $R_p=100\Omega$ , usvojiti  $V_{CEsat}=0V$  i  $\alpha=1$ . Odrediti:

a) disipaciju snage na svakom od tranzistora kada je  $V_u=0V$ .


Ukoliko je pojačavač pobuđen prostoperiodičnim signalom najveće moguće amplitude odrediti:

b) disipaciju snage na svakom od tranzistora,

c) snagu na potrošaču i

d) stepen iskorišćenja,

$[1W, 1W, 0.5W, 1W, 0.5W, 25\%]$

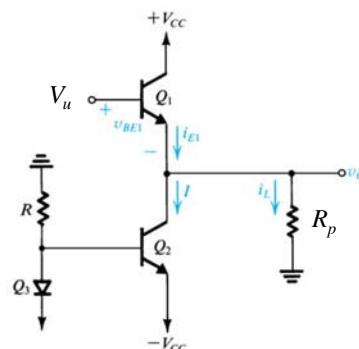

25. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

71

71



Domaći 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

a) vrednost  $V_{CC}$ , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od  $8\Omega$ , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.


b) maksimalnu struju svakog tranzistora,

c) ukupnu snagu izvora napajanja,

d) stepen korisnog dejstva i

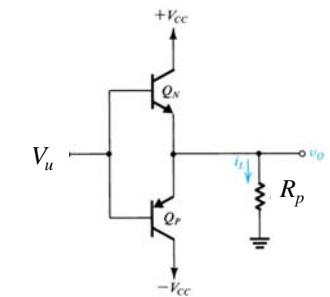e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$[V_{CC}>22.9V, I_{pmax}=2.25A, P_{CC}=32.8W, \eta=61\%, P_{dn}=P_{dp}=6.7W]$



18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

72

72

## Rešenje 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- a) vrednost  $V_{CC}$ , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od  $8\Omega$ , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

b) maksimalnu struju svakog tranzistora,

c) ukupnu snagu izvora napajanja,

d) stepen korisnog dejstva i

e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$a) P_k = \frac{1}{2} \frac{V_{im}^2}{R_p} \Rightarrow V_{im} = \sqrt{2 R_p P_k} = \sqrt{2 \cdot 8\Omega \cdot 20W} = 17,88V$$

$$V_{CC} > V_{im} + 5V = 22,88V \text{ usvajamo } V_{CC} = 23V.$$


$$b) I_{C1\max} = I_{P\max} = \frac{V_{p\max}}{R_p} = \frac{17,88}{8} = 2,24A$$

$$c) P_{CC1} = I_{CC1} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi} I_{C\max} \cdot V_{CC} = \frac{1}{3,14} 2,24 \cdot 23 = 16,4W$$

$$P_{CC} = 2 P_{CC1} = 32,8W$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

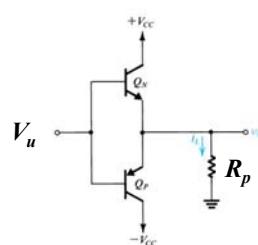

73

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

### Domaći 11.3:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je:  $V_{CC} = 6V$ ,  $R_p = 4\Omega$  i

$\beta_N = \beta_P = 50$ . Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona  $V_{pmax} = 4.5V$ . Odrediti:


- a) Snagu na potrošaču  
b) Snagu svakog izvora  
c) Stepen iskorišćenja  
d) Maksimalnu ulaznu struju  
e) Snagu disipacije svakog tranzistora.

$$[P_k = 2.53W, P_{CC+} = P_{CC-} = 2.15W, \eta = 59\%, I_{um} = 22.1mA, P_{dn} = P_{dp} = 0.91W]$$

25. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

75

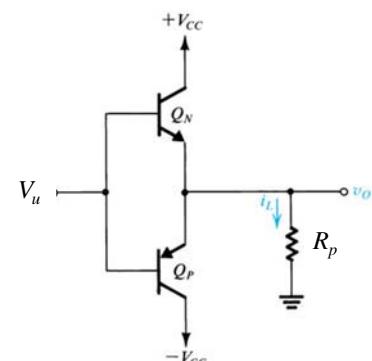

75

## Rešenje 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- a) vrednost  $V_{CC}$ , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od  $8\Omega$ , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

b) maksimalnu struju svakog tranzistora,

c) ukupnu snagu izvora napajanja,

d) stepen korisnog dejstva i


e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$d) \eta = \frac{P_k}{P_{CC}} \cdot 100 = \frac{20}{32,8} \cdot 100 = 60,98\%$$

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{CE\max} = \frac{1}{\pi} I_{C\max} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CE\max} = \frac{1}{\pi^2} I_{C\max} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_p} = 6,7W$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

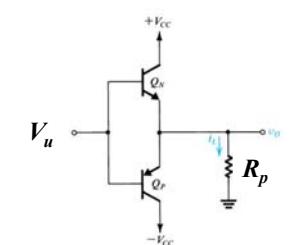

74



## Rešenje 11.3: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je:  $V_{CC} = 6V$ ,  $R_p = 4\Omega$  i  $\beta_N = \beta_P = 50$ .

Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona  $V_{pmax} = 4.5V$ . Odrediti:

- a) Snagu na potrošaču  
b) Snagu svakog izvora  
c) Stepen iskorišćenja  
d) Maksimalnu ulaznu struju  
e) Snagu disipacije svakog tranzistora.


$$d) I_{u\max} = \frac{I_{C\max}}{\beta} = \frac{1}{\beta+1} \frac{V_{p\max}}{R_p} = \frac{1}{51} \frac{4.5}{4} = 22,1mA$$

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{C1} = \frac{1}{\pi} \frac{V_{CE\max}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CE\max} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CC}$$

$$P_{d1} = \frac{1}{3,14^2} \cdot \frac{6}{4} \cdot 6 = 0,91W$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

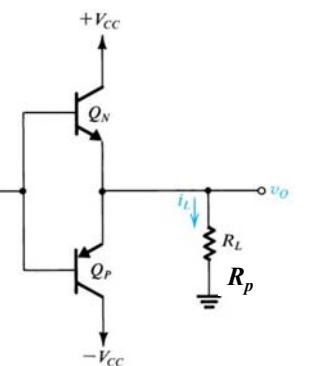

76

76


## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



### Domaći 11.4:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je:  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_p = 100\Omega$ ; tranzistori su upareni sa  $I_s = 0.1\text{pA}$  i  $\beta = 50$ , dok za diode važi da je  $I_{sd} = 21I_s$ . Odrediti:

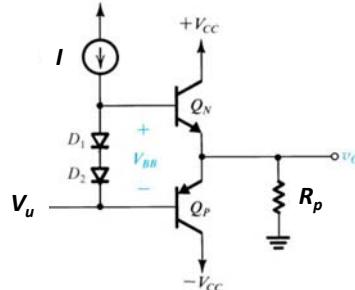- a) Struju  $I$  tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;



- a) Lenju struju ( $I_{Cmin}$ );

- b) Disipaciju svakog tranzistora i

- c) jednosmerni napon  $V_{BB}$  u odsustvu ulaznog signala.

$$[I=4\text{mA}, I_C=9\text{mA}, P_d=270\text{mW}, V_{BB}=1.32\text{V}]$$

25. decembar 2014.

Pojačavač velikih signala

77

### Rešenje 11.4:

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je:  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_p = 100\Omega$ ; tranzistori su upareni sa  $I_s = 0.1\text{pA}$  i  $b=50$ , dok za diode važi da je  $I_{sd}=21I_s$ . Odrediti:


- a) Struju  $I$  tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;

- b) Lenju struju ( $I_{Cmin}$ );

- c) Disipaciju svakog tranzistora i

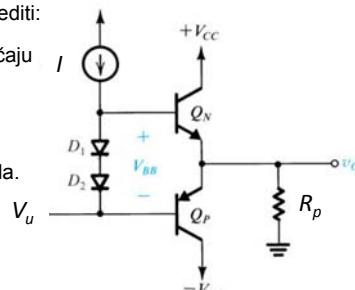- d) jednosmerni napon  $V_{BB}$  u odsustvu ulaznog signala.

$$[I=4\text{mA}, I_C=9\text{mA}, P_d=270\text{mW}, V_{BB}=1.32\text{V}]$$



$$\text{b)} \quad I = I_d + I_{B\min}$$

$$\text{za } V_u = 0, V_d = V_{BE}, \text{ a odatle sledi da je } I_d = (I_{ds}/I_s)I_{B\min} = 21I_{B\min}$$

$$I = I_d + I_{B\min} = 22I_{B\min} \Rightarrow I_{B\min} = I / 22 = 4 / 22 = 0,18\text{mA}$$

$$I_{C\min} = \beta I_{B\min} = 50 \cdot 0,18 = 9\text{mA}$$

$$\text{c)} \quad P_{do} \approx 2(I_{C\min}V_{CC}) = 2 \cdot 9\text{mA} \cdot 15V = 270\text{mW}$$

$$\text{d)} \quad I_{d\max} = I_{ds}(e^{V_d/V_T} - 1) \Rightarrow (V_d/V_T) = \ln(I_{d\max}/I_{ds}) + 1$$

$$V_{BB} = 2V_d = 2V_T(\ln(21 \cdot 0,18\text{mA} / 0,1\text{pA}) + 1) = 2 \cdot 0,026(24,4 + 1) = 1,32V$$

25. decembar 2014.

Pojačavač velikih signala

79

### Rešenje 11.4:

## POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je:  $V_{CC} = 15V$ ,  $R_p = 100\Omega$ ; tranzistori su upareni sa  $I_s = 0.1\text{pA}$  i  $b=50$ , dok za diode važi da je  $I_{sd}=21I_s$ . Odrediti:

- a) Struju  $I$  tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;


- b) Lenju struju ( $I_{Cmin}$ );

- c) Disipaciju svakog tranzistora i

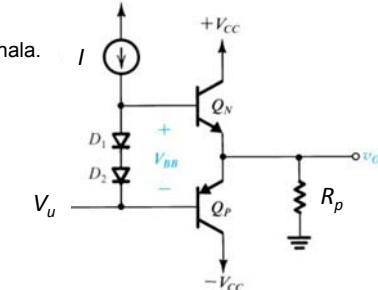- d) jednosmerni napon  $V_{BB}$  u odsustvu ulaznog signala.

$$[I=4\text{mA}, I_C=9\text{mA}, P_d=270\text{mW}, V_{BB}=1.32\text{V}]$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad I &= I_{d\min} + I_{B\max} = I_{d\min} + \frac{I_{C\max}}{\beta} = \\ &= I_{d\min} + \frac{I_{P\max}}{\beta} = I_{d\min} + \frac{V_{CC}}{\beta R_p} \\ I &= 1\text{mA} + \frac{15}{50 \cdot 100} = 1\text{mA} + 3\text{mA} = 4\text{mA} \end{aligned}$$



25. decembar 2014.

Pojačavač velikih signala

78

### 3. Filtriranje usmerenog napona

#### Kapacitivni filter

### Domaći 12.1:



Potrošač  $R=100\Omega$  priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije 50Hz i amplitude 12V. Ako je pad napon na diodama  $V_d=0,8\text{V}$  odrediti:

- a) vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbititi odstupanje napona  $\Delta V < 1\text{V}$ ;

- b) vrednost jednosmernog napona na potrošaču;

- c) vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

08. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

80

### Rešenje 12.1:

#### 4. Filtriranje usmerenog napona



Potrošač  $R=100\Omega$  priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije 50Hz i amplitude 12V. Ako je pad napona na diodama  $V_d=0.8V$  odrediti:

- vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbediti odstupanje napona  $\Delta V < 1V$ ;
- vrednost jednosmernog napona na potrošaču;
- vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

$$a) \Delta V_0 = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot f \cdot R \cdot C} \Rightarrow C = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot f \cdot R \cdot \Delta V_0} = \frac{12 - 1,6}{2 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 1} = 1,04 \text{ mF}$$

$$b) V_0 = \frac{V_m'}{\left(1 + \frac{\pi}{\omega RC}\right)} = \frac{(V_m - 2V_d)}{\left(1 + \frac{1}{2fRC}\right)} = \frac{10,4}{\left(1 + \frac{1}{2 \cdot 50 \text{Hz} \cdot 100 \Omega \cdot 1,04 \text{ mF}}\right)} =$$

$$V_0 = (V_m - 2V_d) - \frac{\Delta V_0}{2} = 12 - 1,6 - 1 = 9,4V$$

$$c) I_0 = \frac{V_0}{R} = 94 \text{ mA}$$

81

#### 3. Filtriranje usmerenog napona

##### Kapacitivni filter

##### Domaći 12.2:



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- Za one koji žele da nauče više**
- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
  - srednju struju kroz diodu;
  - maksimalnu struju kroz diodu;
  - maksimalni inverzni napon na diodi;
  - predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

08. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

82

### Rešenje 12.2:

#### 4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
  - srednju struju kroz diodu;
  - maksimalnu struju kroz diodu;
  - maksimalni inverzni napon na diodi;
  - predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu
- Za one koji žele da nauče više**

$$a) \omega At \approx \sqrt{2\Delta V/V_m'} \Rightarrow \Delta t = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m'}}{\omega} = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m'}}{2\pi} T$$

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\sqrt{2\Delta V/(V_m - 2V_d)}}{2\pi} \cdot 100 = \frac{\sqrt{2 \cdot 1/10,4}}{2 \cdot 3,14} \cdot 100 = 5,9\%$$

$$b) I_D \approx I_0 \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_m'}{2\Delta V}}\right) = I_0 \left(1 + \pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}}\right) = 94 \text{ mA} \cdot 7,16 = 673,4 \text{ mA}$$

$$c) I_{D\max} \approx I_0 \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_m'}{2\Delta V}}\right) = I_0 \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}}\right) = 94 \text{ mA} \cdot 15,33 = 1,53A$$

08. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

83

### Rešenje 12.2:

#### 4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
  - srednju struju kroz diodu;
  - maksimalnu struju kroz diodu;
  - maksimalni inverzni napon na diodi;
  - predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu
- Za one koji žele da nauče više**

$$d) -V_{d\max} = \frac{V_m - 2V_d - (-V_m)}{2} = \frac{2V_m - 2V_d}{2} = V_m - V_d = 11,2V > 12V$$

$$e) P_d = V_d I_D = 0,8V \cdot 673,4 \text{ mA} = 538,7 \text{ mW}$$

Videti: pod Silicon Rectifier Diodes na

<http://www.fagorelectronica.com/semi/pdf/producto/1n4000.pdf>  
**1N4001** zadovoljava jer je

Peak recurrent reverse voltage (V)  $V_{RRM}=30V > 12V$

Forward current at  $T_{amb} = 75^\circ\text{C}$   $I_{F(AV)} = 1\text{A} > 0,673\text{A}$


Recurrent peak forward current  $I_{FRM} = 10\text{A} > 1,53\text{A}$

84

#### 4.1.1 Stabilizatori - regulatori napona sa Zener diodom
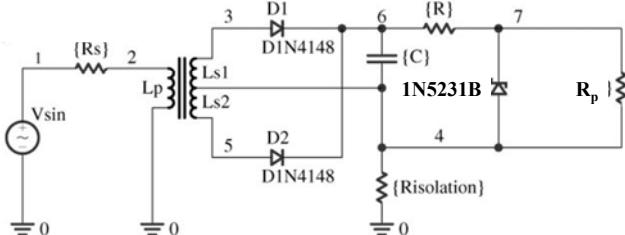
##### Domaći 13.1:

Odrediti  $R$  i  $C$  u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču  $R_{p\min} = 200\Omega$  bude 5V, a  $\Delta V_{C\max} = 0.5V$ . Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvojiti da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora 2x12V i da je na diodama 1N4148 pad napona  $V_D = 0.7V$  kada vode.



08. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja



87

##### Domaći 13.2:




Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon  $V_{OS}$
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost  $R_{IZ}$

Poznato je:  $R = 200\Omega$ ;  $R_p = 50\Omega$ ;  $V_O = 10V$ . Parametri diode su:  $V_Z = 6.8V$ ;  $r_Z = 10\Omega$ .

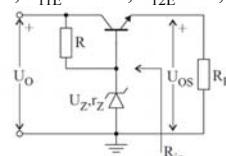Parametri tranzistora su:  $V_{BE} = 0.7V$ ;  $h_{11E} = 1k\Omega$ ;  $h_{12E} = 0$ ;  $h_{21E} = \beta = 100$ ;  $h_{22E} = 0$ .



##### Rešenje 13.2:



Videti: Zadatak 6.1 u „Računske vežbe II deo“ na

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm>

15. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

#### Rešenje 13.1:

Odrediti  $R$  i  $C$  u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču  $R_{p\min} = 200\Omega$  bude 5V, a  $\Delta V_{C\max} = 0.5V$ . Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvojiti da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora 2x12V i da je na diodama 1N4148 pad napona  $V_D = 0.7V$  kada vode.

$$V_{Z0} = 5.1V @ I_{Z0} = 20mA$$

$$r_z = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$$

$$\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5.1 - 5 = 0.1V$$


$$\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_z} = \frac{0.1V}{17\Omega} = 5.88 \approx 6mA$$

$$I_Z \min = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$$

$$I_{p\max} = \frac{V_{os}}{R_{p\min}} = \frac{5V}{200\Omega} = 25mA$$

$$R = \frac{V_{C\min} - V_{os}}{I_{Z\min} + I_{p\max}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Z\min} + I_{p\max}}$$
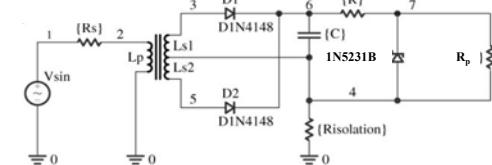
$$R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7) - 0.5 - 5}{14mA + 25mA} = \frac{10.77V}{39mA} = 276\Omega \approx 280\Omega$$



Dvostransmjeravanje:

$$\Delta V_{C\max} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$$

$$C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$$

$$C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0.5} = \frac{1627}{1380} = 1.18mF \approx 1.2mF$$

15. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

86

#### Domaći 13.3:


Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- Izlazni napon  $V_{OS}$
- Faktor stabilizacije
- Izlaznu otpornost  $R_{IZ}$

Poznato je:  $R_1 = R_2 = 4k\Omega$ ;  $R_p = 2\Omega$ ;  $R = 10k\Omega$ ,  $V_O = 40V$ . Parametri diode su:  $V_Z = 10V$ ;

$r_Z = 0\Omega$ . Parametri tranzistora su:  $V_{BE} = 0.7V$ ;  $h_{11E} = 1k\Omega$ ;  $h_{12E} = 0$ ;  $h_{21E} = \beta = 100$ ;  $h_{22E} = 0$ .

**Za one koji žele da nauče više**

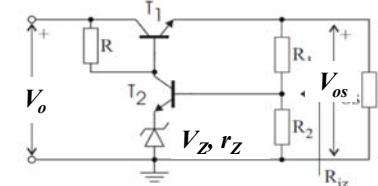

#### Rešenje 13.3:

Videti: Zadatak 6.2 u „Računske vežbe II deo“ na

<http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm>



15. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja

88