



Osnovi elektronike

SG EKM

Školska godina 2014/15


Rešeni zadaci za domaći i zadaci za vežbu

Prof. Dr Predrag Petković

Rešenje 2.1

Pojačanje signala

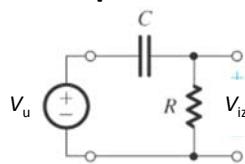Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.



$$V_i(j\omega) = \frac{R}{Z_C + R} V_u(j\omega) = \frac{R}{1/j\omega C + R} V_u(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_u(j\omega)$$

$$T(j\omega) = \frac{V_i(j\omega)}{V_u(j\omega)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\substack{s=j\omega \\ \omega_o=1/\tau=1/RC}} = \frac{1}{1 + (\omega_o/s)}$$


Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Domaći 2.1



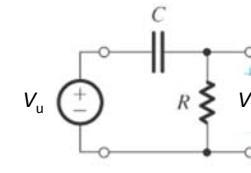- Zadatak:** Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.
- Koju funkciju kolo obavlja u frekvencijskom domenu?
- Odrediti graničnu frekvenciju.
- Koliko iznosi asymptotski nagib amplitudske karakteristike po dekadi i po oktavi?



21. oktobar 2014.


Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

2



Rešenje 2.1

Pojačanje signala

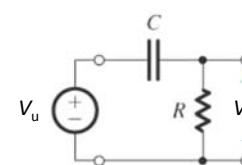Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.




$$T(j\omega) = \frac{s/\omega_o}{1 + (s/\omega_o)} \Big|_{\substack{s=j\omega \\ \omega_o=1/\tau=1/RC}}$$

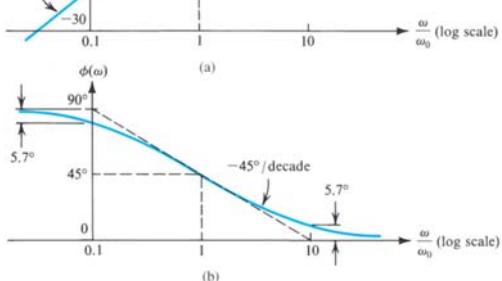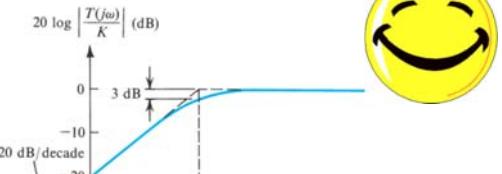

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

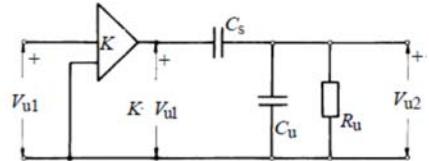

Domaći 2.2

$$(3.1.35) \quad A_u = \frac{V_{u2}}{V_{u1}} = K \frac{\frac{j\omega R_u C_s}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)}}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)} = K \frac{C_s}{C_u + C_s} \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega} = A_0 \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}$$

gde je ω kružna frekvencija, $\tau=R_u(C_u+C_s)$, a $A_0=K C_s / (C_s+C_u)$.

21. oktobar 2014.

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

5



Rešenje 2.2

Pojačanje signala

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

$$A_u = \frac{V_{u2}}{V_{u1}} = K \frac{\frac{j\omega R_u C_s}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)}}{1 + j\omega(R_u C_u + R_u C_s)} = K \frac{C_s}{C_u + C_s} \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega} = A_0 \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}$$

gde je ω kružna frekvencija, $\tau=R_u(C_u+C_s)$, a $A_0=K C_s / (C_s+C_u)$.



18. oktobar 2011

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/


6

Pojačanje signala

Frekvencijske karakteristike

Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

Domaći 2.3

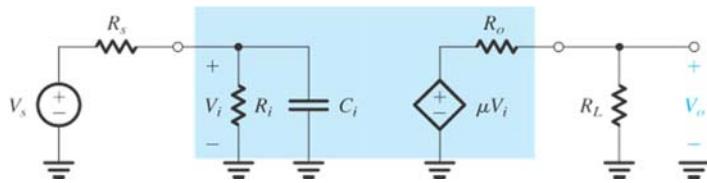

Ako je $R_s=20k$, $R_i=100k$, $C_i=60pF$, $\mu=144$ V/V, $R_o=200\Omega$ i $R_L=1k$

- a) Odrediti pojačanje pri $\omega=0$ rad/s (jednosmerno) ($A=100$ V/V)
- b) Graničnu frekvenciju (3dB) ($\omega_o=10^6$ rad/s, $f_o=159,2$ kHz)
- c) Odrediti frekvenciju pri kojoj A padne na 0dB (10^8 rad/s)



Rešenje 2.3

Pojačanje signala

Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

Ako je $R_s=20k$, $R_i=100k$, $C_i=60pF$, $\mu=144$ V/V, $R_o=200\Omega$ i $R_L=1k$

a) Odrediti pojačanje pri $\omega=0$ rad/s (jednosmerno) ($A=100$ V/V)

b) Graničnu frekvenciju (3dB) ($\omega_o=10^6$ rad/s, $f_o=159,2$ kHz)

c) Odrediti frekvenciju pri kojoj A padne na 0dB (10^8 rad/s)

$$V_t(s) = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} V_s(s) = \frac{R_i / (1 + sC_i R_i)}{R_i / (1 + sC_i R_i) + R_s} V_s(s) = \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i || R_s)} V_s(s)$$

$$V_o(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \mu V_t(s) = \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{\mu R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i || R_s)} V_s(s)$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{1}{1 + sC_i (R_i || R_s)}$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = A_o \frac{1}{1 + sC_i (R_i || R_s)} = A_o \frac{1}{1 + s\tau};$$

$$\tau = C_i (R_i || R_s) = 10^{-6} s$$

$$A_o = \mu \frac{R_L}{R_o + R_L} \frac{R_s}{R_i + R_s} = 144 \frac{1k}{1.2k} \frac{100k}{120k} = 100 V/V$$

$$|A(j\omega)| = A_o \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$|A(j\omega_{3dB})| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_{3dB} \cdot \tau)^2}} = \frac{A_o}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_{3dB} = \frac{1}{\tau}$$

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau} = 10^6 rad/s$$

$$|A(j\omega_1)| = \frac{A_o}{\sqrt{1 + (\omega_1 \cdot \tau)^2}} = 1 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{A_o^2 - 1}{\tau^2}$$

$$\omega_1 \approx \frac{A_o}{\tau} = A_o \cdot \omega_{3dB} = 100 \cdot 10^6 rad/s = 10^8 rad/s$$

18. oktobar 2011

Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/



Millerova teorema



Domaći 3.1

Zadatak:

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike (upotrebljen je idealni pojačavač sa $A=-100$) i ukupno naponsko pojačanje ($A(s)=V_i(s)/V_g(s)$) u slučaju kada je Z :

a) $R=1M$


b) $C=1pF$

c) Šta će biti ako je $Z=1/sC$ i

$A>1?$

$A=1?$

$1>A>0?$

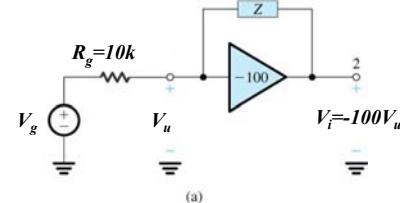

28. oktobar 2014.


Uvod
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

Millerova teorema



Rešenje 3.1

b)

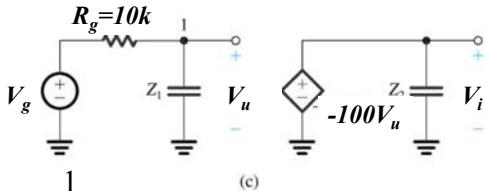

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/sC}{1+100} = \frac{1}{s(101C)}$$

$$Z_2 = \frac{Z}{1-1/A} = \frac{1/sC}{1-(-1/100)} = \frac{1}{s(1.01C)}$$

$$A = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_u} \frac{V_u}{V_g} = -100 \frac{1/101sC}{1/101sC + R_g} = \frac{-100}{1+101sCR_g}$$

$$A = \frac{-100}{1+1.01 \times 10^{-6}s} \text{ V/V}$$

$$f_g = f_{3dB} = \frac{1}{2\pi \times 101sCR_g} = \frac{1}{2\pi \times 1.01 \times 10^{-6}s} = 157.6 \text{ kHz}$$

23. oktobar 2012.

Operacioni pojačavači

Millerova teorema



Rešenje 3.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ($A(s)=V_i(s)/V_g(s)$) u slučaju kada je Z :

b) $C=1pF$


$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(j\omega C)}{1-A} = \frac{1}{j\omega C(1-A)}$$

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega \cdot (101pF)}, \text{ kao } C_e = (1-A) \cdot C$$

$$Z_2 = \frac{A \cdot Z}{A-1} = \frac{-100 \cdot 1/(j\omega C)}{(-100)-1} \approx \frac{1V_u/}{j\omega C}$$

05. novembar 2013.

Operacioni pojačavači

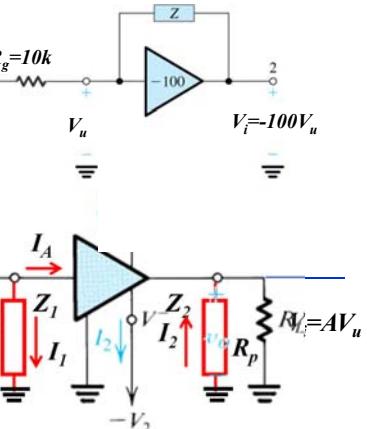

Millerova teorema



Rešenje 3.1

Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ($A(s)=V_i(s)/V_g(s)$) u slučaju kada je Z :

c) Šta će biti ako je $Z=1/sC$ i


$A>1?$

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-A} = \frac{1}{sC(1-A)}$$

$$Z_1 = -\frac{1}{s \cdot (C(A-1))}$$

konvertor negativne impedanse.

Struja menja smer jer je $V_i > V_u$

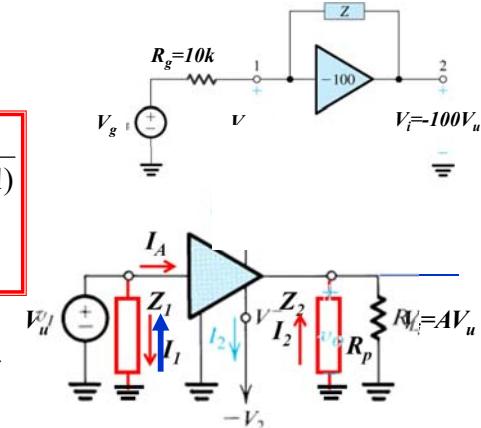

05. novembar 2013.

Operacioni pojačavači

Millerova teorema



Rešenje 3.1


Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ($A(s) = V_i(s)/V_g(s)$) u slučaju kada je Z :

- Šta će biti ako je $Z=1/sC$ i $A=1$?

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-1} = \infty$$

$$Z_2 = -\frac{A \cdot Z}{Z(1-A)} = \infty$$

$V_i = V_u$ kompenzovano V_u

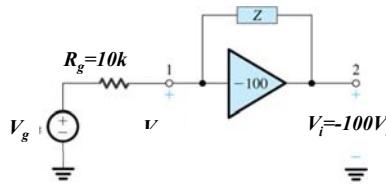

05. novembar 2013.


Operacioni pojačavači

Idealni operacioni pojačavač



Domaći 4.1

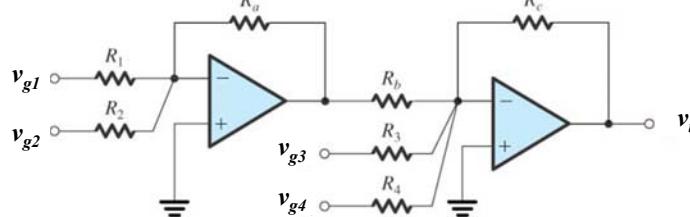Odrediti napon na izlazu pojačavača sa slike



$$v_i = \frac{R_a}{R_1 R_b} v_{g1} + \frac{R_a}{R_2 R_b} v_{g2} - \frac{R_c}{R_3} v_{g3} - \frac{R_c}{R_4} v_{g4}$$

04. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

Millerova teorema



Rešenje 3.1


Odrediti elemente ekvivalentnog Millerovog kola za pojačavač sa slike i ukupno naponsko pojačanje ($A(s) = V_i(s)/V_g(s)$) u slučaju kada je Z :

- Šta će biti ako je $Z=1/sC$ i $1 > A > 0$?

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A} = \frac{1/(sC)}{1-A} = \frac{1}{sC(1-A)}$$

$$Z_2 = \frac{1}{s \cdot C_e}; \quad C_e < C$$

povećana impedansa. $Z_1 > Z$

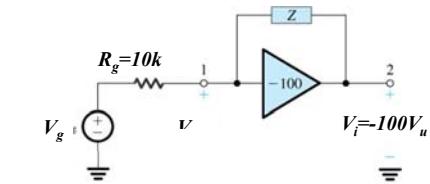


05. novembar 2013.

Operacioni pojačavači

Rešenje 4.1 Idealni operacioni pojačavač



Odrediti napon na izlazu pojačavača sa:

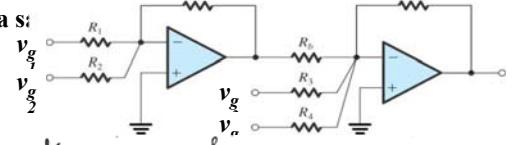

$$i_{Rc} = \frac{v_a}{Rc} = -\left(\frac{v_a}{R_6} + \frac{v_b}{R_3} + \frac{v_c}{R_4}\right) \Rightarrow v_a = -\frac{R_c}{R_6} v_a - \frac{R_c}{R_3} v_b - \frac{R_c}{R_4} v_c$$

$$\frac{v_a}{R_a} = -\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}\right) \Rightarrow v_a = -\frac{R_a}{R_1} v_1 - \frac{R_a}{R_2} v_2$$

$$v_o = -\frac{R_6}{R_4} \left(-\frac{R_a}{R_1} v_1 - \frac{R_a}{R_2} v_2\right) - \frac{R_c}{R_3} v_3 - \frac{R_c}{R_4} v_4$$

$$v_i = \frac{R_a}{R_1 R_b} v_{g1} + \frac{R_a}{R_2 R_b} v_{g2} - \frac{R_c}{R_3} v_{g3} - \frac{R_c}{R_4} v_{g4}$$

18. novembar 2014.

Operacioni pojačavači



Domaći 4.2

Zadatak: Za invertorski pojačavač pobuđen naponom $v_g=0.1V$ kod koga je $R_1=0.1k$ i $R_2=10k$ u kome se koriste OpAmp sa pojačanjem u OP od $A=60dB$, $80dB$ i $100dB$ i odrediti:

- Pojačanje u zatvorenoj petlji
- Procentualnu promenu pojačanja u zatvorenoj petlji u odnosu na slučaj sa idealnim OpAmpom
- Veličinu napona na ulazu OpAmpa

Rešenje Milerova teorema?

a)(90,83; 99,00; 99,90); b)(-9,17%; -1,00%; -0,10%); c)(-0,908mV; -0,99mV; -0,10mV)

04. novembar 2014.

Operacioni pojačavači

Model MOS tranzistora



Domaći 5.1

Za nMOS tranzistor kod koga je $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox}=120\mu A/V^2$, $W/L=10$ i $\lambda=0.02V^{-1}$ odrediti:

- opseg napona V_{GS} za koje tranzistor vodi
- napon V_{DS} u funkciji V_{GS} pri kome tranzistor ulazi u zasićenje,
- dinamičke parametre tranzistora g_m i r_o u radnoj tački definisanoj sa $I_D=75\mu A$, ako se zna da tranzistor radi u zasićenju;
- Nacrtati model za male signale i upisati vrednosti parametara.


$$V_{GS} > 1V; V_{DS} > V_{GS} + 1V; 424\mu A/V, 0.67M\Omega$$

18. novembar 2014.

Modeli poluprovodničkih komponenata



Rešenje 4.2

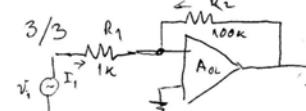

$$i_1 = \frac{v_i - v_o}{R_1} = - \frac{v_o - v_i}{R_2} = i_2$$

$$v_i \cdot R_2 - \frac{R_2}{A_{OL}} v_o = -v_o R_1 + \frac{R_1}{A_{OL}} v_i \\ v_i \cdot R_2 = -\left(R_1 + \frac{R_1}{A_{OL}}\right) v_o \Rightarrow v_o = \frac{A_{OL} \cdot R_1}{A_{OL} + (R_1 + R_2)} v_i$$

$$A = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{\frac{A_{OL} R_1}{A_{OL} + R_1 + R_2}}{1} = \frac{A_{OL} \cdot 100}{A_{OL} + 101}$$

A_{OL}	A_{out}		$\Delta A/A \cdot 100\%$
	[dB]	[V/V]	
60	10 ³	90,83	39,16
80	10 ⁴	99,00	39,91
100	10 ⁵	99,90	39,99

25. oktobar 20

Model MOS tranzistora



Rešenje 5.1

Za nMOS tranzistor kod koga je $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox}=120\mu A/V^2$, $W/L=10$ i $\lambda=0.02V^{-1}$ odrediti: a) opseg napona V_{GS} za koje tranzistor vodi; b) napon V_{DS} u funkciji V_{GS} pri kome tranzistor ulazi u zasićenje; c) dinamičke parametre tranzistora g_m i r_o u radnoj tački definisanoj sa $I_D=75\mu A$, ako se zna da tranzistor radi u zasićenju; d) nacrtati model i upisati vrednosti parametara;

- $V_{GS} > V_t = 1V$;
- $V_{DS} > V_{GS} + V_t = V_{GS} + 1V$;
- c)


$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} \\ I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{75 \cdot 10^{-6}}{120 \cdot 10^{-6} \cdot 10}} = 0.35V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t} = \frac{150 \cdot 10^{-6}}{0.35} = 424\mu A/V < g_{mBJT} = 40mA/V$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{1}{\lambda \cdot I_D} = \frac{1}{0.02 \cdot 75 \cdot 10^{-6}} = 666,66k\Omega \approx 0.67M\Omega$$

25. novembar 2014.

Modeli poluprovodničkih komponenata

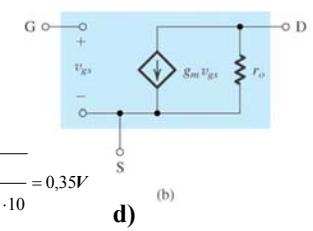

(b)

(d)

Model bipolarnog tranzistora



Domaći 5.2

BJT sa $\beta=100$, i $V_A=100V$ polarisan je u radnoj tački sa $I_C=1mA$ i $V_{CE}=5V$. Nacrtati hibridni π i T model i odrediti parametre:

- a) g_m
- b) r_π
- c) r_o
- d) α
- e) r_e u radnoj tački.

f) Uporediti g_m sa odgovarajućim parametrom MOSFETa sa slajda 39.

40mA/V; 2.5k Ω ; 105k Ω ; 100/101; 25 Ω .
18. novembar 2014.


Modeli poluprovodničkih komponenata

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

Domaći 6.1:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$.

Poznato je $V_{DD}=15V$.

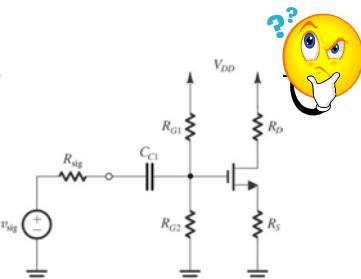

- Odrediti vrednosti ostalih elemenata kola pod uslovom da je $I_D=0.5mA$ i da su padovi napona na R_D i R_S isti i iznose $V_{DD}/3$. ($R_D=R_S=10k$, $R_{g1}=8M$, $R_{g2}=7M$)
- Izračunati za koliko će se promeniti I_D ukoliko se tranzistor zameni drugim kod koga je $V_t=1.5V$. ($I_D = 0.45mA$, $\Delta I_D = -0.05mA$, $\Delta I_D/I_D = -10\%$)
- Ponoviti postupak pod a i b) u slučaju da se zadrži ista vrednost za I_D i R_D a da je $R_S=0$. ($R_{g1}=13M$, $R_{g2}=2M$, $\Delta I_D = -0.375mA$, $\Delta I_D/I_D = -75\%$)
- Izračunati naponsko pojačanje ulaznu i izlaznu otpornost u slučaju a) i c). ($A_o=-10/11$, $R_{uo}=3.73M$, $R_{ic}=10k$, $A_c=10$, $R_{uc}=1.73M$, $R_{ic}=10k$)

Model bipolarnog tranzistora



Rešenje 5.2

BJT sa $\beta=100$, i $V_A=100V$ polarisan je u radnoj tački sa $I_C=1mA$ i $V_{CE}=5V$.

Nacrtati hibridni π i T model i odrediti parametre:

a) g_m ; b) r_π ; c) r_o ; d) α ; f) r_e u radnoj tački. g) Uporediti g_m sa odgovarajućim parametrom MOSFETa sa slajda 39. (40mA/V; 2.5k Ω ; 105k Ω ; 100/101; 25 Ω .)

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1mA}{0.026V} = 38.4mA/V \approx 40mA/V$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{100 \cdot 0.026V}{1mA} = 2,6k\Omega \approx 2,5k\Omega$$


$$r_o = \frac{V_A + |V_{CE}|}{I_C} = \frac{(100+5)V}{1mA} = 105k\Omega$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101} = 0.99 \approx 1$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{101}{100} \frac{1}{38.4mA/V} = 25.78k\Omega \approx 25k\Omega$$

25. novembar 2014.

Modeli poluprovodničkih komponenata

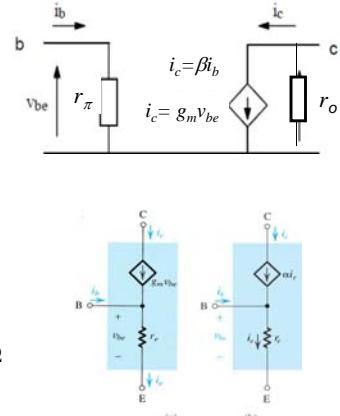

Pojačavač sa zajedničkim gejtom


Domaći 6.2:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1.5V$,

$\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$, $V_A=75V$.

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V$,

$I_D=0.5mA$, $R_D=15k$.

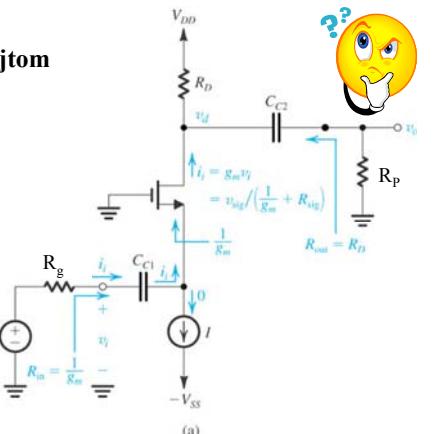


- Odrediti vrednosti jednosmernih napona V_D i V_S . ($V_D=2.5V$, $V_S=-2.5V$)
- Odrediti A_o , R_o , R_i i A_v ukoliko je $R_p=15k$, $R_g=50\Omega$. ($A_o=15V/V$, $R_u=1k$, $R_i=15k$, $A_v=7.5V/V$)
- Odrediti ukupno naponsko pojačanje ukoliko je $R_g=1k$, $10k$, $100k$. ($0.68V/V$, $0.07V/V$)

Pojačavač sa zajedni

Domaći 6.3:

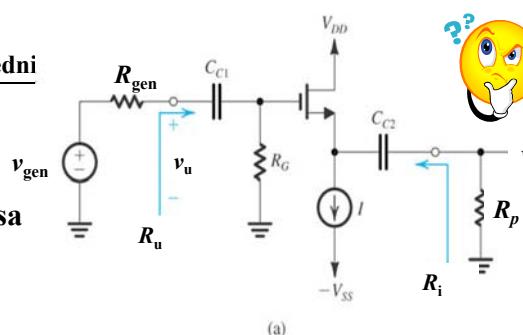U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1.5V$, $V_A=75V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$. Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V$, $I_D=0.5mA$, $R_G=4.7M\Omega$, $R_p=15k\Omega$.



- Odrediti vrednosti jednosmernih napona V_g i V_s . ($V_g=0V$, $V_s=-2.5V$)
- Odrediti A_o , R_u , R_i i A_v ukoliko je $R_g=1M\Omega$. ($A_o=0.993V/V$, $R_u=4.7M\Omega$, $R_i=0.993k\Omega$, $A_v=0.768V/V$)

25. novembar 2014.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

Domaći



02. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

Domaći 7:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=10\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=10k\Omega$ u slučaju da je povezan:

- Direktno;
- preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri: $R_E=5k\Omega$, $R_B=100k\Omega$, $h_{11E}=1k\Omega$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;
- preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri: $R_C=5k\Omega$, $R_B=100k\Omega$, $h_{11E}=1k\Omega$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;
- preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za R_p).

Videti skice sa table na sledećem slajdu.

02. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

Rešenje 7:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=10\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=10k\Omega$ u slučaju da je povezan:

- Direktno;
- preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri: $R_E=5k\Omega$, $R_B=100k\Omega$, $h_{11E}=1k\Omega$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;
- preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri: $R_C=5k\Omega$, $R_B=100k\Omega$, $h_{11E}=1k\Omega$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;
- preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za R_p).

a)

$$V_p = \frac{R_p}{R_p + R_g} V_g = \frac{10\Omega}{100k\Omega + 10\Omega} \cdot 10mV = \underline{\underline{10\mu V}}$$

09. decembar 2014.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Rešenje 7 (nastavak):

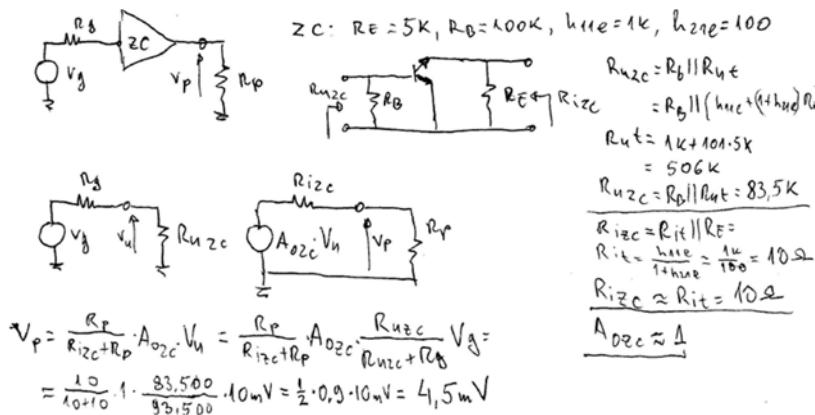b) preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri: $R_E=5k$, $R_B=100k$, $h_{11E}=1k$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;



09. decembar 2014.


Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Rešenje 7 (nastavak):

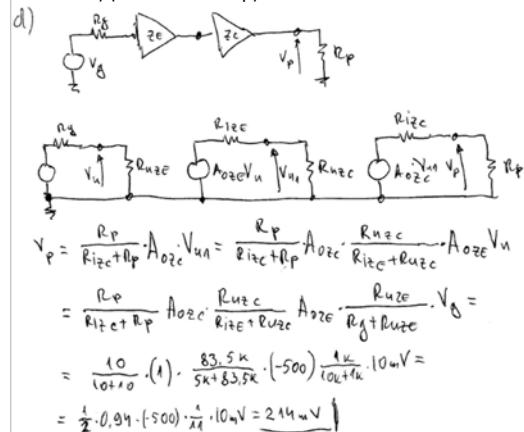d) preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za R_p).



09. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Rešenje 7 (nastavak):

c) preko pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri: $R_C=5k$, $R_B=100k$, $h_{11E}=1k$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;

c)

$$R_{UZE} = R_B \parallel R_{RE} = R_B \parallel h_{11E} \approx h_{11E} = 1k$$

$$R_{IZC} = R_C \parallel R_{RE} = R_C = 5k$$

$$A_{OZE} = - \frac{h_{11E}}{h_{11E}} R_C = - \frac{100}{1k} \cdot 5k = -500$$

$$V_p = \frac{R_p}{R_{IZC} + R_p} \cdot A_{OZE} \cdot V_u = \frac{R_p}{R_{IZC} + R_p} \cdot A_{OZE} \cdot \frac{R_{UZE}}{R_g + R_{UZE}} \cdot V_g = \frac{10}{500 + 10} \cdot (-500) \cdot \frac{1k}{11k} \cdot 10mV = 9mV$$

09. decembar 2014.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Domaći 8.1:

Realizacija sa MOST

U kolu sa slikama upotrebljeni su identični tranzistori sa $V_t=0.5V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$, $v_{D1} = V_{DD} - \frac{I}{2} R_D$

$\lambda=0$.

Poznato je $I=0.4mA$, $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$ i $R_D=2.5k\Omega$.



a) Za $V_{US}=0V$ odrediti V_s , I_{D1} , I_{D2} , V_{D1} i V_{D2} .

$(V_s=-0.82V, I_{D1}=I_{D2}=0.2mA, V_{D1}=V_{D2}=1V)$

b) Ponoviti postupak pod a) za $V_{US}=-0.2V$. ($V_s=-1.02V, I_{D1}=I_{D2}=0.2mA, V_{D1}=V_{D2}=1V$)

c) Ponoviti postupak pod a) za $V_{US}=0.9V$. ($V_s=0.08V, I_{D1}=I_{D2}=0.2mA, V_{D1}=V_{D2}=1V$)

d) Koliko iznosi najveći napon V_{US} pri kome je $I=0.4mA$, a tranzistori rade u oblasti zasićenja? ($V_{USmax}=1.5V$)

e) Odrediti A_d , A_c i CMRR. ($g_m=1.25mA/V$, $A_d=-3.125V/V$, $A_c=0$, $CMRR \rightarrow \infty$)

09. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

Domaći 8.1 Rešenje:

U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa $V_t=0.5V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$, $\lambda=0$.

Poznato je $I=0.4mA$, $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$ i $R_D=2.5k\Omega$.

$$a) i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA$$

$$i_{D1} = A(V_{GS1} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS1} = V_t + \sqrt{\frac{i_{D1}}{A}} = 0.5V + \sqrt{\frac{0.2}{2}}V = 0.82V = V_{GS2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0 - 0.82 = -0.82V$$


$$v_{D1} = V_{DD} - R_D i_{D1} = 1.5V - 2.5k \cdot 0.2mA = 1V = v_{D2}$$

$$b) \text{ kao pod a)} i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = 1V = v_{D2}$$

$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = -0.2V - 0.82V = -1.02V$$

$$c) \text{ kao pod a)} i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = 1V = v_{D2}$$
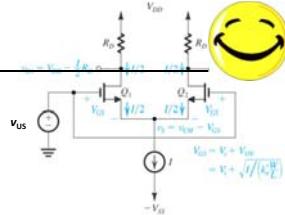
$$v_S = v_{US} - V_{GS1} = 0.9V - 0.82V = +0.08V$$



16. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

Za one koji žele
da nauče više

Realizacija sa MOs


Domaći 8.A:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $\alpha=1$, $V_{BE}=0.7V$.

Poznato je $I=1mA$, $V_{CC}=15V$ i

$R_C=10k\Omega$, $v_{BE1}=5+0.005\sin(\omega t)V$

$v_{BE2}=5-0.005\sin(\omega t)V$

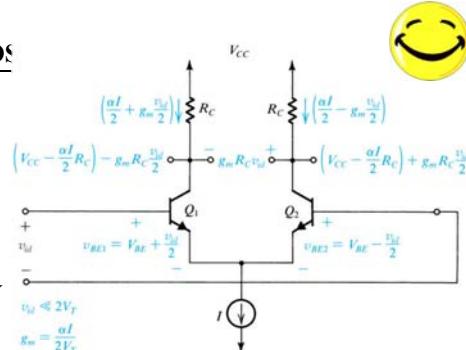

Odrediti

$$a) i_{C1}, i_{C2} (i_{C1}=0.5+0.1\sin(\omega t) mA, i_{C2}=0.5-0.1\sin(\omega t) mA)$$

$$b) v_{C1}, v_{C2} (v_{C1}=10-1\sin(\omega t) V, v_{C2}=10+1\sin(\omega t) V)$$

$$c) \text{ Ad. } (A_d=200V/V)$$

09. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

Domaći 8.1 Rešenje:

U kolu sa slike upotrebljeni su identični tranzistori sa $V_t=0.5V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=4mA/V^2$, $\lambda=0$.

Poznato je $I=0.4mA$, $V_{DD}=V_{SS}=1.5V$ i $R_D=2.5k\Omega$.

$$d) \text{ za } i_{D1} = i_{D2} = I/2 = 0.2mA; V_{GS1} = 0.82V = V_{GS2}; v_{D1} = 1V = v_{D2}$$

$$V_{DS\min} = V_{GS1} - V_t = v_{D1} - v_{S\max} \Rightarrow v_{S\max} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t)$$

$$v_{S\max} = v_{US\max} - V_{GS1} \Rightarrow v_{US\max} = v_{S\max} + V_{GS1} = v_{D1} - (V_{GS1} - V_t) + V_{GS1} = v_{D1} + V_t$$

$$v_{US\max} = V_{DD} - R_D i_{D1} + V_t = 1.5V$$

$$e) A_d = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D} \Big|_{r_o \rightarrow \infty} = -g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2i_{D1}}{V_{GS1} - V_t} = \frac{I}{V_{GS1} - V_t} = \frac{0.4mA}{0.32V} = 1.25mA/V$$

$$A_d = -g_m R_D = 1.25mA/V \cdot 2.5k\Omega = -3.125V/V$$

$$A_c = -\frac{g_m r_o R_D}{r_o + R_D + 2(g_m r_o + 1)R_S} \Big|_{r_o \rightarrow \infty, R_S \rightarrow \infty} = 0$$

$$CMRR = A_d / A_c \rightarrow \infty$$

16. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

Domaći 8.A Rešenje:

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $\alpha=1$, $V_{BE}=0.7V$.

Poznato je $I=1mA$, $V_{CC}=15V$ i $R_C=10k\Omega$, $v_{BE1}=5+0.005\sin(\omega t)V$

$v_{BE2}=5-0.005\sin(\omega t)V$

$$a) \text{ za } I_{C1} = I_{C2} = I_C = \alpha \cdot I/2 = 0.5mA;$$

$$g_{m1} = g_{m2} = g_m = I_C / V_T = 0.5mA / 0.025V = 20mA/V$$

$$v_{ud} = v_{BE1} - v_{BE2} = 0.01\sin(\omega t)V$$

$$i_{c1} = g_m (v_{ud}/2) = 0.1\sin(\omega t)mA; i_{c2} = -g_m (v_{ud}/2) = -0.1\sin(\omega t)mA$$

$$i_{C1} = 0.5 + 0.1\sin(\omega t) mA; i_{C2} = 0.5 - 0.1\sin(\omega t) mA$$

$$b) V_{C1} = V_{C2} = V_C = V_{CC} - R_C I_C = 15V - 10k\Omega \cdot 0.5mA = 10V$$

$$v_{c1} = -R_C i_{c1} = -1\sin(\omega t) V$$

$$v_{c2} = -R_C i_{c2} = +1\sin(\omega t) V$$

$$v_{C1} = V_C + v_{c1} = 10 - 1 \cdot \sin(\omega t) V; v_{C2} = V_C + v_{c2} = 10 + 1 \cdot \sin(\omega t) V$$


$$c) A_d = \left(\frac{v_{C1} - v_{C2}}{v_{du}} \right) = -\frac{2}{0.01} = 200 \text{ V/V}$$

Za one koji žele
da nauče više

16. decembar 2014.


Višestepeni pojačavači

E7.1

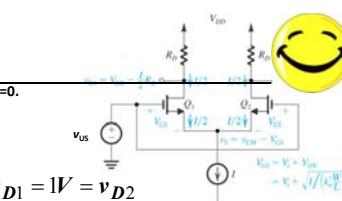

Domaći 8.3 Rešenje:

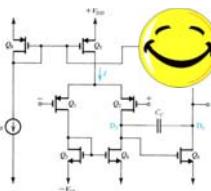• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa $\mu_n C_{ox} = 160 \mu A/V^2$, $V_m = 0.7V$, $\mu_p C_{ox} = 40 \mu A/V^2$, $V_{tp} = -0.8V$, $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$.
Dimenzijsne tranzistora date su u tabeli. Poznato je $I_{REF} = 90 \mu A$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$. Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.



$$A_1 = -g_m(r_{o2} \| r_{o4}) = -0.3 \text{mA/V} \cdot (222 \text{k}\Omega \| 222 \text{k}\Omega) = -33,33 \text{V/V}$$

$$A_2 = -g_m(r_{o6} \| r_{o7}) = -0.6 \text{mA/V} \cdot (111 \text{k}\Omega \| 111 \text{k}\Omega) = -33,33 \text{V/V}$$

$$A = A_1 \cdot A_2 = 1110,89 \text{V/V}$$

$$a = 20 \log(A) = 60,91 \text{ dB}$$


16. decembar 2014.

Višestepeni pojačavači

E7.1

Domaći 8.3 Rešenje:

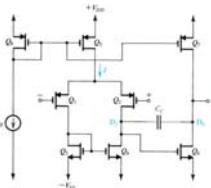• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa $\mu_n C_{ox} = 160 \mu A/V^2$, $V_m = 0.7V$, $\mu_p C_{ox} = 40 \mu A/V^2$, $V_{tp} = -0.8V$, $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$.
Dimenzijsne tranzistora date su u tabeli. Poznato je $I_{REF} = 90 \mu A$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$. Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.



$$(W/L)_5 = (W/L)_7 = (W/L)_8 \Rightarrow I_{D5} = I_{D7} = I_{D8} = I_{REF} = 90 \mu A$$

$$(W/L)_1 = (W/L)_2 \Rightarrow I_{D1} = I_{D2} = I_{REF}/2 = 45 \mu A$$

$$I_{D3} = I_{D1} = 45 \mu A; \quad I_{D4} = I_{D2} = 45 \mu A; \quad I_{D6} = I_{D7} = 90 \mu A$$

$$I_D = A(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} \mu C_{ox} (W/L)(V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{I_D}{A}}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)}; \quad r_o = \frac{V_A}{I_D}, \quad \text{Zamenom vrednosti za svaki tranzistor}$$

(Q1, Q2, Q5, Q7 i Q8 pMOS), (Q3, Q4, i Q6 nMOS)


	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈
W/L	20/0.8	20/0.8	5/0.8	5/0.8	40/0.8	10/0.8	40/0.8	40/0.8
I _D (μA)	45	45	45	45	90	90	90	90
V _{GS} (V)	1.1	1.1	1.	1.	1.1	1	1.1	1.1
g _m (mA/V)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6
r _o (kΩ)	222	222	222	222	111	111	111	111

Domaći 8.3: Realizacija sa MOST

• U kolu sa slike upotrebljeni su tranzistori sa $\mu_n C_{ox} = 160 \mu A/V^2$, $V_{tn} = 0.7V$, $\mu_p C_{ox} = 40 \mu A/V^2$, $V_{tp} = -0.8V$, $V_{An} = -V_{Ap} = -10V$.

Dimenzijsne tranzistora date su u tabeli. Poznato je $I_{REF} = 90 \mu A$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$.

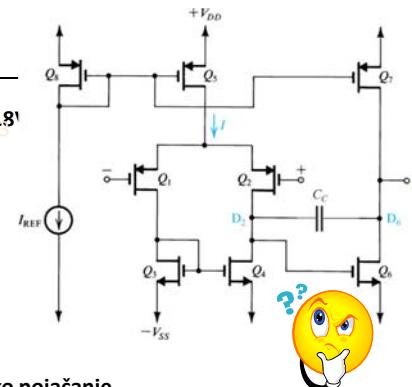Poznato je $I_{REF} = 90 \mu A$, $V_{DD} = V_{SS} = 2.5V$.




Dopuniti podatke u Tabeli i naći ukupno naponsko pojačanje.

Sugestija: Najpre odrediti pojačanje svakog stepena posebno.

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈
W/L	20/0.8	20/0.8	5/0.8	5/0.8	40/0.8	10/0.8	40/0.8	40/0.8
I _D (μA)								
V _{GS} (V)								
g _m (mA/V)								
r _o (kΩ)								

Domaći 9.1:

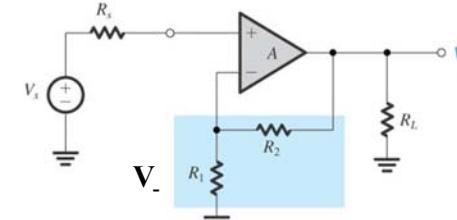

U kolu sa slike upotrebljen je idealizovani pojačavač sa $A=100dB$.

Odrediti:

- R_2/R_1 tako da se dobije $A_r = 100$!
- B u dB?
- Napon na izlazu V_o , i V_s ukoliko je $V_s = 0.1V$.
- za koliko će se smanjiti A_r ukoliko pojačanje A opadne za 20%?
(Idealizovani pojačavač ima beskonačnu ulaznu i nullu izlaznu otpornost)



16. decembar 2014.

Pojačavači sa povratnom spregom

Domaći 9.1

Rešenje:

$$a) A_r = \frac{A}{1-AB} = 50 \text{ za } AB \gg 1 \Rightarrow -\frac{1}{B} = 50$$

$$B = \frac{V_-}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$-\frac{1}{B} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 50 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 49$$

$$b) B = 20 \log\left(\frac{1}{50}\right) = 20 \log(0.02) = -33.8 \text{ dB}$$


$$c) V_o = \frac{A}{1-AB} V_s = 50 \cdot 0.1V = 5V$$

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o = 5V / 50 = 0.1V$$


Pojačavač sa povratnom spregom

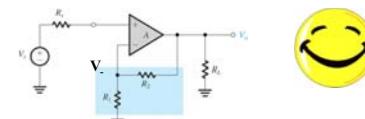

Domaći 9.2:

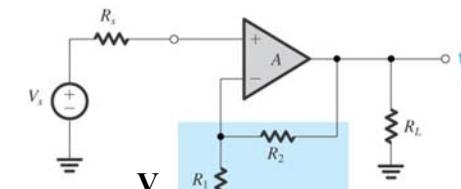

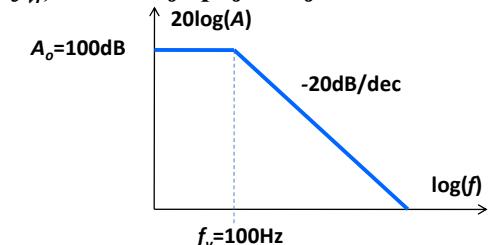U kolu iz primera 8.1 odrediti pojačanje pojačavača sa povratnom spregom pri niskim frekvencijama (A_{or}) i gornju graničnu frekvenciju (f_{vr}) ukoliko je pojačanje A definisano sa



16. decembar 2014.

Pojačavač sa povratnom spregom


Domaći 9.2

Rešenje:

$$A_{ro} = \frac{A_o}{1-A_o B} = 50;$$

$$a_{ro} = 20 \log(A_{ro}) = 33.98 \text{ dB}$$
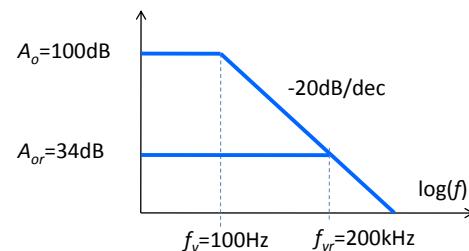
$$f_{vr} = f_v \cdot (1 - A_o B) = 100 \text{ Hz} \cdot (2001) = 200,1 \text{ kHz}$$




Pojačavač sa povratnom spregom



Domaći 9.3:

Izlazni stepen pojačavača sa naponskim pojačanjem $A_1=1 \text{ V/V}$ pobuduje se signalom $v_g = 1 \text{ V}$, a u njemu se generiše se šum intenziteta $v_n = 1 \text{ V}$.

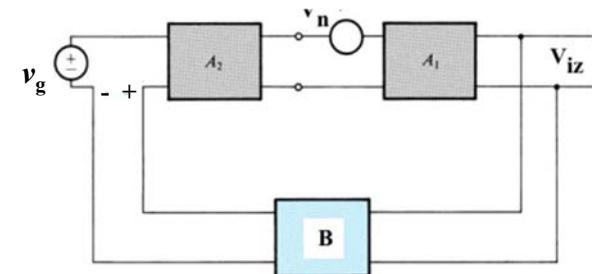Odrediti za koliko će se poboljšati odnos signal-šum na izlazu, ukoliko se koristi prepojačavač sa $A_2 = 100 \text{ V/V}$, a na oba stepena primeni NPS sa ukupnim faktorom povratne sprege $B=1$ kao na slici.




16. decembar 2014.

Pojačavač sa povratnom spregom

Domaći 9.3

Rešenje:

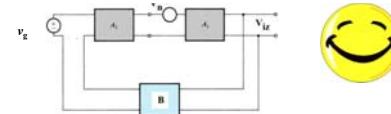

Bez prepojačavača:

$$v_{iz} = v_{is} + v_{in} = A_1(v_g + v_n) = 1 \cdot 1V + 1 \cdot 1V;$$

$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 0 \text{dB}$$

Sa prepojačavačem:

$$(v_g - Bv_{iz})A_2 + v_n = v_{iz};$$

$$(1 + BA_1A_2)v_{iz} = A_1A_2v_g + A_1v_n$$

$$v_{iz} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} + \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = v_{is} + v_{in} \Rightarrow v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)}; \quad v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)}$$

$$v_{is} = \frac{A_1A_2v_g}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{100}{101}1V = 0,99V;$$

$$v_{in} = \frac{A_1v_n}{(1 + BA_1A_2)} = \frac{1}{101}1V = 0,0099V.$$

$$SNR = 20 \log(v_{is} / v_{in}) = 20 \log(100) = 40 \text{dB}$$

Pojačavač sa povratnom spregom

Rešenje 9.4:

Za one koji žele
da nauče više



Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje $A_d=80 \text{dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud}=100 \text{k}\Omega$ i izlaznu otpornost $R_{ia}=1 \text{k}\Omega$. Odrediti $A_r=V_i/V_g$, R_{ur} , i R_{ir} . Poznato je $R_g=10 \text{k}\Omega$, $R_i=1 \text{k}\Omega$, $R_2=1 \text{M}\Omega$, $R_p=2 \text{k}\Omega$.

$$R_{11} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \approx 1k, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1M$$

$$A_o = \frac{V_i}{V_g} = \frac{V_i}{V_d V_g} = \frac{A_d(R_p \| R_{22})}{(R_{ia} + R_p \| R_{22})} \frac{R_{ud}}{R_g + R_{11} + R_{ud}}$$

$$A_o \approx \frac{A_d R_p}{(R_{ia} + R_p)} \frac{R_{ud}}{R_{11} + R_{ud}} = \frac{10^4 \cdot 2 \cdot 10^3}{(3 \cdot 10^3)} \frac{100 \cdot 10^3}{1.1 \cdot 10^6} = 6000$$



$$B = -\frac{V_r}{V_o} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \approx -10^{-3}$$

$$1 - A_o B = 1 - 6000(-10^{-3}) = 7$$

$$A_r = \frac{A_o}{1 - A_o B} = \frac{6000}{7} = 857$$

$$R_{ir}' = \frac{R_p R_{ir}}{R_p + R_{ir}'} \Rightarrow R_{ir}$$

Povratna sprega

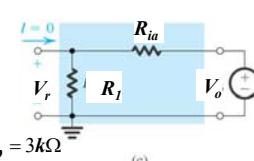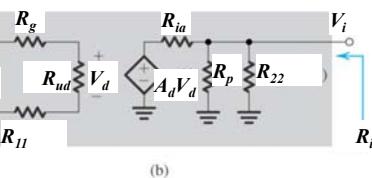

$$R_i = R_{ia} + (R_p \| R_{22}) \approx R_{ia} + R_p = 3 \text{k}\Omega$$

$$R_{ir}' = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{3000}{7} = 428 \Omega$$

Domaći 9.4:


Za one koji žele
da nauče više

Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje

$A_d=80 \text{dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud}=100 \text{k}\Omega$ i izlaznu

otpornost $R_{ia}=1 \text{k}\Omega$. Odrediti $A_r=V_i/V_g$, R_{ur} , i R_{ir} . Poznato je

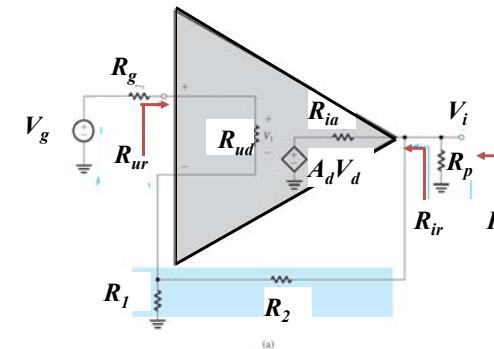$R_g=10 \text{k}\Omega$, $R_i=1 \text{k}\Omega$, $R_2=1 \text{M}\Omega$, $R_p=2 \text{k}\Omega$.



16. decembar 2014.

Povratna sprega

Rešenje 9.4:

Za one koji žele
da nauče više


Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje $A_d=80 \text{dB}$, konačnu ulaznu otpornost $R_{ud}=100 \text{k}\Omega$ i izlaznu otpornost $R_{ia}=1 \text{k}\Omega$. Odrediti $A_r=V_i/V_g$, R_{ur} , i R_{ir} . Poznato je $R_g=10 \text{k}\Omega$, $R_i=1 \text{k}\Omega$, $R_2=1 \text{M}\Omega$, $R_p=2 \text{k}\Omega$.

$$R_{11} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \approx 1k, \quad R_{22} = R_1 + R_2 \approx 1M$$

$$R_u = R_g + R_{ud} + R_{11} = 10k + 100k + 1k = 111k\Omega$$

$$R_{ur}' = R_u (1 - A_o B) = 777 \text{k}\Omega$$
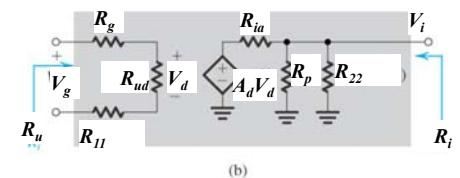
$$R_{ur} = R_{ur}' - R_g = 776 \text{k}\Omega$$



$$R_i = R_{ia} + (R_p \| R_{22}) \approx R_{ia} + R_p = 0,66 \text{k}\Omega$$


$$R_{ir}' = \frac{R_i}{1 - A_o B} = \frac{666}{7} = 95 \Omega$$

$$R_{ir} = \frac{R_p R_{ir}'}{R_p + R_{ir}'} \Rightarrow R_{ir} = \frac{R_p R_{ir}'}{R_p - R_{ir}'} = \frac{2000 \cdot 95}{2000 - 95} = \frac{190000}{1905} \approx 100 \Omega$$

Povratna sprega

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.1

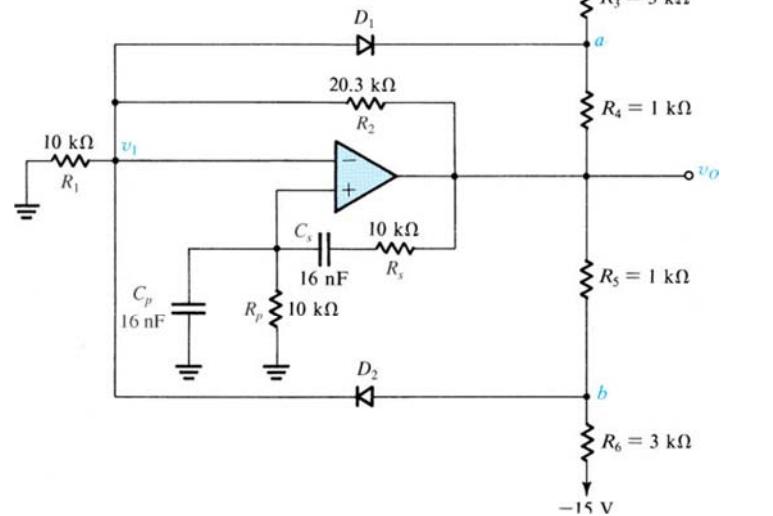

16. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $V_D=0.7V$.

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{\frac{R_p/sC_p}{R_p+1/sC_p}}{\frac{R_p/sC_p}{R_p+1/sC_p} + R_s + 1/sC_s} = \frac{\frac{R_p}{1+R_psC_p}}{\frac{R_p}{1+R_psC_p} + R_s + 1/sC_s}$$

$$B(s) = \frac{sC_sR_p}{sC_sR_p + (1+sC_sR_s)(1+sC_pR_p)} \left| \begin{array}{l} R_p=R_s=R \\ C_p=C_s=R \end{array} \right. = \frac{sCR}{1+3sCR+s^2C^2R^2} = \frac{1}{3+sCR+1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3+sCR+1/(sCR)} = 1$$

$$3+sCR+1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \text{ zamenom brojnih vrednosti dobija se}$$

$$3+s \cdot 10^{-9} \cdot 10^4 + 1/(s \cdot 10^{-9} \cdot 10^4) = 3,03; \quad s^2 \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 0,03s \cdot 10^{-5} + 1 = 0$$

23. decembar 2014.

Povratna sprega

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.1

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera

$$[s_{1,2} = (10^5/16)(0.015 \pm j)]$$

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$[f_o = 1\text{kHz}]$$

- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $V_D=0.7V$

$$[21.36\text{Vpp}]$$

16. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Rešenje 10.1:

- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
- b) Naći frekvenciju oscilovanja
- c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $V_D=0.7V$.

$$s_{1,2} = \frac{0,03s \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm \sqrt{9 \cdot 10^{-4} \cdot 256 \cdot 10^{-10} - 4 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}}$$

$$s_{1,2} = \frac{0,03 \cdot 16 \cdot 10^{-5} \pm 16 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{-4} - 4}}{2 \cdot 256 \cdot 10^{-10}} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}}$$

$$s_{1,2} \approx \frac{0,03 \pm \sqrt{-4}}{32 \cdot 10^{-5}} = \frac{10^{-5}}{16} (0,015 \pm j)$$

$$A(j\omega)B(j\omega) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + j\omega CR + 1/(j\omega CR)} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{3 + j(\omega CR - 1/(\omega CR))}$$

$$\text{Im}\{A(j\omega)B(j\omega)\} = \frac{-j(\omega CR - 1/(\omega CR))(1 + \frac{R_2}{R_1})}{3^2 + (\omega CR - 1/(\omega CR))^2} = 0, \Rightarrow \omega CR - 1/(\omega CR) = 0;$$


$$\omega CR = 1/(\omega CR) \Rightarrow \omega = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1\text{kHz}$$

23. decembar 2014.

Povratna sprega

Rešenje 10.1:

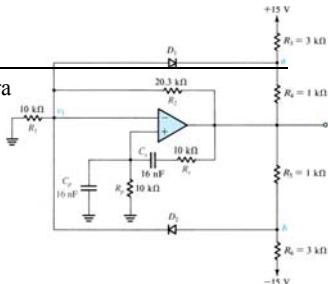- a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera
 b) Naći frekvenciju oscilovanja
 c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je $V_D=0.7V$.



D2 provede za maksimalni napon u tački "b"

$$V_b = V_I + V_D$$

$$V_I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o \max} \approx \frac{1}{3} V_{o \max},$$

s druge strane, napon u tački "b", ako se zanemari struja kroz diodu, približno je jednak :

$$V_b = \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o \max},$$

$$\frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS} + \frac{R_6}{R_5 + R_6} V_{o \max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{o \max} + V_D \Rightarrow \left(\frac{R_6}{R_5 + R_6} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{o \max} = +V_D - \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_{SS}$$

$$\left(\frac{3}{4} - \frac{10}{30,3} \right) V_{o \max} = +0.7 - \frac{1}{4} (-15) \Rightarrow V_{o \max} = 10,68V, \text{ zbog simetrije D1, će provesti pri } V_{o \min} = -10,68V$$

tako da je :


$$V_{opp} = V_{o \max} - V_{o \min} = 2 \cdot 10,68V = 21,36V$$

23. decembar 2014.

Povratna sprega

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

Domaći 10.2

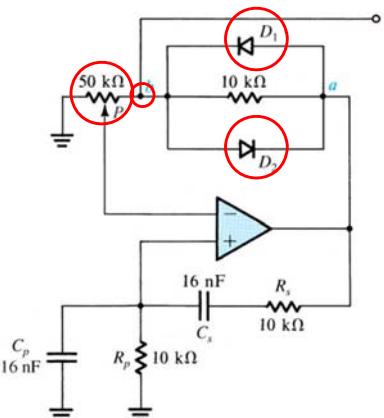


16. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)



Domaći 10.2

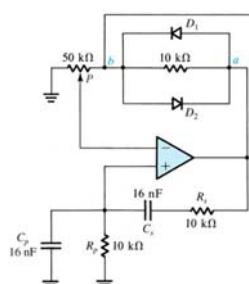

b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$[f_o = 1\text{kHz}]$$

Rešenje 10.2:

- a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljaju oscilacije

- b) Naći frekvenciju oscilovanja

$$A(s)B(s) = 1; \quad A(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad B(s) = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s};$$

$$B(s) = \frac{1}{3 + sCR + 1/sCR}$$

$$A(s)B(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{3 + sCR + 1/(sCR)} = 1$$

$$R_2 = 10k\Omega + R_X; \quad R_1 = 50k\Omega - R_X$$

$$3 + sCR + 1/(sCR) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \text{ za } j\omega_o CR = -j/(\omega_o CR)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{10k\Omega + R_X}{50k\Omega - R_X} = 2 \Rightarrow 10k\Omega + R_X = 2 \cdot (50k\Omega - R_X)$$

$$3R_X = 100k\Omega - 10k\Omega = 90k\Omega \Rightarrow R_X = 30k\Omega$$

$$\text{Potenciometar: } R_X = 30k\Omega \text{ i } 50k\Omega - R_X = 20k\Omega$$

$$\omega_o CR = 1/(\omega_o CR) \Rightarrow \omega_o = \frac{1}{CR} = \frac{10^{-5}}{16} \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 1\text{kHz}$$

23. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

16. decembar 2014.

Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Domaći 11.1:

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od $P_{d0\max}=2W$, pri $T_{O0}=25^{\circ}\text{C}$ i maksimalna temperatura spoja $T_{S\max}=150^{\circ}\text{C}$.

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline $T_O=50^{\circ}\text{C}$.

[]

23. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

57

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Domaći 11.A:

Za one koji žele da nauče više


U kolu sa slike poznato je $V_{CC}=15\text{V}$, tranzistore karakteriše $V_{CEsat}=0,2\text{V}$, $V_{BE}=0,7\text{V}$ i $\beta>>1$. Odrediti:

a) dinamički opseg izlaznog signala;

b) vrednost otpornika R koja obezbeđuje dovoljnu struju I , da bi se na otporniku R_p dobio maksimalni dinamički opseg signala;

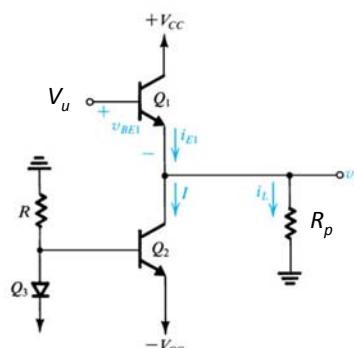c) minimalnu i maksimalnu vrednost emitorske struje.

[$0,97\text{k}, \pm 14,8\text{V}, 0-29,6\text{mA}$]



23. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

59

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Rešenje 11.1:

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Bipolarni tranzistor karakteriše snaga disipacije od $P_{d0\max}=2\text{W}$, pri $T_{O0}=25^{\circ}\text{C}$ i maksimalna temperatura spoja $T_{S\max}=150^{\circ}\text{C}$.

Odrediti termičku otpornost tranzistora i maksimalnu snagu koju tranzistor može da disipira pri temperaturi okoline $T_O=50^{\circ}\text{C}$.

$$T_{S\max} - T_o = R_{th} \cdot P_{d\max} \Rightarrow R_{th} = \frac{T_{S\max} - T}{P_{d\max}} = \frac{150^{\circ} - 25^{\circ}}{2\text{W}} = 62,5^{\circ}\text{C/W}$$

$$P_{d\max}(T_o = 50^{\circ}\text{C}) = \frac{T_{S\max} - T_o}{R_{th}} = \frac{150^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}}{62,5^{\circ}\text{C/W}} = 1,6\text{W}$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

58

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA



Domaći 11.B:

Za one koji žele da nauče više

U kolu sa slike poznato je $V_{CC}=10\text{V}$, $I=100\text{mA}$ i $R_p=100\Omega$, usvojiti $V_{CEsat}=0\text{V}$ i $\alpha=1$. Odrediti:

a) disipaciju snage na svakom od tranzistora kada je $V_u=0\text{V}$.


Ukoliko je pojačavač pobuđen prostoperiodičnim signalom najveće moguće amplitude odrediti:

b) disipaciju snage na svakom od tranzistora,

c) snagu na potrošaču i

d) stepen iskorišćenja,

[1W, 1W, 0.5W, 1W, 0.5W, 25%]

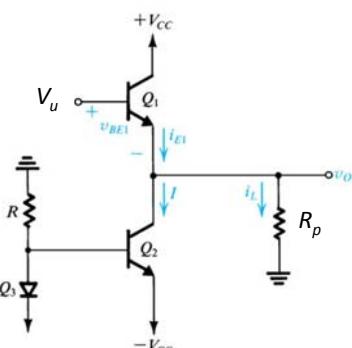

23. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

60


Domaći 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- a) vrednost V_{CC} , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od 8Ω , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

- b) maksimalnu struju svakog tranzistora,
c) ukupnu snagu izvora napajanja,
d) stepen korisnog dejstva i
e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$[V_{CC} > 22.9V, I_{pmax} = 2.25A, P_{CC} = 32.8W, \eta = 61\%, P_{dn} = P_{dp} = 6.7W]$$

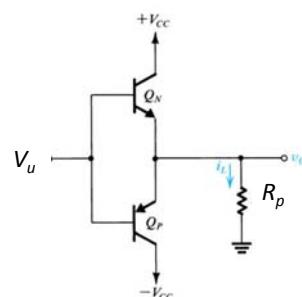

Rešenje 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- a) vrednost V_{CC} , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od 8Ω , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

- b) maksimalnu struju svakog tranzistora,
c) ukupnu snagu izvora napajanja,
d) stepen korisnog dejstva i
e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$a) P_k = \frac{1}{2} \frac{V_{im}^2}{R_p} \Rightarrow V_{im} = \sqrt{2R_p P_k} = \sqrt{2 \cdot 8\Omega \cdot 20W} = 17.88V$$


$$V_{CC} > V_{im} + 5V = 22.88V \text{ usvajamo } V_{CC} = 23V.$$

$$b) I_{C1max} = I_{pmax} = \frac{V_{pmax}}{R_p} = \frac{17.88}{8} = 2.24A$$

$$c) P_{CC1} = I_{CC1} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi} I_{Cmax} \cdot V_{CC} = \frac{1}{3.14} 2.24 \cdot 23 = 16.4W$$

$$P_{CC} = 2P_{CC1} = 32.8W$$

Pojačavači velikih signala

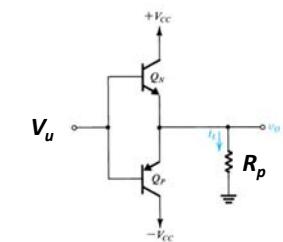

62

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

61

Rešenje 11.2: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B, odrediti

- a) vrednost V_{CC} , tako da bude za 5V veći od maksimalnog napona na potrošaču od 8Ω , kada se na njemu ostvaruje korisna snaga od 20W.

- b) maksimalnu struju svakog tranzistora,
c) ukupnu snagu izvora napajanja,
d) stepen korisnog dejstva i
e) maksimalnu disipiranu snagu na svakom tranzistoru.

$$d) \eta = \frac{P_k}{P_{CC}} \cdot 100 = \frac{20}{32.8} \cdot 100 = 60.98\%$$

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{CE\ max1} = \frac{1}{\pi} I_{Cmax} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CE\ max} = \frac{1}{\pi^2} I_{Cmax} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_p} = 6.7W$$

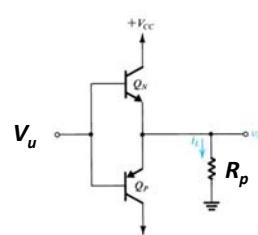

Domaći 11.3:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je: $V_{CC} = 6V$, $R_p = 4\Omega$ i $\beta_N = \beta_P = 50$. Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona $V_{pmax} = 4.5V$. Odrediti:

- Snagu na potrošaču
- Snagu svakog izvora
- Stepen iskorišćenja
- Maksimalnu ulaznu struju
- Snagu disipacije svakog tranzistora.

$$[P_k = 2.53W, P_{CC+} = P_{CC-} = 2.15W, \eta = 59\%, I_{um} = 22.1mA, P_{dn} = P_{dp} = 0.91W]$$

18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala
Za pojačavač sa slike


63

23. decembar 2014.

Pojačavači velikih signala

64

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA

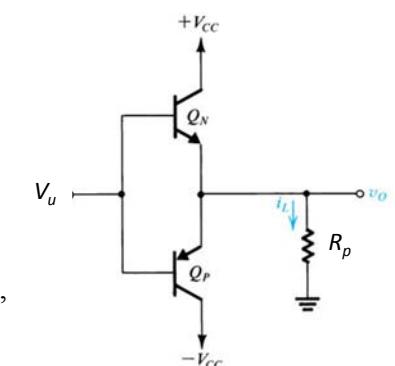

Rešenje 11.3: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA


Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je: $V_{CC} = 6V$, $R_p = 4\Omega$ i $\beta_N = \beta_P = 50$. Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona $V_{pmax} = 4.5V$. Odrediti:

- Snagu na potrošaču
- Snagu svakog izvora
- Stepen iskorišćenja
- Maksimalnu ulaznu struju
- Snagu disipacije svakog tranzistora.

$$a) P_k = \frac{1}{2} \frac{V_{pmax}^2}{R_p} = \frac{1}{2} \frac{4.5^2}{4} = 2,53W$$

$$b) P_{CC1} = I_{CC1} \cdot V_{CC} = \frac{1}{\pi} \frac{V_{pmax}}{R_p} \cdot V_{CC} = \frac{1}{3.14} \cdot \frac{4.5}{4} \cdot 6 = 2,15W$$
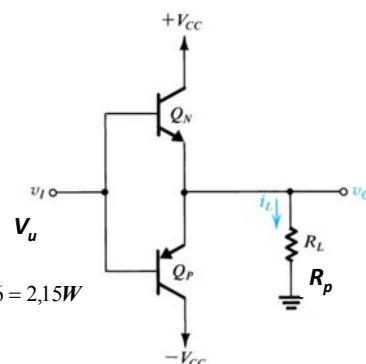
$$c) \eta = \frac{P_k}{2P_{CC1}} \cdot 100 = \frac{1}{2} \frac{2,53}{2,15} \cdot 100 = 58,8\%$$



18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

65

Rešenje 11.3: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA


Za pojačavač sa slike koji radi u klasi B poznato je: $V_{CC} = 6V$, $R_p = 4\Omega$ i $\beta_N = \beta_P = 50$. Izmerena je maksimalna vrednost izlaznog napona $V_{pmax} = 4.5V$. Odrediti:

- Snagu na potrošaču
- Snagu svakog izvora
- Stepen iskorišćenja
- Maksimalnu ulaznu struju
- Snagu disipacije svakog tranzistora.

$$d) I_{u\max} = \frac{I_{C\max}}{\beta} = \frac{1}{\beta+1} \frac{V_{p\max}}{R_p} = \frac{1}{51} \frac{4.5}{4} = 22,1mA$$

$$e) P_{d1} = I_{C1} \cdot V_{C1} = \frac{1}{\pi} \frac{V_{CE\max}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CE\max} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}}{R_p} \cdot \frac{1}{\pi} V_{CC}$$
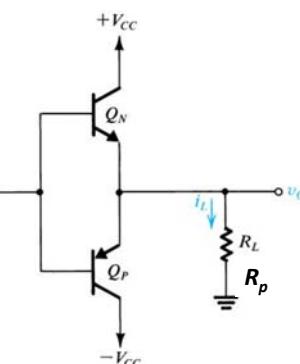
$$P_{d1} = \frac{1}{3.14^2} \cdot \frac{6}{4} = 0,91W$$



18. decembar 2012.

Pojačavači velikih signala

66

POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA




Domaći 11.4:

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je: $V_{CC} = 15V$, $R_p = 100\Omega$;

tranzistori su upareni sa $I_s = 0.1pA$ i $\beta = 50$, dok za diode važi da je

$I_{sd} = 21I_s$. Odrediti:

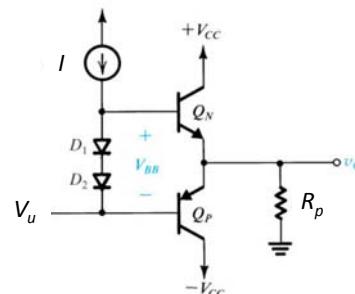- Struju I tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;
- Lenju struju (I_{Cmin});
- Disipaciju svakog tranzistora i
- jednosmerni napon V_{BB} u odsustvu ulaznog signala.
[$I=4mA$, $I_c=9mA$, $P_d=270mW$, $V_{BB}=1.32V$]



[$I=4mA$, $I_c=9mA$, $P_d=270mW$,
 $V_{BB}=1.32V$]
23. decembar 2014. Pojačavači velikih signala

67

Rešenje 11.4: POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA


Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je: $V_{CC} = 15V$, $R_p = 100\Omega$; tranzistori su upareni sa $I_s = 0.1pA$ i $\beta = 50$, dok za diode važi da je $I_{sd} = 21I_s$. Odrediti:

- Struju I tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od 1mA;
- Lenju struju (I_{Cmin});
- Disipaciju svakog tranzistora i
- jednosmerni napon V_{BB} u odsustvu ulaznog signala.
[$I=4mA$, $I_c=9mA$, $P_d=270mW$, $V_{BB}=1.32V$]

$$a) I = I_{d\min} + I_{B\max} = I_{d\min} + \frac{I_{C\max}}{\beta}$$

$$= I_{d\min} + \frac{I_{P\max}}{\beta} = I_{d\min} + \frac{V_{CC}}{\beta R_p}$$
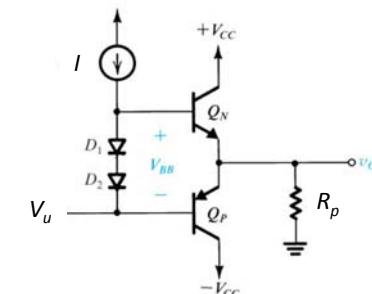
$$I = 1mA + \frac{15}{50 \cdot 100} = 1mA + 3mA = 4mA$$



24. decembar 2013.


Pojačavači velikih signala

68

Rešenje 11.4:**POJAČAVAČI VELIKIH SIGNALA**

Za pojačavač sa slike koji radi u klasi AB poznato je: $V_{CC} = 15V$, $R_p = 100\Omega$; tranzistori su upareni sa $I_s = 0.1\mu A$ i $b=50$, dok za diode važi da je $I_{sd}=21I_s$. Odrediti:

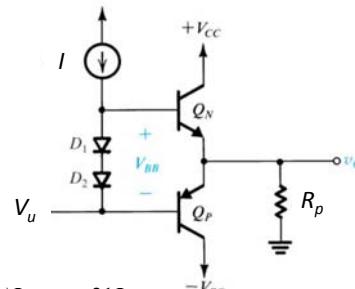- Struju I tako da kroz diode u najnepovoljnijem slučaju protiče struja od $1mA$;
- Lenju struju (I_{Cmin});
- Disipaciju svakog tranzistora i
- jednosmerni napon V_{BB} u odsustvu ulaznog signala.
[$I=4mA$, $I_c=9mA$, $P_d=270mW$, $V_{BB}=1.32V$]



$$b) I = I_d + I_{B\min}$$

$$\text{za } V_u = 0, V_d = V_{BE}, \text{ a odатле sledи да је } I_d = (I_{ds}/I_s)I_{B\min} = 21I_{B\min} \\ I = I_{d\max} + I_{B\min} = 22I_{B\min} \Rightarrow I_{B\min} = I / 22 = 4 / 22 = 0,18mA$$

$$I_{C\min} = \beta I_{B\min} = 50 \cdot 0,18 = 9mA$$

$$c) P_{do} \approx 2(I_{C\min}V_{CC}) = 2 \cdot 9mA \cdot 15V = 270mW$$

$$d) I_{d\max} = I_{ds}(e^{V_d/V_T} - 1) \Rightarrow (V_d/V_T) = \ln(I_{d\max}/I_{ds}) + 1 \\ V_{BB} = 2V_d = 2V_T(\ln(21 \cdot 0,18mA / 0,1\mu A) + 1) = 2 \cdot 0,026(24,4 + 1) = 1,32V$$

24. decembar 2013.

Pojačavač velikih signala

69

Rešenje 12.1:**4. Filtriranje usmerenog napona**

Potrošač $R=100\Omega$ priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije $50Hz$ i amplitudu $12V$. Ako je pad napona na diodama $V_d=0.8V$ odrediti:

- vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbiti odstupanje napona $\Delta V < 1V$;
- vrednost jednosmernog napona na potrošaču;
- vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

$$a) \Delta V_0 = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot f \cdot R \cdot C} \Rightarrow C = \frac{V_m - 2V_d}{2 \cdot f \cdot R \cdot \Delta V_0} = \frac{12 - 1,6}{2 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 1} = 1,04mF$$

$$b) V_0 = \frac{V_m'}{\left(1 + \frac{\pi}{\omega RC}\right)} = \frac{(V_m - 2V_d)}{\left(1 + \frac{1}{2fRC}\right)} = \frac{10,4}{\left(1 + \frac{1}{2 \cdot 50Hz \cdot 100\Omega \cdot 1,04mF}\right)} =$$

$$V_0 = (V_m - 2V_d) - \frac{\Delta V_0}{2} = 12 - 1,6 - 1 = 9,4V$$

$$c) I_0 = \frac{V_0}{R} = 94mA$$

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Domaći 12.1:



Potrošač $R=100\Omega$ priključen je preko usmeraća sa Grecovim spojem na naizmenični napon frekvencije $50Hz$ i amplitude $12V$. Ako je pad napona na diodama $V_d=0.8V$ odrediti:

- vrednost C kapacitivnog filtra priključenog paralelno potrošaču koja će obezbiti odstupanje napona $\Delta V < 1V$;
- vrednost jednosmernog napona na potrošaču;
- vrednost jednosmerne struje kroz potrošač;

30. decembar 2014.

Izvori jednosmernog napajanja

3. Filtriranje usmerenog napona

Kapacitivni filter

Domaći 12.2:



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- Za one koji žele da nauče više**
- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
 - srednju struju kroz diodu;
 - maksimalnu struju kroz diodu;
 - maksimalni inverzni napon na diodi;
 - predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

30. decembar 2014.

Izvori jednosmernog napajanja

Rešenje 12.2:

4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
- srednju struju kroz diodu;
- maksimalnu struju kroz diodu;
- maksimalni inverzni napon na diodi;
- predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

$$a) \omega \Delta t \approx \sqrt{2\Delta V/V_m} \Rightarrow \Delta t = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m}}{\omega} = \frac{\sqrt{2\Delta V/V_m}}{2\pi} T$$

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\sqrt{2\Delta V/(V_m - 2V_d)}}{2\pi} \cdot 100 = \frac{\sqrt{2 \cdot 1/10.4}}{2 \cdot 3.14} \cdot 100 = 5.9\%$$

$$b) I_D \approx I_o \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_m'}{2\Delta V}} \right) = I_o \left(1 + \pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}} \right) = 94mA \cdot 7.16 = 673.4mA$$

$$c) I_{D_{max}} \approx I_o \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_m'}{2\Delta V}} \right) = I_o \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{(V_m - 2V_d)}{2\Delta V}} \right) = 94mA \cdot 15.33 = 1.53A$$

30. decembar 2014.

Izvori jednosmernog napajanja

Rešenje 12.2:

4. Filtriranje usmerenog napona



Za usmerać sa kapacitivnim filtrom iz prethodnog primera odrediti:

- ugao provođenja diode i iskazati ga u % u odnosu na periodu ulaznog signala (50Hz);
- srednju struju kroz diodu;
- maksimalnu struju kroz diodu;
- maksimalni inverzni napon na diodi;
- predložiti tip diode koji se može primeniti za ovu namenu

$$d) -V_{d_{max}} = \frac{V_m - 2V_d - (-V_m)}{2} = \frac{2V_m - 2V_d}{2} = V_m - V_d = 11.2V > 12V$$

$$e) P_d = V_d I_D = 0.8V \cdot 673.4mA = 538.7mW$$

Videti: pod Silicon Rectifier Diodes na

<http://www.fagorelectronica.com/semi/pdf/producto/1n4000.pdf>

1N4001 zadovoljava jer je

Peak recurrent reverse voltage (V) $V_{RRM}=30V > 12V$

Forward current at $T_{amb} = 75^\circ C$ $I_{F(AV)} = 1A > 0.673A$


Recurrent peak forward current $I_{FRM} = 10A > 1.53A$

4.1.1 Stabilizatori - regulatori napona sa Zener diodom



Domaći 13.1:

Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču $R_{p_{min}}$ 200Ω bude 5V, a $\Delta V_{C_{max}}=0.5V$. Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvojiti da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora $2x12V$ i da je na diodama 1N4148 pad napona $V_D=0.7V$ kada vode.

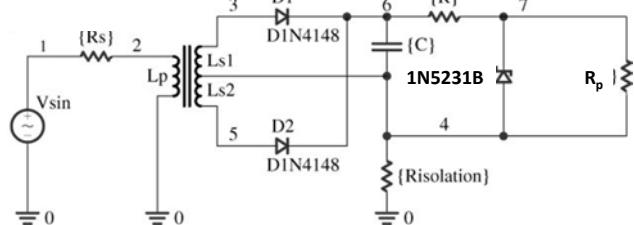

Rešenje 13.1:

Odrediti R i C u stabilizatoru sa slike tako da jednosmerni napon na potrošaču R_p 200Ω bude 5V, a $\Delta V_{C_{max}}=0.5V$. Upotrebiti zener diodu 1N5231B iz Tabele 1. Usvojiti da je efektivna vrednost napona na izlazu transformatora $2x12V$ i da je na diodama 1N4148 pad napona $V_D=0.7V$ kada vode.

$$V_{Z0} = 5V @ I_{Z0} = 20mA$$

$$r_z = 17\Omega @ I_{Z0} = 20mA$$

$$\Delta V_Z = V_{Z0} - V_{os} = 5.1 - 5 = 0.1V$$


$$\Delta I_Z = \frac{\Delta V_Z}{r_z} = \frac{0.1V}{17\Omega} = 5.88 \approx 6mA$$

$$I_Z \text{ min} = I_{Z0} - \Delta I_Z = 20 - 6 = 14mA$$

$$I_{p_{max}} = \frac{V_{os}}{R_{p_{min}}} = \frac{5V}{20\Omega} = 25mA$$

$$R = \frac{V_{C_{min}} - V_{os}}{I_{Z \text{ min}} + I_{p_{max}}} = \frac{(V_m - V_D) - \Delta V - V_{os}}{I_{Z \text{ min}} + I_{p_{max}}}$$
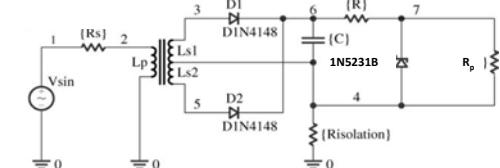
$$R = \frac{(\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7) - 0.5 - 5}{14mA + 25mA} = \frac{10.77V}{39mA} = 276\Omega \approx 28\Omega$$



Dvostransmjeravanje:

$$\Delta V_{C_{max}} = \frac{V_m - V_D}{2fCR}$$

$$C = \frac{V_m - V_D}{2f \cdot R \cdot \Delta V}$$

$$C = \frac{\sqrt{2} \cdot 12 - 0.7}{2 \cdot 50 \cdot 276 \cdot 0.5} = \frac{16.27}{1380} = 11.8mF \approx 1.2mF$$

30. decembar 2014.

Izvori jednosmernog napajanja

13. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja


Domaći 13.2:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- a) Izlazni napon V_{OS}
- b) Faktor stabilizacije
- c) Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R = 200\Omega$; $R_p = 50\Omega$; $V_O = 10V$. Parametri diode su: $V_z = 6,8V$; $r_z = 10\Omega$.

Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0..$

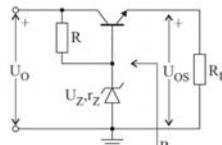

Rešenje 13.2:

Videti: Zadatak 6.1 u „Računske vežbe II deo“ na
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm>



13. januar 2015.


Izvori jednosmernog napajanja

Domaći 13.3:

Za kolo rednog stabilizatora prikazanog na slici odrediti:

- a) Izlazni napon V_{OS}
- b) Faktor stabilizacije
- c) Izlaznu otpornost R_{iz}

Poznato je: $R_1 = R_2 = 4k\Omega$; $R_p = 2\Omega$; $R = 10k\Omega$, $V_O = 40V$. Parametri diode su: $V_z = 10V$; $r_z = 0\Omega$. Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7V$; $h_{11E} = 1k\Omega$; $h_{12E} = 0$; $h_{21E} = \beta = 100$; $h_{22E} = 0..$

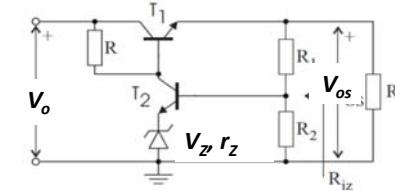

Rešenje 13.3:

Videti: Zadatak 6.2 u „Računske vežbe II deo“ na
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm>



13. januar 2015.

Izvori jednosmernog napajanja