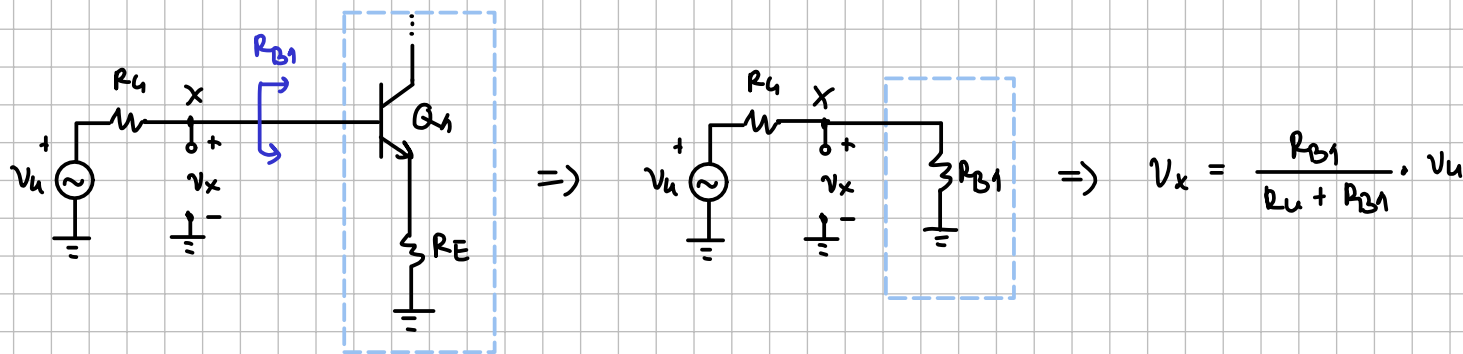




Пресликавање импеданси

Еквивалентне импедансе транзисторских кола:

Идеја 1: Чitava кола која садрже отпорне мреже и транзисторе се могу заменити својом еквивалентном импедансом. Заменом кола еквивалентном импедансом на погодним местима се много лакше може одредити улазна или излазна импеданса појачавача или неки напони и струје у колу појачавача.



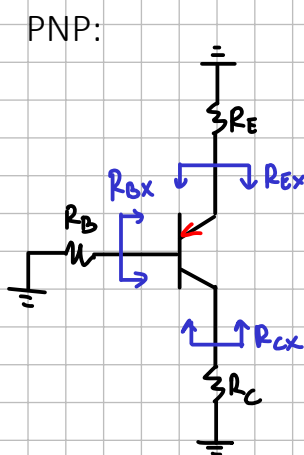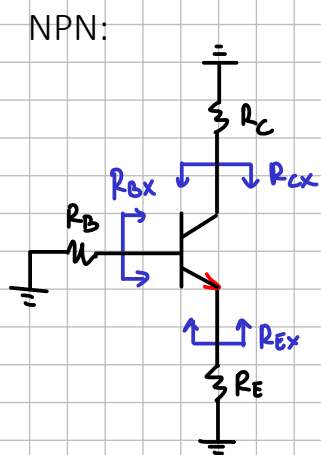Идеја 2: Може се приметити да се у колима појачавача често појављују једне те исте конфигурације транзистора (заједнички емитор, колектор итд.). Могу се извести изрази за еkv. импедансе тих конфигурација који се касније могу директно примењивати у анализи појачавача. Тако много лакше можемо одредити појачање или улазне/излазне импедансе.



Ако је $r_o \rightarrow \infty$, важи:

$$R_{Bx} = r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E$$






$$R_{Cx} = \infty$$

$$R_{Ex} = \frac{r_{\pi} + R_B}{\beta + 1}$$

Јако битно !!! →

Исте једначине важе и за NPN и за PNP, пошто су и њихови модели за мале сигнале исти.

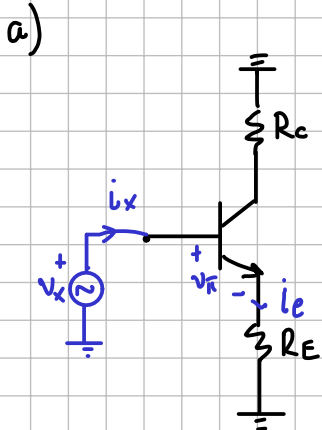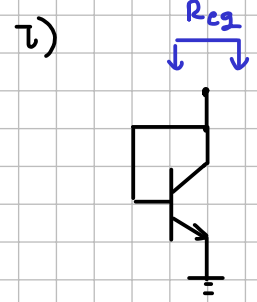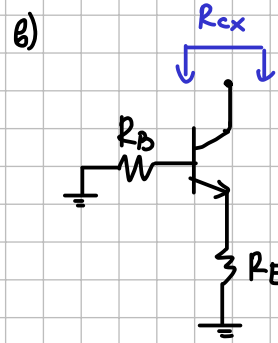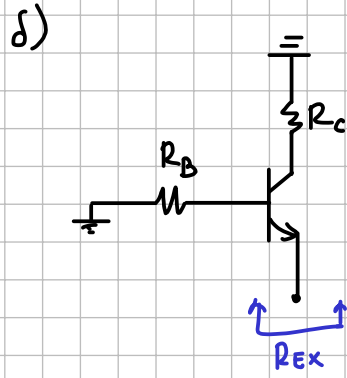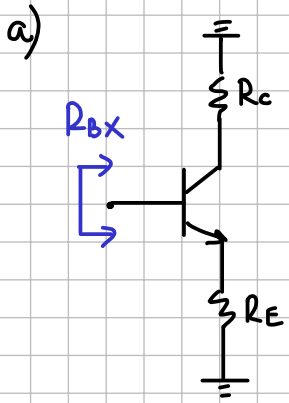1. За дата кола одредити еквивалентне отпорности за мале сигнале (занемарити Ерлијев ефекат):





$$i_e = (\beta + 1) \cdot i_x$$

$$v_{\pi} = r_{\pi} \cdot i_x$$

$$v_x = v_{\pi} + R_E \cdot i_e = r_{\pi} \cdot i_x + \underline{R_E \cdot (\beta + 1) \cdot i_x} = [r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E] \cdot i_x$$
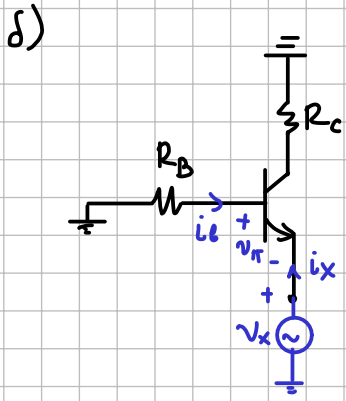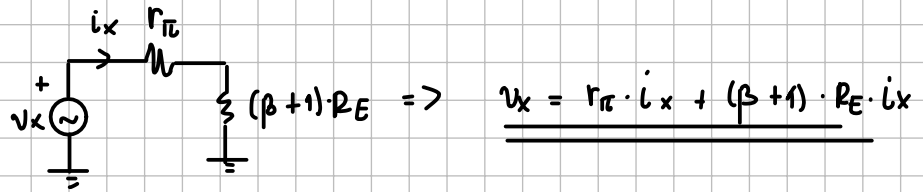
$$R_{Bx} = \frac{v_x}{i_x} = r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E$$




$$i_x = -i_e = -(\beta + 1) \cdot i_c$$


$$v_x = -v_{\pi} - R_B \cdot i_e = -r_{\pi} \cdot i_e - R_B \cdot i_e = -(R_B + r_{\pi}) \cdot i_e$$

$$R_{Ex} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{v_x}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_x} = \frac{-(R_B + r_{\pi})}{-(\beta + 1)}$$
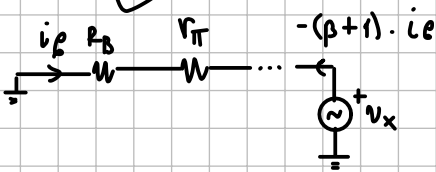
$$R_{Ex} = \frac{R_B + r_{\pi}}{\beta + 1}$$



e)

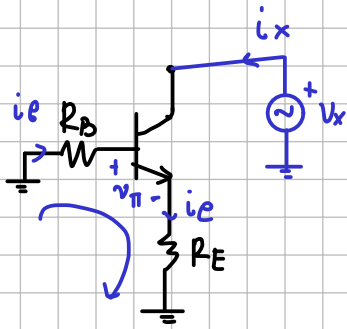

$$R_B \cdot i_e + v_{\pi} + R_E \cdot i_e = 0$$


$$R_B \cdot i_e + r_{\pi} \cdot i_e + R_E \cdot (\beta + 1) \cdot i_e = 0$$

$$(R_B + r_{\pi} + R_E \cdot (\beta + 1)) \cdot i_e = 0 \rightarrow i_e = 0$$

$$i_x = \beta \cdot i_e = 0$$

$$R_{cx} = \frac{v_x}{i_x} \rightarrow \infty \quad (i_x = 0)$$

v)

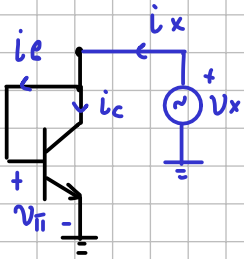

$$i_x = i_e + i_c = i_c = (\beta + 1) \cdot i_e$$


$$v_{\pi} = v_x = r_{\pi} \cdot i_e$$

$$R_{e2} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{r_{\pi} \cdot \cancel{i_e}}{(\beta + 1) \cdot \cancel{i_e}} = \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}$$


$$R_{e2} = \frac{r_{\pi}}{\beta + 1} \approx \frac{r_{\pi}}{\beta} = \frac{\cancel{r_{\pi}}}{g_m \cdot \cancel{r_{\pi}}} = \frac{1}{g_m}$$

2. Користећи претходно добијене резултате, за дата кола одредити еквивалентне отпорности за мале сигнале. Занемарити Ерлијев ефекат и узети $\beta_1 = \beta_2 = \beta$


a)

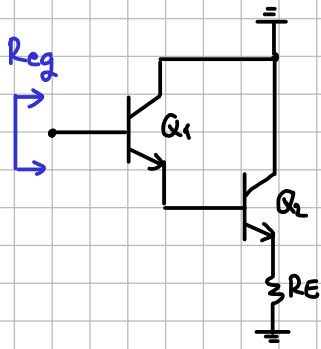


d)

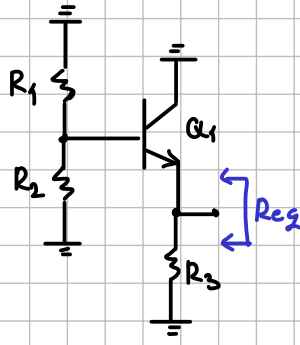

b)

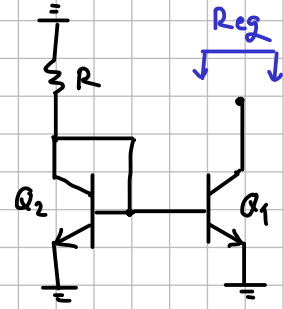

a)

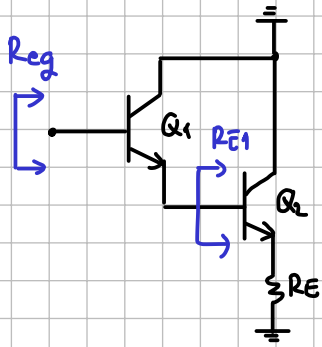


$$R_{E1} = r_{E1} + (\beta + 1) \cdot R_E$$

$$R_{E1} = r_{E2} + (\beta + 1) \cdot R_E$$

$$R_{eq} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) [r_{E2} + (\beta + 1) R_E]$$

d)

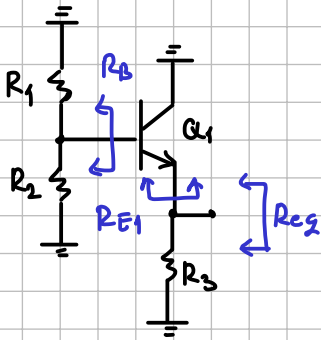

$$R_{E1} = R_3 \parallel R_{E1}$$


$$R_B = R_1 \parallel R_2$$

$$R_{E1} = \frac{R_B + r_{\pi}}{\beta + 1}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = R_3 \parallel \left[\frac{R_1 \parallel R_2 + r_{\pi}}{\beta + 1} \right]$$


b)

$$r_o \rightarrow \infty$$

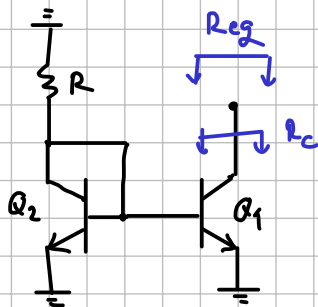

$$R_{eq} = R_C = \infty$$

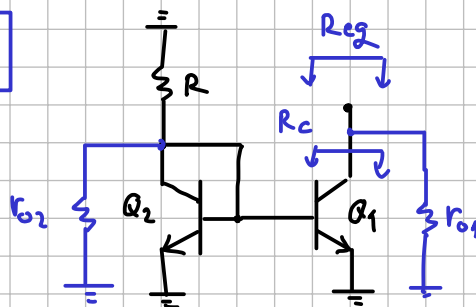
$$r_o < \infty \quad r_{o1} = r_{o2} = r_o$$



$$R_{eq} = R_C \parallel r_{o1}$$

$$R_C \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow R_{eq} = r_{o1}$$

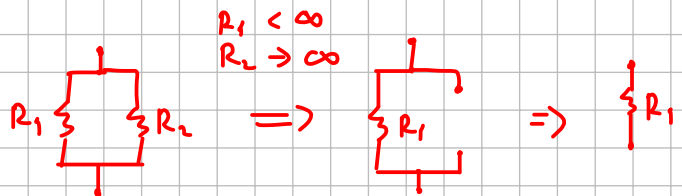

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = R_1$$

3.


$V_{A1}, V_{A2} \rightarrow \infty, C_S \rightarrow \infty$

$\beta_1 = \beta_2 = \beta$


a) $g_{m1}, r_{\pi1}, g_{m2}, r_{\pi2} = ?$

δ) $A_n = ?$

б) $R_{ul}, R_{iz} = ?$

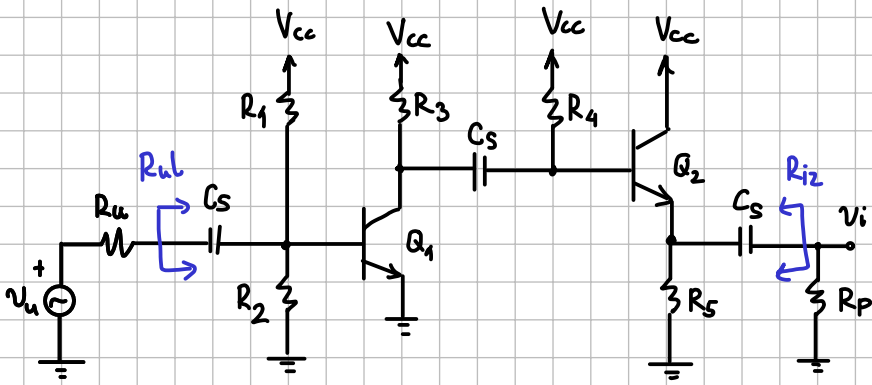

a) DC:

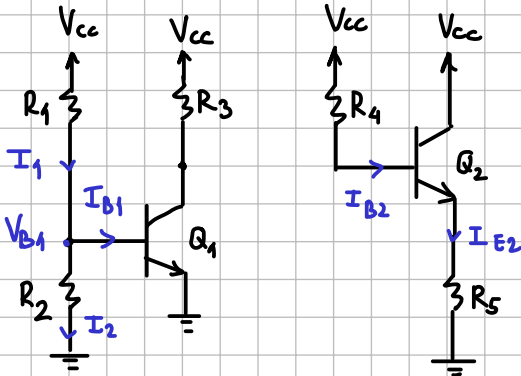

$V_{B1} = V_{BE}$

$I_{B1} = I_1 - I_2$

$= \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1} - \frac{V_{B1}}{R_2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1} - \frac{V_{BE}}{R_2} = \dots$



$I_{C1} = \beta \cdot I_{B1}$

$r_{\pi1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \dots \quad g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{\beta}{r_{\pi1}} = \dots$

$R_4 \cdot I_{B2} + V_{BE} + R_5 \cdot I_{E2} = V_{CC}$
 $I_{E2} = (\beta + 1) \cdot I_{B2}$
 $\Rightarrow I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_4 + (\beta + 1)R_5} = \dots \quad I_{C2} = \beta \cdot I_{B2} = \dots$

$\Rightarrow r_{\pi2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \dots \quad g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{\beta}{r_{\pi2}} = \dots$

δ) AC:

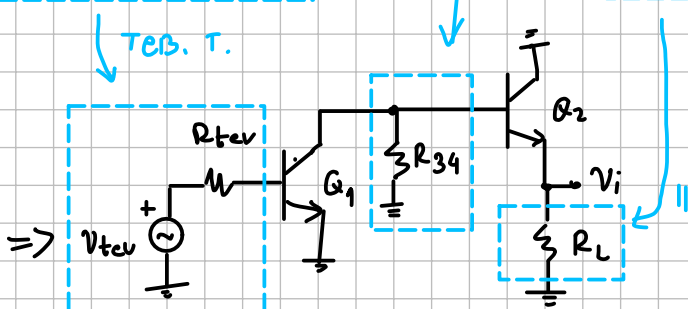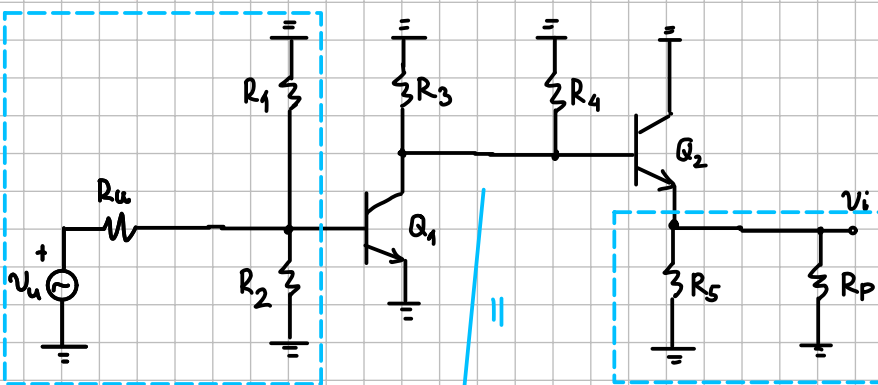


$R_{tev} = R_u \parallel R_1 \parallel R_2$

$v_{tev} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_u} \cdot v_u$

$R_{34} = R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$

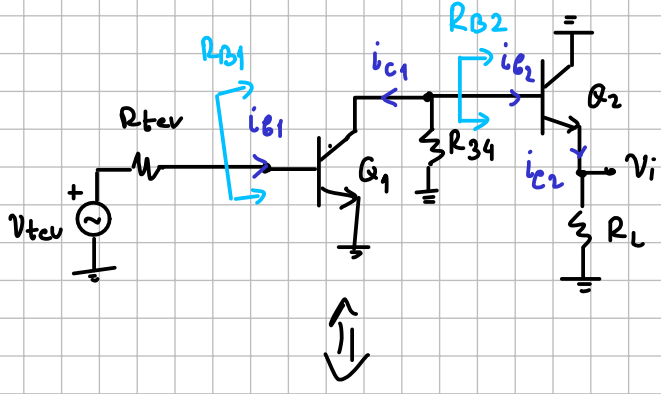$R_L = R_5 \parallel R_P = \frac{R_5 \cdot R_P}{R_5 + R_P}$



$$A_n = \frac{v_i}{v_u} = \frac{v_i}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{c1}} \cdot \frac{i_{c1}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{v_{tev}} \cdot \frac{v_{tev}}{v_u}$$


$$R_{B1} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) \cdot 0 = \dots$$

$$R_{B2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) \cdot R_L = \dots$$

$$\frac{v_i}{i_{e2}} = R_L \quad \frac{i_{e2}}{i_{b2}} = \beta + 1$$

$$\Rightarrow \frac{i_{e2}}{i_{c1}} = \frac{-R_{34}}{R_{34} + R_{B2}}$$

$$\frac{i_{c1}}{i_{b1}} = \beta$$

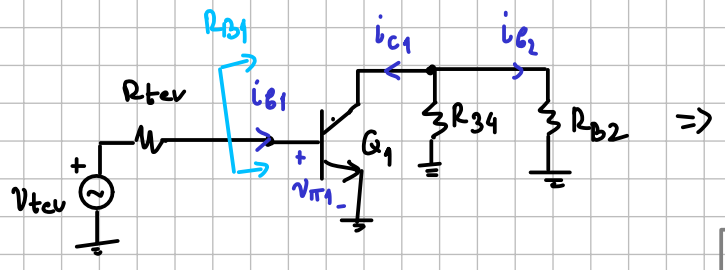

$$v_{tev} = R_{tev} \cdot i_{e1} + v_{\pi 1}$$

$$= R_{tev} \cdot i_{e1} + r_{\pi 1} \cdot i_{e1}$$


$$= (R_{tev} + r_{\pi 1}) \cdot i_{e1}$$

$$\Rightarrow \frac{i_{b1}}{v_{tev}} = \frac{1}{R_{tev} + r_{\pi 1}}$$

$$\frac{v_{tev}}{v_u} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 \parallel R_2 + R_u}$$

$$A_n = R_L \cdot (\beta + 1) \cdot \frac{-R_{34}}{R_{34} + R_{B2}} \cdot \beta \cdot \frac{1}{R_{tev} + r_{\pi 1}} \cdot \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 \parallel R_2 + R_u} = \dots$$

AC:

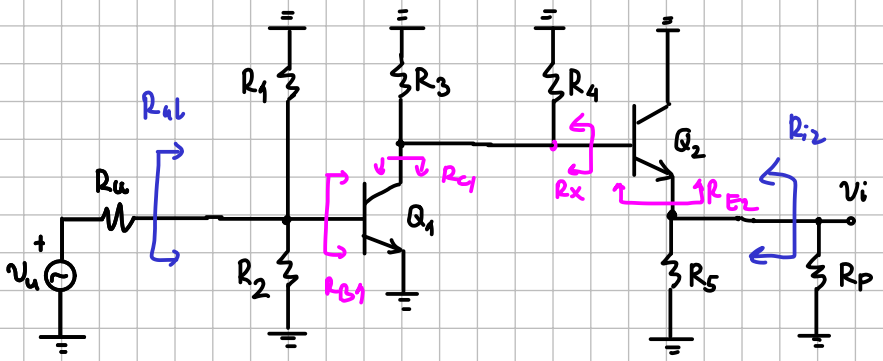

$$R_{L1} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{B1}$$

$$R_{i2} = R_5 \parallel R_{E2}$$

$$R_{E2} = \frac{r_{\pi 2} + R_x}{\beta + 1}$$


$$R_x = R_3 \parallel R_4 \parallel R_{c1}$$

$$R_{c1} = \infty$$

$$\Rightarrow R_x = R_3 \parallel R_4$$

За вѣзбу:

1.

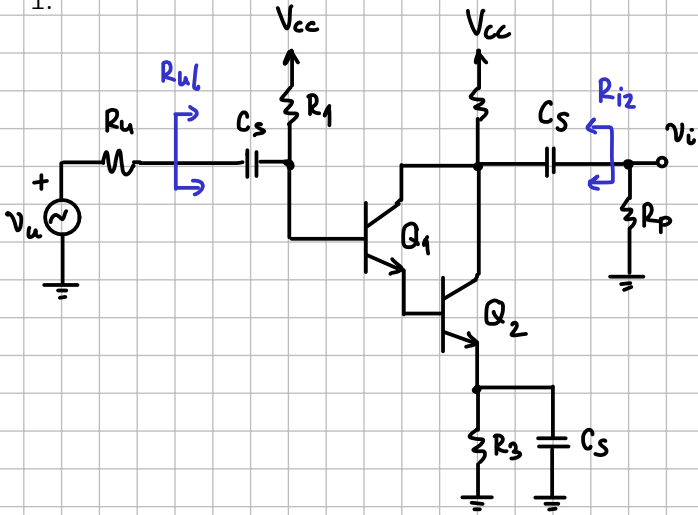

$$V_{A1}, V_{A2} \rightarrow \infty, C_S \rightarrow \infty$$

a) $g_{m1}, r_{\pi1}, g_{m2}, r_{\pi2} = ?$

б) $A_n = ?$

в) $R_{i1}, R_{i2} = ?$

2.

