
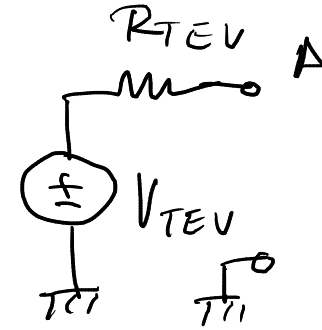
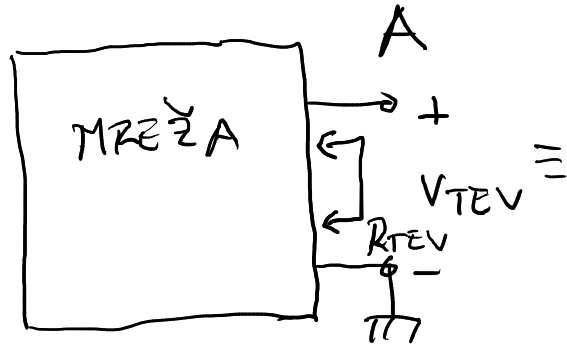


TEVĚTĚHOVA TEOREMA

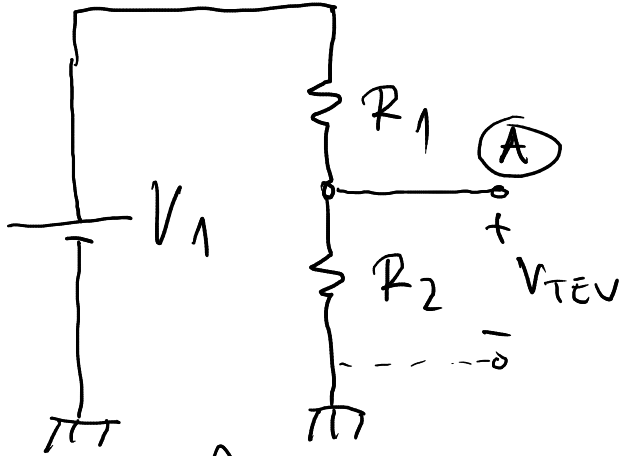

V_{TEV} - NAPĚTÍ PRAKTIKHOVÉHO "PŘEKID"




R_{TEV} - EKUIVALENTNÍ ODPOR

$$V_{TEV} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot V_1, \quad R_{TEV} = R_1 \parallel R_2$$

KADA TRÁŽIMO EKUIVALENTNÍ ODPOR

SVE GENERATORE MEJAMO

HJHOUM UHUTRAŠJIM ODPOROSTIMA:

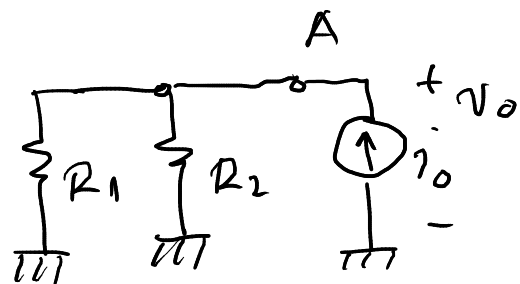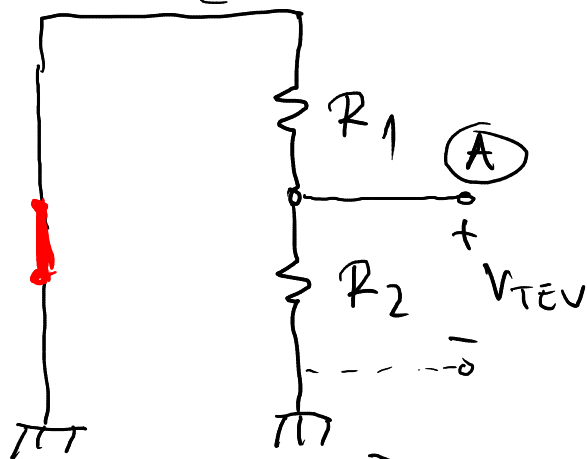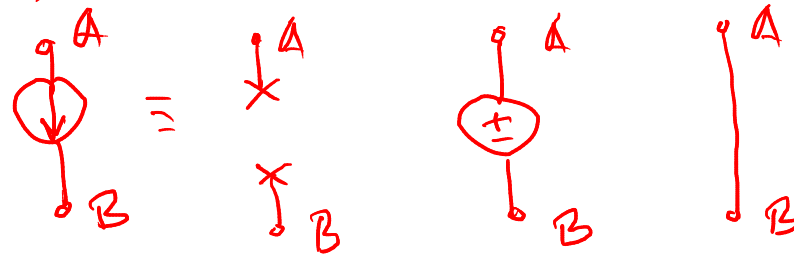


$$R_{ek} \triangleq \frac{V_0}{i_0}; \quad i_0 = \frac{V_0}{R_1 \parallel R_2}$$




$$R_{ek} = R_1 \parallel R_2 = R_{TEV}$$



HORTDOHOVA TEOREMA

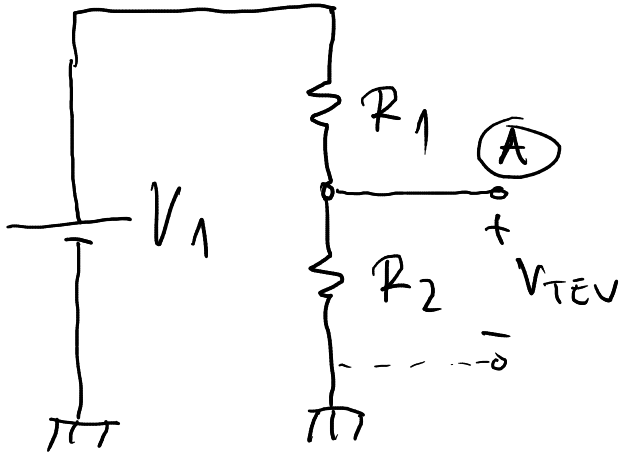

$$I_{HOR} = \frac{V_1}{R_1}$$

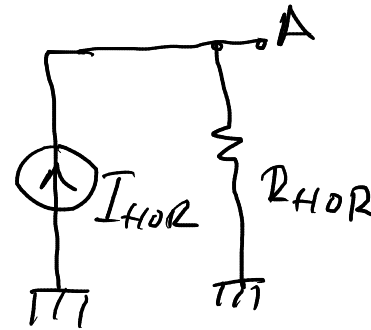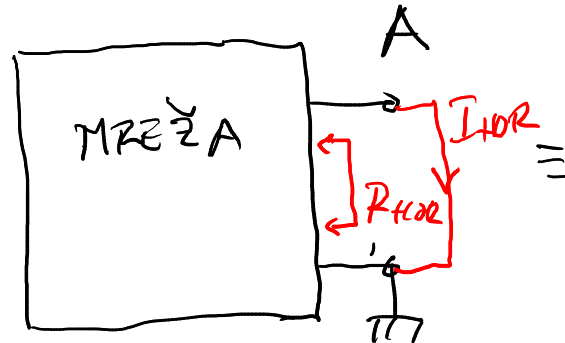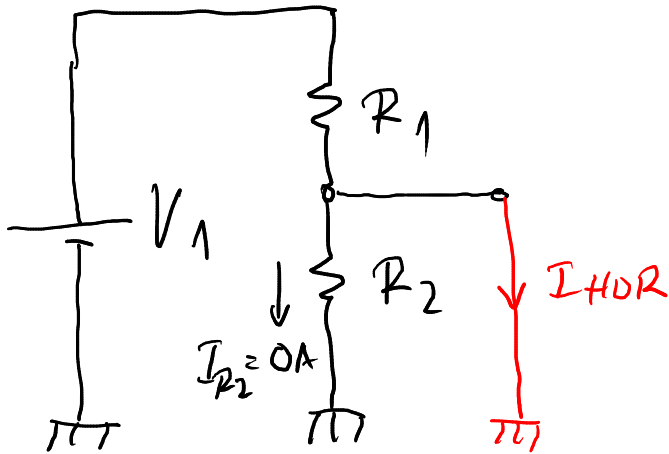

I_{HOR} = STRUJA

KRATKOS SPOJA


$$R_{HOR} \equiv R_{TEV}$$

• KOLIVERZIJA iz HOR. u TEV. GENERATOR
JE PUTEEM OMOVOG ZAKONA:



$$I_{HOR} \stackrel{\Delta}{=} \frac{V_{TEV}}{R_{TEV}} ; \quad V_{TEV} \stackrel{\Delta}{=} I_{HOR} \cdot R_{HOR}$$

$$V_{TEV} = I_{HOR} \cdot R_{HOR} = \frac{V_1}{R_1} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_{HOR} = \frac{V_1}{R_1}$$

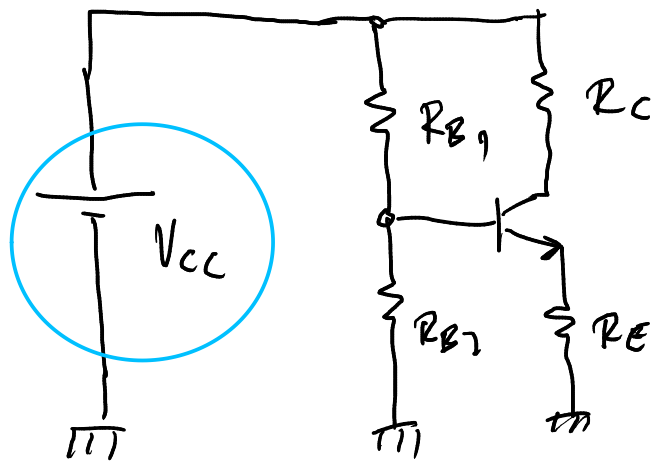

|||

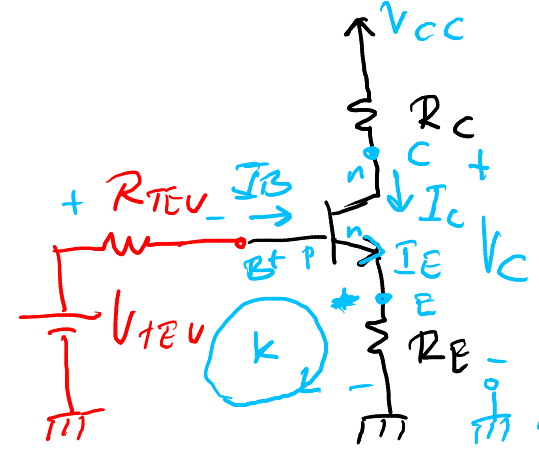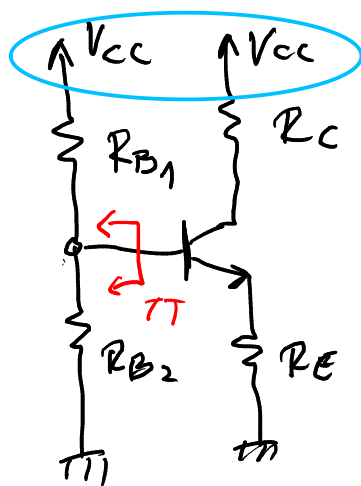

$$V_{TEV} = \frac{R_{B2}}{R_{B2} + R_{B1}} \cdot V_{CC}$$

$$R_{TEV} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

U AKTIVNOM
RŽĚJMU VAŽÍ:

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$V_{BE} = V_{BE0} \approx (0.6V, 0.7V)$$

U VEK VAŽÍ:
(1 K Z):

$$I_E = I_C + I_B$$

Ⓚ: $V_{TEV} = I_B \cdot R_{TEV} + V_{BE} + I_E \cdot R_E$

$$V_{TEV} = I_B \cdot R_{TEV} + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E$$

$$I_B = \frac{V_{TEV} - V_{BE}}{R_{TEV} + (1 + \beta) R_E}$$

$$\rightarrow I_C = \beta I_B$$


$$\rightarrow I_E = (1 + \beta) I_B$$


$$\rightarrow V_E = I_E \cdot R_E$$

$$\rightarrow V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$


$$V_B = V_{BE} + R_E \cdot I_E$$

$$= V_{TEV} - I_B R_{TEV}$$

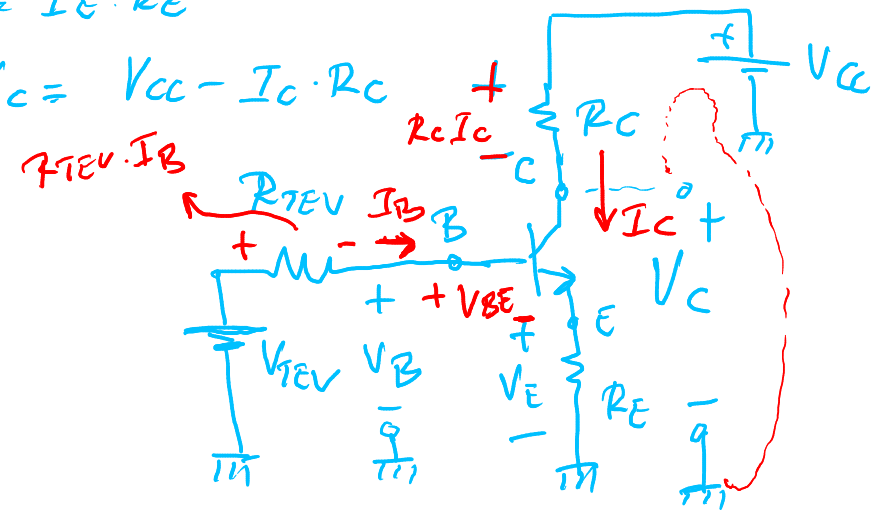

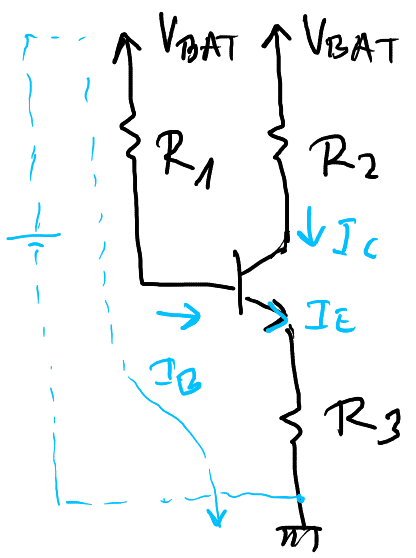

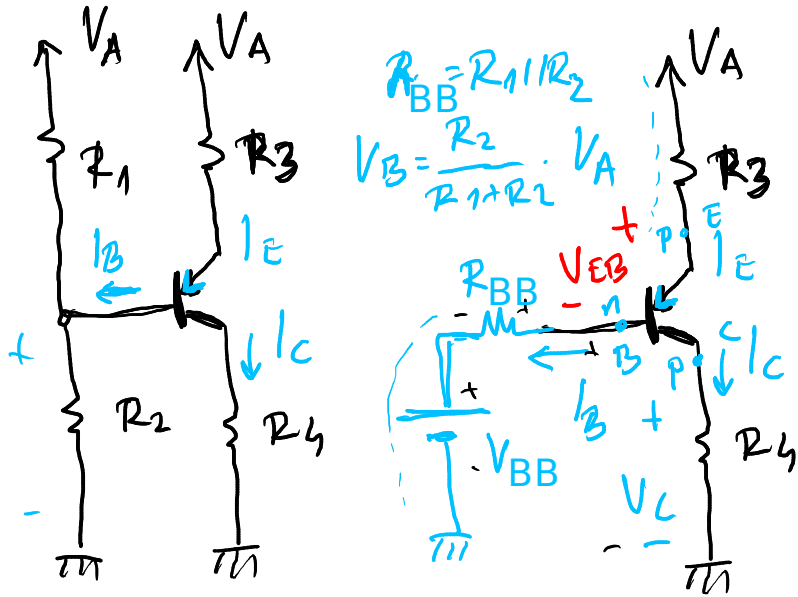
$$V_{BAT} = R_1 I_B + V_{BE} + (1 + \beta) I_B R_3 \Rightarrow I_B = \frac{V_{BAT} - V_{BE}}{R_1 + (1 + \beta) R_3}$$



$$R_{BB} = R_1 || R_2$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_A$$

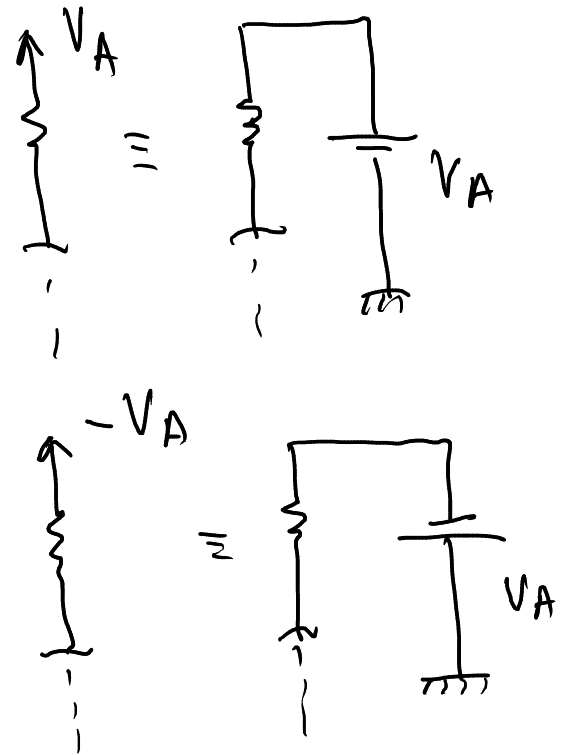• KOD P+IP:
 $V_{BE} < 0V$
 ALI JE
 $V_{EB} > 0V!$



$$V_B = -I_B R_{BB} - V_{EB} - I_E R_3 + V_A$$

$$I_B = \frac{V_A - V_{EB} - V_{BB}}{R_{BB} + (1 + \beta) R_3}$$


$$V_C = I_C R_4, \quad V_B = I_B R_{BB} + V_{BB}$$

$$V_E = V_{EB} + V_B = -I_E R_3 + V_A$$

STRUJNA O GLEDALA:

$$V_1 = I_{R_1} R_1 + V_{BE} = (1 + \beta) I_B R_1 + V_{BE} \Rightarrow I_B = \frac{V_1 - V_{BE}}{(1 + \beta) R_1}$$
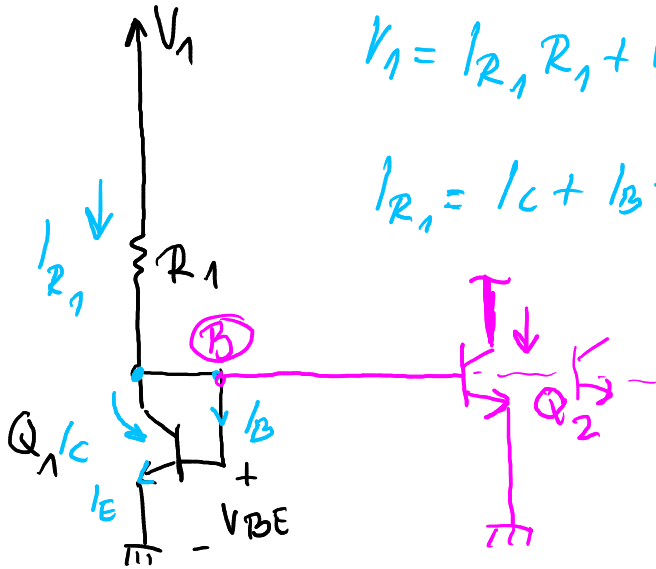
$$I_{R_1} = I_C + I_B = I_E = (1 + \beta) I_B$$




AKO JE $Q_1 \equiv Q_2$ ($\beta_1 = \beta_2$, $V_{BE1} = V_{BE2}$) \Rightarrow

$$I_{C1} = I_{C2}, I_{B1} = I_{B2}, I_{E1} = I_{E2}$$

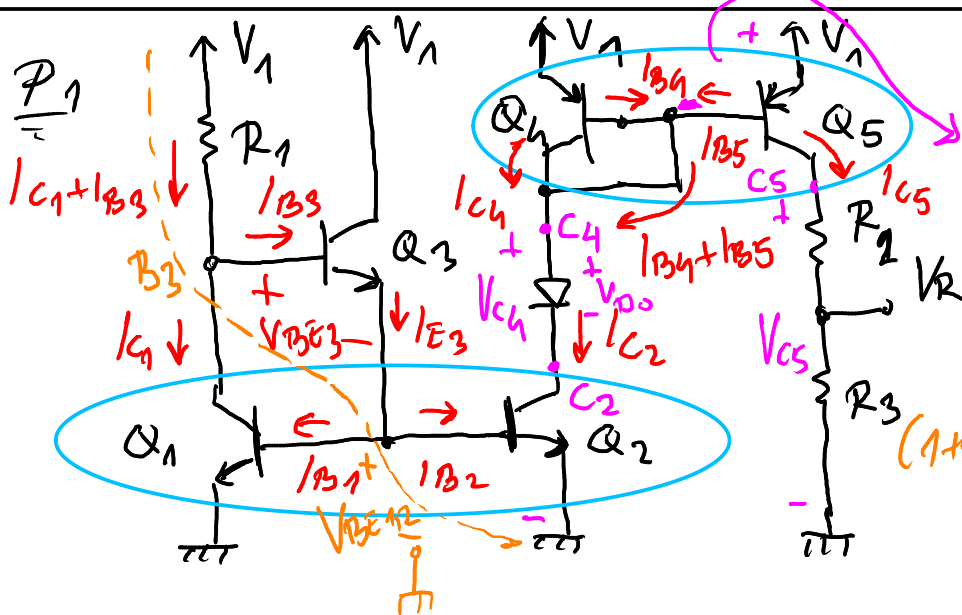PROBLEM NASTAJE AKO IMA POSTA REPLIKA TRANZISTORA "Q2":

$$I_{R_1} \equiv I_{C1} + I_{B1} + \sum_{i=2}^n I_{Bi}$$



UPARENI TRANZISTORI (MEĐUVARI): ISTO β .

$$V_{BE4} = V_{BE5}, V_{BE1} = V_{BE2}, V_0 = V_{D0} \quad (0.6, 0.7) V$$

$$I_{Q4} = I_{Q5}, I_{Q1} = I_{Q2}$$

$$V_1 = (I_{C1} + I_{B3}) R_1 + V_{BE3} + V_{BE1,2}$$

$$(1 + \beta) I_{B3} = I_{E3} = I_{B1} + I_{B2} = 2 I_{B1,2} \Rightarrow I_{C1} = \beta I_{B1}$$

$V_{BE1} = V_{BE2}, \beta_1 = \beta_2$

$$V_1 = \left(\beta_1 I_{B1} + \frac{2 I_{B1}}{1 + \beta_3} \right) \cdot R_1 + V_{BE3} + V_{BE1,2} \Rightarrow I_{B1,2} = \frac{V_1 - (V_{BE3} + V_{BE1})}{R_1 \cdot \left(\beta_1 + \frac{2}{1 + \beta_3} \right)}$$

$$I_{B3} = \frac{I_{E3}}{1 + \beta_3} = \frac{2 I_{B1,2}}{1 + \beta_3}$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2}, \quad I_{B2} = I_{B1}$$

$$(C_4) \quad I_{C4} + I_{B4} + I_{B5} = I_{C2} \Rightarrow \beta_4 I_{B4} + 2 I_{B4} = I_{C2} \Rightarrow I_{B4,5} = \frac{I_{C2}}{2 + \beta_4}$$

$$V_{EB4} = V_{EB5}, \quad \beta_4 = \beta_5 \Rightarrow I_{B4} = I_{B5}$$

$$V_{C4} = V_1 - V_{EB4,5}$$

$$V_R = I_{C5} \cdot R_3$$

$$I_{C4} = \beta_4 I_{B4} = I_{C5}$$

$$V_{C2} = V_{C4} - V_{D0}$$

$$V_{C5} = I_{C5} \cdot R_2 + V_R = \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) V_R$$

$$V_{B3} = V_{BE3} + V_{BE1,2} = V_1 - (I_{C1} + I_{B3}) \cdot R_1$$